

RADIO PLANS

ELECTRONIQUE *Loisirs*

ISSN 0033 7668

N° 447 Février 1985

14 f

Réalisez

**Bargraph multiple
sur écran couleur**


**Décodeur
régénérateur FSK
pour
votre μ ordinateur**

**Un détecteur
de radioactivité**

**Un préamplificateur
pour cellule
à bobine mobile**

μ informatique

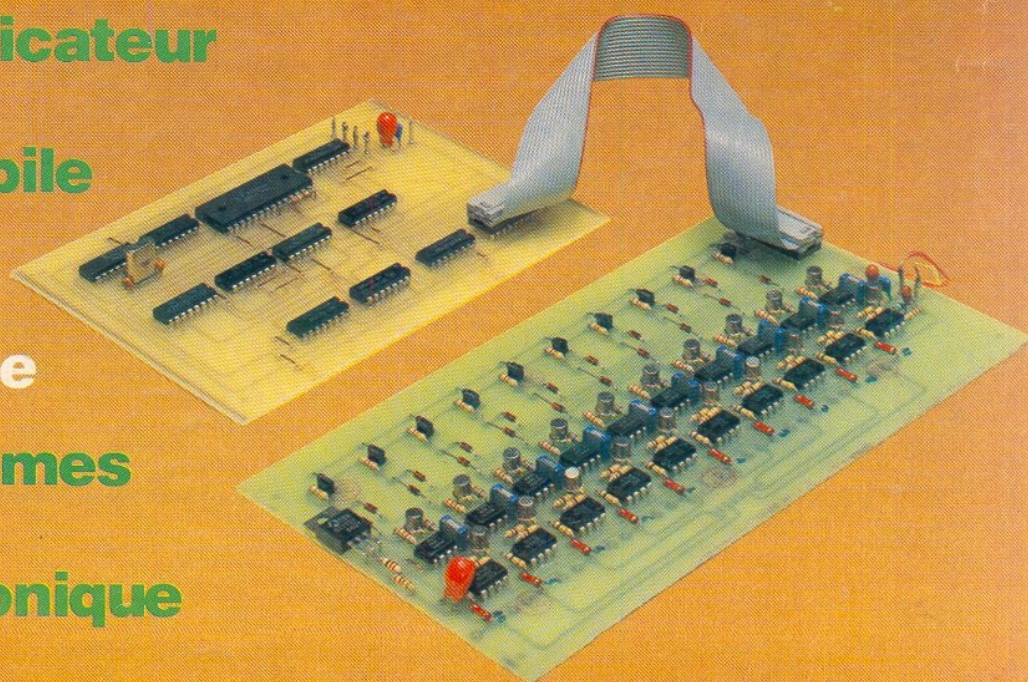**Des programmes
BASICODE
pour l'électronique**





COMMENT RÉALISER ET RÉPARER TOUS LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES

NOUVEAU

Géniales, les mises à jour

Tous vos montages électroniques sont dans un classeur avec des feuillets mobiles. C'est tout de suite plus facile à manipuler. Et surtout, un simple geste suffit pour insérer vos mises à jour (prix franco : 150 F). 4 fois par an, elles vous feront découvrir de nouveaux modèles de réalisations et tous les nouveaux produits sortis sur le marché.

● micro-informatique ● jeux électroniques ● instruments de musique ● son, vidéo, photo ● télécommandes, alarmes ● appareils de mesure et de contrôle, etc.

240 pages de montages testés

Du gadget électronique de base aux réalisations les plus sophistiquées, ÇA MARCHE !

Ça marche parce que les explications et les schémas sont clairs, et parce que tous les modèles sont testés avant parution. Les vrais amateurs savent ce que cela veut dire.

Comment construire vous-même...

Une chaîne hi-fi, un magnétoscope, un orgue électronique, une alarme anti-vol, des appareils de mesure, un MICRO-PROCESSEUR ! (Et aussi comment détecter les pannes... et les réparer !)

20 % de théorie, 80 % de montages, et aussi...

- les conseils et les tours de main de professionnels
- un lexique technique français-anglais
- toutes les dispositions légales à respecter.

Format 21 x 29,7!

BON DE COMMANDE

à renvoyer aux Éditions WEKA, 12, cour St-Éloi, 75012 Paris — Tél. (1) 307.60.50

☐ OUI, je commande aujourd'hui même COMMENT RÉALISER ET RÉPARER TOUS LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES.

Prix : 375 F franco TTC.

Nom Prénom Signature

Adresse

Tél

Je joins mon règlement de 375 F, je recevrai automatiquement les mises à jour (4 fois par an au prix de 150 F franco TTC la mise à jour). Je pourrai interrompre ce service sur simple demande.

Si vous habitez la Suisse, adressez votre commande à WEKA VERLAG AG, Flüelastrasse 47, CH 8047 Zürich, en joignant votre règlement de 92 FS (prix franco des mises à jour : 0,45 FS la page).

CIRCUITS INTEGRES		
TAA 241	25,00	50,00
310	22,00	34,00
5508	4,00	24,00
550C	4,00	24,00
611A12	17,00	47,00
611B12	19,00	38,00
611C12	16,00	27,00
621A11	21,00	77,00
621A11	22,00	59,00
661B	25,00	35,00
790	64,00	103,00
861	25,00	103,00
4761	25,00	104,00
1151-2090	30,00	
TBA 221	14,00	117,00
231	14,00	120,00
331	31,00	140,00
435	28,00	140,00
62A5	20,00	141-1415
62B5	20,00	1510-2500M
62C5	20,00	1524
651-540	50,00	1905
790	16,00	2002
810S	22,00	2004
810AS	22,00	2593
820M820	16,00	2510
940	50,00	2620
950	46,00	2048-3501-4550
970	40,00	2310
TCA 1500 KB	34,00	3000
210	34,00	3310
450	25,00	4050
335	18,00	4282-3801-4292
345	21,00	4290
350	20,00	4431
440	30,00	4610-2
511	25,00	9400
600	16,00	TDA 7000
610	16,00	2505
750	45,00	TEA 1010
830	16,00	5030-1002
900	15,00	5620
910	15,00	5630

CIRCUITS INTEGRES 74 LS		
74LS00.09		74LS 83-75-184-382-132
11-15-21-22-51-54		259 74
55-133	5,00	74LS 184-44-46-55
74LS 20-26-27-28		249-164-175
33-37-38-40-73		74LS 85-47-295
79-109	4,50	283
74LS01.30-92-05		74LS 154-56
156	6,00	244
74LS14.03-32-10		74LS 63-61-186-170
122	3,00	377
74LS 94-97-119-126		74LS 124-251-247
135-155-159-183		74LS 163-98-96-460
253-2	9,00	273-221
74LS 75		74LS 160-162-165
233-157-365-366		541-90
13	10,00	74LS 187
74LS 93-95-123-04-174		74LS 280-289-384-386
365-257-02-367	11,00	634-373
74LS 66-137-153-153		74LS 168-374-829
192-195-242-248-13		74LS 169-181
286	12,00	74LS 243-245
74LS 47-48-49-191-241	13,00	74LS 275
		74LS 124

CIRCUITS INTEGRES C-MOS		
4000.02-07-23-25		4043.01
75-52	4,00	4077-47-35-94-106
4000.19-50-70-71		53-99
77-78	4,00	4076-46
4030.50	5,00	4041.24
4012.09-73	6,50	4098-21-22-76-20
4016	8,00	4033
4014.18-27-28-44-113		40103
52-58-69	9,00	4067
4008.13-40-60-49		4034
65-33	11,00	4037
4029.15-42-51	12,00	4067

CLAVECIN ORGUE PIANO



5 OCTAVES «MF 50»

MODULES SEPARES
Ensemble oscillateur/diviseur.
Alimentation 1 A 1100 F
Clavier 5 octaves, 2 contacts avec 51 plaquettes percées, piano 2200 F
Boîte de timbres piano avec clés 440 F
Valeur gaine 5 octaves 620 F

PIECES DETACHEES POUR ORGUES		
Claviers	Nus	Montés avec contacts
1 oct.	160 F	290 F
2 oct.	245 F	360 F
3 oct.	368 F	515 F
4 oct.	480 F	660 F
5 oct.	600 F	820 F
7 1/2 oct.	960 F	1520 F

MODULOS
Vibrato 130 F
Percussion 180 F
Sustain avec clés 600 F
Boîte de timbres orgue avec clés 440 F
Réverbération 4 F 950 F

PEDALIERS
1 octave 600 F
1 1/2 octave 800 F
2 oct. 1/2 bois 2750 F
Tirette d'harmonie nue 15 F

BON A DECOUPER POUR RECEVOIR LE CATALOGUE GENERAL
ENVOI : Franco 35 F en T.P.
Au magasin 25 F

NOM :
ADRESSE :

CIRCUITS INTEGRES TTL		
7400.03		7403.1937
50-80	4,00	7493.83-85-95-06
74.05-25-26-27		7417-7432
32-40	4,00	7445.46-47-48-75
7406.05-10-11		4113
75-153-54-72-73-74		7420
76-88-89-54	4,00	74122-7416
7406.13-20-23-30	5,00	7450.15
74151	6,00	7485
7402.74-74-77	7,00	7481
7490.01-04-90-91-96		7441
107-123	9,00	7443

SEMI-CONDUCTEURS

BD		
1151	11,00	243 9,00
131	10,50	244 11,00
135	9,00	252 9,50
137	7,00	132 13,00
138	7,00	135 5,00
139	7,00	161 11,00
140	7,00	648 15,00
202	11,00	648 15,00
203	11,00	650 16,00
204	12,00	647 15,00
226	9,00	649 22,00
230	9,50	679 9,50
231	9,00	434 9,00
232	12,00	435 9,00
233	7,00	436 9,00
234	7,00	437 9,00
237	7,50	438 10,00
238	8,00	677 8,50
239	9,50	679 9,50
240	8,50	680 10,50
241	8,00	2628 11,50
242	8,00	584 19,00

C.I. SPECIAUX POUR MONTAGES «RP»

A13 1270	150,00	SA 1004	34,00
1350	113,00	1043	218,00
6910	160,00	1070	160,00
BDW 510-520	21,00	SAB 0650	50,00
BDX 54-63	33,00	3210	50,00
SD 87C-88C	22,00	SAD 1024	260,00
CD 4555	13,00	SDA 2006	100,00
DL 330-390	30,00	2006	54,00
711	48,00	2101	48,00
ER 2051	138,00	2112	95,00
5400	150,00	2114	73,00
ICL 7106	2124	2124	65,00
7107	290,00	2586	244,00
7109	320,00	SL 480	42,00
7136	235,00	490	50,00
8038	114,00	1430	33,00
8053	92,00	6800	83,00
8073	87,00	SN 29764	18,00
ICM 7038	45,00	76477	64,00
7209	55,00	SO 41P	25,00
7217	167,00	429	22,00
7219	150,00	SP 8680	165,00
7555	19,00	8793-8680	135,00
IRF 120	80,00	8690	210,00
530	73,00	8695	465,00
9132	89,00	SSM 2033	210,00
KR 2376	250,00	2044-2056	125,00
LS 7220	69,00	TEA 1009	19,00
NC 103148L	140,00	5030	130,00
651	150,00	5620	59,00
16151	160,00	5630	55,00
1649	62,00	TMS 1000	100,00
MK 50240	180,00	1122	110,00
50398	284,00	1601	190,00
ML 929	37,00	3874	100,00
MR 901	33,00	UA 431	5,00
NE 5532	43,00	758	25,00
PC 9368	39,00	UA 771	18,00
PF 68	39,00	12 R2 UA796	19,00
R 5992 P	190,00	422 PMS2	70,00
S 89	227,00	OPB 706 B	60,00
178A	372,00	VFQIC	194,00
187	280,00	ET 2732	110,00

TRANSFO TORIQUES

« METALIMPHY »
Qualité professionnelle
Primaire : 2 x 110 V

15 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12	165 F
2 x 15, 2 x 18 V	
22 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12	170 F
2 x 15, 2 x 18, 2 x 22 V	
33 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12	182 F
2 x 15, 2 x 18, 2 x 22 V	
47 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12	195 F
2 x 15, 2 x 18, 2 x 22 V	
68 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12	210 F
2 x 15, 2 x 18, 2 x 22, 2 x 27 V	
100 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12	245 F
2 x 18, 2 x 22, 2 x 27, 2 x 30 V	
150 VA. Sec. 2 x 12, 2 x 18	265 F
2 x 22, 2 x 27, 2 x 33 V	
220 VA. Sec. 2 x 12, 2 x 24	320 F
2 x 30, 2 x 36 V	
330 VA. Sec. 2 x 24, 2 x 33, 2 x 43 V	390 F
470 VA. Sec. 2 x 36, 2 x 43 V	470 F
680 VA. Sec. 2 x 43, 2 x 51 V	620 F

NOUVEAUTE : Transfo Metalimphy (bas rayonnement)
150 VA. Sec. 2x7 V 300 F • 680 VA. Sec. 2x51 V 770 F

MAGNETIC-FRANCE

11, pl. de la Nation, 75011 Paris
ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
Tél. : 379.39.88
EXPEDITIONS : 20 % à la commande, le solde contre-remboursement.

PRIX AU 1.2.85 DONNES SOUS RESERVE

RADIO-PLANS, KITS COMPLETS

Le kit comprend le matériel indiqué dans la liste publiée en fin d'article de la revue
y compris les circuits imprimés.

LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETRE LIVRES SEPAREMENT.

403 C et D Ampli TURBO complet avec châssis	2622,00
EL 409 A, 409 B Voltmètre digital 999 points	253,00
414 B Préampli R.I.A. avec TDA 2310	182,00
414 D Adaptateur avec TDA 2310	110,00
414 E Adaptateur avec UA 772	62,00
414 F Alimentation positive	78,00
414 G Alimentation négative	67,00
414 - Préampli TURBO complet, modules équipés de TDA 2310 avec châssis percés, gravé, boutons et visserie, etc.	1500,00
EL 415 A Capacimètre 3 digit.	133,00
415 B Correcteur UA 772 ou TL 072	132,00
415 C Inverseur, le point	74,00
415 D Ampli de sortie	88,00
423 C Convertisseur 12 V/220 volts	1328,00
423F Convertisseur contcont.6V/2V	133,00
EL 425 A - Générateur de sons	311,00
EL 427 Acarte de transcodage Platine TV	211,00
427 B, C, D Commutateur électronique large bande, sans coffret	1433,00
427 I Inverseur, le point	269,00
427 E Carte microprocesseur µ 780	911,00
427 T Thermostat proportionnel	117,00
EL 428 C Ampli téléphonique	211,00
428 D Carte Com. magnétophone	145,00
428 E Extension EPROM ZX 81	267,00
428 R Sonnette Vidéo	100,00
EL 430 T Transmission en Hi-Fi Récepteur + alim.	478,00
Emetteur seul	276,00
EL 431. Adaptateur ampèremètre ou voltmètre 3 digits	156,00
431 A Module alim.	133,00
EL 432 A, B, C. Centrale de contrôle pour batterie 12 V.	119,00
432 D. F. Séquenceur pour caméra	522,00
432 F. Milli-ohmmètre	150,00
432 G. Capacimètre	940,00
432 N. Alim. simple négative	76,00
432 P. Alim. simple positive	72,00

TABLE DE MIXAGE «MIXMAX»

EL 432. Carte principale	1433,00
433. Alimentation	311,00
434. Correcteur et divers	578,00
EL 433 A, B, PA. mini-chaine, télécop. IR	659,00
433 C.D. Synthèseur SSM 200	978,00
433 E.F.B. Récept. FM large bande	1057,00
433 M. Table de mixage alim.	311,00
433 T. Télécommande A77	389,00

TV MULTISTANDARD «SIEMENS»

TUNER	
EL 426 C. Asservissement	1369,00
422 E. Alimentation	593,00
428 D. Affichage	135,00
428E. Commande	135,00
428D. Platine FI	711,00
Châssis 4804	351,00
428A et B. Décodeur PAL/Secam	815,00
428A. Décodeur RVB	413,00
MONITEUR	
EL 430M. Kit VCC90 RTC avec transfo 70 VA, 60 V et mécanique	3106,00

PROMOTIONS DU MOIS

Supports de circuits intégrés AMPHENOL 2 x 8 broches
Prix pièce : 1,80 - Par 50 1,50 pièce
6 K7 G USA en emballage d'origine 90,00

CIRCUITS INTEGRES DIVERS

084	24,00	358	17,00	383T	28,00	SAS	88,00
089	38,00	377 4250	28,00	3914	62,00	560	38,00
089	25,00	378	35,00	3915	81,00	78P05	35,00
089	18,00	380 8 p	35,00	1893	149,00	78H4G	104,00
089	21,00	380 H 4 H 4H	15,00	4250	27,00	78H05	104,00
081	56,00	381	24,00	AM		228-800	15,00
080	12,00	382	18,00	ME	58,00	80C	
086	9,00	335 H 349	22,00	383		97.900	95.10.00
094	22,00	391 N 80 - LM 310	31,00	ME	150,00	081	13,00
140	20,00	LM 2907 387	35,00	8000		082	16,00
162	75,00	399 N 80	26,00	MM		084	21,00
		399-309 K	25,00	53200	96,00	XR	20,00
		555	15,00	5556	95,00	2206	68
		556	33,00	1403-1408L6	35,00	2207	83
		565	18,00	1468	103,00	496	10,00
		567	20,00	1469	103,00	497	12,00
		379	66,00	1416-1413	15,00	4156	20,00
		383	35,00	1309	35,00	UAA	
		318	15,00	1310	15,00	SAJ	
		723	9,00	14501	4,50	180	28,00
		733	75,00	14503-14502	10,00	110SAA	1004,34
		741	14,00	14514-5	62,00	S M 7 B	45,00
		747-3080	14,00	14518-4508	15,00	CR	
		748	4,00	14520	13,00	200	36,00
		564	42,00	14515-4584	14,00	74 C	
		350 K	117,00	14514-5	62,00	TIP	
		1465-148	117,00	14518-4508	15,00	04	8,00
		3000	22,00	14529-14560	29,00	03	12,00
		3000	22,00	14541-5	62,00	173	20,00
		3800	14,00	14518-4508	15,00	174	18,00
		3800	14,00	14520	13,00	221	24,00
		3099	10,00	14529-14560	29,00	AD590	15,00
		28074	50,00	14543-14515	35,00	6N135	48,00
		1370-39	13,00	14553	42,00	3N211	39,00
		1508 L8	133,00	14586-1413	18,00	MID400	77,00
						105T81	15,00




DISTRIBUTEUR
SIEMENS

343.31.65 +

11 bis, rue Chaligny 75012 PARIS

Métro : Reuilly Diderot - RER Nation

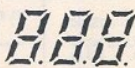**SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRÉS
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS**



**CIF - JELT - JBC - APPLICRAFT - ESM - PANTEC
TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE**

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS

**EXTRAIT DE TARIF ET LISTE DE FICHES
TECHNIQUES SUR SIMPLE DEMANDE**

Accompagne
de 10,50 F
en timbre

FORFAIT EXPEDITION PTT : 20,00 F pour toute commande

CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES MKH PLASTIPUCES

B 32560 250 V 3,3 nF	1,30	15 nF	1,40	68 nF	1,70	220 nF	2,10	1 µF	4,20
1 nF	1,30	4,7	1,30	22	1,40	100	1,90	330 nF	2,70
B 32562	1,5	1,30	6,8	1,30	33	1,40	100 V 470	3,20	1,5
5,20	2,2	1,30	10	1,40	47	1,50	150	1,90	680
4,00	2,2	6,80							

CONDENSATEURS CERAMIQUE PRO MULTICOUCHE X7R 5 mm 100 V

220 pF	1,50	1 nF	1,50	6,8 nF	1,50	33 nF	1,60	> 2,2 nF	5,0 V
330 pF	1,50	2,2 nF	1,50	10 nF	1,50	47 nF	1,80		
470 pF	1,50	3,3 nF	1,50	15 nF	1,50	68 nF	2,20		
680 pF	1,50	4,7 nF	1,60	22 nF	1,50	100 nF	2,50		

CERAMIQUE DISQUE TYPE II (1 pF à 4,7 nF. E 12) l'unité 0,80

CERAMIQUE DECOUPLAGE INDUSTRIEL SIBATIT 63 V. 5 mm

10 nF	1,00	22 nF	1,00	47 nF	1,00	100 nF	1,20
-------	------	-------	------	-------	------	--------	------

CONDENSATEURS POLYPROPYLENE DE PRECISION 2,5 %

De 47 pF à 33 nF. E 6 l'unité 2,50

MICRO SELFS pour C.I. 10 %. Format résistance. B78

De 1 µH à 4,7 mH. E 6 l'unité 3,50

RESISTANCES 1/4 W : 0,30 F / 1/2 W : 0,30 F / 1 W : 0,70 F / 3 W : 8 F

CIRCUITS INTEGRÉS

L 296	136,00	SDA 2010-A1	110,00	TDA 1046/47	30,00
LM 311	13,00	SDA 2014	53,00	TDA 1048	32,00
S 576 B/C	36,00	SO 41 P	16,00	TDA 2593	22,00
SAB 0529	37,00	SO 42 P	18,00	TDA 4050 B	30,00
SAB 0600	34,00	TBA 120 S	13,00	TDA 4292	45,00
SAB 3210	55,00	TBA 231	14,00	TDA 4920	26,00
SAB 4209	76,00	TCA 205 A	38,00	TDA 7000	40,00
SAJ 141	51,00	TCA 345 A	19,00	TFA 1001 W	38,00
SAS 231 W	53,00	TCA 780	30,00	UAA 170/180	22,00
SAS 251	42,00	TCA 965	25,00		
SDA 2003 (promo)	100,00	TCA 4500 A	25,00		

µA 741 CP	5,00	NE 555 CP	5,00	LM 324 N	12,00
-----------	------	-----------	------	----------	-------

REGUL. TO220. 7805 à 7824	11,00	7905/6/8/12/15/18/24	12,50
---------------------------	-------	----------------------	-------

Nouveaux circuits télécommande infrarouge

Sorties directes 8 canaux	SLB 3801 - Emetteur	40,00 F
	SLB 3802 - Récepteur	60,00 F

OPTOELECTRONIQUE SIEMENS

Led Rectangulaire	2,70	Led 5 mm	1,70	Led 3 mm	1,70
Led Bicolore R.V.	8,00	Led 2,54 mm	2,90	Led 1x1,5mm	3,70
INFRAROUGE : LED LD 271	3,30	Led clignotante	10,00		
		PHOTOTRANSISTOR BP 103 B	5,00		

AFFICHEUR A LED

	10 mm	Pol Rouge Vert	13 mm	Pol Rouge Vert
HD 1105 chiffre AC	13,50	15,50	HD 1131 chiffre AC	12,00
HD 1106 chiffre AC	15,50	17,50	HD 1132 chiffre AC	14,50
HD 1107 chiffre AC	13,50	15,50	HD 1133 chiffre AC	12,00
HD 1108 chiffre AC	15,50	17,50	HD 1134 chiffre AC	14,50
HD 1075 chiffre AC	13,50	15,50	DL 3401 chiffre AC	28,20
HD 1076 chiffre AC	15,50	17,50	DL 3403 chiffre AC	28,20
HD 1077 chiffre AC	13,50	15,50	DL 3406 chiffre AC + KC	29,20
HD 1078 chiffre AC	15,50	17,50		

CONDENSATEURS CHIMIQUES - TANTALES GOUTTE - TRANSISTORS - DIODES - PONTS - CONNECTIQUE - COFFRETS - CIRCUIT IMPRIME - VOYANTS - INTERRUPTEURS - SOUDURE - MESURE - ETC...

DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF 10,50 F en timbres

RADIO PLANS

ELECTRONIQUE Loisirs

Société Parisienne d'Édition

Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 200.33.05.

Président-Directeur Général
Directeur de la Publication
Jean-Pierre VENTILLARD

Rédacteur en chef
Christian DUCHEMIN

Rédacteur en chef adjoint
Claude DUCROS

Courrier des lecteurs
Paulette GROZA

Publicité : Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 75019 Paris. Tél. : 200.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris.

Chef de publicité : **Mile A. DEVAUTOUR**
Service promotions : **S. GROS**
Direction des ventes : **J. PETAUTON**

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. »

Abonnements : 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.
France : 1 an 112 F - Étranger : 1 an 205 F (12 numéros).
Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres.
IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.



Ce numéro a été tiré
à 93800 exemplaires

Copyright ©1985

1983

Dépôt légal février 1985 - Editeur 1265 - Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presses. Composition COMPOGRAPHIA - Imprimeries SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Torcy.

COTATION DES MONTAGES

Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d'un cartouche donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code :

temps :



Moins de 2 h de câblage



Entre 2 h et 4 h de câblage



Entre 4 h et 8 h de câblage



Plus de 8 h

difficulté :



Montage à la portée d'un amateur sans expérience particulière



Mise au point nécessitant un matériel de mesure minimum (alim., contrôleur)



Montage nécessitant des soins attentifs et un matériel de mesure minimum



Une excellente connaissance de l'électronique est nécessaire ainsi qu'un matériel de mesure évolué (scope, géné BF, contrôleur, etc.)

dépense :



Prix de revient inférieur à 200 F



Prix de revient compris entre 200 F et 400 F



Prix de revient compris entre 400 F et 800 F



Prix de revient supérieur à 800 F


SOMMAIRE

N° 447 FEVRIER 1985

Réalisation

- 29** Pré-préampli pour cellules à bobines mobiles

- 35** Détecteur de radioactivité

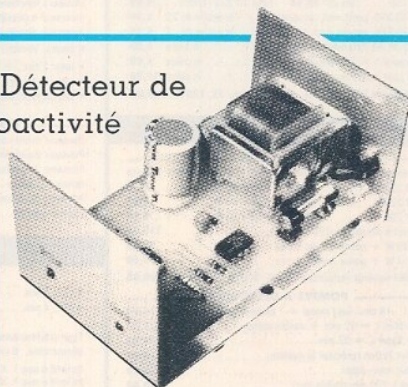

- 47** Console de mixage modulaire (2^e partie)

- 61** Décodeur - régénérateur de signaux FSK

- 65** Bargraph couleur sur écran TV



Technique

- 51** Fiches « mesure » détachables

- 91** Les capteurs (fin)



Micro-Informatique

- 19** Votre ordinateur et les circuits LC

- 24** Votre ordinateur et les circuits RC



- 57** Rectificateur du moniteur assembleur - désassembleur pour ORIC

- 87** Initiation au langage machine (2^e partie)

Divers

- 26** Fiche de commande de circuits imprimés

- 58** En visite chez Cholet Composants

- 86** Page circuits imprimés

Ont participé à ce numéro :

J. Alary, M. Barthou, C. Bergerot, J. Cecaldi, C. Couillec, F. de Dieuleveult, P. Gueulle, P. Hiraga, M.-A. de Jacquilot, C. de Maury, Ch. Pannell, M. Rateau, J. Sabourin, R. Schnebelen.

COMPTOIR DU LANGUEDOC

TRANSISTORS

AC	BC (suite)	BF (suite)
125 3,00	321 1,00	181 4,00
126 3,00	322 1,20	182 3,00
127 3,00	323 1,50	183 4,00
128 3,00	324 1,20	184 2,50
180 K 4,00	338 1,20	185 2,00
181 K 4,00	346 1,00	194 2,50
187 K 3,00	347 1,00	195 2,50
189 K 3,00	348 1,00	196 2,50
AD	349 0,95	197 2,50
149 8,00	356 0,80	198 2,00
161 5,00	357 0,80	199 2,00
162 5,00	358 0,80	255 3,00
AF	359 0,90	259 3,00
125 3,00	BD	336 3,00
126 3,00	135 2,00	337 3,00
127 3,00	136 2,00	338 3,00
	137 3,00	494 2,00
BC	138 3,70	495 2,00
107 AB 1,80	139 3,00	BU 137 20,00
108 AB 1,80	140 3,00	BUX 37 15,00
109 AB 1,80	162 2,00	BUX 81 35,00
147 1,00	163 2,00	BU 126 13,00
159 1,00	165 1,50	BU 208 15,00
171 1,00	239 3,00	BU 226 23,00
172 1,00	240 3,00	BU 326 15,00
173 1,00	437 2,80	TIP 2955 4,00
177 1,80	438 2,80	2N
178 1,80	675 2,50	1711 2,00
179 2,00	676 2,50	2219 A 2,00
205 1,00	677 2,50	2222 A 1,80
213 1,00	678 2,50	2646 8,00
237 1,80	BDX 18 13,00	2904 1,50
238 1,80	BDX 33 3,50	2905 A 2,00
239 1,80	BDX 34 3,50	2907 A 1,80
307 1,00	BDX 66 5,00	3053 2,50
308 1,00	BF	3055 RTC 5,00
309 1,00	115 3,00	3055 MOT 8,00
311 1,00	167 3,00	3819 3,50
313 1,50	173 3,00	4416 8,00
317 1,50	177 3,00	4861 FET 2,00
318 1,50	179 4,00	4870 UJT 4,00
	180 4,00	

PROMOTION

AF 109 les 10 12,00	BF 233 les 40 10,00
AF 139 les 10 12,00	BF 240 les 50 12,00
BC 107 B les 10 10,00	BF 500 les 30 10,00
BC 171 les 30 9,00	BF 739 les 40 10,00
BC 177 C les 10 12,00	TP109-BC109 les 30 10,00
BC 182 les 50 12,00	2N 1711 les 10 12,00
BC 183 les 40 10,00	2N 2222 les 10 10,00
BC 213 les 50 10,00	2N 2905 les 10 10,00
BC 546 B les 30 10,00	2N 2907 les 10 10,00
BF 195 et 197 les 20 10,00	2N 3055 B les 4 15,00
BF 199 les 20 10,00	

POCHETTES DE TRANSISTORS UHF

15 X BF 272, 10 18, 700 MHz	les 20 10,00
5 X BF 123, 10 123, 350 MHz	les 20 10,00
PETIT LOT A ENLEVER RAPIDEMENT	
2 N 5401 et MPS 2714	les 40 10,00
MOTOROLA PNP, 35 V, 2 A, TO 220	les 40 10,00

DIODES

BYW 36 = BY 227	1,50	1 N 914 = BAV 10	0,30
PY 127	1,50	1 N 4001 à 1 N 4007	0,50
Diode germanium genre	0,25	1 N 4148	0,50
OA 95	0,60	200 V 3 A	1,20
LDR 03 (sortie arrière)	22,00	200 V 7 A	3,00
LDR 03 (sortie sur le côté)	12,00	100 V 16 A à vis	2,50
		100 V 40 A	5,00

DIODES EN POCHETTES

Petit boîtier	les 500	15,00
88 105 SIEMENS	les 50	10,00
1 N 645, 0,5 A, 220 V	les 30	5,00
1 N 4001 ou équivalent	les 30	6,00
2 A 100 V	les 10	5,00
4 A 800 V	les 10	7,00
6 A 100 V	les 10	5,00
30 A 400 V, ultra rapide, 0,1 micro seconde, la diode	5,00	

DIODES ZENER 1,3 W

2 V 7 à 3,9 V	2,00	4,7 V à 68 V	1,20
		75 V à 150 V	2,00

PROMOTION

Pochette de 30 diodes Zener, tension de 3,6 V à 68 V 15 valeurs	20,00
La pochette de 30	12,00
Les 2 pochettes	20,00

PONTS DE DIODES

1 A 200 V	2,00	5 A 200 V	8,00
3 A 200 V	7,00	25 A 200 V	16,00

LEDS ET AFFICHEURS

Rouge 3 ou 5 mm	0,80	Rouge 5 mm plate	1,00
Verte 3 ou 5 mm	1,00	Verte 5 mm plate	1,00
Jaune 3 ou 5 mm	1,20	Jaune 5 mm plate	1,00
Rouge 3 ou 5 mm	en pochette de 10		7,00
Verte 3 ou 5 mm	en pochette de 10		9,00
Jaune 3 ou 5 mm	en pochette de 10		9,00

Afficheurs 7,62 mm

TIL 312 AC	11,00	Afficheurs 12,7 mm	
TIL 313 CC	11,00	TIL 701 AC	11,00
TIL 327 +	11,00	TIL 702 CC	11,00

PROMOTION

12,7 mm AC ou CC	8,00	19,6 mm AC	10,00
Afficheur double AC, H.12,7	15,00		

THYRISTORS

TO 5, 1,5 A, 400 V	5,00	TO 220 7 A 600 V	9,00
1,5 A, 200 V, boîtier TOS	les 5	7,50	
400 V, 4 A, TO 220	les 5 pièces	10,00	
Identique à BTW 27 500 R, boîtier TO 66	les 4	20,00	

TRIACS

6 A 400 V isolés	4,00	par 10	35,00
DIAC			
DA 3, 32 V	pièce 1,50	par 5	6,00

T.T.L. TEXAS

7400 - 74 LS 00		145	
SN 74	51	2,50	9,00
00	2,00	53	2,50
01	2,00	54	2,50
02	2,00	60	2,50
03	2,00	70	2,50
04	2,00	72	4,00
05	3,00	73	2,50
06	4,00	74	4,00
07	4,00	75	4,00
08	3,00	76	3,50
09	3,00	78	4,80
10	2,50	80	12,00
11	3,00	81	8,00
12	3,00	83	9,50
13	5,00	85	4,00
14	6,00	86	5,00
15	2,00	90	5,00
16	3,00	91	5,00
17	3,00	92	5,00
20	2,50	93	8,50
25	3,00	94	8,00
26	3,00	95	8,50
27	3,00	96	4,80
28	3,50	107	4,80
30	2,50	109	7,50
32	3,50	113	4,50
37	3,50	121	4,50
38	4,00	122	6,50
40	2,50	123	7,00
42	5,00	125	5,50
43	9,00	126	6,00
44	9,50	128	7,00
45	9,50	132	7,50
46	16,00	136	5,00
47	12,00	138	9,00
48	14,00	139	9,00
50	2,50	141	8,00

C Mos

4000	2,00	4024	6,50	4060	8,00
4001	2,00	4027	7,00	4063	9,00
4002	2,00	4028	5,90	4066	4,00
4007	2,40	4029	8,80	4068	4,00
4008	6,50	4030	4,00	4069	2,00
4009	3,50	4035	6,00	4071	2,50
4010	4,00	4040	8,00	4072	2,50
4011	2,50	4041	9,00	4073	3,00
4012	2,00	4042	11,00	4075	3,00
4013	5,00	4043	6,00	4077	4,00
4015	7,00	4044	7,50	4078	3,00
4016	3,80	4046	7,50	4081	4,50
4017	9,50	4047	8,80	4082	3,00
4018	8,80	4049	3,00	4093	6,00
4019	4,50	4050	4,00	4094	13,00
4020	7,50	4051	5,00	4098	7,00
4021	7,50	4052	6,00		
4022	6,50	4053	6,00		
4023	2,40				
4501	4,50	4512	7,50	4538	12,00
4507	4,50	4518	8,80	4539	27,00
4508	28,00	4520	7,50	4585	7,50
4511	8,50	4528	8,00		

LINÉAIRES SPECIAUX

LM 301	3,50	TBA 120	8,00
LM 311	6,70	TBA 790 KB	8,00
LM 380	11,50	TBA 790 LA	8,00
NE 555, 8 pattes	5,00	TDA 2002	11,00
NE 556	4,00	TDA 2003	10,00
ua 741, 8 pattes	4,00	TDA 2004	22,00
SO 41 P	15,50	TDA 2020	20,00
SO 42 P	15,50	TL 071	6,50
TAA 550	2,00	TL 072	11,00
TAA 651 B	9,00	UAA 170	35,00
		UAA 180	35,00

PROMOTION

AY 3 - 8500	30,00	555 Bp	les 3 10,00
741 Bp	les 4 12,00	556	les 3 10,00

SUPPORTS

à souder		à vis	
0.80 F 1.00 F 1.00 F 1.50 F 1.50 F 1.50 F 1.70 F 2.00 F			
Support pour TBA 810 ou TBA 800	2,00		
Support TO 66	la pièce 1,50		
Support TO 3	la pièce 1,50		

BOUTONS

Calotte alu Ø 10, 15, 22, 27 mm	3,50
Bouton pour potentiomètre à glissière	1,50

BOUTONS EN POCHETTES

Différents diamètres	la pochette de 20	10,00	
Calotte alu. diam. 28 mm	les 10	10,00	
Superbe bouton alu. présentation profes., façade incurvée			
Ø 40 H 20 mm	la pièce 5,00	Ø 20 H 20 mm	la pièce 2,50
Bouton noir et doré, strié, Ø 10 mm, jupe 12 mm	les 10	8,00	

FUSIBLES EN VERRE

Toute la gamme de 0,1 à 10 A		Support panneau pour	
Verre 5 X 20 rapide	0,80	fusible 5 X 20	2,80
Verre 5 X 20 lent	1,20	Support panneau pour	
Verre 6,3 X 32 rapide	1,80	fusible 6,3 X 32	4,50
Verre 6,3 X 32 lent	2,50	Distributeur tension	
Support pour circuit		110 - 220 V	2,50
imprimé 5 X 20	1,20		

REGULATEURS DE TENSION

Positif 1,5 A		Négatif 1,5 A	
5-8-12-15-18-24 V	7,00	5-8-12-15-18-24 V	7,00
1 200 = TDA 0200 variable - en U de 3 V à 36 V, en I de 0 à 2 A, boîtier TO 220 protégé			12,00
Note d'application sur demande			

PROMOTION

Posit. 1,5 A, 5 V, 8 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V	la pièce 4,00
LM 317 variable	la pièce 6,00

RADIATEURS

PROMOTION	
Pour TOS	les 20 10,00
Pour TO 220, petit mod. anodisés	la poche de 20 8,00
Pour TO 220, moyen mod. anodisés	la poche de 5 8,00
Pour 2 X TO 220 non anodisés 30 W	la pièce 3,00
Percé pour 1 X TO 220 anodisé 15 W	la pièce 5,00
Percé pour 1 TO 220 anodisé 50 W	la pièce 10,00
Percé pour 4 TO 3, anodisé, forme U, long. 35, 120 W	20,00

OUTILLAGES

FERS A SOUDER	
Alimentation 220 V, livrée avec panne et cordon secteur + terre	
30 W 200 V	44,00
40 W 220 V	44,00
60 W 200 V	47,00
Pistolet à dessouder 220 V	220,00
JBC 30 W + panne longue durée	95,00
JBC 14 W + panne longue durée	110,00
Pistolet soudeur instantané 120 W, 220 V	100,00
POMPES A DESOUDER	
Mini L 18 cm - Tout métal + 1 embout gratuit	75,00
Maxi-Mini L = 22 mm + double piston	105,00
Maxi-Super L = 37 mm	150,00
Embout Teflon (préciser le modèle)	18,00
Embout maxi-super	22,00
Pompe L 200 mm double joint	60,00
Embout Teflon de rechange	10,00

SOUDURE 60 % 10/10

Bobine de 250 g	40,00
Bobine de 500 g	75,00

BOMBE POUR NETTOYER LES CONTACTS

Type Mini	25,00	Spécial THT	31,00
Type Standard	34,00	Givrant	25,00
Nettoyage magnétique	24,00	Tresse à dessouder	11,00
Graisse silicone, le tube	44,00	Pâte d'évaluation thermique (blanche), la seringue 10 g	23,00

PERCEUSES

Mini-perceuse 9-14 W livrée sous blister, avec 3 mandrins + 14 outils divers	</
--	----

FICHES ET PRISES

Normes DIN	
Socle HP	1,00
Socle 3 contacts	1,50
Socle 4 contacts	1,60
Socle 5 contacts	1,60
Socle 6 contacts	1,70
Socle 7 contacts	1,80
Socle 8 contacts	2,00
Môle HP	1,70
Môle 3 contacts	2,20
Môle 4 contacts	2,20
Môle 5 contacts	2,40
Normes US	
Socle Jack 2,5 mm	1,20
Socle Jack 3,2 mm	1,20
Socle Jack 3,2 mm stéréo	2,50
Socle Jack 6,35 mm	2,00
Socle Jack 6,35 mm stéréo	2,50
Socle Jack 2,5 mm	1,20
Socle Jack 3,2 mm	1,20
Socle Jack 3,2 mm stéréo	2,50
Socle Jack 6,35 mm	2,00
Socle CINCH R ou N	1,40
Socle CINCH fix ECRU	2,50
FICHES ALIMENTATION	
Fiche secteur mâle	2,50
Fiche secteur femelle	2,50
Socle secteur femelle isolé	1,50
10 A 400 V 2 cont. 4 mm	2,50
3 contacts	8,00
Femelle cordon	15,00
Doubl. isol. fem. 2mm 6 col. 1.30	
Pointe touche R ou N	5,00
Serrage vis 6 couleurs	2,00
Douille isolée femelle 4 mm	1,20
à souder 6 couleurs	1,50
Douille isolée 15 Amp.	1,50
rouge ou noir	3,50
Socles RCA (cinch) à souder	les 10 3,00
Socle HP DIN	les 10 5,00
Cordon secteur moulé, blanc, 2 X 0,5 mm, L 1 m 20	3,00

CIRCUITS IMPRIMES & PRODUITS

Bakélite 15/10 1 face 35 microns	200 X 300 mm	la plaque	4,00
Plaque papier epoxy 16/10 35 microns	1 face 70 X 150	la plaque	1,50
1 face 100 X 300		la plaque	4,00
1 face 200 X 200		la plaque	5,00
1 face 200 X 300		la plaque	8,00
Plaque verre epoxy 16/10, 35 microns	2 faces 180 X 300	la plaque	10,00
1 face 200 X 300		la plaque	15,00
Plaques présensibilisées positives	Bakélite 200 X 300	1 face	45,00
Type epoxy 200 X 300		1 face	45,00
BRADY postilles en carte de 112, en Ø 1,91 mm, 2,36 mm, 2,54 mm, 3,18 mm, 3,96 mm		la carte	10,00
Rubans en rouleau de 16 mètres	largeur disponible 0,79 mm, 1,1 mm, 1,27 mm, 1,57 mm	le rouleau	17,00
2,03 mm, 2,54 mm		le rouleau	20,00
Feutres. Pour tracer les circuits (noir)			9,00
Modèle par réservoir et valve			25,00
REVELEUR en poudre pour 1 litre			5,00
Etamage à froid	bidon 1/2 litre		57,00
Vernis pour protéger les circuits		la bombe	13,00
Photosensible positif 20		la bombe	24,00
Résine photosensible positif - révélateur			72,00
Gomme abrasive pour nettoyer le circuit			9,50
Perchlorure en poudre, pour 1 litre			12,00
Détachant de perchlore		le sachet	6,50

MESURE

Etc	
Al 784, 12 V, 3 A	230,00
Al 785, 12 V, 5 A	350,00
Al 786, 0-15 V, 0,3 A	500,00
Al 812, 0-30 V, 0,2 A	640,00
Hameg	
HM 103 avec sonde 1/10	2 390,00
HM 203-4 avec 2 sondes 1/10	3 650,00
HM 204 avec 2 sondes 1/10	5 250,00
Matrix	
MX 522	750,00
MX 562	1000,00
Novel oscilloscope OX 710 B, 2 X 15 MHz, avec sondes	3 150,00
Backman	
DM 73	620,00
DM 20	640,00
DM 77	670,00
DM 25	790,00
DM 10	440,00
DM 20	600,00

EXCEPTIONNEL
CONTROLEUR 2 000 Ω/volt. Tension = 47-4 gammes
Ohmètre 1 gamme, 1 continu 0,1 A, 1 gamme

APPARELS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC
Classe 2,5
Fixation par clips. Dimensions 45 X 45

Voltmètre Ampérètre
15 V - 30 V - 60 V 1 A - 3 A - 6 A

Prix 42,00

PROMOTION
Vu-mètre 200 micro, très beau

Vu-mètre double + éclairage 12 V, 165 X 45 mm

Alim. pour calculatrice 9 V, 0,3 A

9 V, 0,1 A

10,00

RELAIS

6 V, 2 contacts travail	la pièce	3,00
12 V, 3 contacts travail	la pièce	4,00
6 V, 2 contacts RT	la pièce	10,00
12 V, 2 contacts RT	la pièce	10,00
12V Subminiature, 2RT cont. 1,5 A, 5 Pictos 20X10mm, H11mm montable sur support circuit intég. 16 pattes	la pièce	12,00
Relais 24 V, contact 10 A		
1 RT	5,00	
2 RT	7,00	
4 RT	10,00	
6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 4 RT	la pièce	12,00
12 V contact 5 A, 1 RT		5,00

RESISTANCES

1 A 4 W 5 % 10 Ω	0,20
10 Ω 2 W 2 M Ω	0,10
1 A 2 W 5 % 10 Ω	0,25
10 Ω 10 M Ω	0,15
1 W 10 Ω 10 M Ω	0,40
2 W 10 Ω 10 M Ω	0,70
Bobinées	
3 W 0,1 Ω 3 K Ω	2,50
5 W 1 Ω 8,2 K Ω	3,50
10 W 10 Ω 18 K Ω	4,50

PROMOTION

Résistances 1/4 W 5 % de 10 Ω à 22 M Ω (50 valeurs)
La pochette de 225 pièces ponchées

Les 2 pochettes

1/2 W, valeur de 10 Ω à 1 M Ω (50 valeurs)

La pochette de 200 ponchées

Les 2 pochettes

1 W et 2 W, valeur de 15 Ω - 8 M Ω (40 valeurs)

La pochette de 100 ponchées

1/4 W - 1/2 W - 1 W - 2 W (100 valeurs)

La pochette de 400

Les 2 pochettes

3 W et 5 W, vitrifiées et cimentées, valeur de 2,2 Ω à 10 K Ω (25 valeurs)

La pochette de 50

Les 2 pochettes

Réseau de résistance valeur de 100 Ω à 47 K Ω les 40

— RESISTANCES AJUSTABLES EN PROMOTION —

Miniatures pas 2,54 mm de 10 Ω à 470 K

La pochette de 40

Petit et grand modèle de 10 Ω à 2,2 M Ω

La pochette de 65

POTENTIOMETRES

Ajustables pas 2,54 mm pour circuit imprimé

Mano linéaire de 4,7 K à 1 M Ω

La pochette de 20 ponchées

Type simple rotatif axe 6 mm

Modèle linéaire de 100 Ω à 1 M Ω

Modèle log. de 4,7 K à 1 M Ω

Type à glissière pour CI déplacement du curseur 60 mm

Mano linéaire de 4,7 K à 1 M Ω

Stereo linéaire de 4,7 K à 1 M Ω

Stereo log. de 4,7 K à 1 M Ω

Potentiomètre 10 tr/s pas 2,54 mm 89 P, valeur 100 Ω à 1 M Ω la pièce

7,00

POTENTIOMETRES EN POCHETTE

Bobinés de 22 Ω à 3,3 K Ω

La pochette de 20 ponchées

20 tours 22 K Ω la pochette de 10

Rotatifs avec et sans interrupteurs de 220 Ω à 2,2 M Ω

La pochette de 35 en 15 valeurs

Les 2 pochettes

Rectilignes de 220 Ω à 1 M Ω

La pochette de 30 en 10 valeurs

Potentiomètre rotatif à axe 10 K linéaire

Les 10 pièces

— SERNICE professionnel miniature, obturé résine, support stéatite, fixation par écrou. Livré avec bouton gris professionnel, index de repère, cache avant, serrage au centre, valeur 4,7 K à 3 pots + 3 boutons

12,00

Ajust. 10 tours de 100 Ω à 10 K

les 10 12,00

POTENTIOMETRES BOBINES

Axe 6 mm, puissance 3 W

10 Ω - 22 Ω - 47 Ω - 100 Ω - 470 Ω - 220 Ω - 1 K Ω - 2,2 K Ω - 4,7 K Ω - 10 K Ω

la pièce

18,00

VISSERIE

Vis 3 X 10

le 100 8,00

Vis 3 X 15

le 100 8,50

Ecrous 3 mm

le 100 8,00

Vis 4 X 10

le 100 9,00

Ecrous 4 mm

le 100 10,00

Cosses à souder (prix par 100)

3 mm 2,50 4 mm 3,00

6 mm 3,50

Picots pour CI

les 300 9,00

Raccord pour picot

6-dessus

les 50 5,00

Bornier 2 picots à vis

la pièce 3,00

• Filtre secteur, monobloc, fixation panneau 2 X 1,5 A

Norme Europa - 2 fils + terre

la pièce 30,00

• Boîtier d'éclairage (mignon de luxe) 90 X 40 mm, loupe articulée, livré avec ampoule, sans pile (2 R6)

la pièce 5,00

• Chargeur pour 1, 2, 3 ou 4 batteries

Cad. - Nickel Type R6, 220 V, intensité de charge 50 mA

Le boîtier avec notice d'utilisation

40,00

• Bornier à vis 1 contact juxtaposable, la pochette de 10

5,00

• Picots ronds, diamètre 2 mm, L 19 mm

la pochette de 300

3,00

• Cosses relais, barrettes à picots

la pochette de 20 coupes ponchées

2,00

• Connecteurs plats pour simple ou double face,

11 contacts

les 10 5,00

Barrette de connexion, qualité PRO fort isolement, 3 doubles contacts, serrage par 6 vis, fixation aux extrêmes, dimension 45 X 18 mm

les 10 6,00

CONNECTEURS

Contact lyre en laiton

encartable pas 3,96 mm

6 contacts

2,20

10 contacts

2,50

15 contacts

3,50

18 contacts

4,70

Enfilable pas 5,08 mm

vendu mâle + femelle

5 contacts

2,20

7 contacts

2,50

9 contacts

3,10

11 contacts

3,40

63 touches ASCII

Sortie - et /

83 touches ASCII

Sortie - et /

54 touches non encodées

1 190,00

4 X 4 noir droit vierge

100,00

4 X 3 noir droit vierge

80,00

Clavier souple à membrane, 12 touches gravées 0-9

60,00

POUR RECUPERATION DES COMPOSANTS

Module N° 1: 40 diodes et transistors

(BC 327, 337, 548, 558) 10 chimiques + R ajust. + Mylar + résist., mat neuf

la pièce 3,00

Module N° 2: 1 boîtier noir, 60 X 30, patte de fixation,

2 relais 12 V, contact 5 A

Matériel neuf

la pièce 9,00

Module N° 3: 1 radiateur 80 W perce pour TO 3 - 15 TO 92 - BC 238 - 10 chimiques, 4 diodes, 3 A, etc.

8,00

EXCEPTIONNEL

Transistors Silicium tous référencés

Boîtier métal TO 18

la pochette de 50 en 10 types 10,00

Boîtier époxy TO 92

la pochette de 70 en 10 types 10,00

Transistor Texas boîtier métal, silicium PNP 30 V, 0,3 A

les 40 pièces 10,00

• Haut-parleur, emballage individuel

5 cm, 25 ohms

6,00

7 cm, 50 ohms

7,00

16 X 24 cm, aimant inverse

20,00

TEXAS Circuit intégré boîtier DUAL, réf. 76023. Ampli BF. Alim. de 10 V à 28 V. Puissance de 3 W à 8 W sous 8 Ω

Livré avec schéma et note d'application

la pièce 5,00

les 5 pièces 20,00

Pochette spéciale de fiches et douilles 4 mm, mâles et femelles, isolées et non isolées, assorties en couleur

La pochette de 42

12,00

Cadre mobile, classe 2, gradué de 0 à 15 MA, découpe fenêtre 40 X 18

Valeur

DECOUVREZ L'ELECTRONIQUE par la PRATIQUE

Ce cours moderne donne à tous ceux qui le veulent une compréhension exacte de l'électronique en faisant «voir et pratiquer». Sans aucune connaissance préliminaire, pas de mathématiques et fort peu de théorie.

Vous vous familiarisez d'abord avec tous les composants électroniques, puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles (construction d'un oscilloscope et expériences) à assimiler l'essentiel de l'électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour préparer ou élargir une activité professionnelle. ● Vous pouvez étudier tranquillement chez vous et à votre rythme. Un professeur est toujours à votre disposition pour corriger vos devoirs et vous prodiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez :

- L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété.
- Vous connaîtrez les composants électroniques, vous lirez, vous tracerez et vous comprendrez les schémas.
- Vous ferez plus de 40 expériences avec l'oscilloscope.
- Vous pourrez envisager le dépannage des appareils qui ne vous seront plus mystérieux.

TRAVAIL ou DETENTE !
C'est maintenant l'électronique

GRATUIT! Pour recevoir sans engagement notre brochure couleur 32 pages **ELECTRONIQUE**, remplissez (ou recopiez) ce bon et envoyez-le à : **DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE** 35800 DINARD (France)

NOM (majuscules S.V.P.) _____

ADRESSE _____

RPA 2/85

Enseignement privé par correspondance

devenez un radio-amateur et écoutez vivre le monde

Notre cours fera de vous
un émetteur radio passionné et qualifié.

Préparation à l'examen des P.T.T.

GRATUIT!

Pour recevoir sans engagement notre brochure RADIO-AMATEUR remplissez (ou recopiez) ce bon et envoyez-le à : **DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE** BP 42 35800 DINARD (France)

NOM (majuscules S.V.P.) _____

ADRESSE _____

RP 2/85

KITS D'ENCEINTE

Version 2 VOIES 100 W eff. 8Ω

1 boomer 32 cm
1 tweeter piezo
1 face avant prépercée
550^F

HAUT RENDEMENT : 98 dB

Version 3 VOIES 120 W eff. 8Ω

1 boomer 32 cm
1 compression médium
1 tweeter piezo
1 face avant prépercée
1 filtre + plans
750^F
HAUT RENDEMENT : 99 dB



Coffret ci-dessus fini 280 F

NOUVEAU : 250/300 W eff. 8Ω

2 voies : 102 dB, 1 watt/m
1 boomer CELESTION 38 cm
4 tweeters piezo + Plan ébénisterie
1500^F

Coffret sono fini pour 38 cm. Type exponentiel TOBOGGAN. 95 x 50 x 50 800 F

Boomers 100 W



Ø 32 cm PROMO
Ø 38 cm 690 F

TWEETER PIEZO

Tous modèles
150 W

90^F

Port 5 F

Utilisation sans filtre



MÉDIUM PIEZO

150 W
1800 Hz à 20000 Hz

170^F

Port 10 F

VENTE PAR CORRESPONDANCE

Documentation contre 3,20 F en timbres

NOM : _____

Adresse : _____

Tél. : _____ Je désire recevoir _____

Ci-joint _____ F en chèque ☐ mandat ☐
ou vente directe adresse ci-dessous

« BLUE SOUND » 63, rue Baudricourt, 75013 Paris - Tél. : 586.01.27
Règlement à la commande - Expédition sous 48 h - L'expédition des matériels dont le port n'est pas indiqué est faite en PORT DU.



SOGEX

devenez detective

En 6 mois, l'ECOLE INTERNATIONALE DE DETECTIVES-EXPERTS (organisme privé d'enseignement à distance) vous prépare à cette brillante carrière.

L'E.I.D.E. est la plus importante et la plus ancienne école de détectives fondée en 1937.

Formation complète pour détectives privés. Certificat de scolarité en fin d'études. Possibilités de stages dans un bureau ou une agence de détectives.

Gagnez largement votre vie par une situation BIEN A VOUS. N'HESITEZ PAS.

Demandez notre brochure gratuite n°F22 à :

E.I.D.E., 11 Fbg Poissonnière
75009 Paris
BELGIQUE : 13, Bd Frère-Orban
4000 Liège

BON

pour recevoir
votre brochure gratuite :

NOM _____

PRENOM _____

ADRESSE _____

CODE POSTAL [] [] [] [] VILLE _____

F22


TORG

la mesure, imbattable...
au rapport qualité/prix



« U-4324 »


Résistance interne : 20.000 ohms/volt courant continu.
Précision : $\pm 2,5\%$ c. continu, et $\pm 4\%$ c. alternatif.
Volts c. continu : 60 mV à 1.200 V en 9 gammes
Volts c. alternatif : 0,3 V à 900 V en 8 gammes
Amperes c. continu : 6 μ A à 3 Amp. en 6 gammes
Amperes c. alternatif : 30 μ A à 3 Amp. en 5 gammes
Ohm-mètre : 2 ohms à 20 Mégohms en 5 gammes
Décibels : 10 à -12 dB échelle directe
Dim. 163 x 96 x 60 mm. Livré en boîte carton renforcé avec
cordons, pointes de touche port et
embouts croco - Prix sans pareil **185 F** embal. 26 F

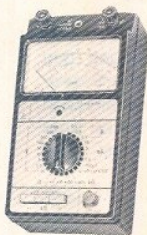


« U-4315 »

Résistance interne : 20.000 ohms/volt courant continu.
Précision : $\pm 2,5\%$ c. continu, et $\pm 4\%$ c. alternatif.
Volts c. continu : 10 mV à 1.000 V en 10 gammes
Volts c. alternatif : 250 mV à 1.000 V en 9 gammes
Amperes c. continu : 5 μ A à 2,5 A en 5 gammes
Amperes c. alternatif : 0,1 mA à 2,5 A en 7 gammes
Ohm-mètre : 1 ohm à 10 Mégohms en 5 gammes
Capacités : 100 PF à 1 MF en 2 gammes
Décibels : 16 à -2 dB échelle directe
Dim. 215 x 115 x 80 mm. Livré en malette alu portable, avec
cordons, pointes de touche port et
embouts grip-fil. Prix sans pareil **189 F** embal. 31 F

« U-4317 »

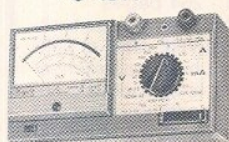


Avec **disjoncteur automatique** contre toute surcharge.
Résistance interne : 20.000 ohms/volt courant continu.
Précision : $\pm 1,5\%$ c. continu, et $\pm 2,5\%$ c. alternatif.
Volt c. continu : 10 mV à 1.000 V en 10 gammes
Volts c. alternatif : 50 mV à 1.000 V en 9 gammes
Amperes c. continu : 5 μ A à 5 Amp. en 9 gammes
Amperes c. alternatif : 25 μ A à 5 Amp. en 9 gammes
Ohm-mètre : 1 ohm à 3 Mégohms en 5 gammes
Décibels : 5 à -10 dB échelle directe
Dim. 203 x 110 x 75 mm. Livré en malette alu portable, avec
cordons, pointes de touche port et
embouts grip-fil. Prix sans pareil **289 F** embal. 31 F

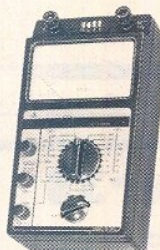

« U-4341 »

CONTROLEUR UNIVERSEL à TRANSISTORMÈTRE INCORPORE
Résistance interne : 16.700 ohms par volt (courant continu).
Précision : $\pm 2,5\%$ c. continu et $\pm 4\%$ c. alternatif.
Volts c. continu : 10 mV à 900 V en 7 gammes
Volts c. alternatif : 50 mV à 750 V en 6 gammes
Amperes c. continu : 2 μ A à 600 mA en 5 gammes
Amperes c. alternatif : 10 μ A à 300 mA en 4 gammes
Ohm-mètre : 2 ohms à 20 Mégohms en 5 gammes
TRANSISTORMÈTRE : Mesure ICR, IER, ICI, courants base, collecteur
en PNP et NPN - Dim. 213 x 114 x 75 mm. En malette alu portable,
avec cordons, pointes de touche port et
embouts grip-fil. Prix sans pareil **245 F** embal. 31 F

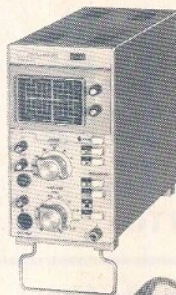Les gammes de mesures sont données de $\pm 1/10^e$ première échelle à fin de dernière échelle



OSCILLOSCOPE « TORG CI-94 » du DC à 10 Mhz

DÉVIATION VERTICALE : Simple trace, temps de montée 35 nano-S,
atténuateur 10 positions (10 mV/div. à 5 V/division), impéd. d'entrée
directe : 1 M Ω /40 pF avec sonde 1/1 et 10 M Ω /25 pF avec
sonde 1/10.

DÉVIATION HORIZONTALE : Base de temps déclenchée ou relaxée,
vitesse de balayage 1 micro-S/div. à 50 milli-S/division en 9 positions,
synchro automatique intérieure ou extérieure (+ ou -). Ecran
50x60 mm, calibrage 8x10 divisions (1 div. = 5 mm), dimensions
oscillo : L. 10. H. 19. P. 30 cm.

Livré avec 2 sondes : 1/10 et 1/1 port et
Prix sans pareil **1595 F** embal. 60 F

L'Oscillo seul (ou en promotion avec le contrôleur 4341) est payable
en 2 mensualités, sans formalités - Consultez-nous

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Mesures en alternatif 50 Hz, 0 - 10 - 25 - 100 - 500 Ampères en 4
gammes, 0 - 300 - 600 Volts, 2 gammes + port et
Prix sans pareil **239 F** embal. 26 F

UN BEAU CADEAU
TORG
DE PROMOTION

	Prix	Port
OSCILLO CI-94 + CONTRÔLEUR 4341.....	1 695	76
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE + CONTRÔL. 4341...	390	31
2 CONTRÔLEURS 4324 + CONTRÔL. 4341.....	490	76
2 CONTRÔLEURS 4315 + CONTRÔL. 4341.....	505	76
2 CONTRÔLEURS 4317 + CONTRÔL. 4341.....	720	76


starel

148, rue du Château, 75014 Paris, tél. 320.00.33

Métro : Gaité / Pernety / Mouton-Duvernety


Magasins ouverts toute la semaine de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf le dimanche et le lundi matin.
Les commandes sont exécutées après réception du mandat ou du chèque (bancaire ou postal) joint à la
commande dans un même courrier - Envois contre remboursement acceptés si 50 % du prix à la commande.

LE DEFI BLOUDEX.

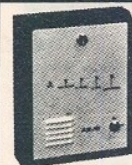

CENTRALE D'ALARME 4 ZONES

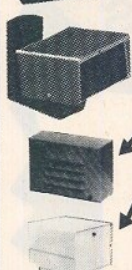- 1 zone temporisée N/F
- 1 zone immédiate N/O
- 1 zone immédiate N/F
- 1 zone autoprotection permanente (chargeur incorporé), etc.



2 690 F

(envoi en port du SNCF)

UNE GAMME COMPLETE DE MATERIEL DE SECURITE

- 1 RADAR hyperfréquence, portée réglable 3 à 15 m + réglage d'intégration
- 2 SIRENES électronique modulée, autoprotégée
- 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A, étanche, rechargeable
- 20 mètres de câble 3 paires 6/10
- 4 détecteurs d'ouverture ILS

Documentation complète contre 16 F en timbres

EQUIPEMENT DE TRANSMISSION D'URGENCE ET 1

Le compagnon fidèle des personnes seules,
âgées, ou nécessitant une aide médicale d'urgence



- 1) TRANSMISSION au voisinage ou au gardien par **EMETTEUR RADIO** jusqu'à 3 km.
- 2) TRANSMETTEUR DE MESSAGE personnalisé à 4 numéros de téléphone différents ou à une centrale de Télésurveillance.

Documentation complète contre
16 F en timbres

PASTILLE EMETTRICE

Vous désirez installer rapidement et sans
branchement un appareil d'écoute téléphonique et l'émetteur doit être invisible.
S'installe sans branchement en cinq secondes (il n'y a qu'à changer la capsule).
Les conversations téléphoniques des deux partenaires sont transmises à 100 m en champ libre.



PRIX : nous consulter

Document. complète contre 10 F en timbres
(Non homologué) Vente à l'exportation.

INTERRUPTEUR SANS FIL portée 75 mètres

Nombreuses applications
(porte de garage, éclairage jardin, etc.)

Alimentation : du récepteur : entrée 220 V
sortie 220 V, 500 W
EMETTEUR : alimentation pile 9 V

AUTONOMIE 1 AN

450 F Frais d'envoi 25 F



POCKET CASSETTE VOICE CONTROL

MAGNETOPHONE à système de déclenchement par la voix.

LECTEUR ENREGISTREUR 3 heures par face d'une excellente qualité de
reproduction - 2 vitesses de défilement - Réglage de sensibilité du contrôle
vocal - Compte-tours - Touche pause - Micro incorporé - Sélecteur de vitesse -
Alimentation par 4 piles 1,5 V soit 6 V - Prise commande par micro extérieur.

1 150 F port 30 F

DETECTEUR DE PRESENCE


Matériel professionnel - AUTOPROTECTION blocage d'émission RADAR

MW 25 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 à
15 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas
réglable. Consommation 18 mA.
Contacts NF. Alimentation 12 V.

RADAR HYPERFREQUENCE
MW 21 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 à
30 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas
réglable. Consommation 18 mA. Alimentation 12 V.

Prix : NOUS CONSULTER

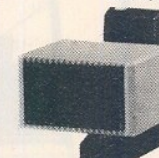Documentation complète sur toute la gamme contre 10 F en timbres.



MICRO EMETTEUR

depuis

450 F

Frais port 25 F
Documentation complète
contre 10 F en timbres



RECEPTEUR MAGNETOPHONES

— Enregistre les
communications
en votre absence.
AUTONOMIE :
4 heures d'écoute.

PRIX NOUS CONSULTER

Documentation complète de toute la gamme
contre 15 F en timbres.



DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD

Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14
rayons de détection. Couverture : horizontale
110°, verticale 30°.

Prix : **950 F**

Frais de port 35 F



BLOUDEX ELECTRONIC'S

141, rue de Charonne, 75011 PARIS
(1) 371.22.46 - Métro : CHARONNE

AUCUNE EXPEDITION CONTRE
REMBOURSEMENT. Règlement à la
commande par chèque ou mandat.

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h
et de 14 h 30 à 19 h 15 sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN

CATALOGUE ST QUENTIN RADIO 6 rue St Quentin 75010 PARIS

126
pages

21x 29,7

CE
LE CATALOGUE ANNULE
LE PRECEDENT

20f
au comptoir
28f par
correspondance

SM ELECTRONIC

20 bis, avenue des Clairions - 89000 Auxerre
Tél. : (86) 46.96.59

VHF METEOSAT (210 pages)

Description intégrale du système de réception des satellites météorologiques, METEOR, METEOSAT, NOAA.. de la parabole à la visualisation sur écran TV, par convertisseur D/A à mémoire.



Tout un système de réception des images des satellites Météo - de la parabole au convertisseur Digital-Analogique à mémoire avec visualisation couleur/Pal (également, option Fac-similé ou tube cathodique). Avec disponibilité des kits pour réaliser les montages.

Prix : 188 F (+ 9,50 F de port)



VHF ANTENNES, 2^e édition - 264 pages
D'après VHF COMMUNICATIONS. Un ouvrage technique incontesté sur les antennes VHF, UHF et SHF (137 MHz - 24 GHz). Du calcul de base aux réalisations pratiques, en passant par les aspects complémentaires (azimut, paraboles, construction d'une Horn 10 GHz, baluns, guides d'onde 24 GHz, polarisation, réception satellites météorologiques 137 MHz, etc).

Prix : 110 F (+ 9,50 F de port)

Digimer 30

2000 pts de Mesure
Affichage par LCD
Polarité et Zéro Automatiques
200 mV à 1000 V =
200 mV à 650 V ≈
200 μA à 2A = et ≈
200 Ω à 20 M Ω
Précision 0,5 % ± 1 Digit.
Alim. : Bat. 9 V ref 6 BF 22
Accessoires :
Shunts 10 A et 30 A
Pincas Ampèremétriques
Sacoche de transport
845 F TTC

Unimer 4

Spécial Electricien
2200 Ω/V; 30 A
5 Cal = 3 V à 600 V
4 Cal ≈ 30 V à 600 V
4 Cal = 0,3 A à 30 A
5 Cal ≈ 60 mA à 30 A
1 Cal Ω 5 Ω à 5 k Ω
Protection fusible et
semi-conducteur
441 F TTC



Us 6a

Complet avec boîtier
et cordons de mesure
7 Cal = 0,1 V à 1000 V
5 Cal ≈ 2 à 1000 V
6 Cal ≈ 50 μA à 5 A
1 Cal ≈ 250 μA
5 Cal Ω 1 Ω à 50 M Ω
2 Cal μF 100 pF à 150 μF
2 Cal HZ 0 à 5000 HZ
1 Cal dB - 10 à + 22 dB
Protection par
semi-conducteur
249 F TTC


Unimer 33

20000 Ω/V Continu
4000 Ω/V alternatif
9 Cal = 0,1 V à 2000 V
5 Cal ≈ 2,5 V à 1000 V
6 Cal = 50 μA à 5 A
5 Cal ≈ 250 μA à 2,5 A
5 Cal Ω 1 Ω à 50 M Ω
2 Cal μF 100 pF à 50 μF
A Cal dB - 10 à + 22 dB
Protection fusible
et semi-conducteur
344 F TTC

Pincas ampèremétriques

MG 27
318 F TTC
3 Calibres ampèremètre
≈ 10-50-250 A
2 Calibres voltmètre
≈ 300-600 V
1 Calibre ohmmètre 300 Ω

MG 28 2 appareils en 1
454 F TTC
3 Calibres ampèremètre
= 0,5, 10, 100 mA
3 Calibres voltmètre
= 50 - 250 - 500 V
3 Calibres ohmmètre
≈ 50 - 250 - 500 Ω
5, 15, 50 : 100 -
250 - 500 A
3 Calibres ohmmètre
× 10 Ω × 100 Ω × 1 K Ω

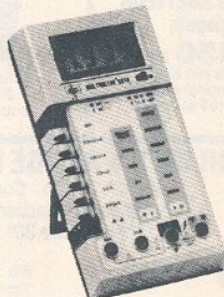

ISKRA 6010

2000 pts de mesure
Affichage par LCD
Polarité et Zéro Automatiques
Indicateur d'usure
de batterie
200 mV à 1000 V =
200 mV à 750 V
200 μA à 10 A = et ≈
200 Ω à 20 M Ω
Précision 0,5 % ± 1 Digit.
Alim. : Bat 9 V ve F 6BF 22
Accessoires :
Sacoche de transport
706 F TTC

**ISKRA
France**

354 RUE LECOURBE 75015

Nom :
Adresse :
Code postal :

Unimer 31

200 K Ω/V Cont. Alt.
Amplificateur incorporé
Protection par fusible et
semi-conducteur
9 Cal = et ≈ 0,1 à 1000 V
7 Cal = et ≈ 5 μA à 5 A
5 Cal Ω de 1 Ω à 20 M Ω
Cal dB - 10 à + 10 dB
546 F TTC

Transistor tester

Mesure : le gain du transistor
PNP ou NPN (2 gammes),
le courant résiduel collecteur
émetteur, quel que
soit le modèle
Teste : les diodes GE et SI.
380 F TTC

Je désire recevoir une documentation,
contre 4 F en timbres sur
Les contrôleurs universels
Les pincas ampèremétriques
Ainsi que la liste des
distributeurs régionaux

Demandez à
votre revendeur
nos autres produits :
coffrets - sirènes
vu-mètres - coffrets
radiateurs - relais
potentiomètres, etc.

LOTS SPECIAUX «MABEL»

- N° 100. 1 perceuse + 1 pince coupante
1 fer à souder **189 F**
- N° 101. Bac à graver + 1 transfert
universel + 3 plaques de Ci + 1 l
de perchlo + 1 feutre Ci **75 F**
- N° 102. 300 composants assortis.
Résistances condensateurs
diodes
Résistances variables
Semi conducteurs, potent **95 F**
- N° 103. Contrôleur 20000 Ω/V **189 F**
- N° 106. 100 condensateurs
HT divers spéciaux télé **95 F**
- N° 107. 100 potentiomètres et résistan-
ces ajustables divers **120 F**
- N° 108. Antenne intérieure électronique
multivideo. UHF/VHF.
Commutation digitale
Gain global 30 dB **395 F**
- N° 109. Spécial mesure TV
1 testeur de THT : TH81
1 signal Tracer TV
1 contrôleur 20 $k\Omega/V$ **460 F**
- N° 110. 1 fer à souder 30/40 W
1 pompe à dessouder **105 F**
- N° 111. Super lot pour «professionnels»
1000 composants divers : résis-
tances carbonnées et bobinées.
Condensateurs mylar cérami-
ques, chimiques, relais, connec-
teurs, contacteurs, diodes, tran-
sistors, circuits intégrés,
potentiomètres.
INCROYABLE 380 F
- N° 112. 1 alim. stabilisée en kit
(complète avec boîtier, galva de
0 à 24 V/2A
1 contrôleur 20 $k\Omega/V$ **396 F**

HIT PARADE DES KITS

- FM 108. Tuner FM mono-stéréo **296 F**
- RUS 5M. Alarme ultra sons **248 F**
- PL 82. Fréquencemètre 30 Hz à 59 MHz **450 F**
- PL 61. Capacimètre digital, 1 pF à 999 μF **220 F**
- PL 66. Alim. stabilisée 3 à 24 V AF digital IV **280 F**
- PL 99. Amplificateur guitare 80 W **390 F**
- PL 68. Table de mixage 6 entrées stéréo **260 F**
- PL 09. Modulateur 3 voies micro **120 F**
- PL 11. Gradateur 1200 W **40 F**
- PL 71. Chenillard multiprogrammes
2048 FOC **400 F**
- PL 30. Clap interrupteur **90 F**
- PL 56. Voltmètre digital **180 F**
- PL 100. Batterie électronique **150 F**
2042. Anti-vol appartement **208 F**
- TS 35. Signal tracer HF-BF **395 F**
- ELCO 159. Table de mixage 6 entrées stéréo
avec talk over **295 F**
- KP 50. Horloge digital réveil **135 F**

EN STOCK 800 KITS

SUPER GENERATEUR BF



SIGNAUX CARRE/SINUS
10 HZ à 500 kHz
**COMPLET EN KIT
AVEC BOITIER
Prix : 400 F**

**TUBE MONITEUR JAUNE 15 cm
NEUF, INCROYABLE : 135 F**
61 cm N et B **295 F**

MONITEUR TV
Noir et blanc 2° main
A partir de 250 F
(sur place uniquement)

PROMOTION OSCILLOSCOPE 10 MHz

B de T déclenchée
PRIX : **1495 F**

TOUT LE MATERIEL ERREPI
Contrôleurs - Géné BF-HF.
Signal tracer etc...

STELVIO
Régénérateur de tubes cathodiques. Testeurs de
télécommande.

ALARME : APPARTEMENTS-VILLAS EN ORDRE DE MARCHE

Entrée/sortie temporisée. Déclenchement instantané
de l'alarme. Durée 2 minutes environ.
RÉARMEMENT AUTOMATIQUE.
TOUT LE MATÉRIEL D'ALARME 490 F

ILS - Détecteur de chocs - Clefs - Sirènes - Fils
de liaisons - Kits alarme
DÉPOSITAIRE SHERIF

EXPEDITIONS EN ALGERIE

Envois c/remboursement
MAXIMUM : 1400 F
par colis + TRANSPORT

Mabel

ELECTRONIQUE

DIVISIONS
MESURE et COMPOSANTS

Expédition : FRANCO DE PORT METROPOLE
pour toute commande supérieure à 400 F sauf sur promo


35-37, rue d'Alsace
75010 PARIS
Tél.: 607.88.25
Métro : Gares du Nord (RER ligne B)
et de l'Est

OUVERT de 9 h à 19 h sans interruption
Fermé le dimanche

RP 285

KF®

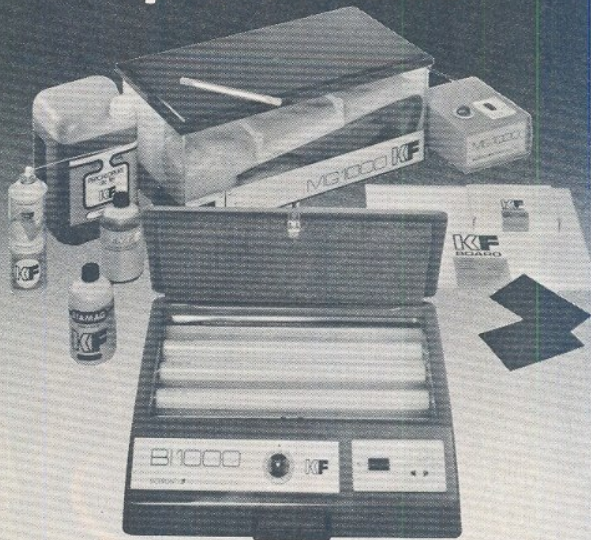**et l'électronique c'est:
des matériels de laboratoire
performants**



pour réaliser vos circuits imprimés.

Produits conçus et fabriqués en FRANCE

KF®

**et l'électronique c'est:
des produits spéciaux**




**pour toutes les opérations
de fabrication,
de recherche, de maintenance.**

Produits conçus et fabriqués en FRANCE

SICERONT K.F. S.A. 304, Boulevard Charles de Gaulle BP 41 Tél. : (1) 794 28 15
92393 Villeneuve la Garenne Cedex Télex : SICKF 630984 F



DANS L'ESPACE MUSICAL...

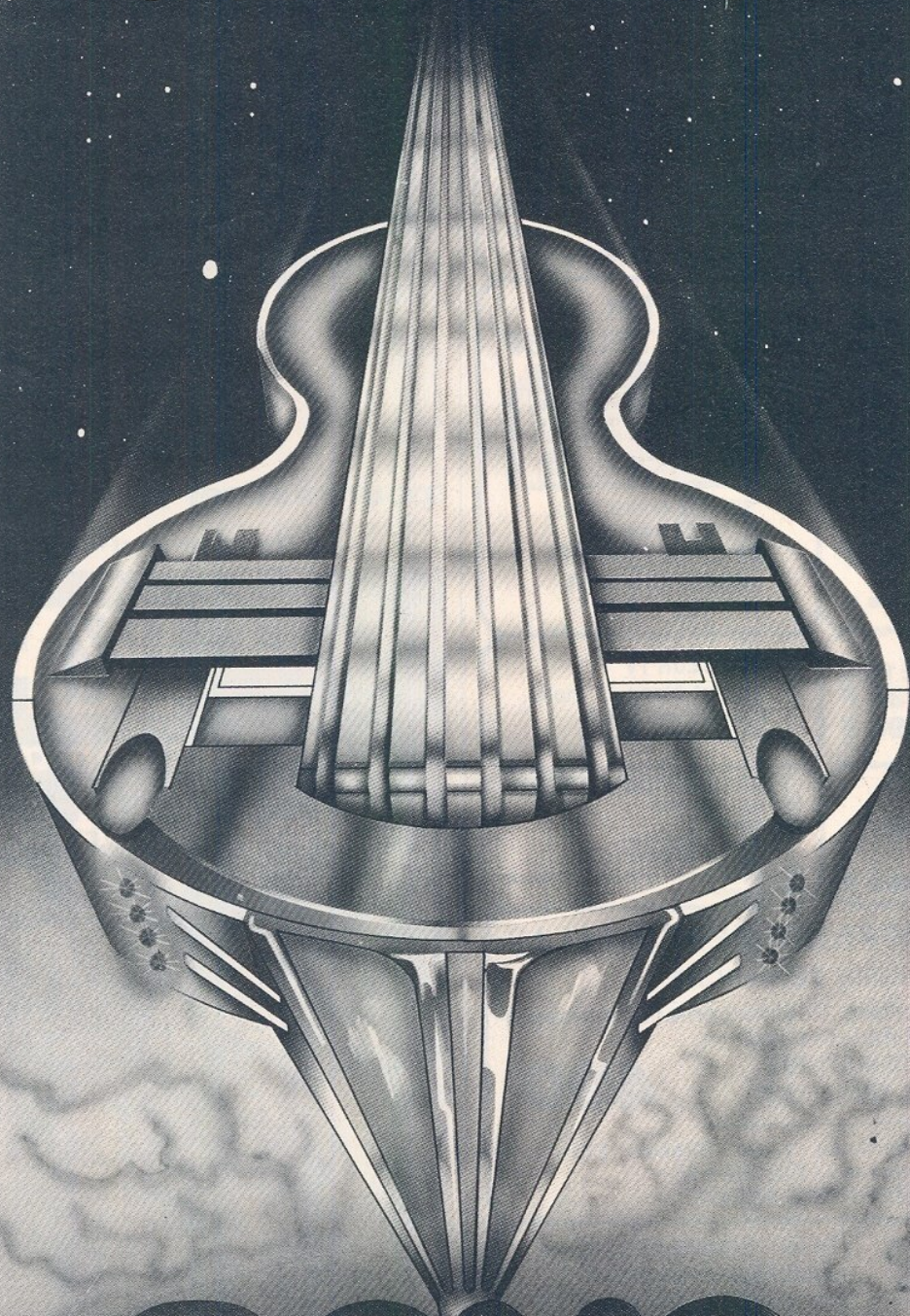

SOMO
Light-Show Orchestres Discothèques

chaque mois chez votre marchand de journaux

Une formation pour un métier

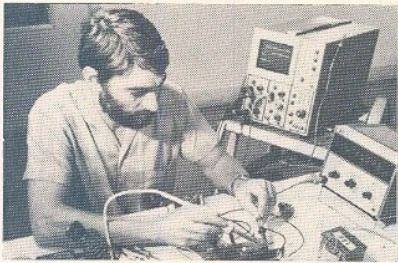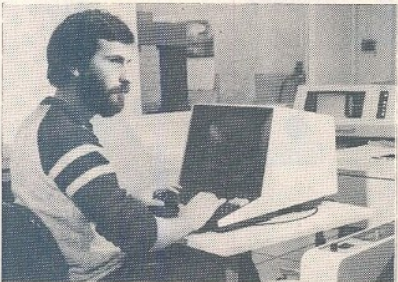	METIERS PREPARES	NIVEAU POUR ENTREPRENDRE LA FORMATION	DUREE DE LA FORMATION
ELECTRONIQUE 	☐ ELECTRONICIEN L'électronique vous passionne mais vous n'avez aucune connaissance théorique dans ce secteur. Choisissez ce métier d'avenir rapidement accessible.	Accessible à tous	15 mois
	☐ C.A.P. ELECTRONICIEN Vous avez une grande habileté manuelle et le goût du travail soigné, préparez cet examen qui vous ouvrira de nombreuses portes.	5 ^e /4 ^e	26 mois
	☐ TECHNICIEN ELECTRONICIEN Vous aimez le travail rigoureux et savez faire preuve d'initiative. Choisissez cette spécialité qui offre de nombreuses possibilités en laboratoire et en atelier.	3 ^e /C.A.P.	21 mois
	☐ B.T.S. ELECTRONICIEN En tant que Technicien Supérieur, vous travaillerez en collaboration avec un ingénieur à la réalisation ou à l'étude des applications industrielles de l'électronique.	Baccalauréat	30 mois
AUTOMATISMES 	☐ ELECTRICIEN AUTOMATICIEN L'automation est actuellement un secteur de pointe. Les différentes industries font appel aux automatismes. Un besoin grandissant de spécialistes se fait donc sentir.	Accessible à tous	20 mois
	☐ TECHNICIEN EN AUTOMATISMES Vous participerez à la réalisation, la fabrication et l'installation d'équipements automatiques et en assurerez la maintenance.	3 ^e /C.A.P.	30 mois
	☐ REGLEUR PROGRAMMEUR SUR MACHINES NUMERIQUES Les entreprises sont de plus en plus équipées de machines numériques (programmables), elles font appel à des régisseurs programmeurs qui installent, règlent et assurent le bon fonctionnement et la maintenance de ces matériels.	3 ^e /C.A.P.	20 mois
	☐ TECHNICIEN EN ROBOTIQUE Il est chargé de concevoir les systèmes automatisés et d'en assurer la maintenance, à la fois pour la partie logicienne et mécanique.	Baccalauréat	36 mois
INFORMATIQUE 	☐ PROGRAMMEUR SUR MICRO-ORDINATEUR Demain, les micro-ordinateurs seront partout indispensables. Apprenez à les choisir, les installer et les programmer.	3 ^e	9 mois
	☐ PROGRAMMEUR DE GESTION Vous travaillez en collaboration avec l'analyste, testez et mettez au point les programmes.	3 ^e /2 ^e	17 mois
	☐ ANALYSTE PROGRAMMEUR Possédez parfaitement la programmation et concevez avec l'analyste la réalisation de projets.	Baccalauréat	30 mois
	☐ TECHNICIEN DE MAINTENANCE Il assure l'installation et le bon fonctionnement du matériel informatique grâce à sa connaissance de l'électronique et de l'informatique.	Baccalauréat	18 mois
RADIO TV HI-FI 	☐ MONTEUR DEPANNEUR RADIO TV HI-FI Devenez le spécialiste que l'on recherche, parfaitement au fait des techniques nouvelles.	Accessible à tous	25 mois
	☐ TECHNICIEN RADIO TV HI-FI Participez à la création, la mise au point et le contrôle des appareils de radio, TV et HI-FI.	3 ^e /C.A.P.	28 mois
	☐ INSTALLATEUR DEPANNEUR ELECTROMENAGER Les équipements ménagers nécessitent une mise en place soignée et un entretien régulier. Profitez de cette opportunité.	Accessible à tous	18 mois
	☐ TECHNICIEN EN SONORISATION En tant que professionnel de la « sono », vous mettez en place l'équipement sonore d'un lieu donné à l'occasion de diverses manifestations : foires - concerts - bals - conférences.	3 ^e /C.A.P.	17 mois

Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge par votre employeur (loi du 16-7-1971 sur la formation continue).
EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel
3000 X - 76025 ROUEN Cédex


Educatel
 G.I.E. Unico Formation
 Groupement d'écoles spécialisées.
 Etablissement privé d'enseignement
 par correspondance soumis au contrôle
 pédagogique de l'Etat.

BON pour recevoir GRATUITEMENT

et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs.

M. ☐ Mme ☐ Mlle ☐

NOM Prénom

Adresse : N° Rue

Code postal [] [] [] [] [] [] Localité

(Facultatifs)

Tél. Age Niveau d'études

Profession exercée

Précisez le métier qui vous intéresse :

Retournez ce bon dès aujourd'hui à :

EDUCATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX

Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins - 4000 Liège


Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion.

POSSIBILITE
DE COMMENCER
VOS ETUDES
A TOUT MOMENT
DE L'ANNEE

ou téléphonez à Paris
(1) 208.50.02



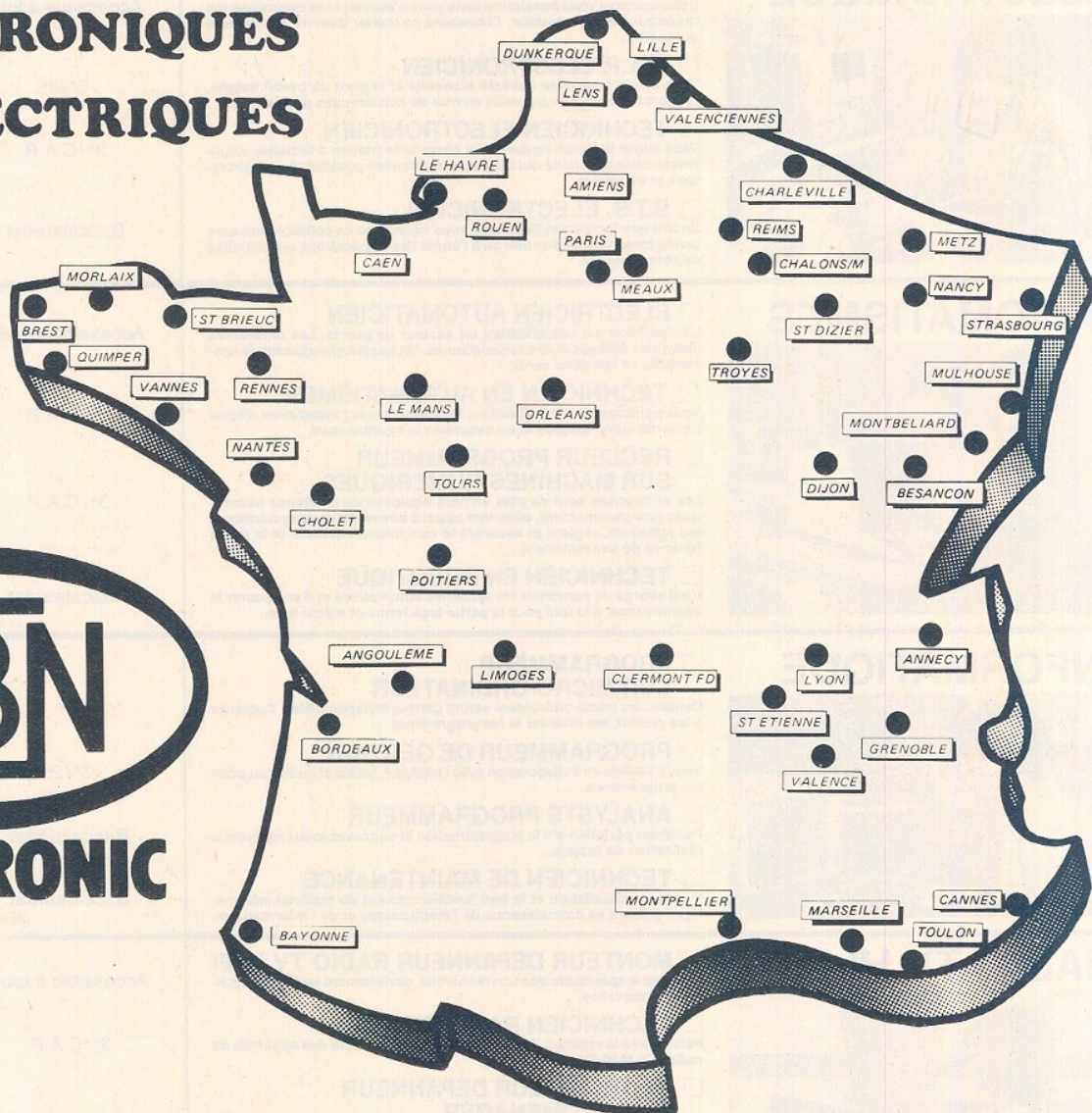LE SPECIALISTE DES PIECES DETACHEES ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES



AMIENS 19, rue Gresset Tél. (22) 91 25 69	CANNES 167, Bd de la République Tél. (93) 38 00 74	LE HAVRE Place des Halles centrales Tél. (35) 42 60 92	METZ 60, Passage Serpenoise Tél. (8) 774 45 29	ORLEANS 61, rue des Carmes Tél. (38) 54 33 01	ST BRIEUC 16, rue de la Gare Tél. (96) 33 55 15	VALENCIENNES 57, rue de Paris Tél. (27) 46 44 23	VANNES 35, rue de la Fontaine Tél. (97) 47 46 35
ANGOULEME Espace St Martial Tél. (45) 92 93 99	CHALONS/M 2, rue Chamorin (CHV) Tél. (26) 64 28 82	LE MANS 16, rue H. Lecornu Tél. (43) 28 38 63	MONTBELIARD 27, rue des Febvres Tél. (81) 96 79 62	PARIS 10ème 37, Bd Magenta Tél. (1) 241 20 33	ST DIZIER 332, Av. République Tél. (25) 05.72.57.	 Siège Social HBN ELECTRONIC S.A. B.P. 2739 - 51060 REIMS Cédex S.A.E. au capital de 1.000.000 F RCS REIMS B 324 774 017 Tél. (26) 89.01.06. Télex 830526 F	
ANNECY entre belles Galeries et le lac 11, bd B. de Menthon Tél. (50) 45 27 43	CHARLEVILLE 1, Av. Jean Jaurès Tél. (24) 33 00 84	LENS 43, rue de la Gare Tél. (21) 28 60 49	MONTPELLIER 10, Bd Ledru-Rollin Tél. (67) 92 33 86	POITIERS 8, Place Palais de Justice Tél. (49) 88 04 90	ST ETIENNE 30, rue Gambetta Tél. (77) 21 45 61		
BAYONNE 3, rue du Tour de Sault Tél. (59) 59 14 25	CHOLET 6, rue Nantaise Tél. (41) 58 63 64	LILLE 61, rue de Paris Tél. (20) 06 85 52	MORLAIX 16, rue Gambetta Tél. (98) 88 60 53	QUIMPER 33, rue des Régaires Tél. (98) 95 23 48	STRASBOURG 4, rue du Travail Tél. (88) 32 86 98		
BESANCON 69, rue des Granges Tél. (81) 82 21 73	CLERMONT-FD 1, rue des Salins Résid. Isabelle Tél. (73) 93 62 10	LIMOGES 4, rue des Charseix Tél. (55) 33 29 33	MULHOUSE Centre Europe Bd de l'Eu rope Tél. (89) 46 46 24	REIMS 46, Av. de Laon Tél. (26) 40 35 20	TOULON 106, Cours Lafayette Tél. (94) 42 41 15		
BREST 151, av. J. Jaurès Tél. (98) 80 24 95	DIJON 2, rue Ch. de Vergennes Tél. (80) 73 13 48	LYON 2ème 9, rue Grenette Tél. (71) 47.48.63.	NANCY 116, rue St Dizier Tél. (8) 335.27.32.	REIMS 10, rue Gambetta Tél. (26) 88 47 55	TOURS 2, bis Pl. de la Victoire Tél. (47) 37 85 77		
BORDEAUX 10, rue du Mal Joffre Tél. (56) 52 42 47	DUNKERQUE 14, rue ML French Tél. (28) 66 38 65	MARSEILLE 1er 32, Bd de la Libération Tél. (91) 47.48.63.	NANCY 133, rue St Dizier Tél. (8) 336 67 97	RENNES 12, Quai Duguay Trouin Tél. (99) 30 85 26	TROYES 6, rue de Preize Tél. (25) 81 49 29		
CAEN 14, rue du Tour de Terre Tél. (31) 86 37 53	GRENOBLE 18, Place Ste Claire Tél. (76) 54 28 77	MEAUX C.C. du Connét. de Riche mont Tél. (6) 009 39 58	NANTES 4, rue J.J. Rousseau Tél. (40) 48 76 57	ROUEN 19, rue Gal Giraud Tél. (35) 88 59 43	VALENCE 7, rue des Alpes Tél. (75) 42 51 40		




LE DEFI DE L'ELECTRONIQUE

669F

DM 20
Mêmes spécifications que DM 15, avec en plus :
• Mesure de gain de transistors • Mesure de conductance • Position HI/LO pour mesure de résistance.

669F

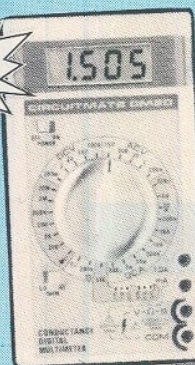

**toute la gamme
"CIRCUITMATE"
BECKMAN**

DM 10
• Multimètre compact, toutes fonctions (Vcc, Vca, Acc, Aca, R) • 0,8% de précision en Vcc • Test de diodes séparé.

445F

DM 15
• Multimètre compact, toutes fonctions (Vcc, Vca, Acc, Aca, R) • 0,8% de précision en Vcc • Calibre 10 A CA et CC • Test de diodes séparé.

599F

DM 25
Mêmes spécifications que DM 15, avec en plus :
• Mesure de capacité • Mesure de conductance • Position HI/LO pour mesure de résistance • Test de continuité sonore (buzzer).

799F

DM 73
• Multimètre sonde à commutation automatique (Vcc, Vca, R) • 0,5% de précision en Vcc • Bouton de maintien d'affichage • Test de continuité sonore (buzzer).

629F



675F

DM 77
• Commutation automatique de gammes (Vcc, Vca, Acc, Aca, R) • 0,5% de précision en Vcc • Position HI/LO pour mesure de résistance • Calibre 10 A en AC et CC • Test de continuité sonore (buzzer).

675F

**ALIMENTATION
VARIABLE HBN AL3**
• Alim. 220 V - 50 Hz + terre • Tens. de sortie : de 3 à 30 V • Intens. de sortie : de 300 mA à 2 A maxi • Régulation de la tension : 0,1% • Stabilité en tension meilleure que 0,2% après 2 h. • Tens. de bruit résiduelle : < 30 mV.

795F



FLUKE 73
• Impéd. : 32 MΩ - 10 A • Test diode • 3200 points • Précis. : 0,7% • Gammes automatiques.

1109F

FLUKE 77
• Impéd. : 32 MΩ - 10 A • Test diode • 3200 points • Précis. : 0,3% • Manuelle ou automat. • Gammes 10 A + 300 mA • Bip sonore • Mémoire des valeurs de crête.

1654F



1109F



521F

**OSCILLOSCOPE
HAMEG HM 103**

• Oscilloscope compact 10 MHz • Y : 1 canal, 0 - 10 MHz • Sensibilité max. 2 mV/cm • X : 0,2 s - 0,2 μs • Déclenchement jusqu'à 30 MHz • Testeur de composants incorporé.

2395F

**OSCILLOSCOPE
HAMEG HM 203-5**

• Oscilloscope standard 20 MHz • Y : 2 canaux, 0 - 20 MHz • Sensibilité max. 2 mV/cm • X : 0,2 s - 20 ns/cm • Expansion x 10 incluse • Déclenchement jusqu'à 40 MHz • Testeur de composants.

3652F

**CONTROLEUR
UNIVERSEL ICE 680 R**

• 80 gammes de mesure • 20000 Ω/V en continu.

521F

**CONTROLEUR
UNIVERSEL ICE 680 G**

• 48 gammes de mesure • 20000 Ω/V en continu.

427F

HBN Publicité

Prix en vigueur au 2 Janvier 1985

Ouvert du lundi au samedi de
BUS 9 h 30 - 13 h - 14 h - 19 h
METRO Port-Royal

COMPOKIT
335.41.41

174 Bd du MONTPARNASSE 75014 PARIS
ELU en 1984

1^{er} DISTRIBUTEUR*
D'APPAREILS DE MESURE

OFFICIEL

METRIX
BECKMAN
FLUKE
ICE-ISKRA
THANDAR

HAMEG
ELC-CENTRAD
BK-GSC
LEADER
CdA

+ 500 F ACHAT = 50 F ESCOMPTE

**DEDUIT SUR VOTRE PROCHAIN ACHAT MESURE
JOINT AVEC CE COUPON**

Offre valable jusqu'au **30-04-85**
Vente Magasin ou par Correspondance

* Ile de France Sud

RP

PROTEGEZ !

Avec
TROPICOAT
vernis spécial
circuits imprimés
et THT.



**ET TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS
POUR L'ELECTRONIQUE.**

Documentation gratuite sur demande à :
157, rue de Verdun, 92153 Suresnes

Jekt

Selectronic

VENTE PAR CORRESPONDANCE : **11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE - Tél. (20) 55.98.98**

* Paiement à la commande : Ajouter 20 F pour frais de port, et emballage. Franco à partir de 500 F • Contre-remboursement : Frais d'emballage et de port en sus
Magasin de vente, ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, du mardi au samedi soir. Le lundi après-midi de 15 h à 19 h. Tél. (20) 55.98.98, Telex 820939 F.

MOTRON 1

**UN KIT
SENSATIONNEL !**



**LE PLUS MODERNE DES ALLUMAGES
ELECTRONIQUES**


Notre système utilise les circuits les plus récents développés par les américains en électronique automobile. Son principal avantage réside dans l'exploitation maximale des possibilités de la bobine d'allumage. Energie constante et "DWELL" ajusté automatiquement à tous les régimes.

- Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue
- Réduction de consommation - Boîtier compact - Idéal pour auto-moto-bateau, etc...

Documentation détaillée sur simple demande.

Le kit complet, fourni avec bobine d'allumage spéciale "MOTRON" réf. 15.31.6010 **520,00 F**

**THERMOMETRE DIGITAL
AUTONOME**

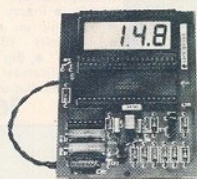


**INDISPENSABLE !
ECONOMIQUE**

Près de 6 mois de fonctionnement ininterrompu sur une pile de 9 v. 1 - 55 à + 150 °C (Résolution : 0,1 °C)

LE KIT (1 sonde) :
réf. 15.29.0521 **275,00 F**
LE KIT (2 sondes + commut.)
réf. 15.29.0524 **320,00 F**

GENERATEUR DE FONCTIONS

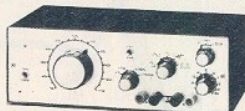


Caractéristiques principales :

- gammes de fréquences : de 10 Hz à 220 kHz en 8 gammes (échelle linéaire) - signaux délivrés : sinus, carré, triangle, dents de scie et

impulsions. - Tension de sortie : ajustable de 0 à 1 V. eff. en 3 gammes, plus une sortie TTL - Distorsion en sinus : 0,5 %. Notre kit est livré complet avec circuit imprimé sérigraphié, coffret spécial peint, face avant percée et gravée, boutons, notice et accessoires au
PRIX réf. 17.29.0011 **549,00 F**

- CAPACIMETRE DIGITAL EN KIT

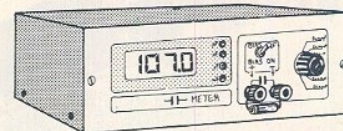


Permet de mesurer les condensateurs de tous types ainsi que les diodes VARICAP, de 0,5 pF à 20.000 µF. Affichage LCD. Le kit complet avec coffret spécial et face avant gravée réf. 15.29.0681 **840,00 F**

- GENERATEUR D'IMPULSIONS EN KIT

Impulsions de 100 ns à 1 s. Intervalle variable de 100 ns à 1 s. Sortie variable de 2 à 15 V et TTL. Le kit complet avec coffret et face avant gravée réf. 15.29.0702 **840,00 F**

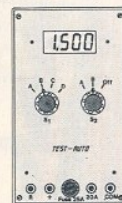TEST-AUTO : Contrôleur électronique pour automobile



1^{er} multimètre digital en kit pour le contrôle et la maintenance des véhicules.

PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES :
- Affichage LCD 3 1/2 digits
- Mesure des tensions : 10 mV à 200 V en 2 gammes.
- Mesure des courants : 10 mA à 20 A.
- Mesure des résistances : 0,1 Ω à 20 kΩ en 2 gammes.

- Compte-tours : de 10 à 7000 tr/mn.
- Angle de came : (DWELL) de 0,1° à 90°.

Notre kit complet comprend tout le matériel électronique, circuit imprimé, coffret avec face avant sérigraphiée et percée, supports de circuits intégrés, douilles et accessoires.
Le kit complet réf. 17.29.0635 **PRIX 569,00 F**

**L'OUVRAGE DE REFERENCE !
CATALOGUE SELECTRONIC 84-85**

Retournez le bon de réservation ci-contre à :

SELECTRONIC : 11, rue de la Clef, 59800 LILLE

Je désire recevoir le catalogue SELECTRONIC 84-85. Ci-joint 12 F en timbres postes.

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

electro-puce

CIRCUIT INTÉGRÉ

EFCS	
7910	464,00
9365-66	373,00
9367	454,00

INTEL	
8085	70,50
8088	175,00
8251-53	62,00
8255	60,50
8259	78,50
8272	265,00
8279	69,50

MOTOROLA	
6802	36,50
6809	69,00
6821	19,50
6840	41,00
6845	85,50
6850	19,50

ROCKWELL	
6502	88,50
65C02	156,50
6522	78,00
6532	100,00
6545	135,00
6551	95,00
Version A	+ 10 %

ZILOG

Z80 A CPU	39,50
Z80 PIO	39,50
Z80 CTC	39,50
Z80 SIO	111,00
Z80 DMA	131,50
8671	300,00

WESTERN DIGITAL

1771	225,00
179X	265,00
279X	520,00
9216	125,00

MÉMOIRES

4116	17,00
4416	95,00
4164	68,00
2716	35,00
2732	60,00
2764	110,00
6116	75,00
5565 par X07	350,00

TTL 74 HCT

137-138-139	11,50
240-241-244	23,50
373-374	25,50
540-541	23,50
245-645	26,50

QUARTZ

1,8432	30,50
2	30,00
2,4576	28,00
3,579545	14,50
4	13,50
8	13,00
12	13,50
14,31818	13,50

CONNECTIQUE

ECC

Connecteurs double face au pas de 2,54 mm à enficher sur tranches de circuit imprimé.

Nbre de contacts	
20	34,50
26	39,00
34	40,50
40	50,00
50	56,50
60	65,50
Détrompeur	1,00

WWP

Connecteurs femelles à monter sur câble.

Nbre de contacts	
10	13,50
14	15,00
16	16,00
20	17,00
26	18,00
34	22,00
40	26,50
50	28,00

EP

Connecteurs de transition, embases mâles à monter sur cartes.

Nbre de contacts	Droits	Coudés
10	15,50	16,00
14	17,00	17,50
16	17,50	18,00
20	18,50	20,00
26	20,50	22,50
34	23,00	25,50
40	25,50	28,00
50	29,00	32,00

COIN 41612 (a + c)

Mâle coudé	17,50
Femelle droit	38,50

DELTA RIBBON

36 (centronic)	73,50
----------------	-------

SUPPORTS

Double lyre (la broche)	0,10
Tulipe (la broche)	0,30
Insertion nulle 28 pts	122,00
DIP SWITCH 8 positions	17,50

CABLE PLAT

	le mètre
14	8,50
16	10,00
20	12,00
26	15,00
34	20,50
40	25,50

CABLE ROND

14	14,00
----	-------

Tous nos prix sont T.T.C. et variables en fonction du Dollar
Vente par correspondance : (frais d'envoi : 15,00 F).

4, rue de Trétaine 75018 PARIS M° Jules Joffrin Tél. : (1) 254.24.00

Heures d'ouverture : 9 h 30-12 h - 14 h-18 h 30 du lundi au samedi

Pour recevoir un catalogue, nous retourner ce coupon
NOM :
FONCTION :
SOCIÉTÉ :
ADRESSE :
TEL :

Des métiers qui offrent de nombreux débouchés



INFORMATIQUE

B.P. Informatique diplôme d'État

Pour obtenir un poste de cadre dans un secteur créateur d'emplois. Se prépare tranquillement chez soi avec ou sans Bac en 15 mois environ.

Cours de Programmeur, avec stages pratiques sur ordinateur.

Pour apprendre à programmer et acquérir les bases indispensables de l'informatique. Stage d'une semaine sans un centre informatique régional sur du matériel professionnel. Durée 6 à 8 mois, niveau fin de 3°.

Formation Professionnelle en Informatique de Gestion.

Pour tous ceux qui souhaitent s'orienter vers des postes d'Analyste Programmeur. Stage pratique sur ordinateur en option. Durée 15 mois environ, niveau Bac.

SEMINAIRES SUR IBM-PC

Nous organisons toute l'année des séminaires de 2 jours sur les logiciels : MULTIPLAN™, dBase II™ et dBase III™, WORDSTAR™, FRAMEWORK™... et un séminaire : "Le Cadre et son ordinateur personnel".



MICRO-INFORMATIQUE

Cours de Basic et de Micro-Informatique.

En 4 mois environ, vous pourrez dialoguer avec n'importe quel "micro". Vous serez capable d'écrire seul vos propres programmes en BASIC (jeux, gestion...). Niveau fin de 3°. Stages en option.

Cours général microprocesseur/micro-ordinateur.

Pour apprendre le fonctionnement interne des microprocesseurs (Z 80, INTEL 8080...) et écrire des programmes en langage machine. Un micro-ordinateur MPF 1 B est fourni en option avec le cours. Durée 6 à 8 mois, niveau 1^{re} ou Bac.


INSTITUT PRIVÉ
D'INFORMATIQUE
ET DE GESTION

92270 BOIS-COLOMBES
(FRANCE)

Tél. : (1) 242.59.27
Pour la Suisse : JAFOR
16, av. Wendt - 1203 Genève



IPIG

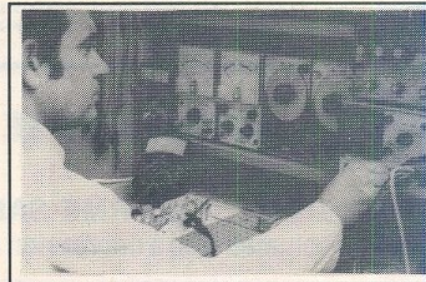

ELECTRONIQUE "85"

Cours de technicien en Electronique/micro-électronique.

Ce nouveau cours par correspondance avec matériel d'expériences vous formera aux dernières techniques de l'électronique et de la micro-électronique. Présenté en deux modules, ce cours qui comprend plus de 100 expériences pratiques, deviendra vite une étude captivante. Il représente un excellent investissement pour votre avenir et vous aurez les meilleures chances pour trouver un emploi dans ce secteur favorisé par le gouvernement. Durée : 10 à 12 mois par module. Niveau fin de 3°.

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre document n°X 3858 sur
INFORMATIQUE/MICRO-INFORMATIQUE ☐
ELECTRONIQUE/MICRO-ELECTRONIQUE ☐

et sur vos SEMINAIRES ☐
(cochez la ou les cases qui vous intéressent)

Nom Prénom
Adresse
Ville
Code postal Tél.



LEXTRONIC

33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL
Tél.: 388.11.00 (lignes groupées) C.C.P. La Source 30.576.22

s.a.r.l. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Fermé dimanche et lundi
CRÉDIT CETELEM • EXPORTATION : DÉTAXE SUR LES PRIX INDiquÉS

ENSEMBLES DE RADIOCOMMANDE I A 14 CANAUX

LEXTRONIC propose une gamme étendue d'ensembles E/R de radiocommande, utilisant du matériel de haute qualité, ces appareils sont étudiés afin de permettre la commande à distance de relais avec une grande sécurité de fonctionnement, grâce à un codage à l'émission et à la réception en PCM, pratiquement imbrouillables par les CB, Talky-Walky, radiocommandes digitales, etc. Les portées de ces appareils sont données à titre indicatif, à vue et sans obstacle. Pour de plus amples renseignements, consultez notre catalogue. Prix spéciaux par quantité.

Modèle de haute fiabilité et de très belle présentation, pratiquement imbrouillable grâce à son codage PCM avec programmation du code à l'émission et à la réception par mini-interrupteurs DIL (8192 combinaisons).

EMETTEUR 8192 AT livré en boîtier luxe noir (92 x 57 x 22 mm), avec logement pour pile 9 V min, puis. HF 600 mW 9 V. Cons. 120 mA (uniquement sur ordre), test pile par LED. Existe en 3 présentations :
1) EMETTEUR 8192 AT équipé d'une antenne télescopique de 70 cm pour une portée supérieure à 1 km.
2) EMETTEUR 8192 AC équipé d'une antenne souple type «caoutchouc» de 15 cm pour une portée de l'ordre de 300 à 500 m.
3) EMETTEUR 8192 SA sans antenne extérieure (incorporée à l'intérieur du boîtier pour une portée de l'ordre de 100 à 200 m).

MEME ENSEMBLE 8192 en version 72 MHz émetteur-récepteur en ordre de marche, avec quartz **991,90 F**

ENSEMBLE MONOCANAL 8192 MINIATURE 41 MHz




EMETTEUR 8192 complet en kit (spécifier la version, AT, AC ou SA), livré avec son boîtier luxe et quartz émission 41 MHz : **334,75 F**
MEME EMETTEUR 8192 livré sous forme de platine complète en kit, avec quartz émission, mais sans inter, sans antenne télescopique ou caoutchouc, ni boîtier **231,75 F**
PLATINE SEULE 8192 en ordre de marche **283,25 F**
EMETTEUR 8192 (spécifier la version) en ordre de marche, sans pile) **437,75 F**

RECEPTEUR monocanal 8192 livré en boîtier plastique (72 x 50 x 24 mm). Alimentation 9 à 12 V. Très grande sensibilité (< 1 µV) CAP sur 4 étages, équipé de 9 transistors et 2 CI. Sortie sur relais 1 RT 10A. Consom. au repos de 15 mA. Réponse de l'ens. E/R 0,5 s env. RECEPTEUR 8192 complet en kit, avec quartz **369,50 F**
RECEPTEUR 8192 en ordre de marche **472,80 F**

NEW !

RECEPTEUR 8192 BM. Mêmes caractéristiques et dimensions que les modèles 8192, mais équipé d'un relais bistable à mémoire. Fonctionne en version monocanal bistable avec les émetteurs 8192 AT, AC ou SA, le relais de sortie basculant alternativement sur «arrêt, marche, arrêt, marche» etc. à chaque impulsion de l'émetteur ou en version 2 canaux bistables en utilisant l'émetteur 2 canaux 8192 SP2, dans ces conditions, les fonctions «arrêt» et «marche» sont déterminées par l'un des 2 canaux de l'émetteur.
— Alim. 8 à 12 V, consom. identique de 15 mA env. avec relais de sortie en position contact «ouvert» ou «fermé», (intensité des contacts : 5 A max.).
Une sortie temporisée de 1 s. env. est prévue pour le branchement éventuel d'un buzzer piezo (intensité max: 30 mA) permettant le contrôle auditif de fonctionnement de chaque changement d'état du relais bistable.

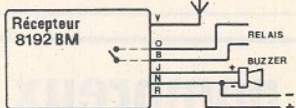Le récepteur 8192 BM, complet en kit, version 41 MHz avec quartz : Prix **417 F**
Le récepteur 8192 BM en ordre de marche avec quartz **558 F**



Emetteur 2 canaux 8192 SP2AC (version antenne caoutchouc 15 cm) ou 8192 SP2A (version sans antenne), en ordre de marche avec quartz **499,50 F**

ENSEMBLE MONOCANAL 27 ou 72 MHz
(portée supérieure à 1 km). Programmation du code à l'émission et à la réception par mini-interrupteurs. Puissance 1 WHF, 12 V.
PLATINE SEULE (HF + codeur) dim: 110 x 25 x 16 mm.
Complet en kit, sans quartz : **296,00 F** Monté : **434,40 F**
RECEPTEUR MONOCANAL livré avec boîtier (dim: 72 x 50 x 24 mm), sortie sur relais étanches : 2RT 5A. Alimentation : 4V8.
Complet, en kit, sans quartz : **382,00 F** Monté : **462,00 F**

ENSEMBLE 4 CANAUX 27 ou 72 MHz
(portée 500 mètres)
EMETTEUR miniature 4 canaux, 350 mW, 9 V, complet avec boîtier (dim: 12 x 58 x 23 mm). Manches de commande antenne télescopique, etc. sans quartz.

En kit : **342,00 F**
Monté : **398,00 F**



RECEPTEUR 4 canaux, alim. 4,8 V, livré avec boîtier (72 x 50 x 24 mm), sortie sur relais IRT 2A.
Complet en kit, sans quartz : **358,00 F** Monté : **492,50 F**

ENSEMBLE 14 CANAUX 27 ou 72 MHz
(portée supérieure à 1 km) à commandes momentanées ou avec mémoire.
EMETTEUR 14 canaux, 1 WHF, 12 V, complet avec boîtier (dim. 128 x 93 x 35 mm). Antenne télescopique, manches de commande, etc.
Sans quartz en kit : **579,00 F** Monté : **798,00 F**
Option : Batterie 12 V, 500 mA **208,00 F**
RECEPTEUR 14 canaux : sortie sur relais étanches 2RT 5A. Complet en version monocanal.
Sans quartz en kit : **329,00 F** Monté : **418,00 F**

Par canal supplémentaire en kit : **77,45 F**. Monté **89,55 F**

ENSEMBLE DE TELECOMMANDE 14 CANAUX 41 MHz. A MODULATION DE FREQUENCE

(Commandes non simultanées). Appareils codés à l'émission et à la réception en PCM.
L'émetteur EM214 est livré uniquement sous forme de platine câblée et réglée (dim: 170 x 25 mm) comportant la partie émission en 41 MHz FM et le codeur, mais sans antenne ni leviers de commande. Puissance HF 0,8 W. Alim. 12 V.

Le récepteur RE214 est livré également sous forme de platine câblée et réglée avec sortie sur 14 relais IRT 5 A. Alim. 4,8 à 6 V. Consom. au repos : 10 mA environ. Dim: 170 x 85 x 25 mm.

Platine émetteur EM214 en ordre de marche, avec quartz **436,80 F**
Platine récepteur RE214 en ordre de marche, montée en 14 canaux **1255,00 F**

NEW !

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE 14 canaux à commandes simultanées 41 MHz à modulation de fréquence.

Cet ensemble E/R permet la commande de relais avec possibilité d'obtenir jusqu'à 7 commandes simultanées. Le temps de réponse de l'ensemble E/R est de 0,5 s.

La présentation de l'émetteur ES14CX est identique au modèle E14CX réf. 2212 (non compatible), il existe en 2 versions, soit avec antenne télescopique (portée supérieure à 2 km à vue) soit type «caoutchouc» de 15 cm (portée de 300 à 500 m), à spécifier à la commande. puissance HF 1,8 W.

Le récepteur RS14CX est équipé de connecteurs permettant de recevoir 7 modules encartables de décodage 2 canaux avec sortie sur relais IRT 5 A. L'alimentation du récepteur se fait sous 5 V.

Emetteur ES14CX 41 MHz en ordre de marche, équipé de sa batterie Cadmium-Nickel : 12 V 500 mA **1288 F**
Platine récepteur de base RS14CX, en ordre de marche avec quartz, mais sans module **1120 F**
Module encartable 2 canaux avec 2 relais, monté **220 F**
Antenne type «caoutchouc» 15 cm seule, avec embase isolante **95 F**

NEW !

A NOTRE RAYON ALARME

Conditions aux
revendeurs pour
quantités

LES RADARS VOLUMETRIQUES «LEXTRONIC» RV004 et RV005 A INFRAROUGE PASSIF

Se caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une très faible consommation de veille (3 mA environ). Les portées opérationnelles (réglables) sont de 6 à 12 m max avec un angle de couverture de 70° environ. Le déclenchement de ces radars se fait par détection de variation de température causée par la radiation du corps humain (infrarouge passif). Ils utilisent un détecteur spécial muni d'un filtre sélectif de longueur d'ondes bien spécifique de la température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements intempestifs. De plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres. Ils possèdent également une très grande immunité contre la lumière, les bruits, etc. Ils sont équipés d'un contrôleur visuel par Led réagissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal dans la zone couverte par le radar).

Nombreuses applications : Antivol, déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil photo ou caméra, magnétophone, vidéo de surveillance, objet animé, guirlandes, spots, système de sécurité, etc.

RADAR RV004 : Dim: 57 x 37 x 20 mm. Modèle spécialement étudié pour fonctionner avec la centrale d'alarme CAP 002. Alim. 12 V. Consom. en veille 3 mA.

En kit : **330 F** Monté : **402 F**

RADAR RV005 : mêmes caractéristiques que le RV004, mais dim: 72 x 50 x 24 mm, il comporte également les temporisations d'entrées (10 s) de sortie (90 s) et de durée d'alarme (redéclenchable) de 60 s. Les sorties se font sur relais incorporé IRT 3A pouvant actionner directement une sirène ou tout autre appareil.

En kit **399 F** Monté **480,30 F**

Documentation
contre enveloppe timbrée*

*Egalement en stock, centrales d'alarme, barrières infrarouges, alimentations secteur, sirènes, etc.

QUARTZ NOUVELLE BANDE 26 MHz

BOITIER HC25U. Partiel 3, sorties par broches pour ensembles LEXTRONIC en AM.

FREQUENCES DISPONIBLES :

E26.815 MHz	R26.360 MHz	E26.875 MHz	R26.420 MHz
E26.835 MHz	R26.380 MHz	E26.905 MHz	R26.460 MHz
E26.855 MHz	R26.400 MHz		

Prix du jeu E/R en AM **120 F**

Fréquence E/R 26.875 MHz pour ensembles
LEXTRONIC EN FM **163 F**

Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES
(ci-joint 30 F en chèques) ou seulement vos NOUVEAUTES
(ci-joint 10 F en chèque)

Nom Prénom

Adresse

RP 02/85

NEW !


INCROYABLE LE PVDA-5 !

SYSTEME D'ALARME SANS FIL (protection volumétrique à dépression atmosphérique)

Fonctionne dès l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur (aucun contact ni dispositif spécial à monter sur celles-ci). Se déclenche également en cas de bris de glaces. Entièrement autonome le PVDA-5 permet de protéger plusieurs locaux même sur plusieurs étages (jusqu'à 1500 m). L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement à l'intérieur des pièces protégées sans déclenchement du système.

MONTAGE TYPE

RV004/ RV005

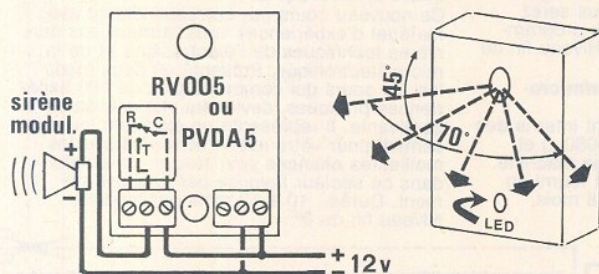

NOMBREUSES APPLICATIONS : antivol, protection des personnes âgées, détecteur de présence pour magasins, etc.
Dim: 72 x 50 x 24 mm. Alim: 8 à 12 V, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 A incorporé. Temporisations : sorties : 1 mn, entrée : 10 s, alarme autoréclenchable : 1 mn. Contrôle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sensibilité. Le PVDA-5A est vivement conseillé comme antivol voiture.

PRIX EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE : **480,30 F**

Démonstration dans notre magasin
Documentation contre enveloppe timbrée à 3,70 F + port 34 F ou contre-remboursement 40 F



Votre ordinateur et les circuits accordés

Le calcul précis d'un circuit accordé self-capacité ou circuit LC est une épreuve suffisamment fastidieuse pour que « tombent à l'eau » bien des projets imaginés par nos lecteurs.

Du calcul de la fréquence de résonnance à celui du nombre de spires à bobiner sur un mandrin existant, il ne manque pas de formules qui ne demandent qu'à être programmées sur un quelconque ordinateur BASIC. Ainsi, les tâtonnements indispensables à la recherche de la meilleure solution pratique ne se traduiraont pas par des heures passées à noircir du papier !

Quelques logiciels ont bien été publiés ici ou là, mais pour des ordinateurs bien précis tels que ZX 81 ou ORIC. Nous nous adressons aujourd'hui à **tous les possesseurs d'ordinateurs programmables en BASIC**, quelle que soit la marque de leur matériel, grâce à l'emploi du BASICODE, que nous avons largement présenté dans nos derniers numéros.

Informations préliminaires

Nos lecteurs les plus fidèles ne sont pas sans savoir que NOS BASICODE-2 est un procédé permettant l'écriture et la diffusion par cassettes ou radio de programmes BASIC compatibles avec la plupart des ordinateurs d'amateur.

Pour de plus amples renseignements, on pourra se reporter utilement à nos précédents articles sur le sujet.

Nous utilisons pour nos logiciels une version « améliorée » du BASICODE mis au point en Hollande, et dérivée de celle utilisée par la BBC sous le nom de BASICODE 2 +.

En fait, nous sommes allés encore plus loin dans la direction suivie par la BBC, en nous interdisant volontairement d'employer les instructions ou les formulations posant des problèmes aux utilisateurs de machines SINCLAIR (dont nous sommes !).

Seule entorse à ces bonnes résolutions, nous n'avons pas voulu alourdir par trop nos programmes en renonçant à la possibilité d'écrire plusieurs instructions par ligne. Nous avons cependant laissé assez de place pour que les possesseurs de ZX 81 puissent facilement les séparer en lignes numérotées indivi-

duellement : ce n'est qu'une affaire de saisie au clavier.

Nous nous sommes également « fait plaisir » en adoptant une mise en page aérée sur l'écran, obtenue par de fréquents sauts de ligne.

Bien que nous ayons scrupuleusement respecté la limite de 24 lignes fixée par les conventions BASICODE (en nous limitant d'ailleurs à 32 caractères par ligne au lieu des 40 autorisés !), des débordements d'écran pourront se produire avec des machines telles que certains TRS 80 (16 lignes). Dans de tels cas, le remède est simple : il suffit de supprimer suffisamment de PRINT « vides ».

On pourra de même abréger les textes affichés lorsque l'écran n'accepte que moins de 32 caractères par ligne (cas du VIC 20 avec 22 caractères), et que l'on désire éviter des coupures peu esthétiques.

Nos logiciels peuvent cependant être frappés directement et sans modification sur le clavier de la plupart des ordinateurs existants ou à venir, du SPECTRUM à l'APPLE en passant par les ORICs.

Si certains de nos lecteurs devaient rencontrer des problèmes particuliers avec des machines moins courantes, qu'ils n'hésitent surtout pas à nous en faire part, même s'ils ont trouvé facilement la solution.

Nous ne pouvons évidemment nous engager à leur répondre personnellement, mais nous tiendrons

compte de leurs avis lors de l'écriture de nos futurs logiciels en BASICODE.

Détermination de la valeur de la self

Partons du principe que l'amateur utilise des condensateurs de valeurs normalisées (au besoin ajustables), évalue tant bien que mal la capacité parasite venant s'y ajouter, puis construit sa self en conséquence.

Le logiciel de la figure 1 permet, grâce à la formule de Thomson, de déterminer la valeur de la self conduisant, pour une capacité d'accord donnée, à une fréquence de résonance que l'on se fixe.

Le résultat est donné en microhenrys, unité la plus courante en radio.

Nous ne nous étendrons pas sur le fonctionnement du programme lui-même, tout l'intérêt du BASICODE étant justement de rendre possible la fourniture de logiciels « clés en mains ». Rappelons cependant que ce programme est inutilisable seul. La figure 1 ne reproduit que la section de logiciel indépendante de la machine employée, et commençant à la ligne 1000. Avant cette ligne 1000, il faut loger les routines BASICODE normalisées qui, elles, sont spécifiques de l'ordinateur utilisé mais ne dépendent pas du logiciel d'application. Nous avons déjà publié quelques exemples de ces

« adaptateurs », destinés à des machines telles que SPECTRUM, ZX 81, ou DRAGON.

Voici aujourd'hui ceux relatifs à l'ORIC ATMOS et à l'ORIC 1, respectivement reproduits aux figures 2 et 3.

Il ne s'agit pas de créations originales, ni d'ailleurs des seules solutions possibles : comme les précédents, ces programmes reprennent des routines extraites des cassettes de la radioffusion néerlandaise NOS, de la BBC, reçues par radio ou mises au point soit par nous soit par des amateurs. Nous les considérons comme des exemples présentant des idées aussi variées que possible pour la reconstitution des instructions BASIC interdites en BASICODE.

Même s'il ne s'agit dans notre esprit que d'exemples pouvant être améliorés (et nos lecteurs ne s'en priveront pas !), ces routines fonctionnent toutes en conformité avec le protocole BASICODE.

Si donc, vous possédez l'une des machines pour lesquelles nous avons publié un « adaptateur », alors conservez soigneusement celui-ci sur une cassette : il vous suffira de le recharger avant la frappe de l'un quelconque de nos programmes BASICODE. Au terme de votre saisie, un simple RUN suffira pour que l'ensemble fonctionne exactement comme sur le SPECTRUM qui nous a servi à l'origine.

Bien sûr, si vous possédez la cassette de la NOS-HILVERSUM ou de la BBC, servez-vous en, et chargez le programme destiné à votre ordinateur personnel !

A vrai dire, notre logiciel de la figure 1 n'utilise que deux des routines standard BASICODE :

- le « chapeau » toujours indispensable ;
- la routine d'effacement d'écran.

La figure 4 reproduit donc ce « programme minimum » dans le cas d'un SPECTRUM : mettez bout à bout les figures 4 et 1, et vous retrouverez notre logiciel « de travail ».

```

1000>LET A=100:GO TO 20:REM ***** CIRCUITS LC *****
1010 GO SUB 100: PRINT : PRINT
1015 PRINT "      CALCUL DE CIRCUITS LC"
1020 PRINT "      ====="
1030 PRINT : PRINT : PRINT
1040 PRINT "FREQUENCE DE RESONANCE EN HZ ?"
1050 INPUT F: PRINT "F = ";F;" HZ": PRINT
1060 PRINT "CAPACITE EN PF ?"
1070 INPUT C: PRINT "C = ";C;" PF": PRINT
1080 FOR G=1 TO 12
1090 LET C=C/10
1100 NEXT G
1110 LET L=1000000/(39.4784*F*F*C)
1120 LET L=(INT (100*L))/100
1230 PRINT "===== "
1240 PRINT "SELF : L = ";L;" MICROHENRYS"
1250 PRINT "===== "
1260 PRINT : PRINT : PRINT
1270 PRINT "NOUVELLE VALEUR DU CONDENSATEUR"
1280 INPUT C: GO SUB 100: PRINT : PRINT
1290 PRINT "F = ";F;" HZ": PRINT : PRINT
1300 PRINT "C = ";C;" PF": PRINT : PRINT
1310 GO TO 1080
1320 REM NOS BASICODE 2
1330 REM COPYRIGHT 1984
1340 REM PATRICK GUEULLE
    
```

Figure 1

```

10 RUN 1000
20 GO TO 1010
100 CLS : RETURN
    
```

Figure 4


```

1 REM**** ORIC ATMOS ****
10 POKE#26A,35
20 GOTO1010
100 CLS:RETURN
110 IF H0<0 OR H0>39 THEN RETURN
112 IF VE<0 OR VE>26 THEN RETURN
115 PRINT@H0,VE:CHR$(0):RETURN
120 H0=PEEK(#269):VE=PEEK(#268)-1:RETURN
200 IN$=KEY$:RETURN
210 GET IN$:RETURN
250 PING:RETURN
260 RV=RND(1):RETURN
270 FR=FRE("):RETURN
300 SR$=STR$(SR):IF SR<0 THEN RETURN
305 SR$=RIGHT$(SR$,LEN(SR$)-1):RETURN
310 RA=ABS(SR)
312 IF RA+0.5>=1E9 OR (RA<0 AND RA<5E-8) THEN 335
315 RI=RA-INT(RA)+0.500000002*10^-CN
317 IF CN=0 THEN RI$="ELSE RI$=MID$(STR$(RI+1),3,CN+1)
318 SR$=STR$(INT(RA)+INT(RI))
320 SR$=MID$(SR$,2,LEN(SR$))+RI$
325 IFSR<0 THEN SR$="-"+SR$
330 IF LEN(SR$)<=CT THEN 340
335 SR$=RIGHT$("*****",CT):RETURN
340 SR$=LEFT$(" ",CT-LEN(SR$))+SR$:RETURN
350 LPRINT SR$:RETURN
360 LPRINT:RETURN

```

Figure 2

```

1 REM**** ORIC 1 ****
10 POKE#26A,35
20 GOTO1010
100 CLS:RETURN
110 IF H0<0 OR H0>39 THEN RETURN
112 IF VE<0 OR VE>26 THEN RETURN
115 CALL#A7E4:POKE#268,VE+1:POKE#269,H0:CALL#A7FE:
RETURN
120 H0=PEEK(#269):VE=PEEK(#268)-1:RETURN
200 IN$=KEY$:RETURN
210 GET IN$:RETURN
250 PING:RETURN
260 RV=RND(1):RETURN
270 FR=FRE("):RETURN
300 SR$=STR$(SR):RETURN
310 RA=ABS(SR)
312 IF RA+0.5>=1E9 OR (RA<0 AND RA<5E-8) THEN 335
315 RI=RA-INT(RA)+0.500000002*10^-CN
317 IF CN=0 THEN RI$="ELSE RI$=MID$(STR$(RI+1),3,CN+1)
318 SR$=STR$(INT(RA)+INT(RI))
320 SR$=MID$(SR$,2,LEN(SR$))+RI$
325 IFSR<0 THEN SR$="-"+SR$
330 IF LEN(SR$)<=CT THEN 340
335 SR$=RIGHT$("*****",CT):RETURN
340 SR$=LEFT$(" ",CT-LEN(SR$))+SR$:RETURN
350 LPRINT SR$:RETURN
360 LPRINT:RETURN

```

Figure 3

Ainsi, le lecteur disposera d'un logiciel immédiatement utilisable, sans avoir obligatoirement à se reporter à des numéros précédents dont il ne dispose pas forcément.

La figure 5 fournit donc une sélection de « chapeaux » et la figure 6

```

00 REM **** SPECTRUM ****
10 RUN 1000
20 GO TO 1010
00 REM **** ZX 81 ****
10 RUN 1000
20 GOTO 1010
00 REM **** DRAGON ****
10 GOTO 1000
20 CLEAR A : GOTO 1010
00 REM **** ORIC 1 ****
10 POKE #26A,35
20 GOTO 1010
00 REM **** ATMOS ****
10 POKE #26A,35
20 GOTO 1010
00 REM **** APPLE II et IIE ***
10 GOTO 1000
20 GOTO 1010
00 REM **** THOMSON T07 ****
10 COLOR 0 : GOTO 1000
20 CLEAR A : GOTO 1010

```

Figure 5

```

000 REM **** SPECTRUM ****
100 CLS : RETURN
000 REM **** ZX 81 ****
100 CLS
102 RETURN
000 REM **** DRAGON ****
100 CLS : RETURN
000 REM **** ORIC 1 ****
100 CLS : RETURN
000 REM **** ATMOS ****
100 CLS : RETURN
000 REM **** APPLE II et IIE ***
100 HOME : RETURN
000 REM **** THOMSON T07 ****
100 CLS : RETURN

```

Figure 6

un choix de routines GOSUB 100 (effacement d'écran) pour les ordinateurs suivants :

SPECTRUM, ZX 81, DRAGON 32 et 64, ORIC 1, ATMOS, APPLE II et IIE, THOMSON T07.

Nos lecteurs sont bien sûr cordialement invités à nous faire part de leurs créations susceptibles de contribuer à l'allongement de cette liste au fil de nos futurs numéros !

En attendant, la majorité d'entre vous doit déjà être en mesure d'établir avec l'ordinateur un dialogue ressemblant à celui de la figure 7 !

Et les autres machines ?

Nous ne pouvons évidemment fournir les « adaptateurs » BASICODE pour tous les ordinateurs existants !

Notre article du N°445 permet à tout programmeur connaissant bien sa machine d'en écrire un lui-même,

et nous en publierons d'autres lorsque l'occasion se présentera.

Néanmoins, nous accompagnerons nos logiciels BASICODE à venir, des routines qui leur sont nécessaires, écrites pour les machines les plus répandues, sous une forme condensée.

Fabrication du bobinage

Connaître la valeur de la self à réaliser est une chose, passer à sa construction en est une autre !

Selon le problème exact à résoudre, que nous ne sommes pas censé


```
CALCUL DE CIRCUITS LC
=====
FREQUENCE DE RESONANCE
EN HZ ? F = 1E+8 HZ
CAPACITE EN PF ?
C = 22 PF
```

```
=====
SELF : L = 0.11 MICROHENRYS
=====
NOUVELLE VALEUR DU CONDENSATEUR
```

```
F = 1E+8 HZ
C = 22 PF
```

```
=====
SELF : L = .05 MICROHENRYS
=====
NOUVELLE VALEUR
DU CONDENSATEUR
```

Figure 7

```
1000>LET A=400:GO TO 20:REM ***** BOBINES *****
1010 GO SUB 100:PRINT:PRINT:PRINT
1015 PRINT "      CALCUL DE BOBINAGES"
1020 PRINT "      ====="
1030 PRINT:PRINT:PRINT
1040 PRINT "VALEUR SELF EN MICROHENRYS ?"
1050 INPUT L:PRINT L:" MICROHENRYS"
1060 PRINT:PRINT:PRINT
1070 PRINT "SUR AIR OU SUR POT FERRITE ?"
1080 PRINT:PRINT "(PRESSER A OU P PUIS RET. CH.)"
1090 INPUT Z$
1100 IF Z$="A" THEN GO TO 2000
1110 IF Z$="P" THEN GO TO 4000
1120 GO SUB 100:GO TO 1060
2000 REM FORMULE DE NAGAOKA
2010 GO SUB 100:PRINT:PRINT
2020 PRINT "DIMENSIONS PREVUES EN CM ?"
2030 PRINT "=====":PRINT
2040 PRINT "DIAMETRE MOYEN EN CM : ";
2050 INPUT D:PRINT D:PRINT
2060 PRINT "HAUTEUR OU LONGUEUR : ";
2070 INPUT LG:PRINT LG:PRINT
2080 PRINT "EPAISSEUR DE FIL : ";
2090 INPUT E:PRINT E:PRINT
2100 LET N=SQR ((L*((3*D)+(9*LG)+(10*E)))/(0.08*D*D))
2110 LET N=INT (N):PRINT
2120 PRINT "=====
2130 PRINT "      BOBINER " (N) " SPIRES"
2140 PRINT "POUR " (L) " MICROHENRYS"
2150 PRINT "=====
2160 PRINT:PRINT "NOUVELLES DIMENSIONS ? O/N +RET"
2170 INPUT Z$
2180 IF Z$="N" THEN STOP
2190 IF Z$="O" THEN GO TO 2010
2200 GO TO 2170
4000 GO SUB 100:PRINT:PRINT
4010 PRINT "COEFFICIENT DU POT EN NH/SP 2 ?"
4020 INPUT A:GO SUB 100:PRINT
4030 LET N=SQR (L/(A/1000))
4040 LET N=INT (N)
4050 PRINT "POUR OBTENIR UNE SELF DE"
4060 PRINT L:" MICROHENRYS":PRINT:PRINT
4070 PRINT "=====
4080 PRINT "BOBINEZ " (N) " SPIRES DE FIL"
4090 PRINT:PRINT "DANS UN POT DE " (A) " NH/SP 2"
4100 PRINT "=====
4110 PRINT:PRINT:PRINT
4120 PRINT "AUTRE COEFFICIENT ? O/N + RET"
4130 INPUT Z$
4140 IF Z$="O" THEN GO TO 4000
4150 IF Z$="N" THEN STOP
4160 GO TO 4130
4170 REM NOS BASICODE 2
4180 REM COPYRIGHT 1984
4190 REM PATRICK GUEULLE
```

Figure 8

connaître, on peut recourir à deux technologies principales :

- bobinage sur air (une ou plusieurs couches de fil sur un mandrin isolant dans lequel on se réserve la possibilité d'introduire une vis de réglage si des corrections sont à opérer) ;

- bobinage sur ferrite (pot d'inductance spécifique connue, éventuellement ajustable par vis de réglage).

Les méthodes de calcul à utiliser sont diamétralement opposées. Dans le cas du bobinage sur air, on applique la formule de NAGAOKA qui, très empirique, suppose la prédiction purement « pifométrique » de certaines caractéristiques géométriques du futur bobinage (en particulier l'épaisseur du fil bobiné, avant même de connaître le nombre de spires !). Il faudra donc exécuter le calcul plusieurs fois, par approches successives, jusqu'à ce que le nombre de spires nécessaire puisse « tenir » dans l'encombrement prévu.

Le problème est voisin dans le cas d'un pot ferrite : si le coefficient spécifique est mal choisi, ou bien jamais le nombre de spires calculé n'y tiendra, ou bien il y aura de la place perdue.

Le logiciel de la figure 8 permet de se débarrasser de cette recherche en un temps record. Les routines standard BASICODE sont les mêmes que pour le programme précédent.

L'exemple de dialogue reproduit à la figure 9 montre, comme d'ailleurs celui de la figure 10 qui le complète, l'usage du terme « RET. CH. » ou « RETOUR CHARIOT ».

Il s'agit tout simplement de la touche de validation du clavier qui, selon les machines, s'appelle ENTER, NEWLINE, RETURN, CARRIAGE RETURN, etc.

Il fallait bien choisir un terme plus ou moins universel !

Sauvegarde sur cassette

Lorsque votre programme est complet (routines spécifiques à votre machine et partie commune), vous pouvez le sauver sur cassette selon la procédure habituelle de votre ordinateur (SAVE, CSAVE, etc.).

Si vous possédez la cassette NOS ou BBC, vous pouvez aussi grâce aux routines machine qu'elle contient, enregistrer ce programme en STANDARD BASICODE.

Il s'agit d'une variante du fameux « Kansas City », accélérée à 1 200 bauds, et que tout ordinateur muni d'un logiciel BASICODE complet (pas seulement les routines standard) peut lire sans problème.

Ainsi, si vous changez un jour d'ordinateur, ou si vous souhaitez prêter la cassette à un utilisateur d'une autre machine, il ne sera pas nécessaire de repartir du listing ! Ajoutons que ce « format » d'enregistrement sur cassette se révèle souvent plus rapide et plus fiable que celui adopté par le fabricant de bien des ordinateurs : ce n'est pas pour rien qu'il permet aux programmes de franchir des centaines de kilomètres sur les ondes des stations de radio néerlandaises et britanniques...

Conclusion

Voici donc quelques exemples de programmes BASICODE appliqués à l'électronique, que tous nos lecteurs équipés d'un ordinateur pourront utiliser sans avoir à les transformer de fond en comble.

Nous comptons prochainement compléter cette série, puis aborder d'autres domaines d'applications qui, nous le savons, vous intéressent aussi, quelle que soit la machine dont vous pouvez être équipé. A bientôt donc avec BASICODE !

Patrick GUEULLE



CALCUL DE BOBINAGES

VALEUR SELF EN MICROHENRYS ?
15 MICROHENRYS

SUR AIR OU SUR POT FERRITE ?
(PRESSER A OU P PUIS RET. CH.)

DIMENSIONS PREVUES EN CM ?
=====

DIAMETRE MOYEN EN CM : 1

HAUTEUR OU LONGUEUR : 1

EPAISSEUR DE FIL : 0.1

=====

BOBINER 49 SPIRES
POUR 15 MICROHENRYS

=====

NOUVELLES DIMENSIONS ? O/N +RET

Figure 9

CALCUL DE BOBINAGES

VALEUR SELF EN MICROHENRYS ?
50000 MICROHENRYS

SUR AIR OU SUR POT FERRITE ?
(PRESSER A OU P PUIS RET. CH.)

POUR OBTENIR UNE SELF DE
50000 MICROHENRYS

=====

BOBINEZ 447 SPIRES DE FIL

DANS UN POT DE 250 NH/SP 2

=====

AUTRE COEFFICIENT ? O/N + RET

Figure 10

ROCHE

200, avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25

Magasin ouvert du mardi au samedi inclus
de 9h à 12h et de 14h15 à 19 h

VOTRE REGLEMENT N'EST ENCAISSE QU'APRES EXPEDITION DU MATERIEL
EXPEDITIONS RAPIDES (P et T) sous 2 jours ouvrables du matériel en stock. Commande minimum : 40 F + port. Frais de port et d'emballage : PTT ordinaire : 24 F. PTT URGENT : 30 F. Envoi en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Contre remboursement 6 France métropolitaine uniquement) : recommandé + taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger : règlement joint à la commande + port recommandé. PAR AVION : port recommandé + 55 F. (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls).

+ 258 KITS EXPOSES EN MAGASIN de 258 KITS EXPOSES EN MAGASIN ET GARANTIS 1 AN NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC=avec boîtier)

KITS - JEUX DE LUMIERE

PL 03 Modulateur 3 voies, 3 x 1200 W	90 F
PL 05 Modulateur 3 voies, 3 x 1200 W + préampli	100 F
PL 09 Modulateur 3 voies, 3 x 1200 W + inverse	100 F
PL 09 Modulateur 3 voies, 3 x 1200 W + MICRO	120 F
PL 27 Modulateur + Chenillard 4 voies 4 x 1200 W	180 F
OK 26 Modulateur 1 voie 1200 W	48 F
EL 11 Voie négative pour modulateur	77,40 F
OK 128 Amplificateur Micro pour 1200 W	120 F
PL 13 Chenillard 4 voies, 4 x 1200 W	120 F
PL 24 Chenillard 6 voies, 6 x 1200 W MODULE	150 F
KN 49 Chenillard 6 voies, 6 x 1200 W SEQUENTIEL	245 F
EL 42 Chenillard 10 voies, 10 x 1200 W	220 F
PL 11 Chenillard 30 voies, 2048 programmes	400 F
PL 15 Stroboscope 40 joules	120 F
KN 33 Stroboscope 60 joules	130 F
KN 33 Défecteur en métal pour KN 33	48 F
2013 Stroboscope 300 joules	245 F
2014 Stroboscope 2 x 300 joules alterné	355 F
PL 11 Gradateur de lumière 1000 W	40 F
KN 35 Gradateur de lumière 1200 W	50 F
OK 48 Gradateur à touch control 1000 W	83,30 F
PL 30 Inter à touch control 1200 W	90 F
KN 30 Clip-Interrupteur, sortie sur relais	90 F
KN 30 Clip-Interrupteur, sortie sur relais	75 F
KN 38 Télérupteur	90 F

KITS - AMPLI - PREAMPLI - EQUALIZER

PL 16 Ampli BF 2 W, 8 Ω	50 F
PL 52 Ampli BF 2 x 15 W ou mono 30 W	160 F
OK 30 Ampli BF 4,5 W, 8 Ω	63,70 F
OK 31 Ampli BF 10 W, 8 Ω	97 F
OK 32 Ampli BF 30 W, 4 Ω, 8 Ω	126,40 F
PL 93 Ampli-préampli correcteur stéréo 2 x 30 W	330 F
PL 93 Ampli-préampli correcteur stéréo 2 x 45 W	450 F
PL 97 Amplificateur HI-FI 80 W efficaces	290 F
PL 99 Amplificateur préampli 80 W efficaces	290 F
KN 13 Préampli MONO pour cellule magnétique	42 F
KN 14 Correcteur de tonalité mono	52 F
2022 Préampli correcteur stéréo	275 F
OK 38 Correcteur de tonalité stéréo	102,50 F
2029 Correcteur de tonalité stéréo	125 F
EL 40 Equalizer stéréo 6 voies	225 F
2052 Equalizer stéréo 10 voies	595 F
PL 62 Vu-mètre mono 2 x 6 leds	100 F
2011 Vu-mètre mono 12 leds	160 F
EL 65 Vu-mètre stéréo à aiguilles	92 F

KITS - EMISSION - RECEPTION

005 Emetteur FM de 60 à 145 MHz	51 F
PF - 300 mV. Portée 8 km. Alim. de 4,5 à 40 V	51 F
OK 61 Emetteur FM réglable, avec micro	57,80 F
Plus 35 Emetteur FM, 3 W de 88 à 108 MHz	140 F
Micro pastille	26 F
Antenne télescopique pour émetteurs FM	16 F
PL 50 Mini récepteur FM + amplificateur	26 F
KN 48 Mini récepteur FM sur découpeur	75 F
OK 44 Décodeur stéréo à C.I.	116,60 F
KN 9 Convertisseur AM/VHF, 118-130 MHz	44 F
KN 10 Convertisseur FM/VHF, 150-170 MHz	47 F
KN 20 Convertisseur 27 MHz sur CW	61 F
OK 122 Récepteur 30 à 200 MHz, 5 gammes	125 F
KN 17 Oscillateur code morse	46 F
KN 17 bis Manipulateur code morse	26 F
OK 100 VFO pour 27 MHz	99,10 F
OK 107 Récepteur 27 MHz, 4 canaux	99 F
OK 159 Récepteur MARINE, FM 144 MHz, LC	255 F
OK 17 Récepteur bande Police, FM, LC	255 F
OK 163 Récepteur AM, bande AVIATION, LC	255 F
OK 181 Décodeur de PLL ou CW	125 F
OK 81 Récepteur PO-GO, sur découpeur	85 F
OK 165 Récepteur bande CHALUTIERS, LC	255 F
PL 79 Récepteur FM stéréo, 88 à 104 MHz	260 F
OK 179 Récepteur OC 1 MHz, LC avec ampli BF 255 F	
OK 130 Modulateur UHF, son/lumière	79 F
PL 14 Préampli d'antenne 27 MHz	70 F
KN 45 Préampli d'antenne PO-GO-CF	32 F
PL 17 Générateur 27 MHz sur PD	90 F
PL 33 Convertisseur 9 tons pour appel CB	90 F
PL 23 Emetteur 27 MHz en 1M, 1 watt	100 F
PL 63 Préampli TV, UHF/VHF, Gain 20 dB	110 F

KITS - AUTO - MOTO

2009 Compote-tours auto-moto à 12 LEDs	133 F
2057 Starter 2 x 30 W, alim. 12 V	230 F
UK 77 Allumage électronique à décharge capacitive	399 F
Complet avec boîtier	73,50 F
OK 48 Cadenceur pour essuie-glace, réglable	150 F
PL 57 Antivol à ultra-sons pour voiture	160 F
PL 32 Interphone moto à 2 postes	67,60 F
OK 35 Défecteur de verglas	170 F
PL 83 Compote-tours digital pour auto 0-9900/1	150 F
PL 76 Allumage électronique à décharge capacitive	270 F
OK 20 Défecteur de rétroviseur à led	53,90 F
PL 60 Modulateur 3 voies à leds pour voiture	100 F
OK 154 Antivol moto avec détecteur de chocs	125 F
PL 47 Antivol pour voiture temporisé	110 F

KITS - TEMPS ET TEMPERATURE

PL 41 Horloge digitale, heure et minute en 12 V	160 F
PL 12 Horloge digitale, heure et minute en 220 V	160 F
EL 128 Horloge digitale, heure et minute en 12 V	124 F
OK 141 Chronomètre digital, 0 à 99 s en 2 gam 195 F	
OK 1 Minuterie 10 s à 5 m, sortie sur triac	83,30 F
PL 43 Thermomètre digital 0-99° - 2 afficheurs	180 F
OK 64 Thermomètre digital 0-99,9° - 3 affich.	191,10 F
PL 23 Thermomètre réglable, 0 à 99° s/relais	90 F
PL 45 Thermomètre digital, 0 à 99° s/relais	210 F
EL 202 Thermomètre digital, 0 à 99° 2 mémoires	226 F

EL 203 Thermostat digital 0 à 99° 4 mémoires

PL 88 Thermomètre digital NEGATIF - 50° à 0°	250 F
PL 94 Temporisateur digital de 15 à 15 minutes	250 F

KITS - JEUX ELECTRONIQUES

OK 9 Roulette électronique à 16 LEDs	126,40 F
OK 10 Dé électronique à LEDs	57,90 F
OK 11 Pile ou face électronique à LEDs	38,20 F
OK 16 421 digital avec 3 afficheurs	171,50 F
OK 22 Labyrinthe électronique digital	87,20 F
OK 48 421 électronique à LEDs (7 x 3)	171,50 F

KITS - TELECOMMANDE

PL 85 Télécommande infra-rouge, Emet. + récept.	180 F
OK 106 Récepteur ultra-sons, Sortie, relais	93,30 F
OK 106 Emetteur infra-rouge, P-8 m	93,30 F
OK 170 Récepteur infra-rouge, Sortie, relais	155 F
Plus 22 Télécom. secteur 1 canal émet. + récept.	170 F
PL 67 Télécom. 27 MHz, codée, portée 200 m	40 F
L'émet. + récept. Sortie sur relais, Al. 9V	320 F
EL 142 Programmateur universel sur 8 jours	490 F
4 fonctions. Sortie sur relais	490 F
EL 123 Sabilor 3 temps réglables, S/Buzzer	70 F

KITS - MESURE ET ATELIER

PL 08 Alimentation 3 à 12 V/0,3 A (av. transfo)	100 F
EL 49 Alimentation 3 à 30 V/1,5 A (av. transfo)	140 F
EL 209 Alimentation 4 à 30 V/3 A (av. transfo)	210 F
PL 66 Alimentation digitale Volts et Ampères	280 F
reglable 3 à 24 V/2 A (avec transfo)	
2033 Alimentation protégée 5 V/1 A (av. transfo)	140 F
2034 Alimentation protégée 5 V/4,5 A (av. transfo)	263 F
PL 40 Convertisseur de 12 en 220 V/40 Watts	100 F
OK 39 Convertisseur de 6 en 12 V/25 Watts	170 F
OK 39 Convertisseur de 12 en 4,5-6-7,5-9 V/0,3 A	67,60 F
KS 490 Chargeur batt. GKNK 1 à 15V/mA, 0,15A	158,70 F
KN 51 Mini injecteur de signal	125 F
OK 220 Injecteur de signal complet, LC	67,60 F
OK 406 Signal-Tracker complet	121,40 F
UK 584 Sonde logique complète, LC	198,70 F
OK 582 Contrôleur de transistors, complet	353,40 F
OK 57 Testeur de semi-conducteurs à LEDs	33,90 F
OK 127 Pont de mesure de résistance	116,20 F
OK 89 Fréquence-mètre 0-1 MHz, 3 afficheurs	244 F
EL 201 Fréquence-mètre 0-50 MHz, 6 afficheurs	375 F
PL 61 Capacité-mètre digital 1 à 10 000 pF	230 F
PL 56 Voltmètre digital de 0 à 999 V	180 F
OK 122 Gf-BF 1 Hz 400 KHz, 3 signaux	273,40 F
OK 51 Gf-BF signaux carrés 1 Hz à 2 MHz	80 F
EL 174 Traceur de courbes pour oscilloscope	185 F
OK 117 Commutateur 2 voies pour oscilloscope	155,80 F
PL 44 Base de temps 50 Hz à quartz	90 F

KITS - MUSIQUE

PL 04 Instrument de musique 7 notes	70 F
PL 02 Métromètre réglable 40-200 Taps/m	81 F
PL 49 Batterie électronique réglable + ampli	220 F
PL 58 Chambre de réverbération à ressort	190 F
PL 59 Truqueur de voix réglable	190 F
OK 76 Table de mixage stéréo 4 entrées	240,10 F
PL 68 Table de mixage stéréo 16 entrées	93,30 F
EL 118 Prédisteur pour table de mixage	114 F
PL 31 Préampli pour guitare	50 F
OK 88 Trémolo électronique réglable	87 F
OK 143 Générateur 5 rythmes réglable	279 F

KITS - TRAINS ELECTRIQUES

OK 52 Sifflet automatique pour train	73,50 F
OK 53 Sifflet et sifflet pour loco à vapeur	122,50 F
OK 57 Bloc système d'éclairage	120 F
OK 155 Variateur de vitesse automatique	125,00 F

KITS - ALARME ET SECURITE

PL 10 Antivol maison ent. sortie temporisée	100 F
OK 78 Antivol ent. temp. et instant. Sort. tempo	160 F
OK 78 Antivol ent. temp. + 2 instant. Sort. tempo	140 F
OK 80 Antivol simple sortie temporisée	87,20 F
OK 160 Antivol à ultra-sons avec couffret	255 F
PL 20 Sonnerie codée 4 chiffres, S/relais	120 F
PL 80 Sirène réglable 10/12 W/4 Ω	100 F
KN 40 Sirène réglable 15 W/8 Ω ou 24 W/4 Ω	117 F
OK 140 Centrale antivol 6 entrées+tempo+tests	345 F
PL 34 Temporisateur réglable 10 s à 2 m	96 F
Chambre de compression 15 W/8 Ω	96 F
ILS IT - 6,50 F - ILS 1 RT - 14 F - AIMANT - 2,50 F	
ILS MOULE (le jeu) - 33 F - Contact - cad. 36 F	
Sirène MINITECH 12 V - 106 dB/1 mètre	84,50 F
Sirène MINITECH 12 V - 108 dB/1 mètre	219 F
PL 27 Défecteur de gaz. Sortie/relais	100 F

KITS - CONFORT ET UTILITAIRE

PL 06 Anti-moustique portée 5 m	70 F
OK 18 Anti-moustique portée 7,5 m	87,20 F
PL 75 Variateur de vitesse pour perceuse 220 V	100 F
2039 Amplificateur téléphonique avec capteur	142 F
PL 34 Répétiteur d'appels téléphonique	90 F
KN 43 Ampli téléphonique avec capteur	100 F
KN 36 Variateur de vitesse pour perceuse 220 V	100 F
PL 55 Interrupteur crépusculaire automatique	100 F
PL 18 Défecteur universel à 5 fonctions	50 F
OK 119 Défecteur d'approche. Sortie/relais	102,50 F
OK 171 Magnéto-sonneuse	41 F
KN 4 Mini-détecteur de métaux	189 F
2060 Porte-voix 15 Watts efficaces	189 F
PL 42 Variateur de vitesse pour mini-perceuse	100 F
PL 19 Fond de commande sonore	93,10 F
OK 62 Voeu Control. Commande sonore	93,10 F
OK 96 Passe-voix automatique pour diapositives	93,10 F
KN 116 Compte pose de 25 à 3 mm en 2 gammes	102,90 F
OK 166 Carillon 9 tons pour porte	125 F
PL 51 Carillon 24 airs de musique (TMS 1000)	160 F

NOUVELLE GAMME 140 SUPER-LOTS

QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE
Tous nos super-lots sont exposés en magasin pour votre contrôle de la qualité et des prix

FINI LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES

RESISTANCES 1/2 watt. Tolérance 5 %	
N° 100 : les 20 principales valeurs vendues en magasin de 10 Ω à 1 MΩ, 10 par valeur. Les 200 résistances	35,00 F
RESISTANCES 1/4 de watt. Tolérance 5 %	
N° 150 : les 16 principales valeurs vendues en magasin de 10 Ω à 1 MΩ, 10 par valeur. Les 160 résistances	28,00 F

CONDENSATEURS CERAMIQUE isolement 50 volts	
N° 200 : les 10 principales valeurs vendues en magasin de 10 pF à 820 pF, 10 par valeur. Les 100 condensateurs	44,00 F
N° 211 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à 47 nF, 10 par valeur. Les 70 condensateurs	35,00 F

CONDENSATEURS MYLAR 250 volts	
N° 220 : les 10 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à 0,1 µF, 10 par valeur. Les 70 mylars	66,50 F
CONDENSATEURS CHIMIQUE 25 volts	
N° 240 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 mF à 100 mF, 10 par valeur. Les 70 chimiques	70,00 F

DIODES ET POINTS DE DIODES les plus courants	
N° 301 : 20 diodes de commutation 1N 4148 (= 1N 914)	12,00 F
N° 304 : 20 diodes de redressement 1N 4004 (1 A/400 V)	16,00 F
N° 305 : 10 diodes de redressement BY 253 (3 A/600 V)	24,00 F
N° 310 : 4 points de diodes universels 1 A/50 V	20,00 F

ZENERS MINIATURES 400 mW série 82X 46 C...	
N° 320 : les 5 valeurs les plus vendues en magasin de 4,7 à 12 V, 4 par valeur. Les 20 zeners 0,4 W	30,00 F

FUSIBLES VERRE 5 x 20 mm et SUPPORTS	
N° 700 : les 5 principales valeurs vendues en magasin et 10 par valeur, 0,1-0,5-1-2 et 3A, les 30 fusibles	40,00 F
N° 720 : 10 supp. pour CI 16,00 F. N° 721 : 4 supp. châssis 18,00 F	

PRISES ET COUPLEURS ALIMENTATION B.T.	
N° 450 : 10 pressions pour pile 9 volts	14,00 F
N° 451 : 2 coupleurs pour 2 piles bâton 1,5 V	6,00 F
N° 452 : 4 coupleurs pour 4 piles bâton 1,5 V	8,00 F
N° 454 : 4 pinces crocodiliennes isolées	7,20 F
N° 455 : 10 pince-ils en caoutchouc 2 Ω 4 mm	7,50 F
N° 456 : 2 pinces batterie 15 ampères	8,60 F

POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 mm	
N° 800 : les 7 principales valeurs vendues en magasin et 4 par valeur : 1,2-2,4-7,10-22-47 et 100K. Les 28 potentiomètres	42,00 F

LEDs 5 mm, 1re QUALITE	
N° 110 : 10 rouges + 10 vertes. Les 20 leds	30,00 F
N° 112 : 25 rouges	37,50 F
N° 115 : 10 clips	6,50 F
N° 1103 : 25 vertes	38,80 F

CIRCUITS INTEGRES ET SUPPORTS	
N° 1601 : 5 x µA 741, 24,00 F. N° 1602 : 5 x NE 555, 24,50 F	
N° 1610 : 10 x 8 br. 16,00 F. N° 1612 : 10 x 16 br. 20,00 F	
N° 1611 : 10 x 14 br. 18,00 F. N° 1613 : 10 x 18 br. 22,00 F	

ACCATILLAGE VISSIERE	
N° 1701 : 10 entretoises 4 mm 6,00 F. N° 1702 : 10 de 10 mm 8,00 F	
N° 1704 : 20 vis et decous L 20 mm 3 mm p. entretoises, 8,00 F	
N° 1705 : 40 vis 2,5 mm, 20 milles p. CI + 20 femelles 7,00 F	

REALISEZ VOS 1 ^{er} CIRCUITS IMPRIMES	
N° 1850 : 1 ltr à souder 30 W + 3 m de soudure + 1 perçuse 14500 T/mm + 3 mandrins + 2 forets + 1 stylo marqueur + 3 plaques cuivrées + signaux transfert + 1 sachet de perçho et une notice d'emploi très détaillée pour le débutant	229,00 F

REALISEZ VOS RECETTES PAR PHOTO	
N° 1851 : 1 film + 1 sachet révélateur film + 1 plaque préexposée + 1 sachet révélateur plaque + 1 lampe UV + 1 double E 27 et une notice très détaillée, pas à pas, pour débiter facilement	129,00 F

CATALOGUE CONDENSE 2^e EDITION
+ 1200 articles et 200 photos, GRATUIT
FRANCO CHEZ VOUS : contre 3 timbres à 210 F

RAYON LIBRAIRIE ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

LV 87 L'électronique ? Rien de plus simple	65 F	LVP 14 Les cellules solaires	35 F
LV 32 Montages électroniques amusants et instructifs	36 F	LVP 15 L'effet appliqué au cinéma et la photo	35 F
LV 100 Le dépannage TV rien de plus simple	60 F	LVP 16 Electronique et trains ministères	35 F
LV 16 La TV couleur, mais c'est très simple	60 F	LVP 17 Réalisés vos circuits imprimés	35 F
LV 14 Le transistor mais c'est très simple	55 F	LVP 18 Espions électroniques microminiatures	35 F
LV 33 Initiation à l'emploi des C.I. digitales	52 F	LVP 20 Réalisation de transistors	35 F
LV 43 Régler et dépannage des TV couleurs	100 F	LVP 21 Sécurité automobile	35 F
LV 51 Régler et dépannage des TV à transistors	100 F	LVP 22 Présence électronique contre le vol	35 F
LV 129 Circuits intégrés TV	70 F	LVP 27 Réduisez votre consommation d'électricité	35 F
LV 97 Régération des récepteurs à transistors	70 F	LVP 28 Montages économiseurs d'énergie	35 F
LV 176 Pratique l'électronique en 15 leçons	85 F	LVP 30 Soyez cibiste	35 F
LV 101 Le dépannage des gammes TV par la mire et l'oscillo	110 F	LVP 32 Antennes pour cibiste	35 F
LV 105 200 montages électroniques simples	110 F	LVP 33 Microprocesseurs à la carte	35 F
LV 172 Sécurité et alarme, législation + montages	60 F	LVP 34 Détecteur de transport	35 F
LV 69 40 gadgets auto-moto	70 F	LVP 35 Espions à réaliser soi-même	35 F
LV 83 100 applications des ampli OP	70 F	LVP 38 Saver mesureur	35 F
LV 91 Montages à circuits intégrés	55 F	LVP 40 1000 gammes TV, N et B et couleurs	35 F
LV 91 100 montages à transistors	55 F	LVP 41 Accessoires pour cibistes	35 F
LV 178 Pratique de la CB	55 F	LVP 42 50 F. radiomoteur	35 F
LV 25 Schémas d'amplis BF à transistors	60 F	LVP 44 50 montages à LED	35 F
LV 117 Petits montages d'électronique pratiques	60 F	LVP 10 Construire vos appareils de mesure	80 F
LV 118 Radiocommunication pratique	65 F	LVP 3 Labo-photo des montages	59 F
LV 119 La pratique des transistors	60 F	LVP 11 Construire baffles et enceintes	59 F
LV 125 Guide pratique radioélectronique	60 F	LVP 12 Technique de prise de son	45 F
LV 18 Basse fréquence, calculs et schéma	100 F	LVP 13 L'électricité à la portée de tous	72 F
LV 26 Technologie des composants électro. Tome 1	100 F	LVP 14 Construire votre récepteur de travail	72 F
LV 27 Technologie des composants électro. Tome 2	100 F	LVP 15 L'ordre des gadgets élect. transfert	72 F
LV 72 Circuits intégrés linéaires	100 F	LVP 16 Les jeux de lumière et effets sonores	52 F
LV 75 Circuits intégrés, JFET, MOS, CMOS	100 F	LVP 15 Réussir 25 montages à C.I.	52 F
LV 88 Technologie des circuits imprimés	165 F	LVP 16 Sélection de kits électroniques	52 F
LV 171 Cours pratique d'électronique	45 F	LVP 17 Construire des musique à faire soi-même	52 F
LV 1	45 F	LVP 3 Téléphone, phonos, téléphones et montages périph.	52 F
LV 15	45 F	LVP 18 Le Compact Disc	52 F
LV 44 Télé-tubes	56 F	LVP 4 Initiation à l'électronique et l'électronique	122 F
LV 44 Construire vos récepteurs toutes gammes	56 F	LVP 19 100 montages électroniques courtes	56 F
LV 57 Equivalences circuits intégrés	110 F	LVP 30 Montages pratiques à C.I. pour l'amateur	56 F
LV 95 Guide mondial des semi-conducteurs	110 F	LVP 20 Montages simples électroniques	56 F
LV 10 Répertoire mondial des transistors FET	110 F	LVP 137 Réalisation et installation antennes TV-FM	122 F
LV 115 Répertoire mondial des transistors (+ 20 000)	110 F	LVP 5 Guide du radiomoteur	122 F
LV 2 Répertoire mondial des ampli OP	125 F	LVP 24 Dépannage, réglage TV N et B, couleurs	122 F
LV 13 Répertoire mondial des microprocesseurs	125 F	LVP 6 Construire vos alimentations	52 F
LV 55 Répertoire mondial des C.I. numériques	105 F	LVP 25 Bifet, Binmos, Cmos, 40 montages	52 F
LV 48 Pratique de la vidéo	100 F	LVP 26 Montages aux infrarouges, montages	52 F
LV 173 Magnéscopes à cassettes	60 F	LVP 27 Radio et electron. Navigation de plaisance	42 F
LV 60 La pratique des antennes	110 F	LVP 28 Pratique du code Morse	56 F
LV 19 Théorie et pratique des microprocesseurs	75 F	LVP 31 Construction d'ensemble de radiocomm	122 F
LV 53 Interfaces pour micro-ord. et microproc.	75 F	LVP 32 Les bases et montages	122 F
LV 71 Mémoires pour micro-ord. et microproc.	90 F	LVM1 1 Microprocesseur pas à pas	122 F
LV 181 Initiation aux fichiers basic	95 F	LVM2 2 Systèmes à microprocesseurs	122 F
LV 52 Initiation au langage basic	95 F	LVM3 3 Matrisez votre ZX 81	72 F
LV 1 Initiation au langage assembleur	90 F	LVM4 4 Du Basic au Pascal	72 F
LV 74 Initiation au langage Pascal	90 F	LVM5 5 Vous avez dit basic ?	72 F
LV 35 50 programmes ZX spectrum	95 F	LVM6 6 Vous avez dit micro ?	72 F
LV 116 Guide pratique des radios libres	35 F	LVM7 7 Pilotez votre ZX 81	72 F
LVP 1 30 montages électroniques d'alarme	35 F	LVM8 8 Casseuse au programme du livre LVM5 7	110 F
LVP 3 20 montages expérimentaux opto-élect.	35 F	LVM9 9 La micro informatique et son ABC	92 F
LVP 11 Initiation à la radio-informatique	35 F	LVM10 10 Le basic des micro ordinateurs	92 F
LVP 25 Montages électroniques divertissants et utiles	35 F	LVM11 11 Le microprocesseur en action	92 F
LVP 6 Montages à capteurs photo-sensibles	35 F	LVP 1 50 programmes ZX spectrum	39 F
LVP 7 Les calculateurs graphiques	35 F	LVP 2 Montages périphériques pour ZX 81	39 F
LVP 8 Pianos électroniques et synthétiseurs	35 F	LVP 3 Passeport pour Applesoft	39 F
LVP 9 Recherches méthodiques des gammes radio	35 F	LVP 4 Passeport pour Basic	35 F
LVP 10 Les enceintes acoustiques hi-fi stéréo	35 F	LVP 5 Mathématiques sur ZX 81	35 F
LVP 11 Structure et fonctionnement de l'oscillo	35 F	LVP 6 Passeport pour Applesoft	35 F



Après avoir proposé à nos lecteurs un jeu de programmes BASICODE leur permettant de calculer leurs circuits LC et leurs bobinages sur leur ordinateur, quel qu'en soit le type, nous attaquerons maintenant le cas des circuits RC (filtres, relaxateurs, oscillateurs, etc.).

Ainsi, disposerons-nous de moyens adaptés au calcul rapide et précis des deux principales familles de circuits sélectifs.

Les formules applicables aux circuits RC sont plus simples que celles régissant les circuits LC, mais l'optimisation d'un montage nécessite souvent toute une série de calculs débouchant par approches successives sur un résultat idéal. C'est à ce niveau que l'informatique peut faire gagner un temps appréciable.

Votre ordinateur et les circuits RC

Calcul de la fréquence de coupure

Le logiciel de la figure 1 permet de calculer très rapidement la résistance permettant d'obtenir la fréquence de coupure désirée, en présence d'une capacité imposée.

Plusieurs essais peuvent être très rapidement enchaînés en faisant varier la capacité.

Le programme utilise la formule bien connue :

$$F_c = \frac{1}{2 \pi RC}$$

C'est la ligne 1110 qui exécute le calcul, et qu'il sera facile de modifier si la détermination numérique de-

vait porter sur des circuits RC régis par une formule différente (filtres actifs par exemple).

Notons l'usage de la constante 6,28 ($2 \times 3,14$) en remplacement de π , dont l'emploi est proscrit en BASICODE.

De même, la division opérée par la boucle FOR-NEXT des lignes 1080 à 1100 peut surprendre, mais est volontaire !

Comme dans tous nos logiciels BASOCIDE, ce programme ne peut pas fonctionner seul.

On ne pourra établir le dialogue reproduit à la figure 2 qu'en mettant


```

1000>LET A=100:GO TO 20:REM ***** CIRCUITS RC *****
1010 GO SUB 100: PRINT : PRINT
1015 PRINT "      CALCUL DE CIRCUITS RC"
1020 PRINT "      ====="
1030 PRINT : PRINT : PRINT
1040 PRINT "FREQUENCE DE COUPURE EN HZ ?"
1050 INPUT F: PRINT "F = "/F;" HZ": PRINT
1060 PRINT "CAPACITE EN PF ?"
1070 INPUT C: PRINT "C = "/C;" PF": PRINT
1080 FOR G=1 TO 12
1090 LET C=C/10
1100 NEXT G
1110 LET R=1/(6.28*F*C)
1120 LET R=(INT (100*R))/100
1230 PRINT "===== "
1240 PRINT "RESISTANCE: R = "/R;" OHMS"
1250 PRINT "===== "
1260 PRINT : PRINT : PRINT
1270 PRINT "NOUVELLE VALEUR DU CONDENSATEUR"
1280 INPUT C: GO SUB 100: PRINT : PRINT
1290 PRINT "F = "/F;" HZ": PRINT : PRINT
1300 PRINT "C = "/C;" PF": PRINT : PRINT
1310 GO TO 1080
1320 REM NOS BASICODE 2
1330 REM COPYRIGHT 1984
1340 REM PATRICK GUEULLE

```

Figure 1

CALCUL DE CIRCUITS RC
=====

FREQUENCE DE COUPURE EN HZ ?
F = 1000 HZ

CAPACITE EN PF ?
C = 47000 PF

=====

NOUVELLE VALEUR DU
CONDENSATEUR

F = 1000 HZ

C = 100000 PF

Figure 2

=====

RESISTANCE: R = 1592.35 OHMS
=====

bout à bout les routines normalisées BASICODE spécifiques de la machine utilisée et notre logiciel de la figure 1 (lignes 1000 et suivantes).

Ce programme n'utilise que deux routines sur toutes celles que nous avons définies dans notre article du N° 445 : le « chapeau » toujours indispensable et la routine GOSUB 100 (effacement d'écran).

Sur un SPECTRUM (machine nous ayant servi à écrire le programme), il suffit donc d'ajouter les lignes fournies par la figure 3.

```

10 RUN 1000
20 GO TO 1010
100 CLS : RETURN

```

Figure 3

Nous avons publié dans nos précédents articles sur le BASICODE plusieurs jeux complets de routines permettant l'adaptation de nos logiciels « universels » à différents ordinateurs choisis parmi les plus courants.

Nos lecteurs possesseurs de SPECTRUM, ZX 81, DRAGON 32 et 64, ORIC 1, ATMOS, pourront utilement s'y reporter.

```

1 REM**** APPLE II et IIe ****
10 GOTO 1000
20 GOTO 1010
100 HOME : RETURN
110 O1=ABS(VE)+1 : IF O1>24 THEN RETURN
111 O2=ABS(HO)+1 : IF O2>40 THEN RETURN
112 VTAB O1: HTAB O2: RETURN
120 HO=PEEK(36): VE=PEEK(37): RETURN
200 IN$="": IF PEEK(49152)<128 THEN RETURN
210 GET IN$: RETURN
250 PRINT CHR$(7): RETURN
260 RV=RND(1): RETURN
270 FR=FRE(0): IF FR<0 THEN FR=FR+65536
271 RETURN
300 SR$=STR$(SR): RETURN
310 OS=ABS(SR)+.5*10^CN: OH=INT(OS): OF=OS-OH+1: SR$="": IF OS>1E9 TH EN 318
311 IF CN=0 THEN OF$="": GOTO 315
312 IF OF=1 THEN OF$="": GOTO 314
313 OF$=MID$(STR$(OF),2,CN+1)
314 IF LEN(OF$)-1<CN THEN OF$=OF$+"0": GOTO 314
315 SR$=STR$(OH)+OF$: IF SR<0 AND VAL(SR$)>0 THEN SR$="-"+SR$
316 IF LEN(SR$)<CT THEN SR$=" "+SR$: GOTO 316
317 IF LEN(SR$)>CT THEN SR$=""
318 IF LEN(SR$)<CT THEN SR$=SR$+"*": GOTO 318
319 RETURN
350 PR#1: PRINT SR$: PR#0: RETURN
360 PR#1: PRINT CHR$(13): PR#0: RETURN

```

Figure 4

Nous complétons aujourd'hui cette collection en reproduisant à la figure 4 l'ensemble des routines destinées aux APPLE modèles II et IIe.

Cependant, et afin que cet article se suffise à lui-même, nous donnons en figures 5 et 6 les routines utilisées par notre programme, dans les versions correspondant aux ordinateurs sur lesquels nous avons jusqu'à présent travaillé en BASICODE.

```

00 REM **** SPECTRUM ****
10 RUN 1000
20 GO TO 1010
00 REM **** ZX 81 ****
10 RUN 1000
20 GOTO 1010
00 REM **** DRAGON ****
10 GOTO 1000
20 CLEAR A : GOTO 1010
00 REM **** ORIC 1 ****
10 POKE #26A,35
20 GOTO 1010
00 REM **** ATMOS ****
10 POKE #26A,35
20 GOTO 1010
00 REM **** APPLE II et IIe ****
10 GOTO 1000
20 GOTO 1010
00 REM **** THOMSON TO7 ****
10 COLOR 0 : GOTO 1000
20 CLEAR A : GOTO 1010

```

Figure 5

La figure 5 regroupe les différents « chapeaux », et la figure 6 les routines GOSUB 100 correspondantes.

Bien évidemment, les lignes REM (numérotées zéro) ne sont pas à recopier : elles ne servent que de points de repère. Si vous travaillez sur THOMSON TO7, par exemple,


```

000 REM *** SPECTRUM ***
100 CLS : RETURN
000 REM *** ZX 81 ***
100 CLS
102 RETURN
000 REM *** DRAGON ***
100 CLS : RETURN
000 REM *** ORIC 1 ***
100 CLS : RETURN
000 REM *** ATMOS ***
100 CLS : RETURN
000 REM *** APPLE II et IIe ***
100 HOME : RETURN
000 REM *** THOMSON TO7 ***
100 CLS : RETURN

```

Figure 6

vous ferez donc précéder le programme de la figure 1 par ces lignes :

```

10 COLOR 0 : GOTO 1000
20 CLEAR A : GOTO 1010100 CLS :
RETURN

```

avant de la lancer par RUN.

Des résistances de valeurs inhabituelles

Il serait bien étonnant que le résultat fourni par notre premier logiciel tombe justement sur une valeur normalisée de résistance, facilement disponible.

Dans le domaine des circuits sélectifs, se rabattre sur la valeur normalisée la plus proche conduit souvent tout droit à un fonctionnement défectueux du montage.

A défaut de résistances de précision rares et coûteuses, il est possible d'associer en parallèle, des résistances de valeurs courantes.

Seulement, de nombreux calculs sont à prévoir avant d'obtenir la valeur recherchée avec la précision voulue.

```

1000>LET A=100:GO TO 20:REM ***** RESISTANCES *****
1010 DIM D(12): DIM A(84)
1015 LET D(1)=1: LET D(2)=1.2: LET D(3)=1.5
1020 LET D(4)=1.8: LET D(5)=2.2: LET D(6)=2.7
1030 LET D(7)=3.3: LET D(8)=3.9: LET D(9)=4.7
1040 LET D(10)=5.6: LET D(11)=6.8: LET D(12)=8.2
1050 GO SUB 100: PRINT : PRINT
1060 PRINT "VALEUR A OBTENIR (EN OHMS) ?"
1070 INPUT R: PRINT R;" OHMS"
1080 PRINT "TOLERANCE ADMISSIBLE EN O/O ?"
1090 INPUT T: PRINT T;" O/O"
1100 PRINT : PRINT : PRINT
1110 PRINT "RECHERCHE EN COURS ...": PRINT : PRINT
1120 IF R<.5 THEN PRINT "IMPOSSIBLE": STOP
1130 IF R>8200000 THEN PRINT "IMPOSSIBLE": STOP
1140 LET C=1
1150 LET E=1: GO SUB 3000
1160 LET E=10: GO SUB 3000
1170 LET E=100: GO SUB 3000
1180 LET E=1000: GO SUB 3000
1190 LET E=10000: GO SUB 3000
1200 LET E=100000: GO SUB 3000
1210 LET E=1000000: GO SUB 3000
1220 LET B=1
1230 IF A(B)>R THEN GO TO 1270
1240 LET B=B+1
1250 IF B>84 THEN PRINT "IMPOSSIBLE": GO SUB 250: STOP
1260 GO TO 1230
1270 FOR G=B TO 84
1280 FOR H=B TO 84
1290 LET X=(A(G)*A(H))/(A(G)+A(H))
1300 IF X>R+(R*1/100) THEN GO TO 2300
1310 IF X<R-(R*1/100) THEN GO TO 2300
1320 PRINT A(G);" OHMS": GO SUB 250
1330 PRINT A(H);" OHMS"
1340 PRINT "EQUIVALENT A : "
1350 PRINT (INT(100*X))/100;" OHMS"
1400 PRINT : PRINT "AFFINAGE RECHERCHE ? O/N + RET"
1410 INPUT Z$
1420 IF Z$="O" THEN GO SUB 100: GO TO 2300
1430 RUN
2300 NEXT H
2310 NEXT G
2320 PRINT "PAS TROUVE ...": GO SUB 250: STOP
3000 FOR F=1 TO 12
3010 LET A(C)=D(F)*E
3020 LET C=C+1
3030 NEXT F
3040 RETURN
3050 REM NOS BASICODE 2
3060 REM COPYRIGHT 1984
3070 REM PATRICK GUEULLE

```

Figure 7

RADIO PLANS

Veuillez me faire parvenir les circuits imprimés ci-contre à l'adresse suivante :

Nom :

Prénom :

Rue :

N° :

Ville :

Complément d'adresse :

Code Postal :

Je joins à cette commande mon règlement par :

☐ Chèque bancaire

☐ C.C.P. (sans n° de compte)

☐ Eurochèque

Micro-Informatique

Nous avons déjà évoqué ce problème dans notre article paru dans le N° 34 de notre confrère ÉLECTRONIQUE APPLICATIONS, en montrant comment un ordinateur ORIC-1 pouvait mener en peu d'instants une recherche ne laissant aucune possibilité de côté.

Nous avons repris cette idée pour écrire le programme de la figure 7 : rédigé en BASICODE, il est cette fois compatible avec à peu près n'importe quel ordinateur BASIC.

Il faut bien sûr lui ajouter les routines normalisées nécessaires, à savoir :

- le « chapeau »
- la routine GOSUB 100
- la routine GOSUB 250 (bip sonore facultatif).

Les deux premières seront les mêmes que dans le cas du logiciel précédent.

```
VALEUR A OBTENIR (EN OHMS) ?
600 OHMS
TOLERANCE ADMISSIBLE EN 0/0 ?
0.1 0/0
```

RECHERCHE EN COURS ...

```
1000 OHMS
EN PARALLELE AVEC
1500 OHMS
EQUIVALENT A :
600 OHMS
```

AFFINAGE RECHERCHE ? O/N + RET

Figure 8

```
10 RUN 1000
20 GO TO 1010
100 CLS : RETURN
250 BEEP 1,8 : RETURN
```

Figure 9

```
000 REM **** SPECTRUM ****
250 BEEP 0.2,30 : RETURN
000 REM **** ZX 81 ****
250 REM insérer ici la routine de
252 REM commande de toute carte son.
254 RETURN
000 REM **** DRAGON ****
250 PLAY "T504A" : RETURN
000 REM **** ORIC 1 ****
250 PING : RETURN
000 REM **** ATMOS ****
250 PING : RETURN
000 REM **** APPLE II et IIe ****
250 PRINT CHR$(7) : RETURN
000 REM **** THOMSON T07 ****
250 BEEP : RETURN
```

Figure 10

La figure 9 montre l'incorporation de GOSUB 250 dans le cas d'une mise en œuvre sur SPECTRUM, tandis que la figure 10 fournit les principales variantes de cette routine de sonorisation.

Remarquons que sur le ZX 81, muet de naissance, il faut disposer d'une carte sonore pour obtenir la signalisation. On peut cependant fort bien s'en passer !

Sur cette même machine, d'ailleurs, on aura également à débouler en lignes successives les lignes comportant plusieurs instructions : la place est prévue, et il ne s'agit donc que d'une formalité lors de la saisie du listing.

Conclusion

Nos lecteurs à la fois électroniciens et informaticiens disposent maintenant d'un jeu de programmes leur

permettant d'exécuter des calculs comptant parmi les plus classiques sur leur ordinateur habituel quel qu'il soit ou presque.

Ces programmes font partie d'une série d'articles que nous consacrons, depuis notre N° 444, au BASICODE, ce standard international d'échanges de logiciels entre machines de toutes marques, développé sous l'égide de la radiodiffusion néerlandaise NOS.

Nous sommes convaincu que de très belles choses peuvent être accomplies dans ce domaine, aussi nous efforçons-nous de faire connaître le procédé à nos lecteurs. Ceux-ci pourront utilement se reporter à nos précédents articles, dans lesquels ils trouveront réponse à la plupart des questions qu'ils pourraient se poser sur le BASICODE.

Mais nous n'avons pas fini d'en parler !


Patrick GUEULLE

carte de commande « circuits imprimés »

Référence du circuit	Prix unitaire	Quantité demandée	Prix total
EL			
EL			+
EL			+
EL			+
EL			+
EL			+
EL			+
EL			+
Ajouter sur cette ligne les frais de port (12 F pour la France → métropolitaine ; 18 F pour DOM-TOM et étranger)			+
Prix total TTC →			=
Total à payer →			=

Pas d'envoi contre remboursement

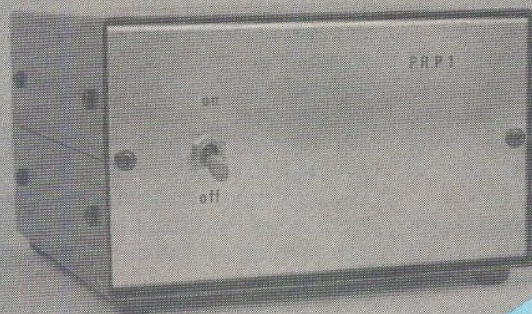Un préamplificateur pour cellule à bobines mobiles



Votre courrier ainsi que vos appels téléphoniques nous laissent supposer que vous êtes nombreux à utiliser des cellules à bobines mobiles, pour la lecture de vos disques, tout en déplorant ou la médiocrité des étages d'adaptation intégrés aux préamplificateurs ou le prix très élevé des transformateurs ou pré-préamplificateurs de bonne qualité disponibles sur le marché.

En attendant que le lecteur compact disc s'impose, il faut bien reconnaître que ce type de cellule allié à une table de lecture conventionnelle de haute qualité permet de satisfaire le mélomane le plus exigeant.

Nous vous avons donc concocté un petit circuit tout simple mais performant, qui, si vous suivez bien nos conseils, devrait vous satisfaire.

Les cellules à bobines mobiles, impératifs à respecter

Les cellules à bobines mobiles font partie des cellules dites magnétiques, par opposition aux cellules piezoélectriques ou céramiques, plus guère utilisées aujourd'hui en HiFi, ou encore aux cellules à jauges de contrainte.

Parmi les cellules magnétiques, on distingue deux grandes catégories :

Réalisation

— Les modèles où l'équipage mobile est équipé de matériaux magnétiques qui font varier le champ dans des bobinages fixes :

- cellules à aimant mobile,
- cellules à reluctance variable
- cellules à aimant induit,

— Les modèles où l'équipage mobile est équipé de bobines qui se déplacent dans un champ fixe généré par un aimant.

Ces dernières sont plus performantes, mais afin de réduire le plus possible le poids de l'équipage mobile, les bobines ne comportent qu'un très faible nombre de spires d'où une très faible impédance et une très faible tension de sortie.

Pour fixer les idées les cellules à aimant mobile délivrent environ 2 à 5 mV sous quelques dizaines de k Ω et les cellules à bobines mobiles 0,1 à 0,3 mV sous quelques ohms.

Les impératifs à respecter pour la réalisation d'un pré-préamplificateur sont donc évidents :

— L'électronique doit présenter un bruit de fond extrêmement faible.

— Un gain en tension compris entre 20 et 30 dB pour attaquer le préamplificateur RIAA du préampli avec des signaux supérieurs à 2 mV.

— Une faible impédance d'entrée.

— Une impédance de sortie assez faible de façon à attaquer le câble de liaison dans de bonnes conditions. La capacité répartie du câble n'est pas négligeable et il faut la charger et la décharger rapidement sous peine d'avoir une nette détérioration des aigus et des signaux à front raide.

— Une très grande réjection du 50 Hz et du 100 Hz qui impose l'emploi de piles en tant que source d'énergie.


Ainsi s'explique, aussi bien le prix élevé des transformateurs élévateur que celui des pré-préamplificateurs

commercialisés (environ 2 000 F), prix qui doit d'ailleurs être mis en rapport avec le coût des cellules (entre 1 000 et 10 000 F).

Du point de vue électrique, une cellule à bobines mobiles se comporte comme un générateur de tension (faible certes) avec une résistance interne pouvant aller de 2 à 30 Ω .

Si l'on considère le schéma équivalent, donné en figure 1, nous voyons que d'une part pour avoir un transfert maximum de puissance et d'autre part pour amortir le circuit oscillant au mieux et ainsi éviter des suroscillations parasites, on doit charger la cellule avec une impédance du même ordre de grandeur que la résistance interne.

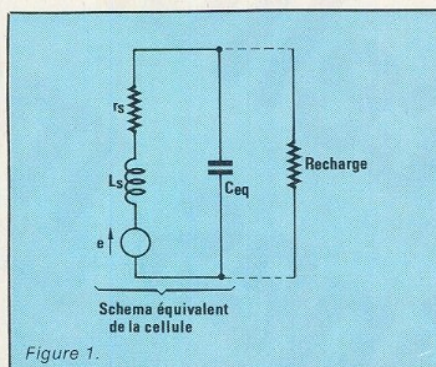Ceci avec les impératifs évoqués plus haut nous amène donc au choix du schéma retenu.



Notre schéma de pré-préamplificateur

Celui-ci est donné en figure 2. Allier faible bruit en entrée, faible impédance et gain en tension conjointement à un faible coût et une bonne disponibilité nous a conduits à choisir un étage d'entrée base commune avec un transistor faible bruit (C_7 et C_8 court-circuite la base de T_1 en alternatif).

Cette configuration est très peu employée en audiofréquences, beaucoup plus en HF, mais elle permet d'éviter l'emploi de composants fort chers et introuvables - comme certains FET élaborés pour cet usage.

Le lecteur pourra se reporter aux articles publiés antérieurement dans Radio-Plans, concernant les trois montages fondamentaux du transistor avec la théorie des quadripôles.

Nous reprendrons les résultats exposés dans ces articles pour le montage base commune.

Ce montage se caractérise :

— par un gain en tension voisin de celui obtenu en émetteur commun mais sans déphasage.

— une très faible impédance d'entrée, et aussi un faible bruit d'entrée.

Nous avons opté pour l'utilisation d'un BC 414 C qui, s'il ne présente pas le facteur de bruit le plus faible, reste suffisamment approvisionné dans la plupart des magasins.

L'étage base commune seul ne suffit pas, il faut lui adjoindre un amplificateur de courant pour pouvoir attaquer d'assez grandes longueurs de câble.

Le deuxième étage est constitué d'un PNP faible bruit BC 416 C monté en « charge répartie ».

Cette configuration permet d'avoir un grand gain en courant, une forte impédance d'entrée et du gain en tension. De plus la structure NPN-PNP, permet de s'affranchir dans une grande mesure des perturbations amenées par la ligne + V_{cc} .

En plus des deux étages dont nous venons de parler, on distingue en entrée un réseau de résistances de faible valeur qu'on peut arranger à sa convenance et dont le but est de charger correctement la cellule comme nous l'évoquions dans le paragraphe précédent.


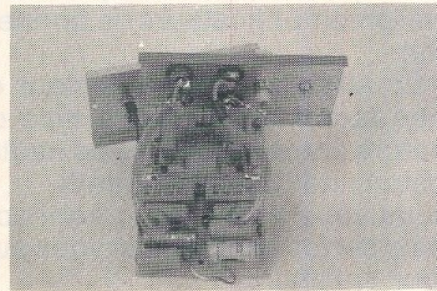
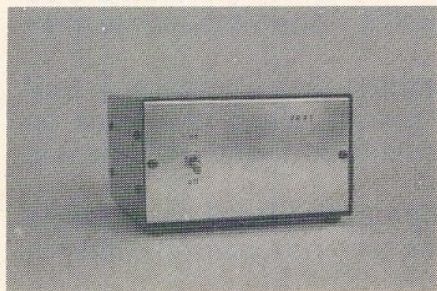
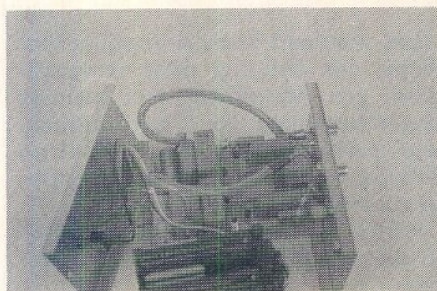


Figure 2.

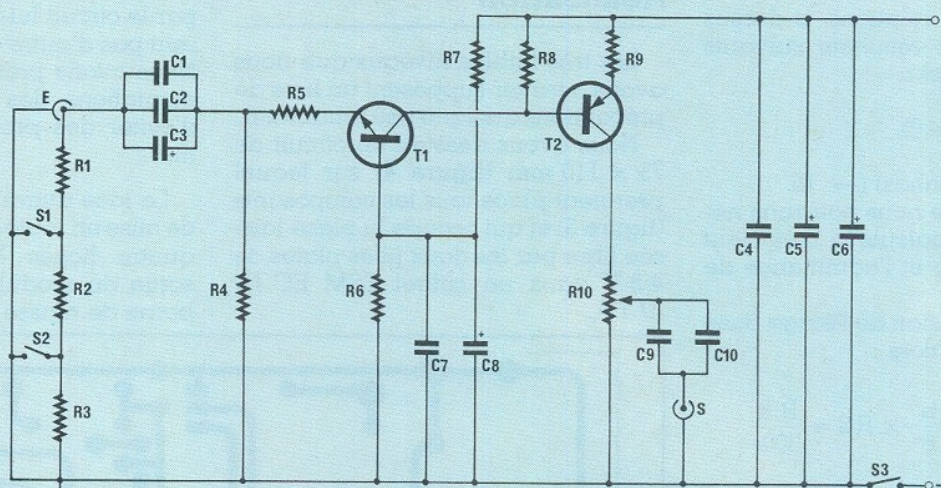

Explications

Elles nécessitent la consultation des figures 3 a, b, c. En figure 3 a nous avons les caractéristiques de bruit en fonction du courant de collecteur à différentes fréquences. Il en résulte que le courant de polarisation de collecteur devra être compris entre 100 et 200 μA pour obtenir un bruit minimum. Les figures 3 b et c permettent de calculer la valeurs des paramètres hybrides pour un courant de collecteur de 150 μA .

Ces paramètres sont ceux de la configuration émetteur commun. Une fois déterminés, on les transposera à la configuration base commune à l'aide des relations approchées (les simplifications permises étant effectuées) suivantes :

$$h_{11b} = \frac{h_{11e}}{h_{21e} + 1}$$

$$h_{12b} = \frac{h_{11e} \cdot h_{22e}}{h_{21e} + 1} - h_{12e} \ll 1$$

$$h_{21b} = - \frac{h_{21e}}{1 + h_{21e}} \approx -1$$

$$h_{22b} = \frac{h_{22e}}{h_{21e} + 1}$$

Characteristics at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$

h -Parameters at $V_{CE} = 5\text{ V}$,
 $I_C = 2\text{ mA}$, $f = 1\text{ kHz}$

Small signal current gain

Input impedance

Output admittance

Reverse voltage transfer ratio

DC current gain

at $V_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 0.01\text{ mA}$

at $V_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 2\text{ mA}$

Current gain group

doc. ITT

	B	C
h_{fe}	330 (240 ... 500)	600 (450 ... 900)
h_{ie}	4.5 (3.2 ... 8.5)	8.7 (6 ... 15)
h_{oe}	30 (< 60)	60 (< 110)
h_{re}	$2 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$
h_{FE}	150 (> 100)	270 (> 100)
h_{FE}	290 (180 ... 460)	500 (380 ... 800)

Figure 3 b

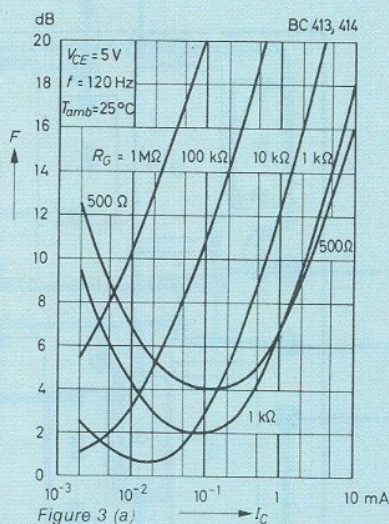


Figure 3 (a)


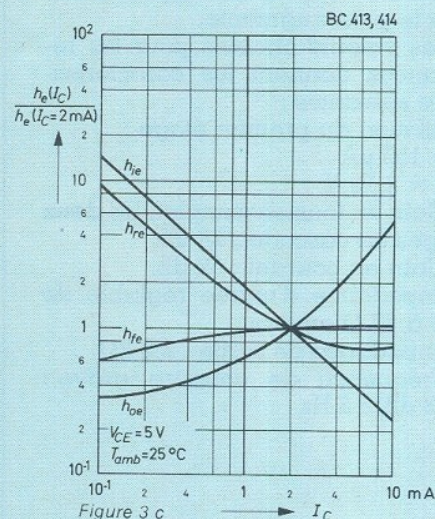
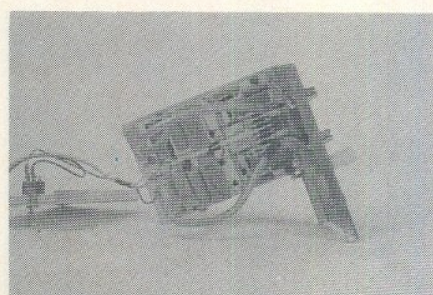
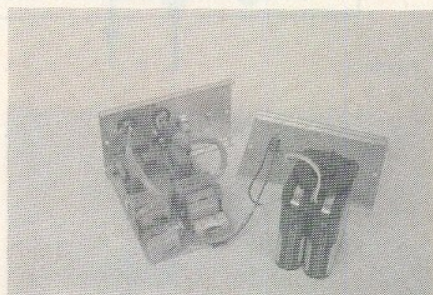


Figure 3 c

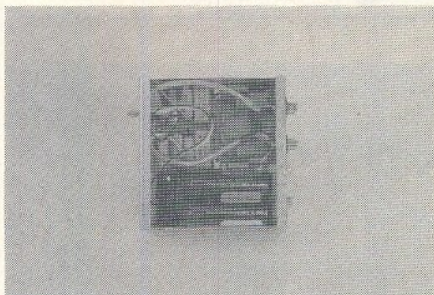

Les calculs établis à l'aide des courbes et des relations ci-dessus aboutissent aux résultats suivants (valeurs typiques) :

$$h_{11} b = 300 \Omega$$

$$h_{12} b = 4,10^{-3} (\rightarrow 0).$$

$$h_{21} b \approx -1$$

$$h_{22} b = 5 \cdot 10^{-8} S \text{ (mhos)} (\rightarrow 0).$$

Il apparaît que nous pourrions négliger dans les calculs le coefficient de réaction $h_{12} b$ et l'admittance de sortie $h_{22} b$.

Le gain en tension de l'étage base commune vaut alors :

$$G_v = - \frac{h_{21} b}{h_{11} b} \times R_8 = \frac{R_8}{300}.$$

On voit donc que ce montage présentera d'inévitables dispersions de gain en fonction des dispersions du coefficient d'amplification en courant en régime de petits signaux.

Nous avons donc scindé la résistance d'émetteur de T_1 en deux parties R_4 et R_5 .

La somme $R_4 + R_5$ détermine le courant statique.

En dynamique R_5 et $h_{11} b$ constitue un diviseur de tension qui varie avec le gain en courant du transistor puisque $h_{11} b$ en dépend.

De cette façon on arrive à compenser les dispersions sur le gain, le diviseur délivrant une fraction de la tension d'entrée d'autant plus faible que le gain augmente.

Les valeurs choisies pour les résistances donnent les caractéristiques suivantes :

Polisation du premier étage :

$$I_c = 150 \mu A$$

$$V_{CE} = 2,75 V$$

- Gain en tension complet, les deux étages en cascade : 28 dB,
- Gain en courant : 52 dB.
- Impédance d'entrée réglable de 9Ω à 30Ω environ
- Impédance de sortie : $2,2 k\Omega$
- Fréquence de coupure grave : (-3 dB) : 5 Hz

Réalisation

Les très faibles niveaux que nous avons à traiter supposent un luxe de précautions quelque peu inhabituel.

Nous avons dessiné un circuit de $75 \times 110 \text{ mm}$ (figure 4) sur lequel prennent place tous les composants (figure 5) et qui occupe la place laissée libre par les deux piles plates de $4,5 \text{ V}$ dans un coffret ESM EC 12/07 FA.

Les piles sont maintenues en place par le circuit lui-même et ne requièrent pas d'autre système de fixation. Nous avons préféré séparer les alimentations des deux canaux afin d'éviter des problèmes de diaphonie.

La face avant reçoit l'interrupteur de mise en route, et la face arrière les quatre fiches R.C.A. d'entrée et sortie de modulation, ainsi que la borne de masse du circuit. Ces bor-

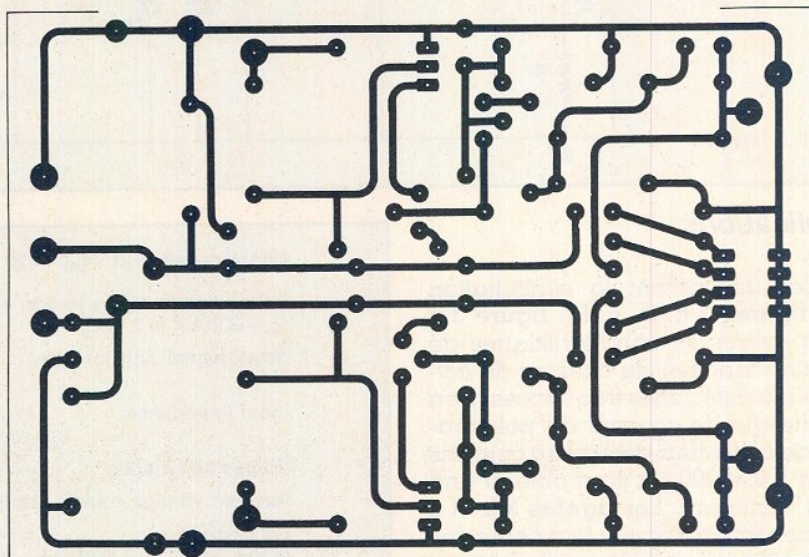


Figure 4


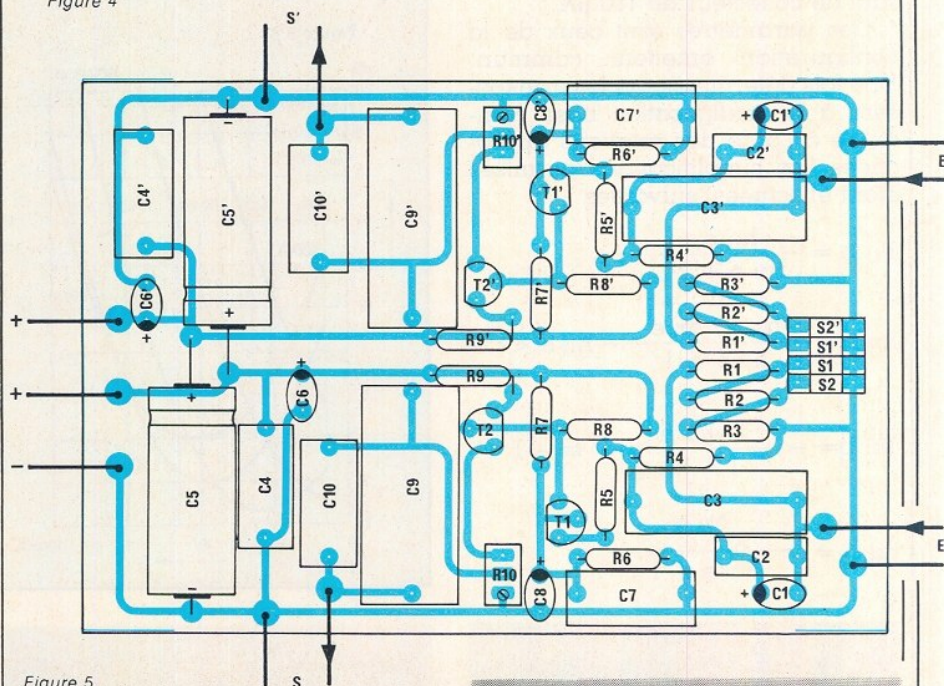
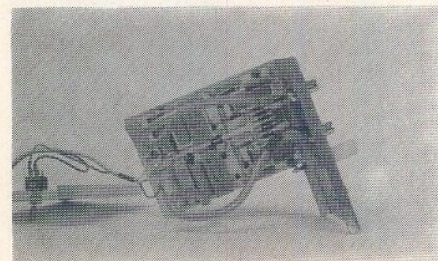
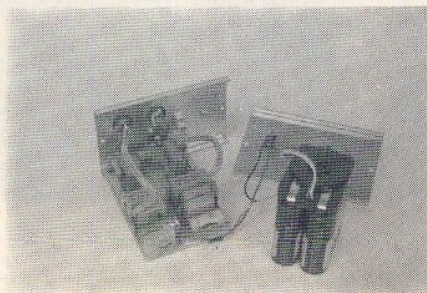


Figure 5



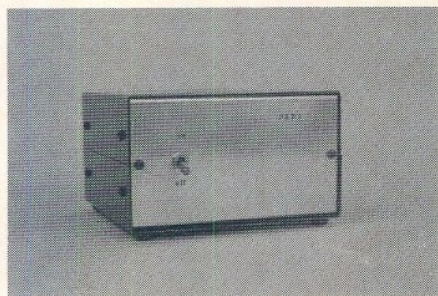


nes doivent impérativement être isolées du boîtier, le raccordement des masses châssis devant se faire par une liaison séparée. A ce propos, vous pouvez supprimer les fiches de sortie et souder directement les câbles de liaison terminés par des fiches mâles au circuit du préamplificateur.

Les cellules à bobines mobiles ont de très grandes qualités potentielles qui nous ont incités à dépasser le stade des simples critères électroniques pour tenter une incursion dans le domaine très controversé du sujet. C'est avec un peu d'humour, du moins nous l'espérons et beaucoup d'humilité que nous vous soumettons les quelques considérations suivantes ayant guidé notre choix quant aux composants.

On ne saurait nier le rôle actif des composants dits passifs ; Ces éléments d'apparence anodine n'ont pas le rôle inoffensif qu'on veut bien leur prêter. Les effets provoqués par les résistances, et que l'on considère généralement comme négligeables (selfique, électrochimique, semi-conducteur, thermo-couple) revêtent dans le domaine de l'audio une importance qui est loin d'être secondaire. Nous avons utilisé sur notre maquette des résistances Rodenstein 1/2 W. Ces résistances sont malheureusement difficiles à se procurer, aussi nous vous conseillons d'employer des SOFCOR 1/2 W 1 % qui donnent peut-être un son légèrement plus coloré que les Rodenstein, mais ne provoqueront jamais cet « aigu felé » imputable le plus souvent aux résistances à film d'oxydes métalliques courantes.

Le condensateur d'entrée est constitué d'un tantale de 100 μ F nécessaire pour obtenir une fréquence de coupure basse inférieure 10 Hz. Vous remarquerez que nous avons placé en parallèle deux condensateurs de « compensation » destinées à « ouvrir » les zones médium et aigüe. Le choix de ces capacités a lui aussi été guidé par des considérations « de qualité musicale subjective » cependant tout à fait explicables.

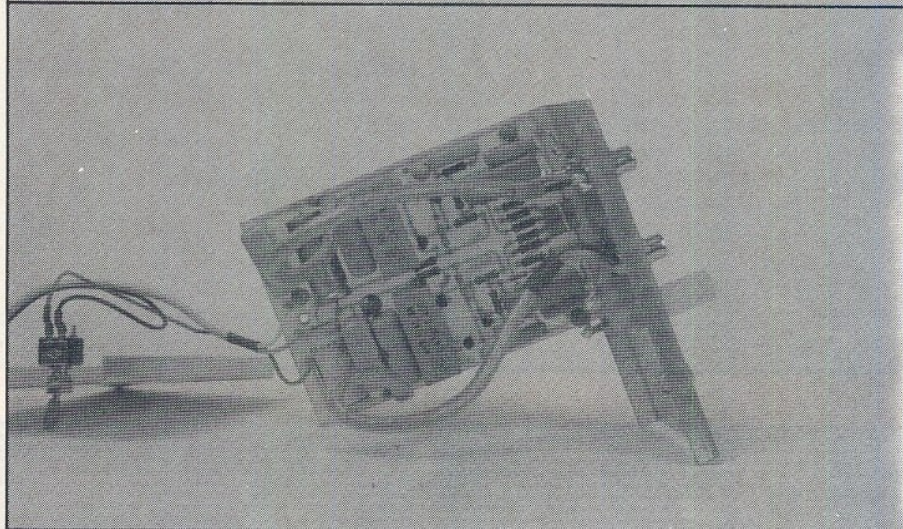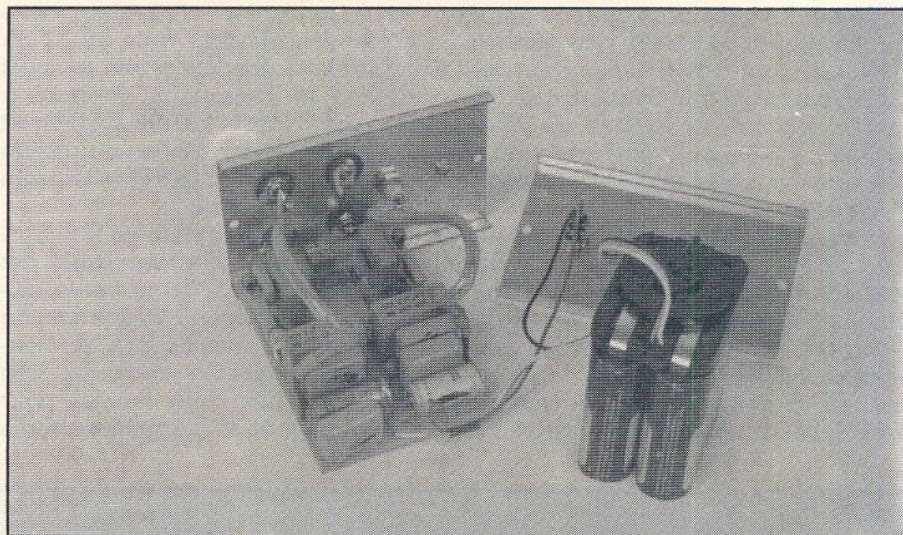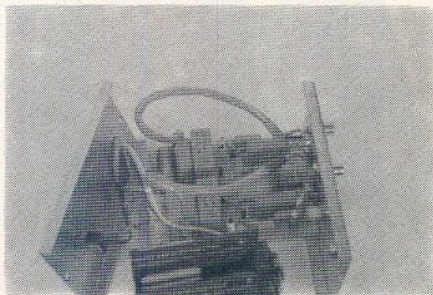



Comme chacun sait, un condensateur est constitué de deux armatures, le plus souvent en étain ou en aluminium, enroulées de part et d'autre d'un diélectrique. Ce diélectrique peut être réalisé à partir de différentes matières — papier, papier imprégné, film plastique. L'ensemble peut être ou non enrobé dans une résine plus ou moins dure.

Pour des questions d'encombrement, les armatures métalliques sont très souvent supprimées, et le diélectrique est métallisé sous vide. Cet « allégement », est défavorable à la reproduction du son, car la diminution de la masse du condensateur le

rend plus sensible aux vibrations internes. Et si ce condensateur dissipe de l'énergie à vibrer, c'est nécessairement au détriment de ses performances.

On conçoit donc, pour ces mêmes raisons que l'enrobage du condensateur est critique.

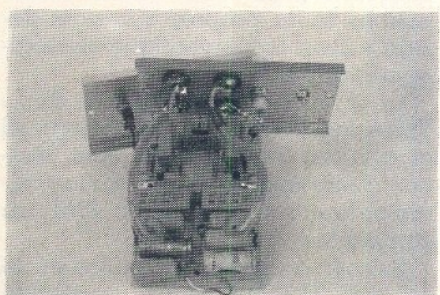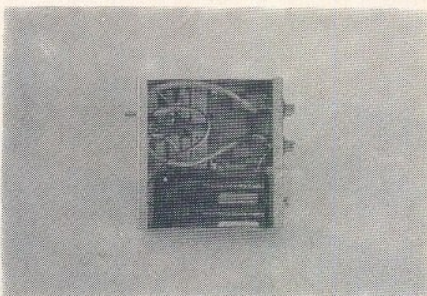Par ailleurs, les « réservoirs d'énergie » que sont les condensateurs n'acceptent pas toujours de restituer cette énergie qu'on leur a confiée, du moins pas de façon instantanée, et avec plus ou moins de bonheur en fonction de la fréquence des signaux. Ceci explique les compensations curieuses visibles sur le schéma.



Réalisation

Lorsque vous aurez terminé votre préampli, n'oubliez pas que les résultats que vous obtiendrez dépendront avant tout du soin que vous aurez apporté au réglage de votre cellule. Il n'est peut être pas inutile de vous rappeler quelques conseils à ce sujet.

Fixez solidement votre cellule sur la coquille au moyen de vis amagnétiques, et de préférence en aluminium (tout gain de poids à ce niveau est intéressant). Si vous possédez un bras à coquille détachable, retirez la rondelle de caoutchouc dont elle est munie au niveau de

l'écrou de fixation, et assujettissez ce dernier fermement. Vous aurez au préalable aligné avec soin le stylet grâce à un rapporteur, de façon à minimiser l'erreur de piste. Le stylet doit être tangent au sillon du disque en deux points situés à 66 et 121 mm de l'axe du plateau.

Si le bras est réglable en hauteur, il vous faudra effectuer aussi cet ajustement. Le fait de placer la cellule parallèlement au disque est une approximation insuffisante. Malheureusement vous ne trouverez rien d'autre que vos deux oreilles pour cette procédure. Il faut positionner le

bras volontairement trop haut et, par approches successives, ajuster sa hauteur jusqu'à obtenir une homogénéité parfaite des instruments figurant sur le disque.

Grossièrement, une cellule ayant une configuration piquante relèvera le niveau d'aigües, alors qu'elle privilégiera le secteur grave si elle « talonne ».

Tous ces réglages minutieusement effectués, vous pourrez enfin savourer vos disques préférés. Et n'oubliez pas le glaçon en train de fondre dans votre whisky.

R. SCHNEBELEN
et C. DUCROS

Cette liste vaut pour une voie, prévoir 2 exemplaires de chaque référence.

Condensateur (voir texte)

C₁, C₆: 100 µF/16 V tantale goutte
C₂: 100 nF ITT PMT 2 R 250 V
C₃, C₉: 0,47 µF WIMA 250 V MKP 10
C₄: 0,47 µF WIMA ou ITT
C₅: 1000 µF/40 V
C₇: 100 nF ITT PMT 2 R 250 V
C₈: 10 µF 16 V tantale goutte
C₁₀: 0,47 µF ITT PMT 2 R-250 V

Nomenclature

Résistance 1/2 W, 1 % (voir texte)

R₁: 10 Ω
R₂: 10 Ω
R₃: 10 Ω
R₄, R₅: 910 Ω
R₆: 82 kΩ
R₇: 330 kΩ
R₈: 11 kΩ
R₉: 1 kΩ
R₁₀: 2,2 kΩ ajustable 10 tours sfer-nice TY 93A

Semiconducteurs

T₁: BC 414 C
T₂: BC 416 C

Divers

2 piles plates 4,5 V grand format
4 mini switches pour CI
Fiches RCA femelles en embase isolée
Coffret ESM. EC 12/07 FA

Infos

Révolution dans les réseaux logiques. L'alternative logicielle ALTERA

TEKELEC AIRTRONIC introduit en France le premier réseau logique universel, programmable et effaçable aux U.V., réalisé par la société américaine ALTERA.

L'EP 300, EPLD de 300 portes, dual-in-line de technologie EPROM-CMOS, permet aux concepteurs de circuits logiques de réaliser eux-mêmes leurs propres « custom-design » aussi facilement que des logiques câblées.

La solution révolutionnaire d'ALTERA consiste à fournir un kit logiciel et matériel de très faible coût, destiné à être mis en œuvre sur un micro-ordinateur personnel IBM ou compatible.

Simple et rapide à exploiter, le procédé ALTERA offre la possibilité

de programmer, d'effacer et de reprogrammer un circuit, et de le reproduire en grande quantité, tout en apportant de très nombreux avantages :


- Temps de réalisation équivalent à celui de la logique câblée.
- Aucun impératif de quantité.

— Modifiable immédiatement et indéfiniment (partiellement ou totalement).

— Performances de la CMOS 74 HC (vitesse-consommation).

— Encombrement ramené à celui d'un boîtier DIL.

— Schéma inviolable.

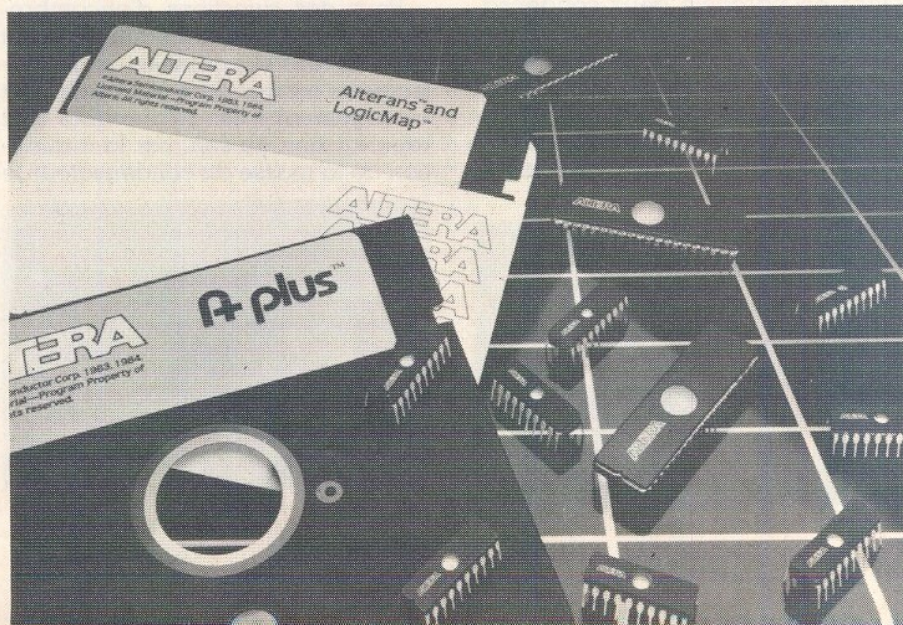


Un détecteur de radioactivité

temps: ⏰ ⏰ ⏰

difficulté: 🧩 🧩 🧩

dépense: \$ \$ \$ \$

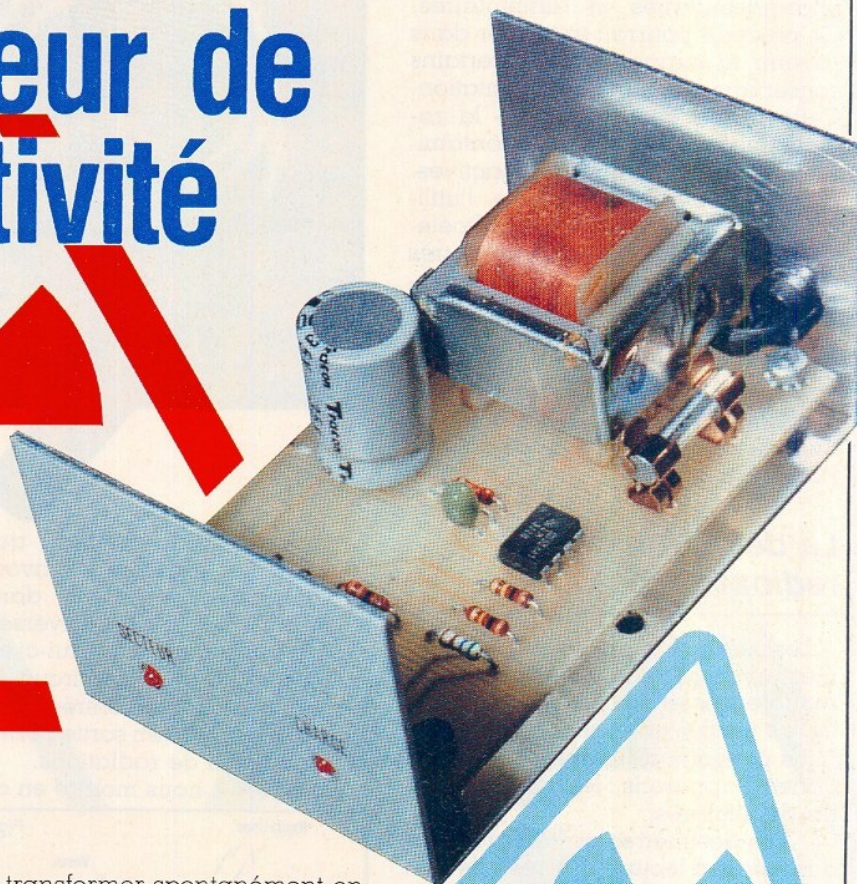

Nous vous proposons de réaliser un détecteur de radioactivité, plus communément appelé compteur Geiger. La vie moderne nous expose à de nombreuses formes de pollution mais c'est certainement la radioactivité qui suscite le plus d'inquiétude. Il suffit de constater l'émotion soulevée par le moindre incident concernant le nucléaire.

Notre détecteur sera donc en mesure de servir de dispositif d'alerte et trouvera aussi sa place dans un abri anti-atomique.

Parmi d'autres applications, il permettra aussi de prospecter, en amateur, l'uranium, ou de se rendre compte de l'activité naturelle existante sur certains sites en France.

La radioactivité

Les 92 éléments qui, de l'hydrogène à l'uranium, constituent notre planète ne sont pas tous stables. Certains d'entre eux ont la propriété

de se transformer spontanément en éléments plus légers. Cette transformation s'accompagne d'une émission d'énergie sous la forme de différents rayonnements, elle est appelée radioactivité.

Au cours de leurs transformations, ces éléments éjectent à très grande vitesse, des noyaux d'hélium : les rayons alpha, des électrons : les rayons bêta et ils émettent un rayonnement électromagnétique de très courte longueur d'onde : les rayons gamma.

Ainsi l'uranium 238 se désintègre en thorium 234, protoactinium 234, uranium 234, thorium 230... etc., pour aboutir finalement à un corps stable, le plomb 206 au bout de quelques milliards d'années. Chaque transformation est accompagnée d'une émission alpha ou bêta et d'une émission gamma.

La radioactivité agit sur la matière par l'énergie qu'elle est capable de lui céder. L'unité est le Rad qui correspond à une énergie de 100 ergs par gramme de matière. Lorsqu'il s'agit d'évaluer la quantité de rayonnement absorbée par le corps humain, on emploie le Rem (Rad équivalent to man), qui équivaut à un Rad multiplié par un facteur de qualité variable selon le rayonne-

ment : 1 pour les rayons gamma. La dose moyenne naturelle reçue par le corps humain est estimée à 100 millirems par an. Elle provient du rayonnement des roches de l'écorce terrestre, des rayons cosmiques et des substances radioactives contenues par le corps humain comme le carbone 14 ou le potassium 40.

En dehors des réacteurs nucléaires, des armements et des applications médicales, les autres utilisations des radioéléments sont peu connues du grand public. Pourtant la radioactivité est très largement employée dans l'industrie à des usages variés :

- radiographie dans l'aéronautique, l'espace, la pétrochimie, les travaux publics, afin de rechercher les défauts de fabrication. On emploie le cobalt 60, l'iridium 192 ou les rayons X.

- jauges d'épaisseur ou de densité, éliminateurs d'électricité statique. On l'emploie également dans des détecteurs de fumées ou de gaz, dans des paratonnerres. On a même trouvé dans le commerce une brosse à disques utilisant du polonium 210, émetteur alpha dans une source scellée, pour en éliminer les charges statiques !

Réalisation

Les rayons gamma servent également à stériliser des produits pharmaceutiques et alimentaires. Ce procédé pourrait entraîner dans l'avenir la suppression de certains conservateurs dans l'alimentation. Cette forme d'utilisation de la radioactivité ne cause pas de contamination par poussières radioactives. Dans les pays industrialisés, l'utilisation et le transport des radioéléments sont très réglementés et très surveillés par le code de radioprotection.

Nous avons préparé en fin d'article, une bibliographie sommaire destinée aux lecteurs intéressés par la radioactivité. Une étude a également été consacrée à ce sujet dans Radio Plans.

La détection de la radioactivité

Les méthodes de détection et de mesure de la radioactivité sont très nombreuses et il n'est pas question de les passer en revue. Néanmoins nous pouvons distinguer deux catégories d'appareils : les dosimètres et les débitmètres.

— Les dosimètres ou appareils de dosimétrie à lecture différée : ils sont portés par les personnes exposées aux rayonnements et permettent d'évaluer la dose reçue. Il s'agit des dosimètres utilisant la propriété des radiations d'impressionner les émulsions photographiques, ils se présentent sous la forme d'un petit sachet en plastique. Les dosimètres à chambre d'ionisation ont l'apparence d'un stylo, ils contiennent un condensateur chargé sous 100 à 200 volts, qui se décharge sous l'effet des radiations, la lecture s'effectue directement grâce à l'oculaire incorporé.

Une photo nous montre ces deux types de dosimètres.


— Les débitmètres ou appareils de mesure des débits à lecture instantanée : ils permettent la détection et la mesure en temps réel des radiations, ils emploient le plus souvent des chambres d'ionisation ou des tubes de Geiger-Müller.

L'appareil le plus utilisé est le débitmètre à chambre d'ionisation à air. Les radiations pénètrent dans une chambre cylindrique d'un demi-litre environ, constituée de matériaux conducteurs simulant chimiquement les tissus du corps humain. Cette chambre est soumise à une tension de 100 à 3300 volts entre l'enveloppe extérieure qui est la cathode



et une électrode centrale qui est l'anode. Les radiations provoquent un déplacement d'ions dans la chambre, elle est alors traversée par un très faible courant, celui-ci est ensuite amplifié par un circuit à très haute impédance d'entrée. Un galvanomètre placé en sortie permet de lire le niveau de radiations.

La figure 1 nous montre en coupe

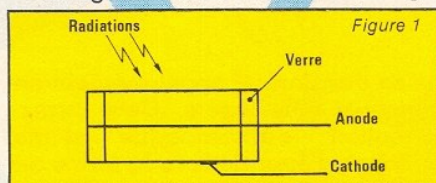

un tube de Geiger-Müller. C'est une petite chambre d'ionisation soumise à une tension de 300 à 2 000 volts entre la cathode en métal de quelques centièmes de millimètres d'épaisseur, et l'anode qui est un fil métallique placé sur l'axe du tube.

Les radiations ont la propriété de rendre les gaz conducteurs, en pénétrant dans la chambre, elles pro-


voquent une décharge d'électrons sur l'anode, cette décharge est rapidement interrompue par une vapeur organique comme le formiate d'éthyle, présente dans la chambre. Il en résulte une impulsion électrique que l'on recueille sur l'anode.

La durée de vie d'un tube de Geiger-Müller peut atteindre plusieurs milliards d'impulsions. Il faut remarquer qu'il n'est pas sensible aux rayons X nous produits par les téléviseurs, il ne faut donc pas en déduire que ceux-ci ne produisent pas de rayons X.

Pour détecter la radioactivité on utilise aussi les propriétés radioluminescentes de certaines substances dans les très sensibles compteurs à scintillation. On a mis également au point des détecteurs à semi-conducteurs.

Le détecteur de radioactivité

Schéma synoptique

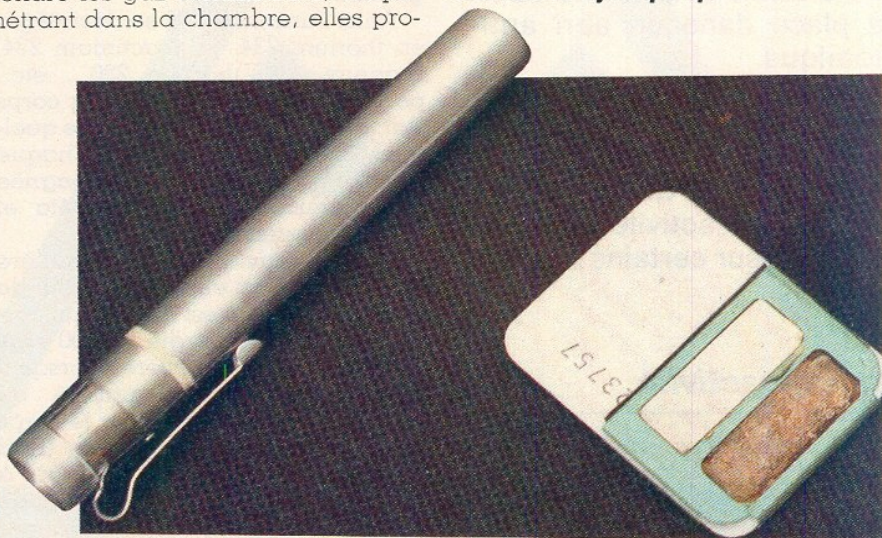

La figure 2 nous donne le schéma synoptique du détecteur. Il emploie un tube de Geiger-Müller et nécessite donc une alimentation haute-tension. Lorsqu'une des radiations pénètrent le tube, celui-ci émet des impulsions qui sont mise en forme par un monostable, ces impulsions peuvent être entendues grâce à un haut-parleur précédé d'un amplificateur à un transistor commandé par un oscillateur basse fréquence et un monostable.

Le schéma

La figure 3 nous donne le schéma de principe du détecteur. Le tube Geiger-Müller est d'origine RTC, il s'agit du ZP 1320 dont la figure 4 nous donne les caractéristiques, le graphique permet de convertir les chocs par seconde en rem/heure. C'est un tube métallique avec des embouts en verre. La résistance R_{24} est montée directement à la sortie du tube, cette disposition est recommandée par RTC afin d'assurer une durée de vie maximale au tube.

Il est alimenté sous 500 volts, c'est-à-dire au début de la plage de tension dite de plateau, où le nombre de chocs par seconde est indépendant de la tension. Pour compenser la capacité du câble, un condensateur C_{12} de 4,7 pF est soudé en parallèle sur R_{24} .

L'alimentation

Un convertisseur continu-continu fournit la haute tension d'alimentation nécessaire au tube. Pour éviter la difficulté que représente le bobinage d'un transformateur de convertisseur à plusieurs enroulements, nous avons opté pour une solution employant un transformateur secteur de petite puissance utilisé en élévateur de tension.

L'alimentation fonctionne suivant des trains d'impulsions plus ou moins rapprochés selon la tension d'alimentation et la tension de sortie. Ce procédé assure une grande autonomie au détecteur car il réduit à moins de 5 mA le courant consommé par les circuits de détection et d'alimentation.

L'oscillateur est constitué d'un CD 4011, IC₇. Un état « 1 » sur la broche 6 le met en marche, il commande alors le primaire du transformateur T₁ par l'intermédiaire du transistor T₅, qui est un MOS de puissance type IRF 511. Ce genre de transistor convient bien à cet usage, il a fait l'objet de plusieurs études dans les numéros 417, 418, 423 et 432 de Radio-Plans.

Au secondaire du transfo, nous

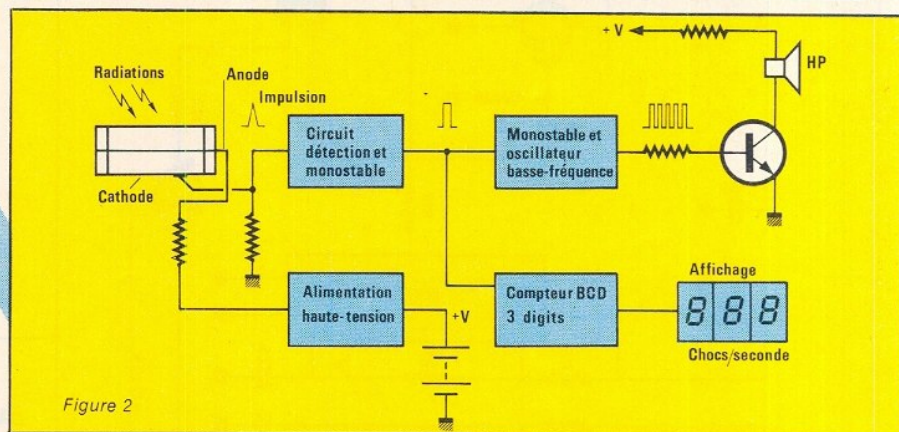
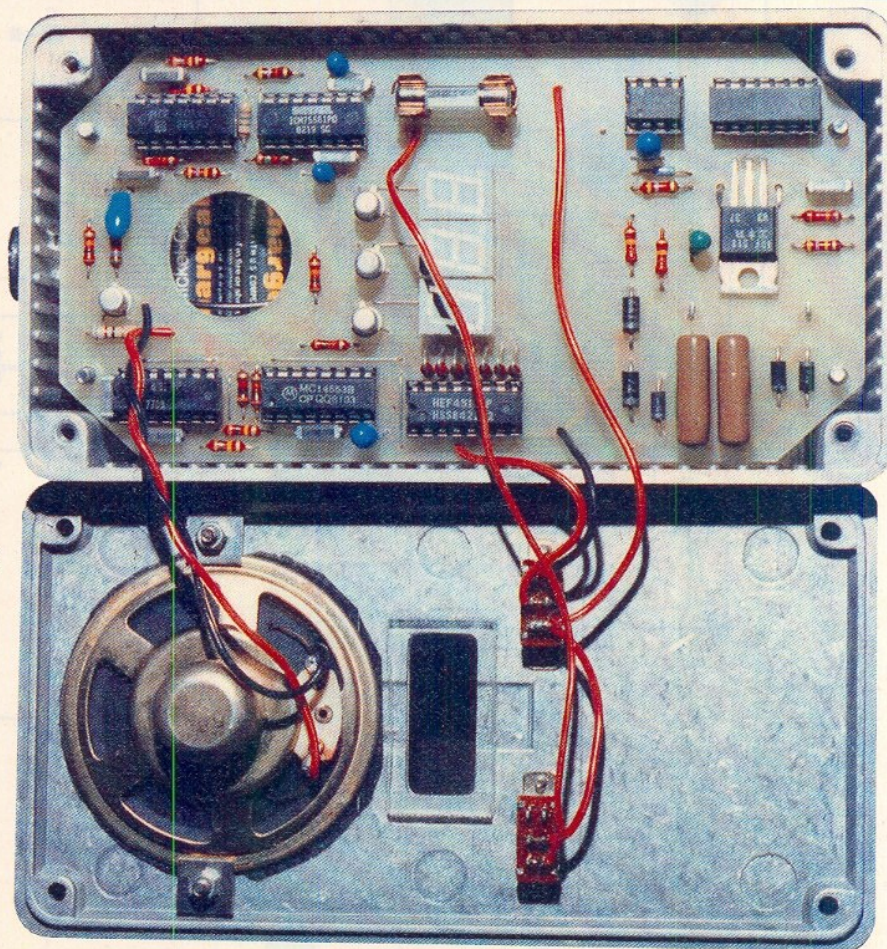


Figure 2

trouvons un doubleur de tension de type Schenkel, constitué des diodes 1N 4007, D₁ et D₂ et des condensateurs C₁₄ et C₁₅, qui porte à un peu plus de 500 volts la tension nécessaire à la sonde.

La commande de l'oscillateur est assurée par un amplificateur opérationnel à entrée JFET, IC₆, utilisé en comparateur. Il s'agit d'un TL 091, qui est prévu pour travailler sur des tensions asymétriques. Il compare une fraction de la haute tension prélevée entre les diodes zener D₃, D₄ et D₅ et les résistances R₂₅ et R₂₆, avec une tension de référence obtenue grâce à une diode zener de

2,7 volts, D₆ et la résistance R₂₉. Lorsque la haute tension baisse, la tension sur l'entrée inverseuse de IC₆ devient inférieure à la tension de référence présente sur l'entrée non inverseuse, ce qui entraîne le passage à l'état « 1 » de sa sortie. Deux inverseurs en série 1/2 IC₇, servent à améliorer le signal de déclenchement de l'oscillateur qui se met alors en marche. La haute tension s'élève donc jusqu'à ce que la tension sur l'entrée inverseuse de IC₆ redevenue supérieure à la référence, sa sortie passe alors à l'état « 0 » ce qui provoque l'arrêt de l'oscillateur. La haute tension se met à baisser et le

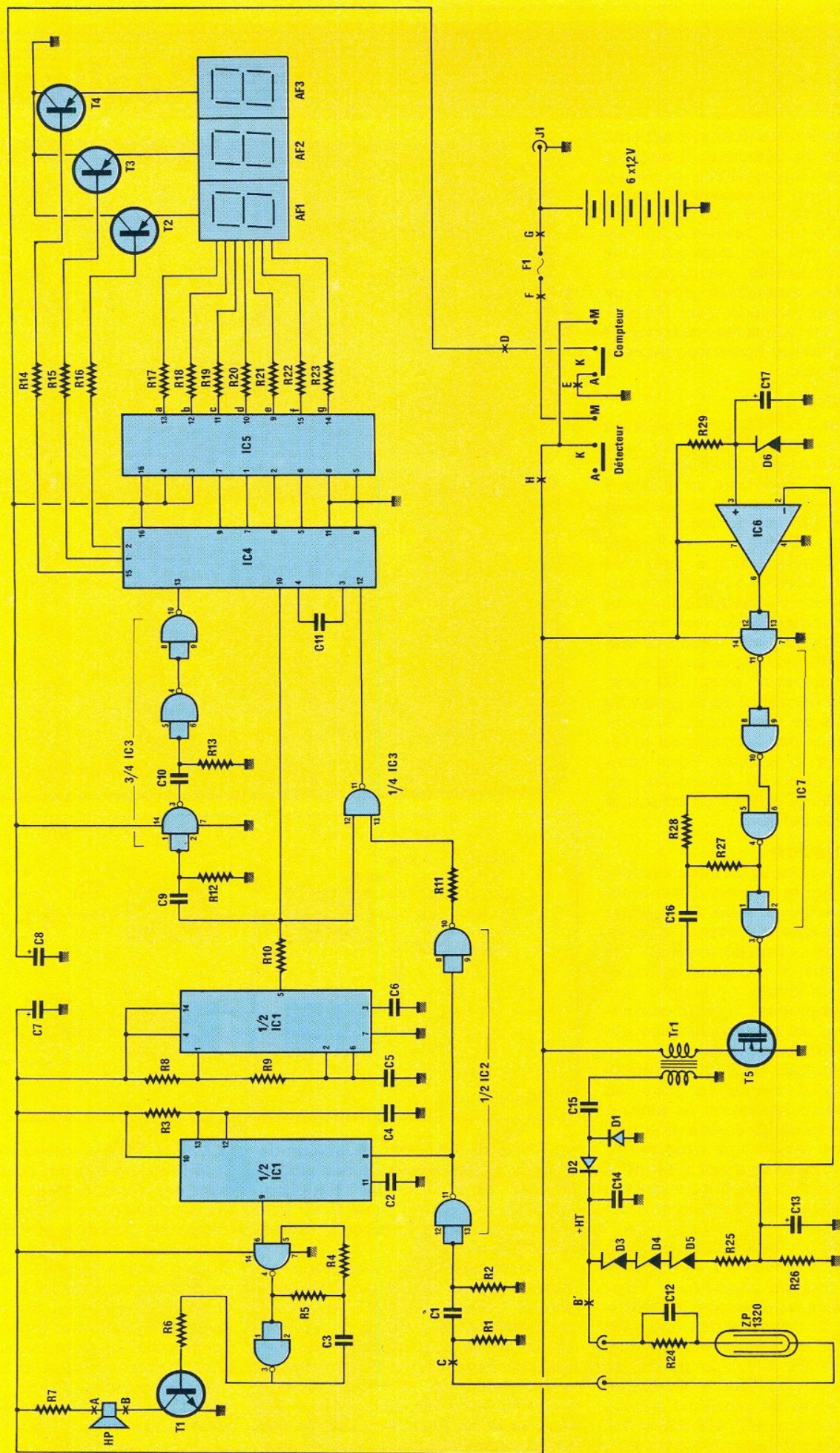


Figure 3

cycle recommence.

La haute tension ainsi obtenue est remarquablement stable, l'oscillateur fonctionne à raison d'une dizaine de trains d'impulsions par seconde, pour une tension d'alimentation de 7,5 volts. Ces trains d'impulsions s'élargissent et se rapprochent au fur et à mesure que la tension d'alimentation baisse, finalement l'oscillateur fonctionne en permanence en dessous de 5 volts.

La sortie de l'alimentation est reliée à la sonde par l'intermédiaire d'un câble blindé à deux conducteurs, fixé au coffret par une prise Din à verrouillage.

Le circuit de détection

Les résistances R_1 et R_2 , le condensateur C_1 , une porte nand IC_2 montée en inverseur mettent en forme les impulsions en provenance de la sonde. Ces impulsions négatives commandent le monostable 1/2 IC_1 qui est une moitié de 7556, version CMOS du double timer 556. Il en sort des impulsions positives d'une durée constante. Elles servent à commander un oscillateur basse fréquence composé de deux portes nand 1/2 IC_2 , montées en inverseur, dont la fréquence est fixée par la résistance R_3 et le condensateur C_3 .

L'intérêt de ce circuit est de délivrer un « bip » agréable à l'oreille au lieu d'un crépitement.

Le signal est amplifié par le transistor T_1 , le haut-parleur de 8 ohms est relié au + de l'alimentation par une résistance R_7 de 82 ohms, cette valeur détermine la puissance du bip émis par le haut-parleur.

Le compteur

Lorsque le nombre de chocs par seconde devient important, il est difficile d'en évaluer auditivement la quantité d'où l'utilité d'un compteur à affichage numérique qui nous permet ainsi d'effectuer une conversion des chocs par seconde en millirem/heure, avec le graphique de la figure 4.

Les impulsions négatives en provenance de la broche 11 de IC_2 sont donc envoyées vers un compteur qui consiste d'abord en une base de temps employant l'autre moitié de IC_1 et la quadruple porte nand 4011, IC_3 . Elle fournit les impulsions de mémorisation et de remise à zéro nécessaires au compteur BCD 3 digits IC_4 , il s'agit d'un CD 4553. Celui-ci est suivi d'un décodeur BCD / 7 segments, CD 4511, IC_5 . Le compteur travaillant suivant le procédé multiplex, trois transistors T_2 , T_3 et T_4 commandent les cathodes communes des afficheurs HD 1107 Siemens. Ces afficheurs présentent l'avantage d'offrir de beaux chiffres de 10 mm de hauteur dans un boîtier 10 broches DIL.

Un interrupteur en série avec l'interrupteur marche / arrêt, permet de n'utiliser le compteur qu'en cas de nécessité, dans le but de réduire la consommation.

Les accumulateurs

L'alimentation s'effectue par 6 accumulateurs Cd-Ni de type R_6 , d'une capacité de 450 mA/heure. Une prise coaxiale J_1 fixée au boîtier en permet la charge.

Le chargeur

Les 6 accus Cd-Ni nécessitent le maintien d'un courant de charge de 45 mA pendant 14 heures. Nous pourrions employer le chargeur décrit dans Radio-Plans n° 426. Néanmoins, nous avons réalisé un chargeur parfaitement adapté à notre détecteur. Il dispose d'un système de marche/arrêt automatique, le courant de charge étant interrompu lorsque celle-ci est complète.

Le circuit du chargeur


Comme le montre la figure 5, il est constitué tout d'abord d'un générateur de courant constant formé d'un transistor PNP 2N 2907A, T_6 . La polarisation de la base est assurée par les diodes D_{10} et D_{11} et la résistance R_{33} . Le niveau du courant de charge est fixé par R_{36} à 45 mA.

Au début de la charge, la sortie du comparateur LM 311, IC_8 , est à l'état « 0 », car la tension sur l'entrée non inverseuse est inférieure à celle présente sur l'entrée inverseuse, obtenue grâce à D_8 et R_{31} . La sortie du comparateur étant virtuellement à la masse, le courant de charge peut alors circuler à travers T_6 . En fin de charge, la tension sur l'entrée non inverseuse, prélevée sur les accus par R_{35} , atteint puis dépasse la référence ce qui a pour conséquence de bloquer T_6 et donc d'interrompre la charge.

Un effet d'hystérésis a été introduit dans le circuit par R_{34} et R_{35} , car les comparateurs comme le LM 311 ont une fâcheuse tendance à entrer en oscillation avec des tensions d'entrée très voisines et à évolution lente.

Ainsi, la tension qui commande l'arrêt du courant de charge est supérieure de quelques centaines de millivolts à celle qui commande la mise en marche, ce qui supprime toute possibilité d'entrée en oscillation.

Deux diodes LED sont utilisées comme témoin : D_7 , pour le secteur, et D_9 , reliée à la sortie du compara-

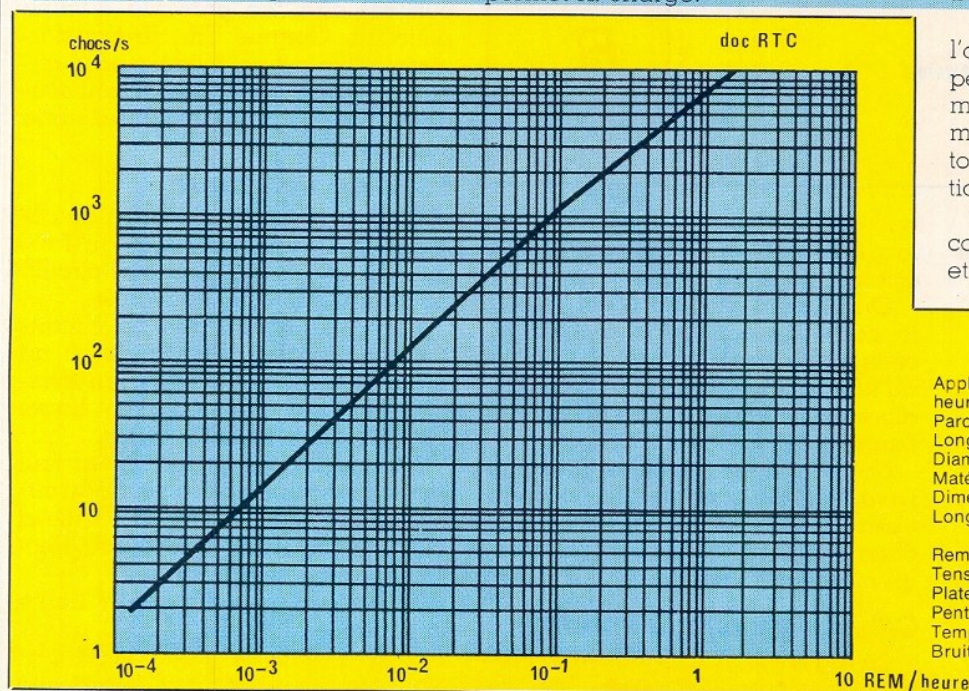

ZP 1320

Applications : Gamma, Béta > 0,25 Mev, 10⁻³ Rem/heure
 Parois : épaisseur : 36 mg/cm²
 Longueur utile : 28 mm
 Diamètre extérieur : 8 mm
 Matériau : CrFe
 Dimensions : Diamètre maximum : 10 mm
 Longueur maximum : 54 mm

Remplissage : NeA (halogène)
 Tension d'amorçage : 380 V
 Plateau : 500/650
 Pente maximum : 0,08 %/V
 Temps mort max. : 45 µs
 Bruit de fond max. : 12 chocs/minute

Figure 4

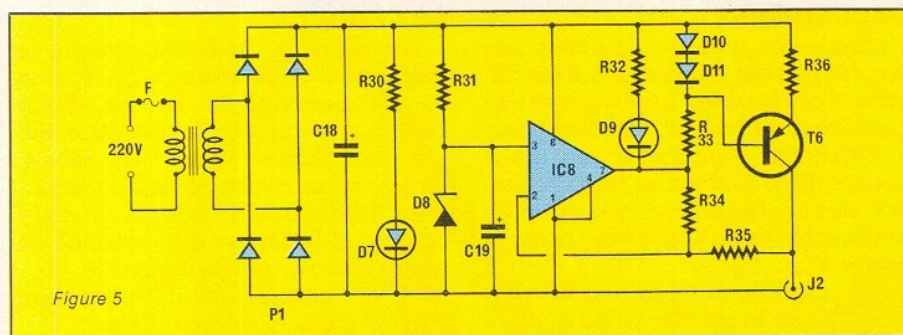


Figure 5

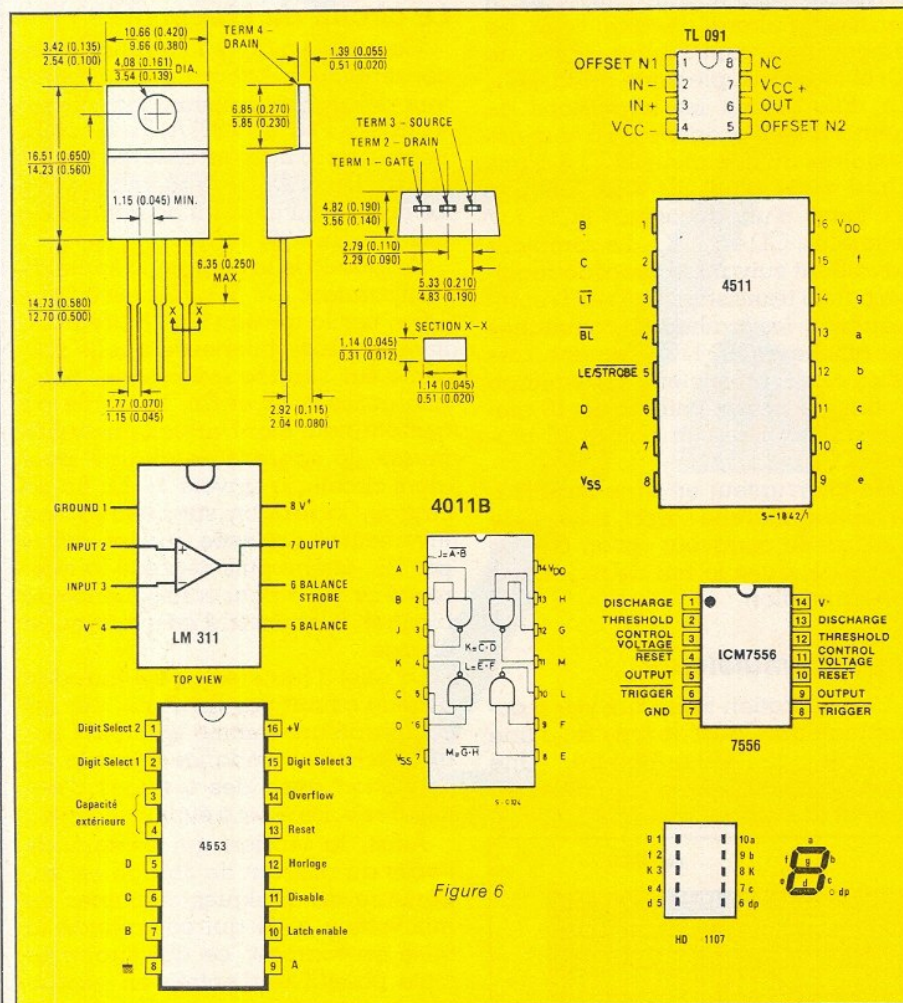


Figure 6

teur, nous signale le fonctionnement du circuit de charge.

La réalisation pratique

Montage de la sonde

Le tube Geiger-Müller est très fragile. Il convient donc de le manipuler avec précautions au cours des opérations de montage de la sonde. Étant donné sa fragilité, il n'est pas question d'utiliser le tube sans protection, il sera donc placé à l'intérieur d'un tube de plastique que l'on remplira ensuite de coton, en veillant

à ce que le tube Geiger-Müller soit maintenu au centre.

On soudera d'abord R₂₄ et C₁₂ sur la cosse de connexion à l'anode, cette cosse sera ensuite connectée au tube et le câble de liaison pourra alors être soudé au fil de cathode et à l'autre extrémité de R₂₄ et C₁₂.

Notre tube de plastique présente l'avantage de posséder un bouchon vissant. Cette sonde sera utilisable dans l'eau si on la rend étanche avec un mastic silicone.

Câblage du circuit imprimé

La figure 6 nous donne le brochage des circuits intégrés, des affi-

cheurs et du transistor MOS. L'implantation des composants sur le circuit imprimé et le câblage s'effectuent selon la figure 7. Ce circuit imprimé, dont le côté pistes est représenté à la figure 8, est percé d'un trou laissant le passage à l'aimant du haut-parleur.

Nous commencerons par poser les 8 straps. Tous les circuits intégrés seront montés sur supports et les résistances R₁₇ à R₂₃ seront fixées verticalement pour une question d'encombrement.

Le transformateur TR₁ est un modèle pour circuit imprimé, il sera soudé sur le côté pistes et ses cosses seront rabattues sur le côté composants afin d'améliorer son maintien.

Comme tous les composants MOS, le transistor IRF 511 sera soudé avec les précautions d'usage.

Usinage du coffret

Le coffret est en aluminium de chez BIMBOX, référence BIM 5005. Il sera percé selon le plan de la figure 9.

Le haut-parleur de 5 cm de diamètre est maintenu à l'intérieur du couvercle à l'aide de deux pattes de fixation.

Le circuit imprimé est maintenu sur le fond du coffret par quatre vis de 3 x 40 mm.

La figure 10 est une coupe nous montrant la disposition générale des composants à l'intérieur du coffret.

Montage du chargeur

Les figures 11 et 12 nous donnent le circuit imprimé du chargeur et son implantation. Le montage, sans aucun réglage, ne présente aucune difficulté. Comme TR₁, le transformateur TR₂ est un modèle pour circuit imprimé, ses cosses seront soudées après avoir été rabattues sur le côté pistes.

Essai du détecteur

Au cours de la vérification du câblage, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de risque de court-circuit, notamment avec le couvercle.

L'emploi de supports de circuits intégrés permet de procéder à un premier essai par étapes, en commençant par l'alimentation haute tension, donc avec IC₆ et IC₇.

Nous éviterons prudemment tout contact manuel avec la partie du circuit sous haute tension, car celle-ci peut provoquer une secousse électrique assez désagréable.

À l'aide d'un voltmètre à haute impédance d'entrée, 20 000 ohms/volts sur échelle 1 000 volts par exemple, nous nous assurerons que

la haute tension se situe bien aux alentours de 500 volts.

On remarquera que cette haute impédance, en chargeant la sortie de l'alimentation, suffira à accélérer le rythme de fonctionnement de l'oscillateur, ce qui constituera une preuve de l'efficacité du circuit d'asservissement.

Nous pourrons ensuite essayer le circuit de détection avec IC₁, IC₂ et la sonde.

Le haut-parleur doit émettre des bips au nombre d'une dizaine par minute, ce qui est dû en grande partie au bruit de fond du tube Geiger-Müller. En plaçant la sonde à l'intérieur d'un tuyau de plomb ou d'une grosse bobine de soudure à l'étain, il se peut que l'on constate une légère diminution du nombre de chocs par minute, la protection de plomb constituant alors un absorbant de la radioactivité ambiante.

L'essai se terminera par le contrôle du compteur après avoir inséré IC₃, IC₄ et IC₅ dans leurs supports.

Essai du chargeur

Le branchement du cordon secteur doit provoquer l'allumage de la LED témoin. Relier ensuite le câble de charge au détecteur. Si l'état de charge des accus est insuffisant, la diode témoin de charge s'allumera. Le courant de charge sera interrompu lorsque la tension sur les accus dépassera 8,5 volts environ, avec extinction de la Led de charge.

Nous pourrons vérifier le bon fonctionnement de l'automatisme du chargeur en jouant sur l'interrupteur marche/arrêt du détecteur, celui-ci devant agir sur le voyant de charge.

Utilisation du détecteur de radioactivité

Pour être certain du bon fonctionnement de notre détecteur, il ne reste plus qu'à nous procurer quelques éléments radioactifs disponibles dans le commerce. Voilà de quoi faire frémir d'horreur bien des éco-

logistes !

Tout d'abord nous pourrons nous fournir auprès des magasins de minéralogie, et de certains grands magasins, en échantillons de minerais d'uranium, comme la pechblende, l'autunite, la chalcophile, la bétafite... etc.

Le rayon minéralogie d'un grand magasin expose de magnifiques échantillons d'autunite, jaunes et fluorescents. Nous avons pu mesurer au niveau de la vitrine une dose d'irradiation de 30 millirem/heure ce qui correspond à près du tiers de la dose annuelle considérée comme normale ! Toutefois, il n'y a aucun danger à observer ces minéraux pendant quelques minutes, d'ailleurs, l'intensité du rayonnement s'affaiblissant avec la distance, le niveau d'irradiation est très faible au delà de quelques dizaines de centimètres.

Selon le poids et la teneur de l'échantillon, on pourra obtenir plusieurs centaines de chocs par se-

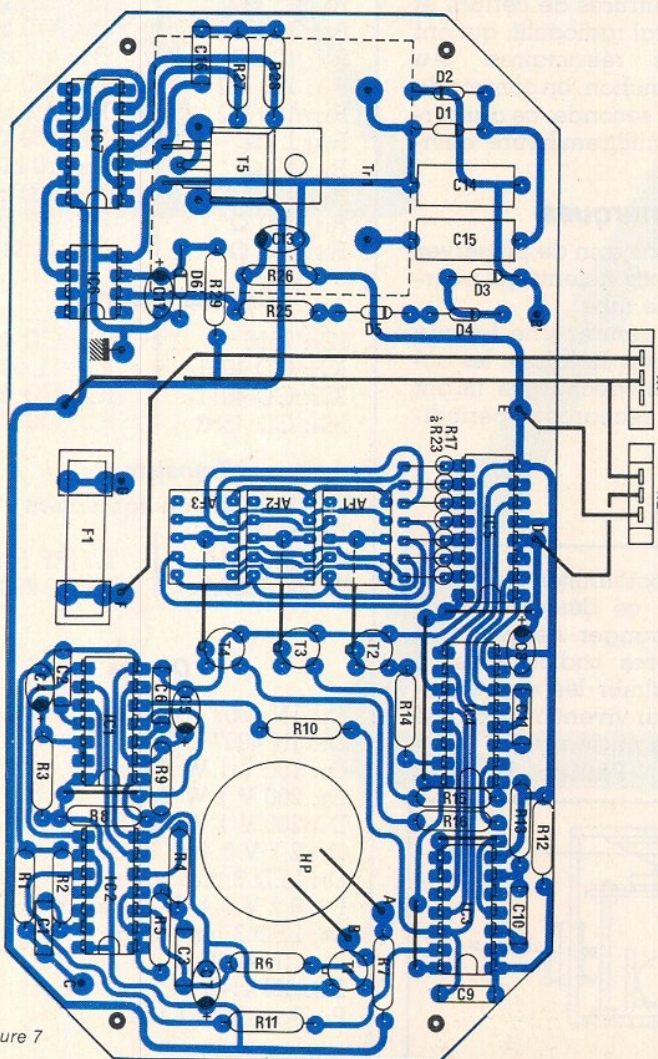


Figure 7

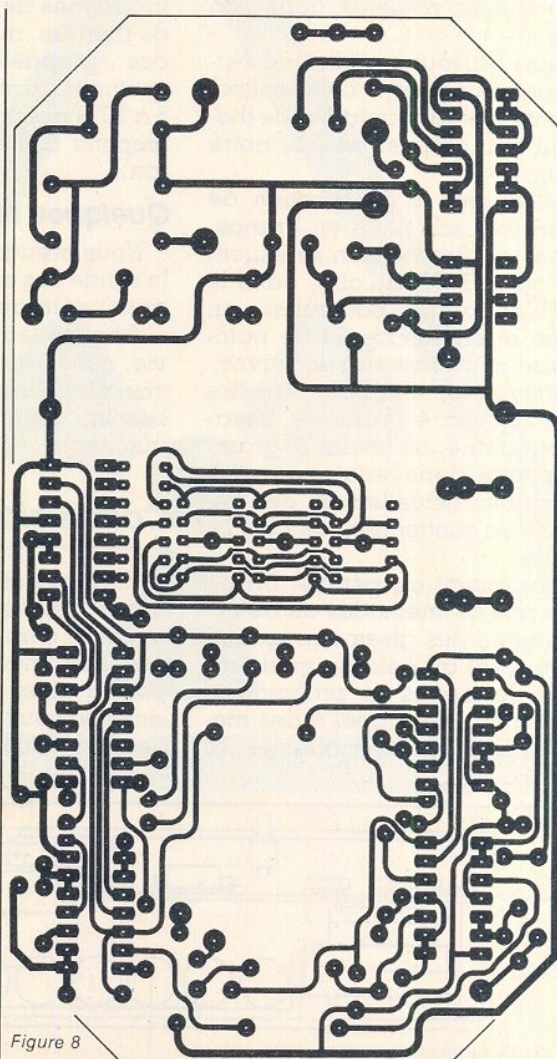


Figure 8

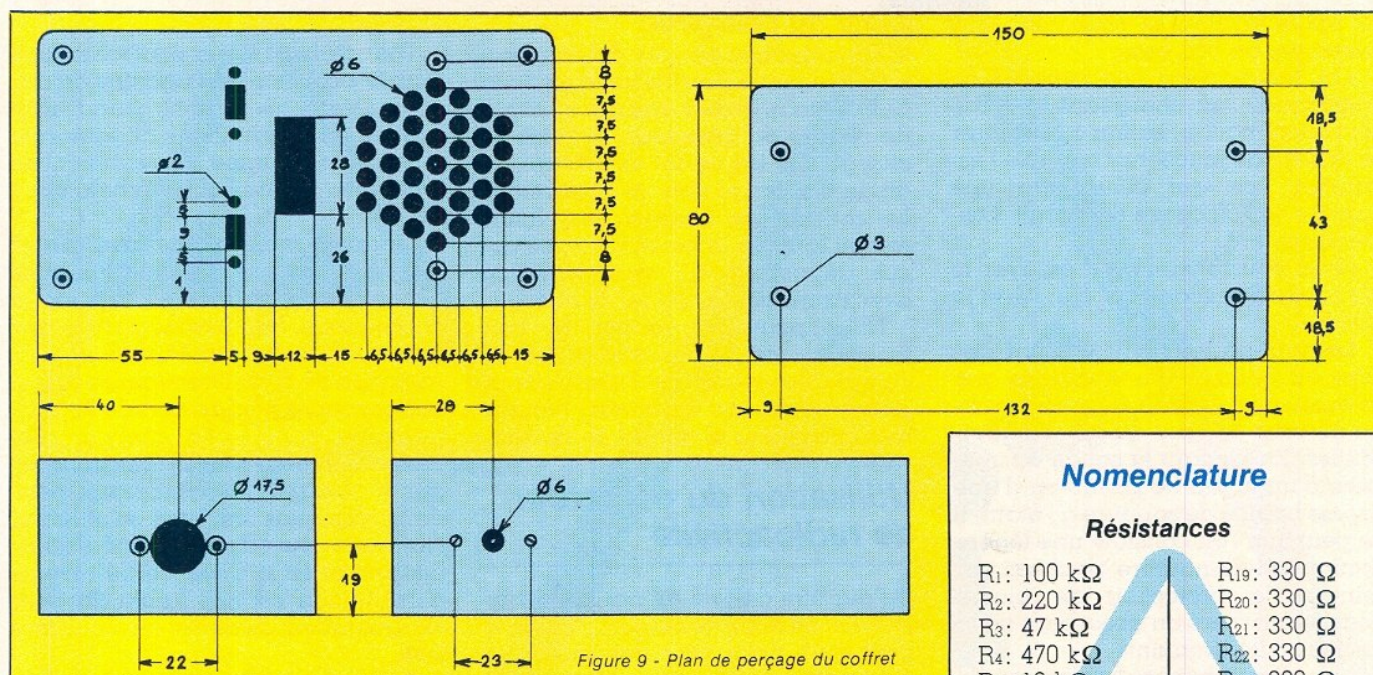


Figure 9 - Plan de perçage du coffret

conde, car on détecte facilement les rayons gamma émis par les descendants de l'uranium, comme le radium, toujours présents dans son minéral.

Certains Muséums d'Histoire Naturelle possèdent une belle collection de minerais d'uranium et de thorium qui font crépiter de joie notre détecteur !

Actuellement, la prospection de l'uranium bat son plein en France. Les zones de prospection se situent surtout au sud de la Loire, dans le Massif Central en particulier, en Bretagne et en Alsace, et de nombreux gisements restent à découvrir.

En moyenne, l'écorce terrestre contient de 2 à 4 grammes d'uranium par tonne, on atteint 25 grammes par tonne dans certains granites et on exploite actuellement des minerais qui en contiennent de 1 à 2 kg par tonne.

Contrairement au pétrole, on ne dispose pas de méthodes de détection efficaces des gisements quand ils se trouvent au delà de quelques dizaines de mètres de profondeur. On doit donc faire appel à des modèles géologiques pour orienter les recherches.

On peut également se procurer des manchons à incandescence pour lampe à gaz butane. Ils sont imprégnés de nitrures de cérium et de thorium, métal radioactif, qui ont des propriétés réfractaires. Au contact d'un manchon, on compte de 5 à 10 chocs par seconde, ce qui correspond à 0,5 millirem/heure environ.

Quelques remarques

Nous prendrons soin de préserver la sonde des chocs violents qui pourraient détruire le tube.

Afin de leur assurer une longue vie, nous éviterons de laisser les accus complètement déchargés, ils ont besoin d'être rechargés périodiquement.

Conclusion

En plus des possibilités que nous avons décrites, ce détecteur nous avertira d'un danger de pollution par des matières radioactives. Il pourra ainsi calmer les appréhensions de ceux qui vivent à proximité des installations nucléaires.

Philippe HIRAGA

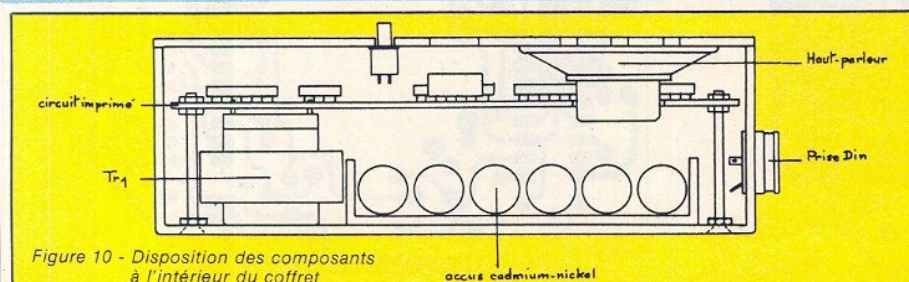


Figure 10 - Disposition des composants à l'intérieur du coffret

Nomenclature

Résistances

R1: 100 k Ω	R19: 330 Ω
R2: 220 k Ω	R20: 330 Ω
R3: 47 k Ω	R21: 330 Ω
R4: 470 k Ω	R22: 330 Ω
R5: 12 k Ω	R23: 330 Ω
R6: 5,6 k Ω	R24: 4,7 M Ω
R7: 82 Ω	R24: 220 k Ω
R8: 1,5 M Ω	R26: 220 k Ω
R9: 1,5 k Ω	R27: 22 k Ω
R10: 10 k Ω	R28: 470 k Ω
R11: 10 k Ω	R29: 4,7 k Ω
R12: 100 k Ω	R30: 560 Ω
R13: 100 k Ω	R31: 2,2 k Ω
R14: 1 k Ω	R32: 560 Ω
R15: 1 k Ω	R33: 10 k Ω
R16: 1 k Ω	R34: 100 k Ω
R17: 330 Ω	R35: 4,7 k Ω
R18: 330 Ω	R36: 11 Ω

Circuits intégrés


IC1: 7556	IC5: CD 4511
IC2: CD 4011	IC6: TL 091
IC3: CD 4011	IC7: CD 4011
IC4: CD 4553	IC8: LM 311

Transistors

T1: 2N 2222A ou équivalent	
T2: 2N 2907A	
T3: 2N 2907A	T5: IRF 511
T4: 2N 2907A	T6: 2N 2907A

Diodes

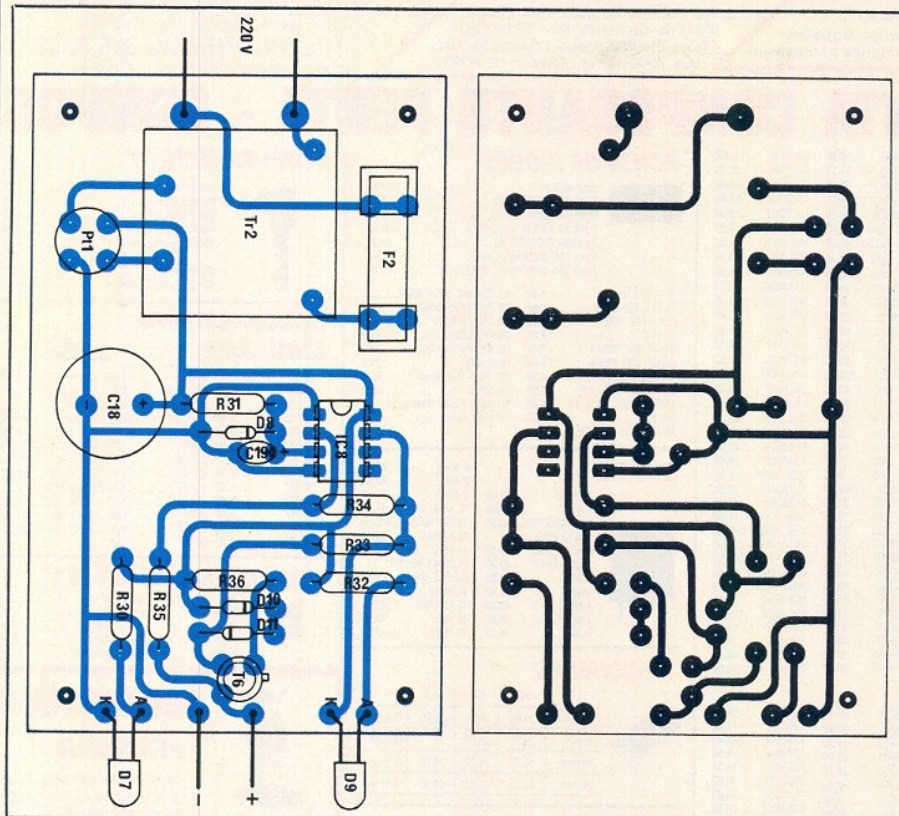D1: 1N 4007
D2: 1N 4007
D3: 100 V 1 W Zener
D4: 200 V 1 W Zener
D5: 200 V 1 W Zener
D6: 2,7 V 0,4 W Zener
D7: LED 3 mm rouge
D8: 8,2 V 0,4 W Zener
D9: LED 3 mm rouge
D10: 1N 4148
D11: 1N 4148
P1: Pont 50 V / 1 A



Condensateurs

C₁: 1 nF MKH C₄: 1 µF 16 V tantale
 C₂: 10 nF MKH C₅: 1 µF 16 V tantale
 C₃: 10 nF MKH C₆: 10 nF MKH
 C₇: 22 µF 16 V tantale
 C₈: 22 µF 16 V tantale
 C₉: 1 nF MKH
 C₁₀: 1 nF MKH
 C₁₁: 1 nF MKH
 C₁₂: 4,7 pF 1000 V
 C₁₃: 0,4 µF 16 V tantale
 C₁₄: 100 nF 630 V polyester
 C₁₅: 100 nF 630 V polyester
 C₁₆: 10 nF MKH
 C₁₇: 22 µF 16 V tantale
 C₁₈: 1000 µF 25 V
 C₁₉: 4,7 µF 16 V tantale

Divers

AF₁: HD 1107
 AF₂: HD 1107 Siemens
 AF₃: HD 1107
 TR₁: Transfo 6 V 3 VA
 TR₂: Transfo 9 V 3 VA (TR₁, TR₂, modèle à implantation sur circuits imprimés)
 F₁: Fusible 1 A 20 mm
 F₂: Fusible 0,5 A 20 mm
 HP: Haut-parleur Ø 5 cm, 8 ohms
 J₁: Connecteur chassis alimentation avec interrupteur
 J₂: Fiche alimentation coaxiale
 K₁ et K₂: Inverseurs à glissière
 Coffret BIMBOX BIM 5005,
 Coffret ESM EM 0605,

Embase femelle DIN à verrouillage,
 Fiche mâle DIN à verrouillage,
 6 accus Re 1,2 V/450 mAh, tube Geiger-Müller type ZP 1320 ou ZP 1322 de RTC,
 câble blindé à deux conducteurs,
 1 support de CI₈ broches profil bas,
 4 supports de CI₁₄ broches profil bas,
 2 supports de CI₁₆ broches profil bas,
 2 supports de fusible 20 mm.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Dans la collection QUE-SAIS-JE ?

- Radioactivité, énergie nucléaire.
- Les radiations nucléaires.
- L'uranium (en réédition).
- La radioprotection.
- Les matériaux nucléaires.
- Minerais et terres rares.


Collection EDMA du Livre de Poche :
 Le Nucléaire.

Chez Vuibert :
 Radioactivité (thèmes Vuibert).

Publications de l'E.D.F. relatives au nucléaire :
 A.F.I.D. BP 8209 75421 Paris Cedex 09.

La radioactivité est au programme de Physique des terminales scientifiques.

Le palais de la Découverte à Paris dispose d'une salle attribuée à l'énergie nucléaire.

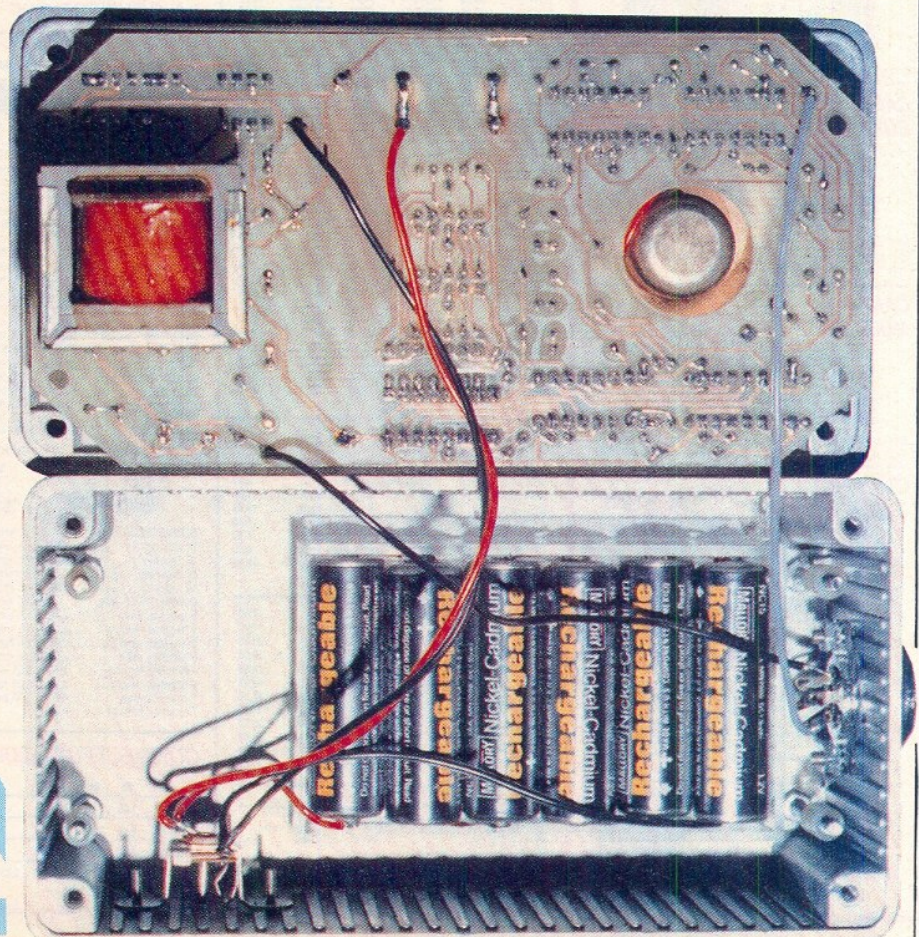

Penta 8

34, rue de Turin, 75008 Paris
Tél. : 293.41.33
Métro : Liège, St-Lazare, Place Clichy.

Penta 13

10, bd Arago, 75013 Paris
Tél. : 336.26.05. Métro : Gobelins
(service correspondance et magasin)

Penta 16

5, rue Maurice Bourdet, 75016 Paris
(Pont de Grenelle). Tél. : 524.23.16.
Tél. 614 789. Métro Charles Michels.
Bus 70/72. Arrêt : Maison de l'ORTF.

SERVICE CORRESPONDANCE

Les commandes passées avant 16 heures
sont expédiées le soir même.*

TELEPHONEZ AU 336.26.05

*Sauf évidemment si nous sommes en rupture de stock.

**SPECIAL
COMPATIBLE
IBM PC. XT**

Tout le monde connaît les performances et les mérites du PC. Son CPU 8088 lui confère une très grande puissance de fonctionnement qui, associée à la multitude de logiciels disponibles, en font le micro ordinateur de gestion par excellence.

CARTE MEGABOARD 310F

Du fait de la compatibilité avec l'IBM PC-XT cette carte dispose de 256 K de RAM, de 5 emplacements 2764 et de 7 slots plus un slot extension BUS. Cette carte associée avec une carte vidéo peut fonctionner de façon autonome. Le BOOT en EPROM et la disquette logiciel sont vendus séparément (BOOT... 208.00)

CARTE FLOPPY 155F

Cette carte très simple et peu coûteuse en composants peut driver 2 lecteurs sous n'importe quel format.

**CARTE VIDÉO
NOIR ET BLANC ... 139,50F**


Sortie vidéo 24 lignes de 80 colonnes.

**CARTE VIDÉO
COULEUR 232,50F**

Elle permet 24 lignes de 40 ou 80 colonnes. 2 modes de résolution graphique 192 x 320 ou 200 x 600 en 8 couleurs. 1 entrée light pen et 2 sorties RVB et VIDEO.

**CARTE
MULTIFONCTION . 232,50F**

Elle supporte de 64 à 256 K de RAM (4164), 2 I/O série RS232C, 1 I/O parallèle (type Epson), une horloge temps réel sauvegardée.

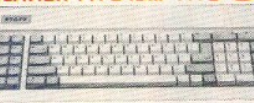**COFFRET
TYPE IBM-PC 697F***** CLAVIER TYPE IBM ... 786F****POWER SUPPLY**type IBM. 130 W **1168F****- PENTA COMPOSANTS PENTA - COMPOS****LINEAIRES**

NE 555	16,80	CA 3086	13,50
NE 558	37,70	CA 3146	29,50
NE 570	52,80	CA 3161	29,80
78 P 05	144,00	UPC 575	18,25
11 C 90	189,00	SAB0600	49,00
UA 95 H 90	99,40	TMS 1000	80,60
78 H 12	128,00	VAA 10033	150,00
SO 41 P	19,20	TEA 1020	31,50
SO 42 P	20,60	SAD 1004	216,80
TL 071	9,00	UPC1032	24,90
TL 072	11,90	SAI1059	61,50
TL 074	18,50	SAI1070	165,00
TL 081	10,80	TMS1122	99,00
TL 082	11,40	UPC1181	30,80
TL 084	19,50	SAI1250	68,00
LD 114	142,00	SAI1251	132,00
LD 120	19,50	MC 1310	24,00
LD 121	172,70	MC 1312	24,50
LA 346 CB	10,10	MC 1350	28,80
UA 170	25,60	MC 1408	38,40
TL 172	12,50	MC 1456	15,60
UA 180	28,80	MC 1458	5,50
CR 200	13,20	XR 1568	102,80
CR 200	39,60	MC 1590	60,80
SFC 200	46,20	MC 1648	72,00
XR 210	69,50	MC 1733	22,20
LF 351	10,80	ULM2003	17,25
LF 353	7,80	TD2020	26,90
LF 355	11,00	XR 2206	69,60
LF 357	10,50	XR 2208	39,60
ZN 414	38,40	XR 2240	44,50
ZN 425	108,00	SFC2812	24,00
TL 497	26,40	CA 3018	19,90
SAB0529	47,25	MOK3020	19,50
NE 529	28,30	CA 3060	28,80

TBA1205	9,90	TCA750	27,80	TDA1035	28,80
TBA1207	9,60	TCA760	20,80	TDA1037	19,00
TBA160	25,30	TBA790	18,20	TDA1042	32,40
TBA231	12,00	TAA790	19,20	TDA1046	38,50
TBA400	18,00	TBA800	12,00	TDA1054	15,50
TCA420	23,50	TBA810	12,00	TDA1151	10,80
TAA440	23,70	TBA820	8,50	TDA1200	36,40
TAA550	7,50	TCA830	10,80	TDA2002	15,60
TBA570	14,40	TBA860	28,80	TDA2003	17,00
TAA611	11,50	TAA861	17,30	TDA2020	26,20
TAA621	16,80	TCA900	6,50	TDA2030	18,50
TAA661	15,60	TBA920	13,80	TDA2542	18,80
TCA650	45,10	TCA940	15,80	TDA2593	26,80
TCA660	45,10	TBA950	28,80	TDA3300	69,50
TBA720	28,40	TDA1002	16,80	TDA3560	68,40
TCA730	38,40	TDA1010	15,90	TDA3590	69,60
TCA740	45,40	TDA1034	29,00	TCA4500	40,20

78L05	9,50	337	13,20	725	33,20
78L05	8,20	338	12,90	733	20,20
78L12	9,50	339	12,90	741	4,80
78L15	9,50	348	12,80	747	8,90
78L24	9,50	349	14,50	748	5,60
79L05	9,50	350	12,50	758	19,60
79L12	9,50	358	7,90	761	19,50
79L15	9,50	360	43,20	1437	12,50
79L24	9,50	377	37,20	1800	23,80
204	61,40	380	14,75	1877	40,80
301	6,20	381	17,80	2907	24,00
304	10,80	382	26,50	2917	22,30
305	11,30	386	18,00	2917*	39,20
307	10,70	387	17,90	3009	9,50
309	13,00	388	28,50	3010	22,30
309	24,10	391	13,90	3900	8,50
310	25,50	555	4,80	3915	58,20
311	12,50	561	52,95	7805	9,90
3177	15,50	565	14,50	7806	9,90
317K	28,50	566	24,40	7808	9,90
318	23,50	567	22,10	7812	10,45
323	8,75	709	7,40	7815	10,45
323	45,60	710	6,10	7824	10,45
324	7,20	720	24,40	7905	12,40
334	20,10	723	7,50	7912	12,40

COUPLEUR OPTO

MCA7 à réflexion	33,20	Clips plastique	0,40
MCA81 à fourche	25,90	Clips R.V.J.	3,90
MC 12 simple	12,50	Clips plastique	1,00
MC 16 double	21,00	6 leds en ligne	15,40
4N 33 darlington	12,00	Led bicolor	7,60
4N 36 simple	12,40	Led clignotante	7,10
LED 3 mm R.V.J.	1,30	Led infra rouge	5,50
Clips plastique	0,25	BPW 34 recept IR	22,50
5 mm R.V.J.	1,80		

TUBES

PCF 80	11,00	GY 802	17,00
ECC 82	12,50	PCF 802	14,00
ECL 86	13,00	ECL 805	20,00
EY 88	17,00	THT 05/105	79,50
PY 88	11,00	THT 25/3125	87,00
STEY 500	98,00	THT 31/318	75,50
EL 504	24,00	THT 36/3618	85,50
PL 504	24,00	Triplets WO	88,60
EL 519	70,00	TWR 52 88,60	
DY 802	16,50	Diode TV185	12,00

RESISTANCES

Résistances 1% : couche métallique 1/2 W substrat verre.
De 10 Ω à 1 MΩ
Résistance bobinées : 5 W sur céramique.
De 0,1 Ω à 10 KΩ
Résistances 5% 1/4 W carbone de 2,2 Ω à 10 MΩ.
0,20 à l'unité et 0,12 par sachet de 100

PONTS DE DIODES

BZV 48C 51 V	4,80
Pont 1A 200V/W5005	6,20
Pont 4A 200V/WBL 02	6,50
Pont 5A 100V/B 250C 5000	11,00
Pont 6A 200V/WP 02	14,00
Pont 10A 200V/KBPC 1002	18,00
Pont 25A 200V/KBPC 2502	27,80

A 14 U 2.5A 25V	1,40	BA 224-300 300V 100M	4,30
24 R 2 20A 400V	21,80	BY 227 1A75 1350V	2,70
35P4 45V 75MA	2,10	BY 251 3A 600V	3,10
64 R 2	17,00	1N 649 600V 0.4A	2,90
OA 47 25V 110MA	1,55	1N 823 Référence	9,60
OA 95 115V 50MA	1,90	MSS 1000	2,90
BA 102 VARIPAC 15 PF	4,20	MZ 2361 Référence	6,50
BB 105 G VARICAP	4,30	1N 3595	5,80
EMS 181-300 300V 4A	6,95	1N 4007 diode 1000 V 1A	1,20
OA 202	0,90	1N 4148 com.	0,40
BY 214 200 6A 200V	8,90		

QUARTZ

32.768k	39,00	6 MHz	45,00
1 MHz	50,00	8 MHz	42,20
1.008 MHz (Video)	45,00	9 MHz	45,00
1.3432 MHz	45,00	10 MHz	47,50
(Géné Baud)	45,00	12.240 MHz	425,00
2.4576 MHz	45,00	12.5 MHz	42,00
3.2768 MHz	45,00	14.25045 MHz	47,00
3.6864 MHz	57,40	(APPLE II+)	47,00
4 MHz	42,20	15.75 MHz	42,00
4.19 MHz	41,00	16 MHz	45,00
5.0688 MHz	49,00	18 MHz	47,00

AFFICHEURS

	AC	CC	Pol	
8 mm	14,00	16,00	16,00	Rouge
11mm	23,20	23,20		Rouge
13 mm	14,20	14,20	16,00	Rouge
20 mm	26,50	37,20	26,50	Orange

TRANSFORMATEURS

Disponible en 2 x 9 V - 2 x 12 V - 2 x 15 V - 2 x 24 V	
3 VA	36,35 40 VA
5 VA	36,35 60 VA
12 VA	46,30 100 VA
25 VA	67,00

**LA CONNECTIQUE
CHEZ PENTASONIC**

Connecteur type DB	Connecteur Berg à sertir
DB9 mâle à souder	215 mâle
DB9 femelle	215 femelle
Capot	215 embase
DB15 mâle	218 femelle
DB15 femelle	218 embase
Capot	210 mâle
DB25 femelle	210 femelle
Capot	210 embase
DB37 mâle	213 mâle
DB37 femelle	213 femelle
Capot	217 mâle
DB50 mâle	217 femelle
DB50 femelle	217 embase
Capot	220 mâle
CANON A SERTIR	220 femelle
DB15 mâle	220 embase
DB15 femelle	225 mâle
DB25 mâle	225 femelle
DB25 femelle	225 embase

Connecteur DIL	Connecteur encartable
CONNECTEUR DIL	CONNECTEUR JACK
16 broches	2,5 mâle mono
24 broches	2,5 femelle mono
40 broches	2,5 embase mono
CONNECTEUR DIN	3,5 mâle mono
5 broches mâle	3,5 femelle mono
5 broches femelle	3,5 embase mono
5 broches embase	3,5 mâle stéréo
6 broches mâle	3,5 femelle stéréo
6 broches femelle	3,5 embase stéréo
6 broches embase	6,35 mâle mono
7 broches mâle	6,35 femelle mono
7 broches femelle	6,35 embase mono

CONNECTEUR AMP

	2b	4b	6b
Male	1,95	2,20	2,40
Femelle	1,95	2,20	2,25
Embase	4,80	6,75	8,40
Picots mâle ou femelle			0,65

POTENTIOMETRES

Rotatif simple	3,80
Rotatif double	9,60
Rectiligne simple	10,50
Rectiligne double	19,50
Ajustable Pas de 254	1,30
Pas de 508	1,50
Multitours	10,80
10 Tours FACE AVANT	65,40

**CONDENSATEURS
CHIMIQUES**

16 V	470 MF	3.50	100 MF	3.30	
150 MF	1.80	1000 MF	6.70	220 MF	4.25
320 MF	2.00	2200 MF	9.90	470 MF	7.50
470 MF	2.50	4700 MF	19.20	1000 MF	9.20
10.000 MF	47.00	63 V	2200 MF	17.70	
22000 MF	90.00	1 MF	1.35	4700 MF	28.70
25 V	2.2 MF	1.45	10000 MF	108.20	
4.4 MF	1.50	4.7 MF	1.60	22.000 MF	89.80
10 MF	1.50	10 MF	1.70	33.000 MF	248.00
22 MF	1.60	15 MF	2.00	47 MF 100V	4.10
47 MF	1.70	22 MF	1.80	220 - 100 + 47 +	
100 MF	2.00	47 MF	2.70	22 MF 350 V	4.250
220 MF	2.20	68 MF	3.20		

CHIMIQUES RADIAUX 35 V

1 MF	1,10	47 MF	1,60
2,2 MF	1,10	100 MF	1,90
4,7 MF	1,10	220 MF	2,00
10 MF	1,20	470 MF	3,20
22 MF	1,30	1000 MF	5,80

PENTA MESURE - PENTA MESURE - PENTA CADEAUX - PENTA

CENTRAD

312 +
381 F

Fiable et homogène la gamme CENTRAD après quelques remaniements est de nouveau disponible. Tout en conservant l'esprit qui a fait le succès de la marque, cette nouvelle gamme place CENTRAD parmi les plus compétitifs des constructeurs.

FLUKE



990 F 1180 F 1535 F

Numéro 1 mondial du multimètre numérique a créé une série de prestige. Prestige surtout au niveau de la technique et de l'originalité. L'afficheur de la série 7 est un véritable tableau de bord avec une indication automatique de l'échelle (numérique et analogique), de l'état des batteries et de la gamme de mesure en service. Le 77 dispose même d'une mémoire d'affichage.

Du matériel professionnel évidemment !

METRIX

MX 502	889 F
MX 522 B	853 F
MX 502 B	1156 F
MX 503 B	2194 F
MX 575 B	2549 F

Du plus gros au plus petit l'esprit METRIX est présent dans cette gamme : fiabilité, solidité mécanique et précision.

TRANSISTORS TESTEURS «BK»

BK 510 **1639 F**
BK 520B **3400 F**

Réservé à un usage professionnel du fait de leur prix, ces deux appareils vous feront gagner du temps et forment de l'argent. L'autotest n° 1 de ces testeurs réside dans la possibilité de tester les transistors (définition du gain, polarité, bon ou mauvais) sans dessoudage.

CAPACIMETRES BK

BK 820B **2313 F**
BK 830B **3370 F**

Du même fabricant ces 2 capacimètres représentent le «NEC PLUS ULTRA» de ce type de matériel. Le BK 830 a l'avantage de commuter automatiquement les gammes de mesure.

GENERATEURS DE FONCTIONS BK

BK 3020B **5900 F** BK 3010B **3200 F**

Ils remplacent de plus en plus les générateurs classiques (en dépit de leur prix plus élevé). Ces synthétiseurs de fréquence fournissent des signaux carrés, triangulaires ou sinusoïdaux avec possibilité d'ajouter une tension d'offset : c'est ce champs d'application qui en fait leur succès.

DU NEUF CHEZ BECKMAN



DM 10 **445 F** DM 15 **598 F**
DM 20 **698 F** DM 25 **798 F**

Voici un ensemble homogène et esthétique de 4 multimètres. A choisir en fonction de vos besoins et de votre budget.

DM 6016



760 F

MULTIMETRE
CAPACIMETRE
TRANSISTORMETRE

LE PLURI... MULTIMETRE

La mesure «made in Japan» n'a pas fini de nous étonner. Il y a quelques années, les capacimètres, transistormètres et les multimètres étaient rares et chers. Aujourd'hui le DM 6016 vous permet l'utilisation de ces trois fonctions pour moins de 800 F.

Etonnant ! non !
VDC 200mV à 1000V rés 100µ
VAC 200mV à 750V rés 100µV
200 Ohms à 20M rés 0.1
ADC 2mA à 10A rés 1µA
AAC 2mA à 10A rés 1µA
Capa 2nF à 20µF rés 1pF
Précision 2%
Transistor. Mesure les HFE de 0 à 1000 NPN ou PNP

MONACOR



AG 1000 Générateur BF
Idéal pour le travail du Hobbiste ou de l'atelier de maintenance, ce générateur bien que d'une esthétique assez classique, présente l'avantage d'une bonne excursion des tensions.

Plage de fréquence : 10 Hz — 1 MHz, 5 calibres
Précision : ± 3% + 2 Hz

Taux de distorsion : 400 Hz — 20 KHz 0.3%
50 Hz — 200 KHz 0.8%

10 Hz — 1 MHz 1.5%

Tension de sortie : min. 5 V eff. sinus
min. 17 V cc carré

Impédance de sortie : 600 Ohms

Prix : **1590 F**

SG 1000. Même esthétique très classique que le AG 1000, mais effort incontestable quant à la facilité de lecture du vernier. Bonne plage de fréquence.

Générateur HF, modulation interne et externe, sortie BNC. Plage de fréquence de 100 KHz à 70 MHz en 6 calibres.

Précision de calibrage : 2.5 %

Tension de sortie : min. 30 mV/50 Ω

Atténuateur : 2 x 20 dB

Modulation interne : env. 400 KHz

Tension de sortie BF : env. 2 V eff./100 KOhms

env. 2 V eff./10 KOhms

Modulation : intern 0 — 100%

extern 20 Hz — 15 KHz env. 0.3 V eff pour 30%

Prix : **1590 F**



KD 508

358 F

Un multimètre grand comme un paquet de cigarette. (Il y a quelques années, un fabricant français annonçait un contrôleur grand comme un paquet de Gitanes, celui-ci est grand comme un paquet d'américaines (origine oblige). Sa taille le rend bien adapté pour tous les techniciens qui travaillent sur sites.

DC volts 0,8% de 2 à 1000 V

AC Volts 1,2% de 200 à 500 V

DC Ampère 1,2% de 2 à 200 mA.

Résistances 1% de 2 KO à 2 Mohm.

MICROPROCESSEUR

N 87 25	19,40	MM 2764	208,50	MI 8080	60,90
N 87 28	18,40	MC 3242	157,20	MI 8085	91,80
N 87 95	13,20	MC 3423	15,00	COM8126	140,00
N 87 97	13,20	MC 3459	25,20	INS8154	176,00
N 87 98	19,20	MC 3470	114,00	INS8155	117,60
74 S287	55,30	MC 3480	120,40	81 LS95	23,80
EF 9340	170,00	TMS4044	56,50	81 LS96	28,00
EF 9341	105,00	MM 4104	56,50	81 LS97	17,60
EF 9364	130,00	MM 4118	24,70	MI 8205	101,00
EF 9365	495,00	MM 4118	116,50	MI 8212	28,25
EF 9366	495,00	MM 4164	73,50	MI 8214	55,20
UPD 765	299,20	MM 4416	195,00	MI 8216	23,80
ADC0804	63,50	MM 4516	98,40	MI 8224	34,65
ADC0808	156,00	MM 5105	48,00	MI 8228	48,25
AY 1013	69,00	MM 5641	48,00	MI 8238	50,80
AY 1015	95,60	MM 5116	108,00	INS8250	158,40
AY 1350	114,00	MC 6502A	124,80	MI 8251	234,00
MC 1372	54,70	MC 6522A	107,50	MI 8253	150,00
WD 1991	220,00	MC 6532A	130,00	MI 8255	76,80
FD 1771	225,00	MC 8674	117,60	FD 9216	106,05
FD 1791	354,00	MC 6800	58,00	MI 8259	106,85
FD 1793	399,00	MC 6801	175,20	MI 8279	185,50
FD 1795	398,00	MC 6802	65,00	DP 8304	45,60
BR 1941	198,00	MC 6805	119,40	MC 8602	34,80
MM 2102	24,00	MC 68B09	174,80	AY 8910	144,00
MM 2111	60,00	MC 6810	24,00	AY 8912	97,50
MM 2112	32,40	MC 6821	26,40	FD 9216	231,90
MM 2114	46,80	MC 6840	90,00	MC14411	135,90
VID 2143	151,80	MC 6844	184,60	MC14412	178,00
AY 2513	127,00	MC 6845	138,50	280 CPU	72,00
LS 2518	56,50	MC 6850	26,50	280 PIO	58,00
MM 2532	97,00	MC 6860	172,80	280 CTC	58,00
LS 2538	49,80	MC 6875	128,90	280 DMA	190,00
MM 2708	87,60	MI 75116331	48,00	280 CIO	160,00
MM 2710	46,80	AM 7910	596,00		
MM 2732	102,00	SCMP 600	210,00		

PROMOTIONS

DEDANS 1 OX 710 **3190 F**
1 multimètre KD 615 **638 F**
2 sondes **384 F**
4242 F

Soit **1022 F** dans votre tirelire

DEDANS 1 HAMEG 103 **2395 F**
1 HM 101 **99 F**
1 sonde **192 F**
2686 F

Soit **291 F** dans votre tirelire

DEDANS 1 HAMEG 203 **3650 F**
1 multimètre KD 615 **6380 F**
4286 F

Soit **638 F** dans votre tirelire

DEDANS 1 HAMEG 204 **5270 F**
1 multimètre KD 615 **638 F**
1 HM 101 **99 F**
6007 F

Soit **757 F** dans votre tirelire

DEDANS 1 HAMEG 605 **7080 F**
1 station de soudage
type Weller **694 F**
1 multimètre KD 615 **638 F**
2 sondes **384 F**
8796 F

Soit **1716 F** dans votre tirelire

NOUVEAUX MULTIMETRES CHEZ PENTA

Lisez les caractéristiques de ce multimètre et demandez-vous si

638 F est un prix bien raisonnable.
KD615 «MILITAIRE»



- Testeur de transistor avec indication du gain.
- Polarité automatique.
- Impédance d'entrée : 10 MΩ
- Zéro automatique.
- Protection d'entrée 500 V.
- Affichage cristaux liquides.
- Volts continus 0,8% 200 mV à 1000 V.
- Volts alternatifs de 40 à 500 Hz 1,2% 200 à 750 V.
- Courants continus 1,2% de 200 µA à 10 A.
- Résistances 1% de 200 Ω à 20 MΩ.

FREQUENCEMETRE METEOR



2270 F

ME 600
Destination tous usages, du fait de sa très grande bande passante c'est le NOUVEAU fréquence-mètre !
Un prix hobbiste pour un usage professionnel.

DM 6015 MULTIMETRE avec PINCE AMPEROMETRIQUE 1046 F



Il est évident que peu de techniciens ont besoin de mesurer des courants de 400 A. Cet appareil a une vocation industrielle et sa conception mécanique est faite en conséquence.
DC volts 0,5% 0,8% de 200 mV à 1000 V
AC volts 1% 200 V à 750 V
Résistances 1% 200 Ω à 2 MΩ
AC courant 1% de 20 A à 500 A. Protection jusqu'à 1000 A.
Possibilité de mémoriser une valeur (Deak hold).

STATION DE SOUDAGE

Station de soudage basse tension thermostatique. Cet ensemble vous permet un isolement secteur parfait et garantie des soudures de qualité grâce au thermostat qui assure une température constante de la panne.



694 F

THERMOMETER TM 901 C



Rapide et précis (0,5%) ce thermomètre numérique permet de mesurer des températures de - 50 °C à 750 °C. Une sonde NTC NIAL est utilisée comme capteur.

866 F


NOUVELLE GAMME PANTEC

Voici une nouvelle gamme très originale. Le BANANA surprend par sa couleur et sa forme mais se caractérise surtout par sa solidité et sa facilité d'utilisation. Le ZIP multimètre numérique sera bientôt l'outil indispensable de tous les dépanneurs. Sa forme mais surtout sa possibilité de mémoriser les mesures le place sans concurrence sur le marché.

ZIP **590 F**
299 F



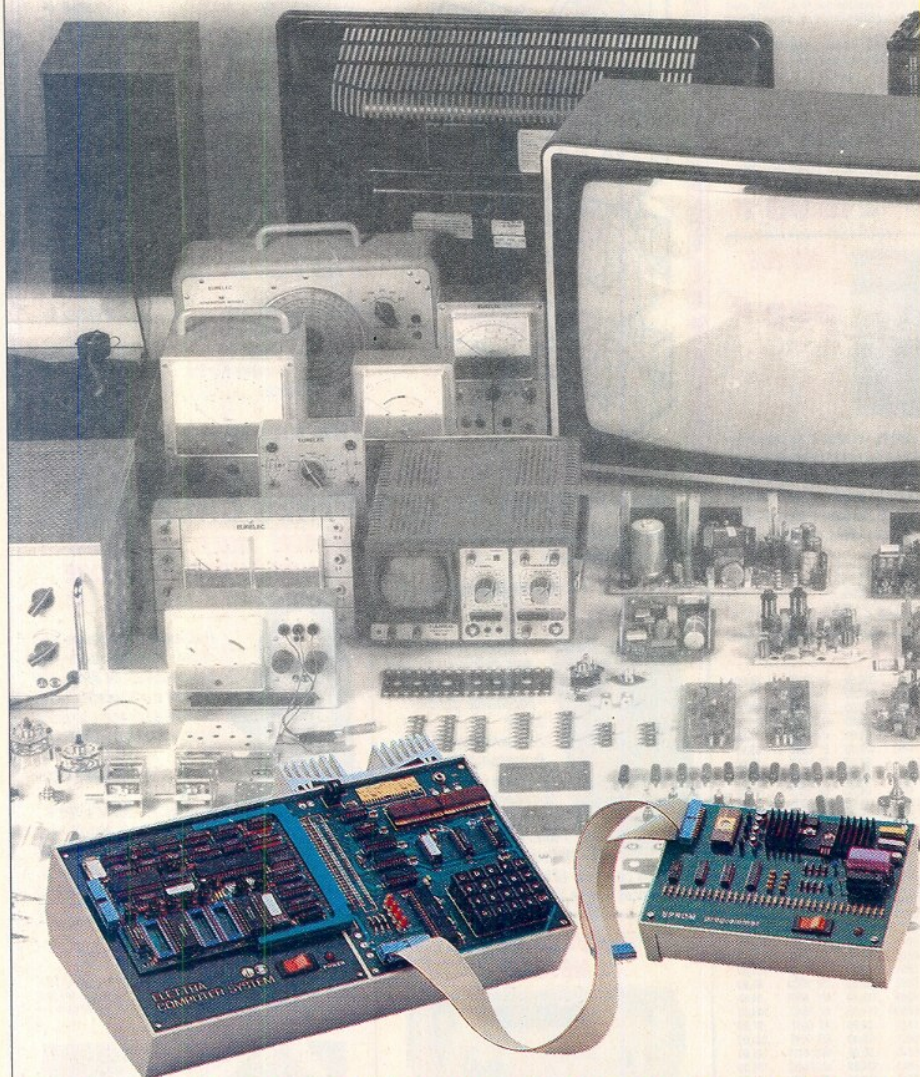L'ELECTRONIQUE VA VITE PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE AVEC EURELEC



La radio-communication, c'est une passion pour certains, cela peut devenir un métier. **L'électronique industrielle**, qui permet de réaliser tous les contrôles et les mesures, **l'électrotechnique**, dont les applications vont de l'éclairage aux centrales électriques, sont aussi des domaines passionnants et surtout pleins d'avenir. Vous que la **TV couleur**, **l'électronique digitale** et même les **micro-ordinateurs** intéressent au point de vouloir en faire un métier, vous allez en suivant nos cours, confronter en permanence vos connaissances théoriques avec l'utilisation d'un matériel que vous réaliserez vous même, au fur et à mesure de nos envois. Ainsi, si vous choisissez la TV couleur, nous vous fournirons de quoi construire un récepteur couleur PAL-SECAM, un oscilloscope et un voltmètre électronique. Si vous préférez vous orienter vers l'électronique digitale et les micro-ordinateurs, la réalisation d'un ordinateur "Elettra Computer System®" avec son extension de mémoire Eprom, fait partie de notre enseignement. Quel que soit votre niveau de connaissance actuel, nos cours et nos professeurs vous prendront en charge pour vous amener progressivement au stade professionnel, en suivant un rythme choisi par vous. Et pour parfaire encore cet enseignement, avant de vous lancer dans votre nouvelle activité, Eurelec vous offre un **stage gratuit** dans ses laboratoires dès la fin des études. Mettez toutes les chances de votre côté, avec nous, vous avez le temps d'apprendre.



eurelec

institut privé d'enseignement à distance

Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON
Tél. (80) 66.51.34

dolci

BON POUR UN EXAMEN GRATUIT

A retourner à EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON.

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni, EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans engagement, le premier envoi du cours que vous désirez suivre (comportant un ensemble de leçons théoriques et pratiques et le matériel correspondant). Il vous suffit de compléter ce bon et de le poster aujourd'hui même.

Je soussigné : Nom _____ Prénom _____

DATE ET SIGNATURE
(Pour les enfants signature des parents)

Adresse : _____ Tél. _____

Ville _____ Code postal _____

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons et matériel de :


- ☐ ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS
- ☐ ELECTROTECHNIQUE
- ☐ ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

- ☐ INITIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS
- ☐ ELECTRONIQUE DIGITALE ET MICRO-ORDINATEUR
- ☐ TELEVISION NOIR ET BLANC ET COULEURS

• Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours à raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit.

• Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je vous devrai rien. Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part.

Console AC 1^{ère} partie le chassis

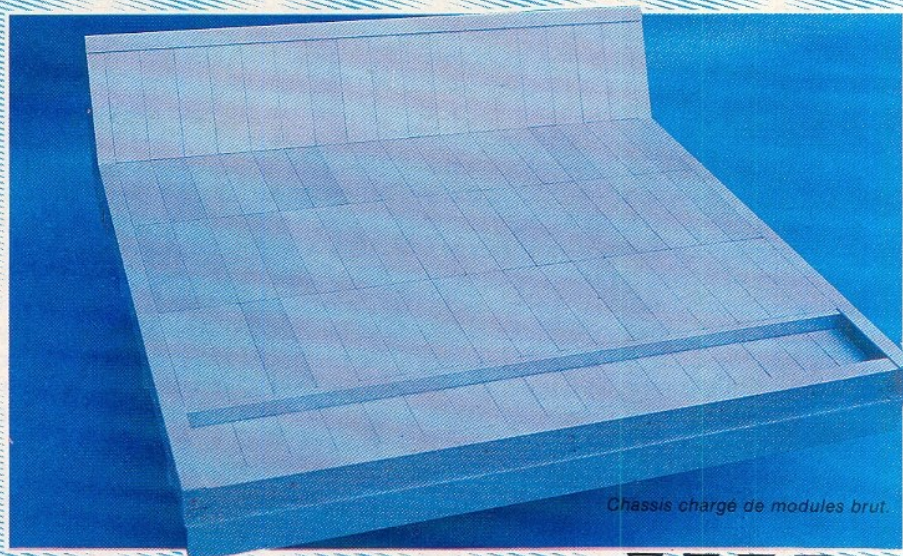

Chassis chargé de modules brut.

Commencer une réalisation électronique par une description mécanique, est peu courant. Pourtant il est logique d'en passer par là, puisqu'il serait délicat de construire toute une série de modules et de ne savoir où les mettre !

La structure porteuse que nous allons voir peut recevoir 85 modules. Chacun pourra l'agrandir ou la réduire comme il lui plaira.

Entièrement constituée de profilés d'aluminium anodisé, elle ne comporte aucune vis apparente et se construit en une après-midi. Tout a été pensé de telle sorte qu'elle puisse être exécutée sans outillage spécial, sans pliage savant et sans connaissance mécanique particulière.

La photographie qui illustre cette page, montre un chassis entièrement chargé de modules bruts. Ne trouvez-vous pas qu'elle a un petit air de famille avec celles qui vous ont tant fait rêver ?

temps: ⌂ ⌂ ⌂ ⌂

difficulté: 

dépense: \$ \$ \$ \$

Introduction

Mettre au point un chassis à la fois solide, joli, imputrescible, léger, facile à construire et à reproduire par l'amateur peu outillé, capable de regrouper sur quatre plans différents 85 modules représentant 0,7 m² de face avant + 10 dm² de face arrière, bien ajusté, pour le prix de deux racks 19 pouces 2 unités, tendait vers la performance olympique.

Nous y sommes pourtant arrivés après bien des nuits d'insomnie, et c'est tout prêt tout chaud que nous sommes heureux de le présenter au lecteur.

Un choix important à faire consistait à déterminer une largeur standard à tous nos modules. Après mûre réflexion, nous nous sommes arrêtés à 50 mm. La firme STUDER a opté pour 30 mm, mais elle bénéficie de composants spéciaux, qui permettent un si petit format. Le standard actuel tend à être de 40 mm. Cela devenait possible puisqu'il existe un profilé alu de 42 mm, mais imposait une construction bien délicate, surtout pour une modularité totale. En effet, quand on réalise une grande carte sur une face avant d'un seul tenant, chacun sait que l'on exploite parfois de façon curieuse l'espace disponible : certains composants se promènent dans cet espace et ne correspondent pas toujours à un agencement découppable étage par



Le chassis vide, c'est la structure qui est décrite dans cet article.

Réalisation


étage. Cette facilité nous était interdite par le fait même de la séparation physique par petits groupes.

D'autre part, pour autoriser l'utilisation de composants courants, il ne fallait pas trop miniaturiser. C'est pourquoi, la largeur de chaque module est portée à 5 cm extérieurs et 46 mm intérieurs. Il faut déjà parfois faire attention pour que tout ce qui doit rentrer accepte de le faire aimablement !

Ensuite, il fallait définir la capacité totale admissible, et répartir harmonieusement et logiquement l'affectation de chaque emplacement. C'est ainsi que nous nous sommes arrêtés à la configuration suivante : 17 tranches dont 12 réservées aux entrées. Ces 12 tranches pourront accepter soit des modules « mono » (entrées micro/ligne), soit des modules « stéréo » destinés à recevoir des lignes stéréo (platines tourne-disque, magnétophones, etc.). Déjà à ce stade, chacun a la possibilité de combiner comme il veut la destination de ces 12 tranches : soit 12 micros, soit 12 machines stéréo soit toutes les

configurations intermédiaires. La réalisation propre à l'auteur est de 9 voies micro/ligne et 3 voies machines stéréo.

Peu de fabricants proposent des voies stéréo et c'est bien regrettable. En effet, une source stéréo a besoin de deux voies (vous ne le saviez sans doute pas...), aussi, si l'on voulait connecter 9 micros et 3 machines stéréo sur une table ordinaire, faudrait-il prévoir 15 tranches au lieu des 12 qui nous suffisent. Jusque là rien de catastrophique, mais le confort d'utilisation, lui, en prend un sérieux coup : ajustage des gains séparé, correcteurs de tonalité séparés, tirettes de volume à entraîner simultanément, etc.) STUDER y a pensé et propose un module appelé « module d'entrée » (ce que nous appelons micro/ligne, ou mono), et un autre appelé « entrées stéréophoniques à haut niveau ». Les voies stéréos de ce constructeur ne comportent pas de correcteur de tonalité, ce qui est tout-à-fait normal pour la majeure partie des usages professionnels, mais peut parfois

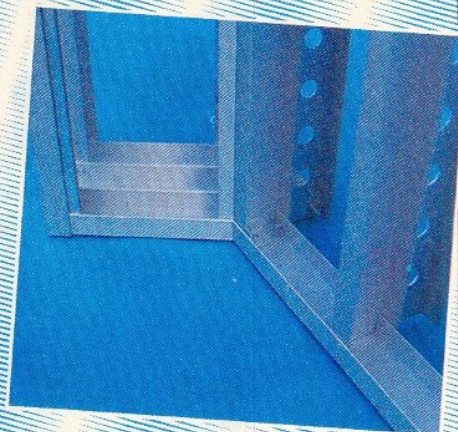

Détail du plan incliné vu de l'avant. On voit bien les assemblages des barres transversales.

dérouter et même gêner les animateurs de discothèques. C'est pour quoi nous en avons conçu un.

Les 12 tranches comportent chacune 5 modules affectés ainsi : 1^{er} module d'entrée (monté dans la partie inclinée, 2^e correcteur de tonalité, 3^e départs auxiliaires (retours, départs écho, panoramique, préécoute, écoute solo, mise en route de la voie et commutation

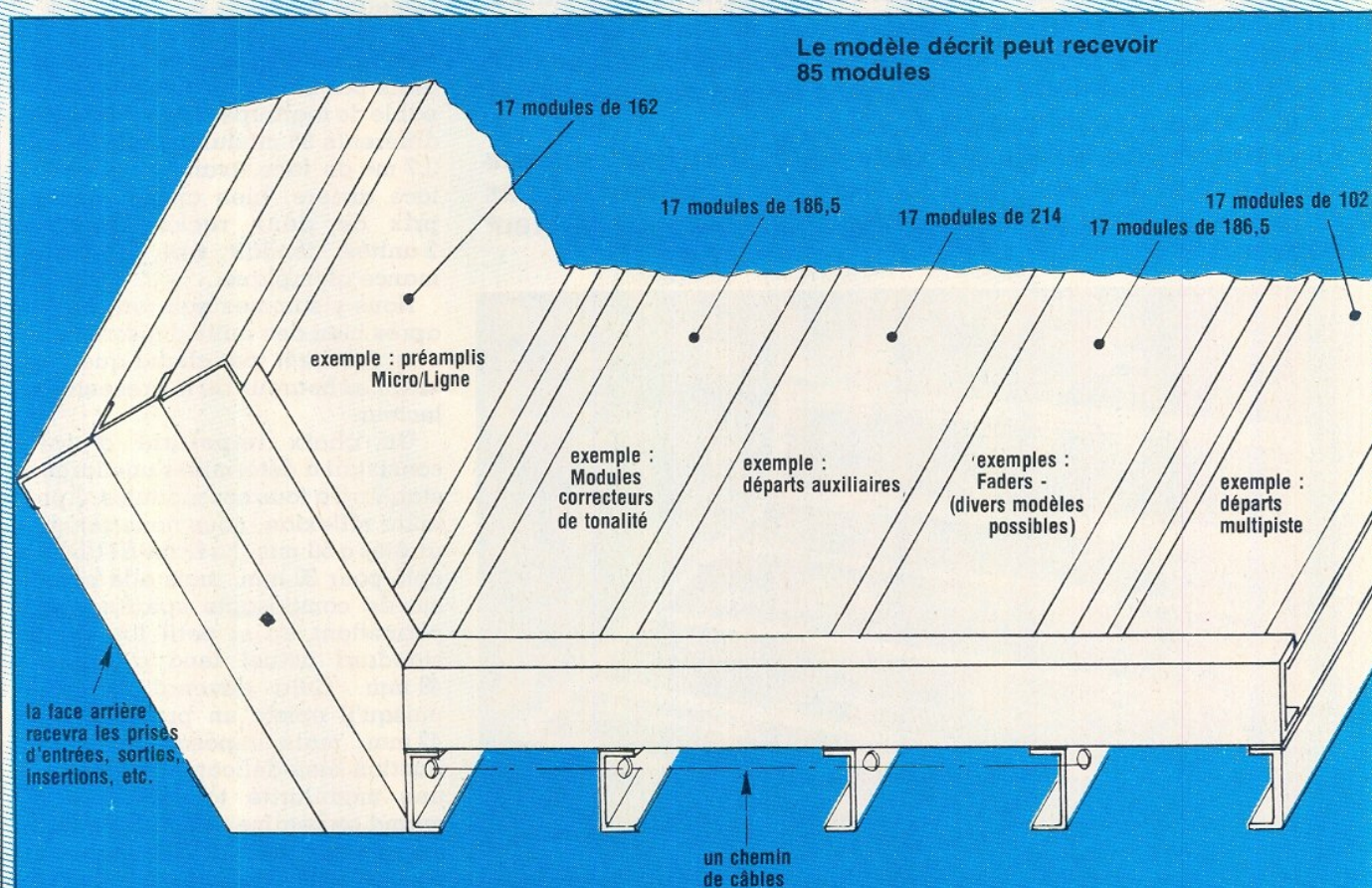


Figure n°1

Le produit fini est un exemple d'occupation des zones réalisées. (Les proportions ne sont pas respectées sur ce dessin.)

master 2), 4° module fader (avec son ampli associé), 5° départ multipistes (1.2, 3.4, 5.6, 7.8).

Si tous ces modules étaient mis à plat, il faudrait avoir le bras très long pour accéder à tous les boutons ! C'est pourquoi nous avons utilisé les deux astuces suivantes : tout d'abord nous avons incliné les étages d'entrée vers l'utilisateur, puis nous avons placé tout à l'avant les départs multipistes et les avions encastrés de 2 cm. Ainsi, il sera possible de les recouvrir du traditionnel bandeau de ski destiné à appuyer le poignet ; à condition de l'articuler pour pouvoir accéder aux commutateurs, quand cela sera nécessaire. Nous avons exploité de ce fait, deux fois la même surface et l'idée nous est venue d'une astuce sensiblement identique utilisée par STUDER sur son modèle 369 : le bandeau bascule et découvre toutes les prises d'insertion, permettant ainsi de brasser toutes les liaisons les concernant, sans être gêné par les câbles, et de façon très esthétique et pratique.

Après les 12 tranches que nous venons de détailler, on trouvera (de gauche à droite), un emplacement vide (ou presque) matérialisant la séparation entrées/sorties, deux tranches destinées à deux magnétophones lecteurs/enregistreurs ou masters, une tranche de contrôle

studio et une de services (intercom, oscillateur d'identification, etc.). Nous verrons tout cela en détail le moment venu.

La face arrière comporte toutes les prises destinées aux connexions extérieures, et se trouve légèrement inclinée vers le bas, du fait qu'elle est parallèle au plan des modules d'entrée. Elle est usinée dans une plaque de PVC de 5 mm d'épaisseur. Cette matière étant isolante, nous évitons d'avoir à monter des bagues plastique à chaque prise ou à courir le risque d'une horrible ronflette due à des boucles de masses.

L'alimentation en basse tension viendra de l'extérieur et fera partie d'un rack spécifique connecté au châssis de base. Il n'y aura donc rien à craindre d'éventuelles perturbations dues aux transformateurs et l'aération sera beaucoup plus facile à faire, donc plus efficace. Tout est conçu pour travailler 24 heures sur 24. Reposez-vous quand même de temps à autre !

La figure 1 illustre ce que nous venons de voir. Elle indique en plus, le procédé qui a été retenu pour passer les câbles de liaisons (réduits au strict minimum, rassurez-vous). Chaque barre transversale est percée tous les 5 cm d'un




Le bloc arrière vu de dessous (assemblage des flancs inclinés).

trou de $\varnothing 19$, matérialisant un « chemin de câbles » par tranche.

Ce procédé permet de guider proprement, toutes les liaisons communes à chaque voie. Le châssis est donc traversable 17 fois sur toute sa longueur comme on peut le voir sur les photos où il est vidé de ses modules bruts.

Maintenant que nous avons survolé les différents points de la structure de base, nous allons voir comment réaliser cette grosse merveille. Nous examinerons au fur et à mesure de la description des modules, tout ce qui peut rester obscur. Chaque chose en son temps !

suite page 80

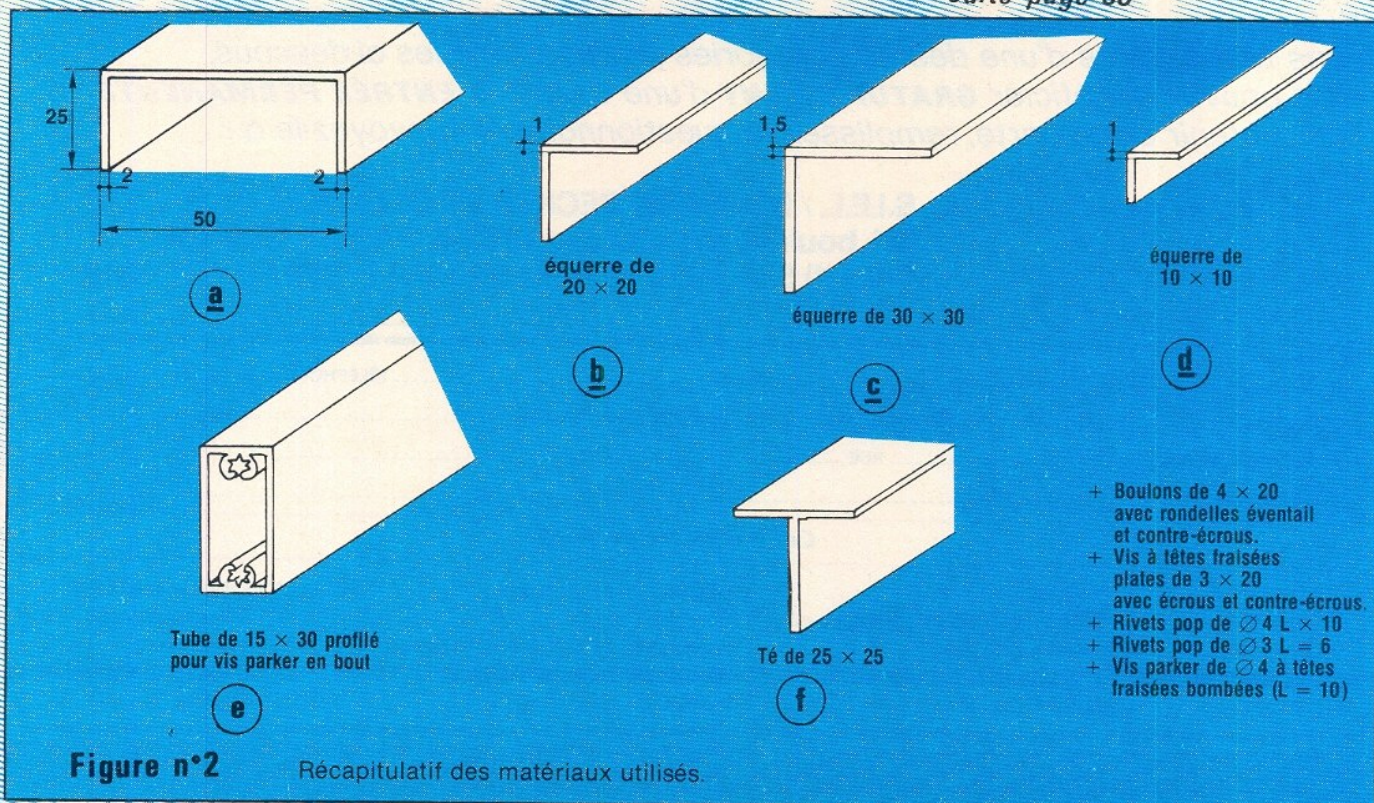

LA DIFFUSION SONORE

L'ENREGISTREMENT

L'EQUIPEMENT

LA SCENE

LA LUMIERE



**SALON INTERNATIONAL
DE L'EQUIPEMENT DES DISCOTHEQUES
DES LIEUX DE LOISIRS ET DE SPECTACLES**

c'est :

- 15000 MÈTRES CARRÉS D'EXPOSITION ■ 200 EXPOSANTS
- 20000 VISITEURS ATTENDUS
- 4 JOURS DE RENCONTRES, D'INFORMATIONS,
DE DIALOGUES, DE SPECTACLES ET D'AFFAIRES.

*Vous faites partie d'une des 20 catégories professionnelles ci-dessous,
vous pouvez bénéficier **GRATUITEMENT** d'une **CARTE D'ENTRÉE PERMANENTE**
Pour obtenir cette carte, remplissez le questionnaire et renvoyez-le à :*

S.I.E.L. / BERNARD BECKER PROMOTION
161, boulevard Lefebvre - 75015 PARIS - FRANCE
Tél. : (1) 533.74.50 Téléc : 220064 F. ETRAV EXT 3012

Scissors icon

NOM.....PRÉNOM.....TÉLÉPHONE.....

SOCIÉTÉ.....FONCTION.....

ADRESSE PROFESSIONNELLE N°.....RUE.....

CODE POSTAL.....VILLE.....PAYS.....

Cochez votre activité

☐ Architectes	☐ Forains	☐ Organisateurs de spectacles	☐ Salles de spectacles
☐ Cinémas	☐ Hôtels avec salle de spectacle	☐ Palais des Congrès	☐ Salles polyvalentes
☐ Décorateurs	☐ Ingénieurs du Son	☐ Responsables de collectivités locales (mairies)	☐ Sonorisateurs
☐ Discomobiles	☐ Installateurs de matériel	☐ Responsables radios et télévisions	☐ Studios d'enregistrement
☐ Discothèques	☐ Maisons des Jeunes	☐ Revendeurs	☐ Théâtres

RP 02

FICHE MESURE N° 3

RPEL

Aux basses fréquences - domaine allant jusqu'à 50 à 100 kHz - il est habituel d'utiliser des paires de liaisons symétriques pour :

— Rapprocher conducteurs d'aller et de retour, pour à la fois diminuer la surface de la boucle ainsi constituée - et donc le champ magnétique rayonné - et l'influence néfaste des champs magnétiques extérieurs.

— Egaliser la capacité répartie des conducteurs d'aller et de retour par rapport à la masse ; on évite ainsi une dissymétrie entre les circuits constitués par un de ces conducteurs et la masse et la création de courants entre ces conducteurs et la masse, courants qui génèrent des champs magnétiques parasites ; d'autre part, les champs magnétiques extérieurs ne pourront, dans ces conditions, induire dans ces circuits des courants. Pour obtenir une égalisation parfaite, la solution à retenir consiste à placer conducteurs d'aller et de retour sous un écran conducteur commun mis à un potentiel fixe (masse) ce qui annule les couplages capacitifs entre les conducteurs « mesures » et les conducteurs extérieurs. Enfin, pour protéger totalement les conducteurs « mesures » de l'influence des champs magnétiques extérieurs, il conviendra de les pourvoir d'un blindage magnétique.

Aux fréquences plus élevées - supérieures à 100 kHz - la préférence ira à la paire coaxiale car alors :

— En raison de l'effet de peau (effet Kelvin), le conducteur externe protège non seulement le conducteur interne mais aussi sa surface interne (écran électrostatique, rôle joué par le conducteur externe).

— En raison des courants de Foucault dans le conducteur externe, courants induits par les champs magnétiques externes et qui créent un champ magnétique antagoniste des champs extérieurs. Comme les courants induits restent cantonnés à la surface externe du conducteur formant blindage, ils ne perturbent pas et le conducteur central et la surface conductrice en regard.

— De par sa configuration, la paire coaxiale ne rayonne pas. En effet, aucun courant ne circule sur la surface externe du conducteur extérieur.

Une paire symétrique l'est effectivement si les mesures coïncident en divers points du montage en permutant les deux conducteurs.

Une paire coaxiale joue effectivement son rôle si les mesures ne dépendent pas de la mise à la masse ou non du conducteur externe.

Radio Plans - Electronique Loisirs

FICHE MESURE N° 2

RPEL

Il vient :

$$\frac{\Delta x}{x} = \varepsilon_v + \varepsilon_i + \frac{x}{r_v} (\varepsilon_v + \varepsilon_i + \varepsilon_r)$$

Cette méthode est donc d'autant plus précise que $x \ll r_v$, toutes choses étant égales par ailleurs.

Montage amont (ou en longue dérivation) : Ici, si l'ampèremètre mesure le courant traversant la résistance inconnue x , le volt-mètre mesure la ddp aux bornes de l'ensemble série (résistance x + ampèremètre).

Si r_a est la résistance de l'ampèremètre :

$$x = \frac{V}{I} - r_a$$

Si r_a est connue, on peut en principe mesurer n'importe quel ordre de grandeur de résistance.

Calcul d'erreur à partir de : $x + r_a = V/I$

$$\frac{dx}{x + r_a} + \frac{dr_a}{x + r_a} = \frac{dV}{V} - \frac{dI}{I}$$


$$\frac{dx}{x} = \frac{dV}{V} \left(1 + \frac{r_a}{x}\right) - \frac{dI}{I} \left(1 + \frac{r_a}{x}\right) - \frac{dr_a}{r_a} \cdot \frac{r_a}{x}$$

soit en passant aux valeurs limites et en posant :

$$\frac{\Delta V}{V} = \varepsilon_v ; \frac{\Delta I}{I} = \varepsilon_i \text{ et } \varepsilon_r = \frac{dr_a}{r_a}$$

$$\frac{\Delta x}{x} = \varepsilon_v + \varepsilon_i + \frac{r_a}{x} (\varepsilon_v + \varepsilon_i + \varepsilon_r)$$

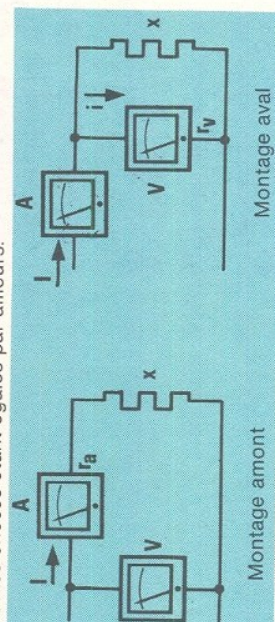Cette méthode est donc d'autant plus précise que $r_a \ll x$, toutes choses étant égales par ailleurs.



Radio Plans - Electronique Loisirs

FICHE MESURE N° 1

RPEL

• Facteur de forme F_r

Il est égal au rapport $V_{eff}/\sqrt{V}$. Pour une grandeur sinusoïdale, $F_r \approx 1,111$

• Facteur de crête F_c

Il est égal au rapport V_m/V_{eff} .

Pour une grandeur sinusoïdale : $F_c = \sqrt{2} \approx 1,414$

Pour un signal carré : $F_c = 1$ (symétrique par rapport à l'axe des temps)

Pour un train d'impulsions rectangulaires de rapport cyclique T_0/T : $F_c = \sqrt{T/T_0}$



Quelques exemples courants :

$$A_{eff} = \sqrt{\frac{A^2}{3} \left(1 + \frac{3 t_1}{T} - t_1\right)}$$

$$A_{eff} = \frac{A}{2}$$

$$A_{eff} = \frac{A}{2}$$

$$A_{eff} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

$$A_{eff} = \sqrt{\frac{A^2 t_1}{T}}$$

Radio Plans - Electronique Loisirs

FICHE MESURE N° 1 RP EL

MESURES DE TENSIONS ET INTENSITÉS PERIODIQUES ALTERNATIVES

DEFINITIONS

• **Valeur efficace V_{eff} d'une grandeur v (ou i) périodique alternative**

Elle est égale à la grandeur continue produisant la même quantité de chaleur dans une même résistance pendant la durée d'une période T .

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [v(t)]^2 dt}$$

Pour une grandeur sinusoïdale $v = V_m \sin \omega t$

$$V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \approx 0,707 V_m$$

• **Valeur crête V_m d'une grandeur v périodique alternative**

C'est la valeur maximale en valeur absolue atteinte par l'amplitude de v . Pour préciser, on pourra indiquer « valeur crête positive » ou « valeur crête négative ».

Pour une grandeur sinusoïdale, la valeur crête est V_m . On pourra aussi envisager la « valeur crête-à-crête » qui est égale à la différence entre deux valeurs successives de l'amplitude de v , l'une étant maximale et l'autre minimale.

• **Valeur moyenne V d'une grandeur v périodique alternative**

$$\bar{v} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt$$

Il s'agit en fait de la moyenne de la valeur absolue de v alors que la valeur moyenne de v pendant un nombre entier de périodes peut être nulle.

Pour une grandeur sinusoïdale :

$$\bar{V} = \frac{2}{\pi} V_m \approx 0,636 V_m$$

Radio Plans - Electronique Loisirs

FICHE MESURE N° 2 RP EL

MESURE DES RÉSISTANCES

• **Mesure directe à l'ohmmètre**

Cette méthode, peu précise à l'aide d'un multimètre à aiguille (multimètre analogique) en position ohmmètre et ce à cause de l'échelle des graduations non linéaire, est plus intéressante à partir d'un multimètre numérique (précision quelque 0,1 % dans ce dernier cas contre de l'ordre de 10 fois plus dans le cas précédent).

• **Méthode voltampèremétrique**

Deux méthodes peuvent être utilisées selon le branchement des appareils de mesure - classiquement un voltmètre et un ampèremètre - lors de cette détermination. L'idée de départ est de faire traverser la résistance x inconnue par un courant que l'on mesurera avec un ampèremètre en même temps que l'on mesure la ddp aux bornes de la résistance au moyen d'un voltmètre. L'application de la loi d'Ohm donne alors $x = V/i$. Dans la réalité, il convient de tenir compte de la consommation des appareils sous peine de commettre des erreurs qui peuvent être grandes.

Montage aval (ou en courte dérivation) : Le voltmètre mesure la ddp aux bornes de la résistance inconnue alors que l'ampèremètre mesure le courant i traversant la résistance x avec le voltmètre en parallèle qui consomme une intensité i_v . Dans ces conditions :

$$x = \frac{V}{i - i_v} = \frac{V}{i - (V/r_v)}$$

r_v désignant la résistance interne du voltmètre. Si r_v est connue, on peut, en principe, mesurer n'importe quel ordre de grandeur de résistance.

Mais on peut aussi noter que :

$$\frac{V}{i} = \frac{x \cdot r_v}{x + r_v}$$

Ce qui conduit au calcul d'erreur :

$$\frac{dV}{V} - \frac{di}{i} = \frac{dx}{x} + \frac{dr_v}{r_v} - \frac{dx}{x} \frac{x}{x + r_v} - \frac{dr_v}{r_v} \frac{r_v}{x + r_v}$$

$$\text{ou : } \frac{dx}{x} \cdot \frac{r_v}{x + r_v} = \frac{dV}{V} - \frac{di}{i} - \frac{dr_v}{r_v} \cdot \frac{x}{x + r_v}$$

En passant aux valeurs limites et en posant :

$$\frac{\Delta V}{V} = \epsilon_v ; \frac{\Delta i}{i} = \epsilon_i \text{ et } \frac{\Delta r_v}{r_v} = \epsilon_r$$

Radio Plans - Electronique Loisirs

FICHE MESURE N° 3 RP EL

LES CONNEXIONS EN MESURE

• **Les connexions en courant continu**

Elles doivent ne provoquer que des chutes de tension négligeables et donc présenter une résistance faible devant toutes les résistances propres au montage. Leur section sera suffisante pour que la densité de courant $n \cdot y$ provoque pas d'échauffement par effet Joule. Par contre, l'isolement des connexions, tant entre elles que par rapport à la terre doit être bien plus élevé que la plus grande résistance utilisée dans le montage.

Les contacts entre les connexions de mesure et les divers éléments du montage seront soignés ; dans le cas de serrage par bornes, bornes et fils ou cosses doivent présenter une surface lisse et bien découpée ; des contacts imparfaits présentent une résistance aléatoire en fonction de l'intensité qui les traverse.

Pour un montage semi-permanent, le meilleur moyen d'obtenir la continuité des liaisons entre conducteurs reste la soudure.

Dans le cas où les appareils de mesure utilisés sont sensibles aux champs induits, il convient que le circuit ne forme pas une boucle délimitant une surface notable.

Dans certains cas - mesures de précision, mesures de très faibles grandeurs - on prendra en considération éventuellement les effets Seebeck (effet thermoélectrique) et Peltier qui se manifestent au contact de 2 métaux de nature différente. Pour minimiser ces effets, le montage sera installé de façon que l'ambiance soit uniforme (effet Seebeck) et l'on réduira autant que faire se peut le nombre de contacts entre les métaux de nature différente.

• **Les connexions en courant alternatif**

En courant alternatif, on s'attachera plus particulièrement aux points ci-après :

- Capacités entre liaisons d'une part et liaisons et masse d'autre part.
- Rayonnement des liaisons.
- Inductions parasites.

Radio Plans - Electronique Loisirs



FICHE MESURE N° 6

RPEL

A la distance L de la prise de terre, la chute de tension est égale à V' :

$$V' = I \cdot \frac{\rho}{2\pi R} \int_R^L \frac{dr}{r^2} = \frac{\rho}{2\pi R} \left(1 - \frac{R}{L}\right)$$

Ce qui montre que $V \approx V'$ si $L \gg R$.

• La mesure de la résistance de la prise de terre :


On peut envisager de mesurer la résistance d'une prise de terre à l'aide d'une tension continue ; toutefois, les mesures sont faussées par des phénomènes de polarisation et d'électrolyse ainsi que par les courants telluriques ; si on utilise comme source le secteur, des courants alternatifs à fréquence industrielle circulant dans le sol peuvent gêner les mêmes mesures. On procède donc à des fréquences audibles (gamme audio), le détecteur pouvant être un écouteur.

La méthode consiste à utiliser, outre la prise de terre T dont on veut mesurer la résistance, deux prises de terre auxiliaires T_1 et T_2 situées à grande distance de T (distance au moins de 20 mètres). Entre T et T_1 , on fait circuler un courant I grâce à un générateur alternatif G tandis qu'entre T et T_2 , on prélève une tension V' que l'on oppose à la tension $V = R_0 I$ ce qui entraîne à l'équilibre :

$$R' = V'/I = V/I = R_0$$

Avant de procéder à la mesure, on contrôlera que T_1 et T_2 présentent une résistance du même ordre de grandeur en connectant une résistance R_1 connue (quelques dizaines d'ohms) entre le générateur G et le détecteur à l'aide d'un commutateur K . T_1 et T_2 constituant un triangle équilatéral, on doit sensiblement obtenir l'équilibre pour $R_0 \approx R_1$.

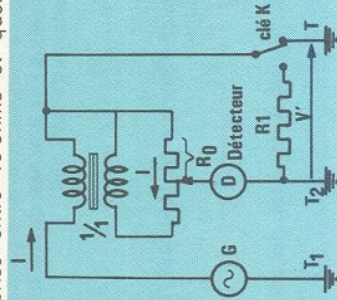
Une bonne prise de terre a une résistance de l'ordre de l'ohm alors que les prises de terre de qualité courante présentent une résistance comprise entre 10 ohms et quelques dizaines d'ohms.




Radio Plans - Electronique Loisirs

FICHE MESURE N° 5

RPEL

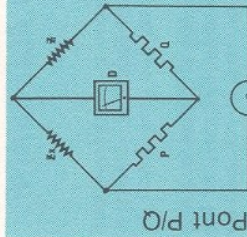


Pont P/Q

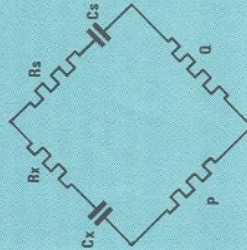

Mesure des capacités à faible angle de pertes.

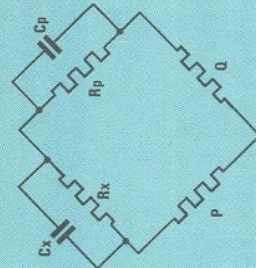
$$R_x = \frac{P}{Q} R_s \quad C_x = \frac{Q}{P} C_s$$




Mesures des capacités à fort angle de pertes.

$$R_x = \frac{P}{Q} R_p \quad C_x = \frac{Q}{P} C_p$$

Radio Plans - Electronique Loisirs

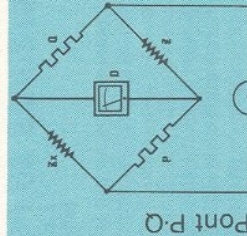


Pont P/Q

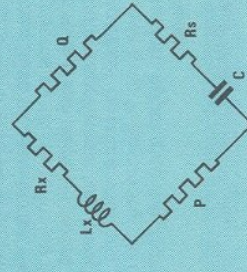

Mesure de self-inductances à fort coefficient de qualité.
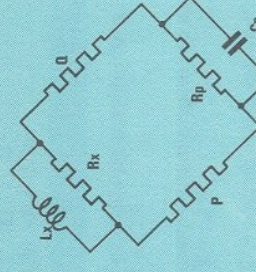
$$R_x = \frac{P \cdot Q}{R_s} \quad L_x = P \cdot Q \cdot C_s$$



Mesure de self-inductances à faible coefficient de qualité.

$$R_x = \frac{P \cdot Q}{R_p} \quad L_x = P \cdot Q \cdot C_p$$

Radio Plans - Electronique Loisirs


FICHE MESURE N° 4

RPEL


En conséquence :

$$x^2 = R \cdot R'$$

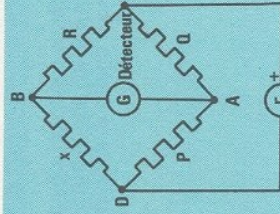
Comme pour la méthode précédente, il n'est plus nécessaire de connaître P et Q avec précision puisqu'ils n'interviennent plus, ce qui limite les erreurs.



Pont de Wheatstone

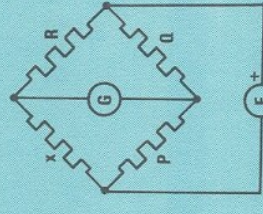

Méthode de substitution

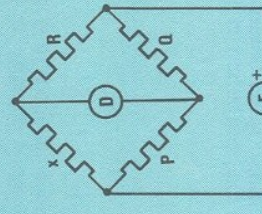

Méthode de transposition

Radio Plans - Electronique Loisirs

FICHE MESURE N° 4

RPEL

MESURES AU PONT DE WHEATSTONE (en continu)

• Principe du pont de Wheatstone

C'est une méthode d'opposition. En effet, la condition d'équilibre s'énonce facilement en considérant que les ddp V_{BD} et V_{AD} d'une part et V_{CB} et V_{CA} d'autre part sont égales et opposées entre elles lorsque l'équilibre est réalisé.

$$V_{BD} = V_{CD} \cdot \frac{x}{x + R}$$

$$V_{AD} = V_{CD} \cdot \frac{P}{P + Q}$$

$$\text{d'où } V_{BD} = V_{AD} = V_{CD} \cdot \frac{x}{x + R} = V_{CD} \cdot \frac{P}{P + Q}$$

$$x(P + Q) = P(x + R)$$

$$\text{soit } xQ = PR$$

• Amélioration des mesures

Méthode de substitution

Le pont étant équilibré, on remplace x par une résistance variable étalonnée R' en agissant sur cette dernière pour retrouver l'équilibre. Dans ces conditions, on obtient alors :

$$x = R'$$

Cette méthode, analogue à celle de la « double pesée » a l'avantage de minimiser les erreurs (P , Q et R n'interviennent plus pour la détermination de x).

Méthode de transposition de Gauss

Le pont étant équilibré

$$x = \frac{P}{Q} \cdot R$$

On permute alors x et R pour parvenir à un nouvel équilibre, ce qui oblige à donner à R une nouvelle valeur, soit R' . Alors :

$$x = \frac{Q}{P} \cdot R'$$

FICHE MESURE N° 5

RPEL

MESURES AU PONT EN ALTERNATIF (AUDIO)

Cette mesure a pour but la détermination à une fréquence f (fréquence audio) des composants active (ou réelle) et réactive (selfique ou capacitive) d'une impédance, que celle-ci soit du type série ou du type parallèle.

P et Q étant 2 résistances pures étalonnées et réglables, Z une impédance étalonnée réglable et Z_x l'impédance à mesurer, les types principaux de ponts de mesures peuvent être classés en deux types : le type P/Q et le type P/Q_x .

En ce qui concerne le domaine audio-fréquence, il est relativement aisé de réaliser des résistances que l'on peut considérer comme pures de même qu'il est possible de réaliser des capacités à faible angle de pertes, donc purement réactives avec une bonne approximation. Mais, par contre, une bobine même très soignée, possède toujours une résistance laquelle, de plus, varie avec la fréquence. En conséquence, les ponts de mesure ne font appel qu'à des résistances et à des capacités étalonnées.

• Pont P/Q

La condition d'équilibre se traduit par :

$$P|Z| e^{j\varphi} = Q|Z_x| e^{j\varphi_x}$$

ce qui exige simultanément :

$$\frac{P}{Q} = \frac{|Z_x|}{|Z|} \quad (\text{égalité des modules})$$

$$\text{et } \varphi = \varphi_x \quad (\text{égalité des arguments})$$

• Pont P/Q_x

La condition d'équilibre se traduit par :

$$P \cdot Q = |Z| e^{j\varphi} \cdot |Z_x| e^{j\varphi_x}$$

ce qui exige simultanément :

$$P \cdot Q = |Z| |Z_x| \quad \text{et } \varphi = -\varphi_x$$

Parmi les ponts de type P/Q_x , on distingue le pont de Sauty-parallèle (ou pont de Nernst) pour les capacités à grand angle de pertes et le pont de Sauty-série (ou pont de Wien) pour les capacités à faible angle de pertes.

Parmi les ponts de type P/Q , on distingue le pont de Maxwell pour les bobines à faible coefficient de qualité et le pont de Hay pour les bobines à fort coefficient de qualité.

FICHE MESURE N° 6

RPEL


MESURE DE LA RÉSISTANCE D'UNE PRISE DE TERRE

Une prise de terre consiste en une masse conductrice enterrée raccordée à une liaison, elle aussi conductrice, réunie à une installation électrique dont elle fixe le potentiel. Si un courant circule dans la liaison, les lignes de courant se prolongent dans le sol, à partir de la masse conductrice, vers des directions variées.

La prise de terre a un double rôle : fixer le potentiel d'un montage par rapport au sol afin que ce potentiel n'atteigne des valeurs dangereuses pour celui qui manipule et, aussi, que ce même potentiel engendre des perturbations capables de fausser les mesures.

• Résistance d'une prise de terre

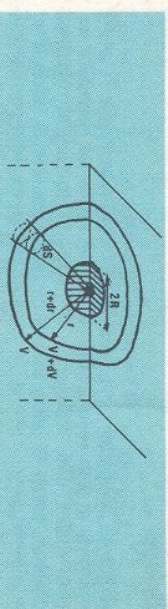On considère le cas idéal où la masse enterrée peut être considérée comme un hémisphère parfaitement conducteur de rayon R dans un sol homogène consistant en un volume homogène de résistivité ρ .



Si un courant I circule à partir de la liaison, par raison de symétrie les lignes de courant sont radiales et les équipotentielles des surfaces hémisphériques. Avec ces hypothèses, un petit cône de courant élémentaire de section dS compris entre deux équipotentielles très proches, de rayons r et $r + dr$, subit une chute de tension dV telle que :

$$dV = \frac{\rho}{dS} \cdot I \cdot \frac{dS}{2 \pi r^2} = I \cdot \frac{\rho}{2 \pi} \cdot \frac{dr}{r^2}$$

La chute de tension entre la prise de terre et l'infini, origine des potentiels est donc :

$$V = I \cdot \frac{\rho}{2 \pi} \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{\rho}{2 \pi R} \cdot I$$

La résistance de la prise de terre est, par définition, égale à :

$$\frac{V}{I} = \frac{\rho}{2 \pi R}$$

**Professionnels du spectacle,
si vous êtes concernés par :**

LA PRODUCTION

L'ANIMATION

LA VIDEO

LA RADIO

LE SON

LA DECORATION

venez au



c'est votre salon

**DU 23 AU 26 MARS 1985
PARC DES EXPOSITIONS
PARIS / PORTE DE VERSAILLES
HALL 2 / DE 11^H à 19^H**



L'ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE

COMPRENDRE...

Dans les années à venir, l'électronique est appelée à jouer un rôle croissant dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui une encyclopédie vous y prépare : c'est le Livre Pratique de l'Électronique EUROTECHNIQUE. Seize volumes abondamment illustrés traitant dans des chapitres clairs et précis de la théorie de l'électronique. Une œuvre considérable détaillée, accessible à tous, que vous pourrez consulter à tout moment.

FAIRE...

Pour saisir concrètement les phénomènes de l'électronique, cette encyclopédie est accompagnée de quinze coffrets de matériel contenant tous les composants permettant une application immédiate. Vous réaliserez plus de cent expériences passionnantes et, grâce à des directives claires et très détaillées, vous passerez progressivement des expériences aux réalisations définitives.

SAVOIR...

Conçue par des ingénieurs, des professeurs et des techniciens hautement qualifiés possédant de longues années d'expérience en électronique, cette encyclopédie fait appel à une méthode simple, originale et efficace.

16 VOLUMES QUI DOIVENT ABSOLUMENT FIGURER DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE ET 15 COFFRETS DE MATERIEL

Le Livre Pratique de l'Électronique est l'association d'une somme remarquable de connaissances techniques (5000 pages, 1500 illustrations contenues dans 16 volumes reliés pleine toile) et d'un ensemble de matériel vous permettant de réaliser des appareils de mesure et un ampli-tuner stéréo.



eurotechnique

FAIRE POUR SAVOIR
rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon

Renvoyez-nous vite ce bon

**BON POUR UNE
DOCUMENTATION GRATUITE**

à compléter
et à renvoyer aujourd'hui
à EUROTECHNIQUE
rue Fernand-Holweck
21100 Dijon

Je désire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre documentation sur le Livre Pratique de l'Électronique.

09187

Nom _____ Prénom _____
Adresse _____
Code Postal _____ Localité _____

Le retour aux sources de RADIO ANGORA (100,7 MHz)

« INTERFACE » retourne à ses premières amours,

Le Magazine de la micro-informatique sur ANGORA est de nouveau programmé le samedi matin de 8 h à 8 h 30, et ce depuis le samedi 12 janvier 1984.

ERRATUM à propos du Moniteur assembleur-désassembleur des N° 445 et 446

Le programme de chargement pour le moniteur assembleur qui a été publié pour l'ORIC 1 dans Radio Plans de décembre 1984 comportait une erreur : à la ligne 170, au lieu de :

170 POKE AD+I,B

Il fallait lire :

170 POKE AD+I-1,B

Cette erreur provoquait en fait un décalage du programme d'un octet vers les adresses croissantes.

REMARQUE : Si vous avez déjà effectué la saisie complète du moniteur sur votre ORIC, il est inutile de recommencer :

L'erreur peut être corrigée de la façon suivante :

Chargez le moniteur à l'aide de la séquence suivante :

CALL #E6CA : POKE #35,0 : CALL #E4A8
CALL #E804 <RETURN>

et mettez votre magnétophone en route.

Ceci aura pour effet de charger le moniteur en empêchant son démarrage automatique.

Vous pouvez ensuite corriger l'erreur par :

FOR I=#7602 TO #97FF : POKE I,PEEK(I+1) : NEXT <RETURN>

Et vous sauvegarderez votre moniteur par :

CSAVE "MONITEUR",A#7602,E#97FF,AUTO

Toujours au sommaire :

— La revue de presse Micro avec régulièrement : Hebdomadaire, l'O.L., Votre ordinateur, Micro et Robots, S.V.M., Théoric, Mégahertz, Laser Infos, l'Hectorien, BYTE.

— L'invité de la semaine : plus d'une trentaine pour 1984.

— Et, en fonction de la créativité du moment, le logiciel de la semaine (diffusion d'un logiciel créé par un auditeur d'Interface).

Si vous êtes en cours de saisie, nous vous conseillons de terminer celle-ci avec le programme de chargement erroné et de modifier le moniteur à la fin du chargement selon la méthode citée ci-dessus.

La seconde erreur était due à une mauvaise protection de la mémoire au moment de la génération du listing.

Nous donnons ci-dessous la version exacte de la zone erronée qui se situe entre les adresses 7A80 et 7E50.

Pour corriger cette zone :

Charger le moniteur à l'aide de la séquence suivante :

CALL #E6CA : POKE #35,0 : CALL #E4A8
CALL #E804 <RETURN>

et mettez votre magnétophone en route.

(Charger la version finale du moniteur, c'est-à-dire celle dont la saisie a été entièrement faite et qui a été corrigée de l'erreur de décalage introduite par le programme de saisie.)

Ceci aura pour effet de charger le moniteur en empêchant son démarrage automatique.

Vous pouvez ensuite corriger l'erreur en rechargeant le programme de saisie, (prenez soin d'utiliser le programme de chargement débogage selon les transformations données dans la première partie de cet erratum).

DOKE 30208,31360:RUN

Ce qui aura pour effet de faire continuer la saisie à partir de #7A80. Arrêtez la saisie en tapant CTRL C lorsque vous atteindrez l'adresse #7E50.

Suite page 79.

SONEREL

33, rue de la Colonie 75013 PARIS
580.10.21

NOUVEAU

SFERNICE

P11VZN CR 20
(21 positions)

POTENTIOMÈTRE A CRANS



Potentiomètre rotatif de qualité à piste cermet. Simple et double, variation lin ou log. **P11VZN 5 %**



T 18

Trimmers multitours à piste cermet



T 93 YB



T7 YA



TX

Trimmers monotour à piste cermet



P 13 TR

Potentiomètre miniature de tableau à piste cermet

SFERNICE

RCMS 05 K3

Résistance de précision 1 % 50 ppm
Couche métal



RUWIDO



RUWIDO

Potentiomètre rectiligne de qualité à piste carbone

DEMANDE DE
CATALOGUE GRATUIT
ET TARIF

Nom :

Adresse :

Code postal :

Détaillants grand public, qui êtes-vous

Notre périple dans la profession des détaillants grand-public nous a conduit ce mois-ci en Anjou. Située au cœur des Mauves, à soixante kilomètres d'Angers, la cité de Cholet est surtout connue pour ses célèbres mouchoirs.

Si l'industrie textile est restée un secteur d'activité important, le tissage de ce traditionnel mouchoir a pratiquement disparu. D'autres productions industrielles, plus contemporaines, se sont par contre implantées : le jouet, la chaussure, l'électronique avec Thomson et Digital Developpements (Lecteurs de disques).

Comme dans beaucoup de grandes villes (ici près de 58 000 habitants) l'intérêt pour l'électronique de loisirs croît et la proximité d'industries électroniques aidant des commerces de détail de composants électroniques s'y développent.


Nous vous invitons à découvrir à travers ces deux pages, les activités de Cholet Composants Électroniques (C.C.E.).

À peine à cinq minutes de la gare de Cholet, où Mme Gatineau est venue nous chercher, nous découvrons le magasin Cholet Composants. Le local n'est pas très grand, mais judicieusement agencé. Il est à peine dix heures et l'on sert les premiers clients de la journée, l'accueil est sympathique. C'est en 1979 que Philippe Gatineau après huit ans d'exercice chez Thomson à Cholet, décide de créer avec son épouse, un commerce de composants électroniques. Au début, nous explique P. Gatineau, ces composants étaient plus spécialement adaptés à la clientèle des écoles. La proximité d'un lycée technique préparant au BTS d'électro-technique a guidé ce choix, et l'on trouvait plus particulièrement du matériel orienté industrie et automatisme à savoir : relais, thyristors de puissance, circuits logiques.

Le nombre d'établissements scolaires devenus clients de C.C.E. est actuellement en progression, ceci donne à penser que le service rendu est apprécié.

À partir de 1982, l'accent est mis sur le matériel radio-amateur, Cholet composants propose alors des composants plus spécifiques, tournés vers la HF. Les radio-amateurs ont la réputation d'être des gens exigeants sur la qualité du matériel qu'ils achètent, leur clientèle aussi s'accroît.

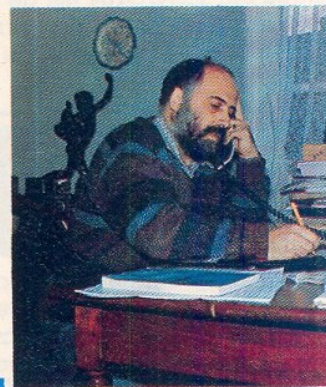Aujourd'hui c'est l'électronique en général dont désire s'occuper C.C.E.. P. Gatineau : « nous voulons privilégier le



matériel particulier et proposer à notre clientèle des composants hors des sentiers battus, il nous faut nous démarquer de l'électronique inutile. L'électronique progresse, il nous faut progresser aussi ». Que cette musique fut douce à nos oreilles M. Gatineau mais la surprise fut bien plus grande encore. Notre éditorial du mois de janvier parlait de télévision par satellites, de projets de stations terrestres de réception et des problèmes de distribution de produits des composants spéciaux. Sans les citer, nous pensions principalement aux transistors As Ga ou aux circuits imprimés en verre téflon. Il semble que la réception par satellites soit une très proche réalité chez Cholet Composants. Que l'on parle de ces transistors As Ga, fragiles et coûteux, de ce verre téflon très coûteux mais indispensable pour travailler en hyperfréquence, ces éléments sont disponibles chez C.C.E. Et pour aller plus loin encore, Cholet Composants compte proposer prochainement un préampli 4 GHz ainsi qu'une antenne parabolique de 2 m de diamètre. Ceci constitue une première étape, et par la suite sera abordé en premier, la réception de Météosat sur 1,76 GHz, les travaux sont d'ailleurs bien avancés, puis la réception à 12 GHz, les problèmes rencontrés sont ici plus pointus mais devraient pouvoir être résolus par l'utilisation de matériel japonais spécialisé.

On trouve également chez Cholet Composants des composants plus traditionnels et des marques telles : Motorola, RTC, Plessey que bien des lecteurs nous disent difficile à se procurer, (des revendeurs aussi... ?). Un autre point à remarquer : un stock important de quartz, de bobinages et la disponibilité de transils. Habitué à bobiner des selfs ou des transformateurs spéciaux pour les radio-amateurs, C.C.E. bobine également les petits transfos d'alimentation qu'il propose à ses clients. La vocation de Cholet Composants n'est pas de vendre du produit fini, mais du composant, nous ferons une exception pour les kits, ceux de la gamme Kit Plus et ceux propres à C.C.E. et destinés aux radio-amateurs, dont nous donnons ci-après un aperçu.

Récepteur 144 MHz

Émetteur-Récepteur 144 MHz synthétisé

Émetteur TV (amateur) 12 W crête.

Convertisseur pour réception TV amateur 438 MHz.


Système de codage RTTY...

Ces kits sont en général créés par des amis radio-amateurs de M. et Mme Gatineau.

Depuis le début du mois de septembre 1984, Cholet Composants a ouvert un magasin à Paris, au n° 12 de la rue Emilio Castelar dans le 12^e arrondissement. C'est la devanture de ce local que vous pouvez voir sur la photo ci-contre. Sur une surface de vente de 40 m² environ, on peut trouver les mêmes produits que dans le magasin de Cholet et selon ses gérants les débuts semblent prometteurs. Les raisons qui ont poussé C.C.E. à ouvrir ce second point de vente sont, en premier, l'espoir d'accroître le chiffre d'affaires et en second, la facilité d'approvisionnement. Quatre personnes travaillent pour C.C.E., trois à Cholet pour servir la vingtaine de clients quotidiens, préparer les commandes par correspondance qui représentent plus de 30 % du chiffre d'affaires, assurer les approvisionnements, tenir la comptabilité et répondre au téléphone ce qui représente un temps non négligeable.

Une personne s'occupe en permanence du magasin de Paris. Dans un très proche avenir est prévue une gestion sur ordinateur, surtout pour la vente par correspondance. En 1984, un budget d'environ cent mille francs a été consacré à la publicité directe dans des supports tels que : Electronique Pratique, Haut parleur, Radio Ref, Mégahertz et Radio Plans bien sûr. Il faut compter également dans cette somme la présence de C.C.E. sur les salons radio-amateurs tels que ceux d'Auxerre, d'Avignon, de Poitiers (SITRA), de Royan, de Marseille.


Pour nous résumer, nous dirons que nous avons trouvé à Cholet Composants Electroniques tout d'abord un accueil très sympathique, ce à quoi tous les clients sont certainement sensibles, ensuite, l'assurance pour ceux-ci de bénéficier de conseils éclairés et d'une assistance technique ; enfin, le plaisir de constater chez M. et Mme Gatineau le désir de pouvoir proposer à leurs clients les produits les plus récents de l'industrie électronique.

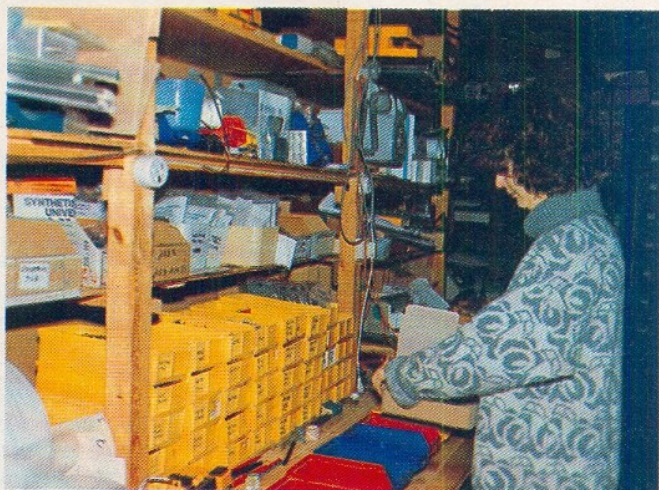

NOUVEAU

LA PREMIERE ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DE LA TELEVISION

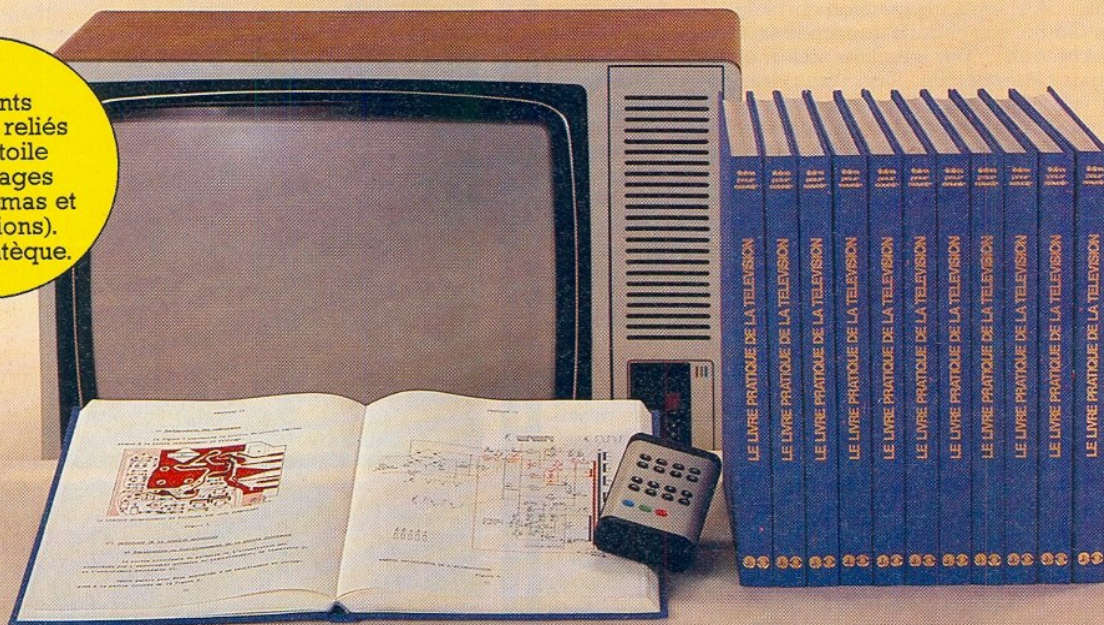10
élégants
volumes reliés
pleine toile
(3000 pages
1000 schémas et
illustrations).
1 schémateque.



Après "Le Livre Pratique de l'Electronique", EUROTECHNIQUE vous présente aujourd'hui dans la même collection, sa nouvelle encyclopédie "LE LIVRE PRATIQUE DE LA TELEVISION".

Conçue sur le même principe, c'est-à-dire une série de volumes très clairs, attrayants et abondamment illustrés, accompagnés de coffrets contenant tout le matériel pour une application immédiate.


FAIRE :

Grâce à des directives claires et très détaillées, vous aurez la fierté de réaliser vous-même votre téléviseur couleurs PAL-SECAM multistandard à télécommande ainsi qu'un voltmètre électronique. Vous recevrez également un oscilloscope de qualité grâce auquel vous effectuerez de nombreux contrôles et mesures.

SAVOIR :

Dans ce domaine en pleine expansion, vous enrichirez vos connaissances d'une spécialisation passionnante qui peut s'avérer très utile sur le plan professionnel. De plus, vous disposerez, chez vous, d'un ouvrage complet de référence sur la Télévision noir et blanc et couleurs, que vous pourrez consulter à tout moment.

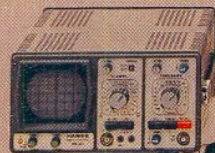Un
voltmètre
électronique.
Un oscilloscope.
Un téléviseur
multistandard
PAL-SECAM à
télécommande.



eurotechnique
FAIRE POUR SAVOIR
rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon



Envoyez nous vite ce bon

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

à compléter et à renvoyer aujourd'hui à EUROTECHNIQUE, rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON

Nom _____

Adresse _____

Ville _____

Code postal _____

Prenom _____

Je désire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre documentation sur le Livre Pratique de la Télévision

Un décodeur-régénérateur FSK

La modulation par déplacement de fréquence ou FSK (Frequency Shift Keying) est un procédé permettant de transformer les données numériques en signaux audiofréquences et vice-versa. C'est dire à quel point l'informatique fait appel à cette technique, tant en transmission de données (modems) qu'en enregistrement magnétique (cassettes).

Le montage que nous allons décrire permet de *démoduler* des signaux FSK de provenance quelconque, mais aussi de les *régénérer*, ce qui peut servir par exemple pour recopier ou même « sauver » des cassettes de mauvaise qualité ou à « extraire » des signaux valables d'une transmission noyée dans le bruit.

Pourquoi la modulation FSK ?

Dans le domaine informatique, cette question équivaut à s'interroger sur la nécessité d'utiliser des hautes fréquences en radio : appliqué à une antenne, un signal BF ne rayonnera pas à plus de quelques dizaines de centimètres alors qu'il ira aussi loin que l'on veut, si on lui fait *moduler une porteuse HF*, en amplitude ou en fréquence.

De la même façon, les données numériques (ou trains de bits) acceptent fort mal de circuler directement sur de simples fils : leurs « fronts raides » se trouvent arrondis de façon inacceptable au bout de quelques mètres, à cause de la « capacité répartie » des conducteurs.

Egalement, il n'est pas possible d'enregistrer correctement de tels signaux sur un magnétophone prévu

pour traiter des signaux audio, de bande passante limitée.

Dans les deux cas, une solution élégante consiste à *moduler une porteuse BF* par les messages numériques à transmettre ou à enregistrer. On pourra ainsi utiliser n'importe quel équipement capable de s'accommoder de signaux audio : lignes téléphoniques, émetteurs et récepteurs radio, magnétophones à cassettes, ou même disques rigides ou souples.

Comme en radio, on peut songer à la modulation d'amplitude (AM) ou à la modulation de fréquence (FM).

L'AM se prête mal à la transmission numérique à grande vitesse, et rares sont les cas où l'avantage de la simplicité l'emporte sur ses nombreux inconvénients.

Le ZX 81 fait exception à la règle, avec les conséquences que l'on sait, et attaque le magnétophone à cassettes qui lui est associé par une onde de 3300 Hz modulée « en robinet » par les bits à transmettre, à peine codés.

La plupart des autres ordinateurs, et bien sûr les modems, agissent sur la *fréquence* de la porteuse. Comme le signal modulant ne connaît que deux états, 0 ou 1, cette modulation de fréquence se ramène à un perpétuel « basculement » de la porteuse entre deux fréquences bien précises, par exemple 1300 et 2100 Hz, mais les variantes sont légion !

Pourquoi un décodeur ?

Dans tout système informatique, modulation et démodulation FSK sont des opérations réputées « transparentes » pour l'utilisateur.

Lorsque l'on téléphone aux États-




Unis, on ne s'inquiète généralement pas de savoir si la communication s'établit par satellite ou par câble sous-marin. Alors pourquoi diable chercher à comprendre comment un ordinateur code ses programmes sur une cassette ?

Pour notre part, nous estimons que la curiosité n'est pas un défaut, mais bien une qualité, notamment en informatique. Les fabricants d'ordinateurs fournissent aussi peu de données techniques sur leurs machines qu'il est décevant possible de le faire, ce qui complique singulièrement la tâche du bricoleur cherchant à concrétiser des idées parfois à la limite du saugrenu (du moins au goût des commerçants qui préfèrent vendre un accessoire que donner un conseil gratuit).

L'étude du « format » d'enregistrement d'une machine peut fournir des indications sur sa structure interne, mettre en évidence des compatibilités insoupçonnées avec d'autres matériels, ou... faire naître certaines fort bonnes idées !

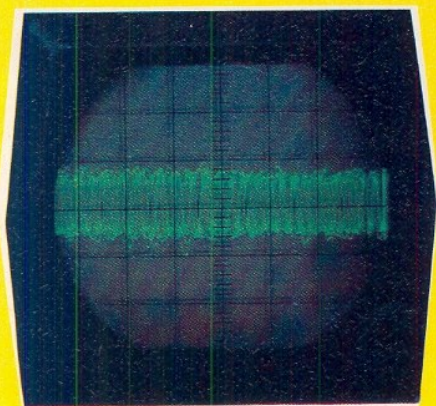Or, rien n'est plus délicat à observer à l'oscilloscope qu'un signal FSK, car les limites des zones de fré-



Aspect d'un signal FSK observé à l'oscilloscope.

quences différentes n'apparaissent pas nettement tandis que le caractère « aléatoire » du message binaire transmis affole complètement la synchronisation de la trace.

L'examen direct du message numérique non modulé est incomparablement plus confortable, mais ce signal n'est généralement pas disponible, même en ouvrant l'ordinateur. Il faut donc démoduler...

Par ailleurs, de plus en plus de signaux FSK nous parviennent soit par ligne téléphonique (TELETEL), soit par radio (RTTY, AMTOR, etc.), et il est bien tentant de leur faire livrer leurs secrets !


Pourquoi un régénérateur ?

Un signal FSK est fait pour être transmis ou enregistré : les transmissions ne sont pas toujours bonnes, et les enregistrements parfois guère meilleurs surtout si l'on pratique la copie de magnétophone à magnétophone.

Indépendamment de toute velléité de « piratage » de programmes du commerce, il est de la plus élémentaire prudence de pratiquer des copies « de précaution » de ses cassettes préférées : un incident est si vite arrivé !

L'idéal est de demander une sauvegarde à l'ordinateur, mais il faut bien souvent commencer par « déplomber » les protections prévues, ce qui représente parfois un gros travail dont le succès n'est pas automatiquement garanti.

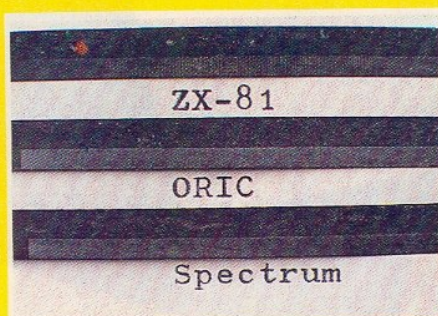Bien des cassettes sont obtenues par duplication à grande vitesse : leur qualité technique permet tout juste un chargement correct, mais une copie « audio » risque de se révéler inexploitable.



Quelques échantillons de signaux FSK enregistrés sur bande magnétique, et rendus visibles au moyen de la bombe KF « révélateur magnétique » : la bande défilait à 9,5 cm / seconde pour une largeur de 6,35 mm...

Un « régénérateur » est un montage capable de « remettre à neuf » un signal « usé » sans nécessairement le décoder puis le recoder. Ce principe est largement utilisé sur les artères de communications numériques, en remplacement des classiques « répéteurs » ou amplificateurs employés en téléphonie.

Un tel accessoire pourra également rendre service lors de la réception de programmes transmis par radio, activité appelée à se développer rapidement.

Les liaisons radio sont souvent parasitées, et le décodeur FSK de l'ordinateur utilisateur n'est pas toujours assez performant pour s'accommoder d'un signal entaché de bruit de fond. Là encore, le passage par un régénérateur peut être une solution satisfaisante au problème.

Notre montage pratique

Le montage dont la figure 1 fournit le schéma de principe remplit à la fois les fonctions de décodeur et de régénérateur de signaux FSK.

Il est en effet bâti autour d'un circuit à verrouillage de phase (PLL ou Phase Locked Loop) de type LM 565, dont nous rappellerons brièvement le principe à la figure 2 :

Un comparateur de phase reçoit le signal d'entrée, supposé de fréquence f . Sur sa seconde entrée, il reçoit le signal produit par un oscillateur commandé en tension (VCO ou Voltage Controlled Oscillator).

En sortie d'un filtre passe-bas connecté à la sortie du comparateur de phase on recueille donc une tension continue reflétant l'écart de phase (et a fortiori de fréquence) existant entre les deux signaux.

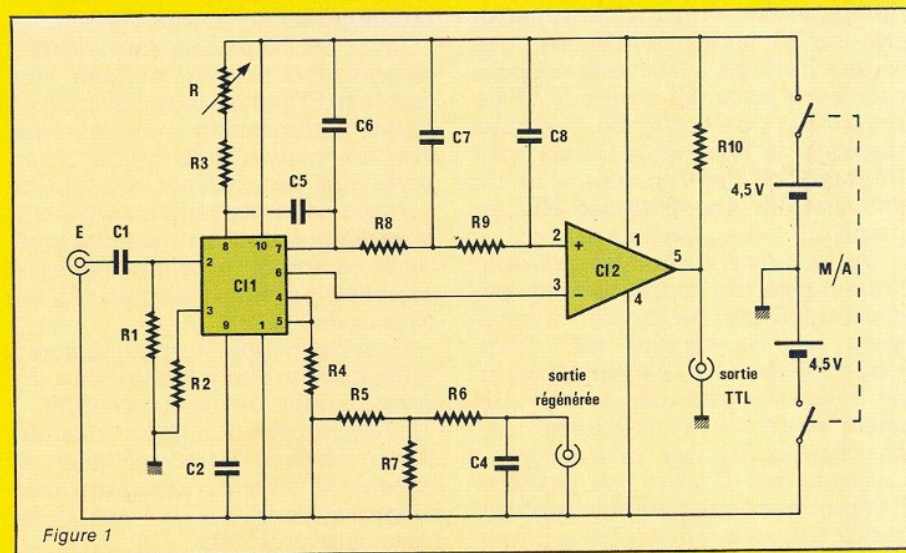


Figure 1

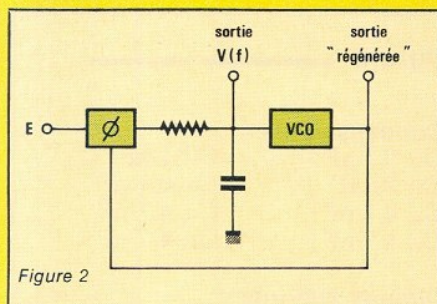


Figure 2

Si maintenant la boucle est bouclée par application de cette tension à l'entrée de commande du VCO, l'ensemble peut, s'il est bien réglé (ce qui est parfois délicat !) se verrouiller sur la fréquence d'entrée.

On dispose alors de deux signaux utiles :

- à la sortie du VCO un signal parfaitement « propre » reproduisant les moindres variations de fréquence du signal d'entrée, pas toujours aussi « présentable ».

- à l'entrée du VCO, une tension continue proportionnelle à la fréquence du signal d'entrée.

Le premier est notre « signal régénéré », tandis que le second n'est autre que le message démodulé, si l'entrée reçoit un signal FSK.

Seulement, son amplitude est très faible, et un comparateur s'impose pour l'amener au niveau TTL.

Insistons sur le fait que le réglage d'une boucle PLL est souvent critique : la fréquence de repos du VCO et les constantes de temps des filtres ne s'improvisent pas.

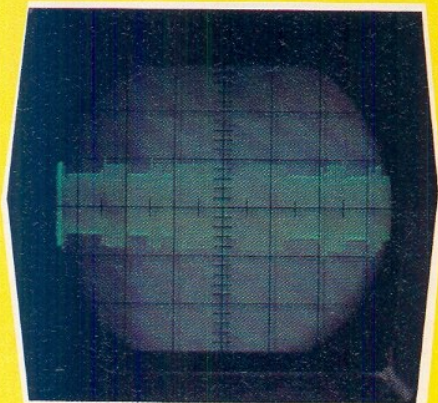



Image obtenue en photographiant un unique balayage de l'oscilloscope.

Les valeurs indiquées conviennent pour le message délivré par la sortie « cassette » d'un ORIC 1 ou ATMOS commuté en 300 bauds (vitesse lente, comme les cassettes du commerce).

Le mode rapide 2 400 bauds utilise les mêmes fréquences BF, mais modulées trop vite pour que la régénération puisse être assez fiable.

En présence de signaux émanant d'autres sources, on aura à ajuster le VCO (potentiomètre de 10 kohms noté R et/ou condensateur de 22 nF noté C), et éventuellement les éléments RC des deux filtres à deux étages.

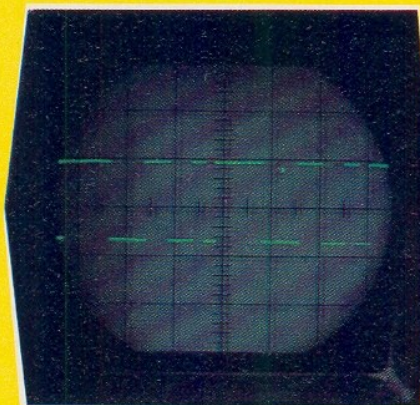Le premier sert exclusivement au décodage, et le second uniquement à la régénération. En effet, le magnétophone relié à la sortie du circuit ne doit pas recevoir directement les signaux rectangulaires du VCO, trop riches en harmoniques. Avec le filtrage présenté ici, on arrondit les signaux au même degré que l'ORIC lui-même, pour un maximum de ressemblance de la copie par rapport à son original.



Le signal FSK de l'ORIC, décodé par notre montage.

La figure 3 fournit un tracé de circuit imprimé dont les dimensions permettent l'installation dans un petit boîtier plastique RETEX-BOX POLIBOX 5100 GA, après câblage selon la figure 4.

Il reste au besoin suffisamment de place pour une petite pile de 9 volts, mais comme le 565 exige une alimentation symétrique, il faudrait lui ménager une « masse fictive » au moyen de deux résistances de 100 ohms environ.

On préférera donc le plus souvent deux piles 6 V d'appareil photo, deux piles plates 4,5 volts extérieures, ou une petite alimentation secteur.

Mise en œuvre

Par sa nature même, l'entrée du montage est très tolérante sur le niveau du signal, qui peut évoluer entre quelques dizaines de millivolts et plus d'un volt efficace. On pourra donc le relier à peu près n'importe quelle sortie de magnétophone, notamment une prise écouteur (EAR).

Le réglage se fera soit « à l'oreille » en branchant la sortie du montage sur une entrée micro d'amplificateur (rechercher la meilleure ressemblance possible avec l'original), soit à l'oscilloscope en cherchant la plus grande netteté possible des signaux démodulés.

Figure 3

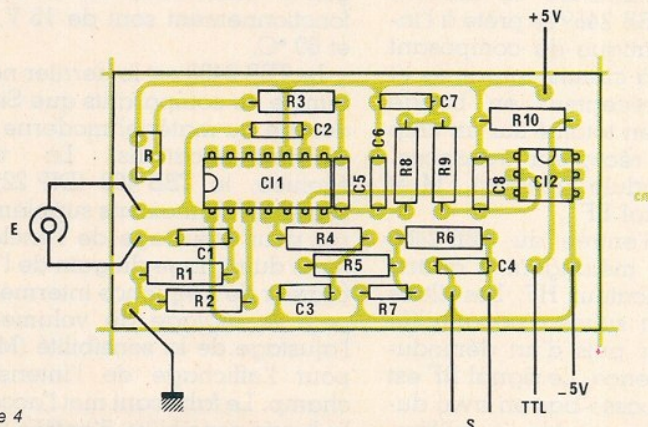
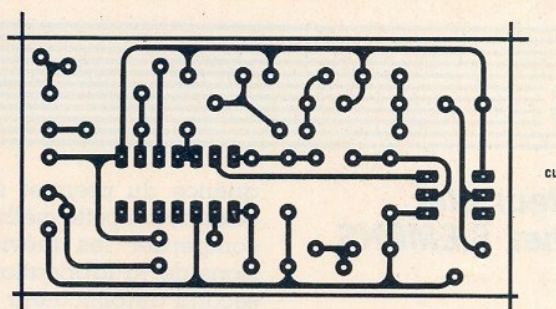


Figure 4

Réalisation

En régénération, on branchera directement la sortie du montage à l'entrée micro du magnétophone copieur, alors qu'en décodage la sortie TTL pourra attaquer une grande variété de dispositifs externes, d'un oscilloscope à un microprocesseur. Bien entendu, nos lecteurs n'ayant pas l'usage de la sortie TTL pourront se dispenser de câbler le TCA 335 A et ses composants associés, à partir de la première résistance de 12 k Ω . Le condensateur de 0,1 μ F devra rester en place, car il s'agit de l'élément principal du filtre passe-bas du PLL.

Conclusion

Les applications de ce montage ont été décrites dans le cadre de la copie de cassettes d'ORIC, et de l'étude des signaux délivrés par l'interface « Tangerine » de cette machine.

Moyennant des réglages différents, on pourra facilement lui faire décoder au régénérer des signaux FSK de toute provenance.

Avec le développement rapide des transmissions de données par toutes sortes de moyens, ces signaux sont appelés à devenir très familiers à nos lecteurs, et nous espérons que cette petite étude leur facilitera la prise de contact !

Patrick GUEULLE

Nomenclature

Résistances 5 % 1/4 W

R₁: 560 Ω
R₂: 560 Ω
R₃: 1,5 k Ω
R₄: 12 k Ω
R₅: 10 k Ω
R₆: 15 k Ω
R₇: 1 k Ω
R₈: 12 k Ω
R₉: 12 k Ω
R₁₀: 2,2 k Ω

Condensateurs

C₁: 0,1 μ F
C₂: 22 nF
C₃: 4,7 nF
C₄: 4,7 nF
C₅: 1 nF
C₆: 0,1 μ F
C₇: 4,7 nF
C₈: 4,7 nF

Circuits intégrés

CI₁: LM 565 (NS)
CI₂: TCA 335 A (Siemens)

Divers

1 pot ajustable 10 k Ω
1 coffret RETEX Polybox 5100 GA



Le circuit imprimé câblé.

Infos

Un récepteur plat intégré chez SIEMENS


Le boîtier miniature en matière plastique du TBB 2469 se prête à l'insertion automatique du composant sur les cartes à circuits imprimés et contient un récepteur en bande étroite tenant en totalité sur un chip bipolaire. Ce récepteur transpose, limite et démodule le signal FM et restitue le signal BF.

Le signal d'entrée du TBB 2469 parvient à un mélangeur à quartz via un amplificateur HF. Les filtres extérieurs sont suivis d'un amplificateur limiteur puis d'un démodulateur à coïncidence. Le signal BF est conduit à un passe-bas en aval duquel figure un double amplificateur BF : le gain et la réponse en fré-

quence du premier se règlent par l'extérieur ; cette méthode permet de compenser les inévitables dispersions de la fabrication en série. Le second amplificateur permet de régler le volume. Les valeurs limites de fonctionnement sont de 15 V, 3 mA et 60 °C.




Le TBB 2469 est le dernier né de la famille de composants que Siemens destine au matériel moderne de radiocommunications. La version évoluée, le TBB 469 (DIP 22), présente des connexions supplémentaires pour l'ajustage de l'enclenchement du réglage du gain de l'amplificateur de fréquence intermédiaire, pour le réglage du volume, pour l'ajustage de la sensibilité (Mute) et pour l'affichage de l'intensité de champ. Le fabricant met l'accent sur la haute sensibilité d'entrée jusqu'à des fréquences de 60 MHz. Ce com-

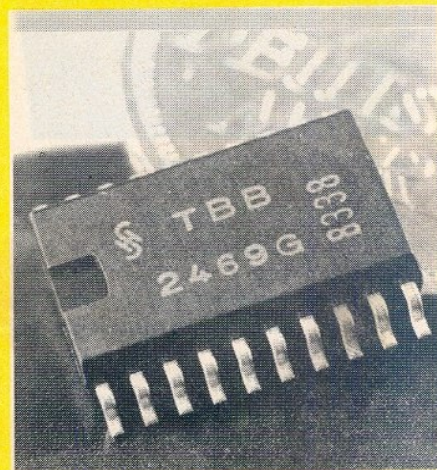posant est essentiellement destiné aux récepteurs de radiocommunications vocales.



Bargraph

multiple sur écran couleur

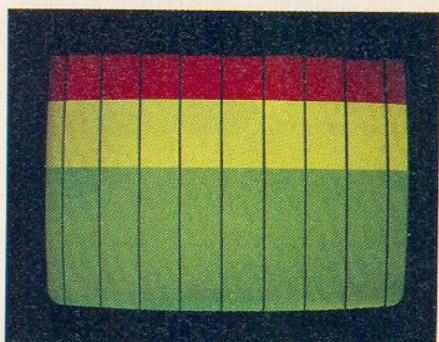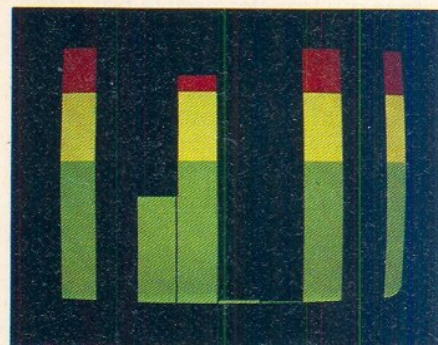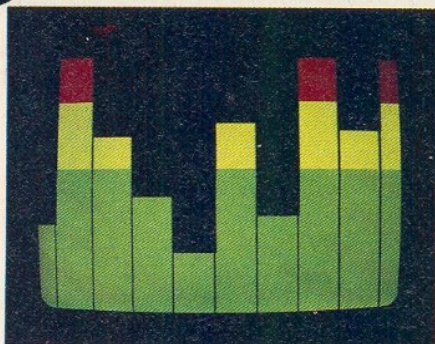

Comment profiter au maximum de votre moniteur ou de votre écran TVC, c'est un sujet souvent traité par Radio-Plus, pardon Radio Plans.

Nous avons successivement abordé les différents normes de transmission et les divers procédés couleur, ce qui nous a naturellement entraîné vers quelques réalisations. Ces diverses réalisations ont pu voir le jour grâce à quelques circuits intégrés spécifiques. Tel est le cas du SAA 1043 RTC, que Radio Plans a été le premier à présenter à ses lecteurs, utilisé dans la réalisation proposée dans ce numéro.

Qu'on se rassure, l'appareil proposé dans les pages suivantes est tout à fait inoffensif, mais fort utile puisqu'il transforme ou adapte un moniteur couleur ou un récepteur TVC - pourvu qu'il possède la fameuse prise PERITEL - en un bargraph multiple.

Habituellement qui dit bargraph, dit échelle lumineuse dont la longueur est une fonction d'un signal d'entrée. L'échelle lumineuse est en général réalisée par un ensemble de diodes électroluminescentes ou un écran à cristaux liquides spécialement prévu pour cet emploi. L'originalité du montage réside dans l'emploi du tube TVC comme organe d'affichage.

Quelle utilisation pour un tel appareil ?

Le bargraph multiple sur écran TV ou moniteur peut être utilisé dans de nombreuses situations. Une de ces situations est la visualisation de tensions de sortie de capteurs, par exemple surveillance de la température des bains en photo, ou encore surveillance de niveau de liquide dans une cuve ou un bain pourvu que l'on dispose d'un capteur délivrant l'information appropriée.

Mais l'application la plus immédiate reste la surveillance d'une modulation basse fréquence. Le bargraph multiple se prête parfaitement au remplacement des vu-mètres d'une console de mixage par exemple. On peut imaginer lors d'un enregistrement, un seul écran remplaçant une batterie de dix vu-mètres. Un coup d'œil suffit pour être averti d'une saturation sur un micro, une voie ou un groupe de voies.

Une autre application intéressante est l'analyse d'un signal par bande

Réalisation

d'octave. Ce type d'analyseur permet un réglage correct d'un égaliseur par bande d'octave si l'on dispose d'un micro de mesure assez sérieux : micro à condensateur B et K ou micro électret Genrad.

Ce même système pourrait être étendu à une analyse plus fine, analyse par tiers d'octave mais une telle réalisation sortirait du cadre d'un journal de vulgarisation. À titre d'information, ce genre d'instrument nécessite 50 à 100 kF d'investissement.

Dans le prochain numéro nous décrirons les circuits de filtrage par octave qui transforment le bargraph 10 rubans en un analyseur par bandes d'octave. Ce circuit sera relativement simple mais les composants assez nombreux. Pour éliminer les selfs ou un trop grand nombre d'amplificateurs opérationnels, nous utiliserons une vingtaine de circuit intégrés National Semiconductor référencés MF 10. N'anticipons pas mais sachons que le MF 10 est un circuit 20 broches qui permet la réalisation de deux filtres d'ordre 2 et qu'il fonctionne grâce à des intégrateurs à capacités commutées.

Les diverses solutions envisageables pour la réalisation du bargraph

En fait il existe un grand nombre de solutions mais nous n'en avons retenu que deux, l'une très intéressante par sa simplicité, l'autre plus compliquée mais aussi plus attrayante par l'aspect de l'affichage. Quels sont les critères fondamentaux qui définissent le bargraph ?

Nous plaçons en tête le nombre de barres, vient ensuite le sens de déplacement et finalement la couleur du ruban.

Le nombre de barres :

Le nombre de barres peut être quelconque et est simplement limité par la lisibilité que l'on attend du système ; avec les schémas proposés le nombre de barres est compris entre 1 et 10. En modifiant légèrement les schémas ce nombre peut-être porté à 20 ou 30 mais il est à craindre que la lisibilité se dégrade rapidement surtout sur les moniteurs équipés de tube TVC standard. Si l'on dispose d'un moniteur haute résolution, le problème ne se posera probablement pas.

Le sens de déplacement :

Lorsque l'on conçoit un tel système, le sens de déplacement auquel on

pense naturellement est le suivant : déplacement horizontal de gauche à droite. C'est, techniquement, la solution la plus simple. Le zéro correspond au niveau noir sur un groupe de lignes et l'excursion pleine échelle à un signal présent sur toute la durée de la ligne.

Si ce système ne donne pas satisfaction on peut en envisager un second : déplacement de bas en haut ; ce système est légèrement plus complexe mais généralement considéré comme plus esthétique.

La couleur des rubans :

Ici aussi deux solutions fondamentalement différentes : barres de couleur uniforme ou barres multicolores. Concrétisons par un exemple : on peut envisager un système de cinq barres rouge, blanche, verte, jaune, rouge, ou ce même système avec les cinq barres vertes jusqu'à un premier seuil, jaunes jusqu'à un deuxième seuil et rouges dès que ce deuxième seuil est franchi. Ces deux configurations sont envisageables quel que soit le sens de déplacement : horizontal ou vertical.

Pour illustrer ces diverses configurations, nous avons réalisé deux systèmes très différents : un bargraph à trois barres horizontales, déplacement de gauche à droite, couleur : rouge, vert, bleu et un bargraph à 10 barres, déplacement de bas en haut, couleur vert jusqu'au premier seuil, jaune jusqu'au second seuil et rouge du second seuil jusqu'à la pleine échelle.

Avant d'aborder les circuits propres à ces deux systèmes, nous ferons un bref rappel sur les caractéristiques essentielles du circuit de synchronisation SAA 1043 RTC qui

constitue dans tous les cas le cœur du système.


Ce circuit délivre en effet tous les signaux nécessaires au bon fonctionnement des divers sous-ensembles.

Rappel des caractéristiques du SAA 1043

Le SAA 1043 est un circuit intégré LOC MOS RTC qui délivre un grand nombre de signaux utiles dans la majeure partie des applications vidéo : codeurs PAL, SECAM, NTSC, décodeurs, transcodeurs, générateurs de mires, caméras, jeux vidéo etc...

La description de ce circuit a déjà été abordée dans le numéro 444 de Radio Plans, il n'est donc pas utile de revenir sur les principes fondamentaux régissant son fonctionnement ; nous nous bornerons à une énumération des signaux d'entrée et de sortie, particulièrement utiles dans la réalisation qui nous préoccupe. Hormis l'évidente alimentation 0, + 6 V, quatre entrées méritent d'être citées : trois entrées de programmation du standard et une entrée horloge. Si la fréquence d'horloge injectée est adéquate et le câblage des entrées de programmation de standard ad hoc, le circuit intégré SAA 1043 fournit, dans le standard SECAM, les 14 signaux logiques suivants :

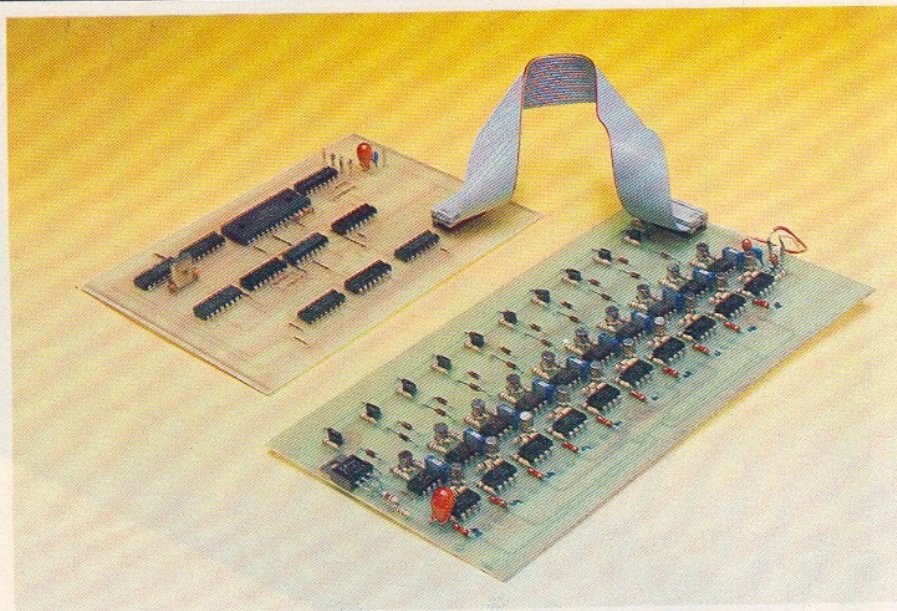- un signal d'effacement chroma à la broche 1
- un signal FH/2 utile en PAL mais inutile en SECAM à la broche 2



- (FH symbolise la fréquence ligne H pour horizontal)
- un signal FH/3 à la broche 4
- un signal »FH x 80, signal horloge à 1,25 MHz à la broche 8
- un signal d'identification trame à la broche 16
- une impulsion de mesure du blanc à la broche 17
- deux impulsions de synchronisation trame V₁ et V₂ aux broches 19 et 20
- une impulsion de clamp à la broche 21
- deux impulsions de synchronisation ligne H₁ et H₂ aux broches 23 et 24
- un signal d'effacement composite à la broche 25
- le signal de synchronisation composite, ligne + trame
- une sortie identification SECAM.

Dans l'application bargraph sur écran TV ou moniteur on utilise au plus cinq sorties :

- les sortie de synchronisation composite à la broche 26
- la sortie d'effacement composite à la broche 25
- les signaux de synchronisation ligne et trame, H₂ broche 24 et V₁ broche 19
- le signal à 1,25 MHz : FH x 80 à la broche 8.

Le bargraph horizontal

Le schéma synoptique du bargraph horizontal est donné à la figure 1. On remarque que tout le système est piloté par le générateur de synchronisation et que dans ce premier cas, seuls quatre des cinq signaux précédemment cités sont employés pour la circuiterie.

Le fonctionnement du bargraph horizontal est simple, il s'agit de séparer l'écran en trois parties sensiblement égales. On travaille pour cette opération sur toutes les demi-images. Un compteur est actionné à la fréquence ligne et remis à zéro par l'impulsion trame.

Du bloc compteur ligne et diviseur on dérive trois informations de validation destinées aux trois barres différentes. Tour à tour la barre du haut, la barre du milieu et la barre du bas sont validées.

La conversion niveau analogique d'entrée-longueur de la barre est réalisée par un monostable commandé en tension et déclenché par l'impulsion de synchro ligne comprise dans le signal de validation.

La sortie de chaque monostable actionne, via l'interface de sortie et

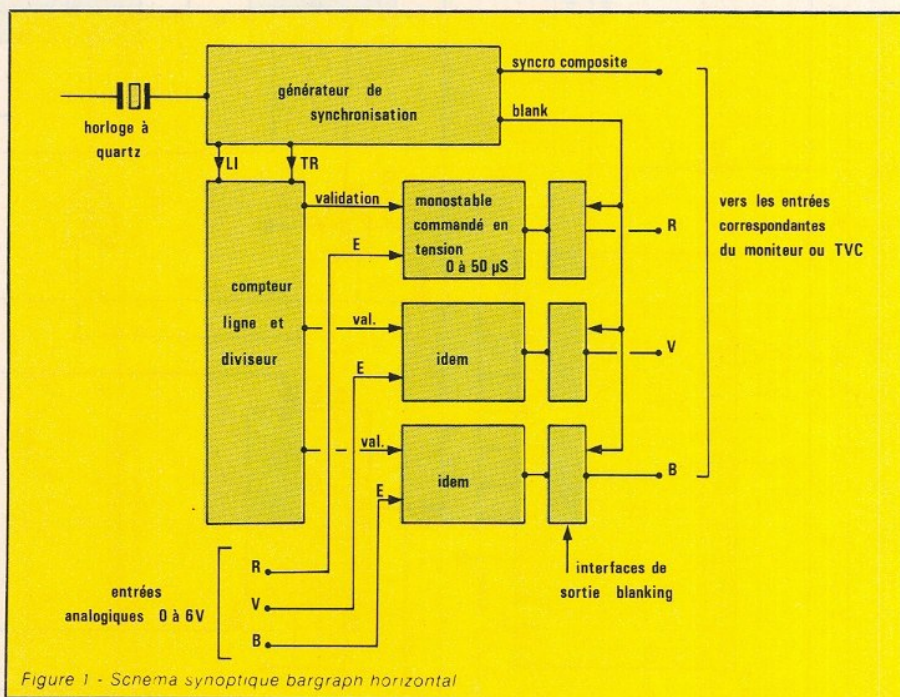
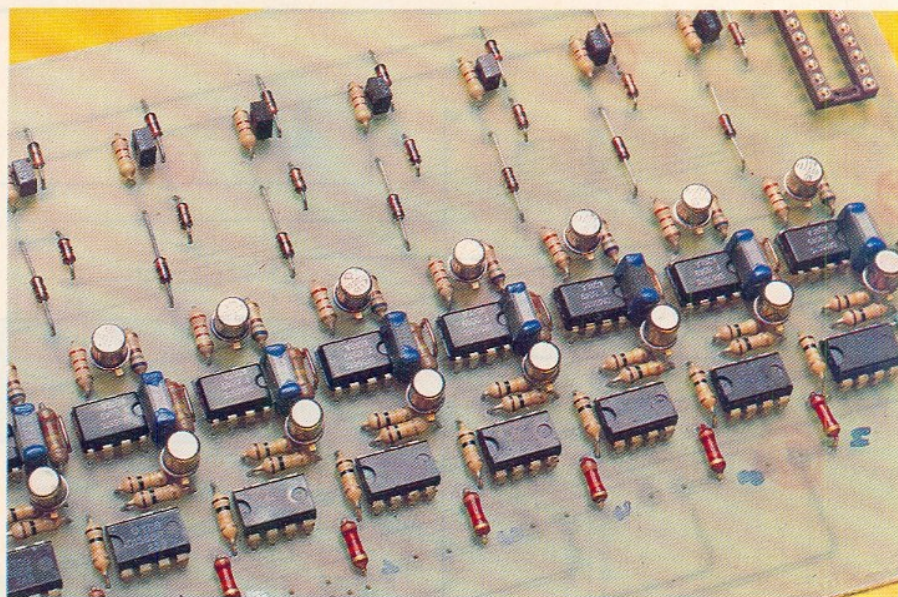


Figure 1 - Schéma synoptique bargraph horizontal

les circuits de blanking, directement les entrées R, V, B du moniteur.

Le système peut rester excessivement simple pour 6 barres horizontales disposées par exemple rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, mais réclame une circuiterie supplémentaire si l'on désire rouge, vert, bleu, cyan, blanc, jaune.

Il n'y a aucun problème de compatibilité avec un moniteur couleur ou un TVC puisque le bargraph délivre les signaux, synchro, R, V, B référencés à la masse. Rappelons que dans le cas d'emploi avec un téléviseur couleur l'entrée commutation lente et l'entrée commutation rapide devront être à l'état actif : V > 10 volts sur l'entrée commutation lente et V >

1 volt sur l'entrée commutation rapide.

Le schéma de principe du bargraph est représenté à la figure 2.

Le signal d'horloge à 5 MHz est obtenu par division par 2 d'un signal à 10 MHz. On préfère cette solution à un quartz de 5 MHz directement connecté au SAA 1043 pour d'évidentes raisons d'approvisionnement. Le quartz à 10 MHz oscille en réaction sur une porte H CMOS du type 74 C 00 et la division est confiée à une bascule D du type 74 HC 74. Le signal à 5 MHz résultant de la division est injecté sur la broche 11 du SAA 1043. Le circuit intégré délivre le signal de synchronisation composite qui doit être inversé avant de


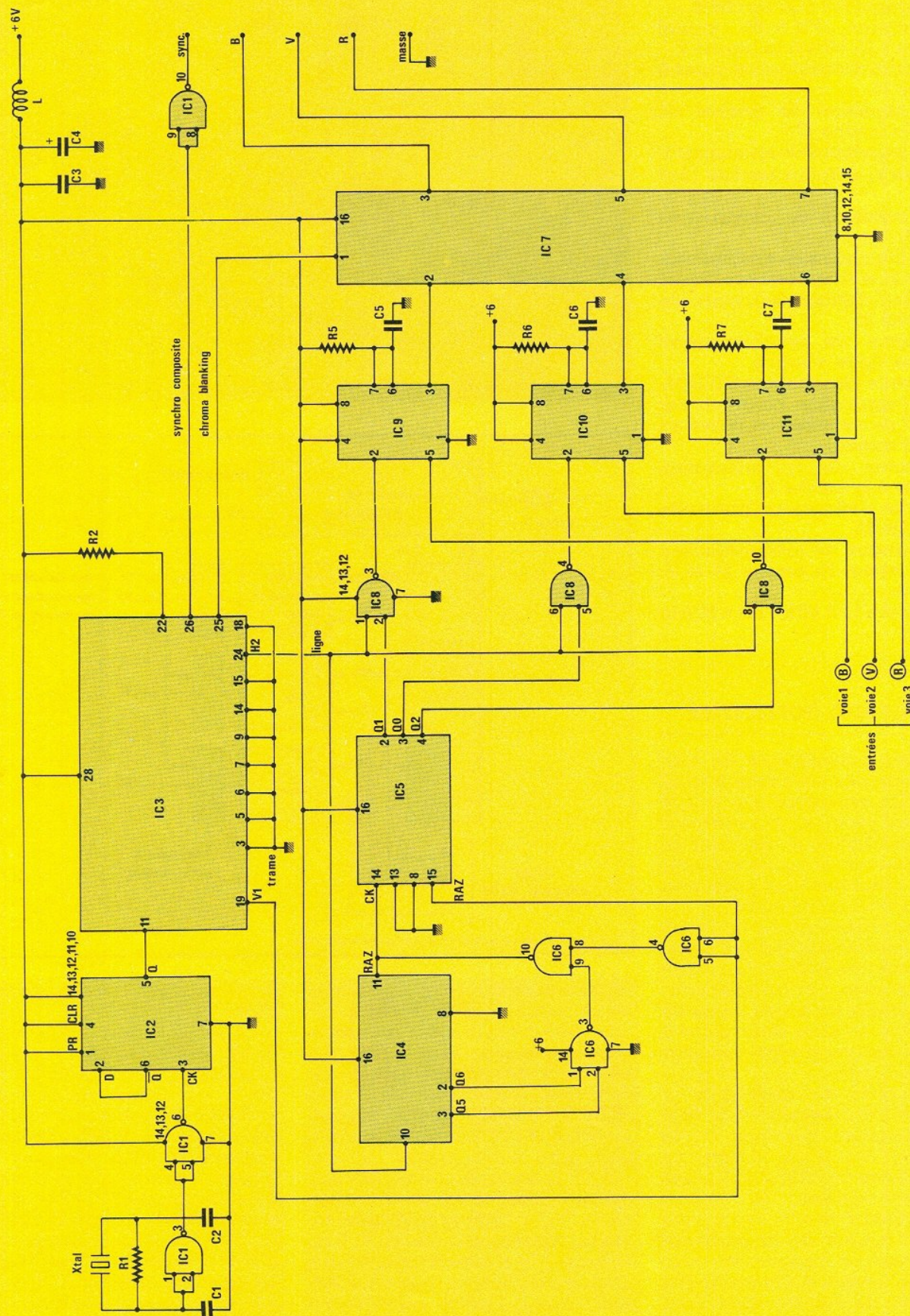


Figure 2 - Schéma de principe bargraph horizontal.

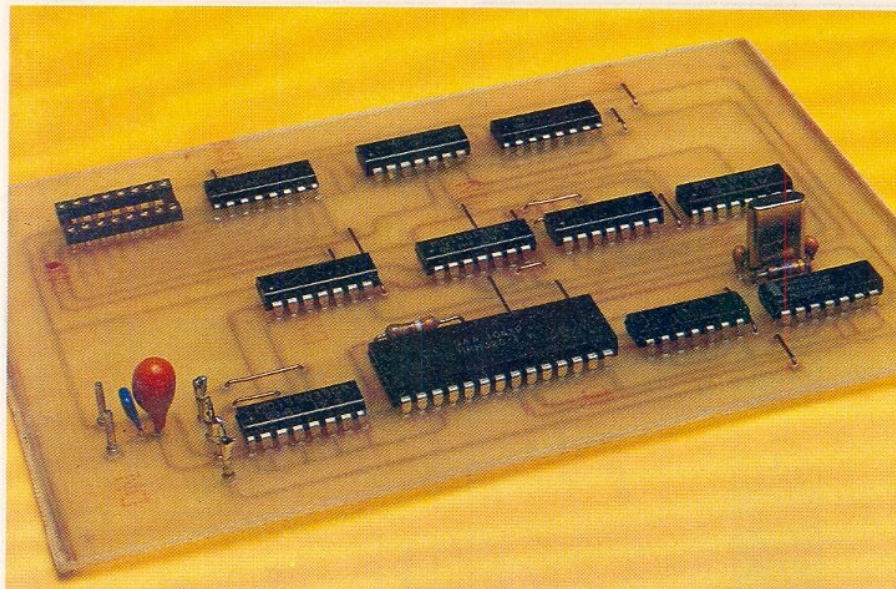

pouvoir être utilisable par un moniteur ou un TVC.

La fonction compteur ligne et diviseur du synoptique de la figure 1 est réalisée par les circuits intégrés IC₄ à IC₇. Le compteur IC₄ est actionné par les signaux à la fréquence ligne, il est remis à zéro dès que le nombre de lignes comptées atteint 96 ou qu'une nouvelle trame débute. Il est évident que si l'on voulait jouer sur le nombre de barres il faudrait modifier le nombre de lignes comptées déclenchant la remise à zéro. A chaque remise à zéro du compteur IC₄, le compteur IC₅ change d'état et on récupère un niveau haut successivement sur les sorties Q₀, Q₁ et Q₂, chaque nouvelle trame réinitialise ce compteur. Les signaux de sortie Q₀, Q₁ et Q₂ combinés au signal de synchronisation ligne constituent les signaux de validation des monostables commandés en tension.

Ces monostables reçoivent les signaux d'entrées analogiques à visualiser - tension continue comprise entre 0 et 6 V.

Si la tension d'entrée est nulle le créneau de sortie à la largeur minimale et si la tension d'entrée est maximale - égale à la tension d'alimentation - le créneau en sortie est de largeur maximale : 50 μ s. L'excursion de la largeur de l'impulsion de sortie est fonction de la constante de temps $R_5 C_5 = R_6 C_6 = R_7 C_7$. Pour cette solution nous avons adopté $R = 15 \text{ k}\Omega$ et $C = 1,5 \text{ nF}$. En toute rigueur pour une caractéristique longueur de la barre / tension d'entrée parfaitement linéaire, on devrait remplacer la résistance par une source de courant. L'expérience montre qu'avec les valeurs choisies la caractéristique logarithmique - charge

du condensateur à travers une résistance - n'entraînait qu'une très faible erreur.

La fonction interface de sortie et effacement chroma est confiée à un circuit CMOS classique du type 4503. Pour ce schéma il n'est donné ni le tracé des pistes du circuit imprimé ni de plan d'implantation.

Cette solution ne comportant que peu de circuits nul doute que les lecteurs intéressés pourront sans mal réaliser leur implantation en peu de temps.

Le bargraph vertical

Le schéma synoptique du bargraph vertical est représenté à la figure 3. Il s'agit d'un bargraph à dix entrées. Nous verrons précisément comment modifier le circuit pour obtenir un nombre d'entrées quelconque compris entre 1 et 10. Tous les rubans sont identiques, vert de zéro jusqu'au premier seuil, jaune jusqu'au second seuil et rouge au delà.

Le jaune résultant de l'addition du rouge et du vert, on remarque que l'entrée bleue ne sera pas utilisée. Le schéma synoptique de la figure 3 comporte de nombreux points communs avec le schéma de la figure 1, mais ce n'est qu'une apparence.

On reconnaît le bloc génération des périodes de validation qui reçoit les signaux de synchronisation ligne, de synchronisation trame, et le signal à 1,25 MHz. Dans le système précédent le bloc génération des périodes de validation sélectionnait un nombre entier de lignes, dans ce nouveau système ce bloc doit frac-

tionner le signal utile de ligne en n fractions et ceci toutes les lignes de toutes les trames. On trouve ensuite un bloc de changement de couleur recevant les signaux de synchro ligne et trame.

Ce bloc a pour but de valider le vert du bas de l'écran jusqu'au premier seuil, valider le rouge et le vert du premier au second seuil et valider uniquement le rouge du deuxième seuil au haut de l'écran.

Tous les circuits d'entrée sont identiques et composés d'un amplificateur attaquant un monostable commandé en tension. Pour le bargraph horizontal la pleine échelle correspondait à un créneau de 50 μ s - une ligne - et pour le bargraph vertical la pleine échelle correspond à 20 ms - une trame -.

Chacune des sorties est validée pendant un dixième du temps total de la trame 20 ms et ceci réparti sur chaque ligne utile. On trouve finalement un circuit additionneur à 10 entrées et une sortie qui envoie une information vers le bloc changement de couleur.

La figure 4 montre l'aspect des deux bargraphs présentés : le bargraph vertical correspondant au synoptique de la figure 3 et le bargraph horizontal correspondant au synoptique de la figure 1.

Ces deux solutions ont été essayées avec succès mais seule la seconde, bargraph vertical, a retenu notre attention pour une réalisation pratique.




Le schéma de principe

Le schéma de principe est scindé en deux parties, la première représente la platine de synchronisation à la figure 5 et la seconde représente les circuits d'entrée à la figure 6. Quel que soit le nombre de rubans choisis, la platine de synchronisation devra être complètement équipée. Seul le nombre de sorties de validation employées diffère d'une réalisation à l'autre. Autant de sorties employées que de rubans désirés.

La platine synchronisation

A la figure 5 on reconnaît le SAA 1043, IC₃, qui reçoit le signal horloge à la broche 11. La fréquence horloge 5 MHz est obtenue par division par 2 du signal à 10 MHz.

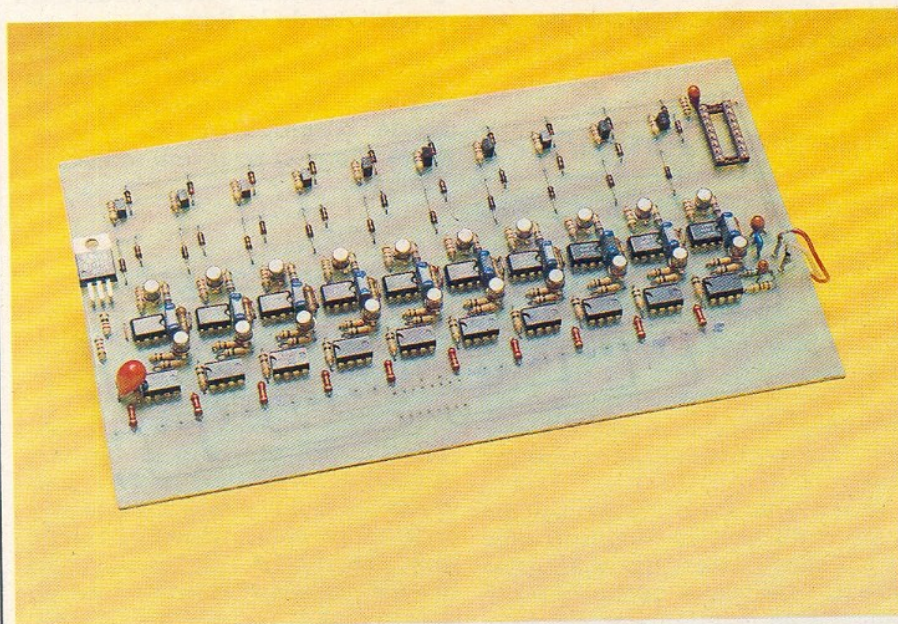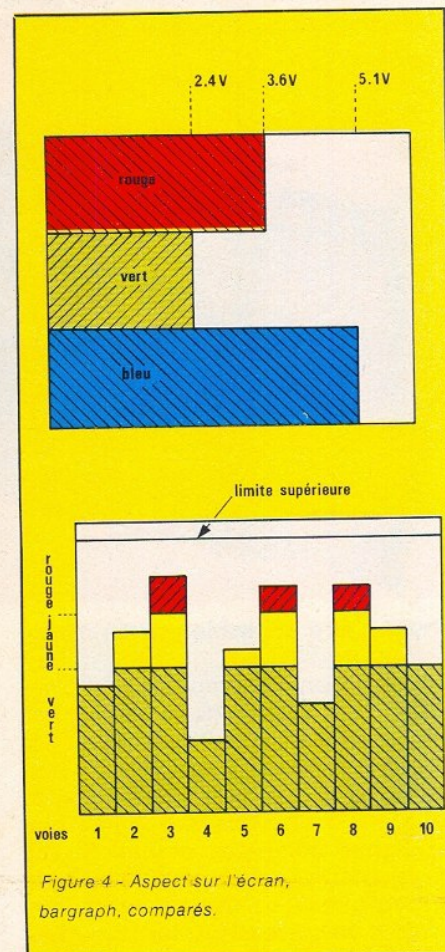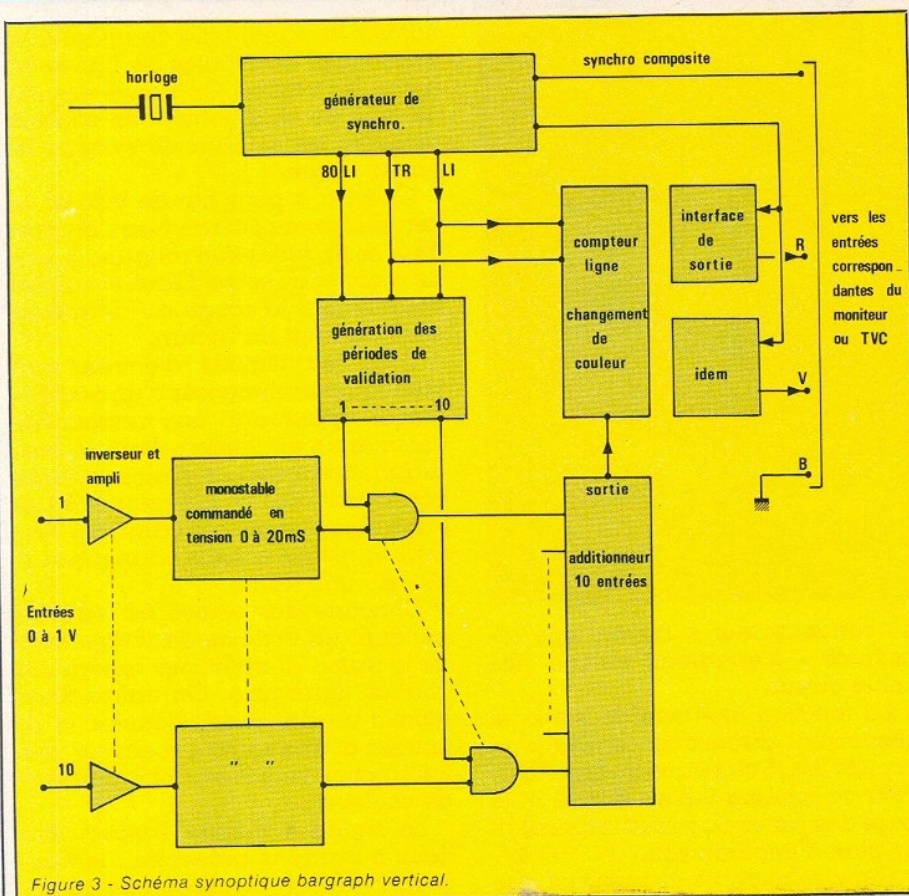A la broche 22 du SAA 1043, la présence de la résistance de 3,9 k Ω



est impérative et on récupère à la broche 26 le signal de synchronisation composite. Ce signal est inversé pour piloter les moniteurs ou TVC.

Les entrées de programmation du SAA 1043 sont câblées de manière à ce que les signaux de sortie soient conformes au standard 625 lignes SECAM - voir Radio Plans n° 444.

Les signaux FH 80, broche 8 du

SAA 1043, et chroma Blanking, broche 25 du SAA 1043, sont envoyés vers IC₉ qui divise FH 80 par 7. A la broche 7 de IC₉ on dispose d'un signal dont la fréquence vaut sensiblement 178 570 Hz.

Ce signal est ensuite fractionné par IC₁₁ qui décode chaque état 0 à 9. On dispose ainsi de 10 périodes de validation parfaitement synchroni-

sées puisque les deux compteurs IC₉ et IC₁₀ sont remis à zéro pendant toute la période du chroma blanking.

Pour le compteur IC₉ la division par 7 résulte du bouclage de la sortie Q₇ sur la remise à zéro.

Les signaux trame et ligne délivrés aux broches 19 et 24 du SAA 1043 pilotent la circuiterie assurant le changement de couleur.

Le compteur IC₅ du type 4040 est périodiquement remis à zéro par les impulsions de synchronisation trame. L'entrée horloge reçoit les impulsions de synchronisation ligne.

Un boîtier de portes ET du type 4081, IC₆, est utilisé pour décoder deux états, comptage de 150 impulsions lignes et 86 impulsions lignes. Lorsque le contenu du compteur atteint 150 la sortie 10 de IC₆ passe à l'état haut et la sortie Q de IC₇ pilotant la voie rouge passe au 0, zéro logique. Lorsque le contenu du compteur atteint 86 la sortie 11 de IC₆ passe à l'état haut et la sortie Q de IC₇ pilotant la voie verte passe au 1 logique.

Si on appelle N le contenu du compteur on a finalement trois cas possibles :

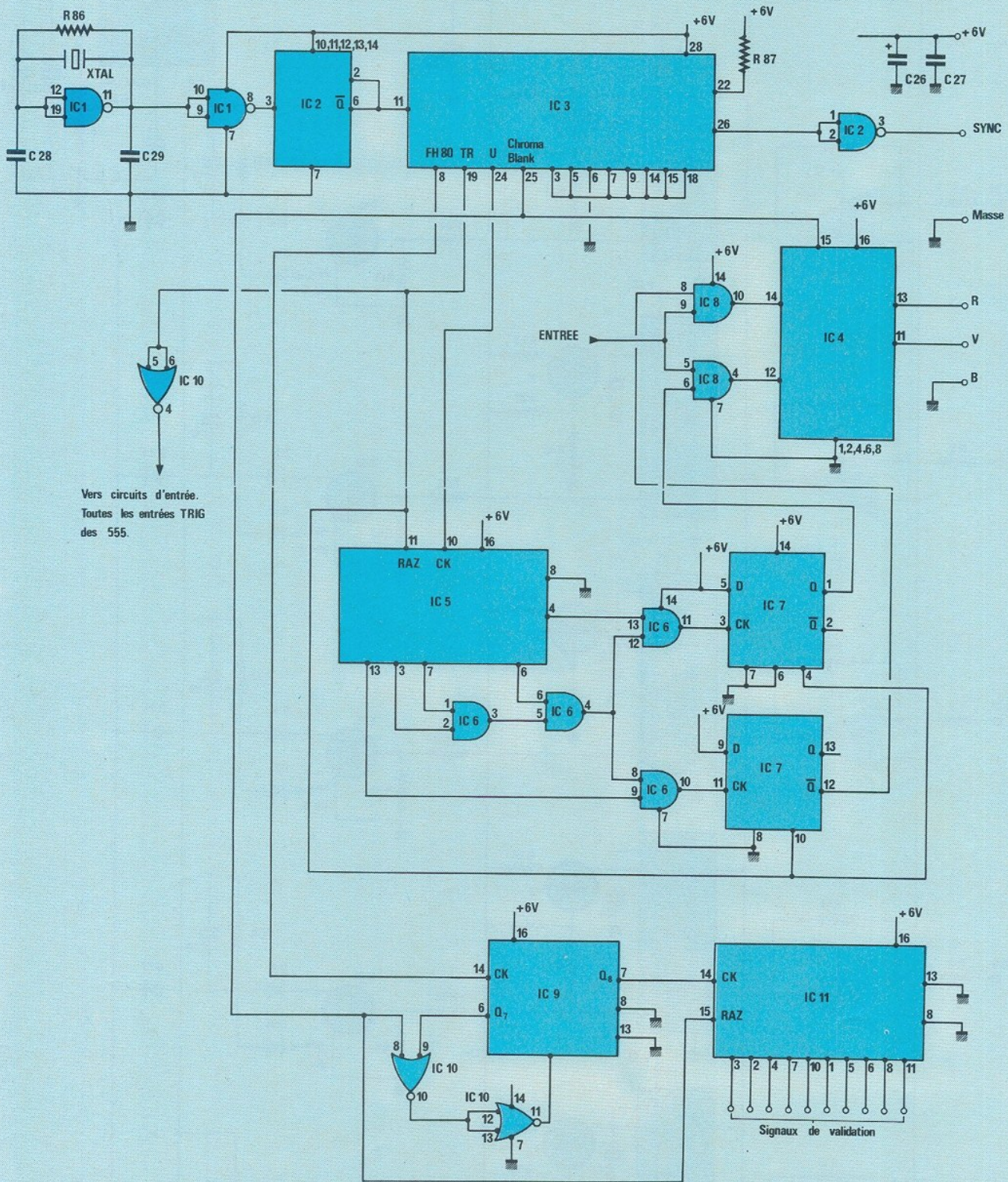



Figure 5 - Schéma de principe bargraph vertical (Synchro).

$N < 86$, voie rouge validée, verte inhibée.
 $86 \leq N \leq 150$, voies rouge et verte validées.
 $N > 150$, voie verte validée, rouge inhibée.

L'addition du rouge et du vert donnant du jaune, on obtient bien le résultat attendu : ruban rouge dans sa partie haute, jaune dans son milieu et vert dans le bas.

Les frontières vert-jaune et jaune-

rouge sont très facilement modifiables. En modifiant le décodage du 86° top de synchro ligne, on déplace la frontière jaune-rouge et en modifiant le décodage du 150° top de synchro ligne, on déplace la frontière

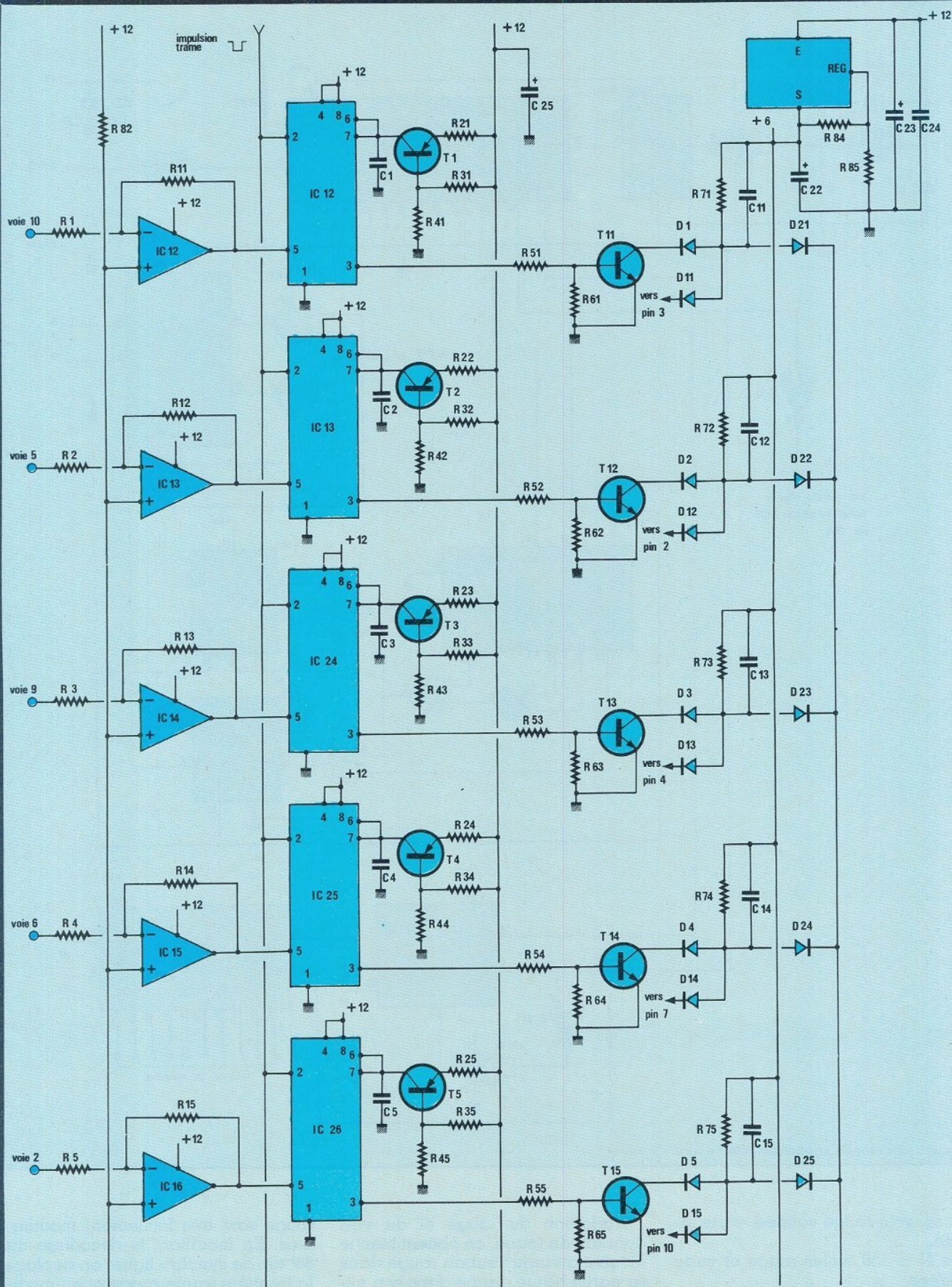

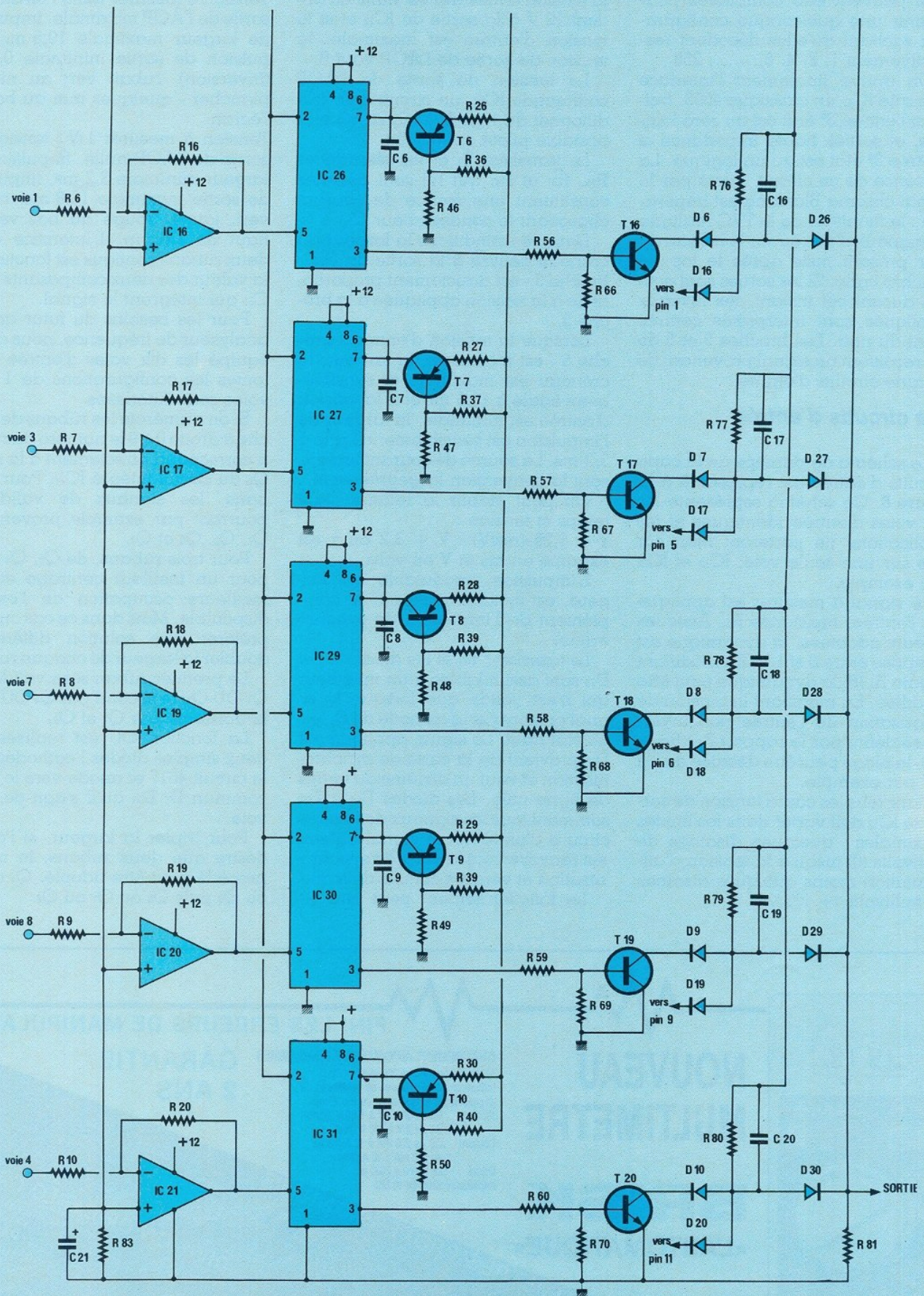


Figure 6 - Schéma de principe bargraph vertical (Entrées).

Réalisation

vert-jaune. Les sorties Q₁ à Q₉ du 4040 peuvent être combinées pour obtenir une quelconque configuration sachant qu'elles décodent respectivement 1, 2, 4, 8,....., 256.

On trouve finalement l'interface de sortie IC₄, un classique 4503, buffer si l'entrée 3^o état est au zéro logique, et sorties haute impédance si l'entrée 3^o état est au un logique. La présence de ce circuit, piloté par le signal chroma Blanking est impérative : le moniteur ou le TVC réaligne les signaux d'entrée sur le niveau du noir présent juste après le top de synchro ligne. Si les sorties sont actives durant cet instant, les niveaux appliqués sont interprétés comme étant du noir. Les broches 9 et 5 de IC₈ reçoivent un signal provenant de la carte circuits d'entrée.

Les circuits d'entrée

Le schéma de principe de la carte circuits d'entrée est représenté à la figure 6. Ce schéma représente les dix voies d'entrée identiques et les explications ne porteront bien sûr que sur une seule voie, IC₁₂ et IC₂₂ par exemple.

Le signal à mesurer est appliqué sur l'entrée, résistance R₁. Avec les valeurs adoptées, la dynamique est comprise entre 0 et 1 V. En modifiant le gain R₁₁/R₁ la dynamique peut être modifiée. En modifiant la tension de polarisation de l'entrée non inverseuse défini par le rapport R₈₃/(R₈₃ + R₈₂), la plage peut être décalée de 2 à 4 V par exemple.

Dans tous les cas la tension de sortie de IC₁₂ doit varier dans les limites maximales : quelques dizaines de millivolts (0) jusqu'à la tension d'alimentation moins quelques dizaines de millivolts (+ 12).

L'amplificateur étant inverseur, si la tension à mesurer est nulle on obtient 12 V à la sortie de IC₁₂ et si la tension d'entrée est maximale, la tension de sortie de l'AOP vaut 0.

La tension de sortie de l'AOP commande IC₂₂, un circuit bien traditionnel du type 555 monté en monostable piloté en tension.

Le transistor T₁ et les résistances R₂₁, R₃₁ et R₄₁ qui lui sont associés constituent une source de courant chargeant le condensateur C₁.

Dans ces conditions la largeur du créneau délivré à la sortie du 555 - broche 3 - est directement proportionnelle à la tension appliquée à la broche 5.

Lorsque la tension d'entrée - broche 5 - est maximale, la largeur du créneau est maximale et sensiblement égale à 19,6 ms et si la tension d'entrée est minimale, la largeur de l'impulsion est sensiblement égale à 3,2 ms. La source de courant linéarisant la conversion largeur/tension.

On peut établir la relation liant temps et tension :

$\tau = 1,36 \text{ (ms/V)} \cdot V + 3,2$ où τ est exprimé en ms et V en volts.

L'impulsion, modulable en largeur, est synchronisée par le complètement de l'impulsion de synchro trame.

Le transistor T₁₁ et les diodes D₁ et D₁₁ sont assimilables à un inverseur qui n'est validé que lorsque le signal présent sur la cathode de D₁₁ est à l'état haut. Le signal appliqué sur D₁₁ provient de la carte de synchronisation et vaut un dixième du temps de ligne utile. Les diodes D₂₁ à D₃₀ somment tous les signaux de tous les circuits d'entrée et le signal obtenu est renvoyé vers la carte de synchronisation et vers les circuits de sortie.

Le fonctionnement peut être ré-

sumé de la manière suivante :

Tension à mesurer nulle : tension de sortie de l'AOP maximale, impulsion de largeur maximale 19,6 ms, impulsion de sortie minimale 0,4 ms (inversion), ruban vert au niveau plancher - quelques mm au bas de l'écran.

Tension à mesurer 1 V : tension de sortie de l'AOP nulle, impulsion de largeur minimale 3,2 ms, impulsion de sortie maximale 16,8 ms, ruban vert, jaune, rouge du bas vers le haut de l'écran. L'interstice entre deux rubans contigus est fonction de la valeur des deux composants R₇₁ et C₁₁ qui intègrent le signal.

Pour les besoins du futur article, analyseur de fréquence, nous avons équipé les dix voies d'entrée mais toutes les configurations de 1 à 10 voies sont autorisées.


Si on numérote les rubans de gauche à droite 0 à 9 le numéro du ruban n correspond directement à la sortie Q_n du circuit intégré IC₁₁. Pour 4 rubans, les signaux de validation pourront par exemple provenir de Q₁, Q₃, Q₅ et Q₇.

Pour trois rubans, de Q₂, Q₄ et Q₆ pour un meilleur centrage et une meilleure occupation de l'espace disponible. Mais dans ce cas on peut préférer une solution différente : doubler la largeur de chaque ruban.

Le premier ruban sera validé par Q₁ OU Q₂, le second par Q₄ OU Q₅ et le troisième par Q₇ et Q₈.

La fonction OU est réalisée par deux simples diodes ; cathodes vers le circuit 4017 et anode vers le point commun D₁ D₂₁ qu'il s'agit de cette voie.

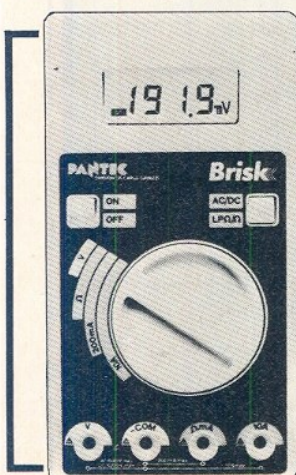Pour tripler la largeur, si l'on ne désire que deux rubans, le même procédé peut être adopté. Q₁ ou Q₂ ou Q₃ puis Q₆ ou Q₇ ou Q₈.



NOUVEAU
MULTIMETRE

BRISK
«L'AUTOMATIQUE»

FINI LES ERREURS DE MANIPULATION

CHANGEMENT AUTOMATIQUE DES GAMMES

Affichage numérique 3 1/2 digits LCD
Indications automatiques de polarité et de dépassement de signes et de fonctions.
Tension : CC de 200 mV à 1000 V (0,5%)
: CA de 2 V à 600 V (1%)
Coulant : CC de 200 mA à 10 A (1,5%)
: de 200 mA à 10 A (2%)
Ohms : de 200 Ω à 2000 Ω
Impédance d'entrée 10 MΩ

**GARANTIE
2 ANS**

MULTIMETRES PROFESSIONNELS

PANTEC

DIVISION OF CARLO GAVAZZI
Disponibles dans les points de vente officiels PANTEC
ou documentation sur demande à
C.G. PANTEC
27-29, rue Pajol
75018 Paris
Tel. : 202.77.06
Recherchons distributeurs dans toute la France.

Réalisation pratique

La réalisation pratique ne pose aucun problème majeur. Pour la platine de synchronisation, le tracé des pistes du circuit imprimé est représenté à la **figure 7** et l'implantation des composants correspondante

à la **figure 8**.

Pour la platine : circuits d'entrée, le tracé des pistes du circuit imprimé est représenté à la **figure 9** et l'implantation des composants correspondante à la **figure 10**.

Rappelons que le nombre de voies d'entrée à équiper n'est fonction que des besoins propres à chaque utilisateur.

Cette application ne comportant aucun réglage, sauf erreur d'implantation ou composant défectueux, le fonctionnement est immédiat.

En cas de panne on s'aidera, des explications données dans la partie théorique et des oscillogrammes représentant les signaux les plus importants prélevés en divers points du montage.

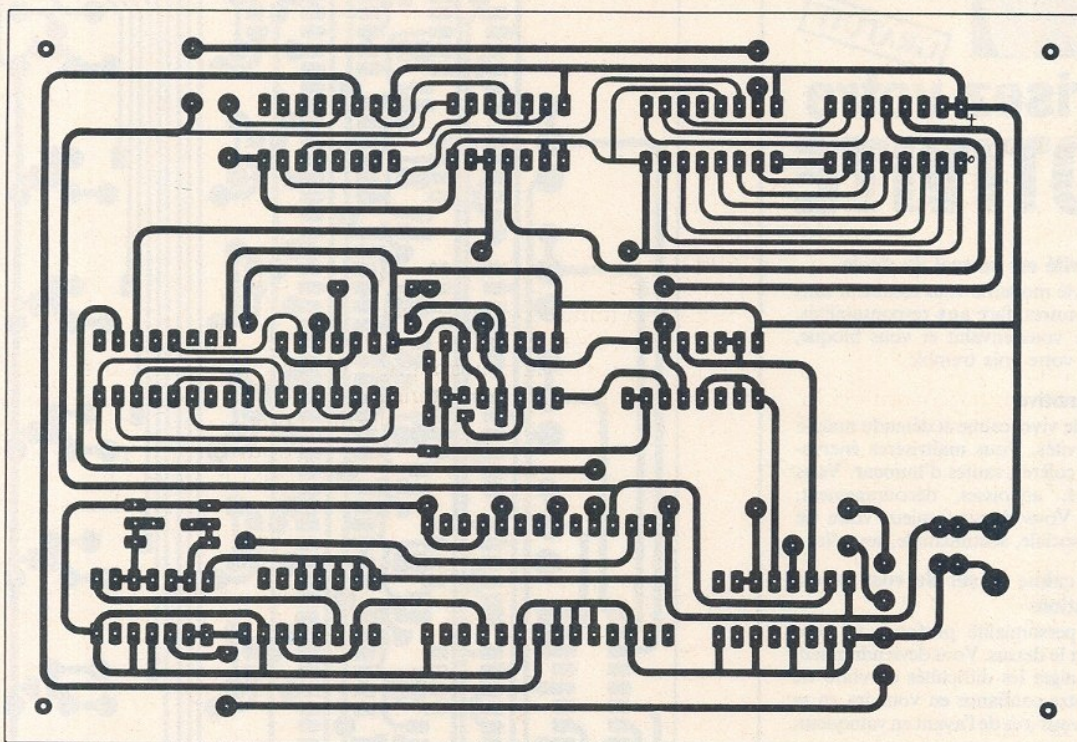


Figure 7 - Trace des pistes (Synchro).

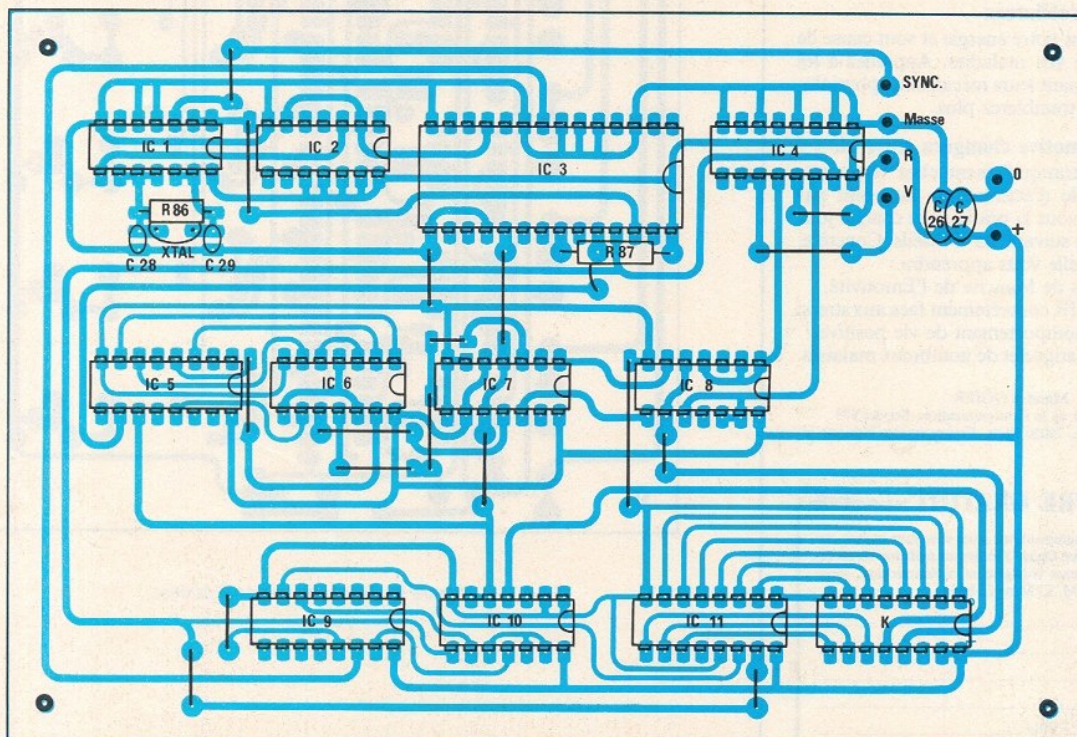


Figure 8 - Implantation des composants (Synchro).

Vous serez toujours



**calme
et
serein
face aux
stress.**

GRATUIT

Maîtrisez votre EMOTIVITE

L'hyper-Emotivité est un mal du siècle

Les stress de la vie moderne vous assaillent sans cesse : face aux autres, face aux responsabilités, l'hyper-émotivité vous envahit et vous bloque, vous restez figé, votre voix tremble.

La Stabilité Emotive

vous permettra de vivre calme et détendu malgré soucis et agressivités. Vous maîtriserez énervement, irritation, colères, sautes d'humeur. Vous éliminerez peurs, angoisses, découragement, baisse de moral. Vous réussirez mieux votre vie professionnelle, sociale, sentimentale, sexuelle.

Vous resterez calme et sûr de vous face à toutes les situations

Votre « vraie » personnalité profonde et riche d'atouts, prendra le dessus. Vous deviendrez heureux de vivre malgré les difficultés de votre vie quotidienne. Votre confiance en vous ira en se développant, et vous irez de l'avant en vainqueur.

Votre fatigue disparaîtra

Votre santé s'améliorera

Les stress rongent votre énergie et sont cause de plus de 70 % de vos maladies. Apprenez à les éviter en comprenant leurs mécanismes physiologiques. Vous ne tremblerez plus.

La Stabilité Emotive changera votre vie

Vous étudierez tranquillement chez vous cette nouvelle Méthode d'action mise au point par Maurice Ogier : vous la pratiquerez chaque jour dans votre vie en suivant ses Conseils. Concrète, simple, efficace, elle vous apprendra :

1. Les techniques de Maîtrise de l'Emotivité.
2. Comment AGIR concrètement face aux stress.
3. Un nouveau comportement de vie positive.
4. A éliminer la fatigue et de nombreux maux.

Maurice OGIER

Institut Français de la Communication. Service 973
6, rue de la Plaine, 75020 Paris, France (métro Nation)

LIVRE GRATUIT

Vous recevrez gratuitement, en nous envoyant ce bon, le petit livre de Maurice Ogier "Comment maîtriser stress et émotivité", sans aucun engagement ni démarchage, sous pli confidentiel. ☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle.

Nom _____

Prénom _____

Adresse _____

Code _____ Ville _____

A retourner à Maurice OGIER
Institut Français de la Communication. Service 973
6, rue de la Plaine, 75020 Paris, France (métro Nation)
Pour l'Afrique, joindre 2 coupons-réponse.

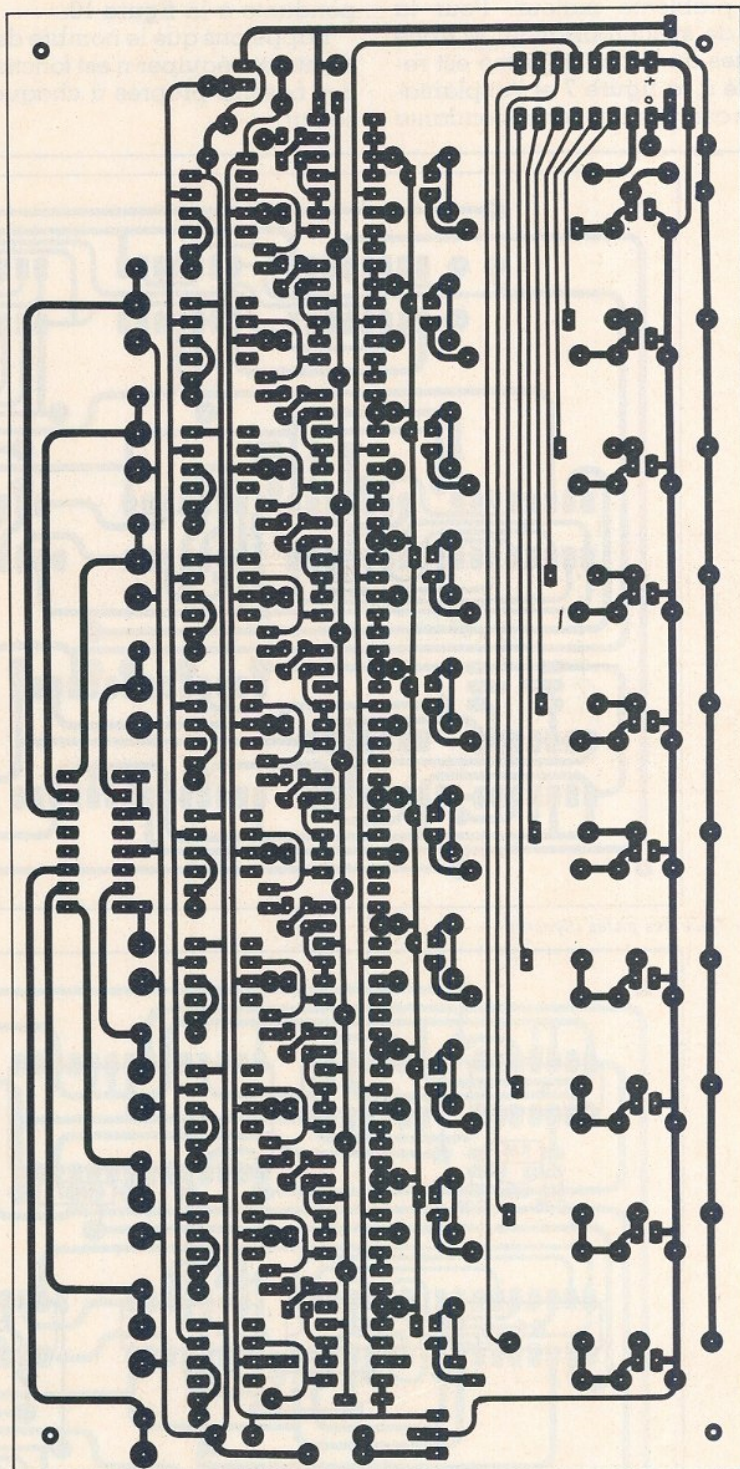


Figure 9 - Tracé des pistes (Entrées).



cholet composants
électroniques

HF - VHF

MAGASIN, Vente par Correspondance :
136, bd Guy Chouteau, 49300 CHOLET
Tél. : (41) 62.36.70

BOUTIQUE : 2, rue Emilio Castelar
75012 PARIS - Tél. : (1) 342.14.34
M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon

CD 4001	4,80
CD 4013	6,00
CD 4016	7,00
CD 4020	12,00
CD 4040	12,00
CD 4049	8,00
CD 4053	9,90
CD 4069	7,00
CD 4093	6,00
CD 4511	15,00
CD 4528	12,00
CD 4584	12,80
etc...	

MOTOROLA

MC1496P	12,00
MC3396P	45,00
MC145104P	45,00
MC145106P	48,00
MC145151P	150,00

PLESSEY

SL565C	85,00
SL6601C	55,00
SP8629C	45,00
SP8630	185,00
SP8658	45,00
SP8660	46,00

R.T.C.

TBA 970	89,00
TDA2593	24,00
TDA4560	45,00
NE 5532	29,00
NE 5534 = TDA 1034	25,00
TCA 660 B	44,00

DIVERS

LF 356	6,50
LF 357	8,00
LM 317T	15,00
LM 360	70,00
LM 555	5,00
LM 567	18,00
LM 723 N	4,50
LM 4250	12,00

QUARTZ STANDARD ... 25,00 pièce
3,2768 Mhz - 4,0000 Mhz - 5,0000 Mhz
- 6,4000 Mhz - 6,5536 Mhz - 8,0000 Mhz
- 10,000 Mhz - 10,240 Mhz - 10,245 Mhz
- 10,600 Mhz - 10,700 Mhz - 12,000 Mhz
- autres valeurs nous consulter.

Frais de port payables à la commande
P.T.T. récommandé urgent : 25 F
Contre-remboursement : 45 F
Prix non contractuels, susceptibles de varier
avec les approvisionnements.



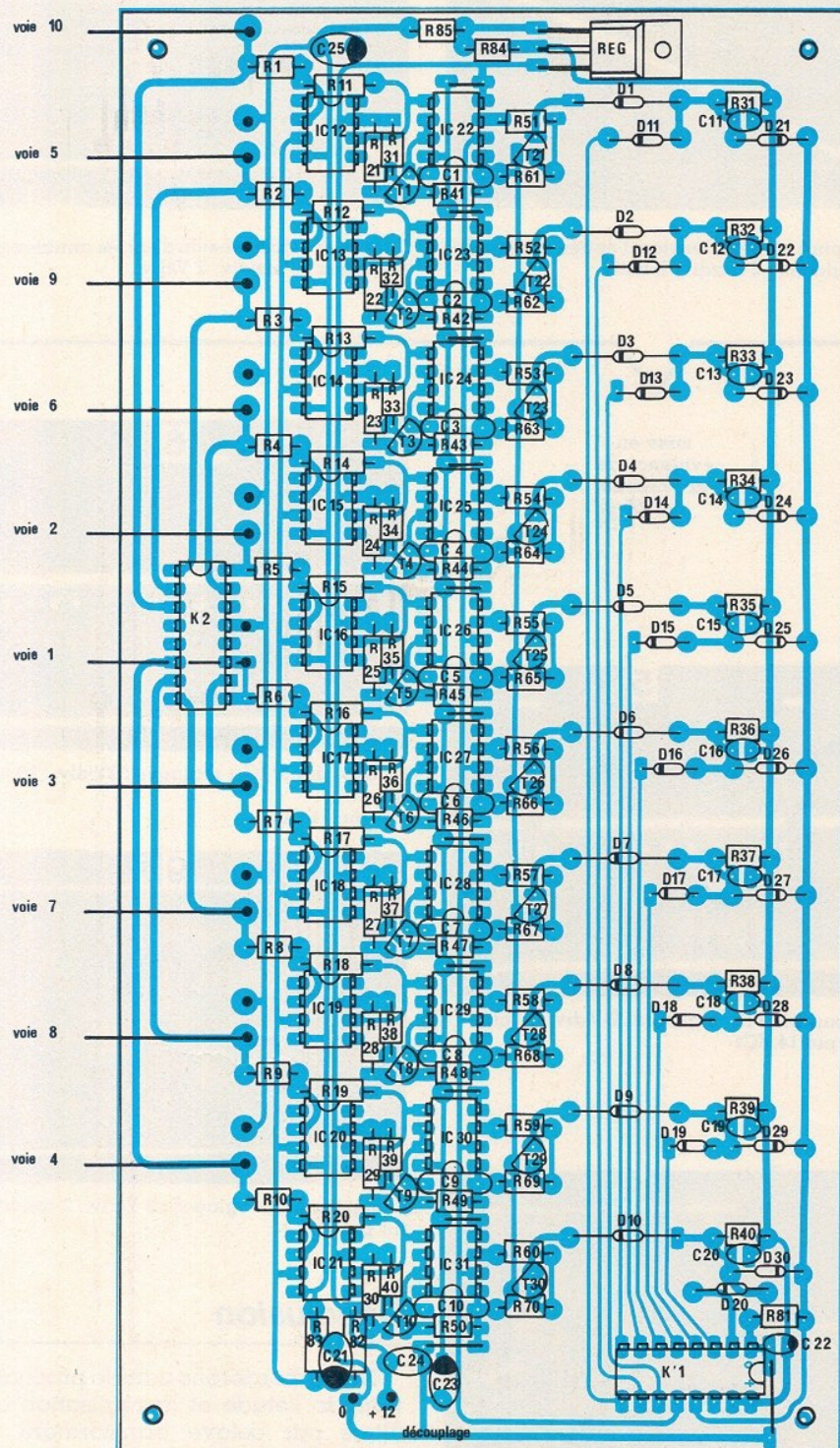


Figure 10 - Implantation des composants (Entrées).


Réalisation

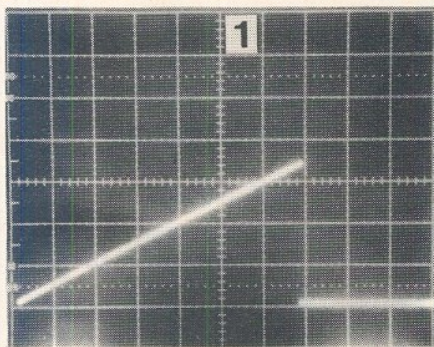

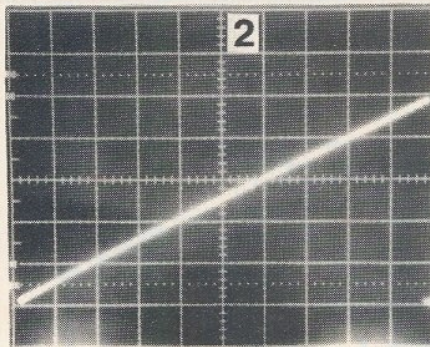
1 - pin 6 et 7 (555) tension d'entrée intermédiaire
Réglages : 2 ms/div, 2 V/div.



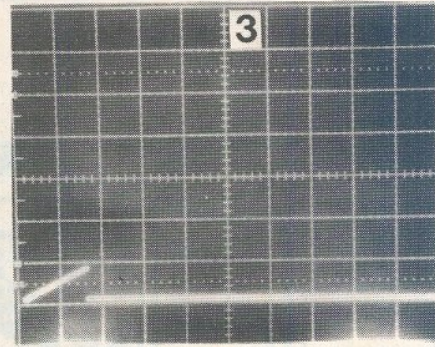
2 - pin 6 et 7 (555) tension d'entrée maximale.
Réglages : 2 ms/div, 2 V/div.



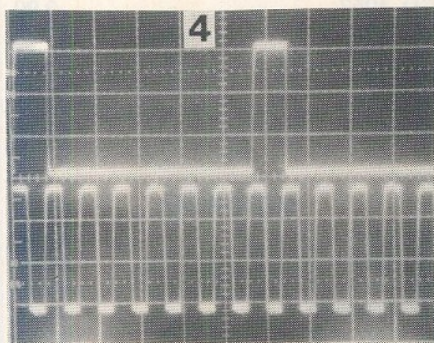
3 - pin 6 et 7 (555) tension d'entrée minimale.
Réglages : 2 ms/div, 2 V/div.



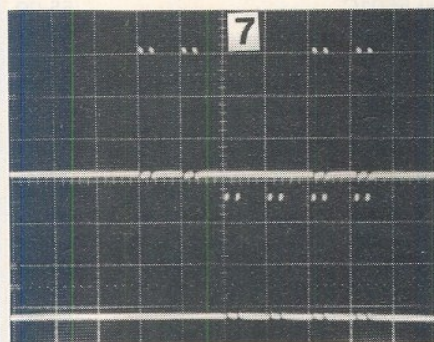4 - sup. pin 7, IC₉ réglages : 2 V/div., 1 μs/div.
inf. pin 4, IC₉




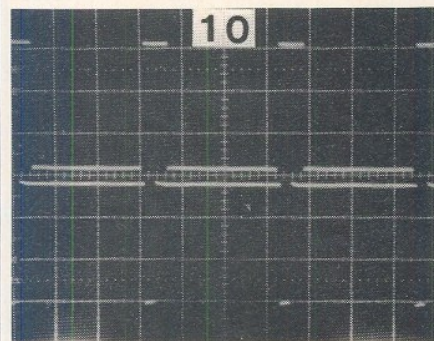7 - sup. pin 3 IC₇ réglages : 2 V/div., 2 ms/div.
inf. pin 11, IC₇




10 - sup. pin 25 IC₃ réglages : 2 V/div., 2 ms/div.
inf. pin 26, IC₃


mise en
évidence de
la linéarité
du 555

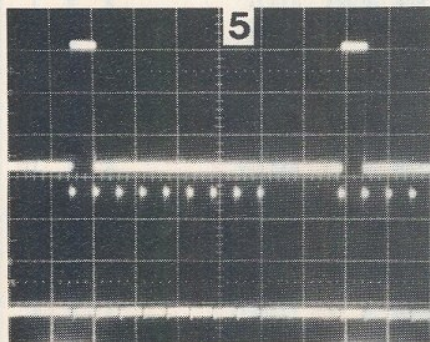

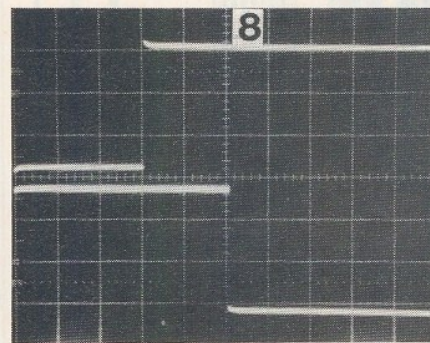
5 - sup. pin 2 IC₁ réglages : 2 V/div., 10 μs/div.
inf. pin 14, IC₂



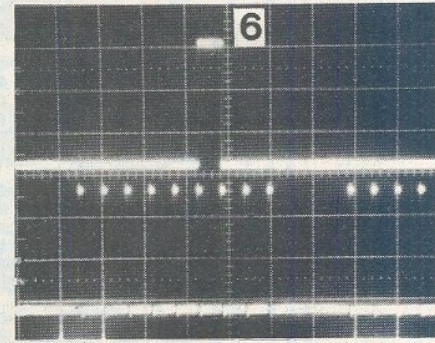8 - sup. pin 1 IC₇ réglages : 2 V/div., 2 ms/div.
inf. pin 12, IC₇



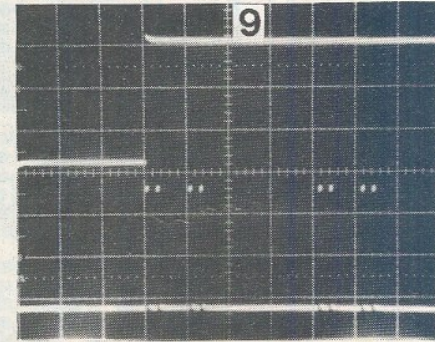6 - sup. pin 5, IC₁₁ réglages : 2 V/div., 10 μs/div.
inf. pin 14, IC₁



9 - sup. pin 1 IC₇ réglages : 2 V/div., 2 ms/div.
inf. pin 3, IC₇

Conclusion

Nous aborderons dans le prochain numéro l'étude et la réalisation de filtres par octave transformant le bargraph en analyseur par bande d'octave. D'ores et déjà, la réalisation peut être employée dès que l'on éprouve le besoin de visualiser un niveau rapidement sans avoir sa valeur précise. L'appareil proposé se prête donc naturellement au remplacement d'un ensemble de vu-mètres.

François de DIEULEVEULT

Circuits intégrés

IC₁: 74 HC 00
IC₂: 74 HC 74
IC₃: SAA 1043
IC₄: 4040
IC₅: 4017
IC₆: 4011
IC₇: 4503
IC₈: 4011
IC₉: NE 555
IC₁₀: NE 555
IC₁₁: NE 555

Divers

Xtal: 10 MHz
L: 220 µH TOKO

Condensateurs

C₁: 15 pF
C₂: 15 pF
C₃: 0,1 µF MKH
C₄: 47 µF/16 V

Nomenclature bargraph horizontal

C₅: 1,5 nF MKH
C₆: 1,5 nF MKH
C₇: 1,5 nF MKH

Résistances

R₁: 4,7 MΩ
R₂: 3,9 kΩ
R₃: inexistante
R₄: inexistante
R₅: 15 kΩ
R₆: 15 kΩ
R₇: 15 kΩ

Circuits intégrés

IC₁: 74 HC 00
IC₂: 74 HC 74
IC₃: SAA 1043
IC₄: 4503
IC₅: 4040
IC₆: 4081
IC₇: 4013

Nomenclature bargraph vertical

IC₈: 4081
IC₉: 4017
IC₁₀: 4001
IC₁₁: 4017
IC₁₂ à 21: TL 071 ou équivalent
IC₂₂ à 31: 555

REG LM 317/TDB 0317

Condensateurs

C₁ à 10: 47 nF MKH
C₁₁ à 20: 82 pF céramique
C₂₁: 10 µF 16 V tantale goutte
C₂₂: 10 µF 16 V tantale goutte
C₂₃: 10 µF 16 V tantale goutte
C₂₄: 0,1 µF mylar
C₂₅: 47 µF 16 V tantale
C₂₆: 47 µF 16 V tantale
C₂₇: 0,1 µF mylar
C₂₈: 15 pF céramique
C₂₉: 15 pF céramique

Semi-conducteurs

T₁ à 10: 2N 2907
T₁₁ à 20: 2N 2222

Diodes

D₁ à 30: 1N 4148

Résistance 1/4 W, 5 %

R₁ à 10: 12 kΩ
R₁₁ à 20: 100 kΩ
R₂₁ à 30: 100 kΩ
R₃₁ à 40: 100 kΩ
R₄₁ à 50: 330 kΩ
R₅₁ à 60: 3,3 kΩ
R₆₁ à 70: 680 Ω
R₇₁ à 80: 4,7 kΩ
R₈₁: 10 kΩ
R₈₂: 9,1 kΩ
R₈₃: 820 Ω
R₈₄: 220 Ω
R₈₅: 820 Ω
R₈₆: 3,3 MΩ

ERRATUM Suite de la page 57


Et vous sauvegarderez votre moniteur par :

CSAVE "MONITEUR", A#7602, E#97FF, AUTO

Nous espérons que le moniteur vous donnera ainsi entière satisfaction et nous vous prions de nous excuser pour ces deux erreurs.

7A80: 68 28 60 98 29 40 F0 07 3405
7A88: 98 38 08 E9 07 D0 01 98 4350
7A90: 29 0F 85 FF 8A 29 40 F0 4794
7A98: 07 8A 38 08 E9 07 D0 01 3986
7AA0: 8A 29 0F 0A 0A 0A 0A 05 525
7AA8: FF 60 00 48 29 F0 C9 40 4299
7AB0: F0 0D C9 30 D0 16 68 48 3537
7AB8: C9 3A 10 10 68 38 60 68 2789
7AC0: 48 C9 40 F0 07 C9 47 10 3492
7AC8: 03 68 38 60 68 18 60 00 2099
7AD0: 4C DE 7A 20 3F 20 A9 0D 2808
7AD8: 20 7A 79 EA EA EA A2 00 5283
7AE0: BD D3 7A 20 7A 79 E8 E0 5857
7AE8: 03 D0 F5 A2 04 8E 18 78 3802
7AF0: 20 DB 79 20 AB 7A 90 24 3844
7AF8: CE 18 78 AE 18 78 90 00 3249
7B00: 98 D0 ED AE 01 98 AC 00 4096
7B08: 98 20 83 7A 8D 16 78 AE 4166
7B10: 03 98 AC 02 98 20 83 7A 3676
7B18: 8D 17 78 60 C9 0D 00 B6 4926
7B20: 60 4C 30 7B 0D 43 4F 4D 2520
7B28: 4D 41 4E 44 45 20 3F 20 1947
7B30: A2 00 BD 24 7B 20 7A 79 3502
7B38: E8 E0 0C D0 F5 20 DB 79 5466
7B40: AA BD 00 93 85 FE BD 80 5672
7B48: 93 85 FF F0 E3 20 53 7B 5030
7B50: 4C 50 90 6C FE 00 00 00 2370
7B58: AD 17 78 85 FF AD 16 78 4538
7B60: 85 FE A0 00 B1 FE 20 67 4578
7B68: 7A A9 20 20 10 79 AD 16 2877
7B70: 78 85 FE AD 17 78 85 FF 5646
7B78: C8 C0 08 D0 E7 A9 20 20 4089
7B80: 10 79 20 10 79 A0 00 AD 3367

7B88: 16 78 85 FE AD 17 78 85 4584
7B90: FF B1 FE 20 10 79 C8 C0 5241
7B98: 08 D0 EC AD 16 78 18 D8 4550
7BA0: EA EA 69 08 8D 16 78 AD 4110
7BA8: 17 78 69 00 8D 17 78 60 3029
7BB0: A9 0D 20 7A 79 AD 17 78 3543
7BB8: 20 67 7A AD 16 78 20 67 3174
7BC0: 7A A9 3A 20 10 79 A9 20 3007
7BC8: 20 10 79 60 4C D8 88 20 3695
7BD0: D0 7A 20 B0 7B 20 58 7B 3659
7BD8: AD 08 02 C9 38 F0 F3 AD 5804
7BE0: 08 02 C9 38 D0 F9 AD 08 4648
7BE8: 02 C9 38 F0 F9 AD 08 02 3887
7BF0: C9 AF F0 0A AD 08 02 C9 3846
7BF8: 20 67 7A AD 16 78 20 67 3883
7C00: 48 AD 0D 03 29 40 F0 C4 4306
7C08: 8D 0D 03 20 18 ED AD 08 3136
7C10: 02 C9 A9 F0 03 68 40 48 3534
7C18: 78 68 8D C0 92 8E C1 92 5620
7C20: 8C C2 92 68 8D C3 92 68 5111
7C28: 8D C5 92 68 8D C6 92 BA 5792
7C30: 8E C4 92 A2 30 9A A9 40 4479
7C38: 8D 16 7C 20 AD 88 20 6A 3438
7C40: 7C 20 E0 8D D8 A2 FF A0 6489
7C48: 20 88 D0 FD CA D0 F8 A9 7286
7C50: 38 8D 08 02 20 04 E8 A9 3530
7C58: 38 8D 08 02 20 4C 89 A9 3297
7C60: 00 8D DF 02 4C 50 96 00 2869
7C68: 00 00 A9 0D 20 7A 79 A9 3650
7C70: 20 20 10 79 A9 41 20 10 2215
7C78: 79 A9 3A 20 10 79 AD C0 4314
7C80: 92 20 67 7A A9 20 20 10 2396
7C88: 79 A9 58 20 10 79 A9 3A 3304
7C90: 20 10 79 AD C1 92 20 67 4008
7C98: 7A A9 20 20 10 79 A9 59 3385
7CA0: 20 10 79 A9 3A 20 10 79 2665
7CA8: AD C2 92 20 67 7A A9 20 3813
7CB0: 20 10 79 A9 50 20 10 79 2775
7CB8: A9 3A 20 10 79 AD C3 92 4621
7CC0: 20 67 7A A9 20 20 10 79 2712
7CC8: A9 53 20 10 79 A9 3A 20 2776
7CD0: 10 79 AD C4 92 20 67 7A 4180
7CD8: A9 20 20 10 79 A9 50 20 2828
7CE0: 10 79 A9 43 20 10 79 A9 3488
7CE8: 3A 20 10 79 AD C6 92 20 3985
7CF0: 67 7A AD C5 92 20 67 7A 4273
7CF8: 60 00 20 D0 7A 20 B0 7B 4042
7D00: 20 DB 79 8D 19 78 20 AB 3834
7D08: 7A 90 37 20 DB 79 8D 1A 3719
7D10: 78 20 AB 7A 90 2C AE 19 3587
7D18: 78 AC 1A 78 20 83 7A AE 4214
7D20: 16 78 86 FE AE 17 78 86 4600
7D28: FF A0 00 91 FE 38 D8 A9 5625
7D30: 00 6D 16 78 8D 16 78 A9 3793
7D38: 00 6D 17 78 8D 17 78 4C 3058
7D40: FD 7C C9 0D F0 03 4C FD 4930
7D48: 7C 60 20 D0 7A A2 FE 9A 5836
7D50: AD C3 92 48 AD C0 92 AE 5720
7D58: C1 92 AC C2 92 28 20 62 3755
7D60: 7D 00 6C 16 78 A9 00 85 3215
7D68: 35 20 CA E6 20 7A E4 20 4663
7D70: 04 E8 60 20 D0 7A AD 16 4043
7D78: 78 85 5F AD 17 78 85 60 3897
7D80: 20 D0 7A AD 16 78 85 61 4043
7D88: AD 17 78 85 62 4C 97 7D 4114
7D90: 00 4E 4F 4D 20 3F 20 A2 2772
7D98: 00 8D 90 7D 20 7A 79 E8 4905
7DA0: E0 07 D0 F5 20 AA 84 A2 5242
7DA8: 00 BD 04 98 95 35 E8 C9 5293
7DB0: 0D D0 F6 A9 00 95 34 20 3357
7DB8: CA E6 20 7B E5 20 04 E8 4471
7DC0: 60 00 00 00 00 00 00 96
7DC8: 00 00 00 00 00 00 00 0
7DD0: 08 68 29 EF 48 28 4C 18 2619
7DD8: 7C 00 00 00 00 00 00 124
7DE0: 8C 18 78 A0 03 D1 FE F0 6155
7DE8: 08 CC 18 78 F0 04 C8 4C 4203
7DF0: E5 7D A0 00 60 48 A9 00 3054
7DF8: 85 FE A9 91 85 FF 68 A0 5931
7E00: 03 20 E0 7D C0 00 D0 5D 4399
7E08: 48 A9 04 18 65 FE 85 FE 5510
7E10: A5 FF 69 00 85 FF A0 00 4305
7E18: B1 FE C9 02 D0 E0 18 A9 5200
7E20: 02 65 FE 85 FE A5 FF 69 6383
7E28: 00 85 FF 68 A0 03 20 E0 4281
7E30: 7D C0 00 D0 4F 48 A9 04 3383
7E38: 18 65 FE 85 FE A9 00 65 4612
7E40: FF 85 FF A0 00 B1 FE C9 6374
7E48: 02 D0 E0 A9 02 18 65 FE 4659

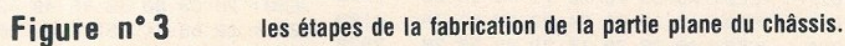


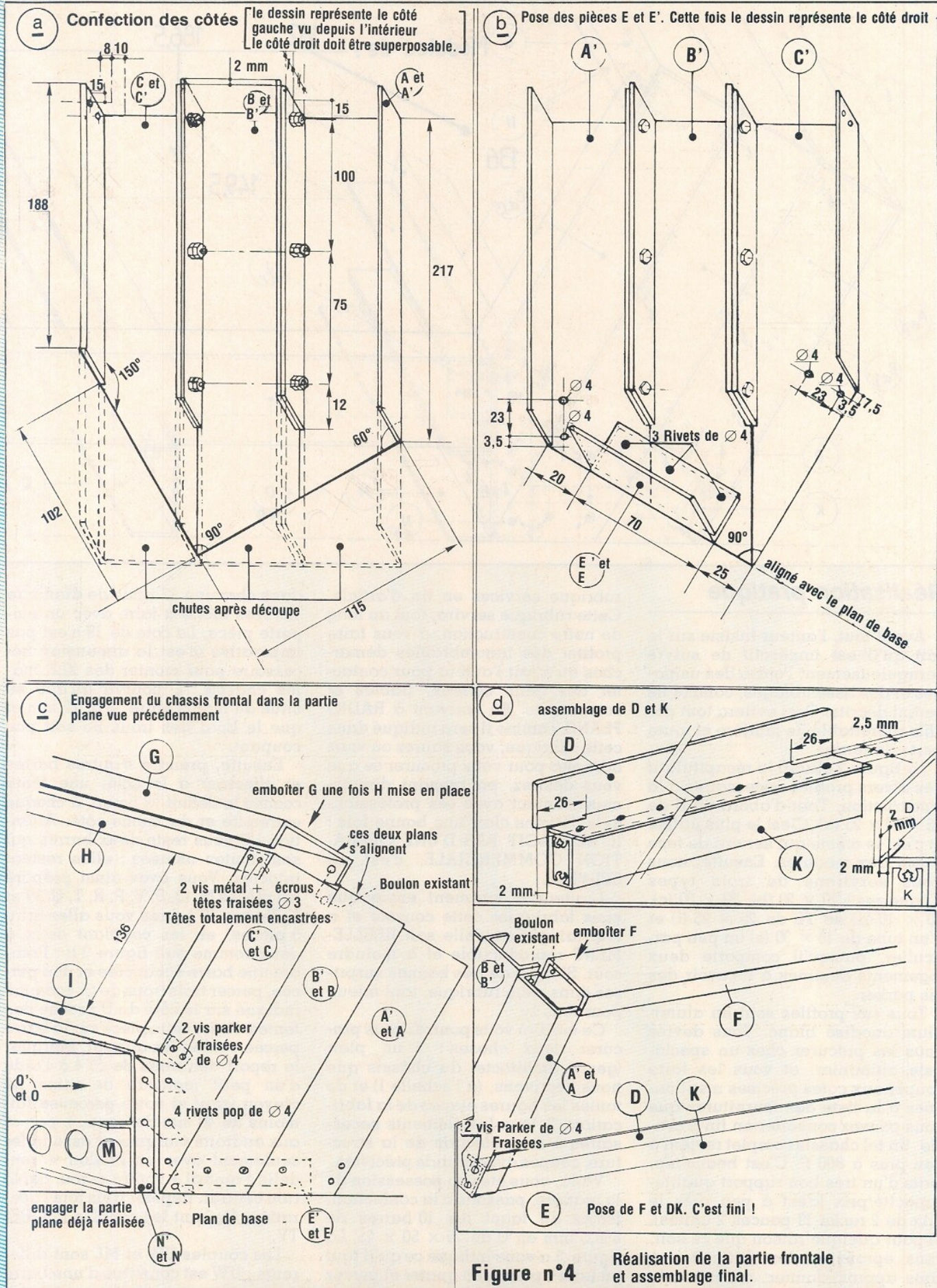


Figure n°4

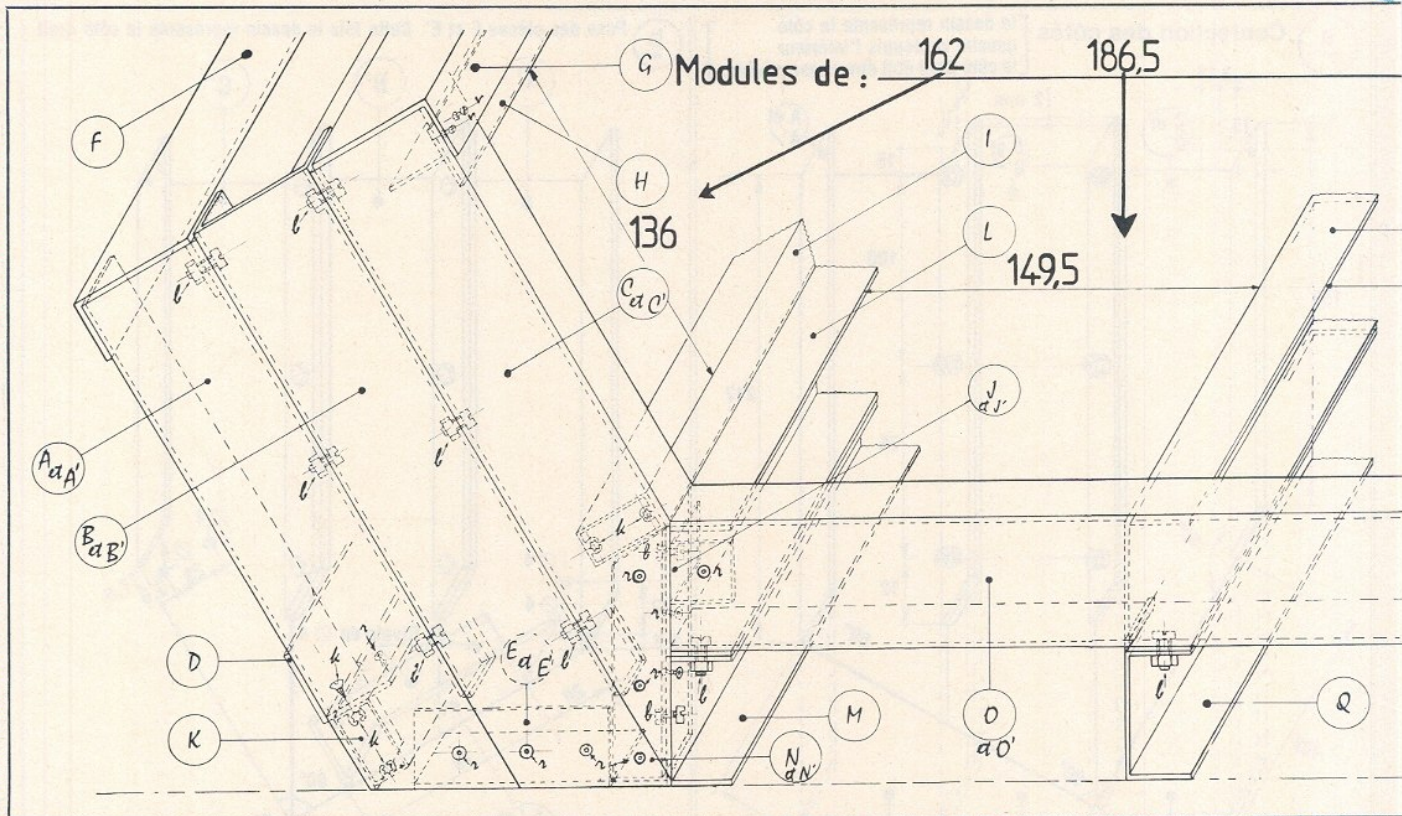Réalisation de la partie frontale et assemblage final.



Réalisation pratique

Avant tout, l'auteur insiste sur le fait qu'il est impératif de suivre scrupuleusement l'ordre des usinages et des assemblages, comme ils seront décrits. Ceci évitera tout gâchis regrettable de matière et toute perte de temps.

La figure 2 établit le récapitulatif des divers profilés nécessaires à la construction. Tout d'abord du U de $25 \times 50 \times 25$ (a). C'est le plus utilisé et c'est le même qui servira de face avant aux modules. Ensuite, nous nous servirons de trois types d'équerres : 20×20 (b), 30×30 (c), 10×10 (d) de TE de 25×25 (f) et d'un tube de 15×30 (e) un peu particulier, puisqu'il comporte deux logements destinés à recevoir des vis parker.

Tous ces profilés sont en aluminium anodisé blanc. Vous devrez vous les procurer chez un spécialiste aluminier, et vous les faire couper aux cotes précises mentionnées à la liste des fournitures que vous pouvez consulter en fin d'article. Un tel châssis complet revient à peu près à 800 F. C'est beaucoup, mais d'un très bon rapport qualité-capacité/prix (c'est à peu près le prix de 2 racks 19 pouces 2 unités). Si pour quelque raison que ce soit, vous éprouviez des difficultés à vous approvisionner, consultez la

rubrique services en fin d'article. Cette rubrique servira, tout au long de notre construction, à vous faire profiter des innombrables démarches qu'a fait l'auteur pour contacter des gens sérieux, fiables et compétants. En écrivant à RADIO PLANS, comme il sera indiqué dans cette rubrique, vous saurez où vous adresser pour vous procurer ce que vous désirez, en prenant directement contact avec ces professionnels. Soyons clair une bonne fois : IL NE S'AGIT PAS D'UNE OPERATION COMMERCIALE, c'est un SERVICE.

L'auteur a vraiment envie que vous fabriquiez cette console et c'est tout fait pour qu'elle soit REELLEMENT reproductible et à moindre coût. Si il y a de très bonnes surprises dans cette rubrique, tant mieux pour tous !


Ce mois-ci vous pourrez vous procurer deux choses : 1^{er} un plan (genre architecte) du châssis que nous décrivons, (à l'échelle I) et de toutes les figures étapes de la fabrication. 2^e tous les éléments nécessaires à la confection de la structure, coupés avec grande précision.

Voilà, vous êtes en possession de la matière, passons à la confection. Isolez du fagot les 10 barres de 896,5 mm en U de $25 \times 50 \times 25$. La figure 3 a vous indique ce qu'il faut en faire : prenez en quatre et percez

dans chacune 17 trous de diamètre 19. Très facile à faire avec un emporte pièce. La cote de 19 n'est pas impérative (c'est la dimension nécessaire pour monter des XLR mâles châssis...), pourvu qu'elle se situe au moins entre 18 et 22 mm et que le bord des trous ne soit pas coupant.

Ensuite, prendre 4 autres barres et effectuer à la scie, une fente comme le définit la figure, à chaque extrémité et du même côté. Attention ! Il vous reste deux barres qui sont toutes usinées : elles restent intactes. Vous avez ainsi préparé les pièces M, Q, S, V, P, R, T, U, W et L. De ces 10 barres vous allez faire 5 pièces, en les couplant deux à deux comme suit figure 3 b : Prendre une barre échancrée et une percée, percer trois trous de $\varnothing 4$ comme indiqué sur le côté du U proche des fentes. Poser cette pièce sur la barre percée et bien les aligner. Marquer le report des trous de $\varnothing 4$ à l'aide d'un petit morceau de mine de crayon (sauf si votre perceuse fait moins de 46 mm de haut...), percer aux endroits marqués et assembler seulement avec un boulon + rondelle éventail + contre-écrou, par le trou central. Répéter trois fois l'opération. Ce sont les couples PQ, RS, TV.

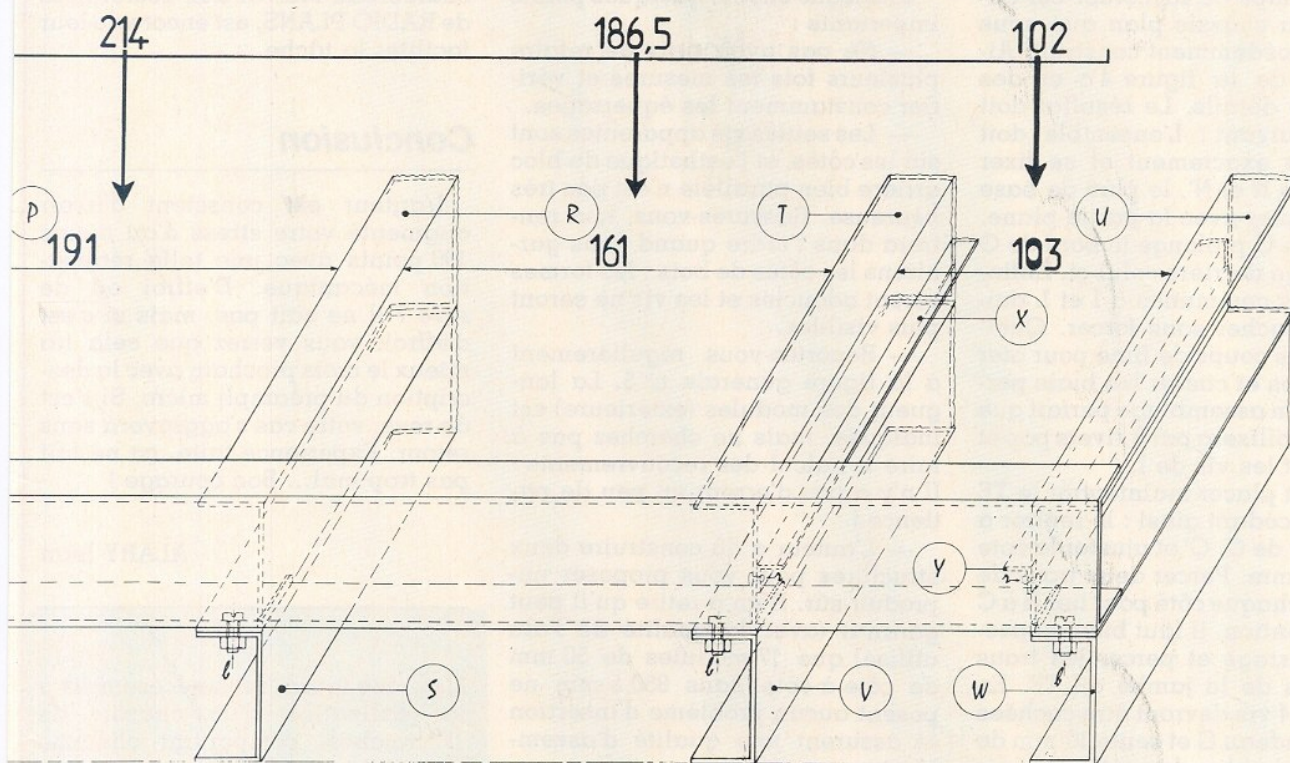Les couples UW et ML sont différents : UW est constitué d'une barre



échancrée et d'une intacte ; De plus, les U sont opposés. ML est fait des deux restantes, soit une intacte sur une percée. Le plus gros est fait (si, si). Percer maintenant un côté de chacune des petites équerres identiques J et J', avec un foret de $\varnothing 4$ (figure 3 c. Préparer ensuite les pièces N et N', en coupant un de leur côté à 45° comme indiqué. Attention, il y en a une gauche et une droite, regardez bien avant de couper ! Il faut maintenant assembler ces 4 pièces sur le couple ML (c'est celui qui n'est pas échancré) en les positionnant comme indiqué sur le dessin : N, J et N', J' affleurent les extrémités de ML, et N et N' sont décollées à leur base de 1 mm de M. On préférera utiliser 3 rivets pop par côté mais on pourra aussi visser à la condition que les têtes de vis soient à l'intérieur des U.

La figure 3 d montre comment finir les pièces TV et UW, en leur rivant les petites équerres de 10×10 (X et Y), destinées à accueillir les modules départ-multipiste. **REGARDEZ BIEN LES DESSINS ! C'**est le premier grand moment car tout ce qui est prêt va s'assembler très vite : On engage une des barres de 727,5 (O et O') dans l'ensemble MLNJ comme indiqué en 3°. O est porté par L et le recouvre en partie. Fixer avec boulon et rivet après avoir reporté au crayon le trou du boulon et

percé celui du rivet. Vérifiez l'équerrage. Faire de même de l'autre côté pour O'. C'est là que les cotes de coupe sont importantes : la pièce L par exemple, est recouverte deux fois sur 23 mm soit $896,5 - 46 = 850,5$ donc 17 fois 50 plus 5/10 de jeu ! En effet, la grande qualité de l'alu que nous avons choisi autorise de se contenter de 5 dixièmes de millimètre de jeu pour 17 modules.

Pour finir la partie plane de notre châssis, il suffit de monter UW à l'autre extrémité figure 3 f, et de répartir PQ, RS, TV figure 3 g, en respectant bien les cotes mentionnées, les équerrages, et le sens des pièces.

L'auteur sourit, car il vient de constater qu'il lui a fallu autant de temps pour écrire ce que vous venez de lire, qu'il en a mis pour construire son châssis complet ! Enfin, vous avez déjà de quoi stocker 68 modules.

semblage, tout aussi efficace et très facile à réaliser. Voici comment procéder : Prendre trois barres de 280 mm A, B, C) et les placer côte à côte sur une surface bien plane, après avoir percé comme indiqué figure 4 a, celle que l'on aura placé au centre. Faire en sorte que la pièce B dépasse de ses voisins d'exactly 2 mm. Marquer, percer et assembler. Faire de même avec les pièces A', B', et C'.

Reporter ensuite les cotes nécessaires pour tracer les deux traits de découpe, puis couper. Attention, il y a un côté droit et un gauche, ils sont symétriques mais pas identiques. Pour vous aider, nous avons dessiné la figure 4 a côté gauche, et la figure 4 b côté droit.

Une fois la coupe faite, il faut dégager « pointu » des jointures AB et CD, pour récupérer une surface plane destinée à recevoir les pièces E, E', N, N'. Pour ce faire, on sera amené à démontrer provisoirement l'assemblage car la scie ne peut pas déboucher côté 217. Enfin, on positionnera les équerres E et E' et on percera 4 trous de $\varnothing 4$ comme indiqué en 4 b. Ces trous serviront à fixer les pièces SI et K, taillées dans le profilé dessiné figure 2 e. Relier maintenant les deux côtés par la barre I, sans bloquer les vis on aura au préalable chanfreiné leurs logements.

Réalisation de la partie inclinée

Il était hors de question d'avoir à plier quoi que ce soit (l'alu anodisé se casse ou se fendille, et le pliage de précision n'est pas à la portée de tous). C'est pourquoi nous avons mis au point un autre système d'as-

Réalisation

Il est temps de raccorder cet ensemble au châssis plan que nous avons précédemment construit. Aidez-vous de la figure 4c et des photos de détails. Le résultat doit être le suivant : L'ensemble doit s'emboîter exactement et se fixer aux pièces N et N', le plan de base doit s'aligner avec la partie plane. Le bord de C prolonge le bord de O et s'engage derrière celui-ci. Enfin, les arêtes communes à I et L doivent se toucher sans forcer. Quelques petits coups de lime pour ôter les bavures et casser les bords permettront un assemblage parfait que l'on immobilisera par 8 rivets pop et en serrant les vis de I.

On peut placer maintenant le TE (H) en procédant ainsi : le rentrer à l'intérieur de C, C' et ajuster la cote H I à 136 mm. Percer deux trous de 3 mm de chaque côté pour lier H à C et C'. Attention, il faut bien respecter l'équerrage et percer les trous au-dessus de la jambe du TE. En effet, ces 4 vis devront être cachées par le bandeau G et seuls 10 mm de H seront visibles. Les têtes des vis seront totalement noyées dans l'épaisseur de C et C'. Emboîter G et le fixer par les deux boulons arrière (G compense un des écarts de 2 mm que nous vous avons indiqué figure 4a).

Il faut assembler D et K : D sera fendu de chaque côté sur 26 mm et 2,5 mm de large. On positionnera très précisément K, comme le montre la figure 4d après avoir coupé 2 mm de chaque côté à une branche du L de D (on aura ainsi fait passer sa cote de $900,5 - 4 = 896,5$, longueur exacte de K). On fera ensuite en sorte que K soit en retrait de 2 mm de la face interne de D. Ceci fait, on emboîtera l'ensemble ainsi constitué en le faisant glisser comme un tiroir dans A et A'. On le fixera à l'aide de 4 vis parker dans les trous déjà faits (H est à l'intérieur de A et D recouvre A sur toute sa longueur). Enfin, on emboîte F comme on a fait pour G.

C'EST FINI !

Notes

L'auteur n'ose pas penser à sa cote de popularité après une telle description... pour sa défense, il y a quand même un résultat qui en vaut la peine et il est conscient que ce type de structure - jamais décrite - donnera des idées aux bricoleurs.

Précisons encore quelques points importants :

— Ne pas avoir peur de refaire plusieurs fois les mesures et vérifier constamment les équerrages.

— Les seules vis apparentes sont sur les côtés, et l'esthétique du bloc arrière bien parallèle n'est pas très heureuse. Rassurez-vous, tout rentrera dans l'ordre quand nous garnirons les côtés de bois ; les formes seront adoucies et les vis ne seront plus visibles.

— Reportez-vous régulièrement à la figure générale n° 5. La longueur des modules (extérieure) est indiquée, mais ne cherchez pas à faire le calcul des recouvrements : Il n'y a pas d'erreur, un peu de patience !

— L'auteur a dû construire deux structures pour vous proposer un produit sûr. Il en a retiré qu'il peut garantir (avec la qualité de l'aluminium utilisé) que 17 modules de 50 mm de côté-à-côté dans 850,5 mm ne posent aucun problème d'insertion et assurent une qualité d'assemblage « pro ».

— Veillez à ce que l'aspect des barres proposées soit impeccable. N'acceptez pas de rayures car vous ne pourriez rien faire pour les éliminer (surtout n'attaquez pas la couche anodisée avec un abrasif quelconque).

— Une fois l'ensemble construit, vous voilà tranquilles avec la mécanique et prêts à jouer pleinement des modules qui seront décrits.

Services

Comme nous l'avons dit, vous pouvez vous procurer ce mois-ci un plan à grande échelle regroupant toutes les figures de cet article, et l'adresse d'une société susceptible de vous fournir toutes les barres découpées nécessaires à la confection du châssis, avec l'assurance de cotes précises et d'aspect impeccable.

Pour savoir comment procéder, faites exactement ceci : Prenez deux enveloppes suffisamment affranchies, inscrivez au dos de chacune en gros « CONSOLE AC, DOC 185 », mettez votre adresse sur la première et glissez-la dans la deuxième sur laquelle vous porterez l'adresse de RADIO PLANS, 2 à 12, rue de BELLEVUE, 75940 PARIS. C'est tout, inutile de faire une lettre : La meilleure façon de dire un

chaleureux MERCI aux secrétaires de RADIO PLANS, est encore de leur faciliter la tâche.

Conclusion

L'auteur est conscient d'avoir augmenté votre stress d'au moins 100 points avec une telle réalisation mécanique. D'effroi ou de rêve ? Il ne sait pas, mais si c'est d'effroi, vous verrez que cela ira mieux le mois prochain avec la description du préampli micro. Si c'est de rêve, votre cas s'aggraverait sans retour. Expérience faite, ça ne fait pas trop mal... Bon courage !

ALARY Jean

Liste des fournitures nécessaires à la réalisation d'un châssis de 17 tranches, comportant chacune 5 modules

Profilé alu en « u » de 25 × 50 × 25
10 barres de 896,5 mm (pièces L, M, P, Q, R, S, T, V, U, W)

2 barres de 900,5 mm (pièces G, F)

6 barres de 280 mm (pièces A, A', B, B', C, C')

2 barres de 727,5 mm (pièces O, O')

Equerres alu de 20 × 20
2 barres de 97 mm (pièces N, N')

Equerre de 30 × 30 alu
2 barres de 70 mm (pièces E, E')
1 barre de 900,5 mm (pièce D)
2 barres de 25 mm (pièces J, J')

Equerre alu de 10 × 10
2 barres de 896,5 mm (pièces X et Y)

Tube alu de 15 × 30, profilé pour
2 vis Parker en bout
2 barres de 896,5 mm (pièces I et K)

Té alu de 25 × 25
1 barre de 896,5 mm (pièce H)

Faire couper les cotes de 896,5 mm avec le même réglage machine
26 boulons de 4 × 20 et 52 écrous
26 rondelles éventail pour boulons de 4

4 vis de 3 × 20 à tête fraisée plate, ainsi que 8 écrous pour dito.

4 vis Parker de 4 × 20 à tête fraisée bombée.

Une quarantaine de rivets pop de 4 × 10.

Comment développer votre concentration et votre MEMOIRE

**Enfin une méthode pratique, nouvelle...
qui donne des résultats quasi-instantanés et sans effort de volonté !**

Il existe maintenant une technique simple pour acquérir une mémoire puissante et fidèle. Que ce soit dans votre travail ou en société, avec cette méthode, vous aurez plus d'assurance et de confiance en vous.

On vous regardera avec plus d'admiration et de considération.

Vous penserez plus clairement et vous vous exprimerez avec aisance.

Beaucoup de gens ne font rien pour leur mémoire car ils ne savent pas que l'on peut considérablement développer sa concentration et sa mémoire.

Développez les pouvoirs naturels de votre mémoire

Cette nouvelle méthode a été mise au point par un psychologue américain et fait fureur aux USA.

Des milliers d'Industriels, hommes d'affaire, commerciaux, syndicalistes, étudiants et secrétaires ont suivi avec succès les 10 jours d'entraînement (à raison d'une heure par jour) — alors qu'au départ, ils pensaient avoir une mauvaise mémoire.

Le "truc" réside dans l'utilisation des réserves du cerveau. Vous savez sans doute que nous n'utilisons que 10 % de notre potentiel cérébral. La méthode du Dr Brothers libère votre esprit des freins qui bloquent les 90 % qui restent.

Des résultats au-to-matiques

Les résultats sont automatiques. C'est la façon la plus facile de retenir les noms, les visages, les numéros de téléphone, les discours, et même la musique.

Un "Mnémomètre" vous permet de mesurer vos progrès jour après jour.

Pas de "clefs", de "listes", de techniques compliquées à apprendre : révélez les pouvoirs naturels qui sont déjà en vous.

VOTRE CADEAU GRATUIT

Si vous retournez ce bon avant le 10.03.85, nous joindrons à votre méthode un petit livre de John Clark et Christian Godefroy : "Faites-le maintenant" qui vous dévoilera la clef de la confiance et du succès. Vous pourrez le garder même si vous faites rembourser.

Voici ce que vous découvrirez dans cette méthode :

- ☐ Les 8 étapes pour retenir un discours, une histoire drôle ou une anecdote.
- ☐ Comment retenir les noms et briller dans les discussions.
- ☐ L'art de lire plus vite en mémorisant tout ce que vous lisez, (étonnant).
- ☐ 9 règles pour économiser votre mémoire.
- ☐ Comment apprendre en dormant.
- ☐ Vos heures de mémorisation optimale.
- ☐ Des "trucs" pour vous souvenir de l'orthographe — de l'histoire et des données techniques.
- ☐ 3 conditions simples pour améliorer vos associations mentales.
- ☐ La règle d'or de la concentration.
- ☐ Les meilleurs moyens pour gagner du temps.

Deux-cent-soixante pages pratiques qui se dévalent comme un roman !

Des preuves

① Le Dr Brothers a démontré l'efficacité de sa méthode en remportant 50 millions de centimes à un "quitte ou double" télévisé.

"Dans ma méthode, je vous explique comment j'ai fait et comment vous pouvez multiplier par 10 la puissance de votre mémoire. N'y cherchez pas d'attrape-nigaud ou de supercherie — il n'y en a pas. Il ne s'agit que d'un fait naturel, mis à jour suite à de longues recherches et patients travaux de psychologues, médecins et autres scientifiques".

Dr Brothers.

② Si, en suivant la méthode, vous n'obtenez pas le même résultat, retournez-nous le livre dans les 30 jours qui suivent sa réception, et vous serez remboursé par retour.

③ Tous les lecteurs sont unanimes :

"J'ai lu votre méthode plus spécialement pour apprendre l'allemand. Je n'ai pas été déçu. Elle m'a permis de retenir facilement le vocabulaire et mon professeur m'a félicité de mes progrès..."

Jean-Claude S. à Genève

"J'ai passé avec succès mes derniers examens, pourtant pas faciles. J'ai pu retenir sans effort des textes entiers et mon oral s'est très bien passé. Remerciez le Dr Brothers de ma part pour sa méthode, qui est formidable".

Michel P. à St-Claude

"Maintenant, je suis plus sûr de moi devant les autres et je défends plus facilement mon point de

vue. Les arguments se présentent à mon esprit, comme sur un tableau devant moi. Mon attention et ma concentration se sont décuplées".

Jeannine R. à Thiais

Quel que soit votre âge, vous obtiendrez des résultats IMMEDIATS

Vos enfants amélioreront leurs résultats scolaires avec cette méthode. Examens et concours deviennent un jeu d'enfant lorsque l'on a une mémoire "incollable".

Le manque de mémoire est une maladie qui se soigne à tout âge. Faites quelque chose pendant qu'il en est encore temps.

Dans les études, dans le travail et dans la vie, ceux qui ont de la mémoire remportent tous les premiers prix. Soyez de ceux-là !

Demandez vite votre exemplaire à l'essai sans engagement, et en 10 jours — 10 jours seulement — votre mémoire et votre concentration seront littéralement transformées.

BON POUR UN ESSAI LIBRE DE 30 JOURS

à retourner aux Editions Godefroy, B.P. 9, rue du Moulin, 27760 La Ferrière-sur-Risle.

OUI la méthode du Dr Brothers m'intéresse. Je veux en avoir le cœur net et vérifier si en 10 jours ma mémoire s'améliore vraiment beaucoup.

LP 12 ☐ Envoyez-moi "Comment développer
GP 02 votre concentration et votre mémoire
en 10 jours" 145 F + 12 F de frais
d'envoi réglé par
☐ CCP ☐ Mandat-lettre ☐ Chèque

Je préfère la recevoir en contre-remboursement (145 F + 27 F de frais d'envoi, soit 172 F à payer au facteur).

Il est entendu que je dispose de 30 jours pour examiner l'ouvrage commandé — Si je ne suis pas satisfait(e), il me suffit de le retourner pour être intégralement remboursé(e).

Nom

Prénom

Adresse

Code

Ville

Suisse : Ed. Reuille - ch gd Mont Fleury n° 6/ch 1290 Versoix.
Canada : Ed. Frémontel 1350 Sherbrooke O.n° 910, MTL H3G1J1.
1256 7

SERVICE

CIRCUITS IMPRIMÉS

Les circuits imprimés dont les références figurent sur cette page correspondent à des réalisations sélectionnées par la rédaction suivant deux critères :

1) difficulté de reproduction,

2) engouement présumé (d'après votre courrier et les enquêtes précédemment effectuées).

Nous sommes contraints d'effectuer un choix car il est impossible d'assurer un stock sur toutes les réalisations publiées. Par ailleurs, cette rubrique est un service rendu aux lecteurs et non une contrainte d'achat : les circuits seront toujours dessinés de façon à ce qu'ils soient aisément reproductibles avec les moyens courants.

Certaines références non indiquées ici sont encore disponibles (nous consulter).

Circuits imprimés de ce numéro :

Références	Article	Prix* estimatif
EL 447 A	Préampli pour bobines mobiles	36 F

Circuits imprimés des numéros précédents :

Références	Article	Prix estimatif
EL 415 C	Inverseur 772	20 F
EL 415 D	Ampli de sortie à 2310	20 F
EL 418 A	Récepteur IR + affichage	80 F
EL 418 C	Platine clavier pour l'émetteur I.R. ...	12 F
EL 419 B	Système d'appel secteur, émet.	20 F
EL 419 C	Système d'appel secteur, récept.	26 F
EL 419 D	Système d'appel secteur, répét.	14 F
EL 421 B	B. Sitter, platine de commande	24 F
EL 422 G	Platine synthèse Em. R/C	20 F
EL 424 A	Cinémomètre, carte principale	130 F
EL 424 B	Cinémomètre, carte affichage	28 F
EL 424 F	Programmation d'Eprom, carte aff. ...	36 F
EL 425 D	CR 80, platine principale (n° 424) ...	122 F
EL 425 C	RX 41 MHz à synthèse	42 F
EL 426 A	Interface ZX81	48 F
EL 426 B	Synthé de fréquence ZX81	32 F
EL 426 C	Platine TV Siemens	112 F
EL 426 D	Clavier (Platine TV)	40 F
EL 426 E	Affichage (Platine TV)	18 F
EL 427 B	Commutateur bicourbe Plat. princ. ...	114 F
EL 427 C	Commutateur bicourbe Alimentation ...	30 F
EL 427 D	Comm. bicourbe Ampli de synch. ...	16 F
EL 428 B	Carte Péritel	48 F
EL 428 D	Extension EPROM ZX81	18 F
EL 428 E	Ampli téléphonique	24 F
EL 429 A	Carte de transcodage	66 F
EL 429 B	Bargraph 16 LED	66 F

EL 430 A	Ventilateur thermostatique	30 F
EL 430 B	Synthétiseur RC	50 F
EL 430 C	Tête HF 72 MHz	34 F
EL 430 D	HF 41 MHz	34 F
EL 431 A	Alim. et interface pour carte à Z 80 ..	42 F
EL 432 A	Centrale de contrôle batterie	20 F
EL 432 B	Centrale convertisseur	14 F
EL 432 C	Centrale shunt	8 F
EL 432 D	Séquenceur caméra 1	26 F
EL 432 E	Séquenceur caméra 2	36 F
EL 432 F	Milliohmètre	40 F
EL 433 A	Préampli (carte IR de base)	28 F
EL 433 B	Préampli (carte IR codage)	38 F
EL 433 C	Synthé: alimentation	46 F
EL 433 D	Synthé: carte oscillateur	58 F
EL 434 A	Préampli (carte alim.)	46 F
EL 434 B	Préampli (carte de commutation) ...	66 F
EL 434 C	Préampli (correcteur de tonalité)	22 F
EL 434 D	Préampli (carte récept. linéaire)	82 F
EL 434 E	Synthétiseur (carte VCF, VCA, ADSR)	72 F
EL 434 F	Synthétiseur (carte LFO)	32 F
EL 434 G	Mini-chaîne (carte amplificateur)	58 F
EL 435 A	Synthé gestion clavier	114 F
EL 435 C	Synthé interface D/A	38 F
EL 435 D	Générateur pour tests sono	24 F
EL 436 A	Testeur de câbles CT 3	48 F
EL 436 B	Préampli carte logique	68 F
EL 436 C	Préampli carte façade	102 F
EL 437 A	Carte codeur SECAM	100 F
EL 437 B	Mini-signal tracer	22 F
EL 438 A	Synchrodia	30 F
EL 438 B	Convertisseur élévateur	20 F
EL 439 A	Alarme hyperfréquences	156 F
EL 439 B	Alimentation pour glow-plug	22 F
EL 439 C	Meltem 99, carte principale	68 F
EL 439 D	Meltem 99, carte affichage	12 F
EL 440 A	Préamplificateur	30 F
EL 440 B	Booster symétriseur	50 F
EL 442 A	Carte de transmission secteur	34 F
EL 442 B	Boîte de direct	26 F
EL 443 A	Transitoires couleur	14 F
EL 444 A	FA 2 : filtre + bruit rose	50 F
EL 445 A	Progeprom	65 F
EL 446 A	Distorsiomètre platine principale	68 F
EL 446 B	Distorsiomètre filtre actif	33 F

* Frais de port : voir fiche de commande

Initiation au

langage

machine

2^e partie

Dans le numéro précédent, nous avons examiné la structure interne d'un microordinateur ainsi que l'organisation d'un microprocesseur.

Cette deuxième partie sera entièrement consacrée à l'important problème de la représentation de l'information dans un ordinateur.

En particulier, nous étudierons le codage des nombres, des caractères alphanumériques, et des instructions. Nous évoquerons enfin l'influence de ce codage sur la vitesse d'exécution des programmes.

Le langage binaire

Un ordinateur, étant principalement un ensemble de circuits électriques, ne peut manipuler que des grandeurs électriques. C'est pourquoi, l'information sera représentée par une tension pouvant varier entre 0 et 5 volts.

Pour réduire le coût du codage, on ne considère que deux états de cette tension :

— L'état bas, conventionnellement représenté par 0, correspond à une tension inférieure à 0,4 volts.

— L'état haut, représenté par 1, correspond à une tension supérieure à 2,8 volts.

Ainsi, lors d'une communication entre les différents éléments d'un ordinateur, l'émetteur mettra sur le fil liaison une tension inférieure à 0,4 volts pour émettre le message « 0 » ou supérieure à 2,8 volts pour émettre « 1 ».

Ainsi, le langage utilisé par un ordinateur est composé de deux symboles, notés arbitrairement « 0 » et « 1 » et appelés bits (contraction de binary digits). Ce langage est le langage binaire.

Codage des nombres

Pour représenter un nombre entier, on formera un mot en assemblant plusieurs symboles. Le cas le plus courant consiste à utiliser des mots de 8 bits.

Exemple d'un mot de 8 bits : 0010 1110. Étant donnée la suite de bits : $a_n, a_{n-1} \dots a_2, a_1, a_0$, on fait correspondre le nombre :

$$N = a_n 2^n + a_{n-1} 2^{n-1} \dots + a_0 2^0$$

Par exemple, au mot de 8 bits 00101110, on associe le nombre : $N = 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^1 = 46$.


Remarquons qu'il n'est possible que de représenter des nombres positifs.

C'est pourquoi, en utilisant des mots de 8 bits, on pourra coder des entiers compris entre 00000000 = 0 et 11111111 = 255.

Cette représentation est dite en convention non signée.

Pour représenter des nombres négatifs, il est nécessaire d'utiliser un autre code.

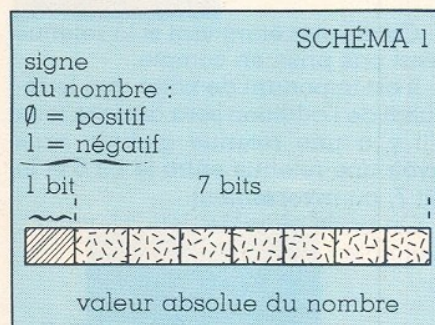Une première méthode consiste à coder le signe par le bit de gauche du mot. Pour des mots de 8 bits, on trouvera alors la structure :



Remarquons que dans ce cas, la valeur absolue du nombre est comprise entre 0 et 127. On pourra donc représenter les nombres compris entre - 127 et + 127.

Ce codage, malgré sa simplicité, présente deux inconvénients majeurs.

— Le nombre « zéro » possède deux représentations (00000000 et 10000000) correspondant à + 0 et à - 0.

— Les opérations élémentaires ne sont pas simples à programmer. Il faut en effet tenir compte de tous les cas qui peuvent se présenter :

- les deux opérands sont positifs ;
- les deux opérands sont négatifs ;
- les deux opérands sont de signes opposés.

C'est pourquoi on utilise souvent un autre code qui élimine ces inconvénients ; ce code est appelé complément à deux.

Les nombres positifs sont représentés de la même façon que précé-

demment. Par contre, les nombres négatifs sont représentés par le code de leur valeur absolue, complémenté, auquel on a ajouté 1 à tous les bits. Ainsi, leur 8^e bit sera égal à 1.

Exemple : 2 est codé par 00000010
inversion des bits :
11111101
on ajoute 1 $\leftrightarrow$ - 2 :
11111110

Les nombres négatifs que l'on peut coder seront compris entre -1 (11111111) - 128 (10000000).

Remarquons que les inconvénients rencontrés précédemment disparaissent :

- 0 est toujours codé par 00000000
- les opérations élémentaires se font simplement.

Exemple :

```

2 00000010
+ 3 00000011
= 5 00000101
    
```

```

5 00000101
+ (-3) 11111101
= 2 (1) 00000010
    
```

Ce dernier étant vrai si la retenue n'est pas prise en compte.

Il est important de noter que le résultat de l'addition sera déclaré faux s'il y a une retenue globale sans avoir une retenue entre le bit 6 et le bit 7, ou inversement.

On parle alors de débordement.

Exemple :

```

-128 10000000
-128 10000000
= 011 (1) 00000000
    
```

pas de retenue partielle

Les codes présentés ci-dessus ne sont pas les seuls utilisés pour représenter les entiers. On emploie quelquefois le code Gray qui permet d'éviter les ambiguïtés des commutations ou plus fréquemment un code décimal codé binaire (DCB ou BCD) dans lequel chaque chiffre est représenté séparément.

Code Gray

0 est codé par 0000...0 et l'on ne change qu'un seul bit en passant d'un nombre au suivant.

Pour des mots de 3 bits :

```

0 → 000
1 → 001
2 → 011
3 → 010
4 → 110
5 → 111
6 → 101
7 → 100
    
```

Code BCD (binary coded decimal).
Chaque chiffre est codé séparément sur 4 bits :

Par exemple 321 peut être codé par :
0011 0010 0001
3 2 1

L'inconvénient de ce code est qu'il met en jeu un grand nombre de bits.

Le codage des nombres réels

Un nombre réel, α par définition un nombre infini de chiffres. Il ne sera possible de tous les représenter et c'est pourquoi on ne prendra en compte que les premiers chiffres, appelés chiffres significatifs.


Un nombre réel peut s'écrire :
 $X = M \cdot \alpha^E$, dans lequel :
M est la mantisse qu'on choisira comprise entre 1/2 et 1 ;
 α est la base de l'exponentiation ;
 $\alpha = 2$ dans la majorité des cas ;
E est l'exposant.

Le codage d'un nombre réel pourra donc être décomposé en un codage de deux nombres : M et E.

L'exposant E, qui est un entier, sera codé en complément à 2, à la différence près que les bits de signe seront inversés (l'exposant est négatif si son bit de signe est 0 et positif s'il est égal à 1). Ainsi :

0000 représente l'exposant le plus négatif
0111 représente l'exposant - 1
1000 représente l'exposant 0
1111 représente l'exposant le plus positif.

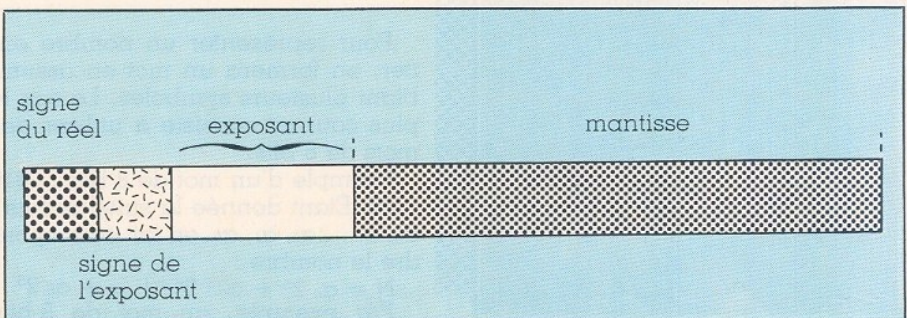La structure d'un nombre réel sera donc :



Dans cette représentation, zéro sera codé par 00...00 comme dans la représentation binaire en complément à deux.

En pratique, ce codage est utilisé dans certaines machines scientifiques mais pas dans tous les ordinateurs, chaque constructeur ayant défini une représentation personnelle.

Le codage des caractères

Le codage des caractères est moins compliqué que celui des nombres. En effet, on ne fait pas de calculs sur des caractères, et l'opération la plus compliquée consiste à les comparer entre eux.

Les caractères sont utilisés dans un ordinateur pour les communications avec l'homme. On trouvera donc les chiffres, les lettres, les symboles de ponctuation, et quelques caractères particuliers (\$, l'espace, le saut de ligne,...), soit au total une centaine de symboles. On pourra donc les représenter par des mots de 7 bits ($2^7 = 128$).

En général, les lettres sont classées par ordre alphabétique, de façon à ce que la lettre « b », par exemple, soit représentée par le code de la lettre « a » augmenté de 1. De même, les chiffres sont classés par ordre croissant.

Un code standard, utilisé par la plupart des constructeurs, dénommé code ASCII (American Standard Code for Information Interchange) permet de faire communiquer plusieurs ordinateurs.

Code ASCII (American Standard Code for information Interchange).

Dans ce code, chaque caractère est codé par un mot de 7 bit. Les lettres sont classées par ordre alphabétique et les chiffres sont ordonnés.

A est codé par 100 0001 (noté 65)
B est codé par 100 0010 (noté 66)
C est codé par 100 0011 (noté 67)
etc.

Le code d'une minuscule s'obtient en ajoutant 010 0000 (noté 32) au code de la majuscule correspondante.

Ainsi, « a » est codé 110 0001 (noté 97)

« b » est codé 110 0010 (noté 98)

Les caractères de contrôle sont obtenus en retranchant 100 0000 au code de

la majuscule correspondante. Ainsi, CTRL A est codé 000 0001 (noté 1) etc. Parmi ces caractères spéciaux, retons :

CTRL H : backspace, fait reculer le curseur d'une case

CTRL I : fait avancer le curseur d'une case

CTRL J : fait avancer le curseur d'une ligne

CTRL K : fait reculer le curseur d'une ligne

CTRL L : réalise un saut de page ou efface l'écran

CTRL N : est l'équivalent de la touche RETURN

Le codage des chiffres est très simple :

« 0 » est codé par 011 0000 (noté 48)
« 1 » est codé par 011 0001 (noté 49) etc.

En conséquence, pour obtenir un chiffre à partir de son code ASCII, il suffit de considérer les 4 bits de droite.

Ceux-ci donnent en effet la représentation classique du chiffre.

Le petit programme suivant permet de calculer très simplement la valeur d'un chiffre à partir de son code ASCII
LDA CODE ASCII ; recherche du caractère ASCII

AND #0F ; annulation des 4 bits de gauche

STA NOMBRE ; et rangement du résultat qui représente le chiffre en binaire.

Les autres caractères, comme « . », « , », « ; », « [»... n'ont pas de code simple. Toutefois, DELETE est codé par 111111 (noté 127).

Ceci est dû à l'utilisation des cartes perforées : en cas d'erreur, comme on ne peut plus reboucher les trous, on les perce tous, ce qui signifie que le caractère ne doit pas être pris en compte (et ceci correspond au rôle de DELETE).

Le codage des instructions

Une instruction comporte non seulement un ordre, mais aussi l'adresse en mémoire de la case concernée par cet ordre. Par exemple, l'instruction : LDA \$ 1000, qui signifie charger dans l'accumulateur A, le contenu de la case mémoire d'adresse 1000 sera représentée par :

- le code de LDA
- le code de l'adresse 1000

La mémoire étant constituée de mots de 8 bits, et le microprocesseur pouvant en général adresser 65 536 cases, nous constatons qu'il est nécessaire d'utiliser 2 mots pour coder les adresses. L'ordre (par exemple LDA) sera codé sur 1 mot.

Ainsi, certaines instructions seront codées sur 1 octet (1 octet est un mot de 8 bits), d'autres sur 2 ou 3 octets.

Nous obtenons la structure suivante :

1 ^{er} octet	2 ^e octet	3 ^e octet
ordre	adresse	
LDA	1000	
INC	1000	
STA	1000	
CLR	1000	

Remarquons que les adresses peuvent être codées de deux façons :

— Soit on place d'abord les poids forts puis les poids faibles (ex. 6800 — 6809)

— D'abord les poids faibles puis les poids forts (6502, Z80, 8085).

Il existe aussi des instructions qui sont codées sur deux octets.

Exemple : LDA # \$ 27 qui signifie charger l'accumulateur avec la valeur 27.

Quelques microprocesseurs, pour être compatibles avec un modèle antérieur, en étant beaucoup plus puissants, possèdent des codages plus compliqués : par exemple, le Z80 a des instructions codées sur 4 octets.

Influence du codage sur la durée d'exécution :

Le temps d'exécution d'une instruction est proportionnel au nombre d'accès à la mémoire, car celle-ci a un temps de réponse relativement important. Une horloge rythme le fonctionnement du microprocesseur.

Ainsi, pour lire une instruction, les opérations suivantes sont effectuées :

1. Sur un passage de l'horloge de 5 à 0 volt, il envoie l'adresse de l'instruction vers la mémoire. Cette dernière mettant un certain temps à répondre, le microprocesseur ne pourra lire l'instruction que lors du passage de l'horloge de 0 à 5 volts (front de montée).

2. Pendant que l'horloge reste au niveau haut, le microprocesseur décode l'instruction grâce à un circuit logique.

3. Si l'instruction comporte une adresse, le microprocesseur envoie cette adresse vers la mémoire lors du front de descente suivant et lira le résultat lors du front de montée suivant.

4. Il recommence éventuellement la même chose si l'adresse comporte un deuxième octet.

5. Au coup d'horloge suivant, il exécute l'instruction et incrémente le compteur programme.

6. Si l'instruction agit sur des cases de la mémoire, il lui faut encore lire ou écrire vers les cases en question.

Nous constatons finalement que la durée d'une instruction est supérieure ou égale au nombre d'accès mémoire qu'elle doit réaliser.

Prenons par exemple quelques instructions du 6502 :

— L'instruction NOP (= ne rien faire) est codée sur 1 octet. Il suffit donc au microprocesseur de lire une fois la mémoire et l'instruction est terminée.

Cette instruction prend 2 coups d'horloge.

— Les instructions : CLI, CLC, SEC, SEI, etc (= mettre à 0 ou à 1 les drapeaux CARRY, I, etc.) sont également codées sur 1 octet et prennent 2 coups d'horloge.

— L'instruction LDA # \$ 27 (chargeur dans « A » la valeur 27) est codée sur 2 octets. Le microprocesseur doit donc lire 2 fois la mémoire pour pouvoir l'exécuter.

Cette instruction prendra 2 coups d'horloge.

— L'instruction LDA \$ 1000 (charger dans « A » le contenu de la case 1000) est codée sur 3 octets (car il faut deux octets pour coder l'adresse qui peut varier de 0 à 65535). Cette instruction doit donc lire 4 fois la mémoire (3 fois pour savoir ce qu'il faut faire plus 1 fois pour aller effectivement chercher le contenu de la case d'adresse 1000). Elle prendra donc 4 coups d'horloge.

— L'instruction JSR \$ 1000 (équivalent en assembleur de GOSUB 1000 en basic). Cette instruction se code sur 3 octets et nécessite pour son exécution deux accès mémoire supplémentaires pour sauvegarder l'adresse de retour sur la pile.

Nous constatons que cette instruction prend 6 coups d'horloge.


CC : La durée d'une instruction augmente en général avec le nombre d'accès mémoire.

Une autre cause qui fait augmenter la durée d'une instruction est la complexité de l'opération à effectuer. Par exemple, le 6809 possède une instruction pouvant effectuer la multiplication de deux mots de 8 bits. Cette instruction, opérant sur les registres internes ne demande qu'un seul accès à la mémoire. Par contre, elle dure 11 coups d'horloge.

Il est malgré tout rentable d'utiliser ces instructions car un programme écrit à l'aide d'instructions courantes (additions, etc.) ce qui ferait la même chose serait beaucoup plus lent.

C. BERGEROT

LES BRANCHÉS LISENT HIFI STÉRÉO

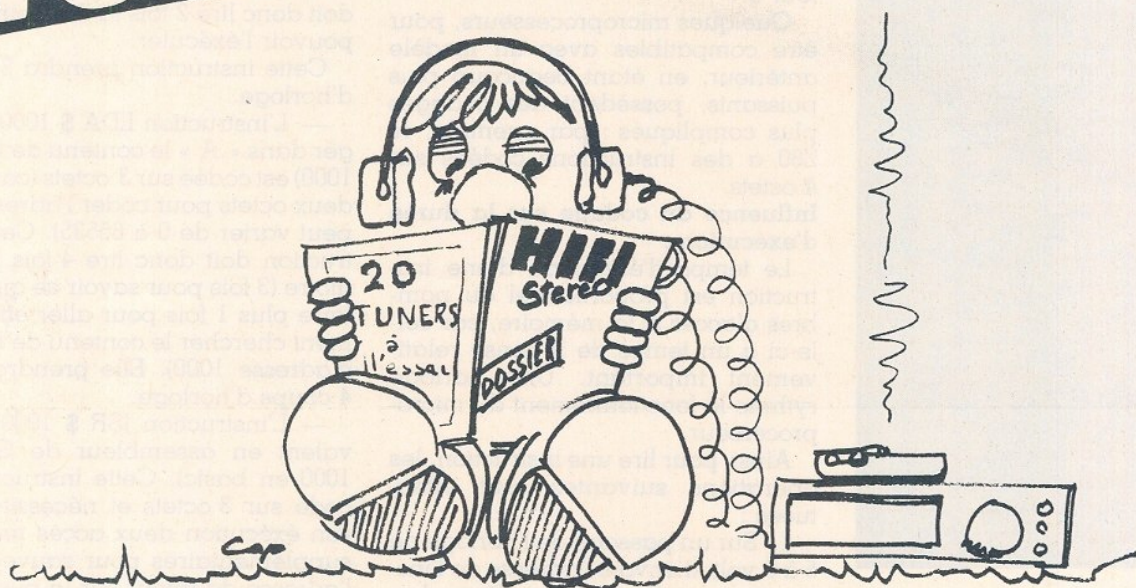


En plus de ses rubriques habituelles, Hi-Fi Stéréo a repris sa rubrique « Dossiers ». Régulièrement, ce sont vingt maillons Hi-Fi du même type qui sont passés au crible : mesures et possibilités bien sûr, mais aussi et surtout conseils optimaux d'utilisation pour chaque appareil, et compte rendu d'écoute. Le tout sans compromis !

Chaque mois, dans Hi-Fi Stéréo, vous trouverez des bancs d'essai et des reportages nombreux, pour vous aider à mieux choisir votre chaîne Hi-Fi.

Hi-Fi
Stéréo

Les capteurs et leurs applications

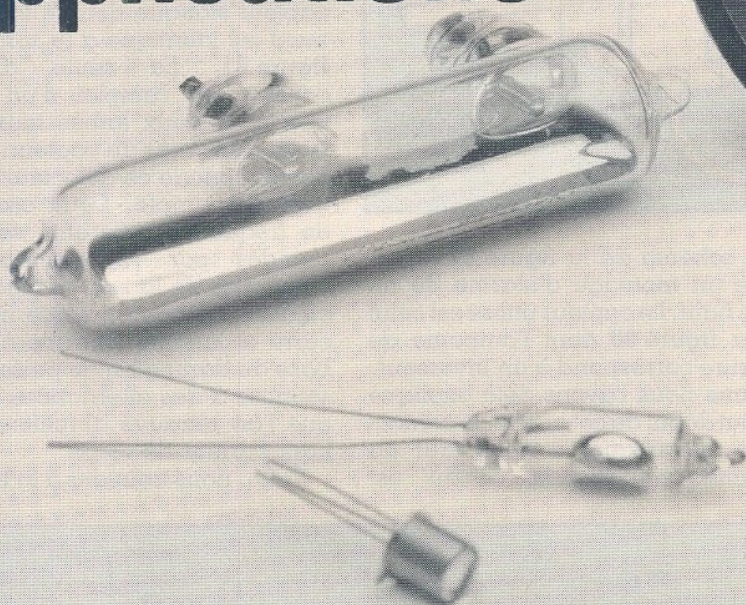

fin

Destinés à transformer les manifestations de phénomènes physiques en informations compréhensibles par une électronique de traitement appropriée, les capteurs constituent les organes essentiels de nombreux systèmes.

Pour en effectuer la mise en œuvre correcte, quel que soit leur type (mécanique, électrique, électronique), il est nécessaire d'en connaître les caractéristiques techniques et les conditions limites d'emploi.

Le but de cet article était de vous présenter le panorama le plus complet possible des capteurs courants.

Classés par genre, nous vous invitons à découvrir ce mois-ci la dernière partie consacrée aux capteurs de niveaux.

Les capteurs de niveaux

Ils sont généralement de deux sortes : soit mécaniques, soit électriques. Dans le premier cas, un flotteur est solidaire d'un mécanisme simple assurant un contact. Dans le

second, les modèles peuvent être plus ou moins sophistiqués : Capteurs à détection opto électronique, capteurs anti-corrosion, capteurs inductif, etc.

Le schéma de la figure 79 représente un capteur de niveau à flotteur

type MOBREY, comme ceux généralement utilisés pour les alarmes de niveau cale, dans les navires de la Marine Marchande. Un flotteur métallique peut glisser dans un bâti bronze, dès lors que le niveau d'eau monte. Par un jeu de leviers et de tringleries simples, un contact est actionné pour une position déterminée de la tige du flotteur. Un réglage peut être obtenu en jouant sur la longueur de cette tige ou sur le système de levier.

Un autre détecteur de niveau, dont le schéma est donné à la figure 80, est constitué d'une ampoule à mercure comme celle représentée à la figure 6. Celle-ci est insérée dans un flotteur plastique qui peut pivoter autour d'un point de rotation. Le fonctionnement est alors très simple. Dès que le niveau d'eau atteint une certaine limite, le flotteur s'élevant fait basculer le mercure contenu dans l'ampoule et il y a contact en

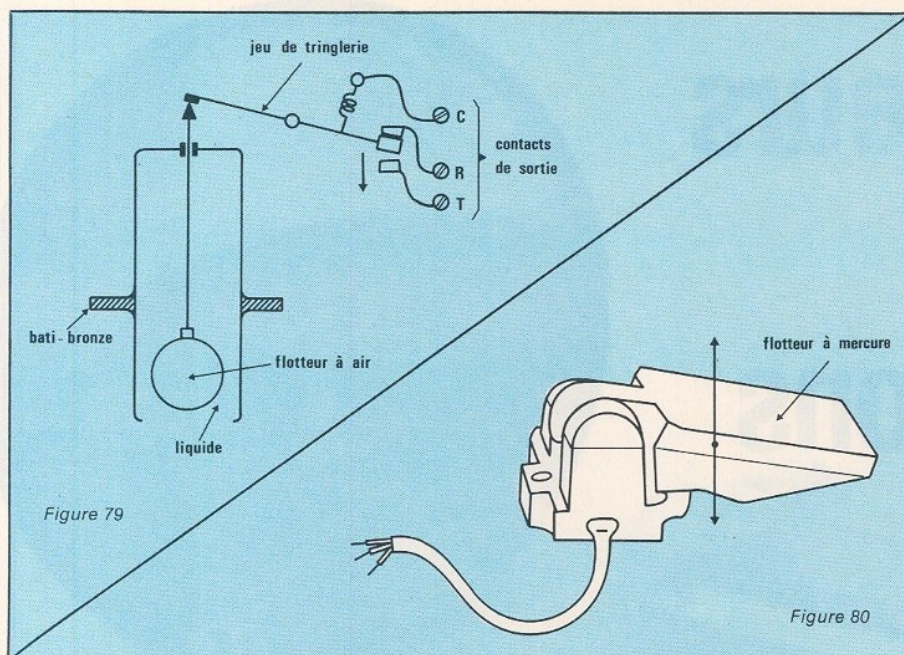


Figure 79

Figure 80

sortie. Ces deux systèmes sont très fiables et couramment utilisés à bord des navires. Si le premier est plus robuste, le second est totalement étanche et peut être immergé. Mais pour l'un comme pour l'autre, nous avons affaire à un fonctionnement mécanique tributaire, notamment dans un navire, à la gîte, au tangage et au roulis. A la figure 81 nous avons représenté un détecteur de

Le schéma de la figure 82 représente un montage d'alarme de niveau haut. Le capteur utilisé est celui de la figure 80 dont l'ampoule de mercure correspond à un inverseur. Comme nous l'avons déjà expliqué au tout début de cet article, le contact étant mécanique, il nous faut un système anti-rebonds, ce qui est

réalisé dans cet appareil grâce aux portes logiques N_1 et N_2 associées aux deux résistances de $10\text{ k}\Omega$. Lorsque le contact a lieu, un état bas est appliqué sur la base du transistor BC 177 qui se sature. Un potentiel positif se trouve alors sur la cathode du thyristor BRY 55 et celui-ci s'amorce. L'alarme retentit et est mémorisée. Si le niveau est redevenu normal, l'annulation de l'alarme et l'arrêt du signal sonore est effectué en appuyant sur le bouton BP.

L'appareil de détection de niveau représenté à la figure 83 utilise un capteur statique dont le fonctionnement est identique à la sonde de la figure 81. La seule différence consiste en l'emploi d'un modèle spécial à deux lames inoxydables isolées du corps du capteur. Le fonctionnement de ce détecteur est relativement simple. Deux oscillateurs de fréquence différente sont commandés par l'intermédiaire des électrodes de la sonde. Chaque oscillateur délivre en sortie un signal carré et lorsque l'alarme a lieu, la base du darlington de puissance est soumise à des alternances hachées que l'on retrouve amplifiées sur le haut parleur de sortie.

Enfin, nous trouvons à la figure 84

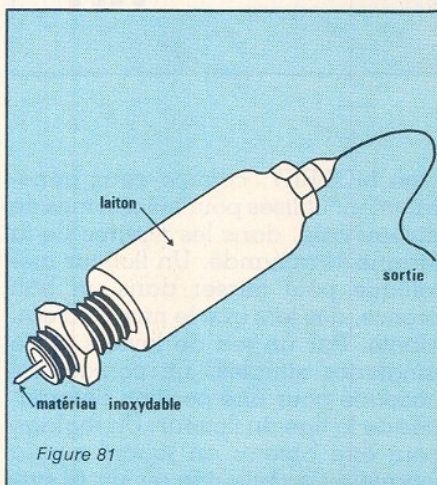


Figure 81

niveau de type statique. Il est constitué d'une enveloppe en laiton qui peut être vissée, par exemple, sur une paroi de cuve, dans laquelle se trouve insérée une tige métallique en matériau inoxydable. Lorsqu'un liquide conducteur (eau par exemple) atteint le capteur, il y a détection entre l'électrode centrale et le boîtier annulaire. A ce moment, un montage électronique approprié prend en compte cette détection.

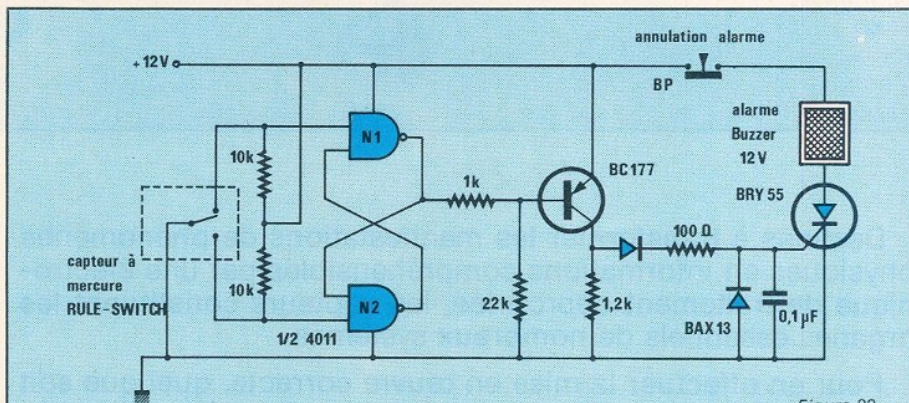


Figure 82

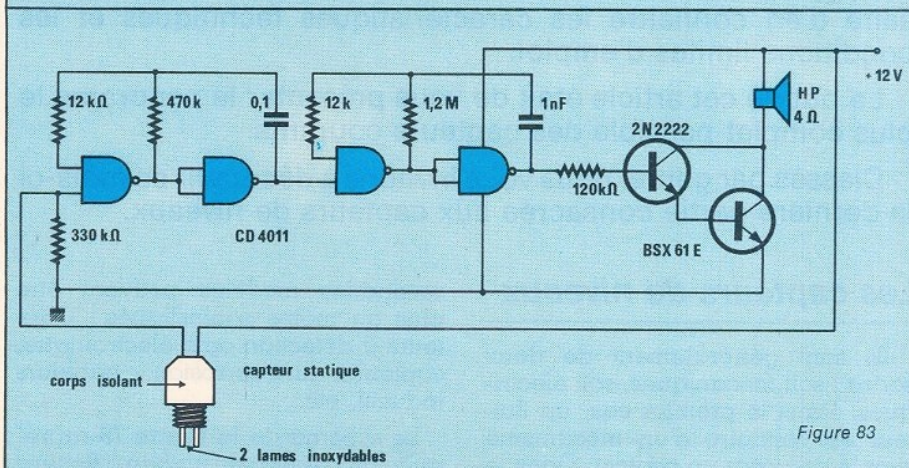


Figure 83

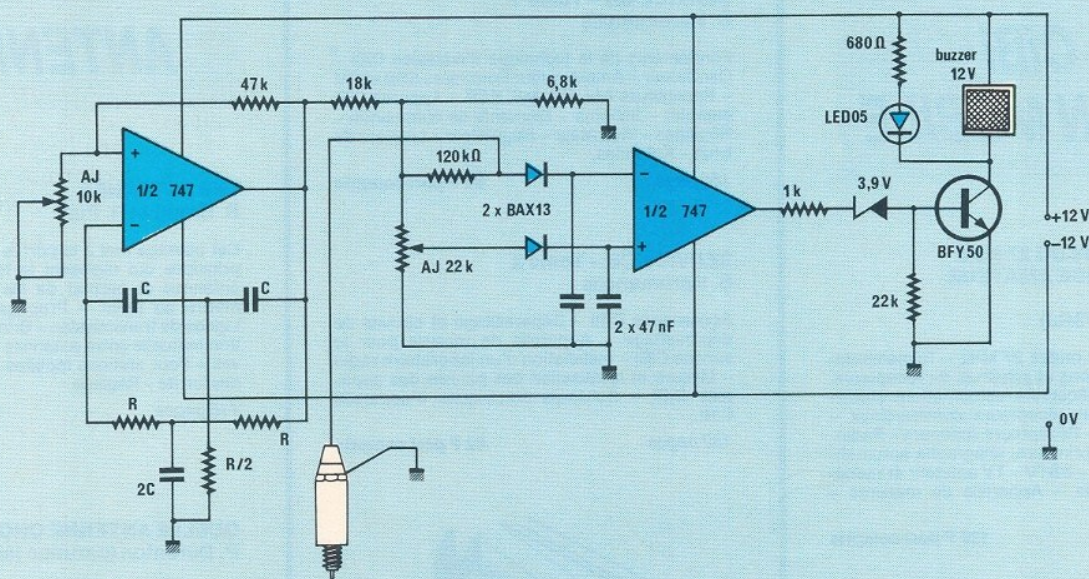


Figure 84

un dernier montage détecteur de niveau. Celui-ci utilise la sonde statique de la figure 81. Le schéma est relativement plus complexe que les précédents du fait de l'utilisation d'une sonde statique non isolée, parcourue par un courant sinusoïdal. Un tel choix, s'il est judicieux par l'emploi d'un signal sinusoïdal de fréquence appropriée et de basse tension, prédispose à une électrolyse pratiquement nulle au niveau de l'électrode centrale de la sonde, ainsi qu'à une corrosion réduite au minimum, surtout en eau de mer. La première partie du montage, réalisée autour du premier amplificateur opérationnel d'un 747, représente l'oscillateur sinusoïdal. C'est un oscillateur à filtre sélectif, le gain de l'amplificateur étant légèrement supérieur à l'affaiblissement provoqué par le filtre, et la tension ramenée à l'entrée doit tomber en phase. Le filtre ayant une fréquence de transmission minimale, il est placé dans la chaîne de réaction négative. La fréquence d'oscillation d'un tel montage est donnée par la relation :

$$F = \frac{1}{2 \pi R C}$$

avec F en Hertz
R en ohms
C en Farads

On déterminera aussi précisément que possible la valeur de R et C, pour obtenir une fréquence de l'ordre de 1 500 Hz. Le potentiomètre de 10 kΩ permet, quand à lui, la mise au point du montage. Il agit à la

fois sur l'amplification et le déphasage, c'est-à-dire sur la distorsion et la fréquence. Après réduction de l'amplitude des sinusoïdes par le pont diviseur 18 kΩ/6,8 kΩ, nous attaquons un pont de Wheatstone constitué de la résistance de 120 kΩ, des deux résistances de part et d'autre du curseur du potentiomètre de 22 kΩ et de la résistance du capteur. Les deux diodes BAX 13 et les condensateurs de 47 nF redressent et filtrent la tension alternative, de façon à obtenir un signal continu entre les bornes inverseuses et non inverseuses du deuxième ampli OP du 747 qui travaille en comparateur. Il suffit alors qu'il y ait déséquilibre du pont dû à la détection d'eau par la sonde statique, pour que la sortie du comparateur bascule, saturant de ce fait un transistor NPN type BFY 50 dans le collecteur duquel est monté un buzzer. L'alarme retentit donc et s'arrête lorsque le capteur n'est plus en contact avec l'eau. On réglera la sensibilité de l'appareil grâce au potentiomètre de 22 kΩ du pont de Wheatstone.

Conclusion

Avec ce dernier montage, nous en avons terminé avec l'étude des capteurs et leurs applications. Bien sûr, tous n'ont pas été cités, tous n'ont pas été décrits, un livre entier n'y suffirait pas. Nous avons fait en sorte tout au long de cet article, par un choix judicieux de capteurs simples et courants, comparativement à d'autres

sophistiqués et inconnus, d'aider le mieux possible les lecteurs débutants pour le choix des composants, ainsi que de parachever les connaissances des autres par la description de matériels peu fréquents. Ainsi pensons-nous répondre aux souhaits de chacun, pour une meilleure compréhension des réalisations décrites.

C. DE MAURY



Documentations

COMESA - FIGARO - KLIXON - NATIONAL SEMI-CONDUCTOR - MOBREY - MURATA - M.C.B. - SIEMENS - SOCAPEX - SPECTROL - R.T.C. - TEXAS INSTRUMENTS.

CiBi ER EN MOBILE

APPLICATIONS DU 27 MHz ET DE LA BANDE AMATEUR 28 - 30 MHz P. Duranton (F3RJ)

Propagation des ondes 27 MHz - Réglementations - Descriptions et schémas de récepteurs, émetteurs, amplificateurs, alimentations stabilisées - Émetteurs-récepteurs commerciaux - Télécommande - Récepteurs scanners - Radiotélétypes, téléimprimeurs, télégraphe automatique - Fac-similé - SSTV - TV amateur et numérique - Antennes - Appareils de mesures - Guide du trafic.

400 pages

120 F port compris

SOYEZ CIBISTE

J.-M. Normand

Technique Poche n° 30

Le point sur la technique et la réglementation. Fréquence et longueur d'onde - Émission/ réception - Puissance - Type de modulation - Nombre de canaux - Réglage - Accessoires - Antennes mobiles et fixes - Canaux d'appel - Changement de canal - Canaux réservés - Règles de trafic - Codes - Clubs...

128 pages

45 F port compris

CB POUR DEBUTANTS

S. Karamanolis

Présenté sous forme de dialogue entre un débutant et un expert, ce texte permet une initiation technique à la CiBi et donne l'explication des termes employés par les amateurs.

74 pages

49 F port compris

CB - COMMUNICATIONS RADIO

S. Karamanolis

Radiocommunication CiBi - Les communications CiBi et la loi - La technique CiBi et les appareils - Mesures sur les appareils CiBi - Portée d'émission - Précautions à prendre lors de l'acquisition d'un appareil CiBi - Utilisation.

130 pages

62 F port compris

Vente
par correspondance

Librairie
Parisienne de la Radio

43, rue de Dunkerque
75480 Paris Cedex 10

Joindre un chèque bancaire
ou postal à la commande

Prix port compris

SERVICE CB - Tome 1

S. Karamanolis

Fondements de la technique d'émission CiBi - Oscillateur - Amplificateur Émetteurs SSB et FM - Récepteurs AM, HF, MF, SSB - Appareil CiBi complet - Schéma - Éléments de commande - Réglages - Indicateur - Régulateur - Limiteur de bruit - Antennes.

160 pages

82 F port compris

SERVICE CB - Tome 2

S. Karamanolis

Accessoires CiBi - Déparasitage et circuits de déparasitage - Appareils de mesure pour le service CiBi - Installation d'un laboratoire radio - Mesure et localisation des pannes des appareils CiBi - Schémas électriques d'appareils CiBi.

132 pages

82 F port compris



ACCESSOIRES POUR CIBISTES

R. Zierl

Technique Poche n° 41

Montage et utilisation de nombreux accessoires et appareils de mesure - Adaptateur d'antenne - Filtres - TOS-mètres - Wattmètres actif et passif - Modulomètre - Excursiomètre - Générateur - Alimentation - Fréquence-mètre numérique - Amplificateurs linéaires.

128 pages

45 F port compris

L'ÉMISSION D'AMATEUR EN MOBILE

P. Duranton (F3RJ)

Choix des appareils, consommation, poids, encombrement - 127 montages de récepteurs, émetteurs, émetteurs-récepteurs, amplificateurs et accessoires, tous à transistors ou circuits intégrés - 23 appareils de mesure et 12 alimentations - Émission en décimétrique, en VHF, en SHF - Antennes - Mesures - Trafic.

344 pages

120 F port compris

WALKIES-TALKIES

Les nouveaux émetteurs

HF-VHF-UHF-AM-FM

P. Duranton (F3RJ)

Réglementations - Bandes de trafic - Semiconducteurs et circuits intégrés utilisés - Montages de récepteurs portatifs, émetteurs, émetteurs-récepteurs - Relais, récepteurs et transpondeurs - Antennes, réglages, taux d'ondes stationnaires - Conseils et tours de mains.

224 pages

82 F port compris

ANTENNES

LES ANTENNES

R. Brault et R. Piat

Cet ouvrage met à la portée de tous les grands principes qui régissent le fonctionnement des antennes et permet de les réaliser et de les mettre au point - Propagation des ondes - Lignes de transmission - Brin rayonnant - Réaction mutuelle entre antennes - Antennes directives - Pour stations mobiles - Cadres et antennes ferrite - Réglage.

416 pages

132 F port compris

QUELLE ANTENNE CHOISIR ?

P. Duranton (parution janvier 1985)

Radioamateurs, CB, radiocommande, radio, TV. De l'antenne « long fil » aux antennes paraboliques, en passant par les antennes Yagi, cet ouvrage présente un éventail très large des matériels, classés par type d'utilisation et accompagnés des conseils utiles à leur mise en œuvre.

160 pages

ANTENNES ET APPAREILS DE MESURE POUR RADIOAMATEUR

J.L. Molema

Des plans et schémas bien conçus pour construire soi-même l'antenne adaptée à son émetteur-récepteur. Des conseils pour choisir l'appareil de mesure approprié. Des exemples d'applications. Description d'une station météorologique à réaliser soi-même.

192 pages

90 F port compris

ANTENNES POUR CIBISTES

P. Gueulle

Technique Poche n° 32

Pas de bonne réception sans bonne antenne. Notions techniques - Le câble coaxial - Caractéristiques des antennes CiBi - Types courants d'antennes - Construire ou acheter ? - Montages des antennes - Essais - Mesures - Réglages - Construction des TOS-mètres.

128 pages

45 F port compris



APPLICATIONS ELECTRONIQUES

montages

GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES ELECTRONIQUES M. Archambault

Toute réalisation électronique comporte son côté purement manuel dont dépendent la qualité du montage et sa finition. De la conception des circuits imprimés jusqu'à la réalisation des façades de coffrets en passant par la fixation des composants, l'auteur donne mille trucs qui font la différence entre le montage bricolé et le montage bien fait.

144 pages 69 F port compris

MONTAGES A CELLULES SOLAIRES O. Bishop

De petits montages utiles ou distrayants utilisant l'énergie solaire - Alimentations solaires - Chargeurs - Récepteurs radio - Système d'éclairage, de signalisation et d'alarme - Tachymètre pour vélo - Minuteries et Chronomètres - Thermomètres - Interphones - Orgue électrique - Jeux solaires.

136 pages 69 F port compris

REALISATIONS A TRANSISTORS 20 MONTAGES B. et J. Fighiera

Technique Poche n° 20


Triangle routier lumineux - Détecteur de verglas - Radio-tuner - Relaxateur - Boîte de mixage - Haut-Parleur utilisé en microphonie - Le statomusic - Boîte de distorsion - Labyrinthe électronique - Xylophone - Détecteur de métaux...

128 pages 45 F port compris

REUSSIR VINGT-CINQ MONTAGES A CIRCUITS INTEGRES B. Fighiera

Présentation des circuits intégrés logiques - 5 jeux : pile ou face, dés, roulette, tir... - 6 gadgets pour la maison : carillon, commutateur digital, anti-moustiques, serrure électronique codée... - 6 appareils de mesure : générateur BF, compte-tours, jauge... - 8 montages BF et HI-FI, amplificateurs, préamplificateurs.

128 pages 62 F port compris

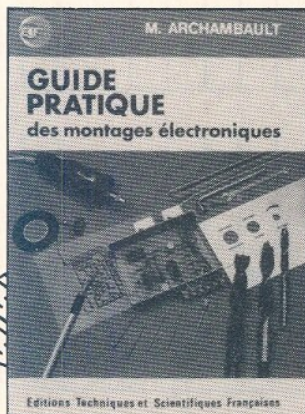

SELECTION DE KITS B. Fighiera

Qu'est-ce qu'un KIT ? Comment identifier les composants ? - La représentation schématique - Le matériel nécessaire - Notre sélection et son but - Amplificateur 2 x 40 W - Amplificateur 2 W à circuit intégré - Amplificateur 3,5 W - Amplificateur 35 W - Chronomètre électronique et 19 autres montages.

160 pages 66 F port compris

REALISEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES ET DECORS DE PANNEAUX P. Gueulle

Technique Poche n° 17

Méthodes photographiques simples pour passer du dessin au circuit imprimé, sans appareil photographique ni agrandisseur. Réalisation de faces avant décoratives.

128 pages 45 F port compris



MONTAGES SIMPLES ELECTRONIQUES A TRANSISTORS F. Huré

Montages à l'usage des débutants - Réalisation des circuits imprimés - Récepteurs VHF, AM/FM, PO/GO, portatifs... - Amplificateurs basse fréquence - Amplificateur téléphonique - Radiomicrophone - Interphone - Alimentations - Temporisateur - Générateur de lumière psychédélique.

136 pages 62 F port compris

MONTAGES PRATIQUES A CIRCUITS INTEGRES POUR L'AMATEUR F. Huré

Cet ouvrage a pour but de démythifier le circuit intégré : les montages proposés constituent une approche de l'emploi des circuits digitaux par l'amateur - Jeux - Récepteurs et amplificateurs BF - Alimentations à circuits intégrés - Montages divers : horloges, temporisateur, millivoltmètre à displays...

136 pages 66 F port compris

MONTAGES AUTOUR D'UNE CALCULATRICE R. Knoerr

La calculatrice électronique de poche constitue ici la base de très intéressants montages. Indicateur de vitesse pour réseaux ferroviaires et circuits routiers - Compteur téléphonique - Minuterie pour joueurs d'échecs - Chronomètre de précision - Fréquence-mètre - Compte-tours digital de précision... Une introduction à la logique digitale en facilite la compréhension.

200 pages 75 F port compris

50 MONTAGES A LED H. Schreiber

Technique Poche n° 44

Ce livre est idéal pour le débutant : les LED se prêtent à des montages simples aux effets pourtant spectaculaires. Ceux que vous propose l'auteur font appel à des composants couramment disponibles.

128 pages 45 F port compris

radiocommande

INITIATION PRATIQUE A LA RADIOCOMMANDE F. Thobois

Technique Poche n° 28

Pour l'initiation, le « tout ou rien » convient particulièrement aux débutants. Principes de la radiocommande - Composants - Réalisation d'un ensemble RC : le TRF4 - Servo-mécanismes - Adaptations avions, bateaux, voitures - Les bonnes adresses.

128 pages 45 F port compris

CONSTRUCTION D'ENSEMBLES DE RADIOCOMMANDE F. Thobois

Principes de la radiocommande - L'atelier du RC'iste - Fabrication d'un boîtier et d'un circuit imprimé - Construction de platines HF d'émetteurs - Récepteurs - Ensemble « tout ou rien » - Servo-mécanismes pour « tout ou rien » - Ensemble proportionnel digital : Le TF 6/76 - Servo-mécanismes pour ensembles digitaux - Batteries et chargeurs - Conseils d'utilisation.

288 pages 102 F port compris

ACCESSOIRES POUR LA RADIOCOMMANDE F. Thobois

Technique Poche n° 43

Dans cet ouvrage, de nombreux montages, souvent très simples, mais toujours très utiles pour compléter votre ensemble de radiocommande. Glow-driver - Variateur pour propulsion électrique - Mino servo-test - Platine multi-fonctions « pour tout ou rien ».

128 pages 45 F port compris

LA RADIOCOMMANDE DES MODELES REDUITS R.-H. Warring

Circuits accordés et antennes - Commande en proportionnel - Radiocommande des avions en monocal - Planeurs, hélicoptères, bateaux, sous-marins, voitures et véhicules télécommandés - Moteurs des appareils télécommandés - Conseils avant les premiers essais - Autres applications de la radiocommande - Batteries.

296 pages 102 F port compris

**Vente
par correspondance
Librairie
Parisienne de la Radio**

43, rue de Dunkerque
75480 Paris Cedex 10
Joindre un chèque bancaire
ou postal à la commande
Prix port compris

S'ABONNER?

POURQUOI?

Parce que s'abonner à "RADIO PLANS"

C'est ☐ plus simple,
☐ plus pratique,
☐ plus économique.

C'est plus simple

- un seul geste, en une seule fois,
- remplir soigneusement cette page pour vous assurer du service régulier de RADIO PLANS

C'est plus pratique

- chez vous!
- dès sa parution, c'est la certitude de lire régulièrement notre revue
- sans risque de l'oublier, ou de s'y prendre trop tard,
- sans avoir besoin de se déplacer.

COMMENT?

En détachant cette page, après l'avoir remplie,

● en la retournant à:
RADIO PLANS
2 à 12, rue de Bellevue
75940 PARIS Cédex 19

● ou en la remettant à votre marchand de journaux habituel.

Mettre une **X** dans les cases ☒ ci-dessous et ci-contre correspondantes:

☐ Je m'abonne pour la première fois à partir du n° paraissant au mois de

☐ Je renouvelle mon abonnement et je joins ma dernière étiquette d'envoi.

Je joins à cette demande la somme de Frs par:

☐ chèque postal, sans n° de CCP
☐ chèque bancaire,
☐ mandat-lettre
à l'ordre de: **RADIO PLANS**

COMBIEN?

RADIO PLANS (12 numéros)

1 an ☐ 120,00 F France

1 an ☐ 213,00 F Etranger

(Tarifs des abonnements France: TVA récupérable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonnements Etranger: exonérés de taxe, frais de port inclus).

ATTENTION! Pour les changements d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des références complètes de votre nouvelle adresse. Pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette d'envoi.

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci.

Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom)

Complément d'adresse (Résidence, Chez M..., Bâtiment, Escalier, etc...)

N° et Rue ou Lieu-Dit

Code Postal

Ville

RADIO PLANS



DISTRIBUTEUR OFFICIEL

AUREX **ITT** **JVC VIDEO**
Panasonic **SAURUS**
SHARP **SILVER** **SONY**
Technics **TEN** **TOSHIBA**

SERVICE REPARATION

ET PIECES DETACHEES

60 rue de Wattignies 75012 PARIS



Tél. : (1) 347 58 78 - Télex : 218 488

COMPOSANTS JAPONAIS

CODE	PU TTC	CODE	PU TTC	CODE	PU TTC	CODE	PU TTC	CODE	PU TTC	CODE	PU TTC	CODE	PU TTC	CODE	PU TTC
200	175.46	108	108.78	11222	41.43	84049	23.24	6001	152.42	20	57.94	1221	14.46	536	44.82
202	40.63	109	108.81	10005	219.51	84059	23.24	9001	235.86	20	56.76	1226	14.46	539	127.83
203	40.63	110	110.24	84079	82.43	84079	82.43	9002	195.16	20	56.76	1237	14.46	541	111.03
204	40.63	111	110.24	84089	82.43	84089	82.43	9003	201.1	20	56.76	1244	14.46	542	111.03
205	40.63	112	110.24	84099	82.43	84099	82.43	9004	201.1	20	56.76	1251	14.46	543	111.03
206	40.63	113	110.24	84109	82.43	84109	82.43	9005	201.1	20	56.76	1258	14.46	544	111.03
207	40.63	114	110.24	84119	82.43	84119	82.43	9006	201.1	20	56.76	1265	14.46	545	111.03
208	40.63	115	110.24	84129	82.43	84129	82.43	9007	201.1	20	56.76	1272	14.46	546	111.03
209	40.63	116	110.24	84139	82.43	84139	82.43	9008	201.1	20	56.76	1279	14.46	547	111.03
210	40.63	117	110.24	84149	82.43	84149	82.43	9009	201.1	20	56.76	1286	14.46	548	111.03
211	40.63	118	110.24	84159	82.43	84159	82.43	9010	201.1	20	56.76	1293	14.46	549	111.03
212	40.63	119	110.24	84169	82.43	84169	82.43	9011	201.1	20	56.76	1300	14.46	550	111.03
213	40.63	120	110.24	84179	82.43	84179	82.43	9012	201.1	20	56.76	1307	14.46	551	111.03
214	40.63	121	110.24	84189	82.43	84189	82.43	9013	201.1	20	56.76	1314	14.46	552	111.03
215	40.63	122	110.24	84199	82.43	84199	82.43	9014	201.1	20	56.76	1321	14.46	553	111.03
216	40.63	123	110.24	84209	82.43	84209	82.43	9015	201.1	20	56.76	1328	14.46	554	111.03
217	40.63	124	110.24	84219	82.43	84219	82.43	9016	201.1	20	56.76	1335	14.46	555	111.03
218	40.63	125	110.24	84229	82.43	84229	82.43	9017	201.1	20	56.76	1342	14.46	556	111.03
219	40.63	126	110.24	84239	82.43	84239	82.43	9018	201.1	20	56.76	1349	14.46	557	111.03
220	40.63	127	110.24	84249	82.43	84249	82.43	9019	201.1	20	56.76	1356	14.46	558	111.03
221	40.63	128	110.24	84259	82.43	84259	82.43	9020	201.1	20	56.76	1363	14.46	559	111.03
222	40.63	129	110.24	84269	82.43	84269	82.43	9021	201.1	20	56.76	1370	14.46	560	111.03
223	40.63	130	110.24	84279	82.43	84279	82.43	9022	201.1	20	56.76	1377	14.46	561	111.03
224	40.63	131	110.24	84289	82.43	84289	82.43	9023	201.1	20	56.76	1384	14.46	562	111.03
225	40.63	132	110.24	84299	82.43	84299	82.43	9024	201.1	20	56.76	1391	14.46	563	111.03
226	40.63	133	110.24	84309	82.43	84309	82.43	9025	201.1	20	56.76	1398	14.46	564	111.03
227	40.63	134	110.24	84319	82.43	84319	82.43	9026	201.1	20	56.76	1405	14.46	565	111.03
228	40.63	135	110.24	84329	82.43	84329	82.43	9027	201.1	20	56.76	1412	14.46	566	111.03
229	40.63	136	110.24	84339	82.43	84339	82.43	9028	201.1	20	56.76	1419	14.46	567	111.03
230	40.63	137	110.24	84349	82.43	84349	82.43	9029	201.1	20	56.76	1426	14.46	568	111.03
231	40.63	138	110.24	84359	82.43	84359	82.43	9030	201.1	20	56.76	1433	14.46	569	111.03
232	40.63	139	110.24	84369	82.43	84369	82.43	9031	201.1	20	56.76	1440	14.46	570	111.03
233	40.63	140	110.24	84379	82.43	84379	82.43	9032	201.1	20	56.76	1447	14.46	571	111.03
234	40.63	141	110.24	84389	82.43	84389	82.43	9033	201.1	20	56.76	1454	14.46	572	111.03
235	40.63	142	110.24	84399	82.43	84399	82.43	9034	201.1	20	56.76	1461	14.46	573	111.03
236	40.63	143	110.24	84409	82.43	84409	82.43	9035	201.1	20	56.76	1468	14.46	574	111.03
237	40.63	144	110.24	84419	82.43	84419	82.43	9036	201.1	20	56.76	1475	14.46	575	111.03
238	40.63	145	110.24	84429	82.43	84429	82.43	9037	201.1	20	56.76	1482	14.46	576	111.03
239	40.63	146	110.24	84439	82.43	84439	82.43	9038	201.1	20	56.76	1489	14.46	577	111.03
240	40.63	147	110.24	84449	82.43	84449	82.43	9039	201.1	20	56.76	1496	14.46	578	111.03
241	40.63	148	110.24	84459	82.43	84459	82.43	9040	201.1	20	56.76	1503	14.46	579	111.03
242	40.63	149	110.24	84469	82.43	84469	82.43	9041	201.1	20	56.76	1510	14.46	580	111.03
243	40.63	150	110.24	84479	82.43	84479	82.43	9042	201.1	20	56.76	1517	14.46	581	111.03
244	40.63	151	110.24	84489	82.43	84489	82.43	9043	201.1	20	56.76	1524	14.46	582	111.03
245	40.63	152	110.24	84499	82.43	84499	82.43	9044	201.1	20	56.76	1531	14.46	583	111.03
246	40.63	153	110.24	84509	82.43	84509	82.43	9045	201.1	20	56.76	1538	14.46	584	111.03
247	40.63	154	110.24	84519	82.43	84519	82.43	9046	201.1	20	56.76	1545	14.46	585	111.03
248	40.63	155	110.24	84529	82.43	84529	82.43	9047	201.1	20	56.76	1552	14.46	586	111.03
249	40.63	156	110.24	84539	82.43	84539	82.43	9048	201.1	20	56.76	1559	14.46	587	111.03
250	40.63	157	110.24	84549	82.43	84549	82.43	9049	201.1	20	56.76	1566	14.46	588	111.03
251	40.63	158	110.24	84559	82.43	84559	82.43	9050	201.1	20	56.76	1573	14.46	589	111.03
252	40.63	159	110.24	84569	82.43	84569	82.43	9051	201.1	20	56.76	1580	14.46	590	111.03
253	40.63	160	110.24	84579	82.43	84579	82.43	9052	201.1	20	56.76	1587	14.46	591	111.03
254	40.63	161	110.24	84589	82.43	84589	82.43	9053	201.1	20	56.76	1594	14.46	592	111.03
255	40.63	162	110.24	84599	82.43	84599	82.43	9054	201.1	20	56.76	1601	14.46	593	111.03
256	40.63	163	110.24	84609	82.43	84609	82.43	9055	201.1	20	56.76	1608	14.46	594	111.03
257	40.63	164	110.24	84619	82.43	84619	82.43	9056	201.1	20	56.76	1615	14.46	595	111.03
258	40.63	165	110.24	84629	82.43	84629	82.43	9057	201.1	20	56.76	1622	14.46	596	111.03
259	40.63	166	110.24	84639	82.43	84639	82.43	9058	201.1	20	56.76	1629	14.46	597	111.03
260	40.63	167	110.24	84649	82.43	84649	82.43	9059	201.1	20	56.76	1636	14.46	598	111.03
261	40.63	168	110.24	84659	82.43	84659	82.43	9060	201.1	20	56.76	1643	14.46	599	111.03
262	40.63	169	110.24	84669	82.43	84669	82.43	9061	201.1	20	56.76	1650	14.46	600	111.03
263	40.63	170	110.24	84679	82.43	84679	82.43	9062	201.1	20	56.76	1657	14.46	601	111.03
264	40.63	171	110.24	84689	82.43	84689	82.43	9063	201.1	20	56.76	1664	14.46	602	111.03
265	40.63	172	110.24	84699	82.43	84699	82.43	9064	201.1	20	56.76	1671	14.46	603	111.03
266	40.63	173	110.24	84709	82.43	84709	82.43	9065	201.1	20	56.76	1678	14.46	604	111.03
267	40.63														

GRAVURE HAUTE DEFINITION POSITIV 20 : résine photosensible pour dessin ou circuits imprimés

SUR TOUT
SUPPORT

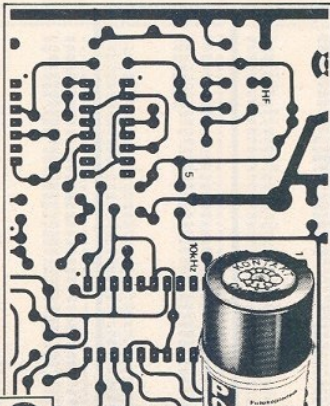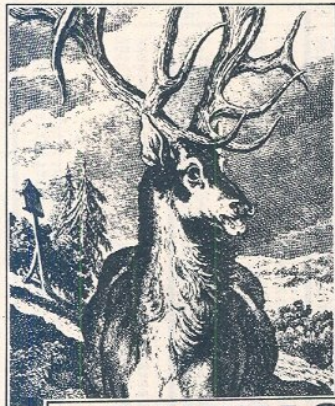

POSITIV 20

DOCUMENTATION GRATUITE

sur simple demande

NOM: _____

PRENOM: _____

ADRESSE: _____

SLORA B.P. 91-57602 FORBACH Cedex



TORPEDO RPS

A.E.D.

A.E.D - 64, Bd de Stalingrad

Immeuble « PARISUD 64 »
94400 VITRY-SUR-SEINE

pour accéder

Métro pte de Choisy - Nationale 305 (2500 m)
Autobus 183 A, B, C station « La Civette »

Ce que nous offrons en 1985 en plus de NOS VŒUX aux
« NOUVEAUX PAUVRES », « TUCARDS », « FAUCHES », etc.

NOS PRIX SONT H.T. : T.V.A = 18,60 %

MCM 6665 RAM DYN 64 K x 1	43,84	MC 145151 Synth. Fréq.	99,92
6821 PIA	14,76	4164 RAM DYN 64 K x 1	43,84
4116 RAM DYN 16 K x 1	14,76	AY-3-1350 Gen. 25 Airs mus.	52,28
uPD 765 Contr. Disque	236,09	6850 ACIA	14,76
27128 (300 ns) EPROM 16 K x 8	160,20	6800 Micro 8 bits	25,30
6809 Micro 8 bits	71,67	9365 Contr. Graph.	244,52
7910 Modem	371,00	2716 (350 ns) EPROM 2 K x 8	50,59
9366 Contr. Graph.	244,52	4N35 Photocoupleur	5,48
uPD 7220 Contr. Graph.	379,43	FD 1795 Contr. Disque	164,42
FD 1791 Contr. Disque	164,42	FD 1793 Contr. Disque	164,42
FD 1771 Contr. Disque	155,99	FD 2797 Contr. Disque	261,38
FD 2797 Contr. Disque	261,38	MB 8877 (= FD 1793)	155,99
MB 8876 (= FD 1791)	155,99		

Quartz de 3 MHz à 48 MHz = 15,18 (les autres valeurs sont dispo, prix différent)
Batonnets Ferrite (6 x 20 mm env.) = 10,12 les 50 pièces
Supports double Lyre réf. JT (6 BR à 40 BR) = 0,072 F HT la broche
Supports double Lyre réf. UC = 0,097 F HT la broche
Supports tulipe à souder réf. JT = 0,295 F HT la broche
Fiches CENTRONIC profess. 36 points mâle-chassis = 37,94 fem. capot = 63,24
Luxueux coffret avec serrure + Disq. DF/40 P 5" 1/4 = 801,00
Afficheur ALPHANUM. à gaz 16 digits/16 segm. = 130,69

POUR LES CLIENTS QUI NE POSSEDENT PAS DE COMPTE CHEZ NOUS
DOCUMENTATION CONTRE 15 F EN TIMBRES-POSTE

® « NOUVEAU PAUVRES » EST UNE EXPRESSION DES
« NOUVEAUX MEDIAS »
« TUCARD » EST UNE EXPRESSION DU « CANARD ENCHAINE »
« FAUCHE » EST UNE EXPRESSION QUE
TOUT LE MONDE CONNAIT

SPECIAL FORMATION

Location de salles équipées pour la formation en micro-informatique
- 16 places au max. accès facile - Location à l'heure, à la journée
ou au mois

RENSEIGNEMENTS : TEL. 671.20.21

LES COMPOSANTS A LA CARTE

Le Villard
74550 PERRIGNIER
Tél. : (50) 72.46.26

IMPRELEC
74

Fabrication de circuits imprimés simple et double face, à
l'unité ou en série - Marquage scotchcal - Qualité
professionnelle

Composants
électroniques

Micro-informatique



J. REBOUL

25

34, rue d'Arène - 25000 BESANÇON

Tél. : (81) 81.02.19 et 81.20.22 - Téléc 360593 Code 0542

Magasin industrie : 72, rue de Trépillot - Besançon
Tél. : 81/50.14.85

22, Av. de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél. : (88) 36.75.38

JK electronic

67

Tarifs et programmes 1985 contre 6,30 F en timbres.
Spécialiste de la vente par correspondance

KITTRONIC 68

Composants professionnels et grand public. Circuits intégrés rares.
Composants japonais. Prix spéciaux pour revendeurs et pour quantité.
Vente par correspondance. (Les commandes téléphoniques sont acceptées)

M. MOOSAVI 1, rue Chanoine Gage
F68300 SAINT-LOUIS - (89) 67.06.24

KANTELEC DISTRIBUTION

26, rue du Général Galliéni
97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE

Tél. : (596) 71.92.36

Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H.P.
Résistances - Condensateurs - Département librairie.

97

LA LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO

43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS Tél.: 878.09.92

Le plus grand choix d'ouvrages techniques

radio - électricité - électronique - micro-ordinateur - etc.

et de librairie générale:

littérature - voyages - livres d'art - ouvrages pour la jeunesse

Magasin ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h

(sans interruption)

75

LES COMPOSANTS A LA CARTE

A VALENCIENNES
Tél. : (27) 33.45.90

Composants professionnels et grand public
— Mesure - Outillage —

EXPÉDITION LE JOUR MÊME DE TOUTES
COMMANDES TÉLÉPHONIQUES PASSÉES
AVANT 16 H

70, Av. de Verdun 59300 Valenciennes

ouvert du Mardi au Samedi 9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h 30

LAZE
ELECTRONIQUE

Permanence le lundi après-midi

59

LYON RADIO COMPOSANTS

46, Quai Pierre Scize

69009 LYON - Tél. : (7) 839.69.69

TOUS LES COMPOSANTS
CHOIX - QUALITÉ - PRIX

69

ORDIELEC - ORDINASELF

Electronique - Informatique - Vidéo

19, rue Hippolyte Flandrin

69001 LYON (Terreaux)

Tél. : (7) 828.23.07

Composants - Kits TSM - Micro-ordinateurs
et périphériques ORIC

69

Votre publicité
ici :

Rens. : 200.33.05

TOUT POUR LA RADIO

Électronique

66, Cours Lafayette
69003 LYON

Tél. : (7) 860.26.23

matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures -
micro-ordinateurs - kits - alarmes - Hi-Fi - sono - CB - librairie.

69

electro'plus

A POITIERS

19, rue des Trois Rois
86000 POITIERS
(49) 41.24.72

Une sélection de composants de
grandes marques au service de
l'amateur et du professionnel

Magasin ouvert du Mardi au Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
Le Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Fermé Dimanche et Lundi. (Vente par correspondance)

86

RADIO BEAUGRENELLE

6, rue Beaugrenelle - 75015 Paris

Tél. : 577.58.30

Composants électroniques - Kits -

Ouvert : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Samedi matin de 9 h à 12 h

75

RADIO RELAIS

18, rue Crozatier 75012 PARIS

Tél. : 344.44.50

Le haut de gamme des coffrets et racks
« GI » GANZERLI

75

TOUTE L'ÉLECTRONIQUE

12, rue Castilhon
34000 MONTPELLIER

Tél. : (67) 58.68.94 - Télex 490-892

Spécialiste des composants électroniques et de la vente par
correspondance.

Tarif 84 B contre 4 F - Livraison rapide.

34

SHOP- TRONIC

kits et composants

La Garenne Colombes

1 Place de Belgique

785.05.25



92

Annonces de mars 1985

Réservez votre espace publicitaire
avant le 28 janvier 1985

Tél. : 200.33.05

ELECTRONIC DISTRIBUTION

13, rue F. Arago

97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE

Tél. : (590) 82.91.01 - Télex 919.907

Distribue : JELT - H.P. divers - Kits - Composants électroni-
ques - Département librairie.

97

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 447

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

A.E.D.	98	LEXTRONIC	18
BLOUDEX	9	LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA R°	98
BLUE SOUND	8	LRC	99
CHOLET COMPOSANTS	77	MABEL	11
CIBOT	101	MAGNETIC	3
COMPOKIT	16	MARLBORO	IV° Couv.
COMPTOIR LANGUEDOC	6-7	MEDELOR	101
DINARD	8	ORDIELEC ORDINASELF	99
EDITIONS GODEFROY	85	PANTEC	74
EDITIONS WEKA	II° Couv.	PENTASONIC	44-45
EIDE	8	RADIO BEAUGRENELLE	99
ELECTRONIC DISTRIBUTION	99	RADIO RELAIS	99
ELECTRO PUCE	17	ROCHE	28
ELECTRO' PLUS	99	SALON DU SIEL	50-55
EREL	4	ST QUENTIN R°	10
ETS REBOUL	98	SELECTRONIC	16
ETSF	94-95	SICERONT KF	11
EURELEC	46-56-60	SHOP-TRONIC	99
HIFI STEREO	90	SLORA	98
H.B.N.	14-15	SM ELECTRONIQUE	10
IMPRELEC	98	SONEREL	57
I.P.I.G.	17	SONO	11
INSTITUT FRANÇAIS DE LA COMMUNICATION	76	STAREL	9
ISKRA	10	SYPER	97
JK ELECTRONIC	98	TCICOM	III° Couv.
JELT	16	TERAL	102
KANTELEC	98	TOUT POUR LA R°	99
KITTRONIC	98	TOUTE L'ELECTRONIQUE	99
LAZE ELECTRONIQUE	99	UNIECO	13

FANTASTIQUES, LES PRIX CIBOT!

BON A DECOUPER
POUR RECEVOIR
LE CATALOGUE
CIBOT 200 PAGES

COMPOSANTS : ATES - RTC - RCA - SIGNETICS - ITT - SECOSEM - SIEMENS
- NEC - TOSHIBA - HITACHI - etc.

JEUX DE LUMIERE SONORISATION - KITS (plus de 300 modèles en stock)

APPAREILS DE MESURE : Distributeur : METRIX - CdA - CENTRAD - ELC
- HAMEG - ISKRA - NOVOTEST - VOC - GSC - TELEQUIPMENT - BLANC MECA - LEA-
DER - THANDAR SINCLAIR.

PIECES DETACHEES : Plus de 20.000 articles en stock.

Nom

Adresse

Code postal

Ville

Joindre 30 F en chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre et adresser le tout à

CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 Paris Cédex 12

CIBOT

ELECTRONIQUE

MEDELOR

COMPOSANTS ELECTRONIQUES

un PROFESSIONNEL
au service des PARTICULIERS

TARIF du
catalogue

gratuit

Notre matériel
est en stock et
nous garantissons

SANS FRAIS de PORT
une expédition sous 24 heures

Bon pour recevoir gratuitement le tarif de notre catalogue

Nom :

Adresse :

Code postal :

Coupon à retourner à :
MEDELOR TARTARAS - 42800 RIVE DE GIER
Tél. : (77) 75.80 56

R.P.

TERAL ELECTRONIQUE 26

RUE TRAVERSIERE
PARIS 12^e
TEL. : 307.87.74 +

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h à 19 h 30 sans interruption

DES PRIX SUPER SUR LES COMPOSANTS

TRANSISTORS DE PUISSANCE

BDX 18-T03-PNP-100V/15A les 2	16,00 F
BDV64-TOP3-PNP-DARLINGTON 60V/12A les 2	16,00 F
BD 139 TO 126 NPN, 80 volts, 1,5 A	8,00 F
Les 4 pièces	8,00 F
BD 140 TO 126 PNP, 80 volts, 1,5 A	8,00 F
Les 4 pièces	8,00 F
BD 139/140, Les 2 paires	8,50 F
BD 237 TO 126 NPN, 80 volts, 2 A	10,00 F
Les 4 pièces	10,00 F
BD 238 TO 126 PNP, 80 volts, 2 A	10,00 F
Les 4 pièces	10,00 F
BD 237/238, Les 2 paires	12,00 F
BD 239C TO 220 NPN, 80 volts, 4 A	11,00 F
Les 4 pièces	11,00 F
BD 240C TO 220 PNP, 80 volts, 4 A	11,00 F
Les 4 pièces	12,00 F
BD 239/240C, Les 2 paires	12,00 F
BD 437 TO 126 NPN, 45 volts, 4 A	12,00 F
Les 4 pièces	12,00 F
BD 438 TO 126 PNP, 45 volts, 4 A	12,00 F
Les 4 pièces	14,00 F
BD 437/438, Les 2 paires	14,00 F
BDX 33C TO 220 NPN Darlington, 100 volts, 10A, Les 4 pièces	14,00 F
BDX 34C TO 220 PNP Darlington, 100 volts, 10 A, Les 4 pièces	14,00 F
BDX 33/34C, Les 2 paires	16,00 F
BDX 64 Darlington T03 PNP, Les 2 pièces	16,00 F
BDX 65 Darlington T03 NPN, Les 2 pièces	16,00 F
2N3055, 80 volts, Les 4 pièces	18,00 F
2N3055, 120 volts, Les 2 pièces	18,00 F
BDX 18/2N3055, Les 2 paires	45,00 F
TIP 3055, Les 2 pièces	15,00 F
TIP 2955, Les 2 pièces	16,00 F
TIP 3055/2955, La paire complémentaire	16,00 F

TRANSISTORS VIDEO

BF253 Les 15 pièces	13,00 F
BF457 Les 15 pièces	33,00 F
BF758 Les 5 pièces	15,00 F
BF761 Les 5 pièces	15,00 F
BF689 Les 5 pièces	16,00 F
BF870 Les 5 pièces	16,00 F
BF871 Les 5 pièces	20,00 F
BF872 Les 5 pièces	20,00 F

PONTS REDRESSEURS

110 B4, 1,5 A, 400V, Les 4 pièces	9,00 F
-----------------------------------	--------

DIODES/REDRESSEURS

BY 299 Redresseur, Les 15 pièces	15,00 F
BY 127 Redresseur, Les 15 pièces	19,00 F
1N 4001 Redresseur, Les 15 pièces	4,50 F
1N 4005 Redresseur, Les 15 pièces	5,00 F
1N 4007 Redresseur, Les 15 pièces	5,00 F
1N 4148 Petit signal, Les 15 pièces	4,00 F
OA 90 Détecteur, Les 15 pièces	14,00 F
OA 95 Détecteur, Les 15 pièces	18,00 F
BB 100 Varicap, Les 15 pièces	22,00 F
BB 139 Varicap, Les 15 pièces	24,00 F
BB 406 Varicap, Les 15 pièces	25,00 F

NOUVELLE FORMULE

STOP OPPORTUNITE

• BU 104 Les 4 pièces	30,00 F
• BD 135 Les 25 pièces	40,00 F
• BD 136 Les 25 pièces	40,00 F
• CONDENSATEURS POLYESTER Metallisé-MILFEUIL	
Usage professionnel-14 valeurs de 1nF à 470nF-83V	
Les 28 pièces	19,50 F
• POCHETTE DE 100 RESISTANCES 1/2W-50 valeurs-4,50 F	

THYRISTORS

TO 92 0,5 A, 100 V, BRY55, Les 6 pièces	15,00 F
TO 39 1,6 A, 200 V, 2N2326, Les 4 pièces	17,00 F
TO 66 2,8 A, 700 V, BT 112, Les 2 pièces	22,00 F

OPTO-ELECTRONIQUE

Diodes LED rouge 5 mm, Les 15 pièces	11,50 F
Diodes LED rouge 3 mm, Les 15 pièces	9,50 F
Afficheurs rouge 8 mm cathode commune	
Les 4 pièces	26,00 F
Cellules photo LDR05 ou équivalent	
Les 2 pièces	12,00 F
Photo-coupleur TIL 111, Les 2 pièces	10,00 F

TRANSISTORS

BC 109 Les 15 pièces	20,00 F
BC 140 Les 15 pièces	27,00 F
BC 160 Les 15 pièces	27,00 F
BC 237 Les 15 pièces	7,00 F
BC 250 Les 15 pièces	7,00 F
2N 1711 Les 15 pièces	29,00 F
2N 2905 Les 15 pièces	29,00 F
2N 2222 Les 15 pièces	22,00 F
2N 2907 Les 15 pièces	22,00 F
BF 258 Les 15 pièces	29,00 F

TRIACS

6 A, 400 V isolés, Les 10	35,00 F
12 A, 400 V isolés, Les 6	25,00 F
Diacs 32 volts, Les 4	5,00 F

TRANSISTORS A EFFETS DE CHAMPS

BF 245 C Les 5 pièces	12,00 F
BF 246 B Les 5 pièces	13,00 F
BF 247 Les 5 pièces	13,00 F
2N 3819 Les 5 pièces	14,00 F
BF 256 Les 5 pièces	13,00 F

SPECIAL HAUTE TENSION

ALLUMAGE ELECTRONIQUE	
BDY 288 Les 2 pièces	20,00 F
BUX 37 Les 2 pièces	29,00 F
BUX 80 Les 2 pièces	27,00 F

L'AFFAIRE SUPER : LA POCHETTE DE
100 RESISTANCES 1/2 W 5 % EN
50 valeurs 4,50 F

CONDENSATEURS TANTALE GOUTTE

Valeurs et tensions panachées 3,3-10-15-22-33-47 MF de 3 V à 16 V. Le lot de 25 pièces 16,00 F

CONDENSATEURS POLYESTER

Tension 100 volts, 2,2 nF-3,9-12,3-33-68 nF. Valeurs panachées le lot de 12 pièces 6,00 F

CONDENSATEURS POLYSTYRENE

MIAL AXIAL
Tensions 63 V, 160 V, 630 volts panachées. Valeurs 33 pF-150-500-2000-3000pF, le lot de 24 pièces 12,00 F

CONDENSATEURS CHIMIQUES

SERIE AXIAL	
0,47 MF, 63 V, le lot de 6	3,50 F
0,47 MF, 250 V, le lot de 6	4,50 F
0,47 MF, 350 V, le lot de 6	4,50 F
10 MF, 250 V, le lot de 4	5,00 F
47 MF, 10 V, le lot de 6	3,50 F
47 MF, 40 V, le lot de 4	3,50 F
220 MF, 40 V, le lot de 4	7,00 F
220 MF, 63 V, le lot de 2	5,00 F
470 MF, 10 V, le lot de 6	6,50 F
470 MF, 16 V, le lot de 4	6,50 F
470 MF, 40 V, le lot de 4	8,00 F
1000 MF, 10 V, le lot de 4	6,50 F
2200 MF, 10 V, le lot de 4	8,50 F
2200 MF, 16 V, le lot de 2	6,00 F
4700 MF, 16 V, le lot de 2	9,00 F

CONDENSATEURS CHIMIQUES

SERIE RADIAL	
0,47 MF, 50 V, le lot de 6	2,50 F
0,47 MF, 63 V, le lot de 6	2,50 F
1 MF, 63 V, le lot de 6	3,00 F
2,2 MF, 25 V, le lot de 6	3,00 F
6,8 MF, 25 V, le lot de 6	3,00 F
22 MF, 10 V, le lot de 6	3,00 F
22 MF, 16 V, le lot de 6	3,50 F
22 MF, 40 V, le lot de 6	3,50 F
22 MF, 63 V, le lot de 6	3,00 F
47 MF, 16 V, le lot de 6	3,50 F
47 MF, 40 V, le lot de 6	4,50 F
100 MF, 40 V, le lot de 4	4,50 F
100 MF, 63 V, le lot de 4	5,50 F
220 MF, 10 V, le lot de 6	4,50 F
220 MF, 40 V, le lot de 4	5,00 F
220 MF, 63 V, le lot de 4	7,50 F
1000 MF, 10 V, le lot de 4	5,50 F
2200 MF, 10 V, le lot de 4	7,50 F
2200 MF, 16 V, le lot de 2	5,00 F

SPECIAL TV

BU 108 Les 2 pièces	24,00 F
BU 109 Les 2 pièces	24,00 F
BU 126 Les 2 pièces	17,00 F
BU 134 Les 2 pièces	20,00 F
BU 138 Les 2 pièces	20,00 F
BU 140 Les 2 pièces	24,00 F
BU 141 Les 2 pièces	24,00 F
BU 208 A Les 2 pièces	20,00 F
BU 208 D Les 2 pièces	18,00 F
BU 326 A Les 2 pièces	16,00 F
BU 406 D Les 2 pièces	14,00 F
BU 408 D Les 2 pièces	15,00 F
BU 500 Les 2 pièces	30,00 F
BU 500 D Les 2 pièces	20,00 F
BU 800 Les 2 pièces	25,00 F
BU 808 Les 2 pièces	17,00 F

REGULATEURS

Postifs 1 A5 au choix 5-12-15-24 V	
les 4 mémoires tension	20,00 F
TA A550 de 31 à 35 V Les 5 pièces	8,00 F
LM 317T Les 4 pièces	26,00 F

LA MESURE

SPECIAL OSCILLOSCOPES CHEZ TERAL PAS DE CADEAUX ILLUSOIRES MAIS DES PRIX NETS

METRIX OX7108	2890 F
HAMEG HM203	3280 F
HAMEG HM204	4690 F
HAMEG HM103 av. sonde	2900 F
HAMEG HM505	6748 F
HAMEG HM505 N	7120 F

CENTRAD

819	469 F
312 +	347 F
NOVOTEST	376 F
ALFA	365 F

BECKMAN

Multimètre T 100B, 0,5%	690 F
T 110B, 0,25%	936 F
TECH 300	1020 F
3020	1600 F
3020 avec bip 1935 F	1935 F

METRIX

MX111, Nouveauté	469 F
OX712D	4890 F
MX563	2000 F
MX522	788 F
MX502	889 F
MX575	2205 F
MX001	391 F
MX453	646 F
MX 202C	818 F
MX 462G	709 F
MX430	818 F

FLUKE

avec étui de protection	
73	945 F
NOVOTEST	1095 F
77	1395 F

BK

BK 510	1639 F
BK 520B	2820 F
BK 820	1999 F
BK 830	2790 F
BK 3020	5280 F
BK 3010	2850 F

ELC (ALIMENTATION)

AL 811	183 F
AL 812	583 F
AL 745 AX	474 F
AL 781	1300 F
AS 121	140 F
AS 144	257 F

PERIFEREC

680 R Contrôleur 80 gammes	499 F
ICE 80 Contrôleur 36 gammes	290 F

BECKMAN INDUSTRIEL CHEZ TERAL LE PLUS GRAND CHOIX DE MULTIMETRES NUMERIQUES PERFORMANTS

DM10 Compact	599 F	DM73 Sonore	629 F	DM77 Commutation auto	675 F	DM45	905 F
DM15 Capacité	799 F	DM20 mesure de gain	669 F	DM40 portable	725 F		

OLP ELECTRONICS

TOUS LES NOUVEAUX MODELES DISPONIBLES

TRANSFORMATEURS TORIQUES

D'ALIMENTATION ET DE LIGNE

15VA 62x34mm-0,35 kg	139 F
2x6 (1010)-2x9 (1011)-2x12 (1012)-2x15 (1013)-2x18 (1014)-2x22 (1015)-2x25 (1016)-2x30 (1017)	
30VA 70x37mm-0,45 kg	148 F
2x6 (1010)-2x9 (1011)-2x12 (1012)-2x15 (1013)-2x18 (1014)-2x22 (1015)-2x25 (1016)-2x30 (1017)	
50VA 80x43mm-0,90 kg	164 F
2x6 (1010)-2x9 (1011)-2x12 (1012)-2x15 (1013)-2x18 (1014)-2x22 (1015)-2x25 (1016)-2x30 (1017)	
80VA 90x43mm-1,2 kg	177 F
2x6 (1010)-2x9 (1011)-2x12 (1012)-2x15 (1013)-2x18 (1014)-2x22 (1015)-2x25 (1016)-2x30 (1017)	
120VA 100x50mm-1,2 kg	195 F
2x6 (1010)-2x9 (1011)-2x12 (1012)-2x15 (1013)-2x18 (1014)-2x22 (1015)-2x25 (1016)-2x30 (1017)	
160VA 110x50mm-1,8 kg	219 F
2x9 (1011)-2x12 (1012)-2x15 (1013)-2x18 (1014)-2x22 (1015)-2x25 (1016)-2x30 (1017)	
225VA 120x55mm-2,2 kg	251 F
2x12 (1012)-2x15 (1013)-2x18 (1014)-2x22 (1015)-2x25 (1016)-2x30 (1017)-2x35 (1018)-2x40 (1019)-2x45 (1020)-2x50 (1021)	
300VA 110x62mm-2,6 kg	305 F
2x15 (1013)-2x18 (1014)-2x22 (1015)-2x25 (1016)-2x30 (1017)-2x35 (1018)-2x40 (1019)-2x45 (1020)-2x50 (1021)	
500VA 140x65mm-4 kg	388 F
2x25 (1016)-2x30 (1017)-2x35 (1018)-2x40 (1019)-2x45 (1020)-2x50 (1021)-2x55 (1022)	
625VA 140x75mm-5 kg	473 F
2x30 (1017)-2x35 (1018)-2x40 (1019)-2x45 (1020)-2x50 (1021)-2x55 (1022)	

TRANSFO DE LIGNE

OT536 15VA-HY 60Parole	153 F
IT535 30VA-HY 124Parole	163 F
IT538 30VA-HY MOS 128Parole	163 F
IT540 30VA-HY MOS 128Parole	163 F
IT537 60VA-HY 124Musique	195 F
IT539 60VA-HY MOS 128Parole	195 F
IT542 60VA-HY 244Parole	195 F
IT544 60VA-HY MOS 248Parole	195 F
IT541 120VA-HY 244Musique	215 F
IT543 120VA-MOS 248Musique	215 F
IT546 120VA-HY MOS 364Parole	215 F
IT548 120VA-HY 368Parole	215 F
IT545 225VA-HY 364Musique	277 F
IT547 225VA-HY 368Musique	277 F

ALIMENTATIONS TORIQUES

PSU 30 Transfo standard à toile pour tous les préamplis	132 F
PSU 211 pour 1 ou 2 HY 30	239 F
PSU 411 pour 1 ou 2 HY 60, 1 HY 6060, 1 HY 124	270 F
PSU 421 pour 1 HY 128	350 F
PSU 431 pour 1 MOS 128	369 F
PSU 511 pour 2 HY 128 ou 1 HY 244	374 F
PSU 521 pour 2 HY 124	374 F
PSU 531 pour 2 MOS 128	393 F
PSU 541 pour 1 HY 248	393 F
PSU 551 pour 1 MOS 248	434 F
PSU 711 pour 2 HY 244	460 F
PSU 721 pour 2 HY 248	479 F
PSU 731 pour 1 HY 364	479 F

FER A SOUDER

(avec prise de terre)	
14 W, 220 V avec panne longue durée	110 F
30 et 40 W avec panne cuivre	86 F
Fer à dessouder	147 F
Support universel	59 F
Élément à dessouder	73 F
Panne dil	143 F
Pince à extraire	67 F


JBC

KITS ELECTRONIQUES

hifi-SONO

TCICOM

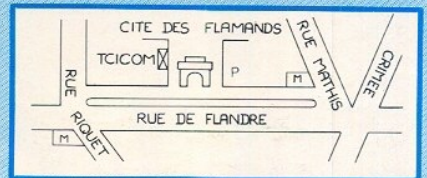87, rue de Flandre - Paris 19^e
Tél. : 239.23.61
Métro Riquet et Crimée - Parking très facile



LINEAIRES ET DIVERS

SD41P	22,00 F
SD42P	26,00 F
TL 044	11,20 F
TL 071	14,00 F
TL 082	10,00 F
TL 084	19,50 F
TL 085	27,00 F
TL 108 A	17,00 F
TL 110	195,50 F
TL 112 H	190,00 F
TL 118 H	145,00 F
L 120	27,00 F
TBA 120 S	11,50 F
TBA 150	35,40 F
LF 157 H	29,00 F
UA 170180	11,00 F
L 200	18,50 F
LM 201 AD	84,00 F
TCA 205 A	41,00 F
LM 207 H	58,00 F
SAJ 210 AX 7	
LM 211 H	13,00 F
LM 231 A	14,00 F
ZNA 234	315,00 F
TCA 280	24,00 F
LM 300 H	12,00 F
LM 301 N	8,85 F
LM 304 H	60,00 F
LM 305 H	
LM 307 H	18,00 F
LM 308 H	21,00 F
LM 309 H	32,00 F
LM 310 H	16,00 F
LM 311 H	19,00 F
LM 312 H	13,00 F
LM 313 H (8)	8,00 F
LM 314 H	14,00 F
LM 315 H	5,50 F
LM 316 H	8,00 F
LM 317 H	64,00 F
LM 318 H	24,00 F
LM 320 K15	79,00 F
LM 320 K24	79,00 F
LM 323 K	79,00 F
LM 324 N	7,90 F
LM 335 H	48,00 F
LM 337 K	53,00 F
LM 339 N	9,70 F
LM 340	NC
LM 345 K	52,00 F
LM349 - HA402500 F	
TCA 350	60,00 F
LF 353	15,00 F
LF 355 N	25,00 F
LF 356 N	25,00 F
LF 357 N	27,00 F
LM 358	11,00 F
LM 360 N	35,00 F
LM 363 AN	250,00 F
LM 365 N	230,00 F
LM 377 N	67,50 F
LM 380 N	26,00 F
LM 381 N	46,00 F
LM 386 N	32,50 F
LM 387 N	32,00 F
ZN 409 CE	42,00 F
TD 440	31,50 F
SL 440	56,00 F
SL 441	48,00 F
TD 470	22,00 F
SL 486	70,00 F
SL 490	61,00 F
TBA 540	27,50 F
NE 555	7,80 F
NE 556	15,00 F
NE 558	49,50 F
SA5 560 S	38,00 F
SL 560	59,00 F
NE 564	41,00 F
LM 566	15,00 F
LM 567	32,80 F
SAS 570	32,00 F
NE 570	52,80 F
S 576 B	45,00 F
SAB 600	57,50 F
TAA 611 CX 1	18,00 F
TAA 611 B 12	18,00 F
TCA 621 AX 1	21,00 F
TCA 650	45,10 F
TBA 651	27,60 F
TAA 661 B	32,00 F
TL 702	NC
LM 709 H	NC
LM 710	NC
LM 715 H	49,00 F
LM 723 N	8,80 F
LM 723 H	18,00 F
LM 725 HC	27,00 F
LM 733 H	31,50 F
LM 733 H	29,00 F
LM 739	49,00 F
LM 741 HC	11,00 F
LM 741 (B)	6,80 F
LM 741 (A)	8,80 F
LM 747 N	18,00 F
LM 747 D	22,00 F
LM 747 H	18,00 F
LM 747 H	142,80 F
LM 747 HC	16,00 F
LM 748 HC	NC

TCI 780 B

TBA 780 K	15,40 F
TBA 800	8,80 F
TBA 810 S	9,90 F
TBA 810 AS	7,90 F
TCA 900	NC
TBA 900	NC
TCA 910	10,40 F
TBA 920	14,60 F
ML 926	54,00 F
ML 927	54,00 F
ML 928	77,00 F
MCA 940	15,00 F
TBA 950	22,50 F
TCA 965	28,50 F
SAA 1004	NC
SAA 1005	49,00 F
TDA 1006 A	37,00 F
TDA 1010 A	22,00 F
TDA 1014	20,40 F
TEA 1020	48,00 F
TDA 1022	28,70 F
TDA 1023	28,70 F
SAD 1024	290,00 F
TDA 1028	42,00 F
LM 1035 N	120,00 F
LM 1037	NC
TEA 1039	30,60 F
TDA 1040	NC
TDA 1041	16,50 F
TDA 1042 N	30,50 F
TDA 1045	45,00 F
TDA 1047	48,00 F
TDA 1054 A	16,50 F
TDA 1059 B	19,00 F
MC 1309	29,00 F
MC 1310	24,00 F
TDA 1420	NC
SL 1430	45,00 F
MC 1436	180,00 F
MC 1450	15,50 F
LM 1458	8,00 F
MC 1463 R	190,00 F
MC 1469 R	218,00 F
TEA 1510	19,70 F
TDA 1510	48,00 F
MC 1530	NC
MC 1555	56,50 F
LM 1748	18,80 F
LM 1830	NC
TD 2002	16,00 F
TD 2003	16,50 F
ULN 2003 A	21,00 F
ULN 2004 A	21,00 F
TD 2004	42,00 F
TD 2006	27,00 F
TD 2010	21,00 F
TD 2020	38,00 F
TD 2030	27,00 F
XR 2205	68,00 F
XR 2207	64,00 F
XR 2240	39,00 F
TD 2554 S	NC
LM 2900	NC
LM 2902	10,80 F
CA 3021 E	42,00 F
CA 3046 E	42,00 F
CA 3080 E	18,00 F
CA 3081 E	NC
CA 3082 E	NC
CA 3086 E	14,50 F
TMS 3120	NC
CA 3140 E	18,00 F
CA 3146 E	33,00 F
CA 3161 E	27,00 F
CA 3162 E	75,50 F
MC 3340	45,00 F
MC 3401	19,50 F
MC 3403	13,00 F
MC 3441	72,00 F
TDA 3501	85,00 F
TMS 3514 N	32,00 F
TMS 3515 N	32,00 F
TMS 3516 N	35,00 F
TMS 3517 N	38,00 F
TMS 3574	65,00 F
LM 3900 N	12,20 F
UA 4136 DC	33,00 F
HA 4625	
LM 449	80,00 F
NE 5532 N	NC
NE 5533 N	43,50 F
SL 6270 C	65,00 F
SL 6310 C	65,00 F
SL 6640	78,90 F
TDA 7000	43,00 F
SL 6802	72,40 F
SL 8003	76,20 F
SL 8660	79,00 F
SL 9935	NC
S 50240	
SN 76477	39,50 F
7805 A 1 A	7,50 F
78 L05 CP	6,20 F
7805 CT 1 A 5	12,50 F
7805 CK 1 A 5	24,00 F
7806 A 1 A	7,50 F
78 L12 CP	6,20 F
78 L12 CP	12,50 F
7812 CK 1 A 5	24,00 F

7815 1 A

78 L15 CP	6,20 F
78 L15 CT	12,50 F
78 L15 CK 1 A 5	24,00 F
7824 1 A	7,50 F
7824 CT 1 A 5	12,50 F
7905 1 A	7,70 F
79 L05 CP	6,90 F
7905 CT 1 A 5	15,00 F
7905 CK 1 A 5	26,50 F
7912 1 A	7,70 F
79 L12 CP	6,90 F
7912 CT 1 A 5	15,00 F
7912 CK 1 A 5	26,50 F
7915 1 A	7,70 F
79 L15 CP	6,90 F
79 L15 CT	15,00 F
7915 CK 1 A 5	26,50 F
7924 1 A	7,50 F

MC 6810 P

MC 6810 P	21,00 F
MC 68A10 L	37,00 F
MC 6821 P	25,00 F
MC 68A21 P	34,00 F
MC 68B21 P	43,00 F
MC 6840	80,00 F
MC 68A40 P	98,00 F
MC 68B40 P	106,00 F
MC 6844 L	144,00 F
MC 6845 L	110,00 F
MC 6847 P	152,00 F
MC 6850 P	25,00 F
MC 68A50 P	33,00 F
MC 68B50 P	43,00 F
MC 6852 P	60,00 F
MC 6860 P	170,00 F
MC 6875 L	128,00 F
MC 6881	213,00 F
MC 6890 L	15,00 F
ICL 7104-16	390,00 F
ICL 7213	189,00 F
ICM 7216	290,00 F
ICM 7217	175,00 F
ICM 7224	190,00 F
MI 7511	45,00 F
MI 7512	NC
MI 7540-5	NC
MI 7543-5	NC
AM 7910	595,00 F
Z 8001	650,00 F
UPD 8035	115,00 F
UPD 8035S	137,00 F
ICL 8036	81,00 F
ICL 8039	148,00 F
P 8041 A	NC
UPD 8060 AF	120,00 F
UPD8060	62,00 F
UPD 8065 AC	95,00 F
UPD 8065 AHC	127,00 F
IN 8066	NC
IN 8068	175,00 F
AY 8116	135,00 F
AM 8115 P	75,50 F
AM 8155 H	105,00 F
AM 8156 P	110,00 F
IN 8212 P	105,00 F
UPD 8214 L	70,00 F
UPD 8214 L	91,00 F
UPB 8216 L	55,00 F
UPB 8216 L	45,00 F
UPB 8226 P	55,00 F
UPB 8226 P	52,00 F
ICL 8233 L	NC
IN 8243 P	110,00 F
UPD 8251 P	156,00 F
AM 8253 P	142,00 F
IN 8255	120,00 F
UPD 8257	108,00 F
UPD 8259	102,00 F
UPD 8278	125,00 F
UPB 8284	89,00 F
UPB 8286	83,00 F
UPB 8288	137,00 F
Z 8671	700,00 F
IN 8741	275,00 F
IN 8748	445,00 F
IN 8755	445,00 F
NS 8681	NC
NS 8714	125,00 F
AY 8912	97,00 F
EF 9364	115,00 F
EF 9365	390,00 F
EF 9366	420,00 F
EF 9367	490,00 F
TMS 9361	125,00 F
TMS 9362	190,00 F
TMS 9367	275,00 F
TMS 9369	290,00 F
MC 1441	155,00 F
MC 1442	220,00 F
AM 27128-4	390,00 F
UPD 41255-5	590,00 F
NS 8714	247,00 F
MC 6800L18	490,00 F
MC 6800L18	590,00 F
MC 68705P35400 F	
MC 146805E	255,00 F

HA 11227

HA 11227	85,00 F
HA 11244	70,00 F
HA 12016	60,00 F
HA 12412	125,00 F
LA 1201	30,00 F
LA 1210	48,00 F
LA 3210	34,00 F
LA 3300	49,00 F
LA 3350	59,00 F
LA 3361	65,00 F
LA 4100	26,00 F
LA 4400	59,00 F
LA 4420	51,00 F
LA 4422	46,00 F
LA 4430	40,00 F
LA 4460	77,00 F
LA 4461	77,00 F
LD 1416	54,00 F
MB 3705	54,00 F
MB 3712	54,00 F
MB 3756	84,50 F
M 51513 L	46,00 F
M 51515 BL	71,00 F
M 51517 L	88,00 F
PL 02 A	113,00 F
SN 74C01	7,50 F
SN 74C02	7,50 F
2 SA 659	15,00 F
2 SA 679	102,00 F
2 SA 734	12,00 F
2 SA 777	27,00 F
2 SA 872	13,00 F
2 SA 1015	9,00 F

TA 7225 P

TA 7225 P	128,00 F
TA 7226 P	112,00 F
TA 7227 P	84,00 F
TA 7229 P	108,00 F
TA 7230	92,00 F
TA 7233 AP	31,00 F
TA 7317	46,00 F
TA 7614	48,00 F
TA 7621 P	142,00 F
TA 7622	151,00 F

LDR PM


LDR PM	12,00 F
LDR GM	16,00 F
LED Ø 5 mm	
Rouge	1,60 F
Verte	2,10 F
Jaune	1,90 F
Reseaux DIL	8,00 F
Reseaux SIL	6,00 F
Resistance 1/2 et 1/4	
Par 10 pcs	0,20 F
Condo ceramique	
1 PC à 100 nF 100 F	
Condo multicouches	
10 nF à 100 nF 150 F	
Condo variable 3,80 F	
Buzzer 12 V	13,50 F

BC 308

BC 308	2,10 F
BC 317	2,10 F
BC 318	2,10 F
BC 327	2,10 F
BC 328	2,20 F
BC 331	2,00 F
BC 336	2,00 F
BC 413	8,60 F
BC 517	8,60 F
BC 547C	2,00 F
BC 549B	2,10 F
BC 550	2,20 F
BC 551	2,10 F
BC 557	2,20 F
BC 558	2,00 F
BD 135	3,60 F
BD 136	4,70 F
BD 232	15,70 F
BD 234	5,70 F
BD 241C	7,20 F
BD 242C	6,50 F
BD 243	6,20 F
BD 244	6,20 F
BD 335	6,20 F
BD 336	9,90 F
BD 397	21,40 F
BD 398	15,70 F
BDX 16	6,20 F
BDX 33	19,00 F
BDX 62	22,00 F
BDX 63	26,00 F
BF 115	5,90 F
BF 167	3,90 F
BF 173	3,90 F
BF 174	47,00 F
BF 245	4,90 F
BF 256C	12,00 F
BF 494	1,90 F
BU 300	27,00 F
BU 337	44,00 F
MPSA 06	3,50 F
MPSA 15	6,20 F
MPSA 16	6,20 F
MPSA 18	6,20 F
MPSA 19	6,20 F
MPSU 51	18,00 F
TIP 30	7,60 F
TIP 31	7,70 F
TIP 34	26,20 F
TRIAC 10	9,70 F
TRIAC 15	12,00 F
TRIAC 16	6,00 F
TRIAC 18	12,00 F
TRIAC 12A	14,50 F
TRIAC 15A	18,00 F
THYR 6A	9,70 F
THYR 32R	23,40 F
DIAC 2V	2,50 F

CONNECTIQUE	
DIL a serier	
16 broches	16,50 F
24 broches	22,00 F
40 broches	32,00 F
Fil en nappe 26 cds	
le mètre	19,00 F
a serier	
HE 902 2 x 17	56,00 F
HE 902 2 x 55	49,00 F
à souder	9,70 F
HE 902 2 x 31	9,70 F
à souder	52,00 F
HE 902 2 x 31	58,00 F
à souder	53,00 F
HE 902 2 x 43	48,00 F
à souder	51,00 F
à souder	51,00 F
à souder	51,00 F
à souder	51,00 F
à souder	5

Marlboro

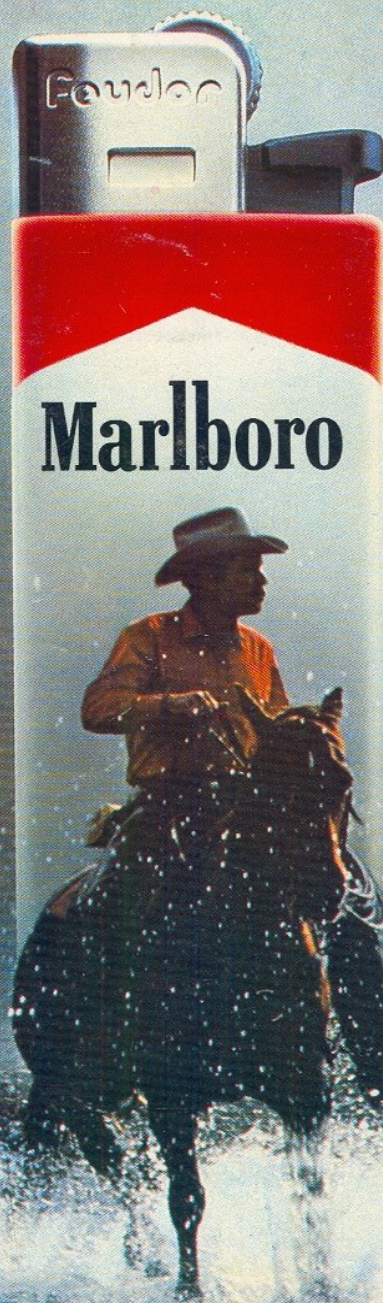

Briquets

EN VENTE DANS LES BUREAUX DE TABAC