

# RADIO PLANS

## ELECTRONIQUE *Loisirs*

N° 463 Juin 1986 16 f

ISSN 0033 7668

**Réalisez**

**Votre réseau  
téléphonique  
privé**

**Un module de synchronisation  
et de comptage de ligne**

**Un mobile filoguidé**

**Console AC Oddy**

**$\mu$  informatique**

**Des nouvelles  
de BASICODE**

**Technique**

**Les circuits imprimés**





## Beckman CIRCUIMATE



|       |       |       |        |
|-------|-------|-------|--------|
| DM 10 | 445 F | DM 45 | 907 F  |
| DM 15 | 598 F | DM 73 | 627 F  |
| DM 20 | 698 F | DM 77 | 674 F  |
| DM 25 | 798 F | CM 20 | 1065 F |
| DM 40 | 724 F | LP 10 | 206 F  |

## SIGNAL TRACER TS 35 B



- Sensibilité : 1 mV.
- Entrée commutable : B.F. faible, B.F. forte, HF. Sortie générée : 1 kHz environ.
- Puissance de sortie : 2 W.
- Dim. : 210 x 95 x 140.

Prix en kit ..... 420 F  
En ordre de marche 590 F


## BALADEUR

SUPER PROMO



(Photo non contractuelle)  
Baladeur stéréo livré avec casque ..... 140 F  
Baladeur ..... 350 F  
Baladeur autoreverse ..... 450 F  
Baladeur K7 FM

## métrix

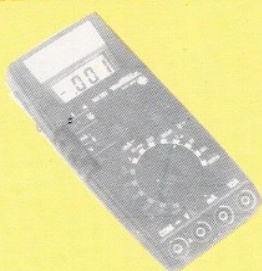

|        |         |            |         |
|--------|---------|------------|---------|
| MX 522 | 849 F   | MX 462     | 741 F   |
| MX 562 | 1 150 F | MX 202     | 1 020 F |
| MX 230 | 735 F   | MX 111     | 557 F   |
| MX 430 | 936 F   | MX 111 Kit | 445 F   |

## MINI ENCEINTE BALADEUR

Pour système baladeur et magnétophone  
— HP : Ø 50 mm  
— Puissance max : 3 W  
— Cordons : 0.90 m avec jack Ø 3,5 stéréo  
— Dimensions : 41 x 95 x 62 mm  
La paire ..... 45 F

POUR LE  
LANCÉMENT...



TRANSISTOR  
MÈTRE

Caractéristiques : Ce transistormètre permet de tester tous les types de transistors (en et hors circuit), basse et haute fréquence, commutation, puissance Darlingtion, diode et afficheur à Led.

Prix : 275 F

Livré avec  
100 transistors  
et diodes

DE NOUVEAU  
DISPONIBLE

## PROMOTION

CAPACIMÈTRE  
EN KIT

AFFICHAGE DIGITAL  
DE 1 pF à 10 000 µF  
EN 8 GAMMES

LIVRÉ AVEC  
100 CONDENSATEURS  
POUR ESSAIS

220 F  
(avec boîtier) 255 F

## NOTRE SÉLECTION KIT MESURE

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Alimentation stabilisée 3 à 24 V 2 ampères. Affichage digital en kit | 280 F   |
| Commutateur électronique pour oscillo de 0 à 1 MHz en 2 gammes       | 155 F   |
| Générateur de fonction de 1 Hz à 400 kHz ∞                           | 270 F   |
| Générateur d'impulsion de 0.1 Hz à 150 kHz en 6 gammes               | 244 F   |
| Traceur de courbes NPN PNP                                           | 190 F   |
| Signal tracer HF - BF                                                | 175 F   |
| Capacimètre digital de 1 pF à 10 000 µF                              | 220 F   |
| Voltmètre digital de 0 à 999 V                                       | 180 F   |
| Fréquence digital de 30 Hz à 50 MHz                                  | 450 F   |
| Fréquence digital de 0 à 1 GHz                                       | 850 F * |
| Testeur de THT test dynamique du bobinage                            | 195 F * |

\* Kit livré avec boîtier.

REMISE DE 10 % SUR L'ACHAT DE 3 KITS

# Mabtel

ELECTRONIQUE  
DIVISIONS  
MESURE et COMPOSANTS

35-37, rue d'Alsace - 75010 PARIS  
Tél. : 46.07.88.25.  
Métro : gares du Nord (RER ligne B) et de l'Est

OUVERT tous les jours de 9 h à 19 h sans interruption.  
Le samedi de 9 h à 18 h. Fermé le dimanche.

## OSCILLOSCOPE PORTATIF 0 à 10 MHz

Livré avec :  
1 sonde rapport 1-1.  
1 sonde rapport 1-10.  
10 mV à 5 V/division.  
Base de temps déclenchée.  
Vitesse de balayage  
0,1 µs/DIV.  
à 50 milli/s. DIV.


1450 F



PROMOTION

(FRANCO 1520 F)
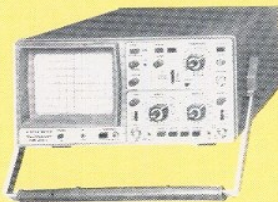
## OSCILLOSCOPE « HAMEG HM 203/5 » 20 MHz



3650 F

Caractéristiques techniques  
Commutation des canaux : alt. et découpé (1 MHz).  
Addition et différence : canal II ± canal I (avec  
touche d'inversion pour canal I).  
Fonction XY : mêmes gammes de sensibilité.  
Amplificateurs verticaux (Y)  
Bande passante des deux canaux : 0-20 MHz  
(-3 dB), montée : 17,5 ns.  
Impédance d'entrée : 1 MV II 30 pF.  
Base de temps  
Vitesse de balayage : 18 positions calibrées de  
0,5 ms/cm à 0,2 s/cm en séquence 1-2-5,  
variable 1 : 2,5 à au moins 0,2 ms/cm.  
Testeur de composants  
Tension de test : 8,5 Veff max. (sans charge).  
Courant de test : 24 mAeff max. (court-circuit).




## SONDE OSCILLO

|       |       |
|-------|-------|
| ELC   | 225 F |
| HAMEG | 249 F |
| INTER | 175 F |

## NOUVEAU FRÉQUENCEMÈTRE 853

# elc

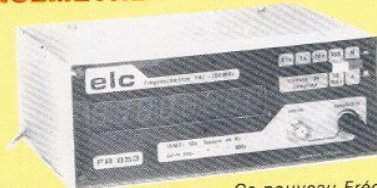

1 Hz à 100 MHz

- Esthétique nouvelle
- Atténuateur
- Grands afficheurs
- Fiable
- Sensible

1 423,20 F TTC

Ce nouveau Fréquencemètre donnera  
satisfaction aux techniciens les plus exigeants.

## GÉNÉRATEUR



1 Hz à 200 kHz ... 1 423 F

## GÉNÉRATEUR



BF 791 S  
1 Hz à 1 MHz ..... 950 F

## FRÉQUENCEMÈTRE 346



1 Hz à 600 MHz ... 1 957 F

## ALIMENTATION VARIABLE



AL 745 ..... 560 F  
AL 812 ..... 650 F  
AL 781 ..... 1 542 F

Expédition :  
FRANCO DE PORT MÉTROPOLE  
pour toute commande supérieure à 500 F,  
sauf sur promo.  
Moins de 500 F et promo :  
pour moins de 2 kg : 25 F, de 2 kg à 5 kg : 40 F  
EXPÉDITION HORS TAXES  
DOM-TOM EUROPE AFRIQUE



## LES AFFAIRES DU MOIS

COMPACT -DISC LASER **CEC 500 CD** (Japon) ..... **1 900 F TTC** + 60 F Port  
Classé 1<sup>er</sup> de sa catégorie devant SONY, FISHER, etc. (RFA)  
LECTEUR VIDÉO VHS SECAM **DAIGO SVP 810** (Corée) ..... **2 800 F TTC** + 150 F Port  
COMPATIBLE APPLE II E® 64 K ..... **2 900 F TTC** + 60 F Port  
APPLE II E® 64 K non extensible ..... **2 580 F TTC** + 60 F Port  
100 % Compatible, Look APPLE  
APPLE est la marque déposée de APPLE COMPUTER

### TRANSFORMEZ VOTRE ORDINATEUR ÉQUIPÉ RS 232 EN

MINITEL INTELLIGENT Cordons Minitel → APPLE /IBM /AMSTRAD ..... **170 F TTC**

Précisez le modèle d'ordinateur et le type de connecteur

## COMPOSANTS JUSQU'A 50 % MOINS CHERS

Catalogue sur demande téléphonique ou Serveur au 87.66.22.59

| TRANSISTORS         |             |                 |             | CMO5       |            | LS            |            |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|
| 2N 2222 .....       | 2,20 F TTC  | TDA 11705 ..... | 13,70 F TTC | 4001 ..... | 2,25 F TTC | 74 LS08 ..... | 3,30 F TTC |
| MJ 900 .....        | 11,20 F TTC | TDA 2002 .....  | 8,60 F TTC  | 4011 ..... | 2,25 F TTC | 244 .....     | 8,50 F TTC |
| etc.                |             | TDA 2003 .....  | 11,90 F TTC | 4049 ..... | 2,55 F TTC | 353 .....     | 7,50 F TTC |
| LINÉAIRES ET DIVERS |             | TDA 2004 .....  | 18,00 F TTC | 4066 ..... | 3,00 F TTC | 373 .....     | 8,50 F TTC |
| TBA 800 .....       | 4,50 F TTC  | MC 1496 .....   | 9,00 F TTC  |            |            |               |            |
| TBA 810 .....       | 6,90 F TTC  | MC 1488 .....   | 5,70 F TTC  |            |            |               |            |
| TBA 970 .....       | 28,00 F TTC | MC 1489 .....   | 5,70 F TTC  |            |            |               |            |
|                     |             | NE 555 .....    | 3,00 F TTC  |            |            |               |            |
|                     |             | µA 741 .....    | 3,30 F TTC  |            |            |               |            |

Règlement à la commande par chèque ou contre-remboursement

## DES COMPOSANTS JAPONAIS EN FRANCE

|          |        |            |        |          |        |          |        |           |        |           |        |           |        |          |        |          |        |
|----------|--------|------------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| AN 103   | 20,70  | LA 1130    | 42,40  | 2 SA 490 | 20,00  | 2 SB 481 | 20,60  | 2 SC 711  | 2,50   | 2 SC 1170 | 108,00 | 2 SC 1945 | 51,00  | 2 SD 588 | 39,00  | TA 7122  | 19,10  |
| AN 214   | 26,80  | LA 1230    | 42,70  | 2 SA 493 | 3,00   | 2 SB 507 | 17,80  | 2 SC 712  | 2,50   | 2 SC 1172 | 121,00 | 2 SC 1947 | 53,00  | 2 SD 718 | 55,00  | TA 7124  | 32,00  |
| AN 240   | 26,50  | AL 1240    | 48,60  | 2 SA 495 | 4,10   | 2 SB 509 | 38,00  | 2 SC 730  | 39,00  | 2 SC 1173 | 13,30  | 2 SC 1953 | 9,20   | 2 SK 19  | 4,90   | TA 7129  | 18,60  |
| AN 612   | 28,50  | LA 1364    | 18,00  | 2 SA 496 | 9,90   | 2 SB 514 | 20,00  | 2 SC 732  | —      | 2 SC 1175 | 11,00  | 2 SC 1957 | 9,20   | 2 SK 30  | 4,90   | TA 7130  | 25,00  |
| AN 7145  | 110,00 | LA 1387    | —      | 2 SA 509 | 16,10  | 2 SB 523 | 19,50  | 2 SC 733  | 4,80   | 2 SC 1177 | 110,00 | 2 SC 1964 | 18,00  | 2 SK 33  | 6,50   | TA 7136  | 27,20  |
| BA 1310  | 82,50  | LA 3150    | 21,50  | 2 SA 561 | 5,10   | 2 SB 526 | 10,30  | 2 SC 735  | 2,90   | 2 SC 1209 | 3,80   | 2 SC 1969 | 35,00  | 2 SK 34  | 6,50   | TA 7137  | —      |
| BA 301   | 11,00  | LA 3155    | 29,80  | 2 SA 562 | 4,90   | 2 SB 527 | 10,30  | 2 SC 738  | 4,30   | 2 SC 1210 | 3,80   | 2 SC 1970 | 41,00  | 2 SK 40  | 9,70   | TA 7141  | 152,00 |
| BA 313   | 30,00  | LA 3300    | 48,90  | 2 SA 564 | 6,60   | 2 SB 528 | 10,30  | 2 SC 741  | 30,00  | 2 SC 1211 | 3,70   | 2 SC 1973 | 15,60  | 2 SK 41  | 21,50  | TA 7146  | 107,00 |
| BA 329   | 28,80  | LA 3301    | 49,90  | 2 SA 608 | 4,40   | 2 SB 529 | 10,30  | 2 SC 756  | 18,00  | 2 SC 1213 | 6,30   | 2 SC 1974 | —      | 2 SK 49  | 5,50   | TA 7147  | 20,60  |
| BA 501   | —      | LA 3350    | 31,50  | 2 SA 626 | 38,10  | 2 SB 531 | 47,00  | 2 SC 763  | 4,00   | 2 SC 1226 | 14,50  | 2 SC 1975 | 28,50  | 2 SK 55  | 10,10  | TA 7150  | 98,00  |
| BA 511   | 28,90  | LA 4031    | 52,00  | 2 SA 628 | 2,50   | 2 SB 536 | 17,50  | 2 SC 772  | 17,50  | 2 SC 1239 | 22,50  | 2 SC 1978 | 150,00 | 2 SK 68  | 18,00  | TA 7159  | 45,50  |
| BA 518   | 42,60  | LA 4032    | 35,60  | 2 SA 634 | 13,70  | 2 SB 539 | 64,30  | 2 SC 773  | 17,50  | 2 SC 1243 | 9,90   | 2 SC 2001 | 5,50   | 3 SK 40  | —      | TA 7171  | 54,50  |
| BA 521   | 26,20  | LA 4051    | 36,40  | 2 SA 642 | 4,40   | 2 SB 541 | 120,00 | 2 SC 774  | 18,00  | 2 SC 1306 | 17,00  | 2 SC 2003 | 4,90   | 3 SK 41  | 22,00  | TA 7172  | 50,70  |
| BA 532   | 81,00  | LA 4100    | 39,80  | 2 SA 661 | 9,70   | 2 SB 542 | 3,20   | 2 SC 775  | 30,00  | 2 SC 1307 | 29,50  | 2 SC 2023 | 56,00  | 3 SK 45  | 15,00  | TA 7200  | 29,50  |
| BA 631   | 172,00 | LA 4101    | 39,80  | 2 SA 671 | 24,00  | 2 SB 546 | 20,30  | 2 SC 776  | 11,40  | 2 SC 1310 | 5,45   | 2 SC 2028 | 13,50  | 3 SK 51  | 26,00  | TA 7201  | 30,70  |
| HA 11225 | 66,00  | LA 4102    | 36,40  | 2 SA 678 | 11,20  | 2 SB 547 | 20,30  | 2 SC 779  | 68,00  | 2 SC 1312 | 3,20   | 2 SC 2029 | 18,50  | STK 039  | 110,00 | TA 7202  | 48,70  |
| HA 1137  | 51,10  | LA 4201    | 46,20  | 2 SA 683 | 13,70  | 2 SB 548 | 12,60  | 2 SC 781  | 19,00  | 2 SC 1318 | 7,00   | 2 SC 2053 | —      | STK 040  | 111,00 | TA 7203  | 34,70  |
| HA 1138  | 38,60  | LA 4220    | 31,40  | 2 SA 684 | 9,70   | 2 SB 555 | 59,80  | 2 SC 784  | 3,40   | 2 SC 1335 | 7,70   | 2 SC 2078 | 21,00  | STK 049  | —      | TA 7204  | 24,00  |
| HA 1149  | 81,00  | LA 4400    | 36,90  | 2 SA 695 | 4,50   | 2 SB 562 | 9,60   | 2 SC 785  | 4,00   | 2 SC 1345 | 4,90   | 2 SC 2079 | —      | STK 013  | 140,00 | TA 7205  | 22,00  |
| HA 1151  | 41,20  | LA 4420    | 37,50  | 2 SA 697 | 4,70   | 2 SB 617 | 61,00  | 2 SC 789  | 20,50  | 2 SC 1364 | 7,10   | 2 SC 2086 | 7,20   | STK 015  | 138,40 | TA 7208  | 55,00  |
| HA 1156  | 41,20  | LA 4422    | 41,30  | 2 SA 699 | 8,80   | 2 SB 688 | 50,10  | 2 SC 815  | 11,00  | 2 SC 1383 | 8,40   | 2 SC 2089 | 4,90   | STK 020  | 63,20  | TA 7214  | 78,70  |
| HA 1196  | 54,00  | LA 4430    | 36,70  | 2 SA 706 | 26,90  | 2 SC 206 | 18,00  | 2 SC 828  | 3,60   | 2 SC 1384 | 6,90   | 2 SC 2091 | 12,90  | STK 024  | 102,50 | TA 7215  | —      |
| HA 1197  | 74,00  | LC 7120    | 72,00  | 2 SA 715 | 13,50  | 2 SC 371 | 6,40   | 2 SC 829  | 4,55   | 2 SC 1398 | 18,00  | 2 SC 2092 | 20,80  | STK 025  | 211,30 | TA 7222  | 26,00  |
| HA 1199  | 56,00  | LC 7130    | 73,00  | 2 SA 719 | 7,30   | 2 SC 372 | 3,10   | 2 SC 839  | 2,80   | 2 SC 1402 | 83,00  | 2 SC 2098 | 80,90  | STK 035  | 151,00 | TA 7310  | 25,80  |
| HA 1201  | 30,50  | LD 3130    | 73,00  | 2 SA 720 | 3,30   | 2 SC 287 | 11,40  | 2 SC 871  | 6,80   | 2 SC 1419 | 15,20  | 2 SC 2123 | 110,00 | STK 050  | 281,70 | TA 7313  | 39,00  |
| HA 1202  | 14,00  | M 51513    | 35,00  | 2 SA 725 | 4,20   | 2 SC 373 | 3,70   | 2 SC 900  | 2,90   | 2 SC 1449 | 8,50   | 2 SC 2347 | —      | STK 070  | 290,00 | TC 5066  | 82,70  |
| HA 1225  | —      | M 51515    | 49,00  | 2 SA 733 | 2,90   | 2 SC 380 | 2,80   | 2 SC 922  | 3,60   | 2 SC 1475 | 25,80  | 2 SC 2166 | 20,00  | STK 077  | 160,20 | TC 9100  | 116,00 |
| HA 1211  | 20,00  | M 5152     | 21,90  | 2 SA 738 | 12,80  | 2 SC 381 | 6,95   | 2 SC 930  | 3,40   | 2 SC 1478 | 14,00  | 2 SC 2238 | 14,50  | STK 435  | 73,30  | UPC 041  | 40,50  |
| HA 1306  | 51,60  | M 5320     | 28,80  | 2 SA 747 | 135,00 | 2 SC 387 | 17,90  | 2 SC 945  | 2,20   | 2 SC 1541 | —      | 2 SC 2312 | 66,20  | STK 437  | 93,10  | UPC 555  | 13,90  |
| HA 1319  | 62,00  | M 58473    | 84,00  | 2 SA 774 | 13,70  | 2 SC 388 | 17,90  | 2 SC 959  | 33,00  | 2 SC 1567 | 26,10  | 2 SC 2314 | 9,70   | STK 439  | 96,40  | UPC 566  | 7,20   |
| HA 1322  | 29,50  | MB 3705    | 53,00  | 2 SA 798 | 11,90  | 2 SC 394 | 3,30   | 2 SC 995  | 6,40   | 2 SC 1576 | 70,00  | 2 SC 2545 | 11,30  | STK 441  | 132,00 | UPC 566  | —      |
| HA 1325  | 41,50  | MB 3708    | —      | 2 SA 816 | 14,10  | 2 SC 403 | 12,10  | 2 SC 998  | 32,00  | 2 SC 1626 | 12,20  | 2 SD 77   | 15,40  | STK 560  | 101,00 | UPC 575  | 22,70  |
| HA 1329  | 41,50  | MB 3710    | —      | 2 SA 844 | 2,50   | 2 SC 458 | 4,30   | 2 SC 1011 | —      | 2 SC 1647 | 25,50  | 2 SD 227  | 8,10   | STK 459  | 137,00 | UPC 577  | 9,70   |
| HA 1336  | —      | MB 3712    | 33,40  | 2 SA 896 | 20,40  | 2 SC 460 | 7,40   | 2 SC 1013 | 9,70   | 2 SC 1674 | 3,50   | 2 SD 234  | 15,00  | TA 7045  | 36,80  | UPC 592  | 12,30  |
| HA 1339  | 32,00  | MB 3756    | 33,00  | 2 SA 913 | 14,50  | 2 SC 461 | 4,50   | 2 SC 1014 | 6,20   | 2 SC 1675 | 2,50   | 2 SD 235  | 13,50  | TA 7054  | 85,60  | UPC 1001 | —      |
| HA 1342  | 56,00  | MB 8719    | 83,00  | 2 SB 22  | 16,00  | 2 SC 481 | 81,00  | 2 SC 1116 | —      | 2 SC 1678 | 16,00  | 2 SD 313  | 15,20  | TA 7060  | 19,00  | UPC 1020 | 81,00  |
| HA 1361  | 56,00  | MC 145 106 | 92,00  | 2 SB 54  | 3,50   | 2 SC 495 | 6,60   | 2 SC 1017 | 9,50   | 2 SC 1687 | 14,00  | 2 SD 315  | 22,00  | TA 7061  | 28,20  | UPC 1023 | 20,60  |
| HA 1366  | 32,00  | MC 145 104 | 92,00  | 2 SB 75  | 5,10   | 2 SC 496 | 6,60   | 2 SC 1018 | 10,50  | 2 SC 1728 | 14,40  | 2 SD 321  | 136,00 | TA 7062  | 27,20  | UPC 1024 | 81,10  |
| HA 1368  | 51,50  | MRF 450    | 220,00 | 2 SB 156 | 22,10  | 2 SC 508 | —      | 2 SC 1025 | 33,50  | 2 SC 1730 | 8,50   | 2 SD 325  | 11,50  | TA 7063  | 8,50   | UPC 1025 | 31,90  |
| HA 1370  | 121,00 | MRF 450 A  | 220,00 | 2 SB 175 | 11,70  | 2 SC 509 | 7,70   | 2 SC 1047 | 11,80  | 2 SC 1739 | 14,00  | 2 SD 355  | 7,00   | TA 7066  | 12,00  | UPC 1026 | 22,20  |
| HA 1372  | 51,20  | MRF 454    | 350,00 | 2 SB 187 | 14,50  | 2 SC 510 | 66,20  | 2 SC 1051 | 40,00  | 2 SC 1741 | —      | 2 SD 358  | 10,00  | TA 7070  | 85,00  | UPC 1032 | 11,80  |
| HA 1371  | 100,00 | MRF 454 A  | 350,00 | 2 SB 324 | 8,30   | 2 SC 517 | 43,80  | 2 SC 1061 | 13,10  | 2 SC 1760 | 16,50  | 2 SD 359  | 12,50  | TA 7074  | 44,90  | UPC 1154 | 77,10  |
| HA 1377  | 75,00  | MRF 475    | 42,80  | 2 SB 370 | 13,00  | 2 SC 535 | 5,40   | 2 SC 1079 | 90,20  | 2 SC 1811 | 14,50  | 2 SD 360  | 12,70  | TA 7075  | 80,00  | UPC 1156 | 27,60  |
| HA 1389  | 59,50  | PLL 01     | 73,20  | 2 SB 375 | 50,30  | 2 SC 536 | 3,10   | 2 SC 1096 | 8,70   | 2 SC 1815 | 4,80   | 2 SD 388  | 85,00  | TA 7076  | 79,50  | UPC 1181 | 38,60  |
| HA 1388  | 142,10 | PLL 02     | 79,20  | 2 SB 405 | 10,20  | 2 SC 538 | 13,65  | 2 SC 1104 | 55,80  | 2 SC 1816 | 52,00  | 2 SD 400  | 49,00  | TA 7089  | 53,00  | UPC 1182 | 39,50  |
| HA 1452  | 41,20  | PLL 22     | 149,00 | 2 SB 407 | 45,00  | 2 SC 620 | 6,20   | 2 SC 1114 | 115,00 | 2 SC 1846 | —      | 2 SD 425  | 127,00 | TA 7102  | 59,70  | UPC 1185 | 72,60  |
| HA 1457  | 25,00  | PLL 08     | 71,80  | 2 SB 435 | 21,00  | 2 SC 632 | 10,50  | 2 SC 1162 | 13,50  | 2 SC 1885 | 20,00  | 2 SD 526  | 16,30  | TA 7108  | 49,00  | UPD 858  | 95,00  |
| LA 1111  | 28,80  | PLL 03     | 148,00 | 2 SB 457 | 13,80  | 2 SC 634 | 12,00  | 2 SC 1124 | 15,20  | 2 SC 1909 | 21,00  | 2 SD 586  | 58,80  | TA 7119  | 55,50  | UPD 861  | 91,20  |
| LA 1201  | 30,50  | 2 SA 12    | 19,00  | 2 SB 474 | 25,20  | 2 SC 710 | 2,50   | 2 SC 1166 | 14,00  | 2 SC 1913 | 20,00  | 2 SD 587  | 59,50  | TA 7120  | 8,80   | UPD 2816 | 80,00  |
| LA 11227 | 36,00  | 2 SA 354   | 16,10  |          |        |          |        |           |        |           |        |           |        |          |        |          |        |

PRIX PUBLICS NON CONTRACTUELS INDICATIFS AU 1.4.86. REVENEURS ET GROSSISTES, NOUS CONSULTER





**SIEMENS**  
**OMRON**

11 bis, rue Chaligny (1) 43.43.31.65+  
75012 PARIS Metro : Reuilly Diderot - RER Nation

**SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRÉS  
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS**

Minuteries  
Cellules  
Compteurs  
Relais-Switch  
Omron

**CIF - JELT - JBC - APPLICRAFT - ESM - PANTEC  
TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE**

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS

**EXTRAIT DE TARIF ET LISTE DE FICHES  
TECHNIQUES SUR SIMPLE DEMANDE**

Accompagne  
de 11,00 F  
en timbre

**FORFAIT EXPEDITION PTT : 25,00 F pour toute commande**

**CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES MKH PLASTIPUCES**

|        |        |      |       |      |       |      |        |       |      |       |      |
|--------|--------|------|-------|------|-------|------|--------|-------|------|-------|------|
| 7,5 mm | 3,3 nF | 1,30 | 15 nF | 1,40 | 68 nF | 1,70 | 330 nF | 2,70  | 1 µF | 4,20  |      |
| 1 nF   | 1,30   | 4,7  | 1,30  | 22   | 1,40  | 100  | 1,90   | 470   | 3,20 | 15 mm |      |
| 1,5    | 1,30   | 6,8  | 1,30  | 33   | 1,40  | 150  | 1,90   | 680   | 4,00 | 1,5   | 5,20 |
| 2,2    | 1,30   | 10   | 1,40  | 47   | 1,50  | 220  | 2,10   | 10 mm | 2,2  | 6,80  |      |

| CONDENSATEURS CERAMIQUE PRO MULTICOUCHE XTR 5 mm 100 V |      |        |      |        |      |        |      |                 |  |
|--------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-----------------|--|
| 220 pF                                                 | 1,50 | 1 nF   | 1,50 | 6,8 nF | 1,50 | 33 nF  | 1,60 | > 2,2 nF : 63 V |  |
| 330 pF                                                 | 1,50 | 2,2 nF | 1,50 | 10 nF  | 1,50 | 47 nF  | 1,80 |                 |  |
| 470 pF                                                 | 1,50 | 3,3 nF | 1,50 | 15 nF  | 1,50 | 68 nF  | 2,20 |                 |  |
| 680 pF                                                 | 1,50 | 4,7 nF | 1,60 | 22 nF  | 1,50 | 100 nF | 2,50 |                 |  |

**CERAMIQUE DISQUE TYPE II (1 pF à 4,7 nF, E 12) l'unité 0,80**

**CERAMIQUE DECOUPLAGE 63 V 5 mm...**  
10 nF/22 nF/47 nF 1,20 100 nF 1,50  
220 nF : 1,90 470 nF : 3,40 1 µF : 5,50

**POLYPROPYLENE DE PRECISION 2,5 % De 47 pF à 4,7 nF E 6 l'unité 4,00**

**FERRITE B65813.N400. A028 complète avec vis 45,00**  
SELF 3 AMPERES RI 403 PC 52,00 0,1 µF 250 VAC (X) 7,00  
SELF 10 AMPERES RI 410 PC 93,00 Slov. S07K250 7,00

**MICRO SELFS De 0,1 µH à 4,7 mH (E6) axiales l'unité 4,00**

**RESISTANCES 1/4W... 0,30. 1/2 W... 0,30. 1 %... 1,50**

**SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRÉS (DOUBLE LYRE)**

|       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 6 br  | 0,80 | 8 br  | 1,00 | 14 br | 1,80 | 16 br | 2,00 | 18 br | 2,30 |
| 20 br | 2,50 | 22 br | 2,80 | 24 br | 3,00 | 28 br | 3,50 | 40 br | 5,00 |

### CIRCUITS INTEGRÉS

|           |        |             |       |            |       |
|-----------|--------|-------------|-------|------------|-------|
| KPY 10    | 285,00 | SAS 241     | 15,00 | TDA 2593   | 22,00 |
| KSY 10    | 50,00  | SO 41 P     | 16,00 | TDA 4050 B | 20,00 |
| KTY 10    | 16,00  | SO 42 P     | 18,00 | TDA 4292   | 45,00 |
| F 356 N   | 12,00  | TAA 765 A   | 11,00 | TDA 4930   | 35,00 |
| LF 357 N  | 13,00  | TAA 4765 A  | 20,00 | TDA 5660 P | 49,00 |
| LM 317 T  | 14,00  | TBA 120 S   | 13,00 | TDA 5850   | 29,00 |
| LM 324 N  | 12,00  | TBA 231     | 14,00 | TDA 8440   | 45,00 |
| LM 3914   | 49,00  | TCA 205 W 1 | 10,00 | TEA 1010   | 30,00 |
| NE 555 CP | 5,00   | TCA 785     | 39,70 | TFA 1001 W | 29,00 |
| S 576 B/C | 37,00  | TCA 965     | 25,00 | TL 071CP   | 11,00 |
| SAB 0529  | 37,00  | TDA 1037    | 19,00 | TL 072CP   | 17,00 |
| SAB 0600  | 34,00  | TDA 1046    | 30,00 | TL 074CP   | 24,00 |
| SAB 3210  | 46,00  | TDA 1048 G  | 25,00 | SDA 2101   | 25,00 |
| SAB 3209  | 73,30  | TDA 2004    | 28,00 | UA 741CP   | 5,00  |
| SAE 0700  | 23,00  | TDA 2005    | 32,00 | UAA 170    | 22,00 |
|           |        |             |       | UAA 180    | 22,00 |

REGUL TO220 7805 à 7824 8,90 7905/6/8/12/15/18/24 9,50

### OPTO/INFRAROUGE

|             |                   |      |
|-------------|-------------------|------|
| LED 5 mm    | VERT              | 2,90 |
|             | JAUNE             | 2,90 |
| ROUGE       |                   | 1,80 |
| VERT        |                   | 1,90 |
| JAUNE       |                   | 1,90 |
| LED 3 mm    | ROUGE             | 4,30 |
|             | VERT              | 4,40 |
| ROUGE       |                   | 1,80 |
| VERT        |                   | 1,90 |
| JAUNE       |                   | 1,90 |
| LED 2,54 mm | BICOLORE R/V      | 9,95 |
|             | CLIGNOTANTE       |      |
| ROUGE       |                   | 2,60 |
| VERT        |                   | 2,70 |
| JAUNE       |                   | 2,70 |
| RECTANGUL.  | LD 271 led IR     | 4,00 |
| ROUGE       | BP 103B photor. D | 6,00 |

### AFFICHEURS A LEDS

| (8 = CHIFFRE 1 = SIGNE) |             |
|-------------------------|-------------|
| 7 mm                    |             |
| HD1075                  |             |
| ACB                     | 14,50 16,50 |
| HD1077                  |             |
| KCB                     | 14,50 16,50 |
| 10 mm                   |             |
| HD1105                  |             |
| ACB                     | 14,50 16,50 |
| HD1106                  |             |
| AC1                     | 15,50 17,50 |
| HD1107                  |             |
| KCB                     | 14,50 16,50 |
| HD1108                  |             |
| KC1                     | 15,50 17,50 |
| 13 mm                   |             |
| HD1131                  |             |
| ACB                     | 13,50 15,50 |

BROCHAGE SUR  
DEMANDE LIVRE EN  
SIEMENS OU  
EQUIVALENT PIN/PIN

**CONDENSATEURS CHIMIQUES - TANTALES GOUTTE - TRANSISTORS - DIODES - PONTS - CONNECTIQUE - COFFRETS - CIRCUIT IMPRIME - VOYANTS - INTERRUPTEURS - SOUDURE - MESURE - ETC...**

DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF (joignez impérativement cette partie grise à votre demande) 11,00 F en timbres

# RADIO PLANS

## ELECTRONIQUE Loisirs

Société Parisienne d'Édition

Société anonyme au capital de 1 950 000 F.  
Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris.  
Direction-Rédaction-Administration-Ventes :  
2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19.  
Tél. : 42.00.33.05.

Président-Directeur Général  
Directeur de la Publication  
**Jean-Pierre VENTILLARD**

Rédacteur en chef Rédacteur en chef adjoint  
**Christian DUCHEMIN Claude DUCROS**

Courrier des lecteurs  
**Paulette GROZA**

Publicité : Société auxiliaire de publicité,  
70, rue Compans, 75019 Paris.  
Tél. : 42.00.33.05 - C.C.P. 37-93-60 Paris.

Directeur commercial : **J.-P. REITER**  
Chef de publicité : **Mlle A. DEVAUTOUR**  
PROMOTION : Société Auxiliaire de Publicité  
**Mme EHLINGER**

Directeur des ventes : **Joël PETAUTON**

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayant-causes, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivant du Code Pénal. »

Abonnements : **Odette LESAUVAGE**

Service des abonnements :  
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.

France : **192 F** — Étranger : **240 F**

Voir notre tarif

« spécial abonnement » page 90.

Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres.  
**IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.**

Ce numéro a été tiré Copyright © 1986  
à 89500 exemplaires N° de commission paritaire 56 351



Dépôt légal juin 1986 - Éditeur 1371 -  
Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué  
par S.A.E.M. Transport-Presses.  
Composition COMPOGRAPHIA - Imprimerie  
SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Torcy.




# SOMMAIRE

N° 463 JUIN 1986

## Réalisation

**33** Module de synchronisation et de comptage de lignes.

**39** Console AC/ODDY module ECHO SEND

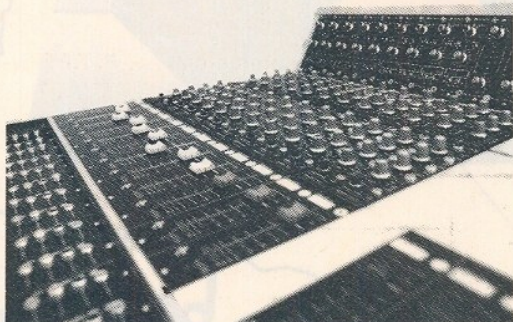

**59** Mobile filoguidé

**65** Votre réseau téléphonique intérieur :  
« module commutation »

**71** Modulateur FSK universel

*encart jeté des Éditions WEKA*

Ont participé à ce numéro :

J. Alary, M. Barthou, G. Borrel,  
S. Bresnu, J. Ceccaldi,  
F. de Dieuleveult, M.-A. de Dieuleveult,  
C. Duchemin, C. Ducros, P. Dulieu,  
P. Fondant, P. Gueulle, R. Rateau,  
A. Riffaud, R. Schnebelen,  
J.-P. Signarbieux.

## Micro-Informatique

**53** Des nouvelles de BASICODE

## Technique

**19** L'oscilloscope  
Chauvin Arnoux  
CA2 M 52

**76** Isolation thermique

**83** Fiches générateur  
de synchro TV

## Divers

### INFOS

**25** Recherche Philips :  
reconstitution  
des transitoires sonores

**26** Nouvelle EEPROM  
Siemens SDA2506

**30** VEROSPEED FRANCE :  
une nouvelle façon  
de vendre  
par correspondance

**86** « BROADCAST 86 » :  
Un nouveau salon  
de l'audiovisuel






# COLLECTION
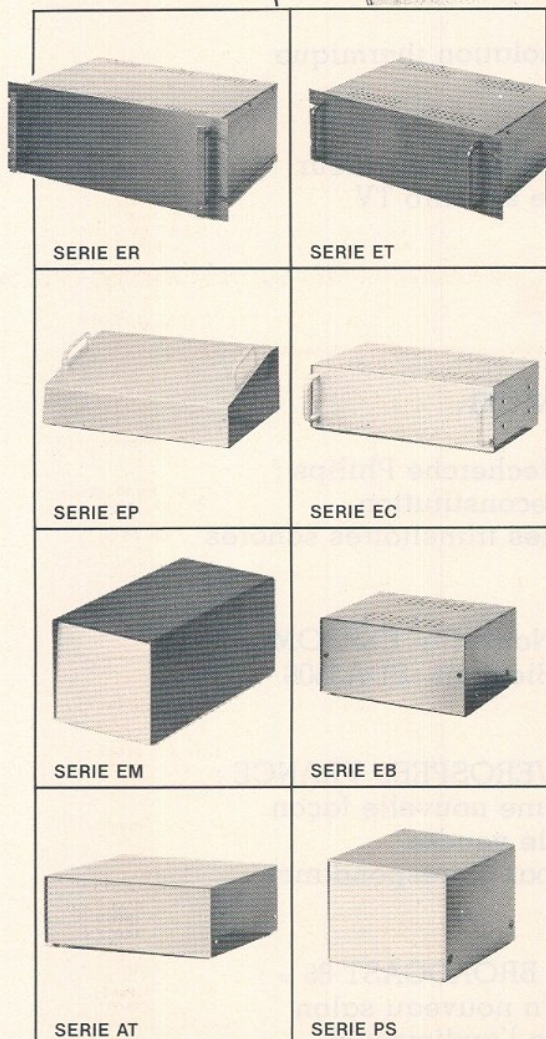
# 86



*On est plus beau  
quand on s'habille !*



## COFFRETS RACKS PUPITRES ACCESSOIRES

ESM vous propose une gamme de coffrets destinée aussi bien à l'usage des professionnels qu'aux besoins des industriels. Tous les modèles sont démontables et d'un accès mécanique aisé. Ils sont livrés complets avec visserie. Leur design et leur finition en font des produits de grande classe.

Catalogue sur demande.



119, rue des Fauvelles, 92400 COURBEVOIE  
Tél. : (1) 47.68.50.98 Telex 630612

### DISTRIBUTEURS POUR BELGIQUE

ETS LECOMTE 56, rue A.-Baudhuin, 6258 LAMBUSART  
Tél. : 071/81.30.24 - 81.25.43. Telex 51057 ETLECO

### SUISSE ROMANDE

URS MEYER ELECTRONIC S.A. 17, rue de Bellevue, 2052 FONTAINEMELON  
Tél. : 038/53.43.43. Telex 952 876 UMEI CH

### SUISSE ALLEMANIQUE

MUNDWILER ELECTRONIC AG 53, Soodstrasse, 8134 ADLISWIL  
Tél. : 01 710.22.22. Telex 58225 MELA CH



## TTL

### 74 LS

- 00, 02, 04, 05, 08, 10, 11, 20, 21, 27, 30, 32, 51 : 3,00 F. Par 10 : 2,50 F. Par 25 : 2,25 F.  
 - 74, 86, 107, 109, 260, 266 : 6,00 F. Par 5 : 5,00 F. Par 10 : 4,50 F.  
 - 125, 126, 138, 139, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 174, 175, 251, 253, 257, 258, 365, 366, 367, 368 : 8,00 F. Par 5 : 7,00 F. Par 10 : 6,00 F.  
 - 85, 194, 195 : 9,00 F. Par 5 : 7,50 F. Par 10 : 6,50 F.  
 - 393 : 11,00 F. Par 5 : 9,50 F. Par 10 : 8,50 F.  
 - 165, 166, 240, 244, 273, 373, 374, 540, 541 : 13,00 F. Par 5 : 11,00 F. Par 10 : 10,00 F.

### 74 HC

- 00, 02, 04, 08, 10, 11, 20, 21, 27, 30, 32, 51 : 3,50 F. Par 5 : 3,00 F. Par 10 : 2,50 F.  
 - 74, 86, 107, 109, 266 : 6,50 F. Par 5 : 5,50 F. Par 10 : 5,00 F.  
 - 125, 126, 138, 139, 151, 153, 157, 158, 174, 175, 251, 253, 257, 258, 365, 366, 367, 368 : 8,50 F. Par 5 : 7,50 F. Par 10 : 6,50 F.  
 - 85, 194, 195 : 9,50 F. Par 5 : 8,00 F. Par 10 : 7,00 F.  
 - 165, 166, 240, 244, 273, 373, 374, 540, 541 : 14,00 F. Par 5 : 12,00 F. Par 10 : 10,50 F.  
 - 245 : 16,50 F. Par 5 : 14,00 F. Par 10 : 12,50 F.

### 74 S

- 00, 02, 04, 08, 10, 11, 20, 21, 27, 30, 32, 51 : 6,50 F. Par 5 : 5,50 F.  
 - 74, 86 : 10,00 F. Par 5 : 8,50 F.  
 - 138, 139, 151, 153, 157, 158, 251, 253, 257, 258 : 15,00 F. Par 5 : 13,00 F.  
 - 174, 175 : 16,00 F. Par 5 : 13,50 F.  
 - 85, 194, 195, 280 : 18,00 F. Par 5 : 15,50 F.  
 - 240, 244, 373, 374 : 25,00 F. Par 5 : 21,00 F.  
 - 245 : 45,00 F. Par 5 : 38,00 F.

## CONDENSATEURS

### CONDENSATEURS MULTICOUCHE 5,08 SERIE E6

NPO : 10 p — 150 p : 1,20 F. Par 10 : 1,10 F. Par 25 : 1,00 F.  
 X7R : 220 p — 680 p : 1,20 F. Par 10 : 1,10 F. Par 25 : 1,00 F.  
 25 U : 0,01  $\mu$ F — 0,068  $\mu$ F : 1,20 F. Par 10 : 1,10 F. Par 25 : 1,00 F.

### TANTALE GOUTTE 5,08 SERIE E6

0,1  $\mu$ F — 1  $\mu$ F : 2,00 F. Par 10 : 1,70 F. Par 25 : 1,50 F.  
 1,5  $\mu$ F — 2,2  $\mu$ F : 3,00 F. Par 10 : 2,55 F. Par 25 : 2,25 F.  
 3,3  $\mu$ F — 10  $\mu$ F : 4,00 F. Par 10 : 3,40 F. Par 25 : 3,00 F.  
 15  $\mu$ F — 22  $\mu$ F : 5,00 F. Par 10 : 4,25 F. Par 25 : 3,75 F.

### MKH 5,08

4 700 pF — 0,15  $\mu$ F : 2,00 F. Par 10 : 1,70 F. Par 25 : 1,50 F.  
 0,22  $\mu$ F — 0,33  $\mu$ F : 3,00 F. Par 10 : 2,55 F. Par 25 : 2,25 F.  
 0,47  $\mu$ F — 0,68  $\mu$ F : 4,00 F. Par 10 : 3,40 F. Par 25 : 3,00 F.

### MKH 7,5

Liste à déterminer

### CHIMIQUES

Liste à déterminer

## RESISTANCE

- 1/4 W couche carbone : 0,20 F. Par 25 : 0,16 F. Par 100 : 0,10 F.  
 - 1/2 W couche carbone : 0,30 F. Par 25 : 0,24 F. Par 100 : 0,15 F.  
 - Réseau de résistance : Série E3 : 1 k — 470 k : 10,00 F.  
 7 résistances + 1C : 5,00 F. Par 5 : 4,50 F. Par 10 : 4,00 F.  
 8 résistances + 1C : 5,50 F. Par 5 : 5,00 F. Par 10 : 4,50 F.  
 9 résistances + 1C : 6,00 F. Par 5 : 5,50 F. Par 10 : 5,00 F.

## POTENTIOMETRES BOURNS

VA 05 (3386) série E3 : 20  $\Omega$  — 1 M $\Omega$  : 6,00 F.  
 Par 5 : 5,00 F. Par 10 : 4,50 F.  
 3299 série E3 : 20  $\Omega$  — 1 M $\Omega$  : 10,00 F.  
 Par 5 : 8,50 F. Par 10 : 7,50 F.

## REGULATEURS

7805, 08, 12, 15 : 6,00 F. Par 5 : 5,00 F. Par 10 : 4,50 F.  
 7905, 08, 12, 15 : 6,00 F. Par 5 : 5,00 F. Par 10 : 4,50 F.

## TRANSISTOR

Liste à déterminer.

## AFFICHEUR

7 segments 13 mm rouge ou vert : 13,00 F. Par 5 : 11,00 F.  
 7 segments 7 mm rouge ou vert : 13,00 F. Par 5 : 11,00 F.  
 LED 5 mm rouge ou verte : 1,10 F. Par 10 : 1,00 F. Par 25 : 0,90 F.  
 LED 3 mm rouge ou verte : 1,10 F. Par 10 : 1,00 F. Par 25 : 0,90 F.

## DIODE

- 400 X : 1,20 F. Par 10 : 1,10 F. Par 25 : 1,00 F.  
 - 4148 : 0,30 F. Par 25 : 0,24 F. Par 100 : 0,15 F.  
 - Pont : liste à déterminer.

## ZENER

Liste à déterminer.

## CIRCUIT INTEGRE NUMERIQUE

### EPCIS

|      |          |          |         |          |          |
|------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 9340 | 65,00 F  | 58,50 F  | 9365/66 | 330,00 F | 297,00 F |
| 9341 | 78,00 F  | 70,00 F  | 9367    | 380,00 F | 342,00 F |
| 9345 | 143,00 F | 128,50 F | 7910    | 240,00 F | 216,00 F |

AY 3-1015 : 66,00 F. Par 5 : 58,00 F. Par 10 : 52,00 F.

### INTEL

|                                                        |                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 8088 : 110,00 F. Par 5 : 95,00 F. Par 10 : 82,50 F     | 8255 A-S : 54,00 F. Par 5 : 46,00 F. Par 10 : 40,50 F |
| 8237 A-S : 110,00 F. Par 5 : 95,00 F. Par 10 : 82,50 F | 8259 : 65,00 F. Par 5 : 55,00 F                       |
| 8251 A : 54,00 F. Par 5 : 46,00 F. Par 10 : 40,50 F    | 8279 : 75,00 F. Par 5 : 64,00 F                       |
| 8253 : 54,00 F. Par 5 : 46,00 F. Par 10 : 40,50 F      | 8284 : 55,00 F. Par 5 : 46,50 F. Par 10 : 41,50 F     |
| 8255 A-S : 54,00 F. Par 5 : 46,00 F. Par 10 : 40,50 F  | 8288 : 125,00 F. Par 5 : 106,00 F. Par 10 : 93,50 F   |

### MOTOROLA

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6802 : 36,50 F. Par 5 : 32,00 F. Par 10 : 29,00 F | 6845 : 86,00 F. Par 5 : 77,50 F. Par 10 : 69,00 F |
| 6809 : 69,00 F. Par 5 : 62,00 F. Par 10 : 55,00 F | 6850 : 18,50 F. Par 5 : 16,50 F. Par 10 : 15,00 F |
| 6821 : 18,50 F. Par 5 : 16,50 F. Par 10 : 15,00 F | 68000 P8 : 250,00 F. Par 5 : 225,00 F             |
| 6840 : 42,00 F. Par 5 : 38,00 F. Par 10 : 33,50 F |                                                   |

### NEC

NPD 765 : 110,00 F. Par 5 : 95,00 F. Par 10 : 82,50 F.

### MS

ADC 804 : 65,50 F. Par 5 : 55,50 F.  
 ADC 809 : 94,50 F. Par 5 : 80,50 F.  
 DAC 808 : 34,00 F. Par 5 : 29,00 F.

### ROCKWELL

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6502 : 66,00 F. Par 5 : 56,00 F. Par 10 : 48,50 F | 6551 : 68,50 F. Par 5 : 58,50 F. Par 10 : 51,50 F |
| 6522 : 61,50 F. Par 5 : 52,50 F. Par 10 : 46,00 F | Version 2 MHz + 10 %                              |
| 6532 : 100,00 F. Par 5 : 80,00 F                  | Version C-MOS + 20 %                              |
| 6545 : 108,00 F. Par 5 : 88,00 F                  | Version C-MOS 2 MHz + 30 %                        |

### WESTERN DIGITAL

1770/72 : 320,00 F. Par 5 : 275,00 F.

### 7711

1771 : 175,00 F. Par 5 : 145,00 F.

### 779X

179X : 175,00 F. Par 5 : 145,00 F.

### ZILOG

Z80 CPU : 35,00 F. Par 5 : 30,00 F. Par 10 : 26,50 F. Z80 A CTC : 35,00 F. Par 5 : 30,00 F. Par 10 : 26,50 F.  
 Z80 A PIO : 35,00 F. Par 5 : 30,00 F. Par 10 : 26,50 F. Z80 A SIO/O : 75,00 F. Par 5 : 65,00 F. Par 10 : 56,50 F.

### MEMOIRE

### SRAM

6116 : 40,00 F. Par 5 : 35,00 F. Par 10 : 30,00 F.

5565 : 80,00 F. Par 5 : 60,00 F. Par 10 : 50,00 F.

### DRAM

4116 : 15,00 F. 4416 : 35,00 F. Par 8 : 30,00 F.

4164 : 15,00 F. 4464 : 50,00 F. Par 8 : 45,00 F.

41256 : 35,00 F.

### EPROM

2716 : 35,00 F. Par 5 : 30,00 F. Par 10 : 27,00 F.

2732 : 40,00 F. Par 5 : 35,00 F. Par 10 : 30,00 F.

2764 : 40,00 F. Par 5 : 35,00 F. Par 10 : 30,00 F.

### PROM

32 x 8 : 15,00 F. Par 5 : 12,50 F.

256 x 8 : 23,00 F. Par 5 : 19,50 F.

2\*128 : 50,00 F. Par 5 : 45,00 F. Par 10 : 40,00 F.

27256 : 70,00 F. Par 5 : 60,00 F. Par 10 : 50,00 F.

256 x 8 : 57,00 F. Par 5 : 48,50 F.

512 x 8 : 57,00 F. Par 5 : 48,50 F.

## CIRCUIT INTEGRE LINEAIRE

Liste à déterminer.

## TRIAC

- 8 A, 400 V : 6,00 F. Par 5 : 5,00 F. Par 10 : 4,50 F.

## SUPPORT

DOUBLE LYRE (la broche) : 0,10 F. Par 50 : 0,08 F. Par 100 : 0,065 F.  
 TULIPE (la broche) : 0,30 F. Par 25 : 0,25 F. Par 50 : 0,20 F.  
 TULIPE A WRAPPER (la broche) : 0,50 F. Par 10 : 0,45 F. Par 25 : 0,40 F.  
 INSERTION NULLE 28 pds : 94,00 F. Par 5 : 80,00 F.  
 DIP SWITCH : 4 : 12,00 F. Par 5 : 10,00 F. Par 10 : 9,00 F.  
 6 : 15,50 F. Par 5 : 13,00 F. Par 10 : 11,50 F.  
 8 : 17,50 F. Par 5 : 15,00 F. Par 10 : 13,00 F.  
 BARETTE : simple rangée droite ou coude : 12,00 F. Par 5 : 10,00 F. Par 10 : 9,00 F.  
 double rangée droite ou coude : 17,50 F. Par 5 : 15,00 F. Par 10 : 13,00 F.

## C-MOS 4000

- 00, 01, 02, 11, 12, 23, 25, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 81, 82 : 3,00 F.  
 Par 10 : 2,50 F. Par 25 : 2,25 F.  
 - 13, 16, 27 : 4,00 F. Par 5 : 3,50 F. Par 10 : 3,00 F.  
 - 49, 50, 66, 93 : 5,00 F. Par 5 : 4,00 F. Par 10 : 3,50 F.  
 - 24, 28, 42 : 6,00 F. Par 5 : 5,00 F. Par 10 : 4,50 F.  
 - 08, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 29, 43, 44, 51, 52, 53, 60 : 7,00 F.  
 Par 5 : 6,00 F. Par 10 : 5,50 F.  
 - 35, 40, 46, 94 : 8,50 F. Par 5 : 7,50 F. Par 10 : 6,50 F.

## QUARTZ

HC 18 : 1,8432 : 2,4576 : 30,00 F. Par 5 : 25,00 F. Par 10 : 20,00 F.  
 HC 18 : 3,27... : 3,57... : 4,00 : 4,1... : 4,9... : 6,00 : 8,00 : 12,00 : 14,318 : 16,00 : 20,00 F.  
 Par 5 : 17,00 F. Par 10 : 15,00 F.

OSCILLATEURS : 4,00 : 8,00 : 12,00 : 16,00 : 24,00 : 65,00 F.  
 Par 5 : 55,00 F.

## TRANSFORMATEURS

|      |         |         |       |          |          |
|------|---------|---------|-------|----------|----------|
| 3VA  | 36,50 F | 32,00 F | 28VA  | 65,00 F  | 58,00 F  |
| 5VA  | 38,00 F | 34,00 F | 46VA  | 94,00 F  | 84,00 F  |
| 10VA | 53,50 F | 48,00 F | 75VA  | 132,00 F | 118,00 F |
| 16VA | 62,00 F | 55,00 F | 100VA | 157,00 F | 141,00 F |

## CONNECTIQUE

| DIP | Par 5        | ECC     | Par 5   | WWP     | Par 5   | EP droit | Par 5   | EP coude | Par 5   | Câble plat | Par 5   | PBB | Par 10  |
|-----|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|---------|-----|---------|
| 14  | 12,50 F      | 10,50 F |         | 16,00 F | 13,50 F | 12,50 F  | 10,50 F | 13,50 F  | 11,50 F | 9,00 F     | 7,50 F  | 38  | 20,00 F |
| 16  | 13,00 F      | 11,00 F |         | 16,50 F |         |          |         |          |         |            |         | 50  | 25,00 F |
| 20  | 15,00 F      | 12,50 F | 36,50 F | 31,00 F | 18,00 F | 15,50 F  | 14,50 F | 12,50 F  | 16,00 F | 13,50 F    | 11,00 F | 62  | 30,00 F |
| 26  | 16,50 F (24) | 14,00 F | 41,00 F | 35,00 F | 19,50 F | 16,50 F  | 15,50 F | 14,00 F  | 18,50 F | 15,50 F    | 14,00 F |     |         |
| 34  | 20,50 F (28) | 17,50 F | 42,50 F | 38,00 F | 23,50 F | 20,00 F  | 19,50 F | 16,50 F  | 22,00 F | 18,50 F    | 16,50 F |     |         |
| 40  | 24,50 F      | 21,00 F | 52,50 F | 44,50 F | 28,00 F | 24,00 F  | 23,00 F | 19,50 F  | 25,50 F | 21,50 F    | 21,50 F |     |         |

DIP : connecteur à enficher sur support standard DIL ou à souder sur circuit imprimé. - ECC : connecteur double face au pas de 2,54 mm à enficher sur tranche de circuit imprimé. - WWP : connecteur femelle à monter sur câble. - EP : connecteur de transition, embase mâle à monter sur carte. - PBB : connecteur encartable double face au pas de 2,54 mm à monter sur C.I. (HE 9).

### CANNON

|    | Mâle à souder | Par 5   | Femelle à souder | Par 5   | Femelle coude | Par 5   | Mâle à sertir | Par 5   | Femelle à sertir | Par 5   | Capot   | Par 5   |
|----|---------------|---------|------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 9  | 14,00 F       | 12,00 F | 16,00 F          | 13,50 F | 24,00 F       | 20,50 F | 35,50 F       | 30,00 F | 38,50 F          | 32,50 F | 13,00 F | 11,00 F |
| 15 | 17,00 F       | 14,50 F | 21,50 F          | 18,50 F | 32,00 F       | 27,00 F | 47,00 F       | 40,00 F | 52,00 F          | 47,00 F | 14,00 F | 12,00 F |
| 25 | 22,00 F       | 18,50 F | 30,00 F          | 26,50 F | 47,50 F       | 40,50 F | 61,00 F       | 52,00 F | 66,50 F          | 56,50 F | 16,50 F | 14,00 F |
| 37 | 37,00 F       | 31,50 F | 51,00 F          | 43,50 F | 65,50 F       | 55,50 F | 75,50 F       | 64,00 F | 83,50 F          | 71,00 F | 18,00 F | 15,50 F |

### DIN 41612

|                | Mâle coude à souder | Femelle droit à souder | Mâle coude à wrapper | Par 5   | Femelle droit à wrapper | Par 5   | Par 5   | Par 5   |
|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|
| 64 (a + c)     |                     |                        | 22,00 F              | 18,50 F | 28,00 F                 | 24,00 F | 51,50 F | 28,00 F |
| 96 (a + b + c) |                     |                        | 33,00 F              |         | 39,00 F                 | 33,00 F | 73,50 F | 39,00 F |

electro-  
puce







# UNE BONNE INSTALLATION ! PASSE PAR UNE BONNE INFORMATION...

Si vous avez un problème... de BUDGET... de choix pour réaliser votre protection électronique, nous le réglerons ensemble

## ALARME SANS FIL

(portée en champ libre)  
Alerte par un signal radio.  
Silencieux (seulement perçu par le porteur du récepteur). Nombreuses applications :  
HABITATION : pour prévenir discrètement le voisin.  
PERSONNES AGEES en complément avec notre récepteur D 67 et EMETTEUR D22 A ou ET1 (en option).  
ALARME VEHICULE ou MOTO  
Prix 45 F  
**1 250 F**  
Doc. complète contre 10 F en timbres

## TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES

### CEV 12

4 numéros d'appel. Bip sonore ou message préenregistré sur cassette (option). Alimentation de secours incorporée. (Homologué)


SUPER PROMOTION

Prix **1 950 F**

Frais de port 45 F
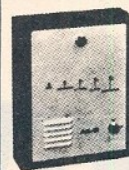
### NOUVEAU !! STRATEL

Transmetteur à synthèse vocale.  
4 numéros d'appel.  
2 voies d'entrée.  
Prix : nous consulter. (Homologué)



## CENTRALE D'ALARME 4 ZONES

**2 690 F**

(envoi en port dû SNCF)

## UNE GAMME COMPLETE DE MATERIEL DE SECURITE

Documentation complète contre 16 F en timbres

- 1 zone temporisée N/F
- 1 zone immédiate N/O
- 1 zone immédiate N/F
- 1 zone autoprotection permanente (chargeur incorporé), etc.
- 1 RADAR hyperfréquence, portée réglable 3 à 15 m + réglage d'intégration
- 2 SIRENES électronique modulée, autoprotégée
- 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A, étanche, rechargeable
- 20 mètres de câble 3 paires 6/10
- 4 détecteurs d'ouverture ILS

## CENTRALE AE 2

ENTREE : Circuit instantané normalement ouvert. Circuit instantané normalement fermé. Circuit retardé norm. fermé. Temporisation de sortie fixe. Temporisation d'entrée de sortie et temps d'alarme réglable.  
SORTIE : Préalarme pour signalisation d'entrée en éclairage. Circuit pour alimentation radar. Circuit sirène intérieure. Circuit sirène auto-alimentée, autoprotégée. Relais inverseur pour transmetteur, téléphone, et autre.  
Durée d'alarme 3', réarmement automatique.  
TABLEAU DE CONTRÔLE : voyant de mise en service. Voyant de circuit instantané. Voyant de circuit retardé. Voyant de présence secteur. Voyant de mémorisation d'alarme.  
Frais de port 35 F

**980 F**

## CENTRALE BLX 06

UNE petite centrale pour appartement avec 3 entrées : normalement fermé :  
• immédiat  
• retardé  
• autoprotection  
Chargeur incorporé 500 mA  
Contrôle de charge  
Contrôle de boucle  
Dimensions 210 x 165 x 100 mm



Port 35 F

PRIX EXCEPTIONNEL

**590 F**

## SELECTION DE NOS CENTRALES D'ALARME

### CENTRALE série 400

NORMALEMENT fermé.

SURVEILLANCE : 1 boucle N/F instantanée - 1 boucle N/F temporisée - 1 boucle N/F autoprotection 24 h/24 - 3 entrées N/O identiques aux entrées N/F.  
Alimentation chargeur 1,5 amp. Réglage de temps d'entrée, durée d'alarme. Contrôle de charge ou contrôle de bande. Mémorisation d'alarme.

**1 200 F**

(port SNCF)

SIMPLICITE D'INSTALLATION Sélection de fonctionnement des sirènes.

### CENTRALE T2

Zone A déclenchement temporisé.  
Zone d'autoprotection permanente 24 h/24. 2 circuits d'analyses pour détecteurs inertiels sur chaque voie - Temporisation sortie/entrée. Durée d'alarme réglable. Alimentation entrée : 220 V. Sortie 12 V 1,5 amp. réglée en tension et courant. Sortie alimentation pour détecteur infrarouge ou hyperfréquence. Sortie préalarme, sortie alarme auxiliaire pour transmetteur téléphonique ou éclairage des lieux.  
Dimensions : H 315 x L 225 x P 100

**1 900 F**

por dû

3 zones de DETECTION SELECTIONNABLE

ENTREE : zone A déclenchement immédiat. MEMORISATION D'ALARME.

### CENTRALE D'ALARME 410

5 zones sélectionnables 2 par 2 sur la face avant. 2 zones de détection immédiate. 2 zones de détection temporisée. 1 zone d'autoprotection, chargeur 12 V 1,5 amp. Voyant de contrôle de boucle, mémorisation d'alarme et test sirène. Commande par serrure de sécurité cylindrique.  
Dim. H 195 x L 180 x P 105

PRIX

**2 250 F**

port dû

## DETECTEUR RADAR

Anti-masque PANDA - BANDE X. Emetteur-récepteur de micro ondes. Protection très efficace. S'adapte à toutes nos centrales d'alarmes. Supprime toute installation compliquée. Alimentation 12 Vcc.  
Angle protégé 140°. Portée 3-20 m.

**1 290 F**

NOMBREUX MODELES DISPONIBLE Frais d'envoi 40 F

## MICROS

EMETTEURS : en champ libre  
— Portée 50 à 150 m  
— Portée 5 km, réglable de 80 à 117 MHz

**980 F**

**1 580 F**

## SIRENES pour ALARME

SIRENE ELECTRONIQUE  
autoprotégée en coffret métallique

12 V, 0,75 Amp.  
110 dB  
PRIX EXCEPTIONNEL  
**210 F**

Frais d'envoi 25 F

Nombreux modèles professionnels. Nous consulter.

SIRENE électronique autoalimentée et autoprotégée

**590 F**

Port 25 F

1 accus pour sirène 160 F

## RECHERCHE DE PERSONNES



SYSTEME 4 OU 8 PERSONNES  
• Diffusion d'un signal et d'un message parlé dans le sens base-mobile.  
• Nombreuses applications : hôpitaux, bureaux, ateliers, usines, restaurants, grandes surfaces, écoles, universités, etc.  
• Portée : 1 km. Avec kit d'amplification : jusqu'à 10 km.  
Prix : nous consulter

### RADAR HYPERFREQUENCE

BANDE X  
AE 15, portée 15 m.  
Réglage d'intégration  
Alimentation 12 V.

**980 F**



frais de port 40 F

## EQUIPEMENT DE TRANSMISSION D'URGENCE ET 1

Le compagnon fidèle des personnes seules, âgées, ou nécessitant une aide médicale d'urgence



- 1) TRANSMISSION au voisinage ou au gardien par EMETTEUR RADIO jusqu'à 3 km.
- 2) TRANSMETTEUR DE MESSAGE personnalisé à 4 numéros de téléphone différents ou à une centrale de Télésurveillance.

Documentation complète contre 16 F en timbres

## PASTILLE EMETTRICE

Vous désirez installer rapidement et sans branchement un appareil d'écoute téléphonique et l'émetteur doit être invisible.  
S'installe sans branchement en cinq secondes (il n'y a qu'à changer la capsule). Les conversations téléphoniques des deux partenaires sont transmises à 100 m en champ libre.

PRIX : nous consulter

Document. complète contre 10 F en timbres (Non homologué) Vente à l'exportation.

## INTERRUPTEUR SANS FIL

portée 36 mètres

Nombreuses applications (télécommande, éclairage jardin, etc.)  
Alimentation du récepteur : entrée 220 V sortie 220 V, 250 W  
EMETTEUR : alimentation pile 9 V  
AUTONOMIE 1 AN

**450 F**

Frais d'envoi 25 F

POCKET CASSETTE VOICE CONTROL  
LECTEURS/ENREGISTREURS à système de déclenchement par la voix.  
Catalogue complet contre 22 F en timbres.



## COMMANDE AUTOMATIQUE D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE

Déclenche automat. et sans bruit l'enregistrement de la communication dès que l'appareil est décroché et s'arrête dès qu'il est raccroché.  
Non homologué

**395 F**

port 25 F

## 1 CENTRALE Série 400

1 BATTERIE 12 V 2 A étanche, rechargeable.


### 1 SIRENE

Electronique autoalimentée pour l'extérieur  
+ 1 SIRENE  
Electronique modulée de forte puissance pour l'intérieur

1 BATTERIE 12 V 6,5 A étanche rechargeable

4 DETECTEURS d'ouverture ILS

## 1 RADAR IR 15 LD

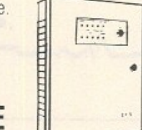

Avec 20 m de CABLES 3 paires 6/10

**3 820 F**

L'ENSEMBLE (envoi en port dû SNCF)

## RECEPTEUR MAGNETOPHONES

— Enregistre les communications en votre absence.  
AUTONOMIE 4 heures d'écoute.  
— Fonctionne avec nos micro-émetteurs.

PRIX NOUS CONSULTER

Documentation complète de toute la gamme contre 15 F en timbres

## DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD

Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14 rayons de détection. Couverture : horizontale 110°, verticale 30°.

Prix : **950 F**

Frais de port 35 F

TOUTE UNE GAMME de DETECTEURS INFRAROUGE Disponible

**BLOUDEX ELECTRONIC'S**

141, rue de Charonne, 75011 PARIS  
(1) 43.71.22.46 - Métro : CHARONNE

AUCUNE EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT. Règlement à la commande par chèque ou mandat.

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN



# LES BRANCHÉS LISENT HIFI STÉRÉO



En plus de ses rubriques habituelles, Hi-Fi Stéréo a repris sa rubrique « Dossiers ». Régulièrement, ce sont vingt maillons Hi-Fi du même type qui sont passés au crible : mesures et possibilités bien sûr, mais aussi et surtout conseils optimaux d'utilisation pour chaque appareil, et compte rendu d'écoute. Le tout sans compromis !

Chaque mois, dans Hi-Fi Stéréo, vous trouverez des bancs d'essai et des reportages nombreux, pour vous aider à mieux choisir votre chaîne Hi-Fi.

**HiFi**  
stéréo







## PROMO MESURE

CHEZ



**cholet composants  
électroniques**

**LA SELECTION DES MEILLEURS  
COMPROMIS QUALITE - PRIX**

**MONACOR DMT 870 395.00**

DIGITAL 22 CALIBRES - TRANSISTOMETRE - CA et CC IO A

**ISKRA 5010 EC 997.00**

36 CALIBRES. 8 FONCTIONS DONT TRANSISTOMETRE, CAPACIMETRE, THERMOMETRE.

**CHAUVIN ARNOUX MICA GP 1 1416.00  
GP 2 1150.00  
ME 1 949.00**

MULTIMETRE A LA FOIS ANALOGIQUE ET NUMERIQUE

**OSCILLOSCOPE  
BECKMAN 9020 4699.00**

2 x 20 MHZ AVEC BALAYAGE RETARDE

**DIPMETRE LDM 815 850.00**

OUTIL INDISPENSABLE DU RADIO AMATEUR

**KIT FREQUENCEMETRE DIGITAL 765.00**  
Avec coffret 1 GHZ

**ET LA GAMME BECKMAN**

|       |         |
|-------|---------|
| DM 20 | 698.00  |
| DM 25 | 798.00  |
| DM 77 | 675.00  |
| CM 20 | 1065.00 |

**VENTE PAR CORRESPONDANCE  
B.P. 435**

**49304 CHOLET CEDEX**

**BOUTIQUE :**  
2, rue Emilio Castelar  
75012 PARIS - Tél. : 43.42.14.34  
M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon

**MAGASIN : NOUVELLE ADRESSE**  
90, rue SAINT BONAVENTURE  
(Face à la Mairie) Tél. : 41.62.36.70

## PROTEGEZ !



Avec  
**TROPICOAT**  
vernis spécial  
circuits imprimés  
et THT.

**ET TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS  
POUR L'ELECTRONIQUE.**

Documentation gratuite sur demande à :  
157, rue de Verdun, 92153 Suresnes

**Jekt**

**FAN-  
TAS-  
TIQUES,  
LES PRIX CIBOT!**

**BON A DECOUPER  
POUR RECEVOIR  
LE CATALOGUE  
CIBOT 200 PAGES**

**COMPOSANTS :** MICROPROCESSEURS - CIRCUITS INTEGRÉS - TTL - CMOS - TRANSISTORS - RESISTANCES - CONDENSATEURS - POTENTIOMETRES - CONNECTEURS - PETIT OUTILLAGE, ETC.

**JEUX DE LUMIERE SONORISATION - KITS** (plus de 300 modèles en stock)

**APPAREILS DE MESURE :** OSCILLOSCOPES GENERATEURS - HF - BF - FM - D'IMPULSION - DE FONCTION. MULTIMETRES - ANALOGIQUES - NUMERIQUES - MIRES - DISTORTIOMETRES - FREQUENCETRES - ALIMENTATIONS - MESUREURS DE CHAMP - BANC DE MESURES - GRID DIP - TRANSISTORMETRES - CAPACIMETRES - FLUCTUOMETRES - MEGOHMETRES - MESUREURS DE TERRE - WOBULATEUR - MILLIVOLTMETRES - REGENERATEURS DE TUBES - PONTS DE MESURE - TESTEUR DE THT - SIGNAL TRACER.

**PIECES DETACHEES :** Plus de 20.000 articles en stock.

**DISTRIBUTEUR :** AOIP - BECKMAN - BLANC MECA - B et K - CDA - CENTRAD - CSC - EISA - ELC - FLUKE - HAMEG - ICE - ISKRA - KING - LEADER - LUTRON - METRIX - MONACOR - NOVOTEST - PANTEC - PERIFEEC - SADELTA - SIEBER - THANDAR - UNAOHM - ETC.

Nom .....

Adresse .....

..... Code postal .....

Ville .....

Joindre 30 F en chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre et adresser le tout à

**CIBOT**  
ELECTRONIQUE

3, rue de Reuilly  
75580 Paris Cédex 12





**PROMOTION**

**1990 f**

Spectravideo  
Console SVI 728 Péritel  
Magnétophone C 668  
Cordon Magneto

**SPECTRAVIDEO SVI 728**  
80 Ko RAM  
16 Ko RAM vidéo  
32 Ko ROM  
Basic MSX intégré  
Système d'exploitation  
MSX DOS et CP/M

Clavier mécanique  
90 touches dont 1 pavé numérique  
Haute résolution 256 x 192  
24 lignes de 40 colonnes  
sortie 3 voies de 8 octaves  
sortie PÉRITEL  
MONITOR  
BUS MSX  
TV PAL

Nombreuses extensions  
Manuel en français  
Lecteur de disquette  
Carte 80 colonnes  
Extension - 64 Ko

**SVI 738 X'PRESS SPECTRAVIDEO**

Ordinateur MSX  
RAM 64 Ko  
VRAM 16 Ko  
ROM 32 Ko

Lecteur disquettes 3' 2/2 incorporé  
40 et 80 colonnes  
Système CP/M2.2  
MSX DOS

Interface RS 232  
Sortie Parallèle Centronics  
Livré avec housse de protection, disquette  
System et utilitaires  
Prix : 5.990,00 F

**CLAVIER Q WERTY** 725,00  
Matrice 8 x 8, 64 touches.  
Carte codée ASCII, sorties parallèles, ou série  
RS 232 C : 399,00

Touche  
+ cabochon simple 4,80  
Touche  
+ cabochon double 6,00  
Barre espace 23,00

**TUBE ECLATS**  
40 joules 38,00  
150 joules 61,00  
300 joules 97,00  
Transfo d'impulsions  
Eclateur

**A NOUVEAU DU TEXAS INSTRUMENTS T199/4A**



**MATERIELS DISPONIBLES**

CONSOLE T1 99/4 A  
Coffret périphérique avec contrôleur et lecteur de disquettes  
Carte mémoire 32 Ko pour rack  
Magneto "Lansay"  
Magneto "Audio Sonic"  
Cassette magneto 12 mm (vendu par 3)  
Interface "Centronic"  
Interface RS232  
Extension mémoire 32Ko  
Carte mémoire 32Ko  
Interface poignée  
Poignée de jeux pour T1 99/4A  
Interface COV pentel/scanam UHF  
Impression MANNESSMANN TALLY MT80  
Impression CENTRONIC GLP  
Connectable directement sur la console  
LOGICIELS DE JEUX  
Module TI  
RETOUR DU PIRATE, TREASURE IS LAND  
STAR TREK, HOPPER, N.A.S.H.  
BUGTIME, JAWBREAKER II, OTHELLO.  
MUNCHMAN  
Module FUNWARE  
AMBULANCE, ST. NICK, DEMON DRIVING  
RABBIT TRAIL, HENHOUSE  
MAGIC  
SUPER DEMON ATTACK, MOONSWEEPER,  
MICROSLUGGON  
Module ATARI  
POLE POSITION, JUNGLE HUNT  
MISS PAC MAN, DEFENDER, MOON PATROL  
PACIFIC PARANOIA  
LOGICIEL UTILITAIRES  
TI LOGO (en français)  
BASIC ETENDU  
BASIC ETENDU GRAPHIQUE  
MINI MEMOIRE  
Compteur PASCAL  
Lecteur PASCAL  
Gestion d'adresses  
Gestion privée  
LIBRAIRIE  
DATA HARD T1 99/4A (2 volumes)

3990,00 F  
1750,00 F  
1610,00 F

**MONITOR 12"**  
31 cm 990 F  
Monochrome vert

**MONITEUR COULEUR**  
(avec prise péritel) 2820 F

**Superbe lecteur MINI K7 STEREO**  
Alimentation 9 V à 12 Volts.  
Arrêt en fin de bande.  
Avance rapide.

**CD 4584** 8,00  
**TDA 1034** 38,00  
**TDA 2593** 28,00  
**TDA 4560** 49,00  
**TBA 970** 54,00

**CONDENSATEUR C038**  
40 V 48,00  
63 V 73,00  
100 V 73,00  
2200 MF 48,00  
3300 MF 55,00  
4700 MF 58,00  
10000 MF 112,00  
22000 MF 126,00  
33000 MF 121,00  
47000 MF 210,00  
100000 MF 494,00

**CD 4013** 6,00  
**CD 4016** 6,00  
**CD 4020** 17,00  
**CD 4053** 16,00  
**CD 4528** 18,00  
**LM 317** 17,00  
**LM 360** 96,00  
**LF 357** 16,00  
**MC 1496** 15,00  
**TL 071** 13,00

**QUARTZ EN STOCK**  
A BROCHES 15,00 OU  
\* A FILS 10,00F

3.579545 52,00  
9.8275 51,00  
9.940 51,00  
10.240 51,00  
10.245 52,00  
10.275 52,00  
11.1758 49,00  
11.325 62,00  
11.475 62,00  
15.555 49,00  
15.655 62,00  
15.880 56,00  
20.105 49,00  
20.255 62,00  
20.330 45,00  
20.555 49,00  
20.625 49,00  
20.705 59,00  
20.755 49,00  
20.775 49,00  
20.820 49,00  
20.830 49,00  
20.840 49,00  
20.880 49,00  
20.890 49,00  
20.900 49,00  
21.320\* 28,00  
21.330\* 28,00  
21.340\* 28,00  
21.380\* 28,00  
21.390\* 28,00  
21.400\* 28,00  
21.420 28,00  
21.430 28,00  
21.440 28,00  
21.450 28,00  
21.460 28,00  
21.470 28,00  
21.480 28,00  
21.490 28,00  
21.500 28,00  
21.510 28,00  
21.520 28,00  
21.530 28,00  
21.540 28,00  
21.550 28,00  
21.560 28,00  
21.570 28,00  
21.580 28,00  
21.590 28,00  
21.600 28,00  
21.610 28,00  
21.620 28,00  
21.630 28,00  
21.640 28,00  
21.650 28,00  
21.660 28,00  
21.670 28,00  
21.680 28,00  
21.690 28,00  
21.700 28,00  
21.710 28,00  
21.720 28,00  
21.730 28,00  
21.740 28,00  
21.750 28,00  
21.760 28,00  
21.770 28,00  
21.780 28,00  
21.790 28,00  
21.800 28,00  
21.810 28,00  
21.820 28,00  
21.830 28,00  
21.840 28,00  
21.850 28,00  
21.860 28,00  
21.870 28,00  
21.880 28,00  
21.890 28,00  
21.900 28,00  
21.910 28,00  
21.920 28,00  
21.930 28,00  
21.940 28,00  
21.950 28,00  
21.960 28,00  
21.970 28,00  
21.980 28,00  
21.990 28,00  
22.000 28,00  
22.010 28,00  
22.020 28,00  
22.030 28,00  
22.040 28,00  
22.050 28,00  
22.060 28,00  
22.070 28,00  
22.080 28,00  
22.090 28,00  
22.100 28,00  
22.110 28,00  
22.120 28,00  
22.990 28,00  
23.000 28,00  
23.010 28,00  
23.020 28,00  
23.030 28,00  
23.040 28,00  
23.050 28,00  
23.060 28,00  
23.070 28,00  
23.080 28,00  
23.090 28,00  
23.100 28,00  
23.110 28,00  
23.120 28,00  
23.990 28,00  
24.000 28,00  
24.010 28,00  
24.020 28,00  
24.030 28,00  
24.040 28,00  
24.050 28,00  
24.060 28,00  
24.070 28,00  
24.080 28,00  
24.090 28,00  
24.100 28,00  
24.110 28,00  
24.120 28,00  
24.990 28,00  
25.000 28,00  
25.010 28,00  
25.020 28,00  
25.030 28,00  
25.040 28,00  
25.050 28,00  
25.060 28,00  
25.070 28,00  
25.080 28,00  
25.090 28,00  
25.100 28,00  
25.110 28,00  
25.120 28,00  
25.990 28,00  
26.000 28,00  
26.010 28,00  
26.020 28,00  
26.030 28,00  
26.040 28,00  
26.050 28,00  
26.060 28,00  
26.070 28,00  
26.080 28,00  
26.090 28,00  
26.100 28,00  
26.110 28,00  
26.120 28,00  
26.990 28,00  
27.000 28,00  
27.010 28,00  
27.020 28,00  
27.030 28,00  
27.040 28,00  
27.050 28,00  
27.060 28,00  
27.070 28,00  
27.080 28,00  
27.090 28,00  
27.100 28,00  
27.110 28,00  
27.120 28,00  
27.990 28,00  
28.000 28,00  
28.010 28,00  
28.020 28,00  
28.030 28,00  
28.040 28,00  
28.050 28,00  
28.060 28,00  
28.070 28,00  
28.080 28,00  
28.090 28,00  
28.100 28,00  
28.110 28,00  
28.120 28,00  
28.130 28,00



**ALLO**  
20.70.23.42

## VENTE PAR CORRESPONDANCE

**. Rapidité :**

expédition le jour-même de toute commande reçue avant 12 h par PTT recommandé urgent.

**. Choix :**

plus de 10 000 références de composants actifs et passifs.

**. Stock :**

500 m<sup>2</sup> de magasin et d'entrepôt bourrés de matériel électronique.

### Promotion

sous forme de pochettes de composants : matériel neuf de grandes marques.




**50 CIRCUITS  
INTÉGRÉS TTL** dans la  
série 7400 à 7496

**50 F**



**25 CIRCUITS  
INTÉGRÉS TTL** dans la  
série 74100 à 74600

**50 F**

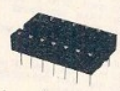

**50 SUPPORTS** de CI  
de 8 b à 40 b

**50 F**



**50 LEDS** rouge Ø 3 et  
Ø 5

**35 F**



**50 LEDS** couleurs  
assorties

**35 F**



**10 TRIACS** T0220.  
6 ampères. 400 volts

**30 F**



**50 TRANSISTORS** B.F.  
2 N 1711. 2 N 2905.  
BC 107. BC 557 etc...

**30 F**




**25 TRANSISTORS** H.F.  
FT > 250 MHz.  
2 N 2222. BF 200. BF 245  
etc...

**30 F**



**50 DIODES** Zener  
400 mW et 1,3 W. 2,7 v à  
47 v

**25 F**

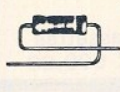

**1000 RÉISTANCES**  
1/4 et 1/2 W couche  
carbone et métal de 4,7 Ω  
à 4,7 MΩ

**100 F**



**200 RÉISTANCES**  
précision 1 % couche métal  
de 4 Ω à 1 MΩ

**40 F**



**50 POTS** ajustables PM  
pas 2,54. 22 Ω à 1 MΩ

**30 F**



**25 POTS** ajustables  
cermet PM. pas 2,54 22 Ω  
à 1 MΩ

**30 F**



**10 POTS** ajustables  
multitour. 100 Ω à 47 K

**40 F**



**10 POTS** ajustables  
professionnels. Type T 7 Y.  
PC 19 ou similaire

**40 F**



**50 CONDENSATEURS**  
plastique moule 1 nF à  
0,47 uF. 100 v et 250 v

**25 F**



**50 CONDENSATEURS**  
drapeau C 280 1 nF à  
0,47 uF. 100 v et 250 V

**25 F**



**100 CONDENSATEURS**  
céramique de découplage,  
pas de 5,08 et 1 mm. 22 nF  
à 0,1 uF

**40 F**



**50 CONDENSATEURS**  
chimiques, 1 uF à 2200 uF.  
10 v à 63 v

**50 F**



**50 CONDENSATEURS**  
Tantale goutte 0,1 uF à  
33 uF. 6,3 v à 50 v

**50 F**



**20 CONDENSATEURS**  
ajustables céramique et  
plastique 6 pF à 40 pF

**30 F**



**100 CONDENSATEURS**  
céramique pas de 2,54 et  
5,08 mm  
de 1 pF à 10 nF

**25 F**



**20 CONDENSATEURS**  
de précisions compris  
entre 100 pF et 100 nF

**20 F**




**50 CONDENSATEURS**  
multicouche pas de 2,54 et  
5,08 mm  
22 nF - 47 nF - 0,1 uF

**30 F**



**15 SELFS** moulées  
miniatures. 1 uH à 10 mH

**20 F**

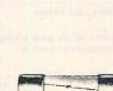

**50 FUSIBLES** PM et  
GM de 0,03 A à 10 A

**30 F**



**5 RELAIS** de 1 Travail à  
6 RT

**30 F**

Vente par correspondance : exclusivement à Roubaix. 1) Règlement à la commande ajouter 25,00 F pour frais de port et d'emballage. Franco de port à partir de 500 F. 2) Contre-remboursement : mêmes conditions, majoré de 23,00 F.

# Electronique - Diffusion

R.C. ROUBAIX A 324 111 376

62, rue de l'Alouette, 59100 ROUBAIX ☎ 20.70.23.42.

234, rue des Postes, 59000 LILLE ☎ 20.30.97.96  
(Métro Porte des Postes)



## QUEL METIER CHOISIR POUR REUSSIR

Voici des secteurs qui marchent !  
Voici des formations professionnelles, à votre portée, conçues spécialement pour l'étude par correspondance.  
C'est la meilleure façon d'apprendre tranquillement chez vous le métier que vous avez choisi.

| MÉTIER | NIVEAU<br>POUR SUIVRE | DURÉE<br>DU COURS* |
|--------|-----------------------|--------------------|
|--------|-----------------------|--------------------|

### INFORMATIQUE / MICRO-INFORMATIQUE

|                                                                           |                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| PROGRAMMEUR D'APPLICATION                                                 | Fin de 3 <sup>e</sup> | 10 mois |
| PROGRAMMEUR SUR MICRO-ORDINATEUR                                          | Fin de 3 <sup>e</sup> | 5 mois  |
| ANALYSTE PROGRAMMEUR                                                      | Niveau BAC            | 15 mois |
| BREVET PROFESSIONNEL INFORMATIQUE<br>B.P.I. Préparation au diplôme d'Etat | Fin de 3 <sup>e</sup> | 20 mois |
| B.T.S. INFORMATIQUE<br>Préparation au diplôme d'Etat                      | Niveau BAC            | 24 mois |

### ÉLECTRONIQUE / MICRO-ÉLECTRONIQUE

|                                  |                       |         |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| TECHNICIEN EN MICROPROCESSEURS   | Niveau BAC            | 8 mois  |
| TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE       | Fin de 3 <sup>e</sup> | 12 mois |
| TECHNICIEN EN MICRO-ÉLECTRONIQUE | Fin de 3 <sup>e</sup> | 24 mois |

### FONCTION PUBLIQUE

|                                                     |                       |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| PRÉPARATION AUX<br>CONCOURS ADMINISTRATIFS Niveau C | Fin de 3 <sup>e</sup> | 6 mois |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------|

### MARKETING

|                                  |                       |        |
|----------------------------------|-----------------------|--------|
| GESTION ET STRATÉGIE COMMERCIALE | Fin de 3 <sup>e</sup> | 6 mois |
| ANGLAIS DÉBUTANT                 | Ouvert à tous         | 8 mois |
| ANGLAIS PERFECTIONNEMENT         | Notions d'Anglais     | 6 mois |

\* Donnée approximativement en fonction du rythme de chaque élève et de son niveau.

OPTION : DES STAGES SUR ORDINATEUR SONT PROPOSÉS TOUTE L'ANNÉE A NOS ÉLÈVES

#### LES CINQ AVANTAGES DE NOTRE ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE

- Vous bénéficiez d'un professeur particulier
- Vous étudiez tranquillement chez vous
- Vous étudiez à votre propre rythme
- Vous étudiez aux heures qui vous conviennent.
- Vous ne perdez pas de temps en déplacements.

INSCRIPTION  
TOUTE L'ANNÉE



IPIG

#### GARANTIE ÉTUDES Multipliez vos chances par 2 !

Nos préparations au BP et au BTS Informatique bénéficient de notre GARANTIE ÉTUDES. Elle permet en cas de non-réussite à ces examens de reprendre gratuitement durant une année supplémentaire vos études informatiques.

#### FORMATION CONTINUE

Depuis 1971, les cours par correspondance accompagnés de journées de stages, peuvent être suivis dans le cadre de la loi sur la formation continue, sous certaines conditions.

INSTITUT PRIVÉ D'INFORMATIQUE  
ET DE GESTION

7 RUE HEYNEN - 92270 BOIS-COLOMBES

(1) 42.42.59.27

Une école spécialisée :

IPIG : 13 ans d'expérience dans la formation informatique

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement de ma part votre document n° X 4371  
Indiquez le(s) métier(s) ou le(s) diplôme(s) qui vous intéressent

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Tél. (facultatif) \_\_\_\_\_

**YAKECEM** 118, RUE DE PARIS, 93100 MONTREUIL  
Tél. : 42.87.75.41. Métro ROBESPIERRE  
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h  
SAUF DIMANCHE ET LE MARDI  
YAKECEM : 62, bd de Belleville, 75020 PARIS. Tél. : 43.58.68.06

LE PLUS CÉLÈBRE DES MICRO-ORDINATEURS

LE **sinclair**  
**ZX 81** LE MICRO-ORDINATEUR D'INITIATION  
AUX ÉTONNANTES PERFORMANCES



#### MICRO-ORDINATEUR ZX 81

- Mémoire morte ROM BASIC 8 k-octets.
- Fonction d'entrée des « mots-clés » par une touche
- Contrôle des erreurs de programmation.
- Gamme complète de fonctions mathématiques. Traçage de graphiques.
- 26 boucles FOR/NEXT imbriquées.
- Fonction RANDOM.
- Chargement et sauvegarde des programmes sur cassette.
- Conception évoluée à 4 circuits.
- Dim. 167 x 175 mm

ZX 81. Mémoire ROM BASIC 8 k. Valeur ..... 590<sup>F</sup>  
+ Extension RAM 16 k. Valeur ..... 350<sup>F</sup>  
+ 8 cassettes de jeux et de programmes. Valeur ..... 560<sup>F</sup>  
**1500<sup>F</sup>**

VALEUR DE L'ENSEMBLE : .....  
PAR 3 : L'ENSEMBLE 450 F pièce • PAR 5 : 420 F • PAR 10 : 390 F.  
PORT 50 F. L'ENSEMBLE. PAR 3 PIÈCES PORT DU.  
EXPORT. DISPONIBLE AUX NORMES CCIR. PORT N.C.

**OFFRE**  
EXCEPTIONNELLE DE  
L'ENSEMBLE  
SINCLAIR : **490<sup>F</sup>**

BON DE COMMANDE A RETOURNER A YAKECEM - 118, rue de Paris, 93100 Montreuil  
avec votre chèque de ..... pour l'achat de ..... ensemble(s) (Pas de contre-remboursement)

NOM ..... PRENOM .....

N° et rue .....


VILLE ..... CODE POSTAL .....

**LAZAR**  
**ELECTRONIQUE**

70, avenue de Verdun  
59300 VALENCIENNES  
Tél. : 27.33.45.90

**BECKMAN**

OSCILLOSCOPE 9020

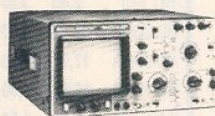

- 20 MHz double trace
- Double base de temps
- Ligne à retard
- Testeur de composants
- Seuil de déclenchement variable
- Chercheur de traces
- Livré avec 2 sondes XI et XII

**NOUVEAU !**

**4738<sup>F</sup> TTC**

MULTIMÈTRES CIRCUIMATE

**NOUVEAU !**

DM 850 - 20 000 points - Précision : 0,05 % - MESURE EN VALEURS  
EFFICACES VRAIES - Fréquencemètres jusqu'à 200 KHz - Fonction  
mémoire - Test sonore de continuité ..... **2324,50<sup>F</sup>**

DM 25 - 30 gammes - 0,8 % de précision - Calibre 10 A - Test diodes - Capacimètre

5 gammes ..... **798,00<sup>F</sup>**

DM 77 - COMMUTATEUR AUTOMATIQUE DE GAMMES - 0,05 % de précision -

Calibre 10 A ..... **675,00<sup>F</sup>**

DM 73 - MULTIMÈTRE-SONDE - Commutation automatique - 0,5 % de précision - Test de

continuité sonore ..... **627,00<sup>F</sup>**

CM 20 - Capacimètre 8 gammes - Précision mémoire 0,5 % - (sauf sur gamme 2 000 µF 2 %) -

Résolution 0,1 pf sur gamme 200 pf ..... **1065,00<sup>F</sup>**

**MULTIMÈTRES PROFESSIONNELS**

TECH 310 - Précision 0,25 % - Calibre 10 A - Test de continuité - Insta-ohms - Fonction

test de diode ..... **1538,00<sup>F</sup>**

4410 - 20 000 points - MESURES EN VALEURS EFFICACES VRAIES - Précision 0,25 %

Calibre 10 A - Insta-ohms - Fonction test de diodes ..... **2821,50<sup>F</sup>**

**DOCUMENTATION GÉNÉRALE SUR DEMANDE**

Je commande le listing Composants 86 avec mise à jour gratuite

Nom .....

Prénom .....

Adresse .....

Ci-joint 25 F (chèque ou mandat)



Matériau présensibilisé positif  
1,5 mm/0,035 mm Cu. Simple ou  
double face avec film de protection  
inactinique Epoxy ou pertinax

## Composants Electroniques Service

101, Bd Richard-Lenoir, 75011 PARIS  
Tél. 47 00 80 11 Téléc : 214.462 F

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et  
de 13 h 30 à 18 h 30 - le samedi de 9 h à 12 h 30.

Métro Oberkampf



### Epoxy simple face :

|             |         |
|-------------|---------|
| 80 x 100 =  | 6,60 F  |
| 100 x 150 = | 12,50 F |
| 100 x 160 = | 13,20 F |
| 150 x 200 = | 25,00 F |
| 200 x 300 = | 50,00 F |
| 250 x 300 = | 59,50 F |
| 300 x 400 = | 95,00 F |


### Epoxy double face :

|             |          |
|-------------|----------|
| 100 x 150 = | 14,20 F  |
| 100 x 160 = | 15,20 F  |
| 150 x 200 = | 30,00 F  |
| 200 x 300 = | 58,00 F  |
| 250 x 300 = | 72,50 F  |
| 300 x 400 = | 116,00 F |

### Pertinax simple face :


|             |         |
|-------------|---------|
| 100 x 160 = | 7,30 F  |
| 200 x 300 = | 26,00 F |

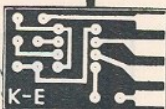Expédition port dû. Tous les appareils  
sont fournis prêts à l'emploi (pas de kit).



Support complet

640,00 F

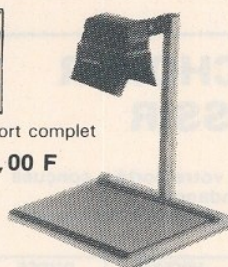

### Support d'insolation HOBBY

Cet appareil constitue la solution  
idéale aux problèmes d'insolation  
rencontrés par l'électronicien ama-  
teur. Il permet d'exposer les plati-  
nes présensibilisées (positif), les  
typons, ainsi que les réserves pour  
la sérigraphie. La source de lumière  
est une lampe halogène de 1000 W,  
dotée de réflecteurs mobiles. La  
plaque de verre articulée procure  
une bonne répartition de la pres-  
sion. La lampe est équipée d'une  
minuterie (5 mn).

### Châssis pour sérigraphie

Sérigraphiez vos circuits imprimés!  
Avec ce châssis spécial, c'est un  
jeu d'enfant. Il vous permet d'ai-  
leurs de sérigraphier tout aussi faci-  
lement les faces avant, et en règle  
générale, tout support plat. Nous  
fournissons l'installation complète  
avec tous les accessoires (ceux-ci  
peuvent bien entendu également  
être commandés séparément).

Type I Dimensions: 27 x 36 cm

620,00 F

Type II Dimensions: 36 x 49 cm

1000,00 F



### Machine à graver RAPID A

Nouvelle série d'appareils ayant fait  
leurs preuves, équipés d'un support  
pour le circuit à graver. La manipu-  
lation est plus facile, il ne subsiste  
aucun risque de contact de la peau  
avec le perchlore.

Tous les appareils sont thermosta-  
tés (sauf le Type 1) à 50°C et munis  
d'un couvercle en PVC transparent,  
évitant odeurs et éclaboussures.

Type II Surface utile


165 x 230 mm

700,00 F

Type III Surface utile

260 x 400 mm

1000,00 F

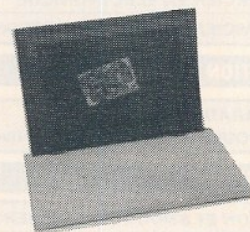

Prix basés parité DM/Franc

Tél. : 42.55.91.91

Télex : 280 708 F



**CAPELEC**

43, rue Stephenson, 75018 PARIS  
Tél. : 42.55.91.91 - Telex 280 708 F

Métro : Max-Dormoy - La Chapelle  
Ouvert de 9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h  
le samedi de 9 h à 12 h 30  
Expéditions : contre-remboursement  
Détaxe à l'exportation

### DISTRIBUTEUR MODULES "UNIVERSAL"

|                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>UNI 1</b> Lecture SECAM "L" sur<br>magnétoscope PAL                                   | HT 350,00F<br>TTC 415,10F |
| <b>UNI 2</b> Son FM et Inverseur vidéo<br>BG - K' - M - I (à préciser)                   | HT 250,00F<br>TTC 296,50F |
| <b>UNI 3</b> Transcodeur SECAM/PAL<br>universel pour TELE PAL                            | HT 650,00F<br>TTC 771,00F |
| <b>UNI 11</b> FI "L" réception France<br>sur TELE BG (équipé de<br>TDA 2541 ou TDA 3541) | HT 650,00F<br>TTC 771,00F |

13 AUTRES MODULES AU CATALOGUE

### COMPOSANTS EUROPEENS

RTC - THOMSON CSF - SIEMENS - SGS - MOTOROLA

#### TRANSISTORS

|          | HT    | TTC   |
|----------|-------|-------|
| BC 557   | 1,05  | 1,25  |
| BD 175   | 2,95  | 3,50  |
| BU 208 A | 13,49 | 16,00 |
| BU 508 A | 17,71 | 21,00 |
| BU 426 A | 12,65 | 15,00 |
| 2 N 2222 | 1,25  | 1,50  |

#### CIRCUITS INTÉGRÉS

|           | HT    | TTC   |
|-----------|-------|-------|
| CD 4053   | 5,40  | 6,40  |
| TDA 2593  | 10,96 | 13,00 |
| TDA 4560  | 30,00 | 35,60 |
| TDA 3562A | 48,55 | 57,60 |
| TBA 810AS | 5,48  | 6,50  |
| TBA 970   | 30,00 | 36,00 |

900 RÉFÉRENCES EN STOCK

### COMPOSANTS JAPONAIS

#### TRANSISTORS

|           | HT    | TTC   |
|-----------|-------|-------|
| 2 SA 1020 | 9,61  | 11,40 |
| 2 SA 1027 | 20,25 | 24,00 |
| 2 SD 880  | 23,60 | 28,00 |
| 2 SC 1413 | 63,86 | 75,75 |
| 2 SC 2655 | 14,71 | 17,45 |
| 2 SC 1364 | 2,87  | 3,40  |

#### CIRCUITS INTÉGRÉS

|           | HT    | TTC   |
|-----------|-------|-------|
| HA 1377   | 30,35 | 36,00 |
| UPC1185H  | 28,83 | 34,30 |
| LA 4400   | 35,65 | 42,30 |
| LA 4100   | 47,24 | 56,00 |
| M 54544 L | 50,59 | 60,00 |
| M 54519   | 55,76 | 66,15 |

1400 RÉFÉRENCES EN STOCK

### ACCESSOIRES ET OUTILLAGE

OUTILLAGE "SAFICO" - "MAXICRAFT"

AÉROSOL "JELT"

HAUT PARLEUR "ITT"

FER A SOUDER "JBC"

ANTENNE "FUBA" - "OMENEX"

### PROMO

Antenne FUBA 91 éléments + Ampli 28 dB +  
Alimentation + coupleur UHF/VHF

export 1200F HT

### DISTRIBUTEUR PIÈCES DÉTACHÉES SPÉCIFIQUES

BRANDT - CONTINENTAL EDISON - DUAL

GRUNDIG - MITSUBICHI - MARANTZ

PHILIPS - RADIOLA - SABA

SCHNEIDER - SONY - TELEFUNKEN

TRIPLEUR BG 1895 ..... 65,00F TTC

CONDO 220 + 100 + 47 + 22 . 50,00F TTC

THYRISTOR 17036/17037 ..... 40,00F TTC

### PROMO

Tête Vidéo VHS, G 10-L ..... 640,00F TTC

### STATION TECHNIQUE AGRÉE RÉPARATION + TRANSFORMATION

#### ● RÉPARATION MAGNÉTOSCOPE

SUBSTITUTION TÊTE VIDÉO +  
RÉGLAGE SUR VHS ..... 900F TTC

#### ● ADAPTATION AUX NORMES TV ET MAGNÉTOSCOPE

K' SUR MAGNÉTOSCOPE

L (AFRIQUE) ..... 600F TTC

BG SUR MAGNÉTOSCOPE L



(TUNISIE-MAROC) ..... 600F TTC

LECTURE SECAM SUR VHS

PAL (ALGÉRIE) ..... 650F TTC



# Une formation pour un métier

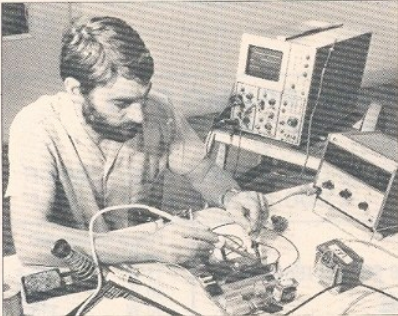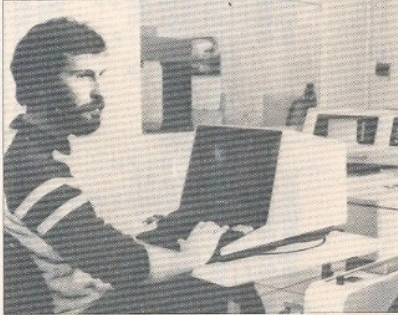
|                                                                                                             | METIERS PREPARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIVEAU POUR ENTREPRENDRE LA FORMATION | DUREE DE LA FORMATION |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>ELECTRONIQUE</b><br>     | <input type="checkbox"/> <b>ELECTRONICIEN</b><br>L'électronique vous passionne, c'est un secteur en plein développement. Choisissez ce métier d'avenir rapidement accessible. (Matériel inclus.)                                                                                                                                      | Accessible à tous                     | 14 mois               |
|                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>TECHNICIEN ELECTRONICIEN</b><br>Vous aimez le travail rigoureux et savez faire preuve d'initiative. Choisissez cette spécialité qui offre de nombreuses possibilités en laboratoire et en atelier. (Matériel inclus.)                                                                                     | B.E.P.C.                              | 16 mois               |
|                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN MICRO-ELECTRONIQUE</b><br>Il met au point, révisé et dépanne des équipements utilisant des micro-processeurs, des automatismes et des éléments programmables (Matériel inclus.)                                                                                              | B.E.P.C.                              | 12 mois               |
|                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>B.T.S. ELECTRONIQUE</b><br>En tant que Technicien Supérieur, vous travaillerez en collaboration avec un ingénieur à la réalisation ou à l'étude des applications industrielles de l'électronique: biens d'équipement, automatismes, ... (Matériel inclus.)                                                | Baccalauréat                          | 29 mois               |
| <b>AUTOMATISMES</b><br>    | <input type="checkbox"/> <b>TECHNICIEN EN AUTOMATISMES</b><br>L'automation est actuellement un secteur de pointe. Les différentes industries font appel aux automatismes. Un besoin grandissant de spécialistes se fait donc sentir. (Matériel inclus.)                                                                               | B.E.P.C.                              | 22 mois               |
|                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>TECHNICIEN EN ROBOTIQUE</b><br>Chargé de concevoir les systèmes automatisés et d'en assurer la maintenance, à la fois pour la partie logiciel et mécanique. (Matériel inclus.)                                                                                                                            | Baccalauréat                          | 30 mois               |
|                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>REGLEUR PROGRAMMEUR SUR MACHINES NUMERIQUES</b><br>Les entreprises sont de plus en plus équipées de machines numériques (programmables), elles font appel à des régulateurs programmeurs qui installent, règlent et assurent le bon fonctionnement et la maintenance de ces matériels. (Matériel inclus.) | B.E.P.C.                              | 15 mois               |
|                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>ELECTRONICIEN AUTOMATICIEN</b><br>L'automation est actuellement un secteur de pointe. Les différentes industries font appel aux automatismes. Un besoin grandissant de spécialistes se fait donc sentir. (Matériel inclus.)                                                                               | Accessible à tous                     | 13 mois               |
| <b>RADIO TV HI-FI</b><br> | <input type="checkbox"/> <b>TECHNICIEN RADIO TV HI-FI</b><br>Participez à la création, la mise au point et le contrôle des appareils de télévision, vidéo, radio et Hi-Fi. (Matériel inclus.)                                                                                                                                         | B.E.P.C.                              | 18 mois               |
|                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>MONTEUR DEPANNEUR RADIO TV HI-FI</b><br>L'expansion de la vidéo, des chaînes de radio-télévision, des magnétoscopes vous offre de nombreux emplois dans ce secteur en développement. (Matériel inclus.)                                                                                                   | Accessible à tous                     | 17 mois               |
|                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>MONTEUR EN SYSTEMES D'ALARME</b><br>A partir des sites concernés, locaux industriels, entreprises ou maisons individuelles, le monteur câble programme et teste les réseaux d'alarme.                                                                                                                     | Accessible à tous                     | 13 mois               |
| <b>SONO VIDEO</b><br>     | <input type="checkbox"/> <b>TECHNICIEN EN SONORISATION</b><br>En tant que professionnel de la «sono», vous mettez en place l'équipement sonore d'un lieu donné à l'occasion de diverses manifestations: foires - concerts - bals - conférences.                                                                                       | B.E.P.C.                              | 11 mois               |
|                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>TECHNICIEN VIDEO</b><br>Les magnétoscopes connaissent aujourd'hui un essor rapide et important. Profitez-en!                                                                                                                                                                                              | B.E.P.C.                              | 18 mois               |
|                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>TECHNICIEN DES INSTALLATIONS EN TELECOMMUNICATION (concours P.T.T.)</b><br>En quelques mois, préparez ce concours qui vous apportera un métier technique et la sécurité de l'emploi.                                                                                                                      | Baccalauréat                          | 6 mois                |

SOGEX
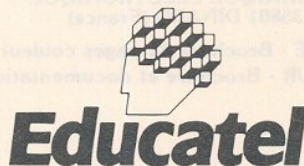
## PRIORITE A LA FORMATION

2 000 entreprises de toutes tailles prennent en charge chaque année pour leur(s) salarié(s) une formation EDUCATEL.

«Si vous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre étude dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue.»



G.I.E. Unieco Formation - Groupement d'écoles spécialisées  
Etablissement privé d'enseignement par correspondance  
soumis au contrôle pédagogique de l'Etat

EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX

## Bon pour une documentation gratuite

OUI, je souhaite recevoir sans aucun engagement une documentation complète sur le métier qui m'intéresse.

M. ☐ Mme ☐ Mlle ☐

NOM ..... Prénom .....

Adresse: N° ..... Rue .....

Code postal [ ] [ ] [ ] [ ] Localité .....

Téléphone domicile ..... Téléphone travail .....

Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner tous les renseignements ci-dessous:

Age ..... (il faut avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) - Niveau d'études .....

Si vous travaillez, quelle est votre profession? .....

Dans ce cas, êtes-vous intéressé(e) par la formation continue? ☐ Oui ☐ Non

Si vous ne travaillez pas, vous êtes: ☐ Etudiant(e) ☐ A la recherche d'un emploi

☐ Femme au foyer ☐ Autres .....

Merci de nous indiquer le métier ou le secteur qui vous intéresse: 

Renvoyez-nous ce Bon dès aujourd'hui sous enveloppe à l'adresse suivante:

**EDUCATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX**

Pour Canada, Suisse, Belgique: 49, rue des Augustins, 4000 Liège (Belgique)

Pour DOM-TOM et Afrique: documentation spéciale par avion.

VOUS POUVEZ COMMENCER VOS ETUDES A TOUT MOMENT DE L'ANNEE

RAP119

ou téléphonez à Paris  
(1) 42.08.50.02







# ELECTRONIQUE LYON

51, cours de la Liberté 69003 - Tél. : 78.62.94.34

KITS OK PRESTIGE RT1 Fréquence de OA1 GHz avec coffret . 850 F KITS JO KIT HYPER 15 radar alarme ..... 370 F  
RT2 Chambre d'écho digital 256 K ..... 850 F TC 256 RC 256 Ensemble télécommandé  
Fréquencemètre digital 50 MHz ..... 450 F HF Codé ..... 397 F  
KITS TSM Horloge, chrono décontage, Alarme ..... 250 F

## BEKMAN

DM 10 : 435 F  
DM 25 : 750 F  
DM 77 : 640 F  
CM 20 : 960 F

## FLUKE

73 : 1 125 F  
75 : 1 270 F  
77 : 1 640 F

## NOUS DISTRIBUONS : HAMEG

HM 203/5 : 3 650 F  
E.L.C. Générateur BF 791-S : 950 F  
KITS AUDAX 32 : 30 W : 306 F - KIT 63 : 60 W : 559 F  
73 : 70 W : 830 F - BEX 40 : 644,50 F

## SUPER PROMO SUR :

Multimètre digital MONACOR  
D.M.T. 870 : 460 F  
M.T. 250 20 000 OHMS volts : 399 F  
2 000 OHMS volts : 99 F

## HAUT-PARLEURS :

SIARE - VISATON - MONACOR - CELESTION - Listes et prix sur demande avec timbre pour la réponse.

## VENTE PAR CORRESPONDANCE

## Fers à souder JBC

professionnel  
15 W ..... 126 F  
30 W ..... 113 F  
40 W ..... 113 F

## APERÇU DE NOS PRIX SUR COMPOSANTS ACTIFS

|                    |                      |                |                                            |                     |                             |                               |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| UPC 1181 . 28,00 F | TA 7222 AP . 40,00 F | 2030 . 19,00 F | 387 . 18,00 F                              | L 146 . 18,00 F     | NE 566 . 11,00 F            | ER 48/13 250 + P . 391,60 F   |
| UPC 1212 . 16,30 F | TA 7230 . 80,00 F    | 1170 . 22,00 F | 391 N . 25,00 F                            | LM 360 . 70,00 F    | NE 570 . 58,00 F            | ER 48/09 250 + P . 343,20 F   |
| UPC 1182 . 29,00 F | TA 7217 . 35,00 F    | 3810 . 37,00 F | 308 . 8,50 F                               | TBA 970 . 35,00 F   | NE 511 . 53,00 F            | ER 48/04 250 . 240,90 F       |
| UPC 1350 . 18,00 F |                      | 4584 . 9,00 F  | 339 . 6,50 F                               | TMS 1000 . 45,00 F  | NE 567 . 16,50 F            | ET 24/09 N + P . 158,60 F     |
| UPC 1230 . 28,00 F |                      | 2020 . 38,00 F | 386 . 15,00 F                              | TMS 1122 . 70,00 F  | TOUS LES CI                 | ET 27/21 N . 253,80 F         |
| UPC 1185 . 61,00 F | 1005 . 30,00 F       | 5850 . 35,00 F | 355 . 18,00 F                              | TMS 3874 . 38,00 F  | MOS                         | EC 26/10 + P . 144,00 F       |
| LA 4140 . 25,00 F  | 1006 . 23,50 F       | 1576 . 24,00 F | 311 . 8,50 F                               | ICL 7106 . 140,00 F | TTL                         | EB 21/05 . 69,70 F            |
| LA 4430 . 40,00 F  | 1010 . 17,00 F       | 2593 . 25,00 F | 711 . 30,00 F                              | ICL 7107 . 140,00 F | 74LS                        | EB 21/08 . 77,50 F            |
| LA 4440 . 55,00 F  | 1046 . 26,00 F       | 3571 . 45,00 F | 3916 . 50,00 F                             | TEA 1010 . 22,80 F  | TRANSISTORS                 | EC 18/07 . 67,50 F            |
| LA 4461 . 55,00 F  | 1003 . 24,00 F       | 4560 . NC      | 336 . 10,00 F                              | TEA 1039 . 31,00 F  |                             | EC 12/07 . 63,50 F            |
| LA 4460 . 55,00 F  | 2002 . 29,00 F       | 7000 . 38,00 F | 709 . 4,90 F                               |                     | MEMOIRES                    | EC 24/08 + P et . 121,30 F    |
| LA 4422 . 55,00 F  | 1054 . 22,00 F       | 2040 . NC      | LM 338 K rég.<br>variable 5 amp. . 60,00 F | TEA                 | 2716 . 35,00 F              | Modules ILP :                 |
| LA 1201 . 30,00 F  | 1058 . 30,00 F       |                | 723 . 6,00 F                               | 2014 . 24,00 F      | 2102 . 30,00 F              | Un technicien à votre service |
| HA 1367 . 80,00 F  | 1038 . 30,00 F       |                | 741 . 4,50 F                               | TCA 660 B . 45,00 F | 6116 . 60,00 F              | HY 60, 30 W . 199,00 F        |
| HA 1342 . 82,00 F  | 1039 . 32,00 F       | 335 . 18,00 F  | 747 . 16,00 F                              | SAB 600 . 38,00 F   | 6802 . 34,00 F              | HY 128, 60 W . 337,00 F       |
| HA 1377 . 82,00 F  | 2003 . 15,00 F       | 324 . 9,00 F   | L 120 . 21,00 F                            | S 57613 . 45,00 F   | 6800 . 39,00 F              | HY 248, 120 W . 433,00 F      |
| TA 7227 . 75,00 F  | 2004 . 32,00 F       | 337 . 14,00 F  | L 200 . 20,00 F                            | NE 555 . 5,00 F     | 2764 . 40,00 F              | HY 368, 180 W . 670,00 F      |
| TA 7205 . 36,00 F  |                      | 358 . 8,00 F   |                                            | NE 556 . 12,00 F    | Coffrets ESM :              | Transfo thoriques ILP         |
|                    |                      |                |                                            |                     | ER 48/17 250 + P . 444,30 F | de 15 VA à 625 VA             |

Nous réalisons vos circuits imprimés sur époxy d'après vos mylars ou documents fournis. Tout pour le circuit imprimé C.I.F.-K.F. JELT - plaque époxy 300 x 200 - 35,00 F  
Vente par correspondance règlement à la commande + 25 F port pour moins de 3 kg ou contre remboursement. Conditions spéciales aux écoles nous consulter.



SAINT-QUENTIN RADIO

**E**ntrez chez Saint Quentin Radio, vous trouverez tous les composants électroniques que vous souhaitez. Saint Quentin Radio a 10 ans d'expérience et une clientèle fidèle (amateurs et professionnels...) alors, en venant nous voir, vous serez sur la bonne voie. Et pour en savoir toujours plus, nous tenons à votre disposition

**NOTRE CATALOGUE 86 : 25 F (port compris)**

SAINT-QUENTIN RADIO  
6, rue de Saint-Quentin  
75010 Paris  
Tél. (1) 46 07 86 39

## Pour VOTRE PLAISIR ou pour VOTRE AVENIR dès aujourd'hui, optez pour L'ÉLECTRONIQUE

### Préparation à l'examen CAP Electronique

Un cours simple basé sur la pratique, sans théorie superflue.

1. Vous construisez un oscilloscope qui reste votre propriété.
2. Vous faites plus de 40 expériences avec l'oscilloscope.
3. Nos manuels de théorie très clairs vous initient rapidement à l'électronique.
4. Un professeur est toujours à votre disposition.
5. Vous pourrez ensuite aborder tout ce qui touche à l'électronique.

**DTE Enseignement privé par correspondance**

## DEVEZ-UN

## RADIO-AMATEUR

et écoutez vivre le monde

Notre cours fera de vous un émetteur radio qualifié  
Préparation à l'examen licence PTT.

## GRATUIT

Pour recevoir notre brochure sans engagement,  
cocher la case qui vous intéresse.  
Remplir et expédier ce bon à

DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE  
B. P. 42 - 35801 DINARD (France)

- ☐ ÉLECTRONIQUE - Brochure 32 pages couleur  
☐ RADIO-AMATEUR - Brochure et documentation

NOM (majuscules S.V.P.)

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE



# L'oscilloscope Chauvin Arnoux



## CA 2 M 52

**L**ES signaux élaborés et traités dans les circuits électroniques gagnent sans cesse en vitesse (fréquence de répétition, durée des transitions) et en complexité. Leur examen exige des oscilloscopes à large bande passante et, plus encore, capables de déclencher leur balayage dans les conditions les plus difficiles. A cet effet, les bases de temps doubles, et le déclenchement monocoup, apparaissent maintenant non plus comme un luxe, mais souvent comme une nécessité.

Avec son modèle CA 2 M 52 - le plus évolué de sa gamme - Chauvin Arnoux offre, pour un prix mieux que raisonnable, une bande passante de 50 MHz sur les deux voies. La base de temps, double, avec « hold off » et déclenchement monocoup, comporte de nombreuses astuces qui la hissent au-dessus de la moyenne de cette classe de matériel.

**Verticalement : 50 MHz sur deux voies additionnables et retranchables**

La bande passante, du continu à 50 MHz à - 3 dB, correspond à un temps de montée propre de 7 ns. On pourra donc mesurer des transitions du même ordre de grandeur, et même évaluer des durées plus courtes, de quelques nanosecondes. On se rappelle en effet que, si  $\tau$  désigne le temps de montée apparent sur l'écran,  $\tau_s$  celui du signal observé, et  $\tau_o$  celui de l'oscilloscope, ces grandeurs sont liées par l'égalité :

$$\tau = \sqrt{\tau_o^2 + \tau_s^2}$$

Sur chaque voie verticale, les sensibilités, en progression 1-2-5, s'échelonnent de 2 mV/cm à



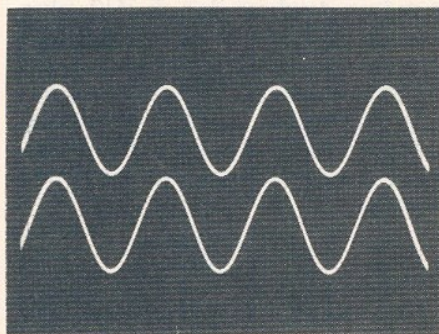


Photo 1 - Commande des amplificateurs verticaux.


10 V/cm, en 12 positions calibrées. Un potentiomètre assure une éventuelle variation du gain ; très commode, un tel dispositif comporterait cependant le risque de mesures fausses, si on oubliait la mise en œuvre du réglage continu. Mais, sur le CA 2M 52, l'allumage d'un voyant lumineux « UNCAL » (non calibré) élimine clairement un tel risque.

Comme il est d'usage sur tout oscilloscope bicourbe à découpage, on peut afficher chaque voie séparément, ou les deux ensembles. L'utilisateur dispose, également, du choix entre les modes « alterné » (ALT) ou « découpé » (CHOP). En plus, il est possible d'ajouter les signaux  $Y_1$  et  $Y_2$  parvenant sur chacune des entrées. Comme l'une et l'autre comportent un commutateur d'inversion de la polarité, toutes les combinaisons  $\pm Y_1 \pm Y_2$  deviennent accessibles.

À titre d'exemple, les oscillogrammes A et B illustrent une des applications de ce dispositif. Sur l'oscillogramme A, la trace supérieure représente la sinusoïde appliquée à un amplificateur, tandis que la trace inférieure montre le signal qui en sort, avec la même phase. Une comparaison directe ne permet absolument pas de déceler d'éventuelles distorsions. Par



Oscillogramme A

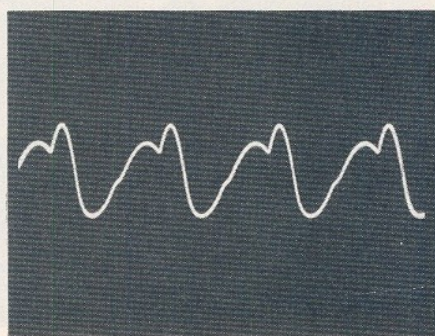

Oscillogramme B

contre, en augmentant les sensibilités et en affichant la différence  $Y_1 - Y_2$ , les déformations deviennent très visibles, comme on le voit sur l'oscillogramme B.

## Le fonctionnement en XY

Pour le travail en XY, les oscilloscopes simples exploitent l'amplificateur horizontal, situé en aval des circuits de balayage, pour commander les déviations horizontales. Cette technique comporte essentiellement trois inconvénients :

- le réglage du gain sur l'axe X, sommaire, ne s'opère qu'à l'aide d'un potentiomètre, dans un rapport de 1 à 5, ou de 1 à 10 au maximum.
- la bande passante est souvent très réduite.
- les déphasages entre l'entrée verticale et l'entrée horizontale sont mal définis, et varient rapidement lorsque la fréquence augmente.

Avec un véritable oscilloscope XY - et c'est le cas du CA 2M52 - l'une des voies verticales est utilisée pour commander les déviations horizontales. On y dispose donc des mêmes réglages de sensibilité (de 2 mV/cm à 10 V/cm), et d'une bande passante du continu à 1 MHz, à - 3 dB. Par ailleurs, le déphasage X/Y reste inférieur à 3°, jusqu'à 250 kHz.

## La double base de temps

Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler le principe de fonctionnement d'une base de temps double, dont le but est de permettre la sélection, puis l'affichage étalé, sans perte de stabilité, d'un détail d'un signal.

Référons-nous au diagramme de la figure 1. La ligne a y représente le signal introduit sur une entrée verticale de l'oscilloscope. La base de temps A délivre des rampes de balayage, dont la ligne b montre un exemple : avec la vitesse choisie, on affiche ici deux périodes complètes du signal. En synchronisme avec la rampe, les circuits d'allumage du spot fournissent un créneau appliqué au Wehnelt du canon à électrons.

À ces circuits communs à tous les oscilloscopes à base de temps déclenchée, ajoutons un comparateur à deux entrées : l'une reçoit une tension continue réglable, qui fixe le seuil de basculement ; sur l'autre, on envoie la rampe de la base de temps A. Lorsque la tension de celle-ci, à l'issue du délai  $t_1$  directement lié au réglage de seuil, atteint la valeur de basculement, des circuits supplémentaires superposent, au créneau de la ligne b, une tension plus élevée, comme le montre la ligne d de la figure 1. Simultanément, ces circuits déclenchent la base de temps B, qui fournit une rampe de durée  $t_2$  réglable (ligne e). Dans les deux cas (ligne b et ligne e), l'amplitude de la rampe correspond à l'exploration de la largeur complète de l'écran.


Lorsqu'on met en service la base de temps A seule, mais avec le double créneau de la ligne d, la trace est surintensifiée pendant la durée  $t_2$  : c'est ce que nous avons matérialisé par le tracé en gras sur le signal de la ligne a. On peut donc visuellement choisir l'emplacement du point  $P_1$  correspondant au départ du détail à examiner, et choisir ce point par action sur la commande sélectionnant le retard  $t_1$  (potentiomètre « DELAY », à 10 tours, sur la photographie 2). On règle ensuite l'étendue du détail en choisissant la vitesse de balayage de la base de temps B, qui détermine la position du point  $P_2$ . Il suffit maintenant de mettre en service la base de temps B pour afficher, sur toute la largeur de l'écran, le détail  $P_1 P_2$ .

L'oscilloscope CA 2M 52 de Chauvin Arnoux comporte ce dispositif



de double balayage, mais il va plus loin encore. On peut en effet faire apparaître sur l'écran, et pour chacune des deux voies :

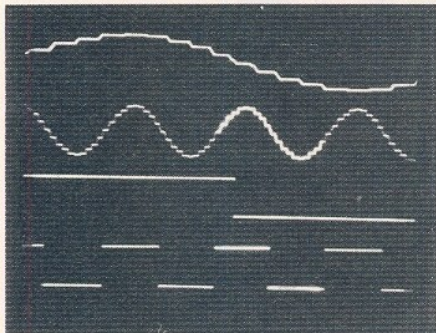- soit deux traces explorées par la base de temps A, avec surintensification des détails par la base de temps B.
  - soit quatre traces simultanément, les deux de la base de temps A, et les deux de la base de temps B.
- L'oscillogramme C montre un exemple de ce type de fonctionnement.



Oscillogramme C

- soit, pour mieux exploiter la hauteur de l'écran, les deux seules traces balayées par la base de temps B.

## La commande de Hold off

En bon français, nous la baptisons « commande d'inhibition ». Elle se révèle indispensable pour stabiliser certaines catégories de signaux, comme les trains d'impulsions. La figure 2 en explicite, sur un tel exemple justement, le mécanisme.

La tension appliquée sur l'entrée verticale, et sur les circuits de dé-

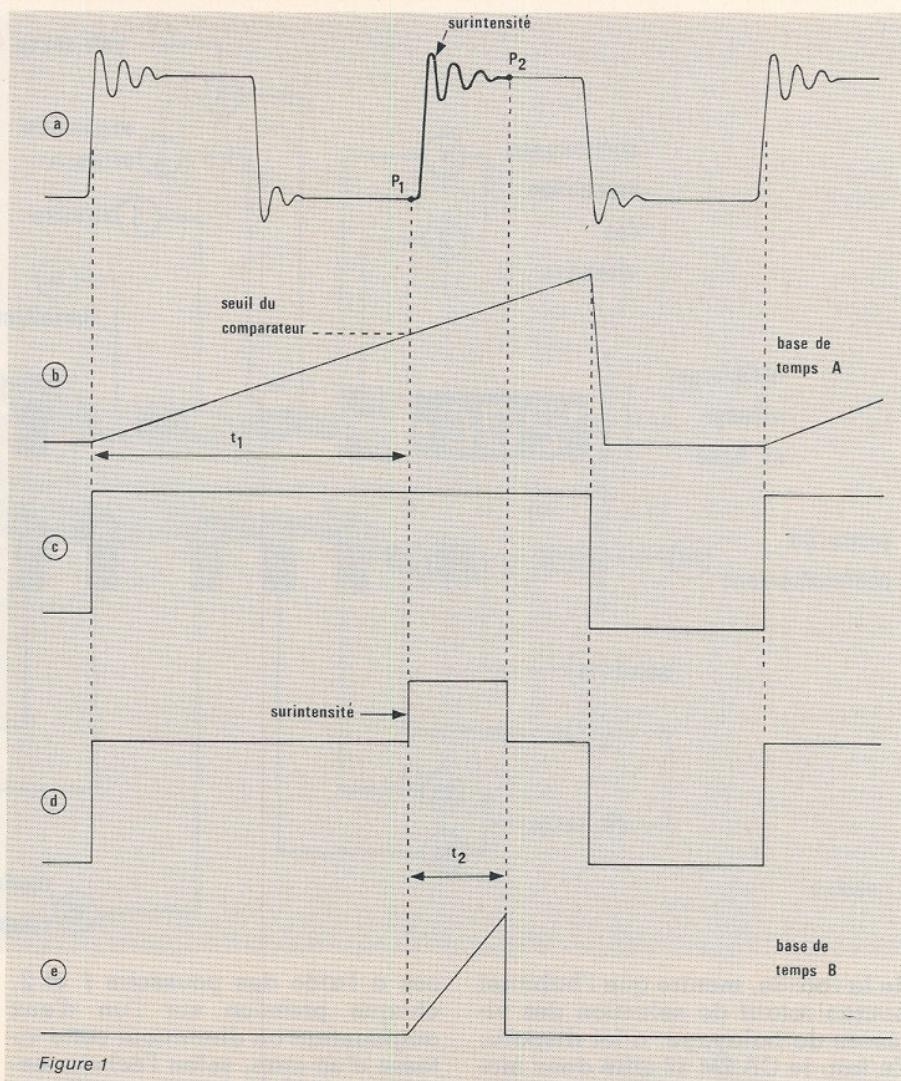


Figure 1

clenchement de la base de temps (synchronisation interne), se compose de trains de trois impulsions. Supposons que l'une des rampes débute à l'instant  $t_1$ , sur le flanc

montant de la première impulsion d'un train, et se termine en  $t_2$ . Compte tenu des temps de retour et de réarmement des circuits de balayage, la rampe suivante ne peut commencer, au plus tôt, qu'à l'issue du délai  $t_2$ ,  $t_3$  ; en fait, elle démarre donc sur la deuxième impulsion du deuxième train. On observera donc, sur l'écran, une présentation instable du signal, avec un nombre variable d'impulsions.

La commande d'inhibition, ou hold-off, permet de remédier à cette instabilité, en agissant sur la durée du délai  $t_2$ ,  $t_3$ . En reculant, sur la figure 2,  $t_3$  après la fin du deuxième train d'impulsion, on provoque le démarrage de la deuxième rampe sur la première impulsion du groupe suivant.

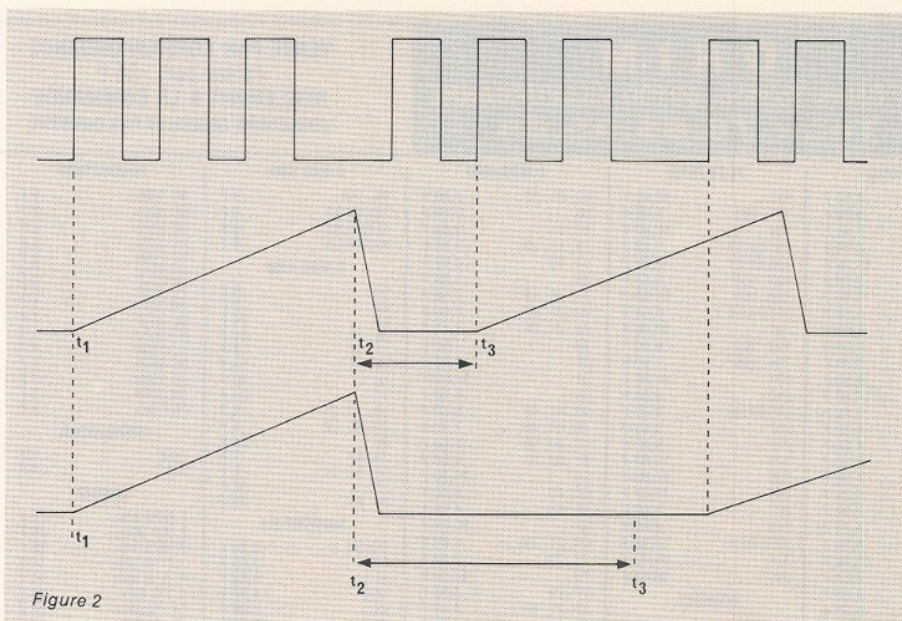


Figure 2

## Sélection automatique et affichage des vitesses

Notre photographie (photo n° 2) présentant la partie base de temps



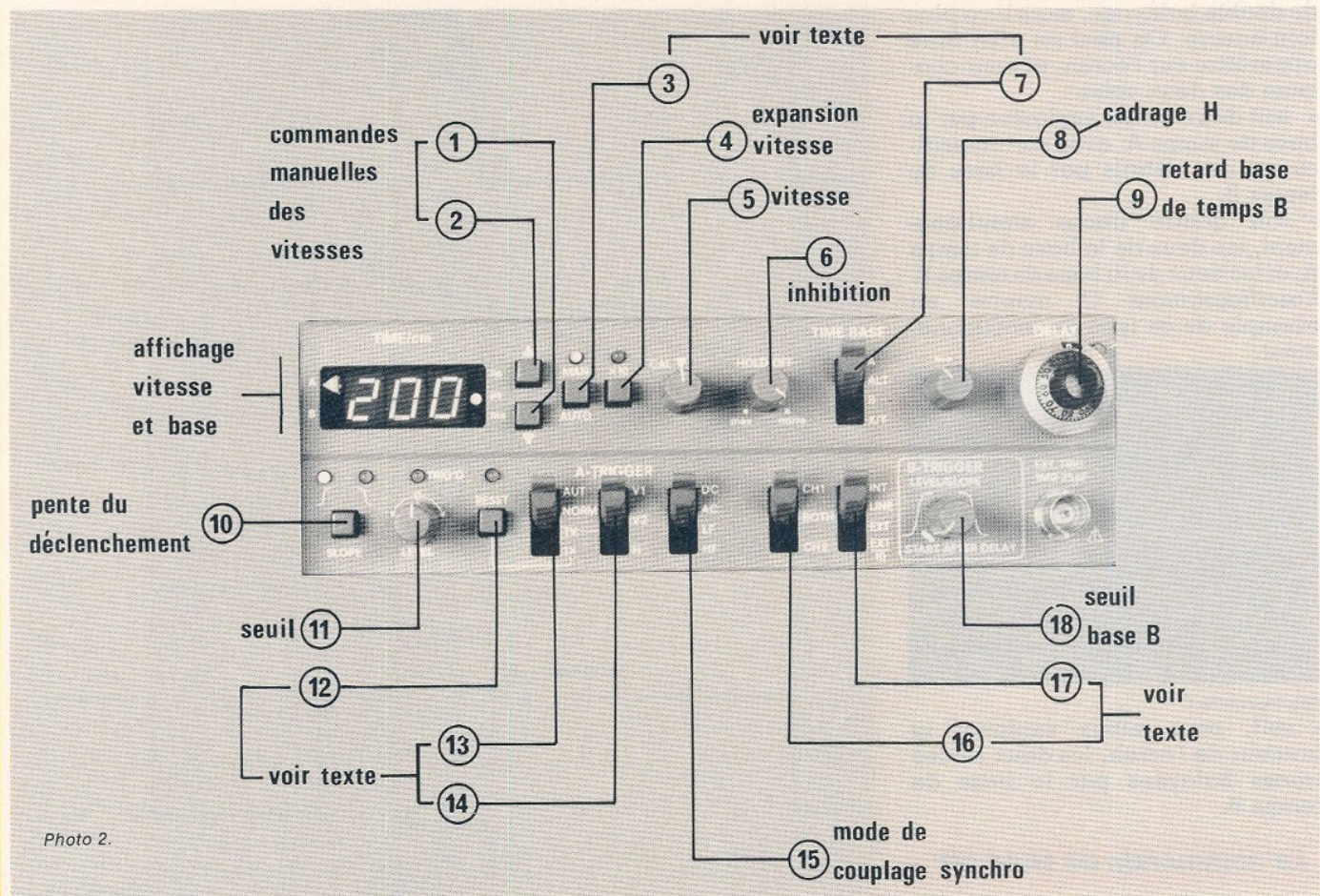


Photo 2.

de la façade, montre que l'habituel bouton rotatif de sélection des vitesses de balayage, a ici disparu. En fait, le CA 2M 52 offre deux modes de fonctionnement, qu'on peut choisir à l'aide de la touche 3 MAN/AUTO, couplée à une diode électroluminescente :

- en fonctionnement manuel (diode allumée), on sélectionne les vitesses

à l'aide des poussoirs 1 et 2, chaque pression sur l'un d'eux augmentant ou diminuant cette vitesse d'un cran, selon l'échelonnement 1-2-5. L'afficheur à trois digits, couplé à trois LED précisant l'unité (ns,  $\mu$ s ou ms), indique la vitesse choisie.

- en fonctionnement automatique, l'oscilloscope reconnaît lui-même

la fréquence de répétition des signaux observés, et sélectionne automatiquement une vitesse propre à faire apparaître, sur l'écran, entre deux et cinq périodes du signal. Là encore, la vitesse sélectionnée se lit sur l'afficheur.

Notons qu'on dispose, en plus, d'un poussoir 4, associé à une diode électroluminescente, pour multi-

**PRODUITS PROFESSIONNELS**  
RTC, INTERSIL, NEC, MOTOROLA  
ROCKWEL, G. ELECTRIC, G. INSTRUM.  
Un aperçu de nos tarifs... Comparez

**DRIM**  
107, Cours Tolstoï - 69100 VILLEURBANNE  
Tél. : 78.85.95.89

**VENTE PAR CORRESPONDANCE**  
Forfait port : 35 F  
**REGLEMENT A LA COMMANDE**  
CONDITIONS SPECIALES PAR QUANTITE

| ROCKWEL             | RTC                 | 74 LS (RTC)             | 74 LS (RTC)            | C.MOS 4000              | C.MOS 4000          | TRANSISTORS            |
|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| 6502 P ..... 56 F   | LM 311 ..... 7 F    | 00, 01, 02 ..... 2,50 F | 147 ..... 18,00 F      | 00, 01, 02 ..... 3,00 F | 94, 160 ..... 7 F   | BC 108b ..... 3 F      |
| 6502 P ..... 80 F   | LM 317 ..... 14 F   | 03, 12 ..... 5,00 F     | 151, 153 ..... 5,00 F  | 06 ..... 5,00 F         | 161/62/63 ..... 8 F | BC 182b ..... 2 F      |
| 6520 P ..... 68 F   | LM 319 ..... 24 F   | 04 ..... 3,50 F         | 154 ..... 10,00 F      | 07, 11 ..... 3,00 F     | 174/75/92 ..... 8 F | BC 212b ..... 2 F      |
| 6522 P ..... 58 F   | LM 339 ..... 12 F   | 05, 08, 09 ..... 2,50 F | 155/56/57 ..... 5,00 F | 12, 13, 23 ..... 3,00 F | 193/94/95 ..... 8 F | BC 237b ..... 2 F      |
| 65C22 P ..... 80 F  | MEA 8000 ..... 85 F | (74 N) 06 ..... 11,00 F | 158/60/61 ..... 5,50 F | 14, 15 ..... 5,50 F     |                     | BC 238b ..... 2 F      |
| 6532 P ..... 85 F   | NE 555 ..... 4 F    | 10, 11 ..... 3,50 F     | 163, 164 ..... 5,50 F  | 16 ..... 4,00 F         |                     | BC 307b ..... 2 F      |
| 6545 P ..... 85 F   | NE 567 ..... 15 F   | 13, 14, 15 ..... 5,50 F | 165, 166 ..... 11,00 F | 17, 18, 19 ..... 5,50 F |                     | BC 308b ..... 2 F      |
| 6551 P ..... 65 F   | TCA 6600 ..... 42 F | 20, 21 ..... 3,00 F     | 173/74/75 ..... 5,50 F | 20, 21, 22 ..... 6,50 F |                     | BC 327 ..... 1 F       |
| 65C51 P ..... 88 F  | TDA 1034 ..... 29 F | 22, 28 ..... 5,00 F     | 191 ..... 10,00 F      | 24, 27, 28 ..... 5,50 F |                     | BC 337b ..... 1 F      |
| 6765 P ..... 110 F  | TDA 2593 ..... 24 F | 26, 27, 30 ..... 3,50 F | 192, 193 ..... 8,00 F  | 29 ..... 7,00 F         |                     | BC 547b ..... 1 F      |
| VERSION A + 15 %    | TDA 2595 ..... 35 F | 32, 33, 37 ..... 3,50 F | 194, 195 ..... 7,00 F  | 30 ..... 4,50 F         |                     | BC 548b ..... 1 F      |
|                     | TDA 4560 ..... 35 F | 38, 40 ..... 3,50 F     | 221 ..... 12,00 F      | 31 ..... 10,00 F        |                     | BC 557b ..... 1 F      |
|                     |                     | 42 ..... 4,50 F         | 240 ..... 9,00 F       | 35 ..... 6,00 F         |                     | BC 558b ..... 1 F      |
| <b>MOTOROLA</b>     | <b>C.I. DIVERS</b>  | 51 ..... 3,00 F         | 243/44/45 ..... 9,00 F | 40, 41, 42 ..... 6,50 F |                     | 2N 3906 ..... 3 F      |
| 6802 P ..... 35 F   | TL061/62 ..... 11 F | 73, 74, 75 ..... 4,50 F | 257 ..... 5,50 F       | 43, 44, 46 ..... 7,00 F |                     | 2N 3907 ..... 3 F      |
| 6809 P ..... 65 F   | TL071/72 ..... 11 F | 76 ..... 4,50 F         | 273 ..... 9,00 F       | 47, 49, 50 ..... 5,00 F |                     |                        |
| 6810 P ..... 45 F   | TL074/82 ..... 15 F | 83, 85, 89 ..... 6,50 F | 279 ..... 10,00 F      | 51, 52, 53 ..... 6,00 F |                     | <b>REGULATEUR</b>      |
| 6821 P ..... 20 F   | ULN 2003 ..... 11 F | 86, 90 ..... 4,50 F     | 280 ..... 15,00 F      | 59 ..... 26,00 F        |                     | 7805 ..... 5 F         |
| 6840 P ..... 40 F   | ULN 2004 ..... 11 F | 92, 93 ..... 4,50 F     | 283 ..... 10,00 F      | 60, 70 ..... 6,00 F     |                     | 7812 ..... 5 F         |
| 6844 P ..... 120 F  | ULN 2803 ..... 24 F | 95, 96 ..... 7,00 F     | 367 ..... 6,00 F       | 66, 68 ..... 4,00 F     |                     |                        |
| 6845 P ..... 85 F   |                     | 107, 109 ..... 4,00 F   | 368 ..... 8,00 F       | 67 ..... 20,00 F        |                     | <b>QUARTZ</b>          |
| 6860 P ..... 160 F  | <b>MEMOIRES NEC</b> | 112, 113 ..... 3,00 F   | 373, 374 ..... 10,00 F | 69, 71, 72 ..... 4,00 F |                     | 1.8432 Mhz ..... 40 F  |
| 6875 L ..... 140 F  | 2716 ..... 38 F     | 114, 121 ..... 10,00 F  | 379 ..... 15,00 F      | 73, 75 ..... 3,00 F     |                     | 2.000 Mhz ..... 35 F   |
| 68705 P ..... 250 F | 2764 ..... 55 F     | 123 ..... 9,00 F        | 393 ..... 10,00 F      | 76 ..... 10,00 F        |                     | 2.4576 Mhz ..... 25 F  |
| 14411 ..... 165 F   | 27C64 ..... 56 F    | 125, 126 ..... 4,00 F   | <b>CONNECT.</b>        | 77, 78 ..... 3,50 F     |                     | 3.2768 Mhz ..... 14 F  |
| 146818 ..... 91 F   | 4164/15 ..... 18 F  | 132, 133 ..... 6,00 F   | PERITEL ..... 17,00 F  | 81, 82, 85 ..... 4,00 F |                     | 4. 5. 6 Mhz ..... 14 F |
| 1488/89 ..... 11 F  | 41256 ..... 45 F    | 138, 139 ..... 5,00 F   |                        | 93, 106 ..... 4,00 F    |                     | 8.000 Mhz ..... 14 F   |
| MC 1496 ..... 15 F  | 6116 ..... 55 F     |                         |                        |                         |                     | 11, 12 Mhz ..... 18 F  |
| MC 3302 ..... 10 F  |                     |                         |                        |                         |                     | 15, 16 Mhz ..... 18 F  |



plier par 10 les vitesses, en fonctionnement manuel. On peut alors atteindre 10 ns/cm.

Le commutateur 7 choisit la base de temps A, ou B, ou l'utilisation simultanée des deux (ALT). Il commande aussi le fonctionnement en X/Y, l'entrée X s'effectuant alors sur la voie 2.

## Un large choix de sources et de modes de déclenchement

On peut synchroniser le balayage (commutateur 17) sur le signal interne (INT), sur le secteur (LINE), ou en externe, avec, alors, deux sensibilités possibles (EXT ou EXT/10). En synchronisation interne, on peut (commutateur 16) utiliser les voies 1 ou 2, mais aussi (BOTH) alternativement l'une et l'autre : dans ce cas, les deux traces restent stables, même s'il n'existe entre elles aucune relation de fréquence ou de phase.

Pour la base de temps A, le déclenchement, à l'aide du commutateur 13, intervient soit sur le niveau moyen (AUT), soit avec réglage du seuil (NORM) à l'aide du potentiomètre 11. Le même commutateur sélectionne aussi le fonctionnement en monocoup (1X) avec armement par le poussoir 12, et la position « télévision » (TV). Celle-ci mérite une attention particulière.

En effet, l'utilisateur dispose non seulement des positions habituelles « ligne » ou « trame », mais

aussi, dans ce dernier cas, du choix entre les trames paires ou impaires ( $V_1$  ou  $V_2$ ). Voilà un perfectionnement rarement rencontré sur des oscilloscopes de cette classe ; on se demande d'ailleurs pourquoi, car des circuits relativement simples permettent de réaliser ce tri (voir l'article « Module synchro TV... », dans le n° 453 de la revue, sous la plume de notre confrère et ami F. de Dieuleveult). Toujours est-il qu'associé à la double base de temps, ce dispositif permet d'afficher sans difficulté aucune n'importe quelle ligne, ou groupe de ligne. Nos oscillogrammes D et E, qui montrent respectivement les lignes de test 17 et 18, puis 330 et 331, prélevées à la sortie d'un récepteur et observées sur le CA 2M 52, en témoignent.

## Un tube cathodique très lumineux

Post-accélééré sous une tension de 11 kV, le tube cathodique (D 14-651 GH) offre une très grande réserve de luminosité, avec une trace très fine. On remarquera la présence d'un poussoir de recherche du spot, ainsi qu'un ajustage de l'orientation des déviations (TRACE ROT).


Le réticule, directement gravé sur l'écran, élimine tout problème de parallaxe. Il peut s'éclairer, mais on regrettera l'absence de réglage de l'intensité, qui aurait facilité les prises de vue photographiques.

## Nos conclusions


L'oscilloscope Chauvin Arnoux CA 2M 52, avec ses 50 MHz et sa double base de temps, sort de sa catégorie grâce à quelques points forts qui en agrémentent l'emploi, et qui, surtout, élargissent ses performances. Nous rappellerons, principalement : la sélection automatique et l'affichage numérique des vitesses de balayage ; le fonctionnement en véritable X/Y ; la possibilité, avec la double base de temps, d'afficher simultanément quatre traces ; le remarquable choix des modes de déclenchement avec, notamment, le dispositif de sélection des trames paires et impaires en télévision.

On peut s'étonner qu'avec de tels atouts, le CA 2M 52 ne soit pas plus présent sur le marché : nous-mêmes ne l'avons nous pas découvert presque par hasard ? A notre avis, l'appareil n'a pas à redouter la concurrence et mérite d'équiper bien des laboratoires ou des services d'enseignement. Nous lui souhaitons la brillante carrière à laquelle, incontestablement, il a droit.


R. RATEAU

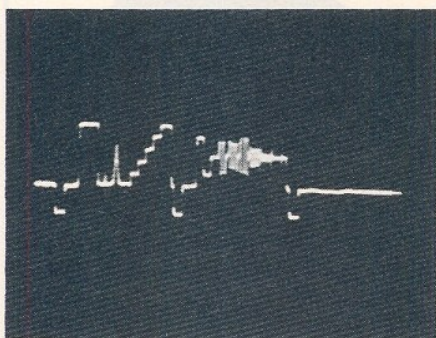

Oscillogramme D

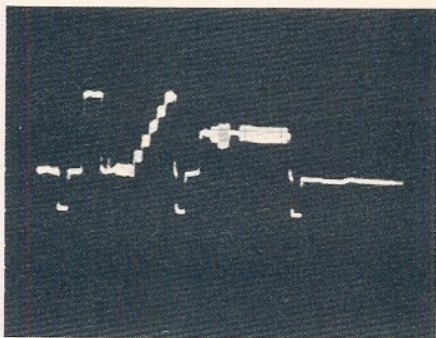

Oscillogramme E

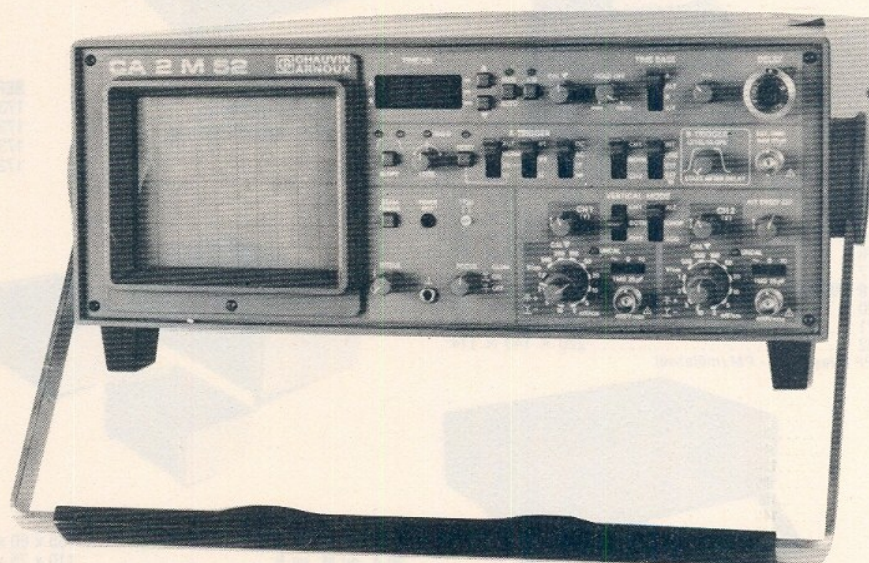



L'ÉLECTRONIQUE A **CLERMONT-FERRAND 63100**

# ELECTRON-SHOP

C'EST

20, av. de la République - 73.92.73.11

COMPOSANTS - KITS - MESURE - ANTENNES - ALIMENTATIONS - HAUT-PARLEURS  
DES GAMMES COMPLÈTES DE COMPOSANTS

Par exemple, les tubes difficiles à trouver en Philips, Mazda, Siemens, etc.

|         |                 |         |                 |
|---------|-----------------|---------|-----------------|
| DY 802  | 20 <sup>F</sup> | EF 184  | 30 <sup>F</sup> |
| EB 91   | 10 <sup>F</sup> | EFL 200 | 60 <sup>F</sup> |
| EBF 80  | 10 <sup>F</sup> | EL 36   | 40 <sup>F</sup> |
| EBF 89  | 30 <sup>F</sup> | EL 82   | 20 <sup>F</sup> |
| EC 86   | 10 <sup>F</sup> | EL 84   | 45 <sup>F</sup> |
| EC 88   | 10 <sup>F</sup> | EL 86   | 40 <sup>F</sup> |
| ECC 84  | 30 <sup>F</sup> | EL 300  | 60 <sup>F</sup> |
| ECC 86  | 30 <sup>F</sup> | EL 95   | 40 <sup>F</sup> |
| ECC 189 | 30 <sup>F</sup> | EM 84   | 40 <sup>F</sup> |
| ECC 812 | 20 <sup>F</sup> | EY 802  | 25 <sup>F</sup> |
| ECF 82  | 30 <sup>F</sup> | PC 86   | 10 <sup>F</sup> |
| ECF 86  | 30 <sup>F</sup> | PC 88   | 10 <sup>F</sup> |
| ECF 200 | 30 <sup>F</sup> | PCC 84  | 30 <sup>F</sup> |
| ECF 201 | 30 <sup>F</sup> | PCC 85  | 25 <sup>F</sup> |
| ECF 801 | 30 <sup>F</sup> | PCC 88  | 15 <sup>F</sup> |
| ECL 80  | 10 <sup>F</sup> | PCC 189 | 30 <sup>F</sup> |
| ECL 84  | 10 <sup>F</sup> | PCF 82  | 25 <sup>F</sup> |
| ECL 86  | 30 <sup>F</sup> | PCF 86  | 25 <sup>F</sup> |
| ECL 200 | 60 <sup>F</sup> | PCF 200 | 20 <sup>F</sup> |
| ECH 81  | 30 <sup>F</sup> | PCF 201 | 30 <sup>F</sup> |
| ECH 82  | 15 <sup>F</sup> | PCL 82  | 40 <sup>F</sup> |
| ECH 84  | 30 <sup>F</sup> | PCL 84  | 30 <sup>F</sup> |
| ECH 200 | 30 <sup>F</sup> | PCL 200 | 35 <sup>F</sup> |
| EF 41   | 20 <sup>F</sup> | PL 86   | 30 <sup>F</sup> |
| EF 80   | 15 <sup>F</sup> | PL 88   | 20 <sup>F</sup> |
| EF 83   | 25 <sup>F</sup> | PL 84   | 20 <sup>F</sup> |
| EF 94   | 20 <sup>F</sup> | PL 300  | 30 <sup>F</sup> |
| EF 97   | 20 <sup>F</sup> | PY 81   | 20 <sup>F</sup> |
| EF 98   | 20 <sup>F</sup> | PY 82   | 20 <sup>F</sup> |
| EF 183  | 30 <sup>F</sup> | 6 DQ 6  | 30 <sup>F</sup> |

MULTIMÈTRES BECKMAN - ISKRA - MONACOR - CENTRAD

OSCILLOSCOPES HAMEG - Ex. : HM 203-5 : 3 650<sup>F</sup> TTC

GÉNÉRATEUR DE FONCTION HF ou BF CENTRAD

GRIPP DIP - Ex. : MONACOR LDM 815 : 910<sup>F</sup> TTC

OUTILLAGE SAFICO PERCEUSES ET  
ACCESSOIRES APPLICRAFT

HAUT-PARLEURS VISATON Catalogue avec tarif contre 5 timbres à 2,20 F

CIRCUITS INTÉGRÉS TTL - CMOS - LM - MC - etc.

RÉSISTANCES tous types, gamme 1 % encouche métal, etc.

Expédition en France contre chèque à la commande + 25 F de port ou  
contre-remboursement + 15 F de C.R. - Commande minimum : 100 F

**MMP**

LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS


**mmp**




## SÉRIE « PP PM »

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 110 PP ou PM | 115 x 70 x 64   |
| 114          | 106 x 116 x 44  |
| 115          | 115 x 140 x 64  |
| 116          | 115 x 140 x 84  |
| 117          | 115 x 140 x 110 |
| 210 NOUVEAU  | 220 x 140 x 44  |
| 220          | 220 x 140 x 84  |
| 221          | 220 x 140 x 84  |
| 222          | 220 x 140 x 114 |


\* PP (plastique) - PM (métallisé)

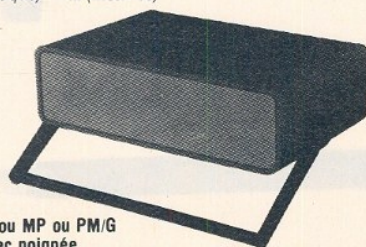

220 PP ou MP ou PM/G  
avec poignée

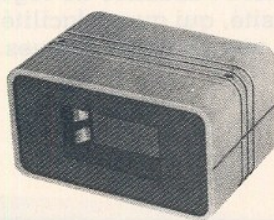


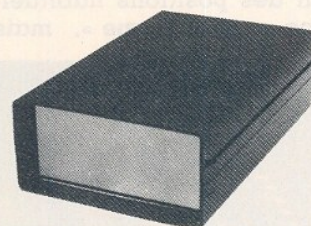110 PP ou PM Lo  
avec logement de pile  
115 PP ou PM Lo  
avec logement de piles



## SÉRIE «L»

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 173 LPA avec logement pile face alu   | 110 x 70 x 32 |
| 173 LPP avec logement pile face plas. | 110 x 70 x 32 |
| 173 LSA sans logement face alu        | 110 x 70 x 32 |
| 173 LSP sans logement face plast.     | 110 x 70 x 32 |

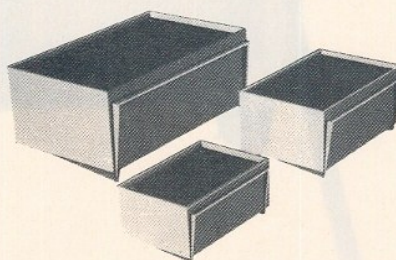

## SÉRIE «PUPICOFFRE»

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 10 A, ou M, ou P | 85 x 60 x 40   |
| 20 A, ou M, ou P | 110 x 75 x 55  |
| 30 A, ou M, ou P | 160 x 100 x 68 |

\* A (alu) - M (métallisé) - P (plastique).

GAMME STANDARD DE  
**BOUTONS  
DE RÉGLAGE**

**mmp**

Tél. 43.76.65.07

COFFRETS PLASTIQUES

10, rue Jean-Pigeon  
94220 Charenton



## Recherche PHILIPS

### Reconstitution automatique des transitions sonores QUAND LES MACHINES DOIVENT PARLER

A en croire les chercheurs de l'IPO (Institut de Recherche sur la Perception), les systèmes de synthèse de la parole avec un timbre par trop artificiel seront bientôt du domaine du passé. Des membres de l'IPO, où collaborent des représentants du Laboratoire de Recherche Philips et de la Technische Hogeschool d'Eindhoven (Pays Bas), sont parvenus à mettre au point un système reconstituant automatiquement les transitions sonores (diphones). Grâce à la bibliothèque de diphones néerlandais ainsi réalisée, il est possible de restituer de façon harmonieuse n'importe quel texte, ceux, par exemple, tapés en phonétique à la machine à écrire. Ce type de langage synthétique peut s'adapter sur toutes les machines devant parler.

En même temps, un système restituant toute une série de diphones allemands a été développé en collaboration avec Siemens.

Les recherches menées jusqu'à présent en matière de synthèse vocale portaient essentiellement sur la liaisons de sons isolés entre eux. Les phonèmes de la langue sont, par exemple, les voyelles, les diphthongues, comme ie, ai et ui, et les consonnes avec notamment la nasale ng. Si l'on se sert de ces phonèmes comme éléments de base de la synthèse de parole, se pose le problème de leur articulation : il manque en effet le continuum sonore.


Essayons par exemple de synthétiser le mot « neno » qui, en soi, ne veut rien dire ; on constate que, dans la langue naturelle, chaque phonème est influencé par ce qui l'entoure. Dans « neno », le premier n influe sur le e, qui se prolonge lentement dans le deuxième n, qui, à son tour, influe sur le o. C'est de ces phénomènes d'enchaînement que résulte la continuité qui fait que le son nous apparaît naturel.

Si l'on se contente de juxtaposer

les phonèmes, les mots ainsi formés sont moins intelligibles et ont une qualité sonore moindre (ils sont moins naturels). Seule, la mise en œuvre d'un logiciel complexe pour la réalisation des transitions entre phonèmes permet d'accroître un peu l'intelligibilité et le réalisme de l'intonation. Mais cela implique le développement d'un logiciel par langue.
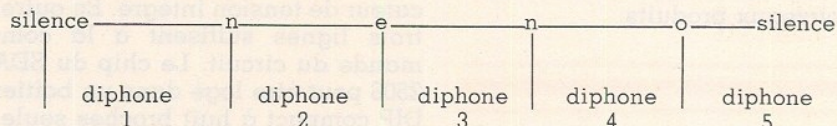
#### Diphones


On peut contourner la difficulté évoquée ci-dessus en fondant la synthèse vocale sur des diphones pris dans des mots prononcés. Reprenons notre exemple du mot « neno » :



On prend comme première composante sonore (diphone 1), le segment situé entre le silence et le milieu du premier n, et ainsi de suite.

nore en ordonnée.

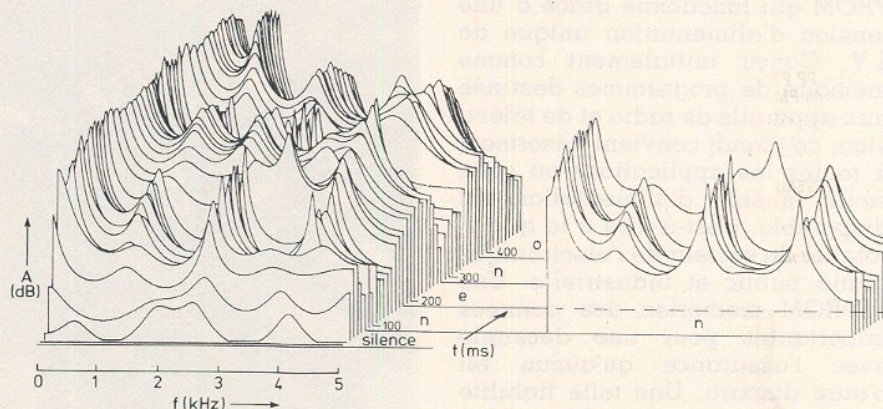Les diphones sont ensuite élaborés automatiquement en trois étapes. Tout d'abord, l'ordinateur recherche et regroupe tous les cadres



Intensité sonore du signal vocal correspondant au mot « neno », en fonction de la durée et de la fréquence. On en a extrait une série de petits cadres, rappelant un paquet de diapositives, et qui correspondent au phonème « n ».



dans lesquels la répartition d'énergie est sensiblement la même à toutes les fréquences. Cet ensemble de cadres représente un phonème qui est alors étiqueté. Sur la figure, on extrait de petits cadres, auxquelles on donne l'étiquette « n ». Ensuite, les limites de chaque diphone sont déterminées automatiquement d'après une série de règles approximatives basées sur la phonétique, par exemple : une limite se situe à quatre centièmes de seconde après le début d'une voyelle.

Les diphones ainsi obtenus sont enregistrés en mémoire sous forme de « 0 » et de « 1 ». On peut extraire à volonté ces valeurs de la mémoire et les convertir en un signal électrique, émis via un haut-parleur.

À titre de test, on a demandé à des auditeurs de comparer des mots synthétiques, composés de diphones reconstitués automatiquement, avec les mêmes mots, prononcés par des locuteurs naturels : la qualité sonore et la compréhension des mots composés de phonèmes reconstitués automatiquement ont été jugées meilleures.


Les résultats décrits ici concernent uniquement des recherches en laboratoire. Ils n'impliquent pas la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits.

## EEPROM SDA 2506 à « gate » flottant

La mémoire non volatile SDA 2506 présentée par Siemens est le premier-né d'une génération d'EEPROM qui fonctionne grâce à une tension d'alimentation unique de 5 V. Conçu initialement comme mémoire de programmes destinée aux appareils de radio et de télévision, ce circuit convient désormais à toutes les applications où cette seule tension d'alimentation est disponible, c'est-à-dire à la quasi-totalité du secteur de l'électronique grand public et industrielle. Une EEPROM mémorise des données importantes pour une décennie avec l'assurance qu'aucun bit n'aura disparu. Une telle fiabilité n'était jusqu'ici possible qu'en ajoutant une pile-tampon supplémentaire sur le module.

L'EEPROM (Electrical Erasable Read Only Memory) SDA 2506 de 1024 bits (128 x 8) fonctionne sous moins de 5 mA avec une perte d'énergie inhabituellement réduite. Les informations sont mémorisées sous forme de charges dans une électrode en silicium (« gate flottant ») isolée de tous les côtés. L'oxyde isolant est traversé par une jonction tunnel qui relie le gate flottant au substrat semiconducteur. Siemens est parvenu à perfectionner une technologie MNOS pour EEPROM au point que les électrons d'une charge peuvent transiter par cette jonction, pratiquement sans perte d'énergie. Cela est également valable pour la mémorisation et l'effacement d'une information. Les concepteurs de Siemens s'efforcent de faire passer le courant de service du SDA 2506 (stand by et programmation) nettement en-dessous de 5 mA.

L'avantage au niveau de l'utilisateur : les temps de programmation réduits, de 10 ms au plus par adresse, jouent en faveur de « l'économie d'énergie ». La tension de programmation indispensable, d'environ 20 V, est générée à l'intérieur du chip par un multiplicateur de tension intégré. En outre, trois lignes suffisent à la commande du circuit. Le chip du SDA 2506 peut être logé dans un boîtier DIP compact à huit broches seulement.

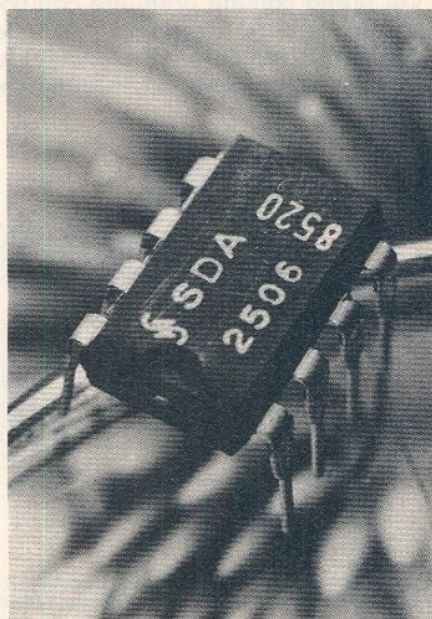

La zone mémoire est organisée en 128 adresses de 8 bits. L'échange des données entre la zone mémoire et l'environnement est assuré par un registre interne à décalage (8 bits). Ce registre de données peut être lu et modifié par les trois lignes par transmission en bit série via un bus de données et de commande. Un circuit de protection évite toute programmation intempestive. Pour pouvoir modifier fréquemment de petites quantités de données, il faut être certain que des impulsions de commande étrangères ne modifient le contenu mémoire. Raison pour laquelle, chaque activation du chip est bloquée tant qu'un cycle spécial de lancement n'a pas commencé.

Le SDA 2506 est la mémoire idéale pour les données d'étalonnage et d'ajustage lors du réglage des appareils. Les informations de mesure et d'exploitation sont conservées lorsque la tension d'alimentation est débranchée ou tombe en panne. Bien des années après avoir été coupés du secteur, les appareils conservent en mémoire les informations entrées. Une pile-tampon ne dure, elle, que quelques mois.

**S.P.E. : Société Parisienne d'Édition**  
Société Anonyme au capital de 1.950.000,00 F  
**Siège social :**  
43, rue de Dunkerque 75480 PARIS CEDEX 10  
**Création :** 1909  
**Durée :** 140 ans  
**Président Directeur Général**  
**Directeur de la Publication :**  
J.-P. VENTILLARD  
**Rédacteur en Chef :**  
Christian DUCHEMIN  
**Actionnaires :**  
Publications Radio-électriques et Scientifiques  
Monsieur J.-P. Ventillard  
Madame Paule Ventillard  
**Tirage moyen 1984 :**  
98.542  
**Diffusion moyenne 1984 :**  
56.418  
**Chiffre d'Affaires 1984 de la Société Parisienne d'Édition :**  
92.863.848,00 F




Magasins ouverts du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 (sauf Penta 8 qui ferme à 19 h)

# PENTASONIC

## Vous propose un lot d'Alimentation à découpage en boîtier bichromaté (couleur or)

5 V - 6 A, 12 V - 1,5 A, 12 V - 0,5 A, 12 V - 2 A.

**MATERIEL NEUF 385<sup>F</sup> TTC**

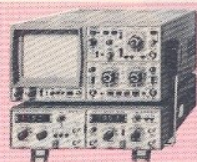

### SYSTEMES MODULAIRES HAMEG 8000

HM 8001. Module de base avec alimentation pour recevoir 2 modules simultanément.  
HM 8011. Multimètre numérique 3 3/4 chiffres.  
HM 8021. Fréquence-mètre 0 à 1 GHz.  
HM 8027. Distorsion-mètre.

**1470 F**  
**2182 F**  
**2478 F**  
**1550 F**

HM 8030. Générateur de fonctions. Tensions continue, sinusoïdale. Carré, Triangle. De 0,1 à 1 MHz.  
HM 8032. Générateur sinusoïdal de 20 Hz à 20 MHz. Sorties: 50/600 Ω.  
HM 8035. Générateur d'impulsions 22 Hz à 20 MHz.


**1760 F**  
**1760 F**  
**2850 F**



#### HM 203 + 2 sondes

Bi-courbe 2x20 MHz tube rectangulaire. Sensibilité 5 mV à 20 V. Rise time 17 ns. Addition soustraction des traces. Testeur de composants. Fonctions XY.


**3650 F**

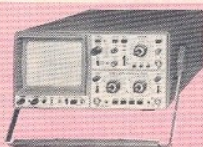

#### HM 204 + 2 sondes

Bi-courbe 2x20 MHz tube rectangulaire. Sensibilité 2 mV à 20 V. Rise time 17 ns. Addition soustraction des traces. Testeur de composants. Fonctions XY. RETARD DE BALAYAGE REGLABLE.

**5270 F**

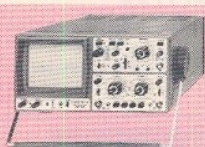

#### HM 605 + 2 SONDES

Bi-courbe 2x60 MHz tube rectangulaire. Sensibilité 1 mV à 20 V. Rise time 6 ns. Addition soustraction des traces. Testeur de composants. Fonctions XY. RETARD DE BALAYAGE REGLABLE.

**7080 F**

### TABLE DE MIXAGE MPX 4000

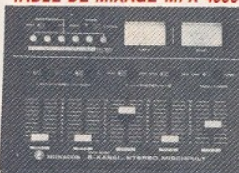


Table de mixage stéréo 8 canaux avec nombreuses possibilités. Pré-coupe sur chaque canal avec affichage optique par LEDS. Les VU-mètres très lisibles sont éclairés sans éblouissement. Fonctionne avec 2 piles 9 V ou alimentation secteur. Affichage de tension d'alimentation sur les 2 VU-mètres pour contrôle du synchronisme de la déviation des aiguilles. Commutation sans craquement. Bande passante: 20-20.000 Hz ± 0,5 dB. Impédance d'entrée: Micro B 600 Ohms. Micro H 50 KOhms. Phono mag. (RIIA) 50 KOhms. Phono 100 KOhms. Phono ceram. 100 KOhms. Magnét/Tuner 50 KOhms. Tension d'entrée: Micro B 0,4 mV. Micro H 3 mV. Phono mag. 5 mV, toutes les autres entrées 150 mV. Tension de sortie: 300 mV. Sortie casque: 8 Ohms 500 mV. Rapport s/b: 58 dB. Taux de distorsion: 0,2%. Alimentation: 2 x 9 V Batt. (50 mA) ou ext. par ex. PS-128A, L 265 x H 195 x P 65 mm. Poids: 1700 g sans piles.

**860 F**

### INTERRUPTEUR

A glissière ..... **4,30 F**  
A clé ..... **59,40 F**  
A poussoir, fermé au repos ..... **2,70 F**  
ouvert au repos ..... **2,70 F**

Unipolaire: ..... **9,80 F**  
2 pos. 1 instable ..... **15,00 F**  
3 pos. stables ..... **12,90 F**  
3 pos. instables ..... **19,20 F**  
3 pos. 1 stable, 1 instable ..... **15,50 F**  
Bipolaire 3 pos. stables ..... **15,10 F**  
Tripolaire 2 pos. stables ..... **27,20 F**

**PINCES**  
CACOUP. Pince coupe-partie time, maniable, de qualité et de grande durée de vie **79,50 F**  
CADROND. Becs demi-ronds fins spécialement adaptés aux travaux délicats.  
CAPLAT. Ses becs plats spéciaux donnent le meilleur résultat dans l'assemblage et l'ajustage de précision des composants ..... **71,10 F**  
CAPRI. Précise droite à bouts en acier trempé ..... **31,60 F**  
CAPRA. Précise avec crochets pour le démontage facile des circuits intégrés (16 ou 40 broches). Prix ..... **41,15 F**  
CAPRE. Précise travail avec becs cannelés. Prix ..... **37,25 F**

**RELAIS**  
Superbe relais ILS blindé 2 T (ouvert au repos) ..... **12,40 F**  
2 R (fermé au repos) ..... **12,40 F**  
Relais DIL 1 T ..... **38,50 F**  
1 RT ..... **59,30 F**  
Relais capot plastique «type Siemens» 6 V, 2 RT ..... **38,50 F**  
4 RT ..... **43,80 F**  
12 V, 2 RT ..... **32,85 F**  
4 RT ..... **41,00 F**  
24 V, 2 RT ..... **32,85 F**  
4 RT ..... **41,00 F**  
48 V, 2 RT ..... **40,80 F**

**SUPPORT DE RELAIS POUR C.I.**  
2 RT ..... **9,90 F**  
4 RT ..... **11,20 F**

### COFFRETS

**PUPITRE**  
CACPU1 ..... **59,00 F**  
CACPU2 ..... **91,00 F**  
CACPU3 ..... **108,50 F**

**ALUMINIUM**  
H. L. P. Prix  
CAC1 54 73 74 **28,35 F**  
CAC2 54 73 104 **31,80 F**  
CAC5 54 73 134 **34,20 F**

**PLASTIQUE**  
H. L. P. Prix  
CAC20 25 40 55 **17,50 F**  
CAC7 25 55 75 **22,90 F**  
CAC8 35 40 75 **20,60 F**  
CAC9 35 105 75 **26,30 F**  
CAC4 35 125 105 **29,30 F**  
CAC11 45 55 125 **28,10 F**  
CAC2 75 125 155 **58,10 F**

**METALLIQUES**  
H. L. P. Prix  
CAC12 55 152 117 **67,00 F**  
CAC13 70 122 144 **63,40 F**  
CAC14 70 202 144 **106,50 F**  
CAC15 70 152 194 **80,50 F**  
CAC16 80 182 265 **129,45 F**  
CAC17 80 262 144 **137,50 F**  
CAC18 100 282 195 **183,20 F**  
CAC19 120 352 235 **261,00 F**

**Coffret type rack avec poignées carac.**  
H. L. P. Prix  
132 467 352

### LAB-DEC

Porte circuits connexions.  
330 contacts ..... **65,00 F**  
500 contacts ..... **86,00 F**  
1000 contacts ..... **169,00 F**  
Pas 2,54. Sans soudure.

**PORTE-FUSIBLES**  
pour châssis isolés, bouchons vissables.  
Pour fusibles 5 x 20 ..... **4,90 F**  
Pour CI fusibles 5 x 20 ..... **1,30 F**

**COMMUTEUR ROTATIF**  
Monté type potentiomètre  
1 circuit 12 positions ..... **14,50 F**  
2 circuits 6 positions ..... **14,50 F**  
3 circuits 4 positions ..... **14,50 F**  
4 circuits 3 positions ..... **14,50 F**

**ROUE CODEUSE**  
A empiquer jusqu'à 7 galettes  
Mécanique ..... **34,80 F**  
Galette 1 circ. 12 positions ..... **29,60 F**  
2 circ. 9 positions ..... **29,60 F**  
3 circ. 5 positions ..... **29,60 F**  
4 circ. 3 positions ..... **29,60 F**

**BATTERIES RECHARGEABLES CADIUM-NICKEL**  
R6, l'unité ..... **16,30 F**  
Par 4, l'unité ..... **11,00 F**  
R14, l'unité ..... **35,00 F**  
Par 4, l'unité ..... **29,80 F**  
R20, l'unité ..... **67,00 F**  
Par 4, l'unité ..... **45,00 F**  
Batterie à pression, type 6 F 22, 9 V ..... **83,00 F**

### MICROPHONE

**BFM 240 STEREO A ELECTRET**  
Ce microphone constitué par deux capsules électret parfaitement distinctes, assure une réelle séparation des canaux. Il est particulièrement recommandé pour l'usage à l'extérieur, un écran anti-vent étant incorporé ..... **246 F**

**BFM 501 DYNAMIQUE UNI-DIRECTIONNEL**  
Sachant que la qualité acoustique des microphones est souvent affectée par les mauvais traitements ou la négligence, JOK a élaboré l'UDM 501 d'une construction solide et soignée, inhabituelle dans cette catégorie de prix, ce microphone est parfaitement adapté à l'usage en Public-address ou toute autre prise de son.

L'excellent diagramme cardioid-directionnel permet de réduire les bruits ambiants indésirables, et atténue fortement l'effet Larsen. Le diaphragme en film polyester garanti une réponse stable et non affectée par la température ou les conditions d'humidité. **97 F**

**BFM 1C MICRO FM**  
Avec émetteur FM incorporé. Alimentation par 2 piles au mercure. Permet une liaison sans fil avec un tuner FM. Portée en fonction de l'environnement **232 F**

### FERS A SOUDER

JBC 15 W ..... **120,40 F**  
30 W ..... **105,20 F**  
65 W ..... **139,65 F**

**PULLMATIC**  
Avec apport automatique de soudure **276 F**

**IRONMATIC**  
Fer avec réglage de température par sonde dans la panne ..... **905 F**

**SUPPORT DE FER**  
**75,30 F**

**ENSEMBLE DE DESSOUDAGE «STATION 3»**

Réglage de la température, pompe à vide, commande au pied. Prix ..... **3.320 F**

**ENSEMBLE THERMOSTAT «ERSA»**  
Basse tension **676 F**

**SOUDURE PROFESSIONNELLE**

10/10° 60%, 50 g ..... **15,50 F**  
500 g ..... **107,00 F**

# PENTASONIC

**Penta 8**  
**Penta 13**  
**Penta 16**

35, rue de la Tour, 75008 Paris (Métro)  
Tél.: 42.83.41.23  
Métro: Ligne 8 - La Chapelle, Place Gilly  
10, bd. Ingres, 75013 Paris  
Tél.: 43.38.26.05. Métro: Gobelins  
(service correspondance et magasin)  
3, rue de la Tour-Sous-Bois, 75018 Paris (Métro)  
Tél.: 45.34.23.15. Tél. ex.: 614.789  
(Point de contact: Métro: Charles Michels)



Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des variations de tous ordres


## PENTA MESURE - PENTA MESU

### CENTRAD

312 + 381 F 819 474 F

Fiable et homogène la gamme CENTRAD après quelques remaniements est de nouveau disponible. Tout en conservant l'esprit qui a fait le succès de la marque, cette nouvelle gamme place CENTRAD parmi les plus compétitifs des constructeurs.

### FLUKE

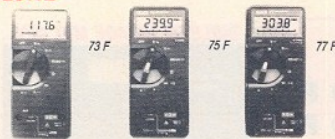

1125 F 1270 F 1640 F

Numéro 1 mondial du multimètre numérique a créé une série de prestige. Prestige surtout au niveau de la technicité et de l'originalité. L'afficheur de la série 7 est un véritable tableau de bord avec une indication automatique de l'échelle (numérique et analogique), de l'état des batteries et de la gamme de mesure en service. Le 77 dispose même d'une mémoire d'affichage.

Du matériel professionnel évidemment !

### METRIX

MX 502 ..... 889 F  
MX 522 B ..... 853 F  
MX 562 B ..... 1142 F  
MX 563 B ..... 2194 F  
MX 575 B ..... 2549 F

Du plus gros au plus petit l'esprit METRIX est présent dans cette gamme : fiabilité, solidité mécanique et précision.



### TRANSISTORS TESTEURS «BK»

BK 510 ..... 1920 F  
BK 520B ..... 3400 F

Réservé à un usage professionnel du fait de leur prix, ces deux appareils vous feront gagner du temps et forcément de l'argent. L'atout n°1 de ces testeurs réside dans la possibilité de tester les transistors (définition du gain, polarité, bon ou mauvais) sans dessoudage.



### CAPACIMETRES BK


BK 820B ..... 2313 F  
BK 830B ..... 3370 F

Du même fabricant ces 2 capacitèmetres représentent le «NEC PLUS ULTRA» de ce type de matériel. Le BK 830 a l'avantage de commuter automatiquement les gammes de mesure.

### GENERATEURS DE FONCTIONS BK

BK 3020B ..... 6260 F BK 3010B ..... 3390 F  
Ils remplacent de plus en plus les générateurs classiques (en dépit de leur prix plus élevé). Ces synthétiseurs de fréquence fournissent des signaux carrés, triangulaires ou sinusoïdaux avec possibilité d'ajouter une tension d'offset : c'est ce champs d'application qui en fait leur succès.


### DU NEUF CHEZ BECKMAN

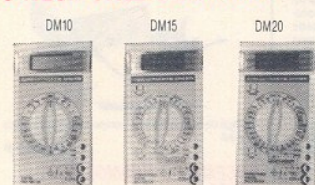

DM 10 ..... 445 F DM 15 ..... 598 F  
DM 20 ..... 698 F DM 25 ..... 798 F

Voici un ensemble homogène et esthétique de 4 multimètres. A choisir en fonction de vos besoins et de votre budget.


### DM 6016

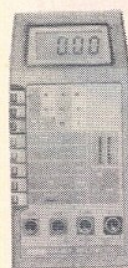

760 F
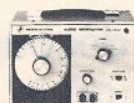
### MULTIMETRE CAPACIMETRE TRANSISTORMETRE LE PLURI... MULTIMETRE

La mesure «made in Japan» n'a pas fini de nous étonner. Il y a quelques années, les capacitèmetres, transistormètres et les multimètres étaient rares et chers. Aujourd'hui le DM 6016 vous permet l'utilisation de ces trois fonctions pour moins de 800 F. Étonnant ! non !  
VDC 200mV à 1000V réso 100µV  
VAC 200mV à 750V réso 100µV  
200 Ohms à 20M réso 0.1  
ADC 2 mA à 10A réso 1µA  
AAC 2mA à 10A réso 1µA  
Capa 2 nF à 20µF réso 1 pF  
Précision 2%  
Transistor. Mesure les HFE de 0 à 1000 NPN ou PNP.



### MONACOR

AG 1000 Générateur BF  
Idéal pour le travail du Hobbiste ou de l'atelier de maintenance, ce générateur bien que d'une esthétique assez classique, présente l'avantage

d'une bonne excursion des tensions.

Plage de fréquence : 10 Hz — 1 MHz, 5 calibres  
Précision :  $\pm 3\% + 2$  Hz  
Taux de distorsion : 400 Hz — 20 KHz 0.3%  
50 Hz — 200 KHz 0.8%  
10 Hz — 1 MHz 1.5%

Tension de sortie : min. 5 V eff. sinus  
min. 17 V cc carré  
Impédance de sortie : 600 Ohms Prix : 1590 F

SG 1000. Même esthétique très classique que le AG 1000, mais effort incontestable quant à la facilité de lecture du vernier. Bonne plage de fréquence.

Générateur HF, modulation interne et externe, sortie BNC. Plage de fréquence de 100 KHz à 70 MHz en 6 calibres.

Précision de calibrage :  $\pm 2.5\%$

Tension de sortie : min. 30 mV/50 Ω

Atténuateur : 2 x 20 dB

Modulation interne : env. 400 Hz

Tension de sortie BF : env. 2 V eff./100 KOhms

env. 2 V eff./10 KOhms

Modulation : intern 0 — 100%

extern 20 Hz — 15 KHz env. 0.3 V eff pour 30%

Prix : 1590 F



### KD 508

358 F

Un multimètre grand comme un paquet de cigarette. (Il y a quelques années, un fabricant français annonçait un contrôleur grand comme un paquet de Gitanes, celui-ci est grand comme un paquet d'américaines (origine oblige). Sa taille le rend bien adapté pour tous les techniciens qui travaillent sur sites.

DC volts 0,8% de 2 à 1000 V.

AC Volts 1,2% de 200 à 500 V.

DC Ampère 1,2% de 2 à 200 mA.

Résistances 1% de 2 KO à 2 Mohm.

### NOUVELLE GAMME PANTEC

#### DEUX NOUVEAUTES EXPLORER



Prix : 674 F

Tout spécialement destiné à des applications électriques, ce contrôleur universel réuni dans un seul boîtier toutes les fonctions indispensables aux travaux de dépannage : test de continuité avec buzzer, indicateur de phase et de rotation de phase, détecteur de métal. Caractéristiques : Cadre mobile à noyau magnétique monté sur suspension élastique anti-choc. Boîtier en polycarbonate haute résistance. Aimant noyé à l'arrière du boîtier pour fixation sur surfaces métalliques.

#### CHALLENGER



Prix : 614 F

De même philosophie que l'Explorer, le Challenger a été conçu pour l'électronicien. Caractéristiques : Volts continu : 0,25 à 1000 V  
Volts alternatif : 0,5 à 1000 V  
Ampères continu : 25 µA à 10 A.  
Ampères alternatif : 0,5 à 10 A.  
Ohms : 0,1 K à 5 M.  
Déclib-mètre et capacitèmetre balistiques.

Le BANANA surprend par sa couleur et sa forme mais se caractérise surtout par sa solidité et sa facilité d'utilisation. Le ZIP multimètre sera bientôt l'outil indispensable de tous les dépanneurs. Sa forme mais surtout sa possibilité de mémoriser les mesures le place sans concurrence sur le marché.



BANANA 333 F

### ZIP

626 F



### LAMPE STROBOSCOPIQUE

CBL-12

165 F

Lampe strobo. délais pour auto avec pied à ventouse. Branchement 12 V sur prise allume-cigare, câble 2,5 m, haut rendement. Tube au xénon. Fréquence des éclairs : env. 1 Hz. Alimentation : 12 V-0-12 V. Dimensions : diamètre : 110 mm, hauteur 155 mm.

### CRB 700 ENCEINTE VOITURE



Avec lentille pour aigus. A fixer sur la plaque arrière. Bp 80/12000 Hz. Puissance 40 W maxi à 0. Dim. 90 x 120 x 130 mm. Prix : 373 F

### ENCEINTE MKS 60 POUR VOITURE

3 voies avec ensemble médium/tweeter. Très bon rapport qualité/prix. 3 HP : boomer 80/4000 Hz, médium 4000/8000 Hz, tweeter 8000/20000 Hz. Puissance max 40 W, puissance nominale 20 W. Bp 80/20000 Hz. Prix : 421 F

### CENTRALE D'ALARME A ULTRA SON



Protège l'habitation par ultra-son, le coffre, le capot et les portières par contacts d'ouverture. Prix : 399 F

### AMPLI TELEPHONIQUE TP 707



Permet de prendre la communication sans décrocher le combiné. Main-tirer. Permet l'écoute téléphonique pour toute la famille, conférences, témoins... Alim. par pile 9 volts. Possibilité alimentation secteur. Dimensions 128 x 130 x 65 mm. Prix : 171 F

### CAPTEUR TELEPHONIQUE

Type coquille : 46,80 F



### OX 710 C de METRIX x 15 MHz Bi-courbe



L'OX 710 C. Fabriqué en France, c'est un oscilloscope moderne et sophistiqué. Son écran bleu est de lecture agréable et son coffret plastique le rend très facile à transporter.

Sensibilité 5mV 20V  
Addition soustraction traces  
Testeur de composants (transistors)  
Mode déclenché ou relâché avec réglage niveau de déclenchement  
Fonctionnement XY possibilité base de temps inter ou extérieur  
Matériel fabriqué en FRANCE  
LIVRE AVEC 2 SONDAS 1° 10.

OX 710 C + 2 sondes 3540 F TTC

### NOUVEAUX MULTIMETRES CHEZ PENTA

Lisez les caractéristiques de ce multimètre et demandez-vous si

638 F est un prix bien raisonnable.

KD615 «MILITAIRE»

- Testeur de transistor avec indication du gain.
- Polarité automatique.
- Impédance d'entrée : 10 MΩ
- Zero automatique.
- Protection d'entrée 500 V.
- Affichage cristaux liquides.
- Volts continus 0,8% 200 mV à 1000 V.
- Volts alternatifs de 40 à 500 Hz 1,2% 200 à 750 V.
- Courants continus. 1,2% de 200 µA à 10 A.
- Résistances 1% de 200 Ω à 20 MΩ.



### THERMOMETRE TM 901 C

Rapide et précis (0,5%) ce thermomètre numérique permet de mesurer des températures de -50 °C à 750 °C. Une sonde NTC NIAL est utilisée comme capteur.

866 F

### DM 6015 MULTIMETRE avec PINCE AMPEREMETRIQUE

1046 F

Il est évident que peu de techniciens ont besoin de mesurer des courants de 400 A. Cet appareil a une vocation industrielle et sa conception mécanique est faite en conséquence. DC volts 0,5 µ 0,8% de 200 mV à 1000 V  
AC volts 1% 200 V à 750 V  
Résistances 1% 200 Ω à 2 MΩ.  
AC courant 1% de 20 A à 500 A. Protection jusqu'à 1000 A. Possibilité de mémoriser une valeur (Deak hold).



ME 600 Destination tous usages, du fait de sa très grande bande passante c'est le NOUVEAU fréquencesmètre ! Un prix hobbiste pour un usage professionnel.

2873 F

### PRODUITS CIF

CHASSIS D'ISOLATION ULTRA-VIOLET EN KIT avec minuterie

CABACI GRAVURE PROPRE ET RAPIDE. MACHINE A GRAVER avec compresseur et chauffage thermostaté. Format 180 x 240 mm et 270 x 410 mm

SILICONE D'ENROBAGE SOUPLE, DEMONTABLE, ET TRANSPARENT.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Perchlorure liquide        | 22,00 F  |
| poudre                     | 16,30 F  |
| Etain à froid              | 56,20 F  |
| Lampe à insoler            | 36,00 F  |
| Gomme abrasive             | 18,90 F  |
| Epoxy brut                 |          |
| 75 x 100                   | 7,40 F   |
| 100 x 150                  | 14,10 F  |
| 150 x 200                  | 27,40 F  |
| 200 x 300                  | 53,25 F  |
| Epoxy présensibilisée      |          |
| 75 x 100                   | 16,70 F  |
| 100 x 150                  | 27,40 F  |
| 150 x 200                  | 53,60 F  |
| 200 x 300                  | 101,25 F |
| SPRAYS                     |          |
| Vernis thermosoudage rouge | 43,00 F  |
| vert                       | 43,00 F  |
| Nettoyant sec              | 36,20 F  |
| gras                       | 38,60 F  |
| Réfrigérant                | 36,20 F  |
| Résine positive            | 80,50 F  |
| Pouskier 21                | 48,00 F  |
| Antistatique               | 27,00 F  |
| Tube graisse silicone      | 27,50 F  |



## Penta 8

36, rue de Turin, 75008 Paris (Magasin)  
Tél. : 42.93.41.33.  
Métro : Liège, St-Lazare, place Clélie.

## Penta 13

10, bd Arago, 75013 Paris  
Tél. : 43.36.26.05  
(service correspondance et magasin).

## Penta 16

5, rue Maurice-Bourdard, 75016 Paris (Magasin)  
(Pont de Grenelle). Tél. : 45.24.23.16.  
Téléc 614 789. Métro Charles Michels.  
Bus 70/72. Arrêt : Maison de l'ORTF.

## SERVICE CORRESPONDANCE

Les commandes passées avant 16 heures

sont expédiées le soir même.\*

**TELEPHONEZ AU 43.36.26.05**

\*Sauf évidemment si nous sommes en rupture de stock.

### CIRCUITS INTEGRES TTL

|          |       |          |       |          |        |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|
| 74 LS00  | 2,50  | 74 LS107 | 6,95  | 74 LS260 | 9,90   |
| 74 LS01  | 6,50  | 74 LS109 | 5,50  | 74 LS261 | 9,90   |
| 74 LS02  | 4,70  | 74 LS112 | 7,20  | 74 LS266 | 10,20  |
| 74 LS03  | 5,75  | 74 LS121 | 10,80 | 74 LS273 | 15,90  |
| 74 LS04  | 3,40  | 74 LS122 | 7,80  | 74 LS280 | 19,20  |
| 74 LS05  | 7,80  | 74 LS123 | 12,50 | 74 LS283 | 14,90  |
| 74 LS06  | 10,50 | 74 LS124 | 29,50 | 74 LS290 | 11,50  |
| 74 LS07  | 9,90  | 74 LS125 | 6,90  | 74 LS293 | 9,10   |
| 74 LS08  | 6,50  | 74 LS126 | 6,90  | 74 LS295 | 12,50  |
| 74 LS09  | 5,80  | 74 LS128 | 6,80  | 74 LS299 | 29,20  |
| 74 LS10  | 5,75  | 74 LS132 | 14,50 | 74 LS322 | 73,50  |
| 74 LS11  | 7,00  | 74 LS133 | 6,50  | 74 LS323 | 32,25  |
| 74 LS12  | 6,50  | 74 LS138 | 15,50 | 74 LS324 | 19,50  |
| 74 LS13  | 7,20  | 74 LS139 | 11,50 | 74 LS373 | 12,50  |
| 74 LS14  | 6,50  | 74 LS141 | 22,20 | 74 LS374 | 14,80  |
| 74 LS16  | 11,80 | 74 LS145 | 8,20  | 74 LS375 | 8,25   |
| 74 LS17  | 8,40  | 74 LS147 | 19,20 | 74 LS378 | 21,80  |
| 74 LS20  | 3,50  | 74 LS148 | 9,50  | 74 LS379 | 21,80  |
| 74 LS21  | 5,50  | 74 LS150 | 16,80 | 74 LS386 | 12,60  |
| 74 LS22  | 5,00  | 74 LS151 | 10,75 | 74 LS390 | 13,00  |
| 74 LS23  | 5,00  | 74 LS153 | 11,20 | 74 LS393 | 12,50  |
| 74 LS25  | 4,60  | 74 LS154 | 17,40 | 74 LS395 | 14,20  |
| 74 LS26  | 4,80  | 74 LS155 | 5,90  | 74 LS398 | 18,80  |
| 74 LS27  | 7,90  | 74 LS156 | 10,50 | 74 LS411 | 35,50  |
| 74 LS28  | 6,25  | 74 LS157 | 17,70 | 74 LS440 | 32,90  |
| 74 LS30  | 4,50  | 74 LS158 | 11,80 | 74 LS445 | 32,90  |
| 74 LS32  | 9,75  | 74 LS160 | 7,50  | 74 LS670 | 21,50  |
| 74 LS33  | 5,90  | 74 LS161 | 15,20 | 74 S 000 | 9,80   |
| 74 LS38  | 6,50  | 74 LS162 | 8,90  | 74 S 004 | 11,20  |
| 74 LS40  | 4,00  | 74 LS163 | 15,25 | 74 S 05  | 12,50  |
| 74 LS42  | 7,20  | 74 LS164 | 9,00  | 74 S 08  | 12,80  |
| 74 LS43  | 7,80  | 74 LS165 | 13,60 | 74 S 32  | 13,80  |
| 74 LS44  | 9,60  | 74 LS166 | 14,50 | 74 S 40  | 8,20   |
| 74 LS45  | 14,10 | 74 LS167 | 43,20 | 74 S 74  | 16,55  |
| 74 LS48  | 8,80  | 74 LS170 | 14,40 | 74 S 86  | 30,25  |
| 74 LS47  | 19,50 | 74 LS172 | 7,00  | 74 S 124 | 49,60  |
| 74 LS48  | 10,60 | 74 LS173 | 10,50 | 74 S 138 | 25,80  |
| 74 LS50  | 4,20  | 74 LS174 | 18,50 | 74 S 157 | 23,20  |
| 74 LS51  | 7,80  | 74 LS175 | 9,20  | 74 S 158 | 19,50  |
| 74 LS53  | 2,80  | 74 LS176 | 9,50  | 74 S 163 | 15,80  |
| 74 LS54  | 2,40  | 74 LS177 | 9,50  | 74 S 174 | 38,50  |
| 74 LS55  | 4,50  | 74 LS181 | 19,30 | 74 S 175 | 25,90  |
| 74 LS60  | 2,50  | 74 LS182 | 18,50 | 74 S 188 | 36,00  |
| 74 LS70  | 3,70  | 74 LS190 | 9,50  | 74 S 195 | 39,00  |
| 74 LS72  | 6,50  | 74 LS191 | 15,30 | 74 S 201 | 34,20  |
| 74 LS73  | 4,90  | 74 LS192 | 14,50 | 74 S 280 | 25,80  |
| 74 LS74  | 9,50  | 74 LS193 | 15,60 | 74 S 373 | 19,50  |
| 74 LS75  | 8,25  | 74 LS194 | 14,60 | 74 S 374 | 31,50  |
| 74 LS76  | 8,60  | 74 LS195 | 10,80 | 74 C 00  | 5,25   |
| 74 LS80  | 13,50 | 74 LS196 | 9,20  | 74 C 04  | 5,10   |
| 74 LS81  | 14,80 | 74 LS197 | 13,20 | 74 C 06  | 8,40   |
| 74 LS83  | 7,30  | 74 LS199 | 7,40  | 74 C 90  | 8,10   |
| 74 LS85  | 9,50  | 74 LS221 | 19,60 | 74 C 221 | 10,50  |
| 74 LS86  | 8,40  | 74 LS240 | 23,75 | 74 H 74  | 9,60   |
| 74 LS89  | 41,20 | 74 LS241 | 17,50 | 58 167   | 151,20 |
| 74 LS90  | 9,90  | 74 LS242 | 12,50 | 58 174   | 196,00 |
| 74 LS91  | 6,40  | 74 LS243 | 15,10 | 58 178   | 138,00 |
| 74 LS92  | 6,20  | 74 LS244 | 28,50 | 75 140   | 13,80  |
| 74 LS93  | 9,90  | 74 LS245 | 22,80 | 75 451   | 11,50  |
| 74 LS94  | 8,40  | 74 LS251 | 11,40 | 75 452   | 9,90   |
| 74 LS95  | 6,50  | 74 LS257 | 13,50 | 75 477   | 13,50  |
| 74 LS96  | 6,50  | 74 LS258 | 12,50 |          |        |
| 74 LS100 | 18,50 | 74 LS259 | 15,50 |          |        |

### MICROPROCESSEURS

|         |        |             |        |            |        |
|---------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| N 8T 26 | 19,40  | TMS4044     | 56,50  | COM8126    | 202,30 |
| N 8T 28 | 19,40  | MM 4104     | 56,50  | INS8154    | 176,00 |
| N 8T 95 | 13,20  | MM 4116     | 24,70  | INS8155    | 117,60 |
| N 8T 97 | 13,20  | MM 4118     | 47,50  | 81 LS95    | 23,80  |
| N 8T 98 | 19,20  | MM 4164     | 17,00  | 81 LS96    | 28,00  |
| 74 S267 | 55,30  | MM 4416     | 56,50  | 81 LS97    | 17,60  |
| EF 9340 | 170,60 | MM 4516     | 99,40  | MI 8088    | 254,00 |
| EF 9341 | 105,00 | MM 5844     | 16,00  | MI 8212    | 14,80  |
| EF 9364 | 130,00 | MM 6116     | 34,80  | MI 8214    | 55,20  |
| EF 9365 | 495,00 | MM 6264 PMS | 156,00 | MI 8216    | 50,20  |
| EF 9366 | 495,00 | MM 6300     | 23,10  | MI 8224    | 58,80  |
| UPD 765 | 326,40 | MM 6402     | 96,00  | MI 8228    | 48,25  |
| ADC0804 | 63,50  | MM 6502     | 196,00 | MI 8237 A5 | 131,00 |
| ADC0808 | 156,00 | MM 6545     | 118,80 | MI 8238    | 30,80  |
| AY 1013 | 69,00  | MC 6502A    | 124,80 | INS8250    | 242,00 |
| AY 1015 | 93,60  | MC 6522A    | 107,50 | MI 8251    | 145,00 |
| AY 1050 | 114,00 | MC 6532A    | 145,00 | MI 8253    | 68,50  |
| MC 1372 | 54,70  | MM 6551     | 127,20 | MI 8255    | 46,20  |
| WD 1691 | 220,00 | MC 6674     | 117,60 | MI 8257    | 52,15  |
| FD 1771 | 225,00 | MC 6800     | 247,20 | MI 8259    | 58,20  |
| FD 1791 | 254,00 | MC 6801     | 175,20 | MI 8279    | 185,50 |
| FD 1793 | 398,00 | MC 6802     | 65,00  | MI 8284    | 73,90  |
| FD 1795 | 398,00 | MC 6809     | 119,40 | MI 8288    | 180,00 |
| BR 1841 | 198,00 | MC 6809B    | 125,00 | MC 6304    | 45,60  |
| MC 1840 | 32,00  | MC 6810     | 50,00  | MC 6502    | 252,00 |
| WD 2143 | 178,80 | MC 6821     | 26,00  | MC 6602    | 38,80  |
| AY 2513 | 127,00 | MC 6840     | 61,30  | AY 8910    | 144,00 |
| MM 2532 | 97,00  | MC 6844     | 116,60 | AY 8912    | 97,50  |
| LS 2538 | 49,80  | MC 6845     | 138,50 | FD 9216    | 129,60 |
| MM 2708 | 87,60  | MM 6846     | 69,60  | MC14411    | 155,90 |
| MM 2716 | 46,80  | MC 6850     | 26,50  | MC14412    | 178,00 |
| MM 2732 | 102,00 | MC 6860     | 172,50 | 27128      | 84,00  |
| MM 2764 | 155,90 | MC 6875     | 128,90 | 41256      | 98,00  |
| MC 3242 | 157,20 | MI 76116331 | 48,00  | Z80 CPU    | 72,00  |
| MC 3423 | 15,00  | AM 7910     | 360,00 | Z80 PIO    | 58,00  |
| MC 3459 | 25,20  | SCMP 600    | 210,00 | Z80 CTC    | 58,00  |
| MC 3470 | 85,50  | MI 8080     | 60,90  | Z80 DMA    | 190,00 |
| MC 3480 | 120,40 | MI 8085     | 91,80  | Z80 CIO    | 160,00 |

### CMOS

|      |       |      |       |         |        |
|------|-------|------|-------|---------|--------|
| 4000 | 2,80  | 4029 | 10,50 | 4081    | 7,20   |
| 4001 | 3,00  | 4030 | 5,20  | 4082    | 5,30   |
| 4002 | 3,30  | 4036 | 9,90  | 4083    | 3,00   |
| 4006 | 9,60  | 4040 | 9,90  | 4093    | 12,50  |
| 4007 | 4,20  | 4042 | 11,20 | 4164    | 17,00  |
| 4008 | 8,50  | 4044 | 7,20  | 4503    | 9,80   |
| 4009 | 3,90  | 4045 | 12,25 | 4510    | 13,20  |
| 4010 | 7,50  | 4047 | 7,80  | 4511    | 7,10   |
| 4011 | 3,80  | 4048 | 5,50  | 4512    | 10,60  |
| 4012 | 4,80  | 4049 | 5,40  | 4513    | 19,25  |
| 4013 | 7,20  | 4050 | 11,40 | 4514    | 20,60  |
| 4015 | 7,20  | 4051 | 10,50 | 4515    | 20,50  |
| 4016 | 6,50  | 4052 | 8,50  | 4516    | 10,50  |
| 4017 | 10,50 | 4053 | 8,75  | 4520    | 9,60   |
| 4018 | 7,20  | 4060 | 10,20 | 4526    | 5,50   |
| 4019 | 4,20  | 4066 | 7,40  | 4536    | 30,00  |
| 4020 | 9,50  | 4068 | 7,20  | 4538    | 16,80  |
| 4022 | 10,20 | 4069 | 5,40  | 4539    | 14,50  |
| 4023 | 4,40  | 4070 | 7,60  | 4553    | 42,20  |
| 4024 | 10,50 | 4071 | 4,50  | 4555    | 11,75  |
| 4025 | 4,25  | 4072 | 2,90  | 4575    | 39,60  |
| 4026 | 20,40 | 4073 | 4,20  | 4584    | 8,50   |
| 4027 | 6,10  | 4075 | 5,10  | 4585    | 13,80  |
| 4028 | 8,50  | 4078 | 4,30  | 145-151 | 187,00 |

## - PENTA COMPOSANTS PENTA - COMPOS

### LINEAIRES

|          |        |            |        |             |        |
|----------|--------|------------|--------|-------------|--------|
| 78 P 05  | 144,00 | UAA 1003-3 | 150,00 | CA 3162     | 86,40  |
| AD1 NOS  | 115,20 | UAA1003-3  | 150,00 | LA 3300     | 32,10  |
| MF10     | 48,90  | UAA1003-3  | 150,00 | MC 3301     | 8,50   |
| 11 C 90  | 189,00 | UAA1003-3  | 150,00 | MC 3302     | 8,40   |
| 95 H 90  | 99,40  | UAA1003-3  | 150,00 | MC 3403     | 10,80  |
| 78 H 12  | 128,00 | UAA1003-3  | 150,00 | TMS374      | 162,00 |
| AD1 197  | 124,80 | UAA1003-3  | 150,00 | LA 3309     | 11,50  |
| SO 41 P  | 19,20  | UAA1003-3  | 150,00 | UAA4000     | 70,80  |
| SO 42 P  | 22,50  | UAA1003-3  | 150,00 | MC 4024     | 80,40  |
| TL 071   | 9,00   | UAA1003-3  | 150,00 | MC 4044     | 74,40  |
| TL 072   | 11,90  | UAA1003-3  | 150,00 | LA 4100     | 14,50  |
| TL 074   | 18,50  | UAA1003-3  | 150,00 | LA 4102     | 15,60  |
| TL 081   | 10,80  | UAA1003-3  | 150,00 | XR 4136     | 23,50  |
| TL 082   | 11,40  | UAA1003-3  | 150,00 | MC 1312     | 24,50  |
| TL 084   | 19,50  | UAA1003-3  | 150,00 | LA 4400     | 47,20  |
| LD 114   | 142,00 | UAA1003-3  | 150,00 | LA 4422     | 24,50  |
| LD 120   | 38,50  | UAA1003-3  | 150,00 | LA 4430     | 28,50  |
| UAA 170  | 34,80  | UAA1003-3  | 150,00 | MC 1408     | 38,40  |
| UAA 180  | 28,80  | UAA1003-3  | 150,00 | MC 1437     | 12,50  |
| L 200    | 13,20  | UAA1003-3  | 150,00 | ME 5532     | 50,40  |
| CRF 200  | 39,60  | UAA1003-3  | 150,00 | TEA5620     | 43,20  |
| SFC 200  | 46,20  | UAA1003-3  | 150,00 | MC 1330     | 28,80  |
| XR 210   | 69,50  | UAA1003-3  | 150,00 | ICM 7224    | 205,00 |
| LF 351   | 10,80  | UAA1003-3  | 150,00 | ICM 7226    | 396,00 |
| LF 353   | 7,80   | UAA1003-3  | 150,00 | ICM 7555    | 21,80  |
| LF 356   | 11,40  | UAA1003-3  | 150,00 | MECA 8000   | 157,00 |
| LF 357   | 15,40  | UAA1003-3  | 150,00 | MD 8002     | 48,00  |
| TL 431   | 9,00   | UAA1003-3  | 150,00 | ICL 8038    | 105,70 |
| UIC 575  | 18,25  | UAA1003-3  | 150,00 | AY 3850     | 54,00  |
| SABO520  | 47,25  | UAA1003-3  | 150,00 | AY 3860     | 162,00 |
| NE 529   | 28,30  | UAA1003-3  | 150,00 | UAA 9368    | 63,60  |
| NE 556   | 16,80  | UAA1003-3  | 150,00 | UAA 95 H 90 | 99,40  |
| NE 558   | 37,70  | UAA1003-3  | 150,00 | UAA 95 H 90 | 99,40  |
| NE 570   | 52,80  | UAA1003-3  | 150,00 | UAA 95 H 90 | 99,40  |
| UIC 575  | 18,25  | UAA1003-3  | 150,00 | UAA 95 H 90 | 99,40  |
| SABO500  | 49,00  | UAA1003-3  | 150,00 | UAA 95 H 90 | 99,40  |
| LM 710   | 12,90  | UAA1003-3  | 150,00 | UAA 95 H 90 | 99,40  |
| TMS 1000 | 80,60  | UAA1003-3  | 150,00 | UAA 95 H 90 | 99,40  |

|         |       |         |       |         |       |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| TBA120S | 9,90  | TBA790  | 18,20 | TDA1042 | 32,40 |
| TBA120T | 9,90  | TAA790  | 19,20 | TDA1046 | 38,50 |
| TBA160  | 25,30 | TBA800  | 12,00 | TDA1054 | 15,50 |
| TBA231  | 12,00 | TBA810  | 12,00 | TDA1151 | 10,80 |
| TBA240  | 23,80 | TBA820  | 8,50  | TDA1200 | 36,40 |
| TBA400  | 18,00 | TBA830  | 10,80 | TDA2002 | 15,80 |
| TCA420  | 23,50 | TAA861  | 17,30 | TDA2003 | 17,00 |
| TCA440  | 23,70 | TAA861  | 17,30 | TDA2004 | 45,00 |
| TAA550  | 5,90  | TCA920  | 6,50  | TDA2030 | 18,50 |
| TBA570  | 14,40 | TAA920  | 13,80 | TDA2030 | 15,00 |
| TAA611  | 11,50 | TCA940  | 15,80 | TDA2542 | 18,80 |
| TAA621  | 16,80 | TAA950  | 25,80 | TDA2593 | 26,60 |
| TCA650  | 45,10 | TCA965  | 29,25 | TDA3300 | 69,50 |
| TBA651  | 16,20 | TAA970  | 59,20 | TDA3560 | 68,40 |
| TCA660  | 45,10 | TDA1002 | 16,80 | TDA3590 | 69,60 |
| TCA661  | 15,80 | TDA1004 | 28,50 | TCA4500 | 40,20 |
| TCA670  | 28,70 | TAA1009 | 12,60 | TDA5000 | 45,80 |
| TCA730  | 28,70 | TAA1009 | 12,60 | TDA7000 | 22,00 |
| TCA740  | 45,40 | TDA1034 | 20,00 | TAT313  | 21,10 |
| TCA750  | 27,60 | TDA1035 | 28,60 | TDA9400 | 48,50 |
| TCA760  | 20,80 | TDA1037 | 19,00 | TDA9513 | 48,50 |



## SPEED VERO FRANCE

**Une méthode ultra moderne de vente par correspondance, pour l'amateur comme pour le professionnel**

Voici quelques mois, la société anglaise BICC-VERO ELECTRONICS LIMITED, forte d'une expérience déjà élargie à l'Autriche en 1980, lançait, sous l'appellation VEROSPEED-FRANCE, une nouvelle filiale implantée à Beauvais.

Comme ses aînées, VEROSPEED-FRANCE se consacre à la vente par correspondance de composants et de matériels divers pour l'électronique. Son originalité, et l'intérêt qu'on lui portera, tiennent à la qualité des services rendus : un catalogue (gratuit) remarquablement bien conçu ; une gestion informatisée (consultation des stocks en temps réel) garantissant la rapidité de livraison ; et des prix — sans limitation inférieure du montant de la commande ! — fort intéressants.

### Le catalogue : un véritable outil de travail

Grand format (21 x 29,7 cm), présentation luxueuse, le catalogue comporte 600 pages de description détaillée des 3 200 produits tenus en stock ; il est édité deux fois par an... et envoyé gratuitement sur simple demande.

On y trouve visible d'un seul coup d'œil et renvoyant instantanément aux grandes rubriques par sa numérotation, un classement en catégories essentielles, des matériels proposés. Un index alphabétique détaillé permet la recherche de tel ou tel produit précis. Pour chacun de ceux-ci, le descriptif, fournissant toutes les spécifications techniques, est accompagné de photographies et, éventuellement, de dessins.

Notons enfin la présence d'un encart cartonné, comportant deux bons de commande adressés, en

format carte postale, qu'il ne reste plus qu'à compléter et à expédier.

### Une gestion moderne, pour des livraisons rapides

L'informatisation de ses services permet, à la société VEROSPEED, de contrôler en temps réel l'état des

stocks sur écran vidéo, donc de répondre instantanément à toute commande, d'établir aussitôt la facturation (celle-ci comprend tous les frais de port et d'emballage), et d'assurer la livraison dans des délais extrêmement brefs : en moyenne, une heure et demie après la commande !

**Interrupteurs et commutateurs**

**Commutateur simple**  
Lodin

Decoupe de panneau 10 mm

Contact réglé à 150 mV 250V avec tôle ajustable. 12 positions main/arrière. Corps en nylon rempli de fibre de verre à contact en laiton plaqué argent. Durée de vie minimum > 10000 cycles.

Axe bien de diamètre 30 mm de 1000 avec une au point de 30°  
Double la serrure M10 x 0,75 mm

| Type                | Code      | Unité | Prix 1-49 | Prix 50+ |
|---------------------|-----------|-------|-----------|----------|
| Unipolaire 12 voies | 63-25821K |       | 8,45      | 7,90     |
| Bipolaire 6 voies   | 63-25822F |       | 8,45      | 7,90     |
| Triolaire 4 voies   | 63-25823B |       | 8,45      | 7,90     |
| Quadrilaire 3 voies | 63-25824J |       | 8,45      | 7,90     |

**Types repos avant travail**

| Type                | Code      | Unité | Prix 1-49 | Prix 50+ |
|---------------------|-----------|-------|-----------|----------|
| Unipolaire 12 voies | 63-25839F |       | 8,45      | 7,90     |
| Bipolaire 6 voies   | 63-25840D |       | 8,45      | 7,90     |
| Triolaire 4 voies   | 63-25841L |       | 8,45      | 7,90     |
| Quadrilaire 3 voies | 63-25842D |       | 8,45      | 7,90     |

**Commutateurs de sécurité à verrouillage par clef**  
Lodin

Decoupe de panneau 19,0 mm

Ce commutateur à clef CKL comporte un verrouillage Super-lock de Loden and Fletcher. Il s'agit d'un dispositif de verrouillage de grande sécurité à clef à double action. Toute la combinaison doit être déverrouillée pour être verrouillée. Le mécanisme de verrouillage des deux sens du commutateur se trouve à l'intérieur de la plaque de montage. Le verrouillage des deux sens du commutateur est assuré par deux pièces de montage d'un modèle de positionnement précis pour les deux pièces de montage. Les deux sens du commutateur sont de type repos avant travail. Les verrouillages sont à souder.

En laiton plaqué argent

Contact : 300V c.a.  
Tension de service : 1000V  
Tension d'essai : 1500V c.a. 250V c.a.  
Courant réglé à : > 25 000 mA  
Résistance d'isolation : < 10 mΩ  
Résistance de contact : < 10 mΩ  
Durée de vie minimum : > 10000 manœuvres

**Type CKL 6004**  
Bipolaire 2 positions, angle de rotation 90°  
Clef assortie dans les deux positions - toutes les clefs sont différentes

**Type CKL 6014**  
Unipolaire 3 positions, angle de rotation 180°  
Clef assortie dans toutes les positions - toutes les clefs sont différentes

| Type     | Code      | Unité | Prix 1-9 | Prix 10-49 | Prix 50+ |
|----------|-----------|-------|----------|------------|----------|
| CKL 6004 | 63-25843K |       | 33,30    | 30,10      | 27,65    |
| CKL 6014 | 63-25845F |       | 33,30    | 30,10      | 27,65    |

**Interrupteurs DIL**  
Erg

Cette série d'interrupteurs à 440 cycles pour répondre aux conditions requises par la norme BS 6855 et par les essais d'endurance de la norme BS 6855 Section 2.1. Ces interrupteurs sont à action manuelle et de couleur, à dessin et à base thermiquement protégée pour brasser à la vapeur et nettoyage au solvant.

Qualification de contact : 100V c.a. 5A  
Sans contact : 10V à 100V  
A commutation : 10V à 100V  
10V à 100V  
10V à 100V

Résistance de contact : 10mΩ  
Maximum 20mΩ  
à 100V c.a. minimum 100GΩ  
Résistance d'isolation : Type 30 000 manœuvres repos/travail  
Vie (sans charge prévue)

**Interrupteurs SDS unipolaires à une direction marche/arrêt - Série 023**  
Erg


| Type       | Longueur | Inter-rupteurs | Code      | Unité | Prix 1-9 | Prix 10+ |
|------------|----------|----------------|-----------|-------|----------|----------|
| SDS 2-023  | 7 mm     | 2              | 63-25827H |       | 9,90     | 8,90     |
| SDS 4-023  | 12 mm    | 4              | 63-25828D |       | 13,25    | 11,90    |
| SDS 6-023  | 17 mm    | 6              | 63-25829B |       | 16,10    | 15,30    |
| SDS 8-023  | 22 mm    | 8              | 63-25830J |       | 22,20    | 20,00    |
| SDS 10-023 | 27 mm    | 10             | 63-25831E |       | 27,50    | 24,75    |

**Interrupteur - inverseur unipolaire à deux directions lié à plaque de circuits imprimés - Série 023**  
Erg

| Type      | Longueur | Inter-rupteurs | Code      | Unité | Prix 1-9 | Prix 10+ |
|-----------|----------|----------------|-----------|-------|----------|----------|
| SDC 1-023 | 7 mm     | 2              | 63-26785B |       | 9,90     | 8,90     |
| SDC 2-023 | 12 mm    | 4              | 63-26786J |       | 13,70    | 14,15    |
| SDC 3-023 | 17 mm    | 6              | 63-26787E |       | 21,20    | 19,10    |
| SDC 4-023 | 22 mm    | 8              | 63-26788A |       | 26,85    | 23,90    |
| SDC 5-023 | 27 mm    | 10             | 63-26789H |       | 32,30    | 29,10    |

**44.84.72.72**



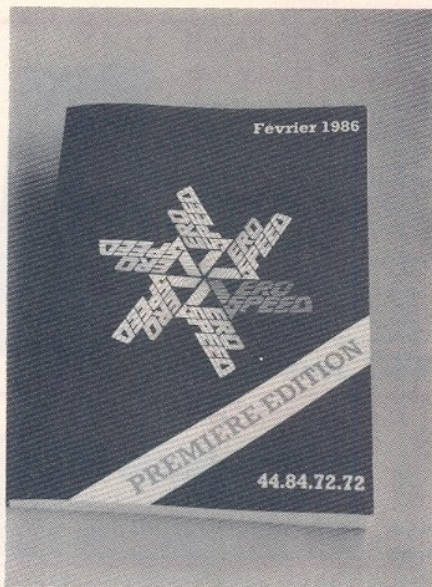

Pour l'utilisateur, trois méthodes sont exploitables :

- par téléphone, il entre en rapport avec le service commercial, et l'expédition est immédiate.
- par le télex, avec la même rapidité.
- par la poste, l'expédition intervenant par retour du courrier.

## 3200 produits en stock

VEROSPEED FRANCE distribue les composants passifs, et l'outillage. Nous ne pouvons naturellement, ici, donner qu'un très bref aperçu du contenu. Citons pourtant les accumulateurs et les piles, de nombreux modèles d'alimentations (jusqu'à 750 watts) et de convertis-

seurs, tout le câblage (fils, câbles, cartes et accessoires), les composants électromécaniques (interrupteurs, commutateurs, roues codeuses, relais...), les composants passifs (résistances, potentiomètres, condensateurs, transformateurs...), tout pour la mise en boîte (chassis, coffrets) et la dissipation thermique (radiateurs, ventilateurs) ; également, l'outillage et le matériel de dessin.

## Pour le professionnel, mais pour l'amateur aussi

VEROSPEED-FRANCE se fait une fierté de ne pénaliser aucun client, et conserve les mêmes prix pour les plus petites commandes (attention, évidemment, à l'emballage et au port) que pour les quantités importantes, il n'y a pas de minimum de facturation. Voici une politique courageuse, et qui ouvre ce mode de distribution moderne à l'amateur isolé, souffrant trop souvent de difficultés d'approvisionnement. VEROSPEED, rue de l'Industrie - ZAC de Ther - 60006 Beauvais. Tél. : 44.84.72.72. Télex : 145 145.

## Avis à nos lecteurs

En consultant ce numéro ou tout simplement le sommaire, nos lecteurs s'apercevront qu'il manque les suites des circuits imprimés et du transistormètre programmable.

Nous avons eu quelques déboires en fabrication qui nous ont obligés à repousser ces deux articles dans notre numéro de juillet.

Nous sommes certains de votre compréhension qui ne nous évite toutefois pas de vous présenter nos excuses pour ce contretemps.

Mieux vaut retarder un sujet que mal le publier.

### Interrupteurs dual-in-line - Bas profil

Interrupteurs dual in-line à commande latérale, conçus pour être empilés dans un boîtier, compatibles avec les circuits imprimés à 254 pins, ils disposent d'un interrupteur à actionnement silencieux par une tige métallique. Les contacts sont protégés par une gaine en plastique. Les contacts sont protégés par une gaine en plastique. Les contacts sont protégés par une gaine en plastique.

| Mors No. | Fonction | Code      | Unité | Prix  | Prix  | Prix  |
|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 25146NAH | On-Off   | 63-38256D | 1-24  | 25-49 | 50+   |       |
| 25149NAH | On-Off   | 63-38257L | 1-24  | 10-30 | 10-30 | 10-30 |

### Interrupteurs et commutateurs

#### Bipolaire, à glissière haute

| Mors No. | Fonction | Code      | Unité | Prix  | Prix  | Prix  |
|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 25146NAH | On-Off   | 63-38256D | 1-24  | 25-49 | 50+   |       |
| 25149NAH | On-Off   | 63-38257L | 1-24  | 10-30 | 10-30 | 10-30 |

#### Unipolaire, à glissière latérale

| Mors No. | Fonction | Code      | Unité | Prix  | Prix  | Prix  |
|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 25146NAH | On-Off   | 63-38256D | 1-24  | 25-49 | 50+   |       |
| 25149NAH | On-Off   | 63-38257L | 1-24  | 10-30 | 10-30 | 10-30 |

#### Bipolaire, à glissière latérale

| Mors No. | Fonction | Code      | Unité | Prix  | Prix  | Prix  |
|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 25146NAH | On-Off   | 63-38256D | 1-24  | 25-49 | 50+   |       |
| 25149NAH | On-Off   | 63-38257L | 1-24  | 10-30 | 10-30 | 10-30 |

### Inverseurs à glissières sur plaquette de circuits imprimés Série 25000

Inverseurs à actionnement à glissière et action latérale, conçus pour être empilés dans un boîtier, compatibles avec les circuits imprimés à 254 pins, ils disposent d'un interrupteur à actionnement silencieux par une tige métallique. Les contacts sont protégés par une gaine en plastique. Les contacts sont protégés par une gaine en plastique.

| Mors No. | Fonction | Code      | Unité | Prix  | Prix  | Prix  |
|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 25146NAH | On-Off   | 63-38256D | 1-24  | 25-49 | 50+   |       |
| 25149NAH | On-Off   | 63-38257L | 1-24  | 10-30 | 10-30 | 10-30 |

### Interrupteurs microminiatures à bouton Série 9500

Interrupteurs microminiatures à bouton, conçus pour être empilés dans un boîtier, compatibles avec les circuits imprimés à 254 pins, ils disposent d'un interrupteur à actionnement silencieux par une tige métallique. Les contacts sont protégés par une gaine en plastique. Les contacts sont protégés par une gaine en plastique.

| Mors No. | Fonction | Code      | Unité | Prix  | Prix  | Prix  |
|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 9533CD   | On-Off   | 63-38256D | 1-24  | 25-49 | 50+   |       |
| 9572ELX  | On-Off   | 63-38257L | 1-24  | 10-30 | 10-30 | 10-30 |



# Selectronic


VENTE PAR CORRESPONDANCE :

11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE - Tél. 20.55.98.98

TARIF AU  
01/06/86

## UN APERÇU DE NOS KITS LES PLUS VENDUS
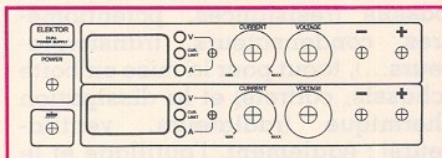
### DOUBLE ALIMENTATION DE LABORATOIRE "SUPER COMPACTE"



Grâce à un tout nouveau concept, cette alimentation se distingue par une limitation de dissipation astucieuse qui lui permet de se loger dans un boîtier de faible dimensions.


#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- 2 sections indépendantes réglables : de 0 à 20 V - de 0 à 1,25 A.
- Totalement protégée contre les courts-circuits.
- Affichage digital LED sur chaque voie de la tension ou du courant de sortie.
- Dimension du boîtier (hors dissipateur) : 215 x 81 x 166 mm

LE KIT : Il est fourni avec transfo spécial, contre face avant percée, face avant sérigraphiée, blindage, composants et accessoires, etc...

LE KIT ALIMENTATION DOUBLE... 112.6455 1 695,00 F
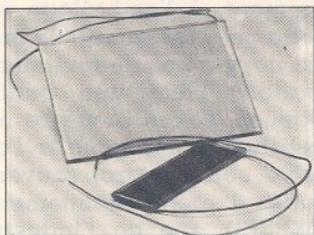
## SELECTRONIC DISTRIBUE LES PHOTOPILES SOLEMS AU SILICIUM AMORPHE



- Une source de tension bien adaptée à l'électronique moderne
  - Très bonne linéarité du courant avec l'éclairement (du clair de lune au plein soleil)
  - Une sensibilité spectrale voisine de celle de l'œil
- EN STOCK : 2 modules unitaires sont disponibles :
- 05/048/016/C : 28 v/30 uA pour 1000 Lux.
  - 12/064/048/C : 16 v/150 uA pour 1000 Lux.
- La photopile type 05... 112.5601 25,00 F
- La photopile type 12... 112.5602 77,50 F
- Documentation détaillée sur simple demande.

## ALLUMAGE ELECTRONIQUE HAUTE ENERGIE

Notre système utilise les circuits les plus récents développés par les américains en électronique automobile. Son principal avantage réside dans l'exploitation maximale des possibilités de la bobine d'allumage. Energie constante et "DWEELL" ajusté automatiquement à tous les régimes.

- Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue - Réduction de consommation - Boîtier compact - Idéal pour auto-moto-bateau, etc...
- Documentation détaillée sur simple demande.

- Le kit complet, fourni avec bobine d'allumage spéciale IGNITRON... 112.1595 520,00 F

- Le kit IGNITRON seul... 112.1592 349,50 F

Bougie LODGE spéciale pour allumage électronique. Durée de vie très élevée.

(Préciser le type exact du véhicule)... 112.6055 33,00 F

\* Version montée en ordre de marche disponible (nous consulter).

Vu dans ELECTRONIQUE PRATIQUE N° 92

## TEST-AUTO


1<sup>er</sup> MULTIMÈTRE DIGITAL EN KIT POUR LE CONTRÔLE ET LA MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES

#### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Affichage LCD 3 1/2 digits
- Mesure des tensions : 10 mV à 200 V en 2 gammes
- Mesure des courants : 10 mA à 20 A
- Mesure des résistances : 0,1 Ω à 20 kΩ en 2 gammes
- Compte-tours : de 10 à 7000 tr/mn
- Angle de came : (DWEELL) de 0,1° à 90°

Notre kit complet comprend tout le matériel électronique, circuit imprimé, coffret avec face avant sérigraphiée et percée, supports de circuits intégrés, douilles et accessoires...

Le kit complet... 112.1499 569,00 F

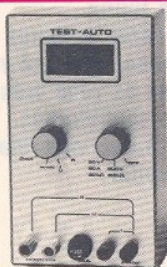

## HORLOGE A SIGNAUX HORAIRES CODÉS (FRANCE INTER)

NOUVELLE VERSION : - Accordée sur la nouvelle fréquence de France Inter (162,000 kHz) - Compatible avec le nouveau code d'informations (qui sera mis en place de façon définitive le 11/02/87)

- Récepteur sans mise au point.

Le CHRONOPROCESSEUR est une horloge programmable de conception, de performances et de précision exceptionnelles.

Résumé de ses possibilités : - Réception de signaux horaires codés calibrés sur l'horloge atomique de l'émetteur de FRANCE INTER G.O. (Stabilité : 10<sup>-12</sup> s. par jour) - Affichage : les signaux permettent d'afficher en permanence : heures, minutes et secondes, le jour de la semaine. Une touche spéciale donne l'affichage du mois et de l'année en cours - Mise à l'heure : AUTOMATIQUE y compris lors des changements d'heure d'été

- et ce, dès la mise sous tension ou après une coupure de courant

- Programmation : 4 sorties indépendantes programmables.

Notre kit est fourni avec ACCUS DE SAUVEGARDE de la programmation et tôle avec face avant percée et sérigraphie, circuits imprimés (dont un double face à trous métallisés), accessoires, etc. Dimensions : 200 x 80 x 130 mm

- LE KIT CHRONOPROCESSEUR PROFESSIONNEL (avec nouveau décodeur) complet avec tôle... 112.6469 1990,00 F

- LE KIT DU RÉCEPTEUR-DÉCODEUR SEUL... 112.6470 1200,00 F

EN PRÉPARATION : - Module d'affichage géant visualisant toutes les informations contenues dans les signaux horaires - Interface V 24

Notice détaillée concernant le CHRONOPROCESSEUR sur simple demande.

## BUFFER MULTIFONCTIONS INTELLIGENT (SPOOLER 64 K)

N'IMMOBILISEZ PLUS VOTRE ORDINATEUR PENDANT L'IMPRESSION GRACE AU SPOOLER 64 K

A présent vous pouvez mettre à profit le temps d'impression en temps de travail

Photo du prototype



#### CARACTÉRISTIQUES

##### TECHNIQUES :

- Mode de transmission : Parallèle
- Processeur : Z80
- Taille du branchement correct de l'imprimante par émission d'un texte clé.
- Possibilité de suppression des espaces (listings).
- Mode page par page (impression de feuilles volantes).
- Possibilité de répétition du contenu du buffer (100 fois maximum).
- Possibilité d'impression de chaque page en plusieurs exemplaires, page par page.
- Possibilité de définir, par interrupteurs DIL, le nombre de lignes par page (n'importe quelle valeur comprise entre 31 et 93).
- Remise à zéro matérielle.

LE KIT : Il comprend tout le matériel nécessaire y compris la mémoire programmée, fils en nappe, connecteurs, boîtier pupitre, cordon secteur tripolaire, accessoires, etc...

LE KIT COMPLET... 112.6432 1 275,00 F

EN OPTION :

KIT CONVERTISSEUR SERIE/PARALLÈLE BIDIRECTIONNEL (EPS 84078)


Fourni avec connecteurs RS 232 et CENTRONICS, accessoires, etc.

LE KIT COMPLET (SANS BOÎTIER)... 112.6462 749,50 F

## UN VÉRITABLE LABORATOIRE DANS VOTRE POCHE !

## LE MULTIMÈTRE DIGITAL (4000 POINTS) A MICROPROCESSEUR

## MARCO POLO PANTEC

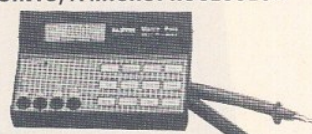

#### 1) GAMMES DE MESURE :

- VOLTMÈTRE : continu : de 100 uV à 1000 V alternatif : de 1 mV à 750 V
- AMPÈRÈMÈTRE : continu et alternatif : de 1 mA à 10 A
- OHMMÈTRE : de 0,1 Ω à 40 MΩ
- TESTEUR DE CONTINUITÉ par signal sonore (buzzer)
- FRÉQUENCÈMÈTRE : - de 20 à 950 Hz - amplitude du signal : 2 à 750 V - résolution : 0,1 Hz

#### 2) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Affichage : LCD 4000 points + Barregraphe analogique 16 segments
  - Indication des symboles et des fonctions sélectionnées
  - Indication lumineuse d'épuisement de batterie
  - Sélection des calibres : dans la fonction choisie, changement de gamme automatique ou manuel
  - Mémoire : permet de mémoriser jusqu'à 3 valeurs de mesure avec leur symbole
  - Dimensions : 130 x 100 x 20 mm
  - Alimentation : Pile 9 v alcaline (200 heures d'autonomie)
- SPLÉNDIDE DOCUMENTATION GRATUITE EN COULEURS SUR SIMPLE DEMANDE.
- Le multimètre MARCO POLO (Fourni avec étui et cordons)... 112.6476 1535,00 F

## PROMO DU MOIS CAPACIMÈTRE CM 200

Capacimètre digital (3 1/2 digits) de haute qualité.

- Affichage à cristaux liquides 13 mm

- 8 gammes de mesure de 1 pF à 2000 uF

- Correction de zéro (Compensation des cordons de mesure)

- Précision : ± 0,5 % jusqu'à 200 uF ± 1 % au-delà

- Mesure :

- par pincettes pour condensateurs au pas de 7,5 mm à 27,5 mm


- par mini cordons de mesure

- Alimentation : pile ou accu 9 v

- Dimensions : 90 x 180 x 38 mm

Le capacimètre... 20.6479 699,00 F

PRIX PROMO

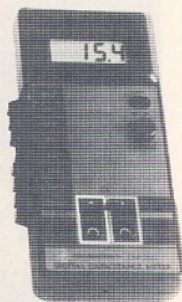

## FRÉQUENCÈMÈTRE A uP - 1,2 GHz

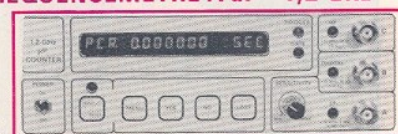


Photo du prototype

Ce fréquencesmètre en kit, unique sur le marché, permet au technicien et à l'amateur d'accéder enfin à des performances et un agrément d'utilisation dignes d'un matériel professionnel bien plus onéreux. Son câblage, simplifié à l'extrême, ne présente aucune difficulté. (Utilisation de circuits double-face à trous métallisés). Ce kit bénéficie du nouveau prescaler très sensible.

Caractéristiques techniques :

GAMMES DE MESURES : - Fréquences : de 0,01 Hz à 1,2 GHz - Périodes : de 10 ns à 100 s - Impulsions : de 100 ns à 100 s - Comptage : 0 à 10<sup>9</sup> impulsions

SENSIBILITÉ : Entrée B.F. : 10 mV eff. (Z = 2 MΩ) - Entrée digitale : niveau TTL ou C-MOS (Z = 25 kΩ) - Entrée H.F. : 10 mV eff. jusqu'à 900 MHz - 25 mV eff. de 900 à 1200 MHz

TECHNOLOGIE : - uP : 6502 - AUTO-TEST - AUTO-RANGING (Commutation automatique de gammes) - Résolution : 6 ou 7 digits au choix - Affichage : alphanumérique fluorescent à 16 digits - Choix de la mesure : Par MENU (dialogue avec l'utilisateur).

BASE DE TEMPS : Au choix :

1) Soit oscillateur hybride intégré de précision, de stabilité ± 10 ppm entre 0 et 70 °C (version de base)

2) Soit oscillateur à quartz contrôlé en température (TCXO) ultra-précis, de stabilité meilleure que ± 1 ppm entre 0 et 70 °C

DIMENSIONS : 215 x 81 x 166 mm

LE KIT : Il est fourni avec : - Circuits imprimés double-face à trous métallisés et sérigraphiés

- Composants professionnels, transfo spécial d'alimentation, et mémoire programmée - Supports "TULIPE" - Connecteurs et câbles en nappe - Face avant sérigraphiée avec clavier de contrôle

intégré - Coffret avec contre-face avant percée - Filtre secteur - Boîtier blindé pour la tête H.F.

LE KIT COMPLET 1,2 GHz avec oscillateur hybride intégré... 112.6349 2750,00 F

EN OPTION : oscillateur de référence TCXO 1 ppm... 112.5520 699,00 F

## KIT ANALYSEUR LOGIQUE

Si vous possédez 1 oscilloscope, ce montage très sophistiqué vous permettra de visualiser jusqu'à 8 signaux digitaux simultanés, de le transformer en oscilloscope à mémoire et ce à un prix très abordable.

Caractéristiques générales : - Permet l'échantillonnage de 8 lignes de données de 256 états logiques. - Horloge interne 4 MHz. - Un curseur permet de pointer sur l'écran un mot logique de 8 bits. - L'extension mémoire permet de mémoriser des signaux analogiques. - Compatible TTL, TTL-LS, C-MOS.

LE KIT, Il comprend : - l'analyseur logique - l'extension mémoire - les tampons d'entrée pour circuits C-MOS.

Kit complet avec circuits imprimés, alimentations et accessoires (sans coffret ni face avant)... 112.6061 2450,00 F

EN OPTION : Rack ET 38/13 fourni avec poignée et face avant percée et sérigraphiée... 112.6453 450,00 F



## Module de synchronisation et de comptage de lignes



**D**ANS un précédent numéro nous avons décrit un module de synchronisation pour signaux TV qui était équipé d'un TDA 2571 (plus fabriqué) ou TDA 3571B. Un boîtier 4538 suffisait pour assurer la détection de la trame impaire et caler le retard du balayage. Nous avons opté pour une solution simple, en ne mettant en jeu qu'un faible nombre de composants, et signalé qu'une version plus élaborée pouvait être envisagée.

Dans cette première version le retard varie continûment en agissant sur la durée de l'impulsion de sortie d'un monostable via un potentiomètre multitour ou deux potentiomètres classiques : un réglage grossier et un vernier. Nous avions signalé qu'il était possible, moyennant l'augmentation du nombre de circuits et donc de la complexité, d'imaginer un système de comptage et de visualiser avec précision et stabilité une ligne particulière ; en affichant par exemple son numéro.

Programmation du numéro de ligne implique l'existence d'une information d'entrée correspondant au numéro de la ligne : 1 à 625. Dans la première version seul le coût avait guidé notre choix, clavier ou bloc de roues codeuses d'un coût prohibitif étaient éliminés.

Vous avez été nombreux à nous demander un schéma pour cette application. Avec cet article nous espérons que vous serez satisfaits. Phénomène curieux : la première réalisation était simple, peut-être trop, elle a été parfaitement assimilée et les résultats concluants. Ces premiers résultats vous ont visiblement encouragé à aller plus avant en réclamant une version plus performante, plus complexe et évidemment plus coûteuse ; faut-il en conclure que le même sujet doit comporter systématiquement deux réalisations de difficulté différente : une première sommaire et une seconde plus complexe, ce n'est pas sûr et certainement pas valable dans tous les cas. Mais c'est sans nul doute le moyen idéal pour progresser rapidement et nous retiendrons cette leçon pour l'avenir.



Pour alléger au maximum cet article nous ne reviendrons pas sur la nécessité de la reconnaissance trame et du circuit jungle associé. Les lecteurs intéressés se reporteront au numéro 453 de Radio Plans.

Dans ce précédent numéro, on trouvera tous les éléments théoriques aboutissant à la conception du schéma dans l'une ou l'autre des versions : monostable ou système à compteur. Allons donc droit au but en découvrant le schéma de principe du système à compteur.

## Schéma de principe

Le schéma de principe est représenté à la figure 1. On y retrouve bien sûr le TDA 3571 associé aux composants périphériques tel que le conseille le fabricant : RTC. Si la synchronisation s'avère difficile, le circuit peut être commuté en mode VCR en connectant une résistance de 1 k $\Omega$  entre les bornes 12 et 14.

Pour mémoire, on dispose des trois signaux utiles suivants, tous en logique positive, niveau 1 équivalent à une tension supérieure à 10 V :

borne 1 : synchro trame  $t = 170 \mu s$ ,  $T = 20 ms$

borne 8 : synchro ligne  $t = 34 \mu s$ ,  $T = 64 \mu s$

borne 15 : impulsion sandcastle  $t = 9,2 \mu s$ ,  $T = 64 \mu s$

avec un niveau logique 1 voisin de 4,5 V et en superposition,  $t = 3,6 \mu s$ ,  $T = 64 \mu s$  avec un niveau logique 1 voisin de 9 V.

Les relations de phase entre les divers signaux sont indiqués sur le diagramme des temps de la figure 2.

## Fonctionnement du système

Pour l'explication relative au fonctionnement du système, on pourra s'aider du diagramme des temps de la figure 3. Une bascule D-IC<sub>2</sub> - recevant les tops de synchro ligne et synchro trame isole trame paire et trame impaire. A la sortie Q de IC<sub>2</sub> le niveau est haut pendant la trame impaire et bas pendant la trame paire. Le front montant de la sortie Q est isolé par une cellule RC : R<sub>16</sub>, C<sub>17</sub> et après remise en forme par deux des six inverseurs contenus dans IC<sub>3</sub> on dispose d'une impulsion positive large de 1,2  $\mu s$ .

Cette impulsion est envoyée vers toutes les entrées preset, préposi-

tionnement des compteurs IC<sub>4</sub> à IC<sub>6</sub>. IC<sub>6</sub> et IC<sub>4</sub> correspondant respectivement aux digits les plus et moins significatifs.

Le comptage ligne ne peut s'effectuer à partir de l'impulsion de synchro ligne, le front descendant étant situé 0,9  $\mu s$  après le front montant de l'impulsion de synchronisation ligne contenu dans le signal vidéocomposite. Les compteurs sont en outre activés par un front montant.

Pour une ligne particulière, on cherche à visualiser l'impulsion de synchronisation précédente et la ligne complète, ce qui peut parfaitement être réalisé avec une vitesse de balayage de 10  $\mu s$ /division et une largeur d'écran habituelle de 10 divisions.

Pour que le balayage débute effectivement avec le front descendant de l'impulsion de synchro ligne du signal vidéocomposite, le compteur doit être activé par le front montant de l'impulsion sandcastle dont l'amplitude est voisine de 4,5 V.

La mise au niveau standard 0 - + 12 V de cette impulsion aux niveaux 0, 4,5 V est assurée par une

porte inverseuse polarisée à environ la moitié de la tension d'alimentation. Le condensateur C<sub>20</sub> assure la liaison. A la broche 8 de IC<sub>3</sub>, on récupère un signal standard  $t = 9,2 \mu s$ ,  $T = 64 \mu s$ , en phase avec la synchro ligne. Ces impulsions sont utilisables par les compteurs IC<sub>4</sub> à IC<sub>6</sub>.

Imaginons que ces compteurs soient prépositionnés à N = 017, ce qui signifie que l'on désire visualiser la ligne test 17. Au début de la trame impaire, le compteur est prépositionné à 17. Puis à chaque ligne, les compteurs sont décrémentés 17, 16, 15, ... 1, jusqu'à zéro. L'impulsion fin de comptage apparaît à la borne 7 de IC<sub>6</sub> lorsque le contenu de tous les compteurs est nul et donc lorsque 17 lignes ont été comptées. Si l'information comptage terminé, disponible à la broche 7 de IC<sub>6</sub> est employée en guise de signal de synchronisation pour l'oscilloscope, on visualise la dix huitième ligne et non la dix septième comme prévu. Il faut anticiper l'apparition de cette impulsion.

Le meilleur moyen consiste à ajouter artificiellement une impulsion supplémentaire juste après le

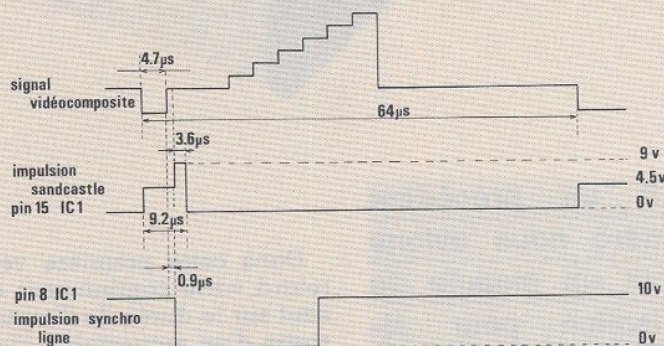


Figure 2 : diagramme des temps ligne + sandcastle


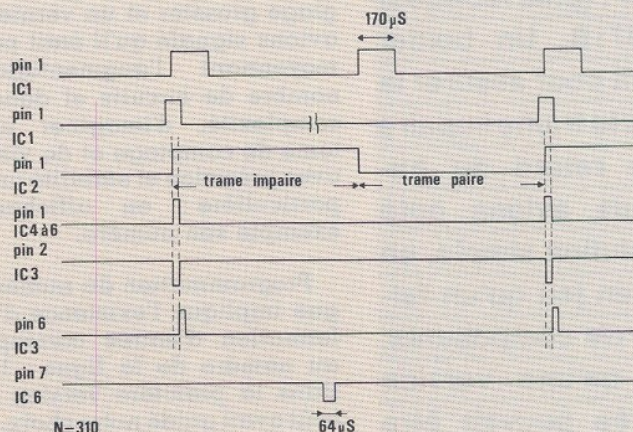


Figure 3 - Diagramme des temps du synchronisateur pour N = 310.

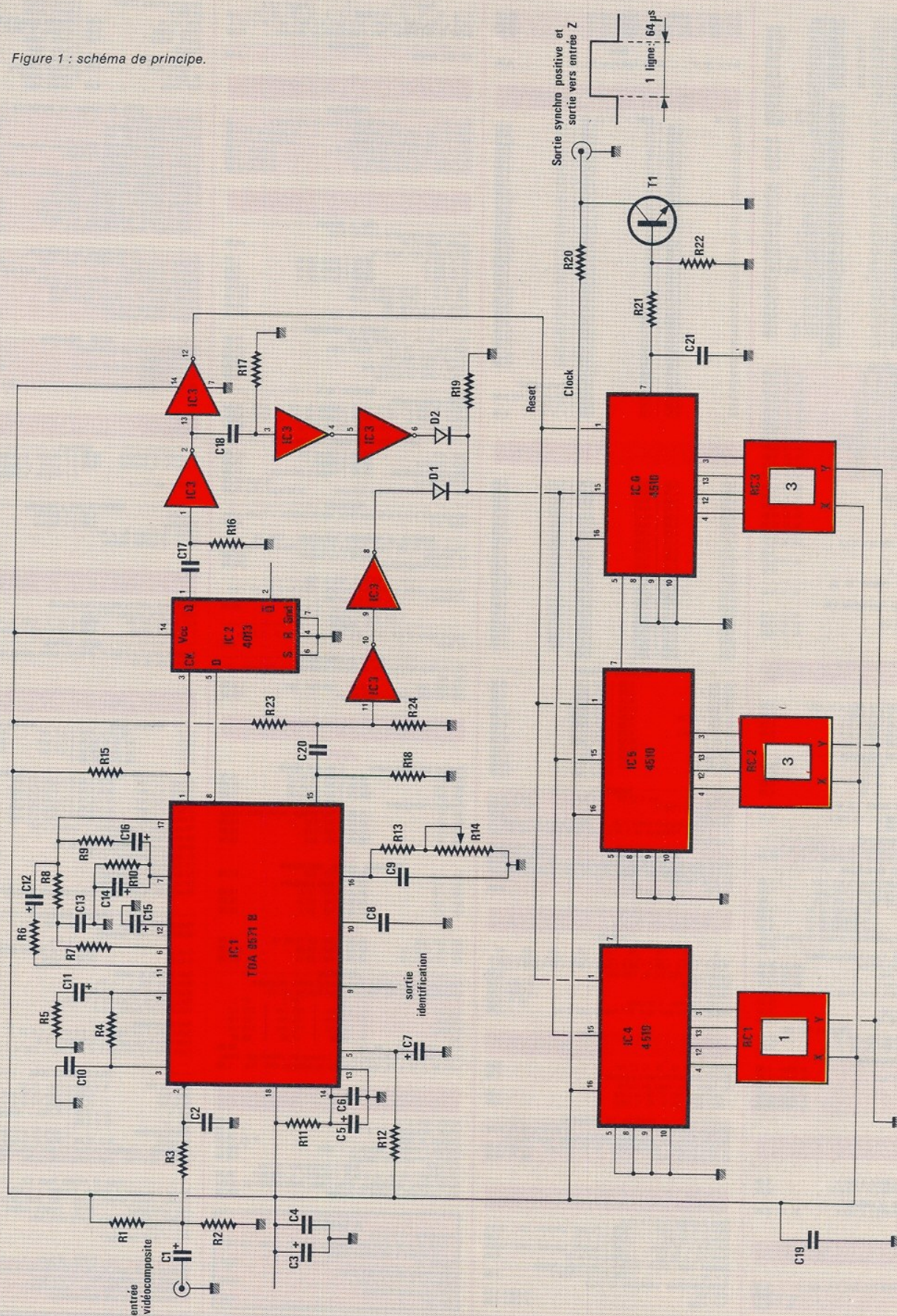

Figure 1 : schéma de principe.





# COMPTOIR DU LANGUEDOC

## TRANSISTORS

|        |      |       |      |        |       |          |       |     |       |
|--------|------|-------|------|--------|-------|----------|-------|-----|-------|
| AC     | 125  | 3,00  | 309  | 1,00   | 677   | 2,50     | BU    | 108 | 12,00 |
| 126    | 3,00 | 311   | 1,00 | 678    | 2,50  | 108      | 12,00 |     |       |
| 127    | 3,00 | 313   | 1,00 | 80X 18 | 7,00  | 126      | 13,00 |     |       |
| 128    | 3,00 | 318   | 1,00 | 80X 33 | 3,50  | 208      | 16,00 |     |       |
| 180 K  | 4,00 | 321   | 1,00 | 80X 34 | 3,50  | 326      | 9,00  |     |       |
| 181 K  | 4,00 | 327   | 1,20 | 80X 64 | 8,00  | 406      | 6,00  |     |       |
| 187 K  | 3,00 | 328   | 0,80 | 80X 65 | 8,00  | 408      | 6,00  |     |       |
| 188 K  | 3,00 | 337   | 1,20 | 80X 66 | 8,00  | 500      | 15,00 |     |       |
| AD     | 338  | 0,80  | BF   | 800    | 12,50 |          |       |     |       |
| 149    | 8,00 | 413 C | 0,50 | 115    | 3,00  | 805      | 8,50  |     |       |
| 161    | 5,00 | 546   | 1,00 | 117    | 1,00  | 80X 37   | 15,00 |     |       |
| 162    | 5,00 | 547   | 1,00 | 167    | 3,00  | 80X 81   | 35,00 |     |       |
| AF     | 548  | 1,00  | 173  | 3,00   | TIP   |          |       |     |       |
| 125    | 3,00 | 549   | 0,95 | 177    | 3,00  | 31       | 2,50  |     |       |
| 126    | 3,00 | 550   | 0,80 | 179    | 4,00  | 32       | 2,50  |     |       |
| 127    | 3,00 | 557   | 0,80 | 180    | 4,00  | 34       | 4,00  |     |       |
| BC     | 558  | 0,80  | 181  | 4,00   | 2955  | 4,00     |       |     |       |
| 107-AB | 1,80 | 559   | 0,80 | 182    | 3,00  | 2N       | 2,00  |     |       |
| 108-AB | 1,80 | 80    | 183  | 4,00   | 1711  | 2,00     |       |     |       |
| 109-AB | 1,80 | 135   | 2,50 | 184    | 2,50  | 2219 A   | 2,00  |     |       |
| 143    | 2,00 | 136   | 2,50 | 185    | 2,00  | 2222 A   | 1,80  |     |       |
| 147    | 1,00 | 137   | 3,00 | 194    | 2,50  | 2369     | 1,50  |     |       |
| 159    | 1,00 | 138   | 3,00 | 195    | 2,50  | 2648     | 8,00  |     |       |
| 178    | 1,00 | 139   | 3,00 | 196    | 2,50  | 2905 A   | 2,00  |     |       |
| 171    | 1,00 | 140   | 2,00 | 197    | 0,95  | 2907 A   | 1,50  |     |       |
| 172    | 1,00 | 162   | 2,00 | 198    | 2,00  | 3053     | 2,80  |     |       |
| 173    | 1,00 | 163   | 2,00 | 199    | 2,00  | 3055 RTC | 6,00  |     |       |
| 177    | 1,80 | 165   | 2,00 | 200    | 2,00  | 3055 MOT | 6,00  |     |       |
| 178    | 1,80 | 237   | 2,00 | 245 C  | 2,50  | 3442     | 5,00  |     |       |
| 179    | 2,00 | 238   | 2,50 | 255    | 3,00  | 3771     | 4,00  |     |       |
| 205    | 1,00 | 239   | 3,00 | 259    | 3,00  | 3773     | 3,00  |     |       |
| 213    | 1,00 | 240   | 3,00 | 336    | 3,00  | 3811     | 2,00  |     |       |
| 237    | 1,50 | 437   | 3,00 | 337    | 3,00  | 4416     | 8,00  |     |       |
| 238    | 1,80 | 438   | 3,00 | 338    | 3,50  | 4861 fat | 2,00  |     |       |
| 239    | 1,80 | 475   | 2,50 | 494    | 2,00  | 4870 ujt | 4,00  |     |       |
| 307    | 1,00 | 676   | 2,50 | 495    | 2,00  |          |       |     |       |
| 308    | 1,00 |       |      |        |       |          |       |     |       |

|          |              |               |              |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| BC 237   | les 30 12,00 | BF 199        | les 30 10,00 |
| BC 238 B | les 30 12,00 | BF 233        | les 30 12,00 |
| BC 255 A | les 30 12,00 | 2N 1711       | les 30 14,00 |
| BC 307   | les 30 10,00 | 2N 2222       | les 30 10,00 |
| BC 338   | les 30 10,00 | 2N 2369       | les 30 10,00 |
| BC 413 C | les 30 10,00 | 2N 2905       | les 30 12,00 |
| BC 547   | les 30 10,00 | 2N 2907       | les 30 10,00 |
| BC 548   | les 30 10,00 | 2N 2907 TO 92 | les 30 10,00 |
| BC 549   | les 30 10,00 | 2N 3055 80 V  | les 30 10,00 |
| BC 557   | les 30 10,00 | 2N 3443       | les 30 10,00 |
| BC 640   | les 30 12,00 | 2N 3543       | les 30 10,00 |
|          |              | MPS L01       | les 40 10,00 |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| TN 124, TEXAS, NPN, 300 V, 10 A, TOP 3             | les 2 10,00  |
| BR 101, élément bistable de commutation            | les 10 10,00 |
| NHS 2713, TO 92, NPN, 20 V, 0,2 A                  | les 10 10,00 |
| MPU 131 unijonction                                | les 50 10,00 |
| SPRAGUE TO 92 identique à BC 107                   | les 50 10,00 |
| ITT FET-EC 300 TO 18                               | les 10 10,00 |
| Trans. TEXAS, bob. métal, silicium PNP 30 V, 0,3 A | les 40 10,00 |
| BO 646 TO 220 PNP, 60 volts, 1 A                   | les 2 10,00  |
| BO 829 TO 220 NPN, 100 volts, 1 A                  | les 10 10,00 |
| BUX 48, TO 3, NPN, 80 volts, 15 A                  | les 10,00    |

## DARLINGTON PLANAR TO 92

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| BSR 51, NPN, 80 volts, 2 A | les 10 10,00 |
|----------------------------|--------------|

## POCHETTES DE TRANSISTORS UHF

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 20 x BF 123 TO 123 350 MHz          | les 20 10,00 |
| La super pochette 2 SA 935 S-BC 177 | les 40 10,00 |
| BF-889 NPN TO 710 mids              | les 10 10,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 20 x BF 123 TO 123 350 MHz | les 20 10,00 |
|----------------------------|--------------|

## DIODES

|                                 |           |                   |      |
|---------------------------------|-----------|-------------------|------|
| BYM 36 = BY 227                 | 1,50      | 1N 4001 à 1N 4007 | 0,50 |
| BY 127                          | 1,70      | 1N 4148           | 0,25 |
| Diode germanium genre OA 950-60 | 200 V 3 A |                   | 1,50 |
| LDN 03                          | 15,00     | 200 V 8 A         | 2,00 |
| 1N 914 = BAV 10                 | 0,30      | 100 V 30 A        | 5,00 |

## DIODES EN POCHETTES

|                       |        |       |
|-----------------------|--------|-------|
| BB 121 ITT            | les 50 | 10,00 |
| 3 A 400 V             | les 10 | 5,00  |
| 2 A 100 V             | les 10 | 5,00  |
| 1N 4001 ou équivalent | les 25 | 6,00  |

## DIODES TENSER 1,3 W

|              |      |              |      |
|--------------|------|--------------|------|
| 2V 7 à 3,9 V | 2,00 | 75 V à 150 V | 2,00 |
| 4,7 V à 68 V | 1,00 |              |      |

## PROMOTIONS

|                 |      |                   |      |
|-----------------|------|-------------------|------|
| Jaune 3 ou 5 mm | 1,20 | Jaune 5 mm plate  | 1,50 |
| Rouge 3 ou 5 mm |      | en pochette de 10 | 7,00 |
| Verte 3 ou 5 mm |      | en pochette de 10 | 8,00 |

## LEDS ET AFFICHEURS

|                 |      |                   |      |
|-----------------|------|-------------------|------|
| Rouge 3 ou 5 mm | 0,80 | Rouge 5 mm plate  | 1,50 |
| Verte 3 ou 5 mm | 1,00 | Verte 5 mm plate  | 1,50 |
| Jaune 3 ou 5 mm | 1,20 | Jaune 5 mm plate  | 1,50 |
| Rouge 3 ou 5 mm | 1,00 | en pochette de 10 | 7,00 |
| Verte 3 ou 5 mm | 1,00 | en pochette de 10 | 9,00 |
| Jaune 3 ou 5 mm | 1,00 | en pochette de 10 | 9,00 |

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pochette spéciale de diodes leds panachées en couleur, en forme, en diamètre, les 30 | 15,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pochette except. de diodes Led, 5 mm 3 oranges plates                  | les 23 20,00 |
| + 10 vertes plates + 10 rouges carrées                                 | les 30 12,00 |
| Super pochette Led, rouge, 3 mm                                        | les 30 12,00 |
| Super pochette Led, jaune, 3 mm                                        | les 30 12,00 |
| Pochette de diodes super miniature 1 mm, haute luminosité, 10 couleurs | 10,00        |
| 10 jaunes                                                              | 10,00        |
| Diode émettrice infrarouge OP 132                                      | 2,00         |
| Diode réceptrice infrarouge BPW 50                                     | 1,00         |

|                    |       |            |       |
|--------------------|-------|------------|-------|
| Afficheurs 7,62 mm | 11,00 | TIL 701 AC | 12,00 |
| TIL 312 AC         | 11,00 | TIL 702 CC | 12,00 |
| TIL 313 CC         | 11,00 |            |       |

## PROMOTIONS

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| FXD 350 AC 7,65 mm              | la pièce 4,00  |
| Hewlett Packard 5802 CC 7,65 mm | la pièce 7,00  |
| TFK CC 12,7 mm                  | la pièce 5,00  |
| Hewlett Packard CC 20 mm        | la pièce 10,00 |
| Double CC 12,7 mm               | la pièce 15,00 |

## PONTES DE DIODES

|           |      |            |       |
|-----------|------|------------|-------|
| 1 A 200 V | 2,00 | 5 A 200 V  | 8,00  |
| 3 A 200 V | 6,00 | 25 A 200 V | 15,00 |

|                   |              |           |              |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|
| Ponts en pochette | les 20 15,00 | 1 A 100 V | les 10 12,00 |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|

## THYRISTORS

|                    |              |                    |      |
|--------------------|--------------|--------------------|------|
| TO 5, 1,5 A, 400 V | 5,00         | TO 220, 7 A, 600 V | 9,00 |
| TO 92, BRY 55      | les 10 10,00 |                    |      |
| TO 220, 3 A, 400 V | les 5 10,00  |                    |      |

## TRIACS

|                       |      |        |       |
|-----------------------|------|--------|-------|
| 6 A 400 V, isolés     | 4,00 | par 10 | 35,00 |
| 4 A 400 V, non isolés | 3,50 | par 10 | 30,00 |
| 8 A 400 V, non isolés | 4,00 | par 10 | 35,00 |

## DIAC

|            |            |       |      |
|------------|------------|-------|------|
| DA 3, 32 V | pièce 1,50 | par 5 | 6,00 |
|------------|------------|-------|------|

## T.T.L. TEXAS

|       |                 |     |      |
|-------|-----------------|-----|------|
| SN 74 | 7400 = 74 LS 00 |     |      |
| 00    | 2,50            | 51  | 2,50 |
| 01    | 2,00            | 53  | 2,50 |
| 02    | 2,00            | 54  | 2,50 |
| 03    | 2,00            | 60  | 2,50 |
| 04    | 2,00            | 72  | 2,50 |
| 05    | 4,00            | 73  | 2,50 |
| 06    | 4,00            | 74  | 2,50 |
| 07    | 4,00            | 75  | 2,50 |
| 08    | 4,00            | 76  | 2,50 |
| 09    | 4,00            | 77  | 2,50 |
| 10    | 2,50            | 78  | 2,50 |
| 11    | 3,50            | 81  | 2,50 |
| 12    | 3,50            | 82  | 2,50 |
| 13    | 5,00            | 83  | 2,50 |
| 14    | 8,00            | 85  | 2,50 |
| 15    | 2,00            | 86  | 2,50 |
| 16    | 3,50            | 90  | 2,50 |
| 17    | 3,50            | 91  | 2,50 |
| 20    | 2,50            | 92  | 2,50 |
| 25    | 3,00            | 93  | 2,50 |
| 26    | 3,00            | 94  | 2,50 |
| 27    | 3,50            | 95  | 2,50 |
| 28    | 3,50            | 96  | 2,50 |
| 29    | 2,50            | 107 | 2,50 |
| 32    | 4,50            | 109 | 2,50 |
| 37    | 3,50            | 113 | 2,50 |
| 38    | 4,00            | 121 | 2,50 |
| 40    | 2,50            | 122 | 2,50 |
| 42    | 5,00            | 123 | 2,50 |
| 43    | 9,00            | 125 | 2,50 |
| 44    | 9,50            | 126 | 2,50 |
| 45    | 9,50            | 128 | 2,50 |
| 46    | 8,00            | 132 | 2,50 |
| 47    | 7,00            | 138 | 2,50 |
| 48    | 14,00           | 139 | 2,50 |
| 50    | 2,50            | 138 | 2,50 |

## C. Mos

|      |      |      |       |
|------|------|------|-------|
| 4000 | 2,00 | 4029 | 6,00  |
| 4001 | 1,70 | 4030 | 4,00  |
| 4002 | 2,00 | 4035 | 6,00  |
| 4003 | 2,40 | 4040 | 8,00  |
| 4008 | 6,50 | 4041 | 8,00  |
| 4009 | 3,30 | 4042 | 11,00 |
| 4010 | 4,00 | 4043 | 6,00  |
| 4011 | 7,00 | 4044 | 7,50  |
| 4012 | 3,00 | 4046 | 7,50  |
| 4013 | 3,50 | 4047 | 8,50  |
| 4015 | 7,00 | 4049 | 5,00  |
| 4016 | 3,80 | 4050 | 4,00  |
| 4017 | 5,00 | 4051 | 6,00  |
| 4018 | 5,00 | 4052 | 6,00  |
| 4019 | 4,50 | 4053 | 6,00  |
| 4020 | 7,50 | 4060 | 8,00  |
| 4021 | 7,50 | 4066 | 3,20  |
| 4022 | 6,50 | 4068 | 4,00  |
| 4023 | 2,40 | 4069 | 2,00  |
| 4024 | 6,00 | 4070 | 2,50  |
| 4027 | 5,00 | 4071 | 2,50  |
| 4028 | 8,90 | 4072 | 2,50  |

## LIGNES SPECIAUX

|                 |       |          |       |
|-----------------|-------|----------|-------|
| LM 301          | 3,50  | TBA 120  | 8,00  |
| LM 308 H        | 5,00  | TBA 800  | 7,00  |
| LM 311          | 6,70  | TBA 810  | 7,00  |
| LM 300          | 11,50 | TDA 2002 | 9,00  |
| NE 555 8 pattes | 4,00  | TDA 2003 | 11,00 |
| NE 556          | 4,00  | TDA 2004 | 18,00 |
| UA 741 8 pattes | 4,00  | TDA 2310 | 4,00  |
| 50 K 1 P        | 15,50 | TDA 2020 | 20,00 |
| SQ 42 P         | 16,50 | TL 071   | 5,50  |
| TAA 550         | 2,00  | TL 072   | 11,00 |
| TAA 651 B       | 9,00  | UAA 170  | 35,00 |
|                 |       | UAA 180  | 22,00 |

## PROMOTIONS

|         |             |         |             |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 741 8 p | les 4 12,00 | 555 8 p | les 4 12,00 |
| 741 8 p | les 4 12,00 | 555 8 p | les 4 12,00 |

|                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TEXAS Circuit imprimé boîtier DUAL réf. 76023. Ampli BF. Aliment. de 10 V à 28 V. Puissance de 3 W à 8 W. Livré avec schéma et note d'application. | la pièce 5,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SECCO ampli BF TDA 1100 SP. Référence ESM 310. GP. puissance 10 W sous 14,4 V protégé, auto-régulé. Livré avec note d'application et type du circuit imprimé. | la pièce 5,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Support pour TBA 810 ou TBA 800                         | la pièce 1,00 |
| Support TO 3                                            | la pièce 1,00 |
| Support transistor, 4 contacts, E27 fixation pour 2 vis | les 10 5,00   |
| Support stéatite pour spot, E27 fixation pour 2 vis     | la pièce 3,00 |

## SUPPORTS

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| à souder |  |  |  |
|----------|--|--|--|

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 8,0 F 1,00 F 1,00 F 1,50 F 1,50 F 1,50 F 1,70 F 2,00 F 3,00 F |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Support pour TBA 810 ou TBA 800                         | la pièce 1,00 |
| Support TO 3                                            | la pièce 1,00 |
| Support transistor, 4 contacts, E27 fixation pour 2 vis | les 10 5,00   |
| Support stéatite pour spot, E27 fixation pour 2 vis     | la pièce 3,00 |

## BOUTONS

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Calotte alu Ø 10, 15, 22 27 mm        | 3,50 |
| Bouton pour potentiomètre à glissière | 1,50 |
| Alu satiné rond, index de repère      |      |
| - pour axe 6 mm Ø 19, la pièce        | 1,50 |
| - pour axe 6 mm Ø 40, la pièce        | 3,00 |

## BOUTONS EN POCHETTES

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Différents diamètres                                               | la pochette 50 20 10,00    |
| Superbe bouton alu, présentation professionnelle, façade incurvée. |                            |
| Ø 40 H 20 mm la pièce 5,00                                         | Ø 20 H 20 mm la pièce 2,50 |



## FICHES ET PRISES

| Normes DIN       |      |                         |
|------------------|------|-------------------------|
| Socle HP         | 1,00 | Mâle 6 contacts 3,00    |
| Socle 3 contacts | 1,50 | Mâle 7 contacts 3,30    |
| Socle 4 contacts | 1,50 | Mâle 8 contacts 3,60    |
| Socle 5 contacts | 1,50 | Femelle HP 1,70         |
| Socle 6 contacts | 1,70 | Femelle 3 contacts 2,30 |
| Socle 7 contacts | 1,80 | Femelle 4 contacts 2,40 |
| Socle 8 contacts | 2,00 | Femelle 5 contacts 2,50 |
| Mâle HP          | 1,70 | Femelle 6 contacts 3,00 |
| Mâle 3 contacts  | 2,20 | Femelle 7 contacts 3,30 |
| Mâle 4 contacts  | 2,30 | Femelle 8 contacts 3,50 |
| Mâle 5 contacts  | 2,40 | Mâle AM ou FM 2,50      |

| Normes US                    |      |                               |
|------------------------------|------|-------------------------------|
| Socle Jack 2,5 mm            | 1,20 | Jack 6,35 mm mono métal 5,00  |
| Socle Jack 3,2 mm            | 1,20 | Jack 6,35 mm stéré 2,50       |
| Socle Jack 3,2 mm stéré      | 2,50 | Jack 6,35 mm stér. métal 7,50 |
| Socle Jack 6,35 mm mono      | 2,00 | Femelle prof. 2,5 mm 1,20     |
| Socle Jack 6,35 mm stéré     | 2,50 | Femelle prof. 3,2 mm 1,20     |
| Jack mâle 2,5 mm             | 1,20 | Fem. prof. 6,35 mm mono 2,00  |
| Jack mâle 3,2 mm             | 1,20 | Fem. prof. 6,35 mm stér. 2,50 |
| Jack mâle 3,2 mm stéré       | 3,00 | Mâle CINCH R ou N 1,40        |
| Jack mâle 6,35 mm mono       | 2,00 | Fem. CINCH R ou N 1,40        |
| Jack mâle 6,35 mm stéré      | 2,50 | Socle CINCH fix ECRU 2,50     |
| Mâle RCA + Fem. chassiss RCA |      | la poche de 20 10,00          |

| FICHES ALIMENTATION                                                                    |      |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiche secteur mâle                                                                     | 2,50 | Socle sect. mâle 2 cont. 4 mm 1,50                                                                  |
| Fiche secteur femelle                                                                  | 2,50 | Socle secteur normes Europa 3 contacts 8,00                                                         |
| Fiche secteur mâle                                                                     | 2,50 | Femelle coréon 15,00                                                                                |
| 2 cont. + alim. BT la pièce                                                            | 1,00 | Douil. isol. fem. 2 mm 6 col. 1,50                                                                  |
| Fiche mâle 4 mm isolé                                                                  | 2,00 | Pointe touche R ou V 5,00                                                                           |
| Fiche mâle 4 mm isolé                                                                  | 2,00 | Grip fil rouge ou noir 15,00                                                                        |
| Serrage vis 6 couleurs                                                                 | 2,00 | Grip fil miniature R ou N 13,00                                                                     |
| Douille isolée femelle 4 mm                                                            | 1,00 | Pince croco à vis 1,50                                                                              |
| Douille isolée 15 ampères                                                              | 3,00 | Pince croco isolée 2,00                                                                             |
| rouge ou noir                                                                          |      | Socle HP DIN les 10 5,00                                                                            |
| Socle HP DIN                                                                           |      | Pochette assortie de fiche mâle et femelle (DIN - HP - banane - antenne - coax - jack) les 40 10,00 |
| Pochette assortie de fiche mâle et femelle (DIN - HP - banane - antenne - coax - jack) |      | les 40 10,00                                                                                        |
| Pochette de cosses, rondelles, plots, raccords                                         |      | la pochette de 200 3,00                                                                             |
| Contact pression pour pile 9 V                                                         |      | 1,00                                                                                                |

## CIRCUITS IMPRIMES & PRODUITS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Bakélite 15/10 1 face 35 microns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 x 300 mm                                                 | la plaque 4,00   |
| Plaque papier époxy 16/10 35 microns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 face 70 x 150                                              | les 10 10,00     |
| 1 face 200 x 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | la plaque 8,00   |
| Plaque verre époxy 16/10 35 microns, qualité FR4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 faces 200 x 300                                            | la plaque 17,00  |
| 1 face 200 x 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | la plaque 17,00  |
| Plaques présensibilisées positives 1 face                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16/10                                                        | la plaque 48,00  |
| 1 face 200 x 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | la plaque 48,00  |
| époxy FR4 200 x 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16/10                                                        | la plaque 60,00  |
| époxy FR4 200 x 300 2 faces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16/10                                                        | la plaque 70,00  |
| BRADY pastilles en carte de 112, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 201, 211, 221, 231, 241, 251, 261, 271, 281, 291, 301, 311, 321, 331, 341, 351, 361, 371, 381, 391, 401, 411, 421, 431, 441, 451, 461, 471, 481, 491, 501, 511, 521, 531, 541, 551, 561, 571, 581, 591, 601, 611, 621, 631, 641, 651, 661, 671, 681, 691, 701, 711, 721, 731, 741, 751, 761, 771, 781, 791, 801, 811, 821, 831, 841, 851, 861, 871, 881, 891, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 1001 |                                                              | la carte 13,00   |
| Rubans en rouleau de 16 mètres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | largeurs disponibles 0,79 mm, 1,1 mm, 1,27 mm, 1,57 mm 17,00 |                  |
| 0,79 mm, 1,1 mm, 1,27 mm, 1,57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | le rouleau 20,00 |
| Fentes. Pour tracer les circuits (noir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 9,00             |
| Modèles gro avec réservoir et valve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | 5,00             |
| REVELEUR en poudre pour 1 litre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 32,00            |
| Etampage à froid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bidon 1/4 l                                                  | 13,00            |
| Vernis pour protéger les circuits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | la bombe 13,00                                               |                  |
| Photocollant positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | la bombe 24,00                                               |                  |
| Résine photosensible positif 150 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | 60,00            |
| Gomme abrasive pour nettoyer le circuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 12,00            |
| Perchlorure en poudre, pour 1 litre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | 12,00            |
| Déclatant de perçage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | le sachet 6,50                                               |                  |
| Diaphane bombe standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 29,00            |
| Plaque perforée verre époxy pas 2,54 - 100 x 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | 25,00            |
| 2 modèles pastilles ou bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |

## MESURE

| EXCEPTIONNEL                                                 |                 |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| CONTROLEUR 2000 / volt. Tension = et 4 gammes                |                 |                |
| Ohmmètre 1 gamme, 1 continu, 0,1 A, 1 A, 10 A                |                 | 100,00         |
| APPAREILS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC                           |                 |                |
| Classe 2,5                                                   |                 |                |
| Fixation par clips. Dimensions 45 x 45                       |                 |                |
| Voltmètre                                                    | 1 A - 3 A - 6 A | 48,00          |
| Ampermètre                                                   |                 |                |
| Super vu - mètre sensibilité 200 ua, grande lisibilité       |                 |                |
| Petit modèle                                                 |                 | la pièce 10,00 |
| Modèle zéro au centre 12 V                                   |                 | 18,00          |
| Modèle double éclairage 12 V                                 |                 | 20,00          |
| Petit lot : Voltmètre 40 V, classe 2 bandeau noir 90 x 70 mm |                 | la pièce 25,00 |

## RELAIS

|                                                         |      |          |       |
|---------------------------------------------------------|------|----------|-------|
| 6 V 2 contacts travail                                  |      | la pièce | 3,00  |
| 6 V, 2 Pictos 2 RT                                      |      | la pièce | 10,00 |
| 12 V subminiature 2 RT cont. 1,5 A, 5 pictos 20 x 10 mm |      |          |       |
| H 11 mm, montable sur support circuit intégr. 16 pattes |      | la pièce | 12,00 |
| Relais 24 V, contact 10 A                               |      |          |       |
| 1 RT                                                    | 5,00 | 2 RT     | 7,00  |
| 6 V 12 V 24 V 48 V 4 RT                                 |      | 3 RT     | 10,00 |
| 12 V contact 5 A 1 RT                                   |      | la pièce | 12,00 |
| 12 V contact 10 A 1 RT                                  |      |          | 8,00  |
| 12 V contact 5 A, 2 travail.                            |      |          | 10,00 |
| 12 V 6 RT à souder                                      |      |          | 8,00  |
| 12 V 2 RT + support                                     |      |          | 5,00  |
|                                                         |      |          | 10,00 |

## Une nouvelle gamme de composants miniatures et subminiatures, qualité professionnelle, vendus à des prix « Grand Public »

| COND. POLYESTER METALLISE                              |                     |                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| PRO obturé résine époxy Axial TR 100 V TE 900 V        |                     | 10 %                    |
| 1 NF les 10 2,00                                       | 10 NF les 10 3,50   | 47 NF les 10 3,00       |
| 3 NF les 10 2,00                                       | 15 NF les 10 2,50   | 68 NF les 10 3,00       |
| 47 NF les 10 2,00                                      | 33 NF les 10 2,50   | 0,1 MF les 10 3,50      |
| Radiateurs Subminiatures 63/100 V                      |                     |                         |
| 4,7 NF les 10 2,00                                     | 0,1 MF les 10 3,50  | 0,47 MF les 10 4,50     |
| 22 NF les 10 2,50                                      | 0,22 MF les 10 4,00 | 1 MF les 10 5,00        |
| Pochette de plusieurs valeurs panachées de 1 NF à 1 MF |                     | la pochette de 50 12,00 |
| la pochette de 50                                      |                     | les 2 pochettes 20,00   |
| Miniatures MKT radial longueur des fils 5 mm           |                     |                         |
| 6,8 nF 63 V entraxe 8 mm                               |                     | les 50 5,00             |
| 10 nF 63 V entraxe 10 mm                               |                     | les 50 7,00             |
| 22 nF 63 V entraxe 10 mm                               |                     | les 50 7,00             |

## RESISTANCES

|                    |      |                  |
|--------------------|------|------------------|
| 1,4 W 5 % 10 à 100 | 0,20 | Bobinées         |
| 100 à 2,2 MΩ       | 0,10 | 3 W 0,1 à 3,3 kΩ |
| 1,2 W 5 % 10 à 100 | 0,25 | 5 W 10 à 4,7 kΩ  |
| 100 à 10 MΩ        | 0,15 | 10 W 10 à 10 kΩ  |
| 1 W 100 à 10 MΩ    | 0,40 |                  |
| 2 W 100 à 10 MΩ    | 0,70 |                  |

### PROMOTION

|                                                                        |  |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Résistance 1/4, 1/2, 1 W de 100 à 2,2 MΩ (50 valeurs)                  |  | 18,00        |
| La poche de 225 pièces                                                 |  | 18,00        |
| 1/2 W, valeur de 100 à 1 MΩ (50 valeurs)                               |  | 18,00        |
| La poche de 200 pièces                                                 |  | 18,00        |
| 1 W et 2 W, valeur de 150 à 800 (40 valeurs)                           |  | 18,00        |
| La poche de 100 panachées                                              |  | 18,00        |
| 1/4 W - 1/2 W - 1 W - 2 W (100 valeurs)                                |  | 25,00        |
| La poche de 400 pièces                                                 |  | 25,00        |
| 3 W et 5 W, virilifiés et cimentés, valeur de 2,2 à 10 kΩ (25 valeurs) |  | 20,00        |
| La poche de 50                                                         |  | 20,00        |
| Reseau de résistance valeur de 100Ω à 47 kΩ                            |  | les 40 10,00 |

### RESISTANCES AJUSTABLES EN PROMOTION

|                                        |  |              |
|----------------------------------------|--|--------------|
| Miniatures par 2,54 mm de 100 à 470 kΩ |  | 12,00        |
| La poche de 40                         |  | 12,00        |
| Petit et grand modèle de 100 à 2,2 MΩ  |  | 15,00        |
| La poche de 60                         |  | 15,00        |
| Résistances 3 W 0,62Ω                  |  | les 20 12,00 |

## POTENTIOMETRES

|                                                                        |  |       |
|------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Ajustables par 2,54 mm pour circuits imprimés verticaux et horizontaux |  |       |
| Valeur de 100Ω à 2,2 MΩ                                                |  | 1,00  |
| Type simple rotatif à 6 mm                                             |  | 3,80  |
| Modèle linéaire de 100Ω à 1 MΩ                                         |  | 5,00  |
| Modèle log. de 4,7 kΩ à 1 MΩ                                           |  | 8,00  |
| Type à glissement pour CI déplacement du curseur 60 mm                 |  | 9,00  |
| Mono linéaire de 4,7 kΩ à 1 MΩ                                         |  | 10,50 |
| Stereo linéaire de 4,7 kΩ à 1 MΩ                                       |  | 12,50 |
| Stereo log. de 4,7 kΩ à 1 MΩ                                           |  | 12,50 |
| Potentiomètre de 10 tr/s pas 2,54 mm 89 P, valeur 100Ω à 1 MΩ          |  | 7,00  |

### POTENTIOMETRES EN POCHETTE

|                                                    |                          |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Bobinés de 220 à 3,3 kΩ                            | la poche de 20 panachées | 10,00         |
| 20 tours, 2,2 kΩ                                   | la poche de 10 10,00     |               |
| Bobinés avec et sans interrupteur de 220Ω à 2,2 MΩ |                          | 20,00         |
| La poche de 35, 15 val.                            |                          | 20,00         |
| Rectilignes de 220Ω à 1 MΩ                         | la poche de 30, 10 val.  | 15,00         |
| Potentiomètre rotatif à axe 10 K linéaire          | les 10 pièces 10,00      |               |
| Pochette de potentiomètres valeur 100Ω à 100 K     |                          | 6 de 10 tours |
| 4 de 1 tours prot.                                 |                          | les 10 10,00  |

## VISSERIE - CONNECTEURS

|                                                                                                                                            |                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Vis 3 x 5                                                                                                                                  | le cent 4,00                | Contact lyre en laiton encartable |
| Vis 3 x 8                                                                                                                                  | le cent 8,00                | pas 3,96 mm                       |
| Vis 3 x 15                                                                                                                                 | le cent 8,50                | 6 contacts                        |
| Ecrous 3 mm                                                                                                                                | le cent 8,00                | 10 contacts                       |
| Vis 4 x 10                                                                                                                                 | le cent 9,00                | 15 contacts                       |
| Ecrous 4 mm                                                                                                                                | le cent 10,00               | 18 contacts                       |
| Cosses à souder (prix par 100)                                                                                                             |                             | Enfilanchées pas 5,08 mm          |
| 3 mm x 2,50, 4 mm x 2,05, 6 mm x 3,00                                                                                                      |                             | venu mâle femelle                 |
| Pictos pour CI                                                                                                                             | les 500 5,00                | 5 contacts                        |
| Raccord pour picto                                                                                                                         | les 500 5,00                | 7 contacts                        |
| ci-dessus                                                                                                                                  |                             | 9 contacts                        |
| Bornier 2 pictos à vis                                                                                                                     | 111 contacts                | 3,40                              |
| luxeusable                                                                                                                                 | la pièce 3,00               |                                   |
| Bobine d'éclairage (mignon de lueur) 90 x 40 mm, loupie articulée                                                                          |                             | la pièce 5,00                     |
| livré avec ampoule, sans pile (2 R6)                                                                                                       |                             | la pièce 5,00                     |
| Cosses relais, différents modèles                                                                                                          | la poche de 20 couples 2,00 |                                   |
| Barrettes de connexion, qualité PRO, fort isolement, 3 doubles contacts, serrage par 6 vis, fixation aux extrêmes, dimensions : 45 x 18 mm |                             | les 10 6,00                       |

|                                                                                                      |      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Antennes télescopiques :                                                                             |      |                      |
| droite 1 m                                                                                           | 8,00 | orientable 1 m 15,00 |
| Compte-tour mécanique 3 chiffres remise à zéro la pièce 10,00                                        |      |                      |
| Connecteur miniature plat, pas 9 contacts                                                            |      | Les 20 10,00         |
| Pour un collage universel rapide et résistant - colle PATTEK 3 gr. sur présentoir avec mode d'emploi |      | 6,00                 |

## TRANSFOS D'ALIMENTATION

| SUPER PROMOTION                                             |       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Primaire 220 volts à Pictos                                 |       |                       |
| 6 V, 1 A                                                    | 20,00 | 15 V, 0,1 A 8,00      |
| 8 V, 0,7 A                                                  | 20,00 | 15 V, 0,5 A 15,00     |
| 10 V, 0,5 A                                                 | 14,00 | 2 x 18 V, 1,2 A 25,00 |
| 12 V, 0,5 A                                                 | 20,00 |                       |
| Fixation par étrier                                         |       |                       |
| 10 V, 0,2 A                                                 | 10,00 | 24 V, 0,1 A 5,00      |
| 2 x 12 V, 1 A ou 12 V, 2 A (en mont. les enroul. en paral.) |       | 20,00                 |
| TORIQUE 22 V, 30 VA - 12 V, 10 VA                           |       | 90,00                 |

### TRANSFOS POUR MODULES

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Miniature à pictos rapport 1/5              | 5,00 |
| Subminiature à pictos imprégnés rapport 1/8 | 4,00 |

## MODULES

Ampli monté avec un TBA 800, Puissance 4 watts sous 12 volts  
Livré avec schéma sans potentiomètre 35,00  
Pocket F.M.-G.O., neuf et en état, livré complet avec schéma et H.P. mais sans coffret, dim. 95 x 65 x 35 55,00  
Prix exceptionnel 100,00  
Tête HF FM ref. VFT 15 EH 14 qualité professionnelle, livrée réglée avec notice de branchement 25,00

### POUR RECUPERATION DES COMPOSANTS

Module n° 1 = clavier 6 touches rondes, dont 5 lumineuses par led 5 mm (3 rouges et 2 vertes) 3 points 1 Amp., 1 relais 48 V, résistance chimique 10,00  
Module n° 2 = 1 boîtier noir, 60 x 30, patte de fixation, 2 relais 12 V, contact 5 A, matériel neuf la pièce 8,00  
Module n° 3 = 9 tantes gouttes, 6 2N2222 A, 3 circuits intégrés résistances + diodes + mylars, environ 200 pièces 5,00  
Module n° 4 = sonde thermique avec boîtier 160 x 45 x 45, cordon de coupeure, dans le boîtier 1-741 relais 12 V 10 A, 1 pot Al avec diode et transistor, la pièce 10,00

## HAUT-PARLEURS

|                                    |      |                          |
|------------------------------------|------|--------------------------|
| Haut-parleur, emballage individuel |      |                          |
| 5 cm 100 ohms                      | 6,00 | 18 mm 8 ohms 8,00        |
| 6 cm 150 ohms                      | 7,00 | 4 x 8 16 ohms 5,00       |
| 7 cm 50 ohms                       | 7,00 | 8 x 16 slare 20,00       |
| 9 cm 15 ohms                       | 6,00 | 16 x 24 alim. inv. 20,00 |
| Buzzer 3 V ou 12 V                 |      | 6,00                     |
| Micro électro                      |      | 6,00                     |
| Ecouleur cristal, jack 2,5 mm      |      | 1,50                     |
| Pastille micro 45 mm               |      | la pièce 1,50            |

### A VENDRE SUR PLACE

Grave Audax HD 33,5.66 150 W, diamètre 33 cm  
fréquence 24 Hz à 98 dB  
SFD 164, 6 400, 10 000, 12 000  
fréquence 500 Hz à 98 dB

Les 2 HP  
PRIX EXCEPTIONNEL 980,00

## INFORMATIQUE

| Quartz                       |        |                |
|------------------------------|--------|----------------|
| 1 000 MHz                    | 60,00  | CA 3161        |
| 1 008                        | 53,00  | CA 3162        |
| 1 843,2 2 000                | 35,00  | AY 3.8910      |
| 32 768Kcs, 3 2768, 3 579     |        | SP0256AL2      |
| 4 000, 4 433, 3 9152, 5 000  |        |                |
| 6 144, 6 400, 10 000, 12 000 |        |                |
| 18 000, 18 432               | 19,00  | EP 9364 P      |
| Effaceur d'Erom complet      |        | 70,00          |
| En kit                       | 179,00 | R03 2513       |
| Mémoire 2716                 | 40,00  | F8B809P        |
| Mémoire 2732                 | 65,00  | MC 68A00       |
| Disquettes 5 Memorex         |        | MC 68B00       |
| SF-SD                        | 16,00  | 8T28           |
| SP-SD                        | 18,00  | Quartz 15 Mega |
| DF-SD                        | 24,00  | MD 6852        |
| DF-SD 96 TPI                 | 26,00  | P 8255         |
| CT-15                        | 9,00   | MM 2114        |
| 24 broches                   | 120,00 | AY 5.3600 PRO  |
| 28 broches                   | 135,00 |                |

Alimentation en affaires en modules  
Type découpage, USA, entrée 220 V, sorties 5 V, 5 A  
Valeur 620,00, solidé 300,00  
Convertisseur, USA, D.C.D.C., entrée 5 V, sortie 15 V, 30 mA  
Pictos 210,00, solidé 100,00  
Pictos calculatrice 9 V 0,3 10,00

### Alimentation à découpage sur châssis

Entrée : 220 V 50 Hz  
Sorties : 5 V 15 A, 12 V 4 A, 12 V 2 A, 24 V 2 A, 5 V 0,5 A 500,00

### Connecteurs BERG

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Femelle 2 x 20 P    | 25,00 | 9 contacts mâles 8,00     |
| Femelle 2 x 25 P    | 28,00 | 9 contacts femelles 11,00 |
| Mâle contact 2 x 20 | 25,00 | 15 contacts mâles 11,00   |
| Mâle contact 2 x 25 | 28,00 | 15 contacts mâles 13,00   |

### Centronic

|                   |       |                            |
|-------------------|-------|----------------------------|
| 2 x 18 V à seriff | 60,00 | 25 contacts mâles 12,00    |
| 2 x 15 V à souder | 60,00 | 25 contacts femelles 18,00 |

### LECTEUR OLIVETTI S 114

double face, double densité, 40 pistes 12 ms

Port = ampli reconstruit, urgent 50,00 F par appareil

### IMPRIMANTE SPECIALE

Recep. d'écran Minital  
Alphanumérique 8 x 7  
Interface série normes Minital  
Livré avec cordon raccordement Minital  
Port  
PRIX EXCEPTIONNEL 1 000,00  
120,00

## CONDENSATEURS



# Réalisation

prépositionnement des compteurs.

La génération de l'impulsion est assurée par C<sub>18</sub>, R<sub>17</sub> et l'addition entre le train d'impulsions Sandcastle et l'impulsion supplémentaire par les deux diodes D<sub>1</sub> et D<sub>2</sub>.

Dans ce cas, la sortie comptage terminé passe au zéro au début de la ligne 17 et reste à l'état bas pendant les 64 µs de la durée de la ligne.

Un étage inverseur bâti autour de T<sub>1</sub> transforme ce créneau en une impulsion en logique positive apte à piloter une entrée de synchronisation externe et/ou l'entrée Z d'un oscilloscope.

En outre l'étage à transistor protège la sortie de IC<sub>6</sub> en cas de défaut sur la ligne sortie synchronisation.

## Rappel sur le fonctionnement de l'entrée Z d'un oscilloscope

Pour un oscilloscope, les entrées horizontale et verticale sont traditionnellement notées X et Y. Il existe en général une troisième entrée notée Z qui se situe souvent à l'arrière de l'appareil.

Le signal appliqué à cette entrée agit sur l'intensité de la trace laissée par le spot sur son passage. Electriquement il ne semble pas qu'il y ait de règles particulières tant sur l'amplitude que sur la polarité du signal logique ou analogique.

Dans notre cas, un créneau positif 0, + 5 V diminue l'intensité du

faisceau ; cette entrée est inutilisable pour cette application particulière. Si votre scope possède cette entrée de modulation et qu'un créneau positif 0, + 12 augmente l'intensité du faisceau, le signal issu du module de synchronisation sera appliqué simultanément à l'entrée synchronisation externe et entrée Z.

## Fonctionnement avec l'entrée de modulation

En fonctionnement normal, le taux de répétition est faible, un balayage de 100 µs toutes les 40 ms.

L'intensité de la trace souffre de ce très faible rapport et le réglage externe d'intensité, même poussé à fond, ne suffit généralement pas à rétablir l'équilibre.

En utilisant l'entrée Z, on crée une surintensité pendant toute ou partie du balayage, dans notre cas pendant 64 µs.

## Réalisation pratique

Le tracé des pistes du circuit recevant tous les composants excepté les roues codeuses est représenté à la figure 4 et l'implantation des composants à la figure 5.

Classiquement R<sub>14</sub> est ajustée, en absence de signal d'entrée, de manière à obtenir un signal dont la période est très voisine de 64 µs à la broche 8 de IC<sub>2</sub>.

L'utilisation du module de synchro est très simple, le signal vidéo composite est injecté sur l'entrée Y d'un oscilloscope ainsi que sur l'entrée du module, la sortie synchronisation du module vers l'entrée synchronisation externe de l'oscilloscope.

L'oscilloscope est réglé de la manière suivante :

— vitesse de balayage 10 µs/div.

— sensibilité verticale 0,5 V/div pour un signal vidéo composite.

— synchronisation extérieure, déclenchement sur le front positif.

A certaines heures, et sur certains canaux, les lignes 17, 18, 330, 331 peuvent disparaître totalement, n'ayez aucune inquiétude sur le fonctionnement du module. La période de mise au blanc de la ligne 310 Canal +, 120 ms pour les émissions codées, peut prendre d'autres valeurs pour les émissions en clair. Touche pas à mon code —

## Conclusion

Malgré les roues codeuses et les quelques circuits supplémentaires, le coût du module de synchronisation ne devrait pas dépasser 250 F, avec environ 100 F pour les seules roues codeuses. Faible coût en regard du confort apporté à la maintenance ou à la conception des matériels vidéo.

François de Dieuleveult.



**UNIVERSAL**  
électronique

**FABRICANT :**  
MODULE D'ADAPTATION  
AUX NORMES ET INTERFACES

23, rue STEPHENSON  
75018 PARIS  
Télex 280 708F

### USP 10 TRANSCODEUR SECAM /PAL

**NOUVEAUTÉ**

**DISPONIBLE**  
— FNAC Montparnasse Paris  
— GÉNÉRAL VIDÉO Paris  
— TMP Paris



PRIX : 3 000 FHT

#### UNI 1

• Lecture SECAM L pour magnétoscope PAL.  
(Préciser type)

#### UNI 2

• FI SON FM et inverseur vidéo BG, K', I (à préciser).

#### UNI 3

• Transcodeur SECAM /PAL UNIVERSEL (pour TV PAL).

#### UNI 8

• Lecture + enregistrement SECAM L sur VHS PAL, commutation BG /L automatique.

#### UNI 4

• FI SON AM (39,2 MHz) (Pour TV et magnétoscope)

#### UNI 11

• FI SON ET IMAGE Norme L  
(Pour réception France sur TV BG (équipée du TDA 3541 ou 2541 -  
Commutation AUTOMATIQUE)

#### UNI 13

• PERITELEVISION Enregistrement et Lecture  
(Pour TV aux normes BG)

#### DISTRIBUTEURS AGRÉÉS : FRANCE

SYPER : 60, rue de Wattignies - 75012 Paris - Tél. : 43.47.58.78  
CAPELEC : 43, rue Stephenson - 75018 Paris - Tél. : 42.55.91.91  
KN ELECTRONIC : 100, bd Lefevre - 75015 Paris - Tél. : 48.28.06.81  
MABEL : 35-37, rue d'Alsace - 75010 Paris - Tél. : 46.07.88.25  
ELECTRO-HOME : 13 a, rue de la Source - 6720 Molsheim -  
Tél. : 88.38.19.56  
JPL : 19, rue du Fort-du-Bois - 77400 CONCHES - Tél. : 64.30.58.87  
MATEX FRANCE : 50, rue Duhamel - 75008 Paris - Tél. : 42.52.41.40  
RADIO MJ : 19, rue Claude Bernard - 75005 Paris - Tél. : 43.36.01.40

#### ÉTRANGER

• BELGIQUE. St CRUYT SA : bd Lemonier 125, - Bruxelles 1000 -  
Tél. : (02) 511.08.09  
• MARTINIQUE. Ets HECTOR JOLY Rivière Salée 97215 - Tél. : 596.77.96.76  
• ALGERIE. ELECTRONIC Scs : 5, rue Mohamed Ben Abdeslam - 31000 ORAN -  
Tél. : 33.33.61  
• RÉUNION. Voir JPL : 19, rue du Fort-du-Bois - 77400 CONCHES -  
Tél. : 64.30.58.87  
• PAYS BAS. TELNED : Venlo-Holland Tél. : 077.545.100  
• LUXEMBOURG. ATLAS COMMERCE : 32, Av. du 10 septembre L 2550  
LUXEMBOURG - Tél. : 2.59.02

#### RECHERCHONS DISTRIBUTEURS

— ASSISTANCE TECHNIQUE  
— LANCEMENT PRODUIT  
— FABRICATION SPECIFIQUE  
— GARANTIE ASSURÉE



# Console AC Oddy

## 17<sup>e</sup> partie

**L**a réalisation décrite dans ces pages — une fois correctement menée à bien — marquera une autre étape importante de notre entreprise : 15 tranches sur 17 (pour une Oddy Théâtre standard), seront achevées et opérationnelles.

Nous allons en effet pouvoir « déverrouiller » totalement les fonctions départs auxiliaires 1 et 2, et de ce fait en autoriser l'exploitation immédiate. C'est ainsi que, d'un seul coup, nous disposerons de trois programmes retours et deux départs échos.

Il y a toutefois un revers à la médaille : inutile de vous le cacher, c'est la partie la plus délicate de notre console. Deux emplacements sont utilisés pour implanter cette fonction, un montage un peu particulier occupe l'un d'eux, et il y a du câblage dans l'air...





# Réalisation

Somme toute, il faut prévoir le double de travail mais rassurez-vous, la piste est fléchée, et vous serez bientôt en vacances..., alors ne faiblissez pas !

## Introduction

Pour préciser encore ce qui vient d'être annoncé, disons tout de suite que rien n'est compliqué dans ce que nous allons voir, mais qu'il y a beaucoup de travail « sur le terrain ». C'est pourquoi - si vous le permettez - nous accorderons une place importante aux dessins et aux chapitres liés à la réalisation pratique.


Le schéma est simple, et il se peut que vous vous étonniez de la complexité des maquettes, mais il faut respecter à la fois une homogénéité esthétique et rationnelle des commandes que nous avons déjà mises en place, et un accès aisé aux éléments actifs, pour parer à une éventuelle maintenance.

## Analyse du schéma adopté

Dans un premier temps, on se reportera à la figure 3 du numéro précédent de RADIO-PLANS, laquelle représentait de manière simplifiée les relations entre les modules ECHO RETURN et ECHO SEND.

Nous avons vu que les mélanges attendaient encore 4 lignes, correspondant à FB 2 (L & R), et FB 3 (L & R). Ces modulations provenaient des clés d'options FB 2 - ECHO 1, et FB 3 - ECHO 2, que nous allons mettre en place ce mois-ci. Il faut se souvenir que les résistances de mélange n'étaient pas implantées, et nous les trouverons donc sur les nouvelles cartes.

Passons directement au schéma complet de cette fonction ECHO SEND, en observant la figure 1. Ce dessin étant parfaitement symétrique, nous nous attacherons à en examiner la partie supérieure qui correspond à AUX 1. Si nous avons tout dessiné, c'est uniquement pour ne pas apporter de complications supplémentaires au moment de l'implantation et du câblage : chaque pièce prend ainsi son indépendance dans la nomenclature, et tous les points de liaison peuvent être référencés individuellement.

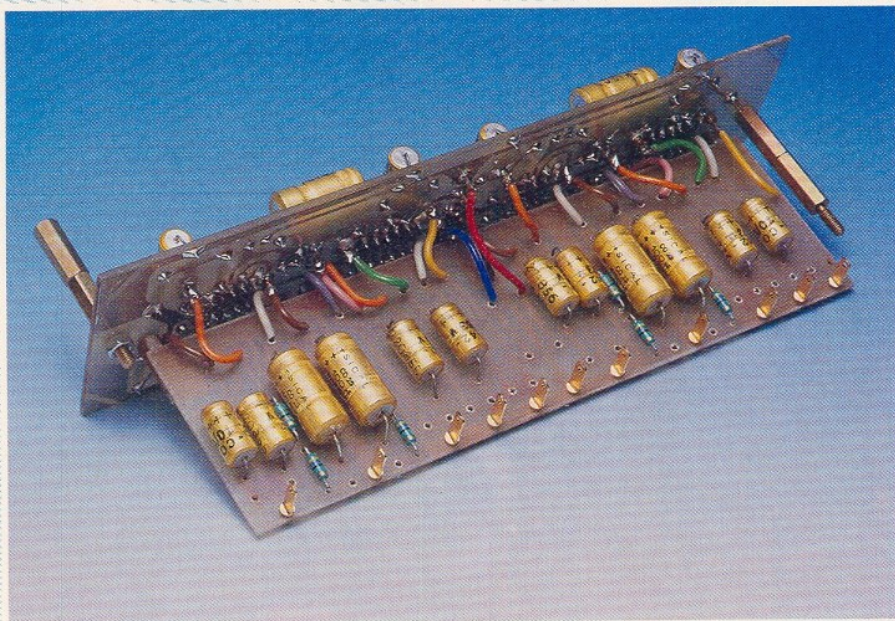

Si l'on regarde bien le schéma, on constate qu'il serait même possible de le couper en quatre..., mais trêve de bavardages ! Les bus AUX 1 (L & R), arrivent sur les amplis de mélange devenus désormais classiques. Seules les résistances de contre-réaction sont implantées ici, puisque toutes les résistances de mélange proprement dites sont montées - voie par voie - sur les modules départs AUX des tranches d'entrées (pour mémoire R7 à R10).

A la sortie de ces amplis (inverseurs), on trouve la fameuse clé de choix, constituée - sur cette section - de I1. Cette clé assure deux fonctions importantes : premièrement elle permet de dériver les sorties des amplis là où l'on a décidé de les envoyer, et deuxièmement de bloquer la section inutilisée. Il est en effet important de bien interdire le départ écho 1 par exemple si l'on a choisi la fonction FB 2. Bien entendu, le grand luxe aurait consisté à verrouiller aussi le retour écho 1, mais on peut faire ici une impasse, car le seul danger serait que la chambre à écho soit en accrochage entretenu ; et la meilleure façon de régler la question est encore de réduire le taux de réinjection de la machine, plutôt que de se cacher la tête dans le sable en coupant la chaîne d'amplification qui suit !

Les résistances de mélange devant rejoindre le module ECHO RETURN sont ici R24 à R27.

Le premier étage d'amplification des départs écho est constitué d'un deuxième ampli de mélange (inverseur), qui sert à la fois à la remise en phase des signaux et à autoriser

la mise en MONO des sorties. Celle-ci est obtenue de façon simple : chaque voie est réinjectée dans l'ampli de mélange de sa consœur. Ceci est fait par I2, R4 et R18. A la sortie de ces amplis, on trouve le potentiomètre double de volume général se chargeant de doser l'amplitude des modulations qui s'engouffrent dans les machines à échos. Sur les curseurs de celui-ci, on prélève de quoi faire une écoute solo, suivant le schéma classique. Une led témoigne de la mise en action de fonction.

Enfin un amplificateur non-inverseur dont le gain est rendu ajustable, sera le dernier lien avec le temps réel pour les signaux qui le traverseront, signaux auxquels il ne restera plus qu'à souhaiter bon voyage jusqu'au module Echo return.

Un point important toutefois à mettre en évidence, est qu'il manque encore un étage tampon entre les sorties des machines à écho et la ligne ECHO RETURN dont nous disposons actuellement. Cet étage sera inverseur, et prendra place dans la tranche d'écoute. Il est beaucoup moins grave de subir une inversion de phase des retours échos si le signal n'est constitué QUE de la modulation décalée. Par contre, si il comprend une partie du signal DIRECT, c'est la purée...

Profitons de cette remarque pour rappeler qu'il est ridicule de connecter les retours échos d'une table de mixage, aux sorties D + E des chambres à échos. Le signal direct transite déjà par la table, il ne faut donc mélanger que les signaux



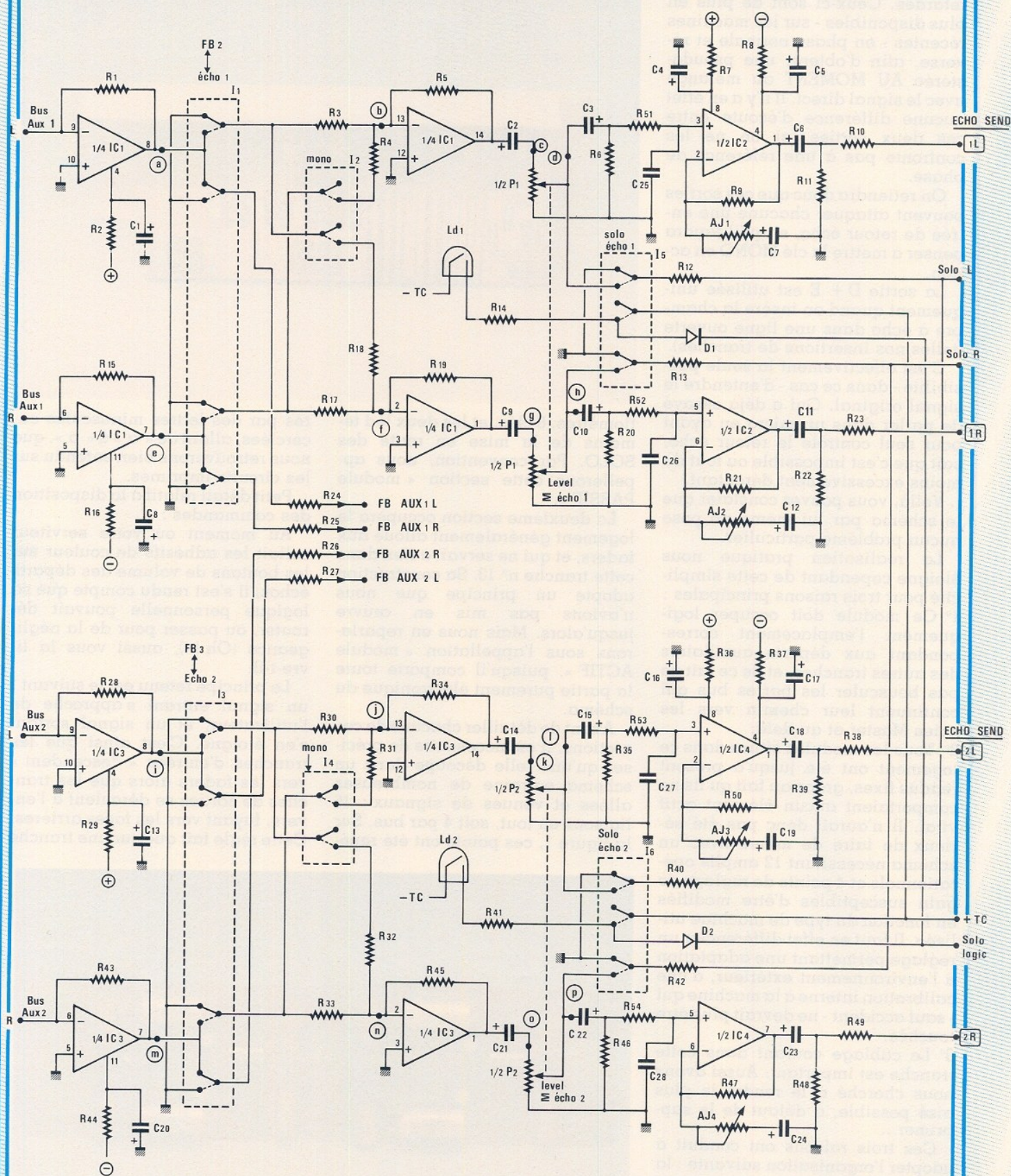


Figure 1 - Schéma complet de la fonction « Echo send »

NOTA : Les points de coupe « a » à « p » sont à mettre en relation avec la réalisation pratique (voir texte et dessin des CI).



# Réalisation

retardés. Ceux-ci sont de plus en plus disponibles - sur les machines récentes - en phase normale et réverse, afin d'obtenir une pseudo-stéréo AU MOMENT du mélange avec le signal direct. Il n'y a en effet aucune différence d'écoute entre ces deux sorties, si on ne les confronte pas à une référence de phase.

On retiendra donc que ces sorties peuvent attaquer chacune une entrée de retour écho, et qu'il faudra penser à mettre la clé MONO en action.

La sortie D+ E est utilisée uniquement quand on insère la chambre à écho dans une ligne ouverte (telles nos insertions de tranches).

C'est effectivement la seule possibilité - dans ce cas - d'entendre le signal original. Qui a déjà essayé de parler dans un micro en ayant pour seul contrôle le retour écho, sait que c'est impossible ou tout du moins excessivement déroutant.

Voilà, vous pouvez constater que le schéma par lui même ne pose aucun problème particulier.


La réalisation pratique nous éloigne cependant de cette simplicité pour trois raisons principales : 1° Ce module doit occuper logiquement l'emplacement correspondant aux départs auxiliaires des autres tranches, et de ce fait ne pas bousculer les barres bus qui continuent leur chemin vers les voies Master et au-delà.

2° Tous les modules situés dans ce logement ont été jusqu'à présent rendus fixes, grâce au fait qu'ils ne comportaient aucun élément actif vital. Il n'aurait donc pas été sérieux de faire de même avec un schéma nécessitant 12 amplis opérationnels et 4 points de réglage de gain susceptibles d'être modifiés en fonction du type de machine utilisée. Il faut en effet différencier un réglage permettant une adaptation à l'environnement extérieur, d'une calibration interne à la machine qui - sauf accident - ne devrait plus être touchée.

3° Le cablage courant dans cette tranche est important. Aussi avons nous cherché à le rendre le plus aisé possible, à défaut de le supprimer...

Ces trois raisons ont conduit à adopter l'organisation suivante : la totalité du schéma est répartie sur deux modules.

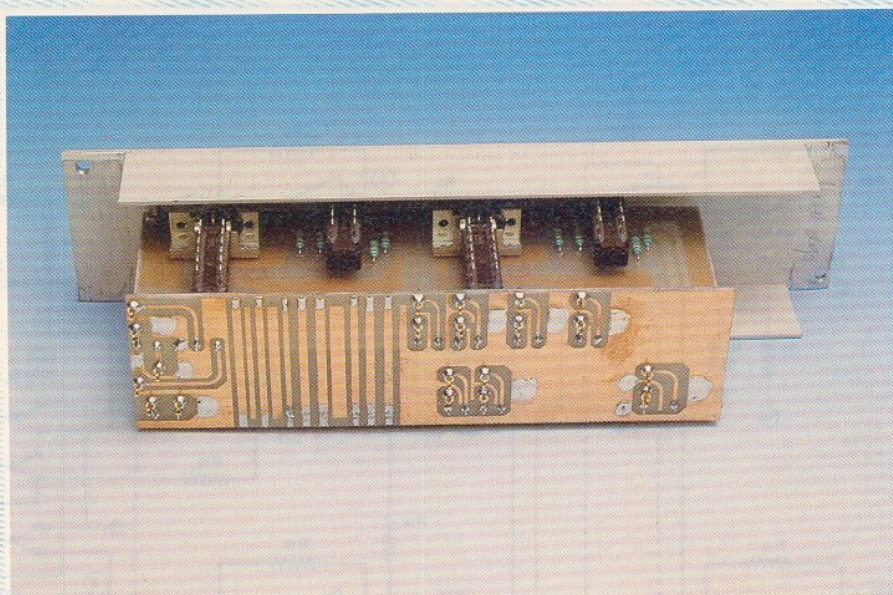Le premier, sis dans le logement des départs auxiliaires, ne comporte que les commandes accessibles à l'utilisateur, soit deux poten-



tiomètres, 6 clés, et les deux led témoins de la mise en route des SOLO. Par convention, nous appellerons cette section « module PASSIF ».

La deuxième section occupera le logement généralement alloué aux faders, et qui ne servait à rien dans cette tranche n° 13. Sa construction adopte un principe que nous n'avions pas mis en œuvre jusqu'alors. Mais nous en reparlerons sous l'appellation « module ACTIF », puisqu'il comporte toute la partie purement électronique du schéma.


Avant de détailler chacune de ces sections, il est nécessaire de préciser qu'une telle découpe dans un schéma entraîne de nombreuses allées et venues de signaux : 16 liaisons en tout, soit 4 par bus. Sur la figure 1, ces points ont été repé-

rés par des lettres minuscules encadrées, allant de « a » à « p », que nous retrouverons bien entendu sur les circuits imprimés.

Petit détail relatif à la disposition des commandes :

Au moment où votre serviteur collait les adhésifs de couleur sur les boutons de volume des départs échos, il s'est rendu compte que sa logique personnelle pouvait dérouter, ou passer pour de la négligence (Oh !!), aussi vous la livre-t-il.

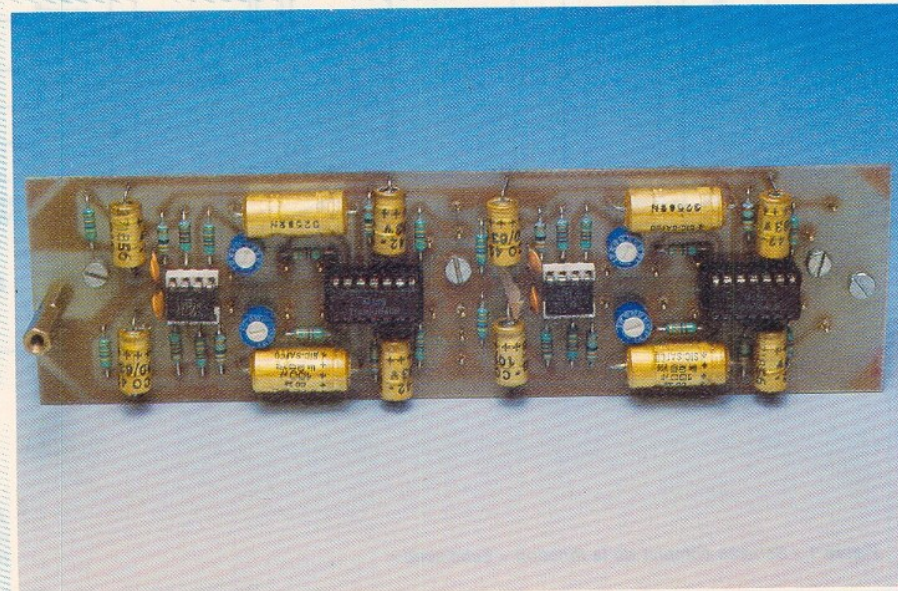Le principe retenu est le suivant : un signal entrant s'approche de l'utilisateur, et un signal sortant s'en éloigne. C'est ainsi que les tranches d'entrées « descendent » vers les faders alors que les tranches de sorties se déroulent à l'envers, fuyant vers les faces arrières. Cette règle fait que sur une tranche





d'entrée on passe en toute logique de AUX 1 à AUX 2 en s'approchant des faders, et sur ce module de sortie, on passe toujours de AUX 1 à AUX 2, mais en s'éloignant des faders. « Et ça donne quoi dans la pratique ? » dites-vous impatients. Et bien si AUX 1 est jaune et AUX 2 est vert, le bel alignement des couleurs est rompu, puisqu'inversé. Voilà !

Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez modifier la sérigraphie de la face avant et transposer toutes les liaisons. Bon courage.

## Le module passif

C'est par lui que nous commençons, car il utilise un principe souvent adopté. La figure 2 nous en dévoile les secrets : Deux cartes parallèles supportent les commandes, et une carte rassemble les points de liaisons.

La première carte (figure 3) porte les interrupteurs I1 à I4, qui sont les clés de choix et de mise en mono. I1 et I3 sont surmontés chacun d'un bouton « œil de chat ». Ici aussi il existe une convention : on consi-

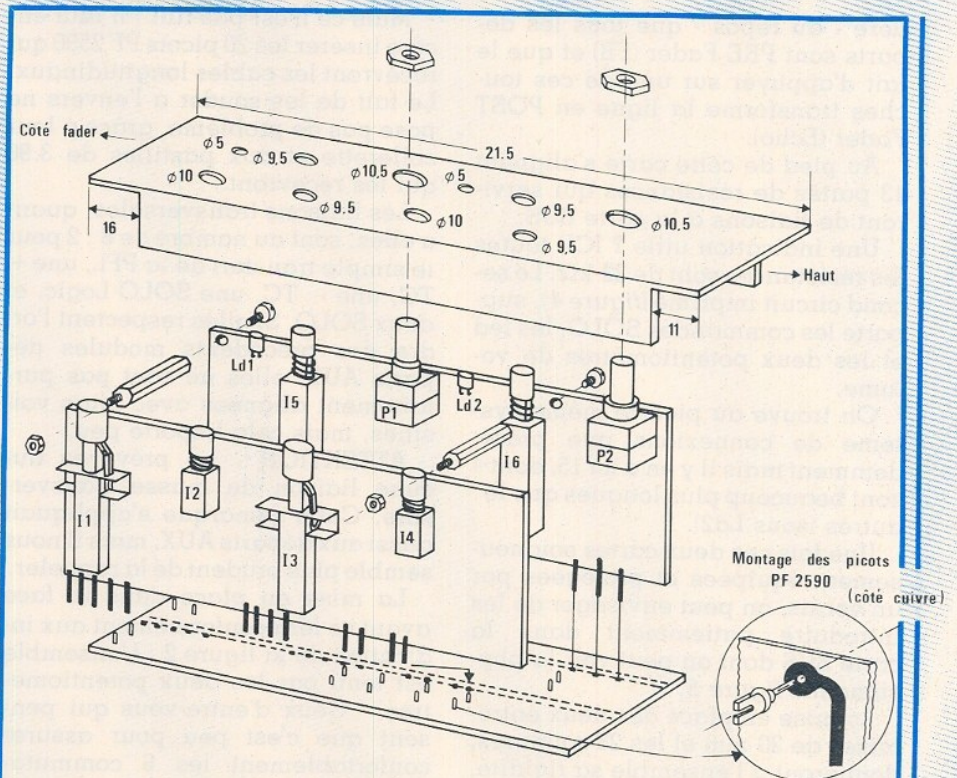


Figure 2 - Assemblage du module dit « passif ».

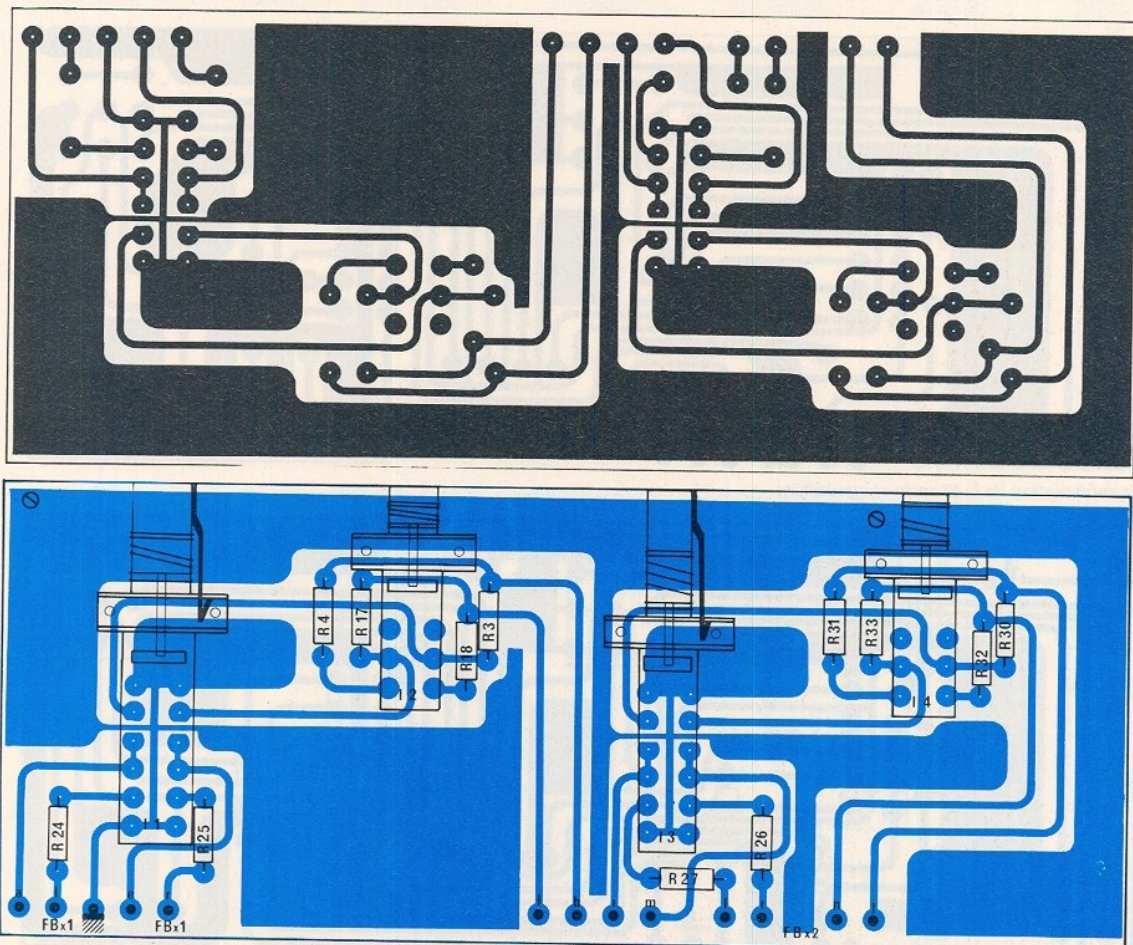


Figure 3 - CI et implantation la 1<sup>ère</sup> carte commutation.



# Réalisation

dère - au repos - que tous les départs sont PRE Fader (FB) et que le fait d'appuyer sur une de ces touches transforme la ligne en POST Fader (Echo).

Au pied de cette carte s'alignent 13 pattes de résistances qui serviront de liaisons à la carte BUS.

Une indication utile ? ICI, toutes les résistances sont de 22 k $\Omega$ . Le second circuit imprimé (figure 4), supporte les commandes SOLO, les led et les deux potentiomètres de volume.

On trouve au pied le même système de connexions que précédemment mais il y en a ici 15, dont 4 sont beaucoup plus longues que les autres (sous Ld2).

Une fois ces deux cartes soigneusement équipées et protégées par un vernis, on peut envisager de les introduire patiemment dans la carte BUS dont on peut voir la physionomie figure 5.

La mise en place des deux entretoises de 20 mm et les 28 soudures, donneront à l'ensemble sa rigidité, tout en autorisant un accès relativement aisé par basculement de la première carte.

Mais ce n'est pas fini ! Il faut encore insérer les 20 picots PF 2590 qui recevront les câbles longitudinaux. Le fait de les souder à l'envers ne pose pas de problème, grâce à leur collerette et aux pastilles de 3.96 qui les recevront.

Les liaisons transversales, quant à elles, sont au nombre de 8 : 2 pour le simple transfert de la PFL, une + TC, une - TC, une SOLO Logic, et deux SOLO. Si elles respectent l'ordre des précédents modules départs AUX, elles ne sont pas parfaitement alignées avec leurs voisines, mais cela importe peu.

**ATTENTION :** ne prévoyez aucune liaison de masse transversale. Cette remarque s'appliquait aussi aux départs AUX, mais il nous semble plus prudent de la rappeler.

La mise en place dans la face avant se fera conformément aux indications de la figure 2 : L'ensemble est tenu par les deux potentiomètres. Ceux d'entre-vous qui pensent que c'est peu pour assurer confortablement les 6 commutations, oublient deux choses : la constitution des Sfernice est telle que l'on peut compter sur eux (sur-

tout 2 doubles), et les 16 liaisons rigides transversales complètent le tableau.

Pour l'instant vous pouvez visser le module sur le châssis et passer à la réalisation du module ACTIF (nous verrons les connexions plus tard).

## Le module actif

Sa structure très particulière offre de gros avantages :

- 1° Toutes les liaisons restent fixes.
- 2° La face avant ne porte rien, et sert de trappe d'accès.
- 3° Une fois cette trappe enlevée (très facilement), on accède à la totalité des réglages, et procéder au remplacement d'un circuit intégré devient un jeu d'enfant.

Pour s'autoriser ce confort royal, il est nécessaire d'apporter un peu de soin, et d'agir de façon ordonnée.

L'essentiel des éléments nécessaires à la compréhension est illustré à la figure 6. Le principe est simple : deux cartes perpendiculaires (dont une est parallèle au plan de travail), rendues solidaires du


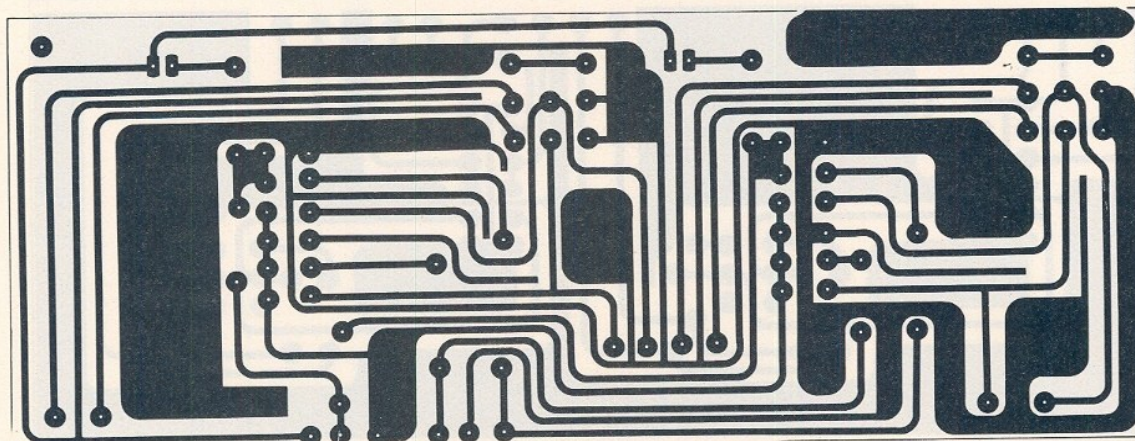


Figure 4 - CI et implantation de la 2° carte commutation.

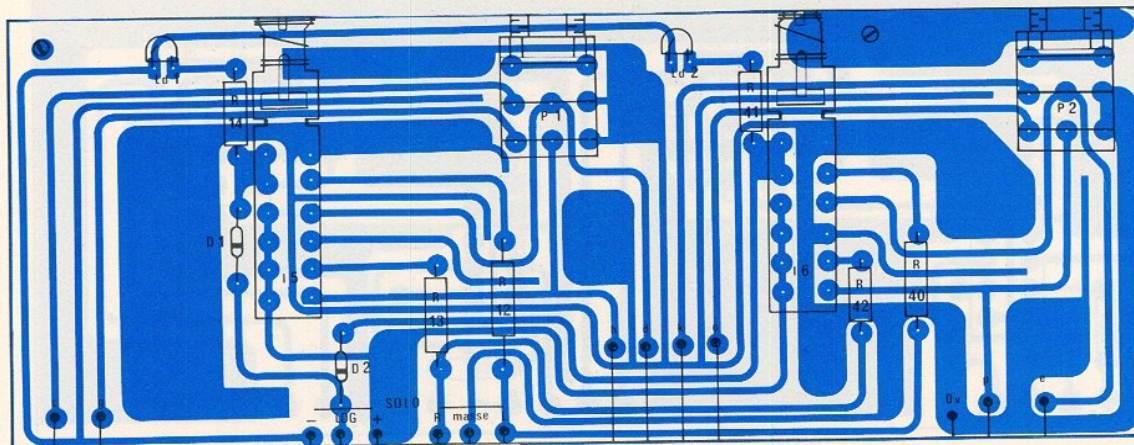



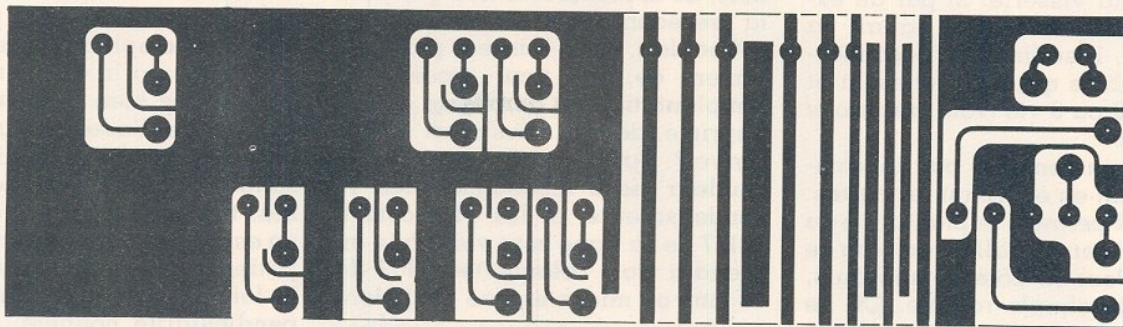


Figure 5 - CI et implantation carte de support et de liaison.



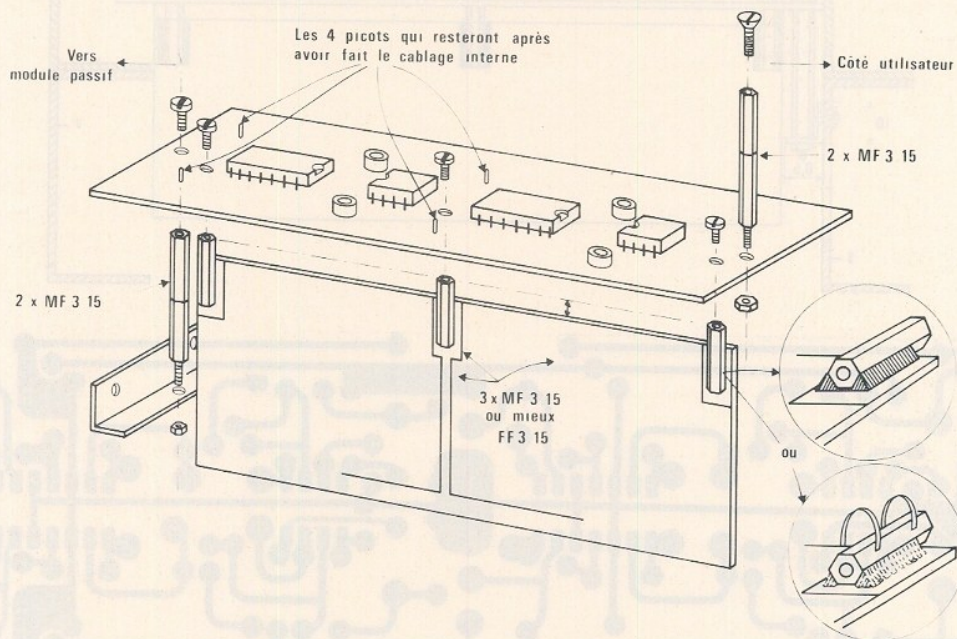


Figure 6

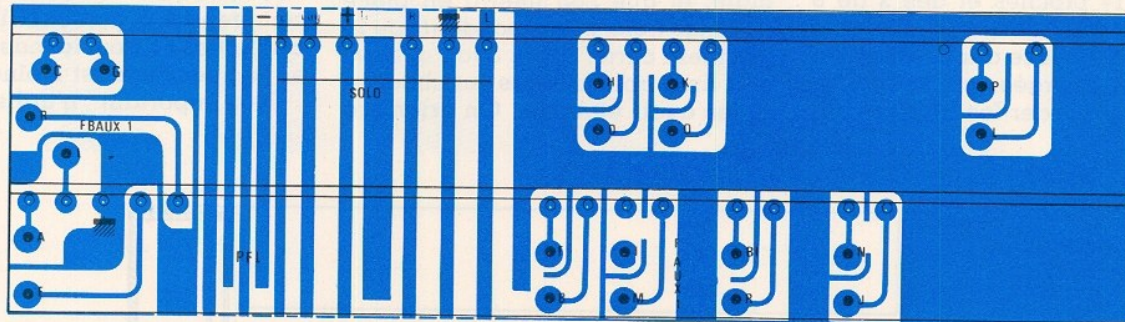

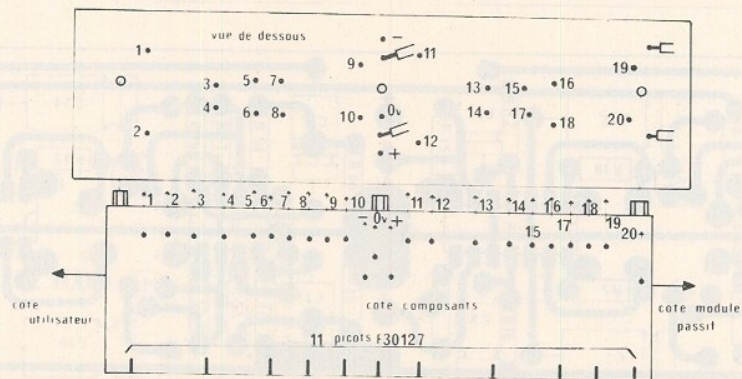

# Réalisation

chassis par visserie. Si par un extraordinaire hasard, il fallait la démonter, il suffirait de déconnecter les câbles qui y aboutissent et dévisser 2 ou 3 vis (voir précisions plus loin).

Mais commençons par le commencement en équipant les cartes. La figure 7 permet l'implantation du circuit qui sera parallèle au plan de travail. Pour le côté composants, c'est de la simple routine. On ne fera surtout pas l'économie des 2 supports 14 broches et des 2 de 8 broches.

Quand cette face aura été convenablement chargée, on la retournera pour y souder les 27 picots PF

2590, de la même manière que pour la précédente carte BUS.

Ceci fait, on la laissera provisoirement de côté pour procéder à l'implantation du deuxième circuit imprimé, dont le dessin est donné figure 8. Dans un premier temps on soudera les 8 résistances, les 14 condensateurs, et les 11 picots F 30127 de la ligne zéro volt. Puis on prendra trois colonnettes NF 3 de 15 mm ou mieux encore FF3), donc on coupera si nécessaire la partie mâle, et que l'on mettra en place dans les trous correspondants de la première carte, après avoir décapé à la lime trois facettes sur chacune et les avoir étamées. On orientera

les facettes centrales de telle sorte qu'elles s'alignent pour porter bien à plat aux emplacements réservés à cet effet sur la deuxième carte.

Regardez bien la figure 6 et les photos de l'assemblage. Il faut maintenant rendre les deux cartes solidaires par soudure des entretoises, tout en respectant entre elles un espace de 4 mm environ. Ayez la patience nécessaire pour obtenir à la fois un écart constant, une perpendicularité honnête, et de bonnes soudures ! Vous devez mieux comprendre à présent l'intérêt des colonnettes FF dont la masse à porter en température est moindre.

Tres important : n'utilisez surtout

Figure 6 - Montage mécanique du module actif.


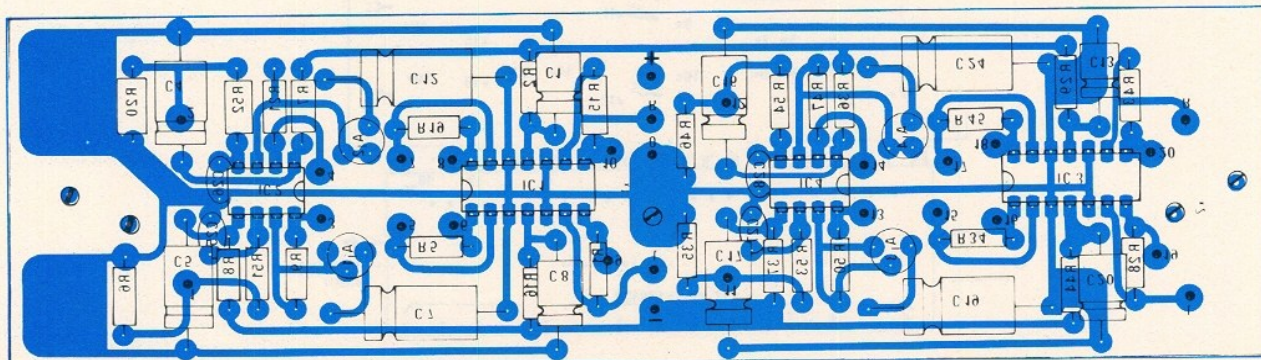
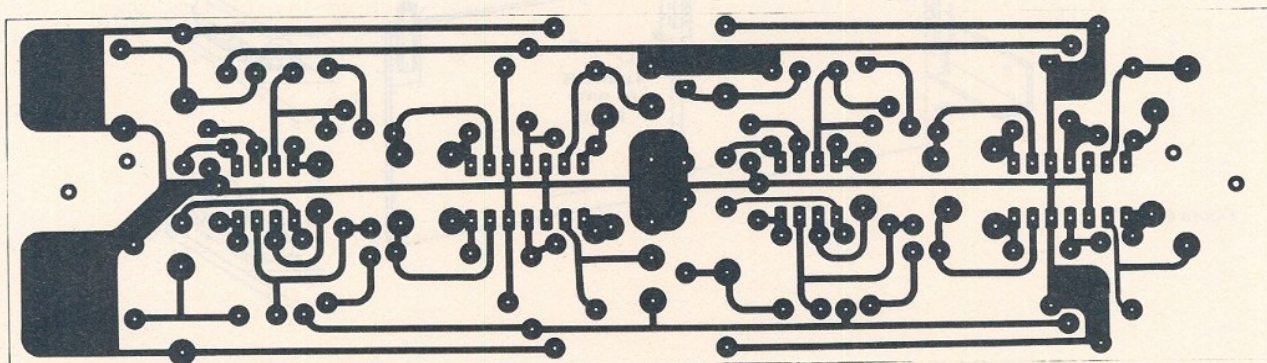


Figure 7 - CI et implantation de la 1<sup>ère</sup> carte « active ».

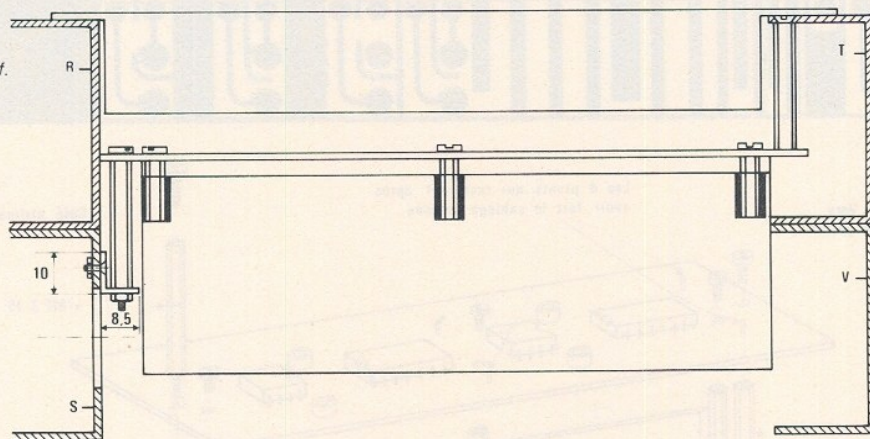

## Un peu de mécanique

Il faut pouvoir envisager maintenant de fixer cet assemblage dans le châssis.

Pour éviter tout contact intempestif avec la trappe constituée d'une façade vierge, nous avons choisi de stabiliser le montage à 32 mm du plan inférieur de celle-ci. Une autre solution aurait consisté à couper les cotés du « U », mais nous avons fait ce genre d'essais il y a quelques mois, et il s'était avéré impossible de réduire à moins de 10 mm, sous peine de voir la plaque se déformer sous une poussée moyenne. Si comme nous, vous souhaitez pouvoir vous appuyer sans contrainte sur votre console, il faut exclure ce procédé. Nous en avons trouvé un autre.

Il faut deux groupes de deux colonnettes NF3, 15 mm mises bout à bout et fixées comme le précisent les dessins et photographies.

Pourquoi 2 fois 15 mm ? Parce que cela fait 30 mm (si, si !), que des colonnettes de 30 mm ne sont pas facilement disponibles, et surtout qu'à partir de cette taille, la profondeur du taraudage accepte la longueur du filetage (à retenir). Donc les colonnettes équivalentes à une

pas de graisse décapante du genre Hampton ou autre. Vous feriez effectivement une magnifique soudure en deux temps et trois mouvements, mais une oxydation très rapide se produirait, et dans 3 mois les colonnettes seraient méconnaissables. Non, on peut faire du bon travail avec un fer de 40 W même équipé d'une panne longue durée fine (cas de l'auteur).

De plus, on fera profiter à tout l'ensemble d'un bon nettoyage au trichlo, suivi d'un passage à l'acétone, et d'une couche de vernis protecteur.

Si la façon de souder que nous vous proposons ne vous satisfait pas, il est possible de procéder autrement : On peut percer 4 petits trous — à raison de deux par côté — autour de chaque colonnette, afin d'immobiliser celles-ci par des petits cavaliers constitués de fil rigide. Quand plus rien ne bouge, la soudure est aisée, mais l'aspect moins élégant !

Quand le résultat de la manipulation ressemble étrangement aux photos d'illustrations, il faut se mettre à relier les points numérotés 1 à 20 de la deuxième carte à leur correspondants sur la première. De courts fils de couleurs (en moyenne 2 à 3 cm) feront l'affaire. Ceci fait, il

doit vous rester 4 picots libres sur la première carte : 2 en plein centre et 2 à une extrémité.

Ce sont les arrivées des fameuses barres bus AUX1 et 2, L et R.

Mais ceci fait de nouveau partie du câblage que nous gardons pour la bonne bouche...

Dans l'immédiat, il est nécessaire de vérifier sur table le bon fonctionnement du module. Indiquer une méthode laborieuse de contrôle prendrait une place précieuse, et il est plus sain de réfléchir à ce que l'on doit obtenir et en vérifier l'exactitude pratique, plutôt que suivre ligne à ligne une procédure de supervision qui risque bien d'oublier un cas précis qui sera — comme par hasard — le vôtre !

Le schéma est assez simple pour que nous puissions confier cette tâche aux plus inexpérimentés d'entre-vous, en rappelant une fois de plus qu'il est nécessaire d'intercaler une résistance de 22 k $\Omega$  entre le générateur et les points « b, f, j, n », ou les quatre lignes bus AUX1L, R, AUX2L, R. Le gain des amplis de mélange est de 1, et — dans un premier temps —, on pourra donner 6 dB de gain aux 4 amplis de sorties, au moyen de AJ1 à AJ4. Le réglage définitif dépendra des exigences du matériel connecté.


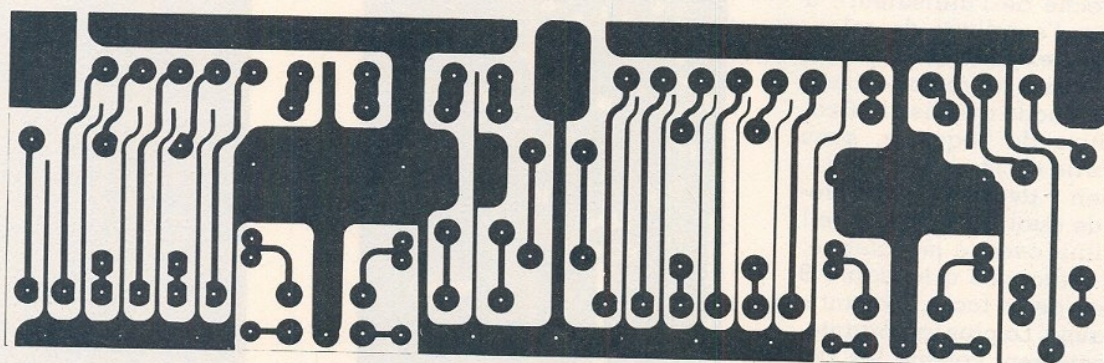


Figure 8 - CI et implantation de la 2<sup>e</sup> carte « active ».

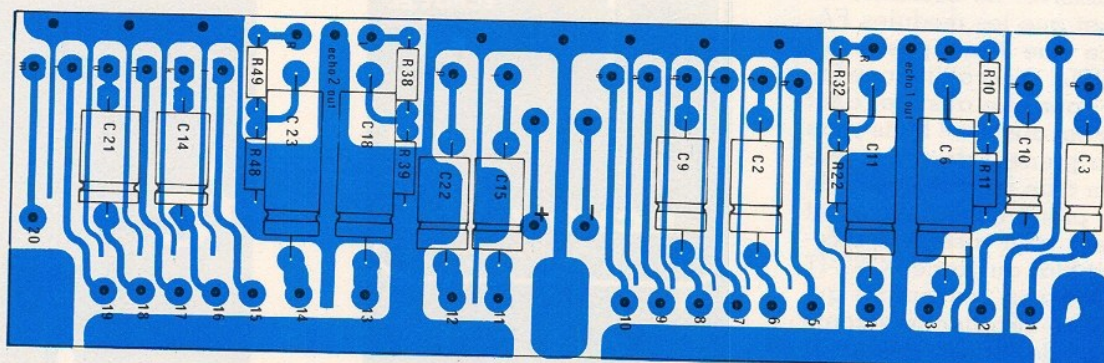



# Réalisation

de 30 mm sont fixées en opposition sur la carte horizontale. Il suffit, pour se débarrasser de la première, de percer la barre « T » du châssis en plein centre de l'espace disponible et en respectant les cotes indiquées figure 6. On usinera un logement pour encastrer une tête de vis fraisée plate, afin que rien ne dépare à la planéité de la trappe.

Pour la seconde colonnette, il va falloir fixer une petite équerre de 8,5 x 10 x 50 sur la barre « S » du châssis, juste au dessus des trous de 24 mm servant de passe-fils.

Cela va demander de percer deux trous de diamètre 3 mm dans la barre « S », mais c'est très facile avec une mini-perceuse, surtout à l'endroit où ils sont placés.

Le choix est laissé entre vis et rivets. Si vous nous permettez — une fois de plus — de donner notre avis, les rivets sont séduisants mais indémontables, aussi serait-il préférable de prendre son courage à deux mains et de couper proprement deux boulons à 5 mm, car en cas de nécessité, l'extraction du module et de son équerre pourraient se faire sans rien démonter d'autre. Dans le cas contraire, il faut libérer un fader adjacent. A vous de choisir ! Il existe aussi une autre méthode qui consiste à dévisser en premier la vis à tête fraisée (la plus proche de l'utilisateur), à désolidariser l'empilage de colonnettes pour en extraire celle qui est au dessus, enfin à retirer la seconde vis. Cette méthode autorise la fixation définitive de l'équerre, sans gêner la sortie du module.

Il doit bien y avoir dans ces propositions, de quoi vous satisfaire !

Pour en finir avec la mécanique, nous vous indiquons à la figure 9 l'aspect des deux faces « avant » mises en cause. La plus importante, usinée exactement comme les Départs AUX, porte les commandes de la partie passive. La seconde, au même format que les modules FADER, est ce que l'on appelle un BLAN PANEL, c'est à dire une façade vide. Pour être austère, c'est vrai qu'elle est austère ! Mais vous savez qu'un preneur de son a toujours besoin d'un petit morceau de papier pour prendre une note, et cet emplacement peut aisément recevoir un petit bloc du genre POST-IT de 3M. Vous savez, ces feuilles qui se collent et se décollent à volonté sans laisser de traces ! L'auteur connaît quelqu'un qui a toujours une de ces feuilles collée sur la cuisse droite de son jean, prêt à

toute éventualité. Alors pourquoi pas sur notre console ?

Maintenant que tout fonctionne sur table et que la mécanique est prête à recevoir les modules, il est temps de passer au joyeux câblage.

## Câblage

Le joli dessin de la figure 10, en dévoile toutes les finesses. Pour s'éclaircir les idées, on peut admettre qu'il se décompose en quatre phases :

1°) Les liaisons extérieures : Elles sont au nombre de quatre (2 câbles bifilaires), et concernent les sorties écho 1 et 2, qui se raccorderont aux prises fixées sur la face arrière. Il va falloir attendre encore un peu la description de celles-ci : cet article aurait été l'emplacement


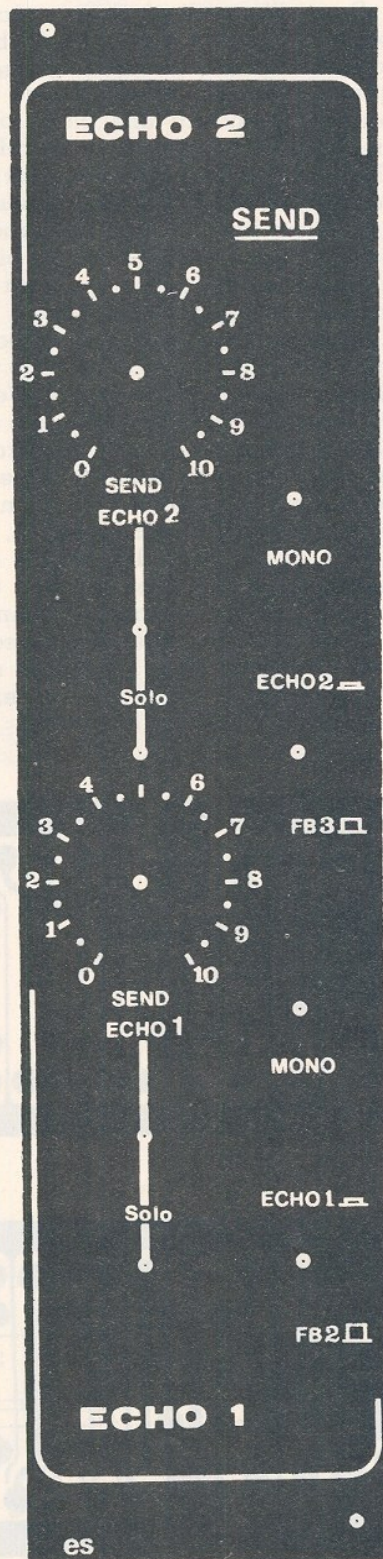


Figure 9

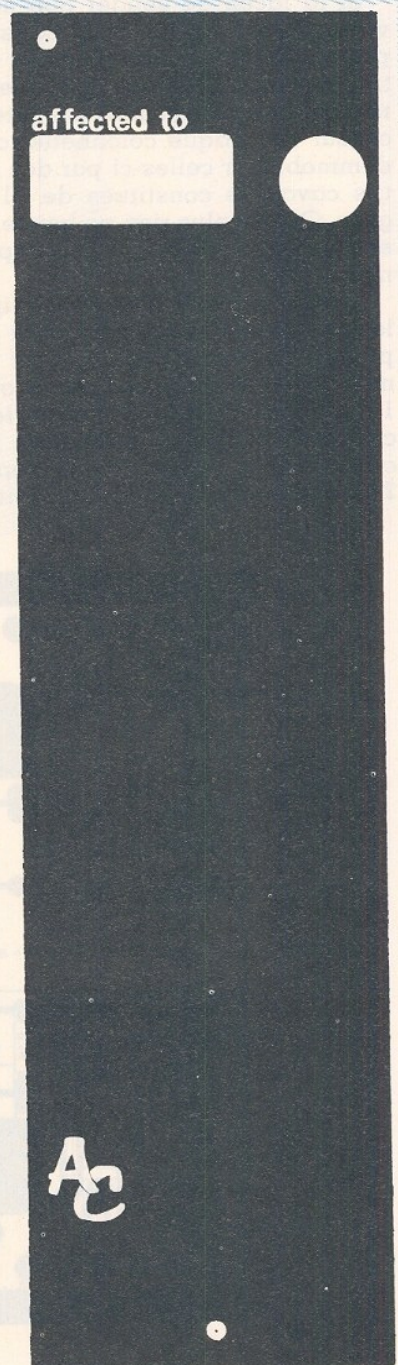



idéal pour la publier, mais cela aurait pris trop de place dans RADIO-PLANS, car elle couvre trois emplacements de 50 mm. Soyez toutefois certains qu'elle ne tardera pas à vous être communiquée. Peut-être le mois prochain, au tout début de l'article décrivant l'alimentation.

2°) Les liaisons avec le module ECHO RETURN. Elles sont aussi au nombre de quatre, et assurent le raliement de R<sub>24</sub>... R<sub>27</sub> à leurs bus respectifs, broches 6, 7, 11, 12 de J<sub>3</sub> (voir figure 6 du précédent numéro).

3°) Les connexions que nous appellerons « de continuité » : ce sont les lignes en fil rigide qui transportent les bus PFL, SOLO, et + TC - TC, solo logic. Comme ce module s'intercale entre la dernière tranche d'entrée et la première tranche MASTER, il faut assurer le transfert des lignes citées ; c'est pourquoi on trouve deux barres imprimées marquées PFL, et qui — dans ce cas particulier — ne servent que de relais. Nous l'avons déjà dit, les pistes ne correspondent pas exacte-

ment avec les autres modules. Ceci ne s'applique qu'au positionnement relatif : l'ordre est scrupuleusement respecté. Il faudra donc faire des liaisons légèrement coudeées, ou simplement en biais, puisque l'écart le plus important est de 5 mm.

Viennent s'ajouter à cette catégorie de liaisons, les deux câbles bifilaires provenant de la partie horizontale du module « ACTIF », et qui drainent les aboutissements des barres bus AUX<sub>1</sub> et AUX<sub>2</sub>.

C'est effectivement là que s'arrêtent ces 4 bus — que nous promettons depuis déjà 16 mois... —, pour qu'ils se fassent « mélanger » par les jeunots IC<sub>1</sub> et IC<sub>3</sub> (1/2 de chaque).

Il faut remarquer que la tresse de masse de AUX<sub>2</sub> (sur la carte « active »), est prolongée d'un fil simple jusqu'au point de masse central. Il est bien évident qu'il faudra recouvrir le point de jonction tresse-fil d'une gaine thermorétractable ou non, mais en tout cas l'isoler pour

interdire tout contact inopportun.

4°) Les liaisons entre carte active et carte passive, ce sont les plus nombreuses : huit câbles bifilaires, qui relient les points référencés par paires « a,e », « c,g », « b,f », « m,i », « d,h », « o,k », « j,l », et « l,p ». Il est important de remarquer les deux particularités suivantes :


1. Les tresses de masses sont liées uniquement aux picots prévus à cet effet sur la carte « ACTIVE ».

2. Si les paires sont groupées du côté de la carte « PASSIVE », il n'en est pas de même aux extrémités.

Veillez donc bien à respecter les liaisons de lettre à lettre.

Vous voyez que si l'on isole les difficultés, la manœuvre devient beaucoup plus simple ! Quelqu'un — qu'il soit pardonné à l'auteur d'en avoir oublié le nom — disait, il y a quelques mois à la radio qui laisse encore quelque chose entre les oreilles, que « face à l'adversité, on devait s'attacher aux problèmes isolément, en ne tenant pas compte du nombre ». C'est en grande partie

Figure 10 - Cablage entre la partie active et la partie passive, ainsi que les liaisons extérieures.

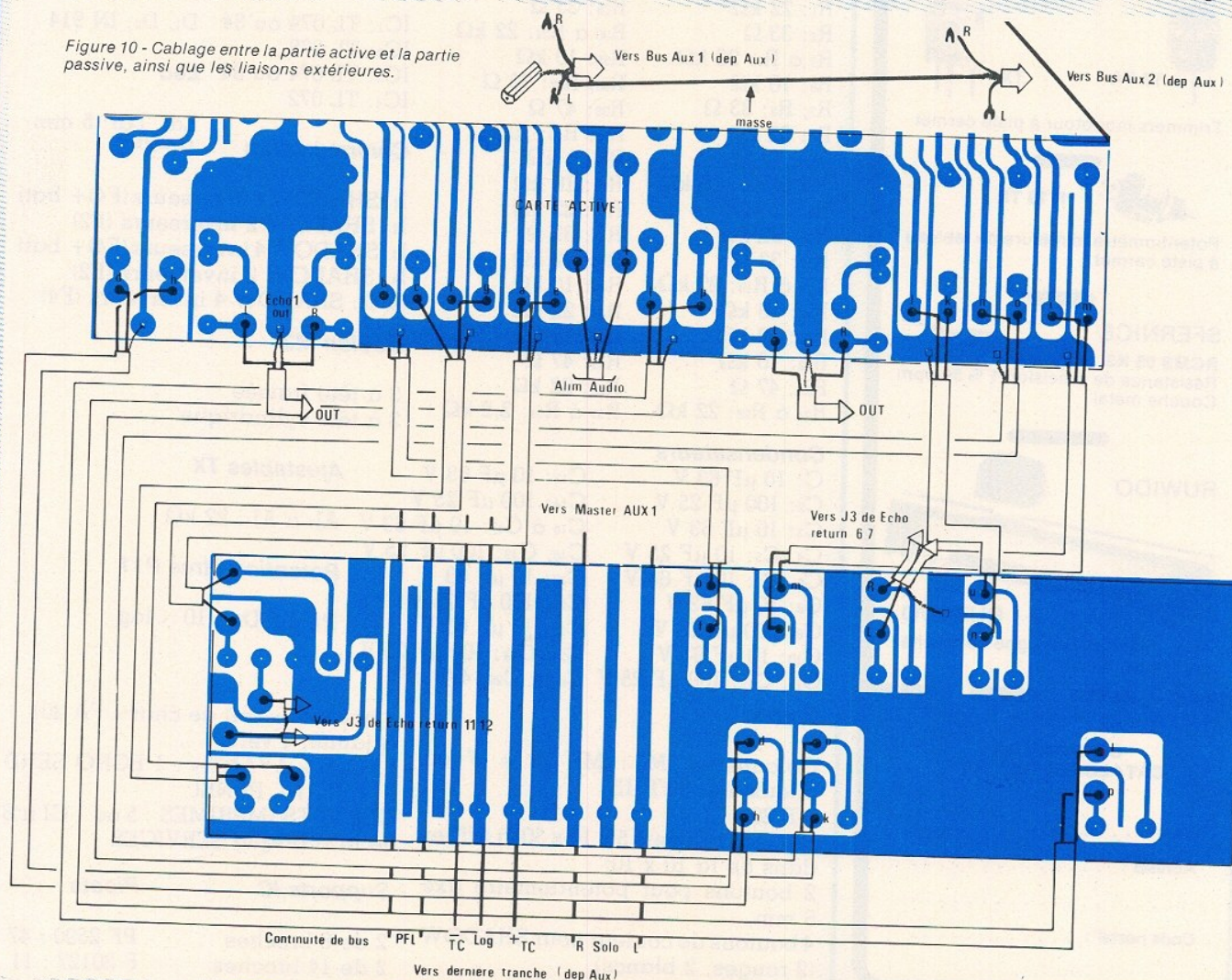



# SONEREL

33, rue de la Colonie 75013 PARIS  
45.80.10.21

**NOUVEAU**

SFERNICE

**P11VZN CR 20**  
(21 positions)

POTENTIOMÈTRE A CRANS



Potentiomètre rotatif de qualité à piste cermet. Simple et double, variation lin ou log. **P11VZN 5 %**



**T 18**

Trimmers multitours à piste cermet



**T 93 YB**



**T7 YA**



**TX**

Trimmers monotour à piste cermet



**P 13 TR**


Potentiomètre miniature de tableau à piste cermet

SFERNICE

**RCMS 05 K3**  
Résistance de précision 1 % 50 ppm  
Couche métal



RUWIDO

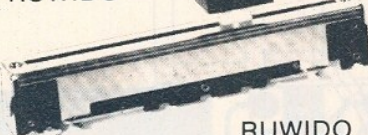

**RUWIDO**

Potentiomètre rectiligne de qualité à piste carbone

**DEMANDE DE CATALOGUE GRATUIT**

Nom : .....

Adresse : .....

Code postal : .....

## Réalisation

vrai, mais il ne faut pas oublier de faire de temps en temps un bilan global de ce qui est résolu et de ce qui reste à résoudre. Ce que RADIO-PLANS fait pour vous dans le cas présent.

### Services

Une fois de plus, la rubrique services augmente vos chances de réussite en vous proposant : les deux faces « avant » sérigraphiées, et l'ensemble des 5 circuits imprimés nécessaires à notre réalisation, regroupés sous la référence CI n°8. Sur les docs 285 en votre possession, il faudra ajouter BLAN PANEL au même prix que les modules correcteurs, et CI n°8 (au même prix que tous les autres). A l'instant où sont écrites ces lignes (février), il reste sur ce CI n°8 un

emplacement disponible de 40 x 220. Ce qui est certain, c'est que nous ne le laisserons pas vide ! Quant à ce qui viendra s'y installer, nous vous laissons la surprise...

### Conclusion

Ce n'était pas si terrible que cela, vous en conviendrez ! Et d'un seul coup, d'un seul les 15 premières tranches de notre console sont pleines à ras bord. Plus que 8 trous à boucher sur 85...

Le mois prochain, nous aborderons l'alimentation. Notre façon de voir les choses devrait donner des idées à tous ceux qui ont besoin soit de réaliser une alimentation à toutes épreuves, soit de construire un ampli de puissance costaud... A suivre... !

J. ALARY

### Nomenclature

#### Résistances N4 métal

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| R <sub>1</sub> : 22 kΩ                    | R <sub>29</sub> : 33 Ω                     |
| R <sub>2</sub> : 33 Ω                     | R <sub>30</sub> à R <sub>34</sub> : 22 kΩ  |
| R <sub>3</sub> à R <sub>5</sub> : 22 kΩ   | R <sub>35</sub> : 10 kΩ                    |
| R <sub>6</sub> : 10 kΩ                    | R <sub>36</sub> , R <sub>37</sub> : 33 Ω   |
| R <sub>7</sub> , R <sub>8</sub> : 33 Ω    | R <sub>38</sub> : 47 Ω                     |
| R <sub>9</sub> : 22 kΩ                    | R <sub>39</sub> , R <sub>40</sub> : 10 kΩ  |
| R <sub>10</sub> : 47 Ω                    | R <sub>41</sub> : 1 kΩ                     |
| R <sub>11</sub> à R <sub>13</sub> : 10 kΩ | R <sub>42</sub> : 10 kΩ                    |
| R <sub>14</sub> : 1 kΩ                    | R <sub>43</sub> : 22 kΩ                    |
| R <sub>15</sub> : 22 kΩ                   | R <sub>44</sub> : 33 Ω                     |
| R <sub>16</sub> : 33 Ω                    | R <sub>45</sub> : 22 kΩ                    |
| R <sub>17</sub> à R <sub>19</sub> : 22 kΩ | R <sub>46</sub> : 10 kΩ                    |
| R <sub>20</sub> : 10 kΩ                   | R <sub>47</sub> : 22 kΩ                    |
| R <sub>21</sub> : 22 kΩ                   | R <sub>48</sub> : 10 kΩ                    |
| R <sub>22</sub> : 10 kΩ                   | R <sub>49</sub> : 47 Ω                     |
| R <sub>23</sub> : 47 Ω                    | R <sub>50</sub> : 22 kΩ                    |
| R <sub>24</sub> à R <sub>28</sub> : 22 kΩ | R <sub>51</sub> à R <sub>54</sub> : 2,2 kΩ |

#### Condensateurs

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| C: 10 μF 63 V                                   | C <sub>13</sub> : 10 μF 63 V                    |
| C <sub>2</sub> : 100 μF 25 V                    | C <sub>14</sub> : 100 μF 25 V                   |
| C <sub>3</sub> : 10 μF 63 V                     | C <sub>15</sub> à C <sub>17</sub> : 10 μF 63 V  |
| C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub> : 10 μF 25 V    | C <sub>18</sub> , C <sub>19</sub> : 100 μF 25 V |
| C <sub>6</sub> , C <sub>7</sub> : 10 μF 63 V    | C <sub>20</sub> : 10 μF 63 V                    |
| C <sub>8</sub> : 10 μF 63 V                     | C <sub>21</sub> : 100 μF 25 V                   |
| C <sub>9</sub> : 100 μF 25 V                    | C <sub>22</sub> : 10 μF 63 V                    |
| C <sub>10</sub> : 10 μF 63 V                    | C <sub>23</sub> , C <sub>24</sub> : 100 μF 25 V |
| C <sub>11</sub> , C <sub>12</sub> : 100 μF 25 V | C <sub>25</sub> à C <sub>28</sub> : 470 pF      |

#### Divers

Colonnettes M3: MF 15 = 7 ou mieux 4 et 3 FF 15  
MF 20 = 2  
Equerre alu de 8,5 x 10 x 50 (à tailler dans de la 10 x 10)  
2 boutons pour potentiomètre axe 6 mm,  
4 boutons de couleur pour SHADOW (2 rouges, 2 blancs)

#### Circuits intégrés Diodes

IC<sub>1</sub>: TL 074 ou 84 D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>: IN 914  
IC<sub>2</sub>: TL 072  
IC<sub>3</sub>: TL 074 ou 84 **Led**  
IC<sub>4</sub>: TL 072

#### Commutateurs

I<sub>1</sub>: SHADOW 4 inverseurs (F4)+ bati  
I<sub>2</sub>: SHADOW 2 inverseurs (F2)  
I<sub>3</sub>: SHADOW 4 inverseurs (F4)+ bati  
I<sub>4</sub>: SHADOW 2 inverseurs (F2)  
I<sub>5</sub>, I<sub>6</sub>: SHADOW 4 inverseurs (F4)

#### Boulon M3

3 à tête fraisée  
3 à tête cylindrique

#### Ajustables TX

AJ<sub>1</sub> à AJ<sub>4</sub>: 22 kΩ

#### Potentiomètres P11

P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>: Duo 10 < log

2 boutons « œil de chat » FA 201  
1 jaune, 1 vert)  
FACES « AVANT » : 1 ECHO SEND  
+ 1 BLAN PANEL  
CIRCUITS IMPRIMÉS : 5 ou 1 CI n°8  
de la rubrique SERVICES

#### Supports IC

2 de 8 broches  
2 de 14 broches

#### Picots

PF 2590 : 47  
F 30127 : 11



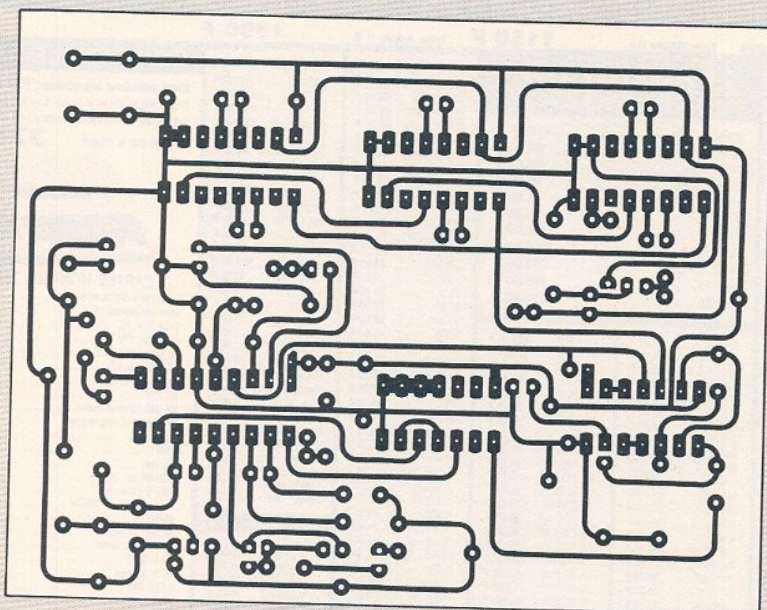


Figure 4 : tracé des pistes.


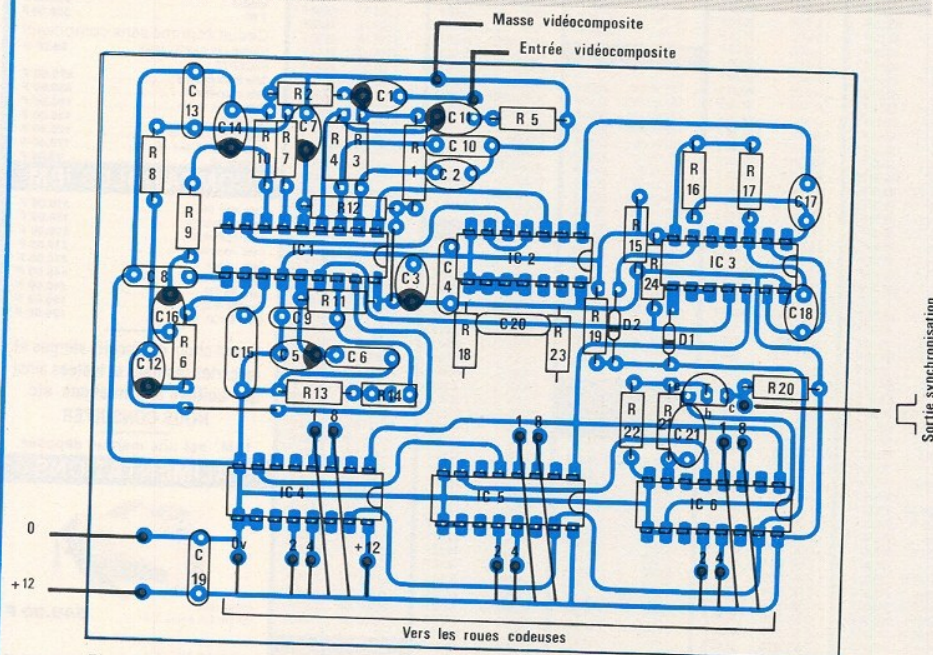


Figure 5 - Implantation des composants.

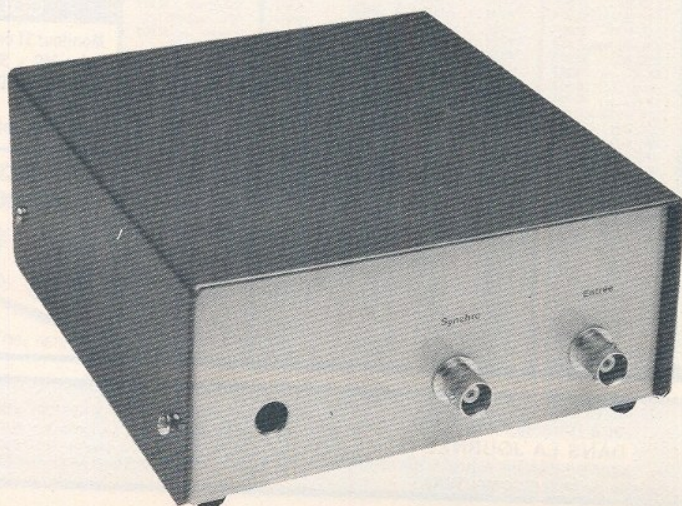

## Nomenclature

### Résistances

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| R <sub>1</sub> : 100 kΩ | R <sub>13</sub> : 18 kΩ  |
| R <sub>2</sub> : 33 kΩ  | R <sub>14</sub> : 4,7 kΩ |
| R <sub>3</sub> : 1 kΩ   | R <sub>15</sub> : 10 kΩ  |
| R <sub>4</sub> : 5,6 kΩ | R <sub>16</sub> : 10 kΩ  |
| R <sub>5</sub> : 82 Ω   | R <sub>17</sub> : 10 kΩ  |
| R <sub>6</sub> : 1 kΩ   | R <sub>18</sub> : 47 kΩ  |
| R <sub>7</sub> : 1 kΩ   | R <sub>19</sub> : 10 kΩ  |
| R <sub>8</sub> : 3,3 kΩ | R <sub>20</sub> : 1,5 kΩ |
| R <sub>9</sub> : 2,2 kΩ | R <sub>21</sub> : 10 kΩ  |
| R <sub>10</sub> : 82 kΩ | R <sub>22</sub> : 680 Ω  |
| R <sub>11</sub> : 47 Ω  | R <sub>23</sub> : 33 kΩ  |
| R <sub>12</sub> : 56 kΩ | R <sub>24</sub> : 33 kΩ  |

### Condensateurs

|                             |
|-----------------------------|
| C <sub>1</sub> : 10 μF T    |
| C <sub>2</sub> : 150 pF C   |
| C <sub>3</sub> : 47 μF T    |
| C <sub>4</sub> : 0,1 μF M   |
| C <sub>5</sub> : 47 μF μF T |
| C <sub>6</sub> : 0,1 μF M   |
| C <sub>7</sub> : 10 μF      |
| C <sub>8</sub> : 47 nF M    |
| C <sub>9</sub> : 2,7 nF M   |
| C <sub>10</sub> : 0,47 μF M |
| C <sub>11</sub> : 47 μF T   |
| C <sub>12</sub> : 10 μF T   |
| C <sub>13</sub> : 10 nF M   |
| C <sub>14</sub> : 10 μF T   |
| C <sub>15</sub> : 1 μF T    |
| C <sub>16</sub> : 22 μF T   |
| C <sub>17</sub> : 100 pF C  |
| C <sub>18</sub> : 100 pF C  |
| C <sub>19</sub> : 0,1 μF M  |
| C <sub>20</sub> : 1 nF M    |
| C <sub>21</sub> : 470 pF C  |

T : tantale 16 ou 25 V  
C : céramique  
M : MKH

### Circuits intégrés

|                               |
|-------------------------------|
| IC <sub>1</sub> : TDA 3571 B  |
| IC <sub>2</sub> : 4013        |
| IC <sub>3</sub> : 40106/74C14 |
| IC <sub>4</sub> : 4516        |
| IC <sub>5</sub> : 4516        |
| IC <sub>6</sub> : 4516        |

### Semi conducteurs

|                                          |
|------------------------------------------|
| T <sub>1</sub> : 2N 2369                 |
| D <sub>1</sub> , D <sub>2</sub> : 1N4148 |

### Divers

RC<sub>1</sub>, RC<sub>2</sub>, RC<sub>3</sub>: roues codeuses BCD.







## Des nouvelles de BASICODE



BASICODE, il devient capable d'enregistrer et lire des cassettes selon un format normalisé à l'échelon international.

Diffusés sur les antennes de grandes stations de radio, des logiciels BASICODE peuvent donc être chargés et exécutés sur les ordinateurs de pratiquement tous les auditeurs de l'émission.

Plusieurs organismes de radiodiffusion du monde entier ont emboîté le pas à la radio hollandaise, donnant ainsi à BASICODE ce rôle international d'« esperanto des ordinateurs ».

### BASICODE sur les ondes

Depuis les premiers essais de la radio néerlandaise, plusieurs stations (dont la BBC) ont programmé des émissions dans lesquelles quelques minutes ont été consacrées régulièrement à la transmission de logiciels BASICODE.

En France, certaines de ces émissions ont pu être reçues convenablement par l'auteur, et par bon nombre de nos lecteurs.

Par contre, seules quelques très rares radios locales privées se sont lancées dans l'aventure. La France est le « pays du logiciel », entend-t-on souvent, mais c'est vers l'étranger qu'il nous faut orienter nos antennes pour capter du BASICODE...

Comprenez qui pourra !

La plupart des émissions BASICODE passent dans la gamme des ONDES MOYENNES ou « petites ondes », à des heures plus ou moins nocturnes.

Pour l'auditeur, ce choix présente des avantages et des inconvénients :

La nuit, la portée possible est très importante (plusieurs milliers de kilomètres pour une « onde de ciel » réfléchi).

**C'**EST dans notre numéro de Novembre 1984 que nous avons pour la première fois parlé à nos lecteurs du « BASICODE ».

L'accueil très positif qu'a reçu la série d'articles qui a suivi, montre bien que ce sujet peut aussi bien intéresser les électroniciens ou radio-amateurs possédant un micro-ordinateur, que les incondtionnels de l'informatique.

Pendant ce temps, le « phénomène BASICODE » a continué d'évoluer, aussi n'est-il peut être pas inutile de faire le point sur l'expérience acquise, et les développements prévisibles.

### Un bref rappel

Certains de nos lecteurs pouvant fort bien « prendre le train en route », rappelons que le BASICODE est un ensemble de règles de programmation développé sous l'égide de la radiodiffusion néerlandaise NOS HILVERSUM, et permettant l'écriture de programmes compatibles avec à peu près

n'importe quel ordinateur BASIC.

Des échanges de logiciels de toutes sortes (jeux, utilitaires, didacticiels, etc) peuvent ainsi se développer entre amateurs, sans distinction de « clan ».

Le support de ces échanges peut bien sûr être le papier (voir les logiciels que nous avons publié dans cette revue), mais aussi une cassette, une liaison radio, ou une ligne téléphonique. En effet, dès lors qu'un ordinateur quelconque est équipé d'un logiciel de conversion



# Micro-Informatique

L'émetteur hollandais, situé non loin d'Amsterdam, est réputé couvrir l'essentiel de l'Europe de l'Ouest, mais nous avons reçu d'un lecteur Algérien une cassette plutôt meilleure que celles enregistrées en région parisienne !

Il faut en effet distinguer trois zones de réception :

- à moins de 300 km environ de l'émetteur, le signal reçu directement est très puissant, et la réception de bonne qualité si l'environnement n'est pas trop parasité.

- à très grande distance (1 000 km et plus), seule des ondes réfléchies peuvent parvenir au récepteur, éventuellement brouillées par d'autres stations lointaines opérant sur la même fréquence. Il s'agit de « DX » dans toute sa splendeur, par définition très aléatoire.

- entre les deux, l'onde de sol (directe) et une ou plusieurs ondes réfléchies peuvent être reçues simultanément. Sur de la parole ou de la musique, ce n'est pas très grave (simple « fading »), mais le phénomène est beaucoup plus gênant pour le décodage des signaux à 1 200 bauds du BASICODE !

La figure 1 montre bien l'effet produit au décodage par de rapides variations de ces conditions de propagation.

Dans le même ordre d'idées, la figure 2 fait apparaître un problème voisin quant à ses effets, mais dû à une toute autre cause. En 1984, la BBC a utilisé pour ses émissions BASICODE, son réseau « RADIO 1 » à modulation d'amplitude. Ce réseau comporte une multitude d'émetteurs, dont certains de très forte puissance (150 kW), mais n'utilise que deux fréquences distinctes (1053 et 1089 kHz).

Dans le voisinage des émetteurs, tout va pour le mieux, mais l'auditeur français reçoit simultanément plusieurs signaux provenant de distances pouvant différer de 100 km et plus.

Même à la vitesse de la lumière, une telle différence de parcours se traduit par des retards qui ne peuvent être tenus pour négligeables devant la durée d'une période de 2 400 Hz... Résultat : à nouveau la figure 1 !

En résumé, l'auditeur français cherchant à décoder des logiciels BASICODE lui arrivant de l'étranger sur son radio-cassettes, est fortement tributaire des conditions de propagation, et donc de la météo.


A la limite, c'est souvent par propagation médiocre (onde de ciel

```

3120 REM VE=Vd3:GOSUB1Y0
1 REM Y30 FOR I=HS TO HF:PRINT HR:LY:;NXT I
11 REM X0 VE=2:HO=0F1150 FOR I=VS TO VF
1 REM X60 VE=Vd+2:GOSUB130
1 REM X70 PRNLYPX1:
1180 REM Va=FE+1:GOSUB110:RAN1("C#H#X#X#I"):YB:
11 REM X0NaXd I
1200 REM FOR I=HS TO HF:FOR b=VS TO VF
3210 REM SR=SCb:PI:GOSUB310
12 REM X0 HO=6KY0NaXd:SY:VE:VE+3JHJ-VST:GOSUB110
1230 REM #RdNd SRP:;NXT I F:NXT I
1 REM X40 fEoVV-3:#D=0:GOSUB310:bmtv:XX0bPhInd R#:\VadVV:HO=0:GOSUB130
1 REM X60 G0cMB 3410:E=0
1270 REM RqM-MM-----MV-----V----
3280 REM RMH ONES#MCThm1. CHANG0
1290 REM ReMe'LeFdPX#5.3Y' 10
0 REM X300bPhMe'pPh31'
1330 REM RAm GdNENXRLIneFY3X0 Rqff-fJM--MJKVMmV-MV---MV-MMV---
1330 REM QbP=LEFIPX0NPL1d
13 REM X0 aFHJP=BM"YOHbP=FmBdd#MM G0sMB03C70:G0101390
33 REM G0RTFXb#="#10RXJ#="p")IEN G0sMB 1760:G0d01390c1360 pFXJP="N"X0RXJP="v
bYdHcN G0sMB01880:G0d03390
1370 REM IFXJP="J"X0RXb#="J"JhH9N G0sMB 2290:G0h01390
0 REM X380 G0sMB 3080
1390 REM IF E=1 THEN G0sMB 3620:G0T01260
1400 REM RETURN
1410 REM G0sMB120:A#=""
1420 REM G0sMB210:A=ASC(IN#)
1430 REM IF A=13 THEN IN#A#-RETURN
1440 REM IFYR=12X0RCA=20X0RCA=127X0THEN1490
1450 REM A#A#IN#
1460 REM D#=""FORI=1 TO LEN(A#)+1:D#D#+":NEXT I
1470 REM G0sMB110:PRINT D#
1480 REM G0sMB110:PRINT A#:G0T01420
1490 REM IF LEN(A#)<1 THEN1420
1500 REM REM-----
1510 REM REM ON SPECTRUM, CHANGE
1520 REM REM 'LEFT$(A#,LEN(A#)-1)' TO
1530 REM REM 'A#C TO LEN(A#)-1)'
1540 REM REM IN NEXT LINE.
1550 REM REM-----
1560 REM A#LEFT$(A#,LEN(A#)-1):G0T01460
1570 REM IF LEN(IN#)>3 THEN E=1:G0T01750
1580 REM REM-----
1590 REM REM ON SPECTRUM, CHANGE
1600 REM REM 'MID$(I#2,2)' TO
1610 REM REM 'I#C2 TO 3)'
1620 REM REM IN NEXT LINE.
1630 REM REM-----
1640 REM J#MID$(IN#2,2):G0sMB2960
1650 REM IF E=1 THEN 1750
1660 REM REM-----
1670 REM REM ON SPECTRUM, CHANGE
1680 REM REM 'RIGHT$(J#,1)' TO
1690 REM REM 'J#C2)'
1700 REM REM IN NEXT LINE.
1710 REM REM-----
1720 REM V1=V:V2=VAL(RIGHT$(J#,1))+1
1730 REM AS=V2:HF=HS+CH-1:IF HF>10 THEN V2=V2-1:G0T01730
1740 REM VS=V1:VF=VS+CV-1:IF VF>10 THEN V1=V1-1:G0T0 1740
1750 REM RETURN
1760 REM IF LEN(IN#)>2 THEN E=1:G0T0 1870
1770 REM REM-----

```

Figure 1

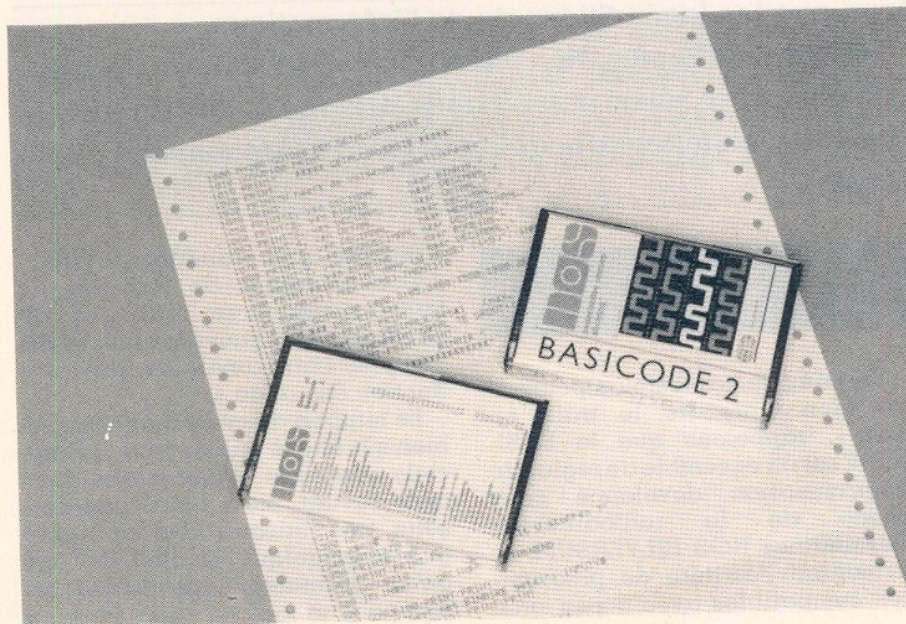



très atténuée) que les meilleurs enregistrements peuvent être effectués.

En modulation de fréquence, ces problèmes n'existent plus, mais il faut que l'auditeur réside à proximité immédiate de l'émetteur.

Les chaînes nationales de radio et de télévision restant parfaitement à l'écart de l'affaire, c'est sur des radios locales privées qu'ont été effectuées les seules tentatives françaises de radiodiffusion de BASICODE.

Bien évidemment, l'impact de telles opérations s'est trouvé limité par le faible nombre d'auditeurs potentiels, mais il a pu être vérifié que les signaux BASICODE supportent admirablement la transmission par FM : avis aux amateurs éventuels...

## BASICODE sur cassettes

Nous venons de voir que si l'écoute régulière d'émissions étrangères diffusant du BASICODE peut réserver d'excellentes surprises, il faut tout de même compter avec les (fréquents) caprices de la propagation et des parasitages locaux.

Soucieux de faire bénéficier BASICODE de la plus large audience possible, les responsables de l'émission néerlandaise HOBBS-COOP ont réuni sur une cassette C60 les 29 meilleurs logiciels BASICODE déjà diffusés à l'antenne.

Pour 12,50 florins soit environ 35 F port recommandé compris, c'est 297 k-octets de programmes que vous pouvez recevoir, c'est-à-dire l'équivalent d'une centaine de feuillets A4 de listing...

La cassette s'appelle « BEST OF BASICODE N° 2 » (la N° 1 est sans intérêt pour un utilisateur français), et peut être commandée par mandat ou virement CCP international auprès de :

N.O.S.  
Postbus 10  
NL-1200 JB HILVERSUM  
PAYS BAS  
N° de CCP : 1419 HILVERSUM

Tous ces programmes sont évidemment rédigés en néerlandais, mais restent parfaitement utilisables pour une personne ignorant tout de cette langue (quelques notions d'anglais et/ou d'allemand peuvent servir !).

Il y a de tout sur cette cassette :


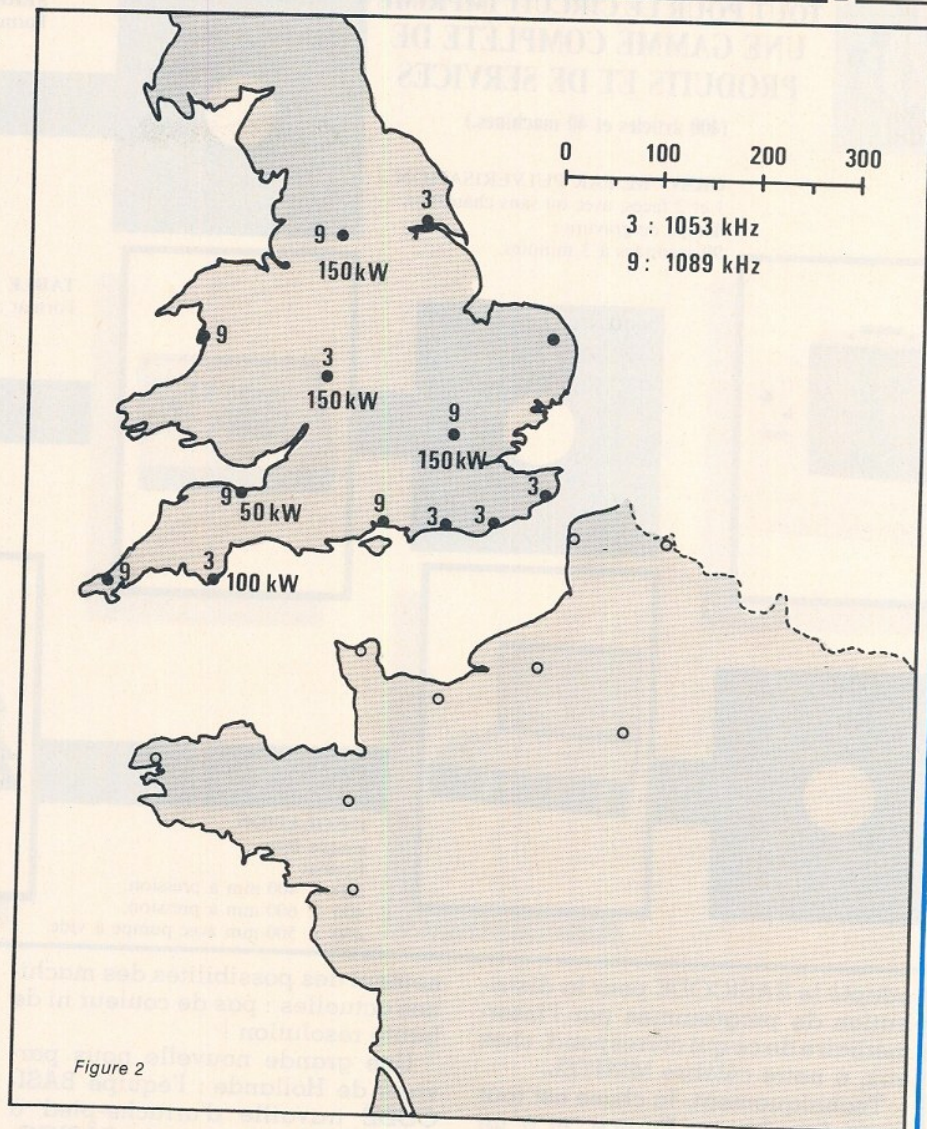


Figure 2

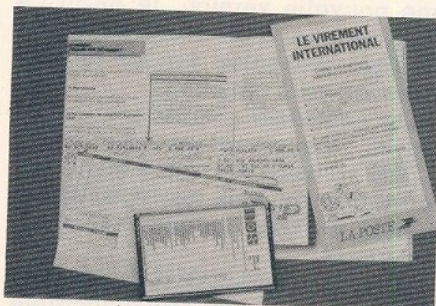

des jeux, bien sûr, mais aussi plusieurs logiciels à vocation éducative, même pour les adultes (par exemple une animation démontrant le rôle de la courbe de Gauss en probabilités...).

L'un des programmes de la cassette vous donnera l'heure en pratique n'importe quel point du globe, tandis qu'un autre vous permettra de décoder en langage clair les messages chiffrés qu'échangent les stations météo internationales.

Pour charger ces programmes sur votre ordinateur habituel, il vous

faut évidemment aussi la cassette d'adaptation BASICODE, disponible à la même adresse, avec son épais manuel.

La dernière édition en date comporte un logiciel amélioré pour SINCLAIR SPECTRUM, car l'ancien présentait quelques lacunes.


## BASICODE par téléphone

Les fréquences de 1200 et 2400 Hz circulent facilement sur les lignes téléphoniques à une vitesse de 1 200 bauds, le BASICODE aussi par conséquent.

Transmettre des programmes à un ami par ce canal relève, aux tarifs actuels, d'un patriotisme excessif puisqu'il est infiniment moins coûteux de poster une cassette.

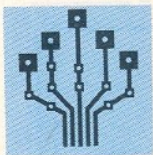On peut cependant rêver à autre chose : nos voisins belges ont déjà







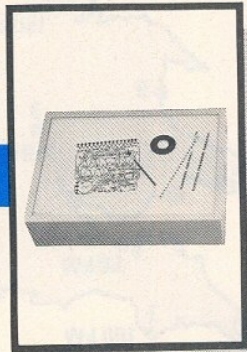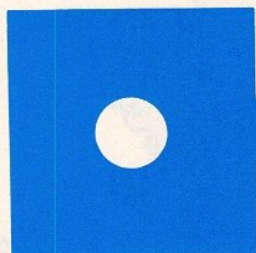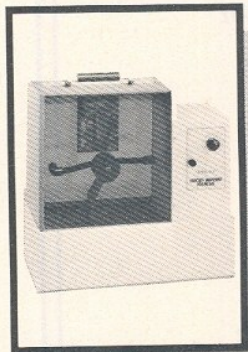
## TOUT POUR LE CIRCUIT IMPRIME UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ET DE SERVICES

(400 articles et 40 machines.)


**GRAVURE PAR PULVÉRISATION**  
1 et 2 faces, avec ou sans chauffage.  
Temps de gravure :  
90 secondes à 3 minutes.




**SÉRIGRAPHIE**  
Format : 400 × 600 mm.



**TABLE LUMINEUSE**  
Format : 320 × 430 mm,  
460 × 640 mm,  
jusqu'à A0.

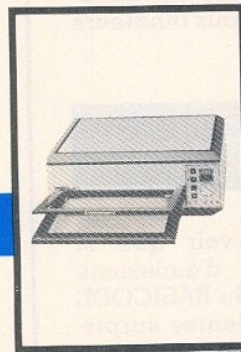

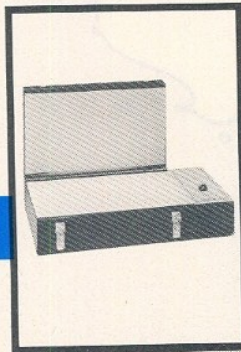**INSULATION**  
simple face.  
Format :  
250 × 400 mm à pression,  
400 × 600 mm à pression,  
400 × 500 mm avec pompe à vide.



**INSULATION**  
double face et  
pompe à vide.  
Format : 300 × 400 mm,  
400 × 500 mm,  
500 × 600 mm.

adopté le BASICODE pour la distribution de programmes par l'intermédiaire de ce qui correspond, chez eux, à notre célèbre MINTEL.

Techniquement, la chose est tout aussi faisable en France, et à un coût très inférieur à celui du téléphone.

En Angleterre, c'est un procédé un peu différent qui est utilisé avec PRESTEL-MICRONET, mais les amateurs reçoivent aussi leurs programmes par ligne téléphonique.

Alors, qu'attendons-nous donc en France ?

### Bientôt BASICODE-3 !

Le BASICODE que connaissent nos lecteurs est le BASICODE-2, version améliorée du BASICODE-1 ayant servi aux premières expérimentations.

La BBC a utilisé pour ses émissions le BASICODE-2, +, version légèrement modifiée en vue d'une meilleure compatibilité avec les ordinateurs SINCLAIR, mais 100 % compatible.

Parfaitement adapté aux petits ordinateurs de la période 1980-1982, le BASICODE-2 ne profite pas plei-

nement des possibilités des machines actuelles : pas de couleur ni de haute résolution !

Une grande nouvelle nous parvient de Hollande : l'équipe BASICODE travaille d'arrache-pied à une nouvelle version, le BASICODE-3, mettant à profit ces deux possibilités présentes sur les ordinateurs les plus récents.

On peut déjà prévoir que le domaine d'applications du BASICODE va ainsi pouvoir s'étendre à pratiquement tous les types de logiciels utilisés sur les « micros » familiaux.

Le « kit » BASICODE-3 (cassette et manuel) pourrait être disponible avant la fin de l'année 1986 : affaire à suivre !

### Trucs et astuces en basicode

Ne terminons pas cet article sans une petite routine !

Les quelques lignes de la figure 3 figurent désormais dans la plupart des bons logiciels BASICODE : elles permettent en effet au pro-

gramme de mesurer l'écran de l'ordinateur sur lequel il est chargé. A la place des lignes 2590 et 2600 destinées ici à une simple démonstration, le logiciel utilisateur peut comporter un sous-programme de « mise en page » de textes ou graphiques exploitant au mieux l'espace disponible, sans perte de place. Bien entendu, cette routine ne fonctionne qu'en présence d'un programme adaptateur BASICODE, puisqu'elle se sert des routines normalisées GOSUB 100, 110, et 120.

Une preuve de plus de l'extrême souplesse de BASICODE !

### Conclusion

Nous espérons que ces quelques nouvelles fraîches contribueront à soutenir l'intérêt que portent nos lecteurs à BASICODE.

Nous sommes en effet persuadé qu'il s'agit là de l'un des meilleurs moyens permettant à l'amateur de concilier informatique, électronique, et activités de communication.

De nombreux radio-amateurs de toutes nationalités utilisent pour



```

2500 GO SUB 100
2510 PRINT "JE MESURE L'ECRAN..."
2520 LET SH=14: LET VE=14: LET RL=16
2530 LET HO=RL: GO SUB 110: GO SUB 120
2540 IF HO=RL THEN LET RL=RL+1: GO TO 2530
2550 LET VE=SH: GO SUB 110: GO SUB 120
2560 IF VE=SH THEN LET SH=SH+1: GO TO 2550
2580 GO SUB 100
2590 PRINT "L'ECRAN COMPTE ";SH;" LIGNES"
2600 PRINT "DE ";RL;" CARACTERES"
    
```

Figure 3

leur activité des logiciels spécifiques écrits en BASICODE (1), et expérimentent toutes sortes de procédés permettant d'utiliser ce standard pour échanger des programmes par la voie des ondes. Mais il ne s'agit là que d'un exemple, choisi parmi les innombrables applications de BASICODE : nous en reparlerons...

P. GUEULLE

(1) Pour recevoir le petit livret « SHORT-WAVE SOFTWARE » regroupant ces programmes, il suffit d'envoyer un coupon-réponse international à :

RADIO NEDERLAND  
ENGLISH SECTION  
POSTBUS 222  
1200JG HILVERSUM  
PAYS BAS



## hobbyscoop

tweemaal per week

## MOS radio

**woensdag**  
radio 1/2  
FM stereo  
19.02-19.30

**donderdag**  
radio 5  
AM 1008 kHz  
17.30-17.46

hobbyscoop basicode



**GRAVURE**  
EXIGEZ NOS MACHINES  
A GRAVER A MOUSSE  
avec chauffage thermostaté  
Format : 180 x 240 mm,  
270 x 410 mm.




**PRÉSENSIBILISÉ**  
Positif ou négatif  
Bakelite ou Epoxy  
1 ou 2 faces haute  
définition couche  
bleue d'origine.




**INSOLATION**  
Châssis d'insolation en kit  
Format : 250 x 400 mm.

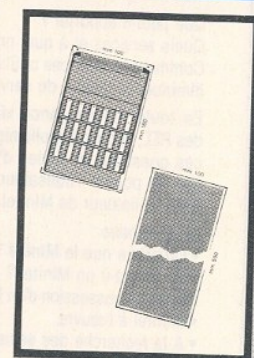**ET TOUJOURS LES**  
Stylos DALO  
Transferts MÉCANORMA  
etc.



**CARTES D'ÉTUDE**  
Percées, cuivrées, à bandes,  
pastilles ou wrapping. Double  
face à trous métallisés.

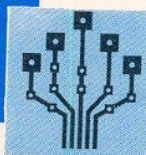Demandez le catalogue C.I.F./R.P.  
dans plus de 650 points de vente  
ou par envoi contre 6,50 F en timbres.



# C.I.F.

CIRCUIT IMPRIMÉ FRANÇAIS  
10, rue Anatole-France - 94230 CACHAN - Telex : 631 446



**Dernière minute... Dernière minute... Dernière minute... Dernière minute... Dernière minute...**

## Des nouvelles des émissions BASICODE

Les grilles de programmes des grandes stations de radio sont en perpétuelle évolution, aussi n'est-il pas toujours facile de publier des informations à jour concernant les émissions BASICODE.

Côté britannique, les choses sont simples : plus d'émissions BASICODE jusqu'à nouvel ordre. Espérons que lors de leur éventuelle reprise, la BBC fera appel à son émetteur Ondes longues (200 kHz), parfaitement reçu dans presque toute la France.

Côté néerlandais, nous venons de recevoir des nouvelles toutes fraîches :

L'émission HOBBOSCOOP qui diffusait autrefois des programmes BASICODE le vendredi soir, est dorénavant programmée le jeudi à 17 h 30 heure locale hollandaise.

Cette nouvelle émission ne contient provisoirement plus de programmes BASICODE, car les responsables de cette rubrique ren-

contrent de très gros problèmes avec le nouveau procédé de modulation OPTIMOD qui vient d'être appliqué à l'émetteur utilisé. Dès que la parade technique aura été trouvée, les diffusions de logiciels reprendront : il suffit donc de s'armer de patience et d'écouter de temps à autres la fréquence de 1 008 kHz.

En attendant, la NOS diffuse toujours du BASICODE, mais sur son réseau FM (Radio 1/2, le mercredi à 19 h) : il s'agit d'une sorte de bulletin d'informations que l'on peut lire, un peu comme un télex de presse, sur son écran vidéo.

Ne regrettons pas trop de ne pouvoir recevoir ces émissions en France, car le texte est évidemment rédigé en néerlandais !

Nous mentionnons cependant l'information, car nous pensons qu'elle pourra intéresser nos lecteurs Belges.

BEELD CRANT est le nom de ce

magazine électronique 100 % gratuit, à la différence de ses homologues français sur MINITEL.

Les producteurs de l'émission HOBBOSCOOP ont également eu la gentillesse de nous fournir un exemplaire du nouveau programme adaptateur BASICODE pour le SPECTRUM : un vrai régal !

Presque tous les inconvénients de l'utilisation de cette machine disparaissent avec ce superbe logiciel qui s'offre le luxe de transformer l'écran du SPECTRUM en un véritable 42 colonnes ! Grâce à ce logiciel, il devient possible de « sauver » des programmes BASICODE enregistrés dans des conditions difficiles et que l'on avait renoncé à charger, tant la routine de réception 1 200 bauds est performante...

Cette nouvelle cassette s'appelle BASICODE-2A, et est également vendue par correspondance par la NOS : avis aux amateurs !

## ETSF pour les câblés !

Que peut-il apporter ?  
Quels services et à quel prix ?  
Comment réduire ces coûts sans diminuer la qualité du service ?


En toute indépendance vis-à-vis des P.T.T., Patrick Gueulle répond à ces questions et à bien d'autres que se posent l'utilisateur ou le futur utilisateur de Minitel.

Au sommaire :

- Qu'est-ce que le Minitel ?
- Vous faut-il un Minitel ?
- Prise de possession d'un Minitel.
- Minitel à l'œuvre.
- A la recherche des serveurs.
- Quelques accessoires.

112 pages

90 F

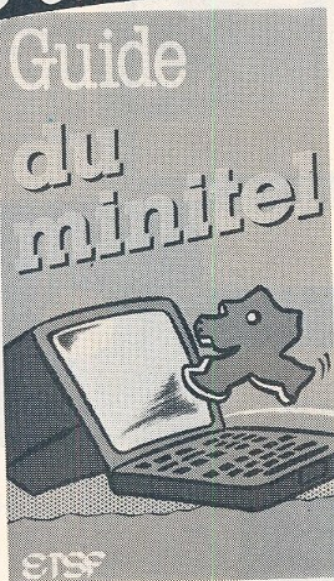


Commande et règlement à l'ordre de la  
**Librairie Parisienne de la Radio**

43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10

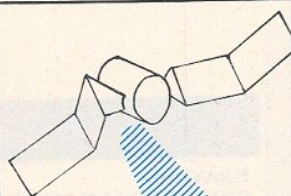**Prix port compris**

Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande



KIT  
OU  
INSTALLATION

**l'angleterre , les usa ,  
l'Allemagne , l'italie , etc ...  
sur votre TV par**


**SATELLITE**

**expolight**

**4834 8077**



## Un mobile filoguidé

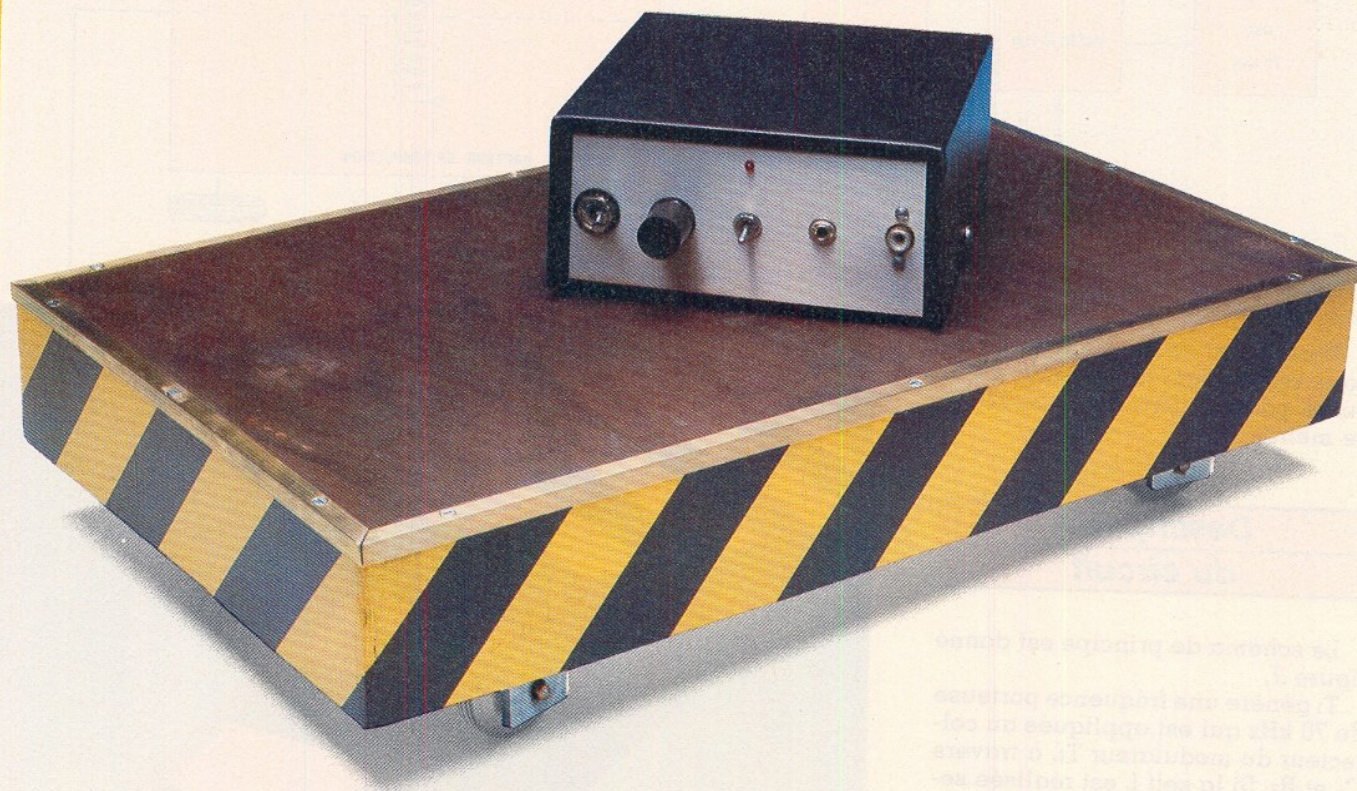

**P**EUT-être avez-vous déjà visité des unités de production industrielles modernes, et remarqué dans certains ateliers des chariots à propulsion autonome se déplaçant selon un parcours très précis ?

Destinés à distribuer outils ou pièces encombrantes à des postes déterminés, ces mobiles téléguidés suivent une antenne, un simple fil, encastrée dans le sol de l'atelier.

Sans connaître exactement les principes mis en jeu et la gamme de fréquence de travail dans le cas de matériels industriels, nous avons mené une étude dont les résultats aboutissent à un fonctionnement comparable à ceux-ci.

Le mobile filoguidé que nous vous présentons ici fait appel aux techniques d'émission et de réception et aux asservissements.

Indiquons aussi que l'étude concerne un véhicule d'échelle réduite et que nous n'avons pas développé d'interfaces de puissance pouvant convenir à un mobile taille réelle.

### Principe général de fonctionnement

Il est donné à la figure 1. Un modulateur reçoit alternativement 3 fréquences comprises entre 200 et 600 Hertz. Son rôle est de moduler une porteuse de 70 kHz pour donner les ordres de marche AV Stop et marche AR.

Le signal de 70 kHz permet d'obtenir la direction, quelle que soit la fréquence de modulation dont il est l'objet. A la sortie de l'amplificateur, on trouve donc en permanence un signal identique à celui de la figure 2 a et qui parcourt le fil servant de guide au mobile sur lequel est placé un récepteur comportant 3 selfs captant le champ magnétique issu de ce fil.

Les selfs A et B servent à la direction. Il y en a une pour chaque sens de marche. La self C sert à la propulsion (marche AV - Stop - marche AR).



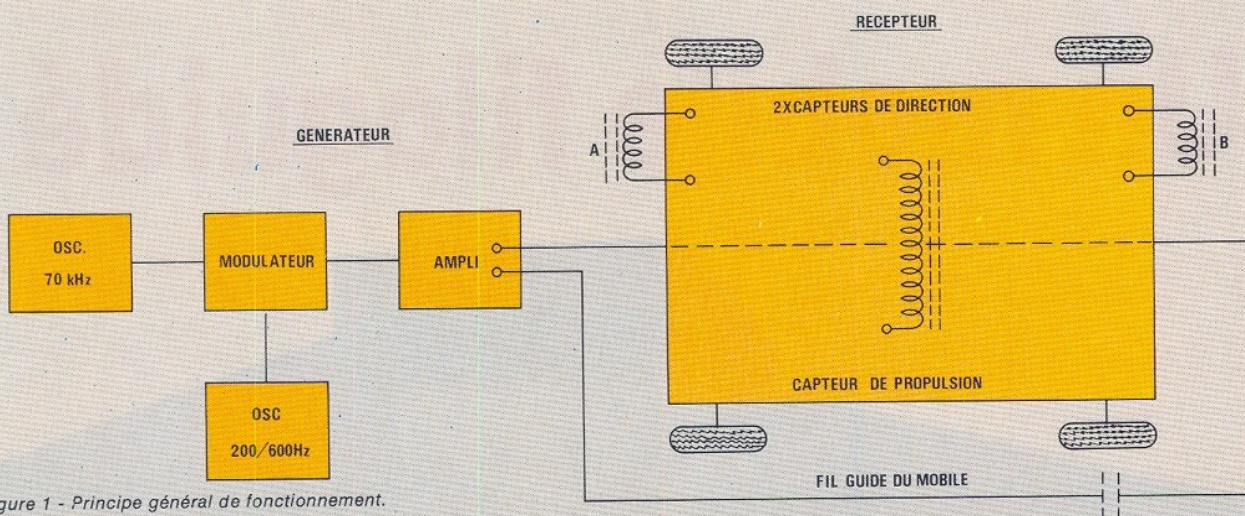


Figure 1 - Principe général de fonctionnement.

Avec 1 watt de puissance (cas de notre réalisation) la longueur du fil guidé pourrait être d'une centaine de mètres.

## Description du circuit

Le schéma de principe est donné figure 3.


T<sub>1</sub> génère une fréquence porteuse de 70 kHz qui est appliquée au collecteur du modulateur T<sub>2</sub>, à travers C<sub>5</sub> et R<sub>6</sub>. Si la self L est réalisée selon les instructions données plus loin, le condensateur C<sub>1</sub> est inutile car le noyau de L permet un réglage sur une large plage de fréquences.

T<sub>4</sub> génère un signal en dents de scie de 200 Hz lorsque l'interrupteur à 3 positions stables I<sub>2</sub> est à sa position de repos, et des signaux de 340 et 580 Hz selon qu'il est sur l'une ou l'autre de ses 2 positions de travail.

La fréquence de 200 Hz permet l'arrêt du mobile, tandis que celle de 580 Hz provoque la marche AV et celle de 340 Hz, la marche AR. Ces fréquences sont ajustées respectivement par R<sub>a1</sub>, R<sub>b2</sub> et R<sub>c3</sub>. Elles sont mises en forme par IC<sub>2</sub> pour présenter des fronts très raides avant d'être appliquées à la base de T<sub>2</sub> à travers D<sub>1</sub> et R<sub>5</sub>, pour moduler la porteuse.

Sur la broche 6 de l'amplificateur IC<sub>1</sub>, on trouve donc un signal semblable à celui de la figure 2, qui ressort amplifié sur la broche 8. Il est appliqué à la boucle (fil guidé) à travers C<sub>3</sub> et R<sub>8</sub> (sortie S).

T<sub>3</sub> est un régulateur délivrant une tension constante de 8,5 volts pour assurer une bonne stabilité aux deux oscillateurs.

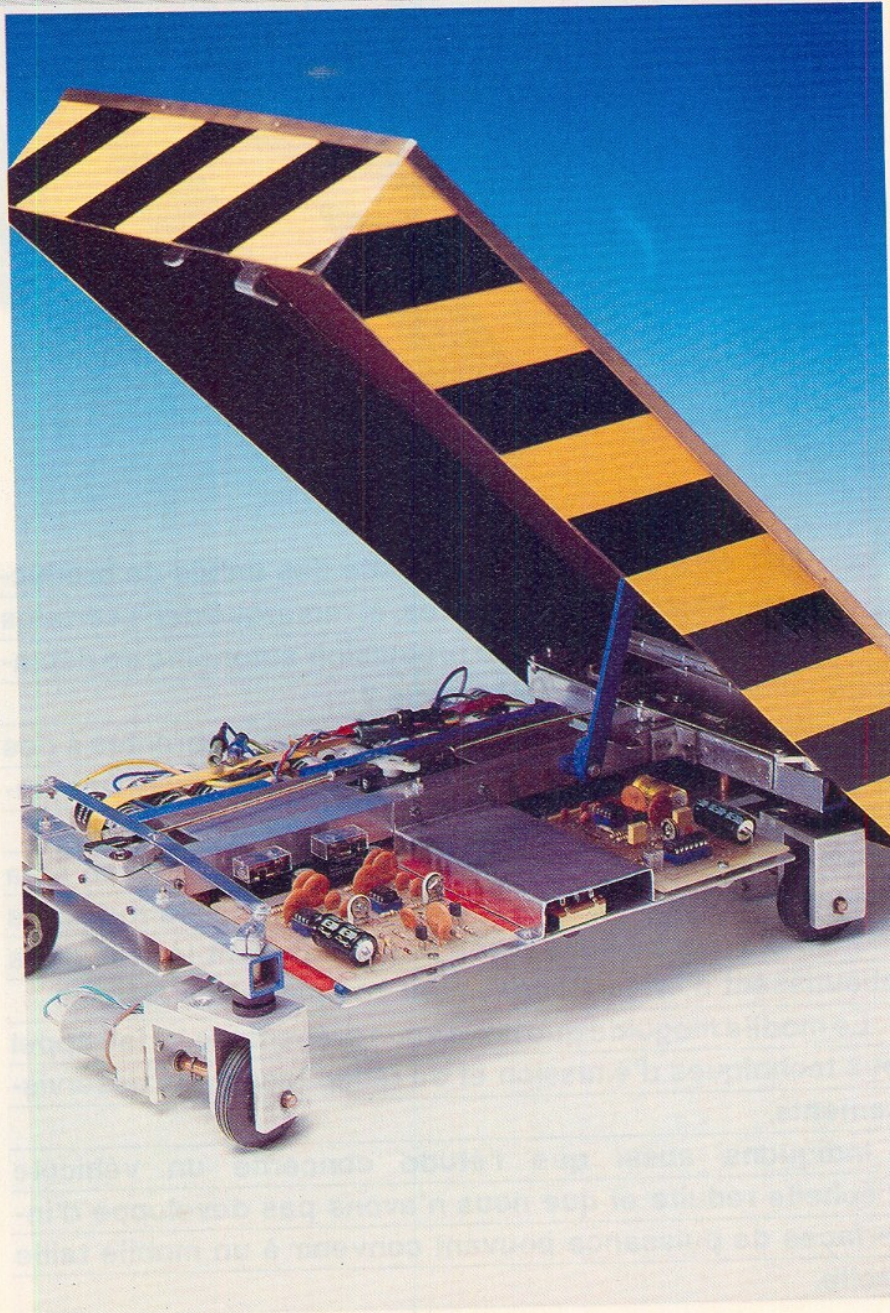



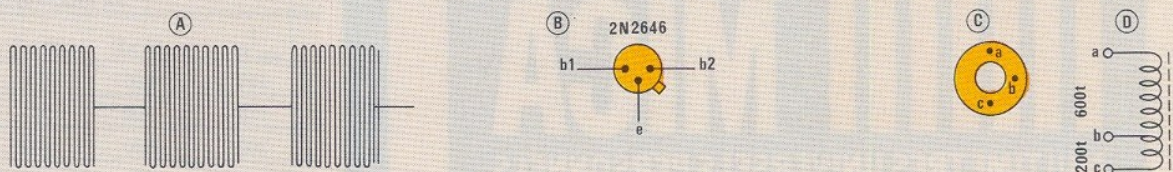


Figure 2.

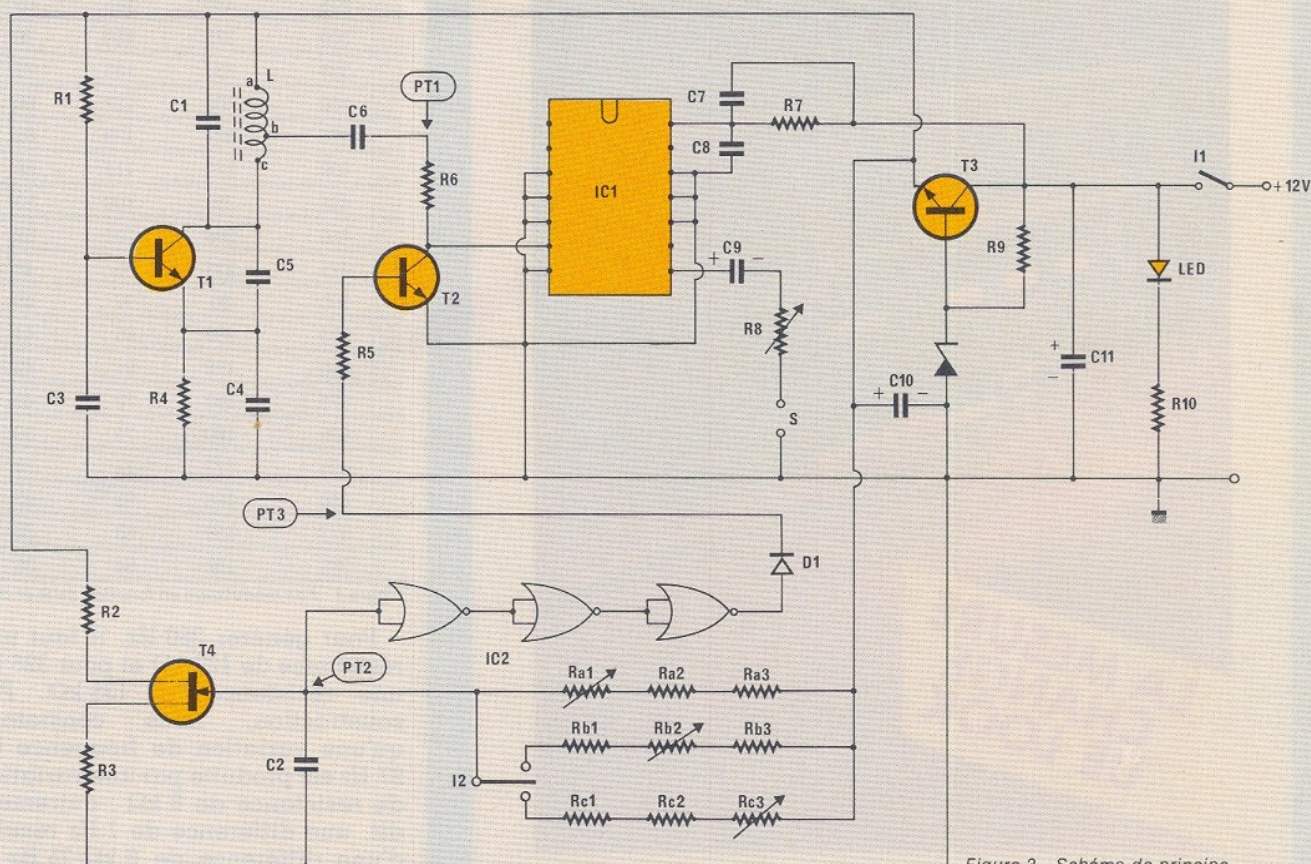


Figure 3 - Schéma de principe.

## Choix des fréquences

### Fréquence porteuse :

N'importe quelle fréquence comprise entre 50 et 100 kHz convient parfaitement pour cette réalisation. Nous avons pris une fréquence intermédiaire, soit 70 kHz.

### Fréquences de modulation :

Pour obtenir une bonne stabilité de l'oscillateur utilisant l'unijonction T4 (fig. 3), il est préférable de les choisir inférieures à 1 kHz. Il en faut 3 : une fréquence de repos transmise pendant l'arrêt du mobile et 2 autres transmises en permanence, chacune à leur tour pour obtenir la marche AV ou la marche AR. La fréquence de repos n'est pas absolument nécessaire, mais elle est souhaitable, pour que le servomécanisme de direction conserve aux roues la même orientation qu'elles avaient au moment de l'arrêt. On

observerait sinon un léger braquement.

Décidons que la fréquence la plus basse soit 200 Hz. Il faut éviter que les 2 autres soient des multiples pairs ou impairs de celle-ci. Un moyen simple consiste à multiplier (ou diviser) par 1,3 ou 1,7 chacune des suivantes par rapport à la précédente.

En ce qui nous concerne :

$200 \text{ Hz} \times 1,7 = 340 \text{ Hz}$   
 $340 \text{ Hz} \times 1,7 = 578 \text{ Hz}$  (soit 580 Hz).

Nous les affecterons de la façon suivante :


- Marche AV ..... 580 Hz
- Arrêt ..... 200 Hz
- Marche AR ..... 340 Hz
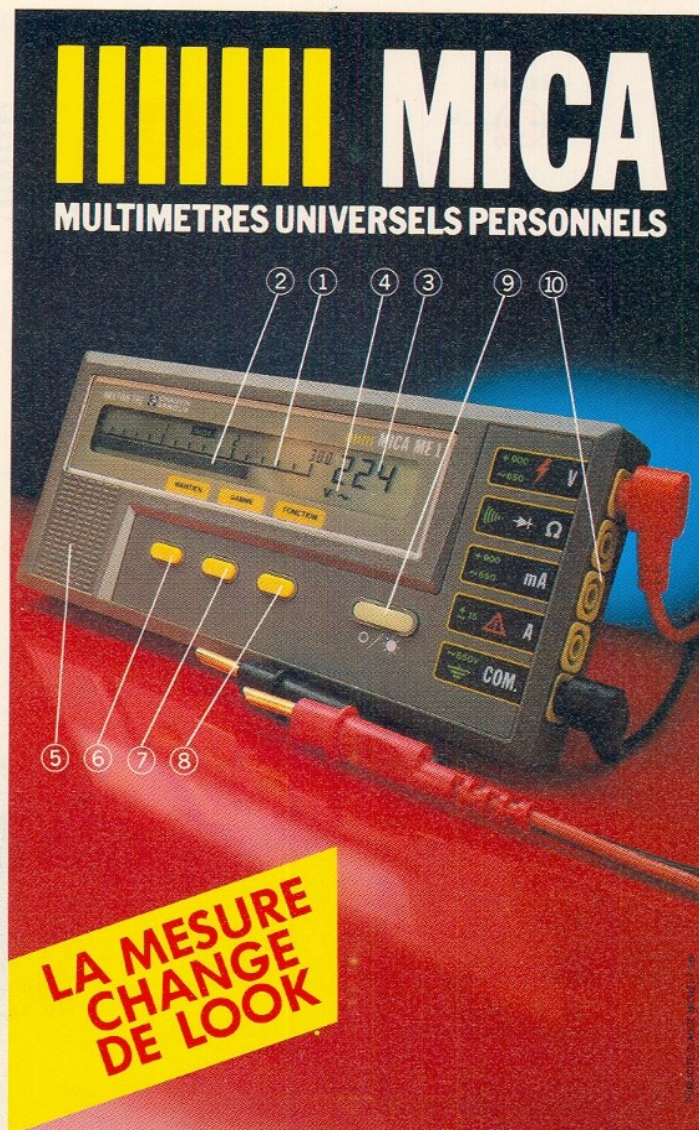
## Choix de C2 et calcul de RA, RB, RC

Reportons-nous au tableau de la figure 4. Les fréquences calculées étant comprises entre 200 et 580 Hz, nous constatons qu'il est possible d'utiliser les 3 valeurs de C proposées ; nous prendrons une valeur moyenne, soit 22 nF. Le tableau nous donne directement la valeur de RA servant à générer F1 (200 Hz), soit 230 kΩ. Calculons la résultante de RB, c'est-à-dire de l'ensemble série  $R_{b1} + R_{b2} + R_{b3}$  mis en parallèle sur RA par l'une des 2 positions de travail de I2 (figure 5).

RB doit générer 340 Hz. Le tableau nous indique que la résistance correspondant à cette fréquence est comprise entre 127 et 135 kΩ. Pour la déterminer avec précision, effectuons l'interpolation suivante :





## DOUBLE LECTURE ANALOGIQUE ET NUMERIQUE

- |                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ① Affichage de l'échelle analogique choisie | ⑧ Sélection des fonctions                                      |
| ② Index mobile rapide                       | ⑨ Marche/arrêt                                                 |
| ③ Affichage numérique                       | ⑩ Bornes et cordons de sécurité                                |
| ④ Annonciateur de fonction                  |                                                                |
| ⑤ Bip sonore                                | MICA existe en 3 modèles                                       |
| ⑥ Maintien de la dernière mesure affichée   | <b>MICA GP2, MICA GP1 et MICA ME1.</b>                         |
| ⑦ Sélection des gammes                      | Demandez la documentation complète à votre revendeur habituel. |
|                                             | Liste sur demande à CHAUVIN ARNOUX                             |

## LES DIFFÉRENTS MULTIMÈTRES MICA ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                         | MICA GP1 | MICA GP2 | MICA ME1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| V <sub>~</sub> et V <sub>~</sub> échelles de 650 V à 300 mV en 8 gammes plus "AUTO" (recherche automatique)              | ●        | ●        | ●        |
| Ω = échelle de 9 MΩ à 300 Ω en 10 gammes plus "AUTO"                                                                     | ●        | ●        | ●        |
| mA <sub>~</sub> et mA <sub>~</sub> échelles de 900 mA à 300 mA en 4 gammes plus "AUTO"                                   | ●        | ●        | ●        |
| A <sub>~</sub> et A <sub>~</sub> échelles de 15 A à 3 A en 3 gammes plus "AUTO" (échelle 30 A limitée à 15 A permanents) | ●        | ●        | ●        |
| MAINTIEN mémorisation de la dernière mesure - ARRÊT AUTOMATIQUE de l'alimentation                                        | ●        | ●        | ●        |
| → * TEST DIODE (gamme 90 KΩ)                                                                                             | ●        | ●        | ●        |
| Ⓛ * BIP SONORE pour test continuité                                                                                      | ●        | ●        | ●        |
| ☐ DOUBLE ISOLATION - ANNONCIATEURS SPECIAUX "Auto" "Bat" "POL" "Err" "HL"                                                | ●        | ●        | ●        |

\* PROTECTION contre les erreurs de manipulation. 250 V permanents ou 400 V pendant 15 secondes

**CHAUVIN ARNOUX**

190, RUE CHAMPIONNET - 75890 PARIS CEDEX 18

VALEURS de R en kΩ en fonction de C :

| f en Hz | 10 nF | 22 nF | 47 nF |
|---------|-------|-------|-------|
| 150     | 800   | 300   | 168   |
| 175     | 700   | 260   | 147   |
| 200     | 600   | 230   | 120   |
| 225     | 525   | 200   | 105   |
| 250     | 460   | 180   | 94    |
| 275     | 410   | 165   | 85    |
| 300     | 375   | 150   | 78    |
| 325     | 336   | 135   | 72    |
| 350     | 308   | 127   | 66    |
| 375     | 287   | 120   | 62    |
| 400     | 270   | 115   | 58    |
| 425     | 250   | 108   | 55    |
| 450     | 236   | 101   | 52    |
| 475     | 225   | 95    | 49    |
| 500     | 20    | 90    | 46    |
| 525     | 209   | 85    | 44    |
| 550     | 199   | 81    | 42    |
| 575     | 189   | 78    | 40    |
| 600     | 180   | 75    | 39    |
| 625     | 173   | 72    | 38    |
| 650     | 166   | 69    | 37    |
| 675     | 159   | 66    | 36    |
| 700     | 152   | 64    | 35    |

Figure 4 - Fde modulation en fonction de R et de C.

Pour générer 350 Hz, il faut une résistance de 127 kΩ et pour 325 Hz une résistance de 135 kΩ. Par soustraction, nous constatons qu'une variation de fréquence de 27 Hz est produite par une variation de résistance de 8 kΩ ; autrement dit, une différence de 1 Hz résulte d'une différence de 8 kΩ/25 Hz = 0,32 kΩ.

Or, la fréquence qui nous intéresse : 340 Hz est inférieure de 10 Hz à la fréquence limite supérieure du tableau (350 Hz). Puisque 1 Hz résulte d'une différence de 0,32 kΩ, 10 Hz correspondent à  $0,32 \times 10 = 3,2$  kΩ. Donc  $R_b = 127 \text{ k}\Omega + 3,2 \text{ k}\Omega = 130,2 \text{ k}\Omega$ .

Il faut maintenant connaître la valeur de  $R_b$ , c'est-à-dire la somme de la série  $R_{b1} + R_{b2} + R_{b3}$ .

$$R_b = (R_A \times R_B) / (R_A - R_B) = (230 \times 130,2) / (230 - 130,2) = 300 \text{ k}\Omega$$

En procédant de la même manière, nous calculons d'abord la résultante de RC en parallèle sur  $R_A$ , soit 77,4 kΩ ; puis la valeur de la série  $R_c$ , soit 116,65 kΩ.

Pour une bonne précision des réglages, choisissons des ajustables dont la valeur soit environ égale au 1/10<sup>e</sup> de la résistance totale. Prenons 22 kΩ, puis complétons les 3 séries par des résistances standard.



## Réalisation

Réalisez d'abord le circuit imprimé (figure 6) selon votre méthode habituelle, puis le bobinage de l'oscillateur de porteuse sur un mandrin à noyau en ferrite. Son diamètre est de 8 mm et sa longueur de 19 mm. Il possède une embase fileté pour sa fixation sur le circuit imprimé. Il faut le munir de joues en plastique de 0,5 mm d'épaisseur environ (Figure 2 c) que vous réaliserez de la manière suivante.

Avec un foret de 8 mm, percez un trou dans votre plaque de plastique. Enfilez le mandrin dans ce trou, ainsi qu'une rondelle plate à métaux de diamètre intérieur 8 mm et extérieur 16 mm. C'est un matériau normalisé très courant. Avec un crayon, tracez la circonférence extérieure de la rondelle sur le plastique. Retirez le tout et découpez la joue ainsi tracée avec des ciseaux. Lorsque les 2 joues seront réalisées, placez-les à chaque extrémité du mandrin en les collant avec de la cyanoacrylate. Percez la joue se trouvant à la base, de 3 trous de 0,8 mm comme indiqué sur la figure et inscrivez les sorties a, b, et c pour éviter des erreurs de câblage par la suite. Selon votre méthode habituelle et vos moyens propres, bobinez 600 tours de fil émaillé 15/100 entre a et b, puis 200 tours du même fil entre b et c » (figure 2 d).

L'inductance totale de cette self est de 4 mH, le noyau étant vissé à moitié. Sa résistance est de 28 ohms entre a et c et de 8 ohms entre b et c.

Percez la plaquette du circuit imprimé à 10 mm pour recevoir la self que vous visserez après l'avoir orientée afin que ses fils de sortie soient les plus courts possible. Soudez les 2 supports de circuits intégrés, les résistances, les condensateurs et enfin les transistors et les diodes, en vous reportant à la figure 7.

## Contrôle et réglages

N'installez pas la platine dans un boîtier avant de l'avoir testée et réglée. Branchez les composants extérieurs suivant : I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, R<sub>8</sub> et l'alimentation 12 volts. De préférence, celle-ci sera provisoirement celle de votre atelier, limitée à 200 mA.

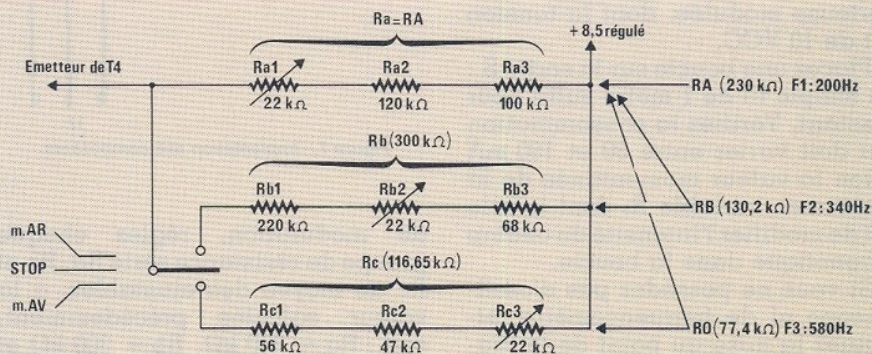
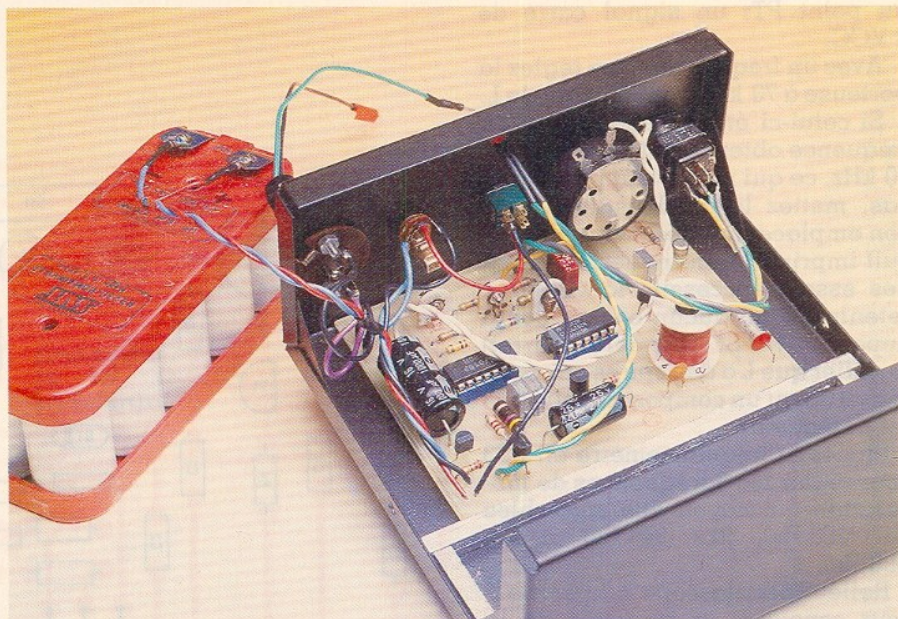


Figure 5.

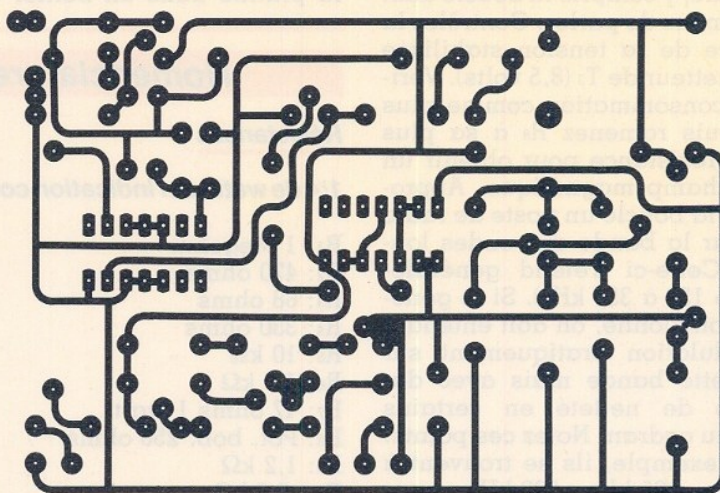


Figure 6 - Tracé du circuit imprimé.

Placez un milliampèremètre en série avec le (+) de la source d'alimentation. Fermez I<sub>1</sub> : la consommation doit être d'environ 35 mA. Contrôlez la présence de la tension stabilisée sur l'émetteur de T<sub>3</sub> (8,5 V).

Vérifiez à l'oscilloscope la présence de la fréquence porteuse au point PT<sub>1</sub>. Sa valeur est d'environ 12 VCC.

Vérifiez les fréquences de modulation : au point PT<sub>2</sub>, on doit trouver un signal triangulaire de 4 VCC et



# Réalisation

au point PT<sub>3</sub> un signal carré de 8 VCC.

Avec un fréquencemètre réglez la porteuse à 70 kHz par le noyau de L.

Si celui-ci étant vissé à fond, la fréquence obtenue est supérieure à 70 kHz, ce qui ne devrait pas être le cas, mettez le condensateur C<sub>1</sub> à son emplacement réservé sur le circuit imprimé. Déterminez alors par des essais successifs la valeur à retenir qui en aucun cas ne devra dépasser 470 pF, car cela pourrait signifier que L a des spires en court-circuit ou qu'un composant relié à T<sub>1</sub> est défectueux.

Placez le fréquencemètre en PT<sub>3</sub> pour régler les 3 fréquences de modulation au moyen des ajustables Ra<sub>1</sub> (200 Hz), Rb<sub>2</sub> (340 Hz) et Rc<sub>3</sub> (580 Hz).

Reliez l'oscilloscope à la sortie S pour constater la présence de la porteuse modulée, dont la tension est de 10 VCC.

Placez une boucle sur la sortie S : un simple fil de 1 mètre suffit pour l'instant. Vérifiez la consommation qui doit varier entre 80 et 180 mA selon la valeur momentanée de la résistance variable R<sub>8</sub> dont le rôle est de modifier l'intensité du champ magnétique dans la boucle.

Si vous ne possédez pas d'oscilloscope ni de fréquencemètre, effectuez la mise au point de la manière suivante.

Branchez tous les composants extérieurs, y compris la boucle dont nous venons de parler. Contrôlez la présence de la tension stabilisée sur l'émetteur de T<sub>3</sub> (8,5 volts). Vérifiez la consommation comme plus haut, puis ramenez R<sub>8</sub> à sa plus grande résistance pour obtenir un faible champ magnétique. Approchez de la boucle un poste de radio réglé sur la bande des ondes longues. (Celle-ci s'étend généralement de 150 à 350 kHz). Si le générateur fonctionne, on doit entendre sa modulation pratiquement sur toute cette bande mais avec davantage de netteté en certains points du cadran. Notez ces points. Si, par exemple, ils se trouvent à 150 kHz, 225 kHz, 300 kHz, vous constatez que l'écart entre chacun d'eux est de 75 kHz. Cela signifie que la porteuse du générateur est égale à cette valeur puisque le récepteur reçoit les harmoniques. Vissez le noyau de L pour la diminuer ou dévissez-le pour l'augmenter. Eloignez progressivement le poste de la boucle pour obtenir une meilleure précision.

En ce qui concerne les fréquences

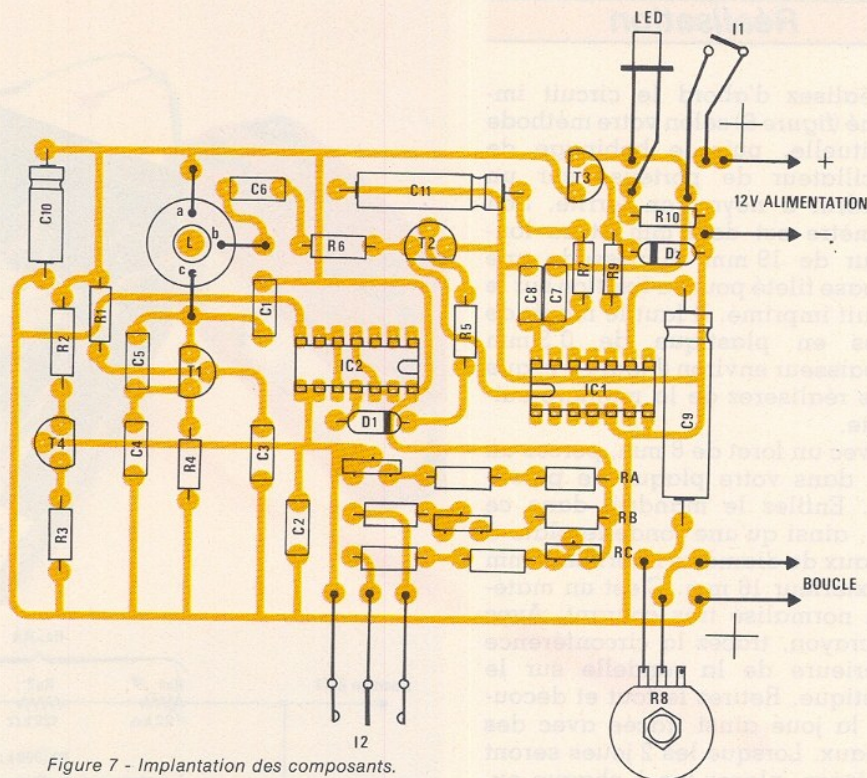


Figure 7 - Implantation des composants.

de modulation, réglez chaque groupe de résistance série Ra, Rb et Rc au moyen des ajustables, à la valeur calculée précédemment, soit : Ra = 230 kΩ, Rb = 300 kΩ et Rc = 116,65 kΩ.

Vous pouvez maintenant placer la platine dans un boîtier et l'alimenter selon votre choix.

menter selon votre choix.

Dans notre prochain numéro, nous étudierons, les modules de réception pour les commandes de direction et de propulsion.

Paul DULIEU

## Nomenclature

### Résistances

1/4 de watt sauf indication contraire

- R<sub>1</sub>: 1 Megohm
- R<sub>2</sub>: 470 ohms
- R<sub>3</sub>: 68 ohms
- R<sub>4</sub>: 330 ohms
- R<sub>5</sub>: 10 kΩ
- R<sub>6</sub>: 4,7 kΩ
- R<sub>7</sub>: 47 ohms 1 watt
- R<sub>8</sub>: Pot. bob. 250 ohms
- R<sub>9</sub>: 1,2 kΩ
- R<sub>10</sub>: 2,2 kΩ
- RA, RB, RC voir texte

### Condensateurs

- C<sub>1</sub>: Voir texte
- C<sub>2</sub>: 22 nF
- C<sub>3</sub>: 2,2 nF
- C<sub>4</sub>: 100 nF
- C<sub>5</sub>: 1 nF
- C<sub>6</sub>: 10 nF
- C<sub>7</sub>: 100 nF

- C<sub>8</sub>: 100 nF
- C<sub>9</sub>: 1000 μF/ 15 volts
- C<sub>10</sub>: 22 μF/ 15 volts
- C<sub>11</sub>: 220 μF/ 15 volts

### Divers

- I<sub>1</sub>: Inter unipolaire, 2 positions stables
- I<sub>2</sub>: Inter unipolaire, 3 positions stables
- L (voir texte)
- 1 bouton de potent. (axe 6 mm)
- 1 fiche bipolaire et 1 socle correspondant (au choix) pour connecter la boucle de sortie.
- 1 coffret (dimensions selon alim. utilisée).

### Semi conducteurs

- 1 Led rouge (témoin d'alimentation)
- D<sub>1</sub>: 1N 4148
- Z<sub>1</sub>: Zener 9,1 V
- T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>: BC 548 B
- T<sub>4</sub>: 2N 2646, unijonction, (fig. 2 b)
- IC<sub>1</sub>: LM 380
- IC<sub>2</sub>: CD 4001





## Votre réseau téléphonique intérieur 2<sup>e</sup> partie

**A**VEC les deux modules décrits dans notre précédent article, nos lecteurs étaient déjà armés pour se construire différentes sortes d'installations d'intercommunication utilisant des postes téléphoniques de type « PTT » ou compatibles.

Il est temps maintenant de mettre à contribution les cadrans ou claviers dont ils sont généralement équipés, pour aiguiller nos appels vers tel ou tel poste de l'installation.

Avec le module qui sera décrit ici, la capacité du système pourra atteindre neuf postes distincts, identifiés chacun par un « numéro » à un seul chiffre. Mais ce ne sera encore là qu'un début !

### Définissons nos besoins

Même avec une capacité aussi modeste que neuf postes, un « auto-commutateur » privé est un appareil fort complexe, faisant appel aux plus récents perfectionnements de la micro-informatique.

Ce genre de matériel s'adresse en effet essentiellement à des usagers professionnels (entreprises, bureaux, etc) dont le trafic intérieur ou extérieur est considérable.

Chaque poste doit pouvoir à tout instant entrer en contact avec n'im-



# Réalisation

porte quel autre, ou avec l'extérieur : à chaque poste correspond en général un utilisateur à temps complet.

Dans un contexte « résidentiel », les conditions de fonctionnement des équipements téléphoniques sont fort différentes : même si des postes sont installés un peu partout dans la maison, il n'y a finalement qu'un nombre réduit d'utilisateurs, et généralement qu'une seule « ligne réseau ».

Vérification faite sur de nombreux cas réels, il apparaît qu'il est tout à fait exceptionnel d'avoir à établir deux conversations simultanées entre deux paires de postes distinctes.

Les conséquences de cette remarque fondamentale sont des simplifications en série : en effet, dès lors que l'on admet que seuls deux postes sont décrochés à la fois (ou trois en cas de « conférence à trois »), on peut faire l'économie de tout organe de commutation audio en mettant tout simplement tous les postes en parallèle au niveau « son ».

Finalement, la seule fonction de commutation que devra remplir l'autocommutateur, sera l'aiguillage de la tension de sonnerie vers le poste destinataire de l'appel.

Allons plus loin : en admettant qu'un seul poste à la fois puisse se

trouver en position de « demandeur », on peut faire agir tous les cadrans d'appel (ou claviers) sur un seul et unique compteur d'impulsions de numérotation.

Rappelons que dans un autocommutateur « professionnel », il existe autant d'« enregistreurs » de numérotation que de conversations simultanées possibles.

S'y ajoutent les circuits d'attribution de ces enregistreurs aux postes placés en position de « demandeur » (avec génération de la tonalité « d'invitation à transmettre »), et un dispositif signalant l'éventuelle « occupation » du poste que l'on tente d'appeler (avec génération de la tonalité « occupé »).

Après toutes ces simplifications, notre coffret central n'a plus d'autocommutateur que le nom, mais ses circuits deviennent extrêmement faciles à concevoir.

Malgré tout, insistons sur le fait qu'en présence d'un trafic de type « familial », un système aussi simple donnera la parfaite illusion d'un véritable autocommutateur : que demander de plus ? Peut-être quelques perfectionnements pas vraiment indispensables, mais utiles, que nous aborderons dans un prochain article.

En attendant, penchons nous donc sur le schéma de notre nouveau module.

## Le module

### « commutation »

Le schéma de la figure 1 est en réalité légèrement plus complexe que ne l'exigent les fonctions qui viennent d'être définies.

Cela tient au fait qu'en le mettant au point, nous avons déjà en tête un certain nombre d'améliorations futures, et que nous avons prévu les points de raccordement nécessaires. Il n'en coûte que quelques pastilles de plus sur le circuit imprimé, et une résistance supplémentaire.

On ne s'étonnera donc pas que quelques points de cette carte ne soient pas utilisés dans l'application décrite ici : vous en saurez bientôt plus long !

L'un des rôles de cette carte est de générer une tension de + 16 V à partir de la borne AUX de la carte « alimentation ».

Cette tension relativement élevée permettra aux circuits logiques CMOS de ce module de fonctionner avec une bonne immunité au bruit, et se prêtera bien à certaines applications futures...

Le transistor de puissance servant de ballast devra chuter près de 20 volts sous un courant pour l'instant insignifiant, mais appelé à croître sous peu : on ne craindra

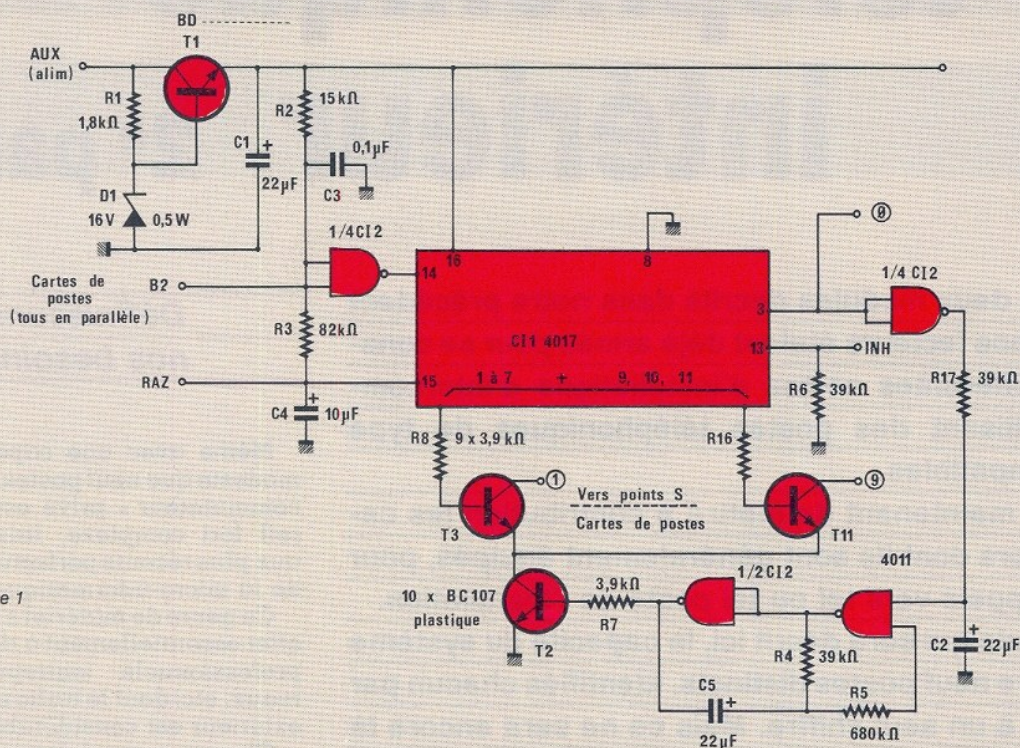


Figure 1



donc pas de prévoir large à ce niveau.

Nous avons personnellement utilisé un 2SD 313 qui passait par là au bon moment, mais bien des « BD » conviendront tout aussi bien sinon mieux.

Le principal élément de ce module est le compteur décimal CMOS de type 4017 : il possède dix sorties décodées en décimal, toutes munies (sauf la « zéro ») d'un transistor extérieur en collecteur ouvert.

Les émetteurs de ces transistors ne rejoignent la masse qu'à travers un autre transistor, piloté par un multivibrateur CMOS. Cet arrangement introduit un cadencement dans la sonnerie des postes. Avec les valeurs d'origine de  $R_4$  et  $C_5$ , le rythme est sensiblement le même que celui retenu par les PTT.

S'il devenait nécessaire par la suite de modifier cette cadence (distinction entre appels intérieurs et extérieurs), il suffirait par exemple de passer à  $10 \mu F$ , ou même moins, pour  $C_5$ .


Chacune des sorties 1 à 9 de la carte (collecteurs des transistors) doit, vous l'avez deviné, rejoindre le point « S » du module joncteur équipant le poste assorti du même chiffre en tant que « numéro d'appel ».

L'état zéro du compteur est l'état de repos, et ne correspond donc à aucun poste. L'état 9 est pour l'instant disponible, mais on évitera de l'utiliser si on envisage de prévoir par la suite un accès à une ligne extérieure (PTT ou second réseau intérieur). L'avance du compteur se fait à partir des signaux présents sur les points B2 de tous les modules « joncteur » lorsqu'une numérotation est en cours.

En accord avec notre hypothèse de départ (une seule conversation à la fois sur le réseau), tous les points B2 sont mis en parallèle au niveau de l'entrée du compteur : la numérotation n'est donc possible que si un poste et un seulement, est décroché (fonction logique de type « OU câblé »).

On évite ainsi toute confusion entre plusieurs postes appelés. La même information « B2 » sert aussi à la remise à zéro du compteur lorsque tous les postes sont raccrochés : le réseau  $R_3$ - $C_4$  introduit une constante de temps de l'ordre de la seconde, qui évite toute action des impulsions de numérotation sur l'entrée de remise à zéro du 4017.

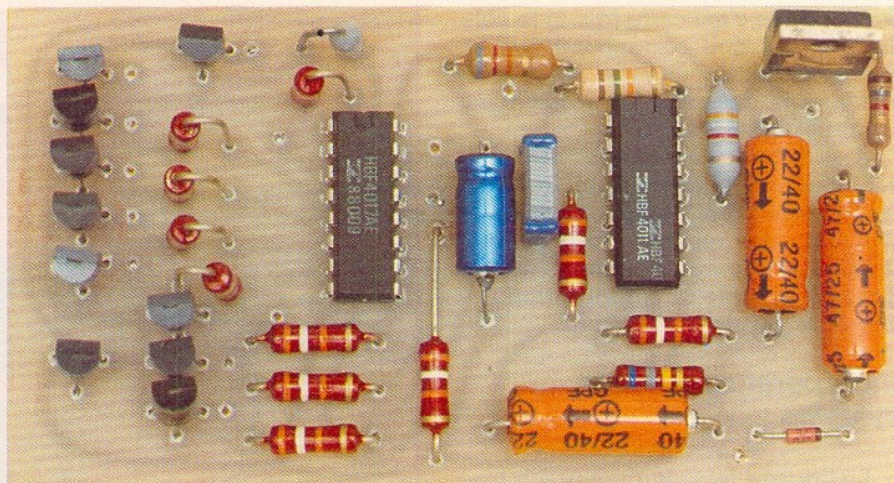Ce fonctionnement suppose que les cadrans ou claviers soient



conformes aux spécifications relatives au réseau PTT (cadence des impulsions 33/66 millisecondes). À défaut, on pourra toujours augmenter la valeur de  $C_4$ .

Notons pour finir l'existence d'une sortie « 0 » délivrant un niveau positif lorsque le compteur est à zéro, et une entrée « INH », capable de bloquer le compteur lorsqu'on lui applique un niveau positif.

Comme la sortie 16 volts et le point « RAZ », ces deux connexions ne serviront que par la suite, lorsque nous doterons notre autocommutateur d'un accès « ligne extérieure ».

## Réalisation pratique

Le circuit imprimé de la figure 2 présente les mêmes dimensions que nos précédents modules, ce qui permet la réalisation d'un coffret central très compact si nécessaire.

L'implantation selon la figure 3 est assez tassée, aussi recommanderons nous l'usage de transistors en boîtier plastique.

N'importe quel petit NPN courant fera l'affaire, pourvu que sa base soit placée au milieu.

Pour  $T_1$ , le choix est tout aussi

Figure 2


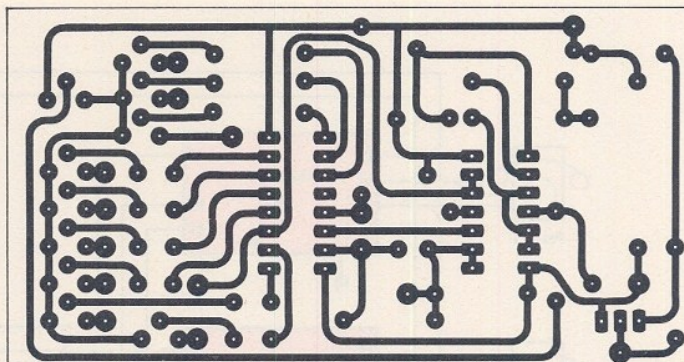


Figure 3

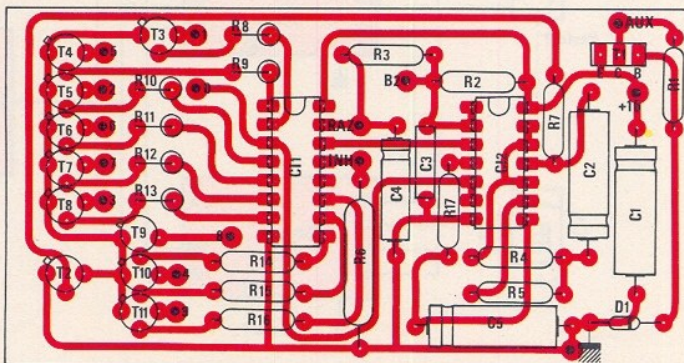



# Réalisation

vaste, mais c'est cette fois-ci le collecteur qui doit correspondre à la patte centrale, comme c'est très souvent le cas pour les transistors de puissance.


À la limite, si d'importantes extensions sont prévues par la suite (notamment des liaisons par infrarouges), on pourra utiliser un 2N3055 monté sur un radiateur séparé de la carte : l'implantation retenue le permet facilement.

## Incorporation dans le système

La figure 4 fournit un plan d'interconnexion mettant à contribution tous les modules décrits jusqu'à présent.

Rappelons qu'en plus du module « alimentation » équipé de son transformateur, il faut un module « joncteur » par poste doté d'un numéro d'appel distinct. (À l'extrême rigueur, deux postes dotés du même numéro peuvent être raccordés en parallèle sur un même joncteur, mais il ne pourront évidemment pas s'entre-appeler).

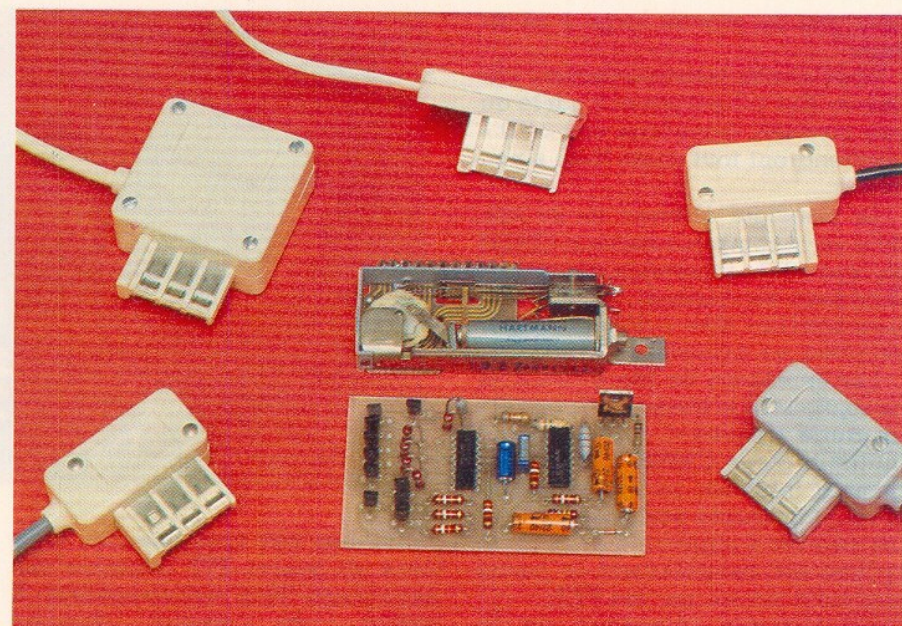Les points DC, AC, masse, BF, et B2 de tous les joncteurs seront reliés en parallèle pour former une sorte de « bus » interne au coffret. La disposition des pastilles sur les modules « joncteur » facilite cette interconnexion, et permet même



éventuellement l'utilisation de connecteurs ou de la technique du « wrapping », très appréciée en téléphonie.

Chaque joncteur doit être relié à la carte « commutation » par un fil individuel servant à la commande de sonnerie. C'est uniquement par cette interconnexion que s'effectue l'attribution des numéros d'appel aux différents postes : rien de plus facile, donc, que de « dénumérer » un poste en cas de besoin.

Moyennant la suppression de ce

fil, on peut même interdire à certains postes d'être appelés (trafic « départ » uniquement).

Pour appeler un poste quelconque, il suffit maintenant de décrocher, d'attendre une petite seconde (en écoutant si une communication n'est pas déjà en cours), et de composer le numéro à un seul chiffre du poste demandé.

L'appel aboutit dans la seconde qui suit : le poste sonne par intermittence jusqu'à ce que le « demandé » décroche.

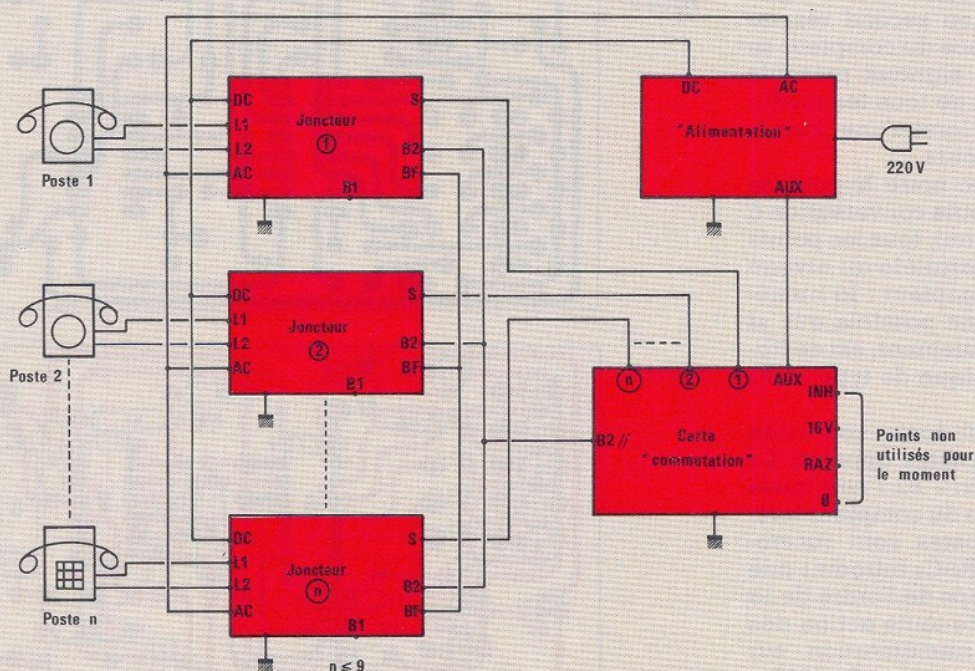


Figure 4



Le « demandeur » doit percevoir une discrète tonalité de « retour d'appel », synchronisée avec la sonnerie.

Au raccrochage, il est normal que la sonnerie du poste « demandé » retentisse un bref instant, ou recommence à sonner si le « demandeur » ne raccroche pas.

Il est important de bien veiller à toujours raccrocher correctement en fin de communication, car un seul poste décroché suffit à bloquer le système : le compteur attend une numérotation...

Une caractéristique de ce système est qu'un nombre quelconque de postes peuvent participer à une même conversation : ce peut être un avantage ou un inconvénient !



Notre prochain module, outre les circuits d'accès à une ligne extérieure, offrira un système de « secret » ; une tonalité sera générée dès que plus de deux (ou trois) postes se trouveront décrochés simultanément. Pour la faire cesser, il faudra que l'un quelconque des postes soit raccroché (possibilité de « transfert d'appel »).

Cette même tonalité sera perçue, au décrochage, dès que le compteur sera prêt à enregistrer un numéro (simulation de la tonalité PTT dite « d'invitation à numéroter »).

Ce nouveau module, qui sera décrit dans notre prochain article, se raccordera en parallèle sur le câblage de la figure 4, sans qu'il soit nécessaire de débrancher aucun fil.

N'hésitez donc pas à monter ce système, même s'il n'est à vos yeux que provisoire : de toute façon, il est déjà capable de vous rendre bien des services !

Patrick GUEULLE

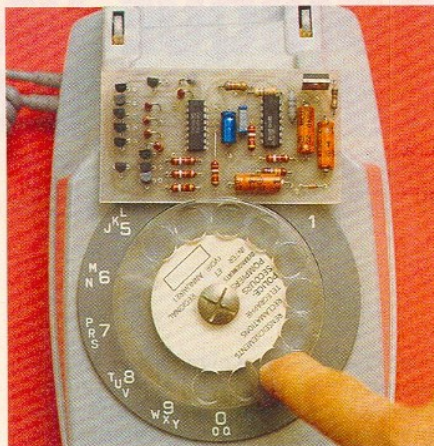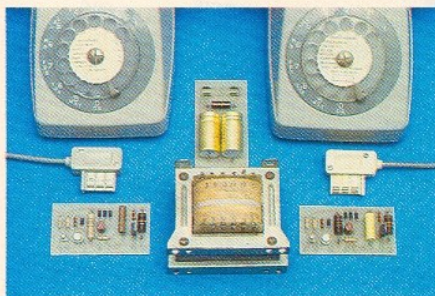

## Nomenclature

### Résistances 5 % 1/2 W

R<sub>1</sub>: 1,8 kΩ  
R<sub>2</sub>: 15 kΩ  
R<sub>3</sub>: 82 kΩ  
R<sub>4</sub>: 39 kΩ  
R<sub>5</sub>: 680 kΩ  
R<sub>6</sub>: 39 kΩ  
R<sub>7</sub>: 3,9 kΩ  
R<sub>8</sub>: 3,9 kΩ  
R<sub>9</sub>: 3,9 kΩ  
R<sub>10</sub>: 3,9 kΩ  
R<sub>11</sub>: 3,9 kΩ  
R<sub>12</sub>: 3,9 kΩ  
R<sub>13</sub>: 3,9 kΩ  
R<sub>14</sub>: 3,9 kΩ  
R<sub>15</sub>: 3,9 kΩ  
R<sub>16</sub>: 3,9 kΩ  
R<sub>17</sub>: 39 kΩ

### Condensateurs

C<sub>1</sub>: 22 μF 16 V  
C<sub>2</sub>: 22 μF 16 V  
C<sub>3</sub>: 0,1 μF 250 V  
C<sub>4</sub>: 10 μF 16 V  
C<sub>5</sub>: 22 μF 16 V

### Transistors

T<sub>1</sub>: NPN de puissance (voir texte)  
T<sub>2</sub> à T<sub>11</sub>: BC 107 plastique (voir texte)

### Circuits intégrés

CI<sub>1</sub>: 4017  
CI<sub>2</sub>: 4011

### Diodes


D<sub>1</sub>: Zener 16 V 0,5 W

## Annexe

Localisation des fils de ligne L<sub>1</sub> et L<sub>2</sub> sur différents types de postes téléphoniques.
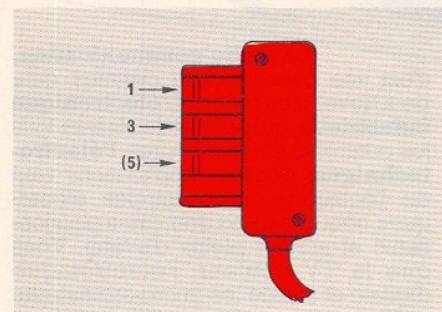
### Postes munis d'une fiche normalisée dite « conjoncteur » (6 broches)

L<sub>1</sub> = broche 3  
L<sub>2</sub> = broche 1



NB : dans certains cas, il faut poser un court-circuit entre la broche 1 et la broche 5 (ou une sonnerie extérieure).

### Postes type « S 63 » (gris ou de couleurs) sans fiche

L<sub>1</sub> = borne N° 13 (ou fil blanc)  
L<sub>2</sub> = borne N° 11 (ou fil bleu)

NB : la borne N° 11 doit être reliée à la borne N° 17 (fil rouge) par un cavalier : à défaut, poser un strap (ou une sonnerie extérieure);.

### Postes type « U 43 » (noirs) à ronfleur incorporé ou à sonnerie externe

L<sub>1</sub> = borne N° 9 (ou fil blanc)  
L<sub>2</sub> = borne N° 10 (ou fil bleu)

NB : la borne N° 10 doit être reliée à la borne N° 11 (fil rouge) par un cavalier (en cas de ronfleur incorporé) ou par une sonnerie extérieure (de type PTT).

### Postes d'origines diverses à 2 fils

Si ces postes sont destinés à fonctionner sur le réseau PTT, ces deux fils sont L<sub>1</sub> et L<sub>2</sub> (polarité indifférente).

NB : les postes à clavier doivent être du type *décimal* : les modèles dits « DTMF », « à fréquences vocales » ou « multifréquences » ne conviennent pas.



# L'ELECTRONIQUE VA VITE, PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE AVEC EURELEC.




**La radio-communication,** c'est une passion, pour certains, cela peut devenir un métier. **L'électronique industrielle,** qui permet de réaliser tous les contrôles et les mesures, **l'électrotechnique,** dont les applications vont de l'éclairage aux centrales électriques, sont aussi des domaines passionnants et surtout pleins d'avenir. Vous que la TV couleur, l'électronique digitale et même les micro-ordinateurs intéressent au point de vouloir en faire un métier, vous allez en suivant nos cours, confronter en permanence vos connaissances théoriques avec l'utilisation d'un matériel que vous réaliserez



vous même, au fur et à mesure de nos envois. Ainsi, si vous choisissez la **TV couleur**, nous vous fournissons de quoi construire un récepteur couleur PAL-SECAM, un oscilloscope et un voltmètre électronique. Si vous préférez vous orienter vers **l'électronique digitale** et les **micro-ordinateurs**, la réalisation d'un ordinateur "Elettra Computer System®" avec son extension de mémoire Eprom, fait partie de notre enseignement.

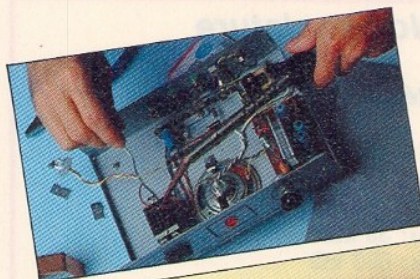Quel que soit votre niveau de connaissances actuel, nos cours et nos professeurs vous prendront en charge pour vous amener progressivement au stade professionnel, en suivant un rythme choisi par vous. Et pour parfaire



encore cet enseignement, Eurelec vous offre un **stage gratuit** dans ses laboratoires dès la fin des études. Mettez toutes les chances de votre côté, avec nous, vous avez le temps d'apprendre.



**institut privé d'enseignement à distance**  
Rue Fernand Holweck - 21100 DIJON  
Tél. 80.66.51.34

57-61 Bd de Picpus - 75012 PARIS  
Tél. (1) 43.47.19.82

104 Bd de la Corderie - 13007 MARSEILLE  
Tél. 91.54.38.07



## BON POUR UN EXAMEN GRATUIT

A retourner à EURELEC, rue Fernand-Holweck, 21000 Dijon

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni, EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans engagement, le premier envoi du cours que vous désirez suivre (comportant un ensemble de leçons théoriques et le matériel correspondant). Il vous suffit de compléter ce bon et de le poster aujourd'hui même.

Je soussigné : Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_  
Ville : \_\_\_\_\_

DATE ET SIGNATURE  
(Pour les enfants signature des parents)

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons et matériel de :



- ☐ ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS
- ☐ ELECTROTECHNIQUE
- ☐ ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
- ☐ INITIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS
- ☐ ELECTRONIQUE DIGITALE ET MICRO-ORDINATEUR
- ☐ TELEVISION NOIR ET BLANC ET COULEUR

- Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours à raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit.
- Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je vous devrai rien, le reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part.

09217



# Modulateur FSK universel

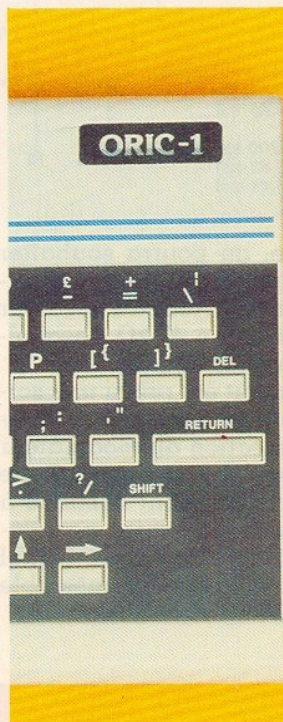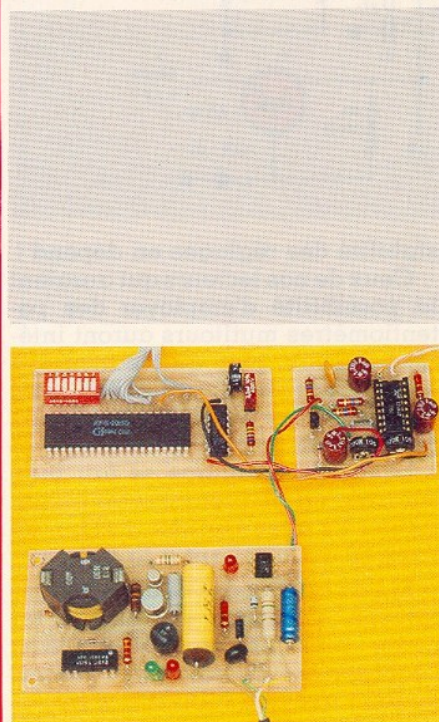

## compatible MINITEL et BASICODE

**N**OS lecteurs connaissent bien le procédé « FSK » de conversion de données numériques en signaux audio-fréquence : il est utilisé dans la quasi-totalité des modems, et pour la transmission ou l'enregistrement sur cassettes de programmes informatiques, notamment selon la norme BASICODE.

Nous avons décrit dans ces colonnes divers schémas de démodulateurs FSK, et allons nous intéresser aujourd'hui à un démodulateur.

Faisant suite au Convertisseur parallèle-série récemment décrit, ce montage permettra à tout possesseur d'un ordinateur muni d'une sortie parallèle « Centronics », de reconstituer toutes sortes de signaux aux multiples applications...

### A la recherche du modulateur idéal

A première vue, il semble facile de concevoir un schéma capable de remplir les fonctions de modulateur FSK : rappelons en effet que le problème consiste à générer une fréquence BF de valeur F0 en présence d'un zéro logique à l'entrée du montage, et une fréquence F1 en présence d'un un logique.

Plusieurs solutions viennent immédiatement à l'esprit :

- utilisation d'un VCO (oscillateur commandé par une tension), par exemple un simple 555
- commutation de deux oscillateurs distincts au moyen d'une simple porte logique
- utilisation d'un diviseur pro-



# Réalisation

grammable alimenté par un signal d'horloge de fréquence suffisante.

Tous ces schémas fonctionnent correctement pour des vitesses de transmission inférieures à environ 300 bauds, et le choix est alors une question de coût ou de composants disponibles.

Si nous envisageons d'expérimenter sur des programmes BASICODE ou sur des signaux destinés à un MINITEL, c'est à 1200 bauds que nous allons devoir opérer.

Il s'agit là d'une vitesse très lente pour le professionnel des transmissions de données (on arrive maintenant à 4800 bauds sur une ligne téléphonique !), mais déjà rapide pour l'amateur, compte tenu des moyens dont il dispose.

Notons, par exemple, qu'en BASICODE le zéro logique est représenté par une seule période de 1200 Hz, tandis que le un logique correspond à deux périodes de 2400 Hz. Le raccordement doit être impeccable entre ces deux signaux, sous peine d'innombrables erreurs de décodage.

Il en va sensiblement de même dans le cas d'un message 1200 bauds destiné à un MINITEL : le zéro correspond à 2100 Hz, et le un à 1300 Hz.

Il faut nettement plus d'une période à un VCO « ordinaire » pour prendre son régime de croisière.


Il est très délicat de synchroniser deux oscillateurs indépendants sur un même signal logique véhiculant un message série. Ajoutons qu'il est avantageux (et parfois même obligatoire) que le signal FSK soit formé de composantes sinusoïdales.

Il existe un circuit intégré assez courant qui convient à merveille à toutes ces exigences : il s'agit du XR 2206 d'EXAR, habituellement employé dans les générateurs de fonctions.

Il présente la particularité de pouvoir être équipé de deux réseaux RC indépendants, déterminant deux fréquences librement choisies par l'utilisateur, et entre lesquelles la sortie sinusoïdale peut « basculer » de façon instantanée, en synchronisme avec un niveau TTL extérieur. Que demander de plus ?

C'est donc ce composant qu'utilise notre schéma de la figure 1. Les valeurs des composants ont été calculées pour permettre la génération de signaux TELETEL ou BASICODE avec une amplitude de l'ordre de 1,5 volt efficace sur 600 ohms.

Pour l'attaque d'une ligne PTT,

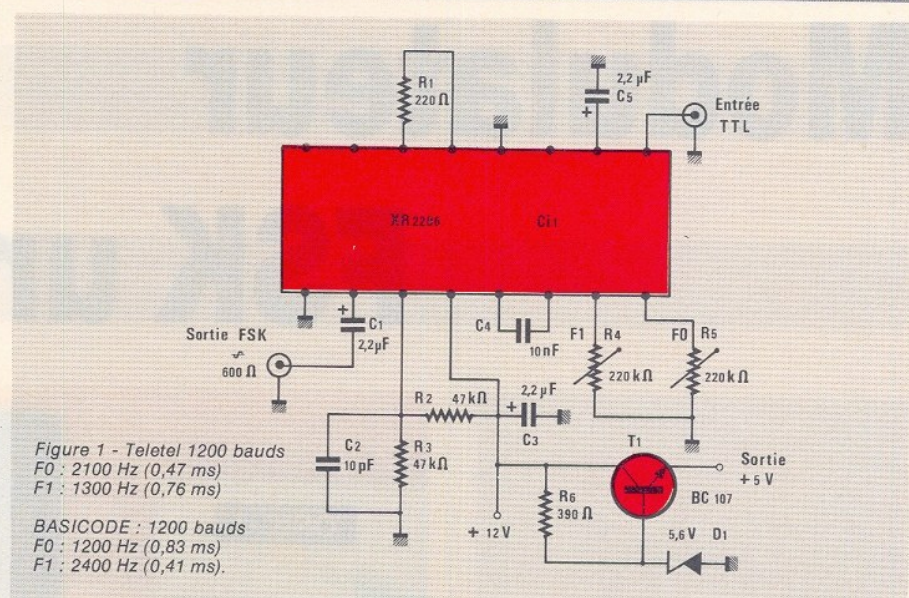

par exemple, on pourra souhaiter atténuer un peu l'amplitude : il suffit pour ce faire de réduire la valeur des résistances de 47 k $\Omega$  (lesquelles doivent rester égales).

Il a également été prévu une sortie + 5 V indépendante de la tension d'alimentation du modulateur (10 à 26 volts, 12 V typique). Cette sortie est spécialement destinée à alimenter le convertisseur parallèle-série déjà décrit, et avec lequel ce modulateur forme un ensemble homogène, et ainsi autonome.

stabilité des réglages en dépend !

Ceux de nos lecteurs qui auraient la possibilité d'employer des potentiomètres multitours auront intérêt à le faire, bien que le montage soit parfaitement utilisable avec des monoteurs de qualité : c'est une question de doigté.

Le meilleur réglage se fait bien sûr avec un fréquencemètre numérique : F1 avec l'entrée « TTL » en l'air, F0 en la reliant à la masse.

Si l'on ne dispose que d'un oscilloscope, il faudra prévoir un réglage plus fin en liaison avec l'équipement destinataire des signaux : avec un MINITEL, c'est facile, avec un ordinateur BASICODE, ce l'est plus ou moins selon le logiciel adaptateur utilisé. Précisons bien que le réglage est virtuellement impossible sans au minimum un oscilloscope bien étalonné. Nos lecteurs les moins équipés doivent cependant pouvoir accéder à un tel instrument pour les quelques minutes que prend cette opération essentielle ! Une solution de rechange, mais qui exige « de l'oreille » consiste à opérer un ré-

## Réalisation pratique réglage

Le montage peut se câbler sur un très petit circuit imprimé dont la figure 2 donne le tracé.

Lors de son câblage selon la figure 3, on veillera à choisir des composants de bonne qualité pour le condensateur de 10 nF et pour les deux potentiomètres ajustables : la

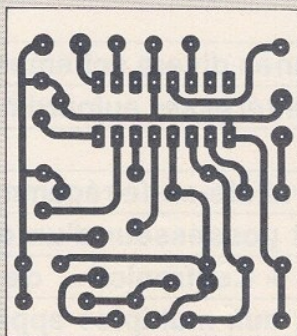


Figure 2

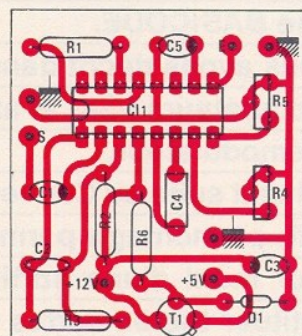


Figure 3



glage « au battement nul » à l'aide d'un simple générateur BF bien étalonné : il suffit d'écouter ensemble les deux signaux, et de travailler très lentement.

La précision obtenue est pratiquement celle du générateur.

## Des applications pratiques

Associé à notre convertisseur parallèle-série, notre modulateur FSK ajoute ni plus ni moins qu'un « demi-modem » à votre ordinateur habituel, pour peu qu'il dispose d'une prise pour imprimante compatible CENTRONICS (connecteur à 36 broches, par exemple).

Vous pourrez donc lui faire émettre à peu près tout ce qu'un modem peut transmettre, quelles que soient les normes choisies. Vous ne pourrez évidemment rien recevoir par ce canal, mais bien des applications peuvent néanmoins être envisagées.

Les essais les plus passionnants à mener sont ceux mettant en jeu un ou plusieurs MINITEL, soit en local, soit de part et d'autre du réseau téléphonique.

Le cas échéant, notre module interface de ligne décrit dans le N° 455 pourra vous être d'un grand secours si vous n'aimez pas trop « bricoler » votre ligne !

Nous avons déjà communiqué avec ce mystérieux MINITEL au moyen de notre convertisseur parallèle-série, mais uniquement à travers la prise DIN « péri-informatique ».

Les messages transitant par ce canal sont cependant « filtrés » afin d'interdire certaines actions, notamment les plus intéressantes ; deux exemples vous convaincront sans peine :


- le « retournement » du modem, autorisant le dialogue entre deux MINITEL à travers le réseau téléphonique.

- La lecture et l'écriture (à vos risques et périls !) dans la fameuse mémoire « mouchard » dont on a tant parlé...

N'oublions pas non plus les applications plus « sages » dont voici un exemple :

À l'aide d'un logiciel approprié (dont nous fournissons ici une version pour ORIC), composez un écran de texte « ASCII ».

Grâce au « demi-modem » dont il

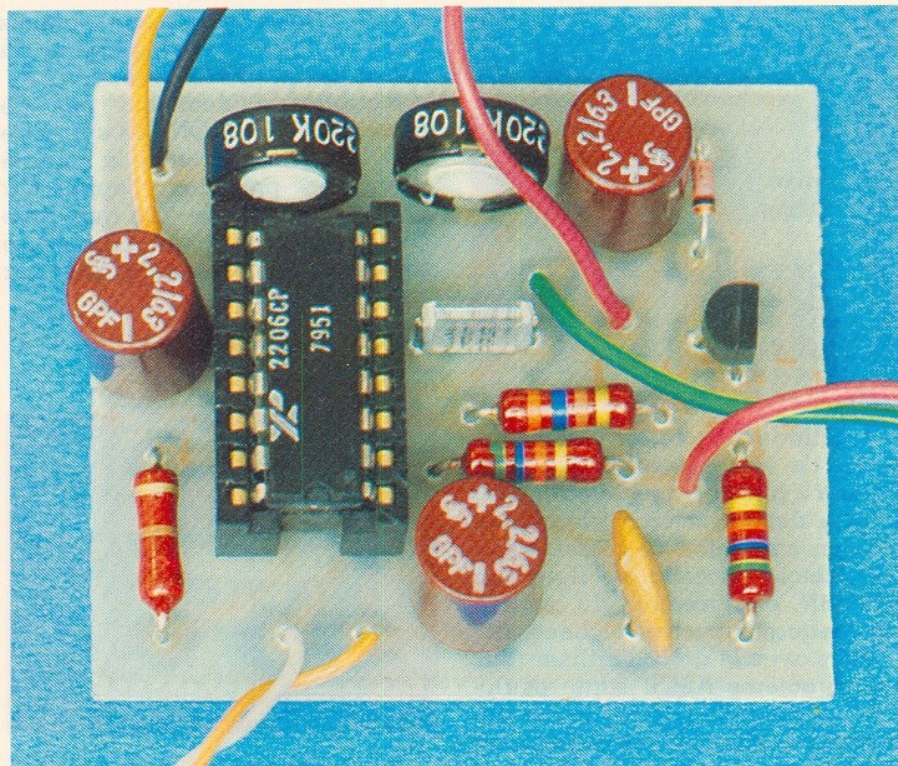

est question ici, enregistrez cet écran sur cassette au « format TELETEL 1200 bauds ».

Glissez cette cassette dans votre répondeur habituel (voir notre série d'articles sur le téléphone !) : vous voici propriétaire d'un mini-serveur télématique...

Tout possesseur d'un MINITEL qui vous appellera au téléphone pourra faire apparaître votre « écran » sur son terminal !


Si vous préférez, supprimez le répondeur, et faites diffuser la « page vidéotex » directement par votre ordinateur : muni d'une carte d'en-

trée-sortie, il peut parfaitement répondre tout seul au téléphone !

Vous y gagnerez en qualité du signal, et en perspectives d'actualisation permanente de l'écran diffusé : vous pouvez par exemple y incruster une indication de la date et de l'heure...
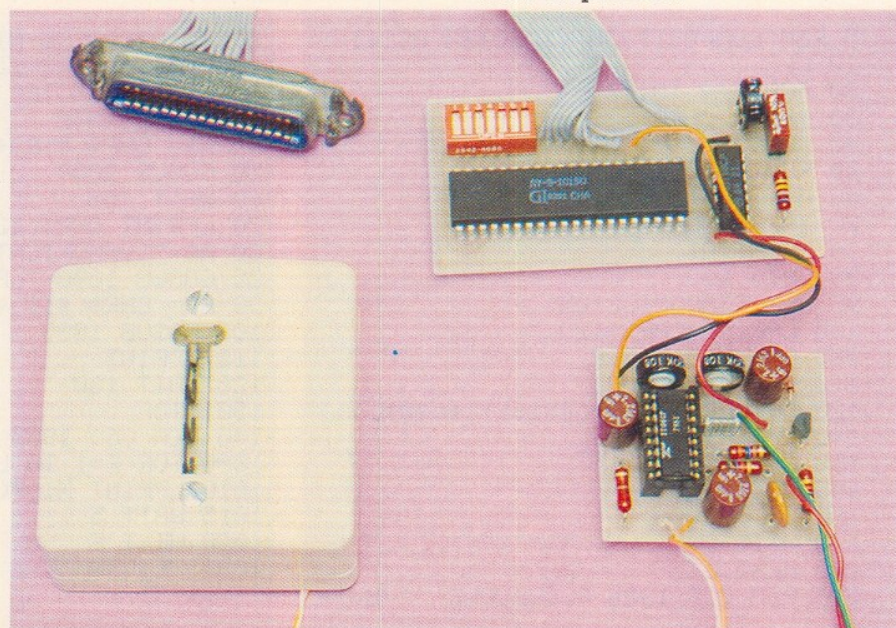
## Devenez « serveur » télématique

Chargé dans un ORIC-1, le petit logiciel de la figure 4 commence par délimiter la surface d'écran mise à votre disposition.







A l'intérieur de celle-ci, vous disposez de toutes les facilités d'un éditeur « plein écran » : impression directe des caractères frappés au clavier, correction des erreurs par DEL, retour en début de ligne par RETURN, déplacement du curseur par les quatre touches fléchées, etc.

Vous avez le droit d'utiliser tous les caractères ASCII sans restriction, et donc de construire des tableaux ou des graphismes très simplifiés.

Dès que votre écran est terminé, il vous faut presser la touche ESCape pour déclencher sa transmission en format TELETEL.

Le message ainsi émis par le modulateur FSK peut être enregistré sur cassette, envoyé en ligne, ou tout simplement appliqué à la prise téléphonique d'un MINITEL, notamment pour les essais.

C'est à l'occasion d'un tel essai que vous pourrez figurer les réglages de votre modulateur FSK, avec la plus grande minutie. Tout décalage de fréquence mène à des écrans à peu près illisibles, ou au

moins truffés d'erreurs : soignez votre réglage, y compris celui du convertisseur parallèle-série !

N'oubliez évidemment pas de presser CONNEXION-FIN sur votre MINITEL dès le début de la tonalité « amorce » précédant l'appui sur ESCape : souvenez-vous que votre ORIC est maintenant considéré comme un serveur à part entière par votre MINITEL.

## Faites dialoguer vos MINITELS



Pour permettre à deux MINITEL d'échanger des messages entre le clavier de l'un et l'écran de l'autre, il faut normalement que chacun d'eux appelle (à titre payant !) un serveur spécial offrant un service de « messagerie ».

Un dialogue direct, comme entre deux terminaux télex, n'est pas directement possible en raison de la dissymétrie des vitesses de transmission :

- 1200 bauds vers un MINITEL
- 75 bauds depuis un MINITEL

Cependant, les MINITEL les plus récents sont équipés d'un modem « retournable » (mention « R » ou


« modem retournable » sur leur plaque signalétique).

De 1200/75 bauds, la vitesse des échanges passe à 75/1200 bauds, et le dialogue devient possible !

Pour déclencher le retournement, il faut envoyer au MINITEL par son entrée « ligne » (et non par sa prise DIN) une séquence bien particulière d'octets : 1B 39 6C en hexadécimal. Seulement, pour que le MINITEL demeure « connecté » après cette opération, il faut qu'il soit déjà en communication avec un MINITEL qui lui, ne doit pas se retourner, car le problème demeurerait entier.

Si l'un seulement des deux terminaux est retournable, aucun problème, la séquence sera ignorée par l'autre.

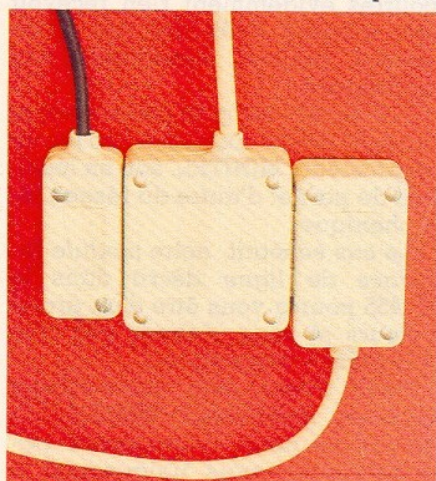Notre logiciel de la figure 5 est prévu pour fonctionner en présence d'un ou de deux MINITEL retournables, grâce à une séquence supplémentaire dite de « mise en transparence ». Le MINITEL qui la



```
5 REM COMPOSITION VIDEOTEX ASCII
10 CLS
20 FOR F=1 TO 114
30 PRINT CHR$(126);
40 NEXT F
50 REM ECRAN
60 A$=KEY$
70 IF A$=CHR$(27) THEN 100
80 PRINT A$;
90 GOTO 60
95 REM TRANSMISSION
100 LPRINT CHR$(12);
105 FOR L=0 TO 22
110 FOR C=0 TO 37
120 K$=CHR$(PEEK(48162+C+(40*L)))
140 LPRINT K$;
150 WAIT 3
155 NEXT C
160 LPRINT
170 WAIT 3
180 NEXT L
190 REM (C) 1985 P.GUEULLE
```

Figure 4

```
5 REM DIALOGUE MINITELS
10 LPRINT CHR$(12)
20 A$="CONNECTER SECOND MINITEL"
30 GOSUB 1000
40 A$=CHR$(#1B)+CHR$(#3A)+CHR$(#66)+CHR$(28)
50 GOSUB 1000
60 WAIT 700
70 LPRINT CHR$(12)
80 A$="COMMUNICATION ETABLIE"
85 GOSUB 1000 LPRINT
90 A$=CHR$(#1B)+CHR$(#39)+CHR$(#6C)
100 GOSUB 1000
110 LPRINT
120 WAIT 100
130 STOP
140 REM (C) 1985 P.GUEULLE
1000 FOR F=1 TO LEN(A$)
1010 LPRINT MID$(A$,F,1);
1015 WAIT 5
1020 NEXT F
1030 RETURN
```

Figure 5



recevra ignorera alors la séquence de retournement qui suivra. Pour le faire fonctionner, il faut brancher en parallèle (soit en local, soit à travers une ligne téléphonique) deux MINITEL et notre modulateur FSK piloté par l'ORIC.

La procédure est la suivante :

- Mettre l'ORIC et son « demi-modem » sous tension
- Connecter le premier MINITEL (CONNEXION-FIN)
- Faire RUN sur l'ORIC
- Dès l'apparition du message qui le demande, connecter le second MINITEL (CONNEXION-FIN). En cas d'utilisation « en ligne » il suffit d'écouter les signaux arrivant par le téléphone : avec un minimum d'habitude, on repère fort bien le bon moment.


— Lorsque le message « COMMUNICATION ETABLIE » apparaît sur les deux MINITEL, le dialogue peut commencer : arrêter l'ORIC et son modulateur !

Il faut bien noter :

- que la frappe clavier est normalement « aveugle » : les caractères frappés ne s'affichent que sur l'écran destinataire.

Si l'on souhaite obtenir un contrôle visuel de la frappe sur les deux terminaux à la fois, il faut faire précéder le dialogue par la séquence hexadécimale 1B, 3B, 61, 58, 51.

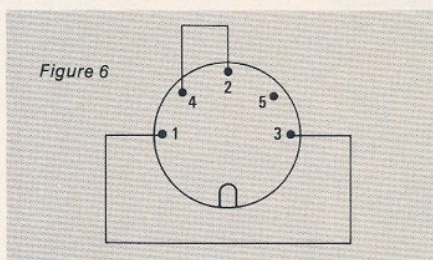Si l'on souhaite plutôt reproduire un « mode écho » permettant en même temps la vérification de la bonne réception à l'autre bout de la ligne, on peut munir le MINITEL destinataire d'une fiche DIN câblée selon la figure 6.



Mais seul l'un des deux terminaux peut être équipé de ce dispositif d'écho. Sinon, ...mais après tout essayez !

— que les touches particulières du MINITEL (et notamment ENVOI et CORRECTION) deviennent inopérantes. Pour aller à la ligne, il faut aller jusqu'au bout de la ligne en cours, au besoin en frappant des espaces.

Pour corriger une erreur, revenir au début de la ligne en faisant

« touche spéciale + ENVOI » (c'est à dire un retour chariot) puis frapper la nouvelle ligne par dessus l'ancienne.

— que rien sur le clavier ne permet d'effacer l'écran.

Il faut bien reconnaître que monopoliser un ordinateur et son accessoire de modulation FSK uniquement pour initialiser un si rustique dialogue s'apparente au gaspillage.

On peut donc envisager de n'utiliser l'ordinateur que pour enregistrer sur cassette les séquences de mise en communication, puis de se servir d'un simple petit magnétophone couplé à la ligne (voir notre interface du N° 455) pour les utilisations futures.

A la limite, vous n'aurez même pas besoin d'un ordinateur si vous vous procurez une cassette enregistrée par un quelconque possesseur d'ORIC.

Eventuellement, l'auteur peut fournir une telle cassette (avec contrôle de frappe) aux lecteurs qui en feraient la demande via la rédaction.

## Faites parler les mouchards !

Chacun devrait aujourd'hui savoir que les MINITEL renferment une mémoire spéciale capable de trahir très discrètement l'anonymat de l'usager dans certaines circonstances.

Voulez-vous en avoir la preuve ? Rien de plus facile !

Envoyez à votre MINITEL par sa fiche téléphonique (la prise DIN est trop honnête !) le caractère hexadécimal 05. Si vous écoutez en même temps ce qui se passe en ligne, vous vous rendrez compte que le MINITEL est en train de « moucharder » !

En demandant juste avant le retournement du modem (c'est à dire en envoyant la séquence 1B 39 6C 05), vous pouvez avoir la chance de voir ces commérages s'inscrire à l'écran.

Si ne n'est pas le cas, vous pouvez tenter de les déchiffrer à l'aide d'un second MINITEL dont vous aurez retourné le modem, ou d'un quelconque modem 75 bauds.

Cette manœuvre provoque l'émission de l'un des deux blocs de 16 octets logés dans la RAM non volatile du MINITEL.

Pour accéder au second, il faut envoyer la séquence hexadécimale suivante : 1B 39 7A.

Reste le bloc d'octets résidant en ROM (et donc inaltérable). On y ac-

cède par la séquence : 1B 39 7B.

Il est prévu deux séquences similaires pour écrire les octets que l'on veut dans les deux blocs de RAM.

Nous ne vous les révélerons pas, car nous estimons à la fois déloyal et dangereux de modifier des codes dont nous ignorons la signification. Evidemment, si vous en savez plus long que nous à ce sujet, n'hésitez pas à nous faire signe !

## Conclusion

Nous vous avons suggéré un certain nombre d'applications de ce petit montage associé à notre précédente étude. Il y en a évidemment bien d'autres !

Par ailleurs, les logiciels publiés ici ont été écrits sur ORIC, pour des raisons de commodité personnelle. Nous avons également procédé à des essais encourageants sur THOMSON.

En présence d'autres machines, il pourra être nécessaire de modifier quelques instructions, quelques temporisations (lignes WAIT) en admettant qu'elles soient encore utiles, ou convertir en décimal les codes hexa directement compris par l'ORIC.

Rien de bien difficile, aussi devriez vous pouvoir passer très vite à la pratique sur votre ordinateur habituel !

Patrick GUEULLE

## Nomenclature

### Résistances

- R<sub>1</sub>: 220 kΩ
- R<sub>2</sub>: 47 kΩ
- R<sub>3</sub>: 47 kΩ
- R<sub>4</sub>: 220 kΩ pot. ajustable
- R<sub>5</sub>: 220 kΩ. pot. ajustable
- R<sub>6</sub>: 390 Ω

### Condensateurs

- C<sub>1</sub>: 2,2 μF 16 V
- C<sub>2</sub>: 10 pF céramique
- C<sub>3</sub>: 2,2 μF 16 V
- C<sub>4</sub>: 10 nF MkH
- C<sub>5</sub>: 2,2 μF 16 V

### Transistors

- T<sub>1</sub>: BC 107

### Circuit intégré


- CI<sub>1</sub>: XR 2206 EXAR

### Diodes

- D<sub>1</sub>: Zener 5,6 V



# DANS L'ESPACE MUSICAL...

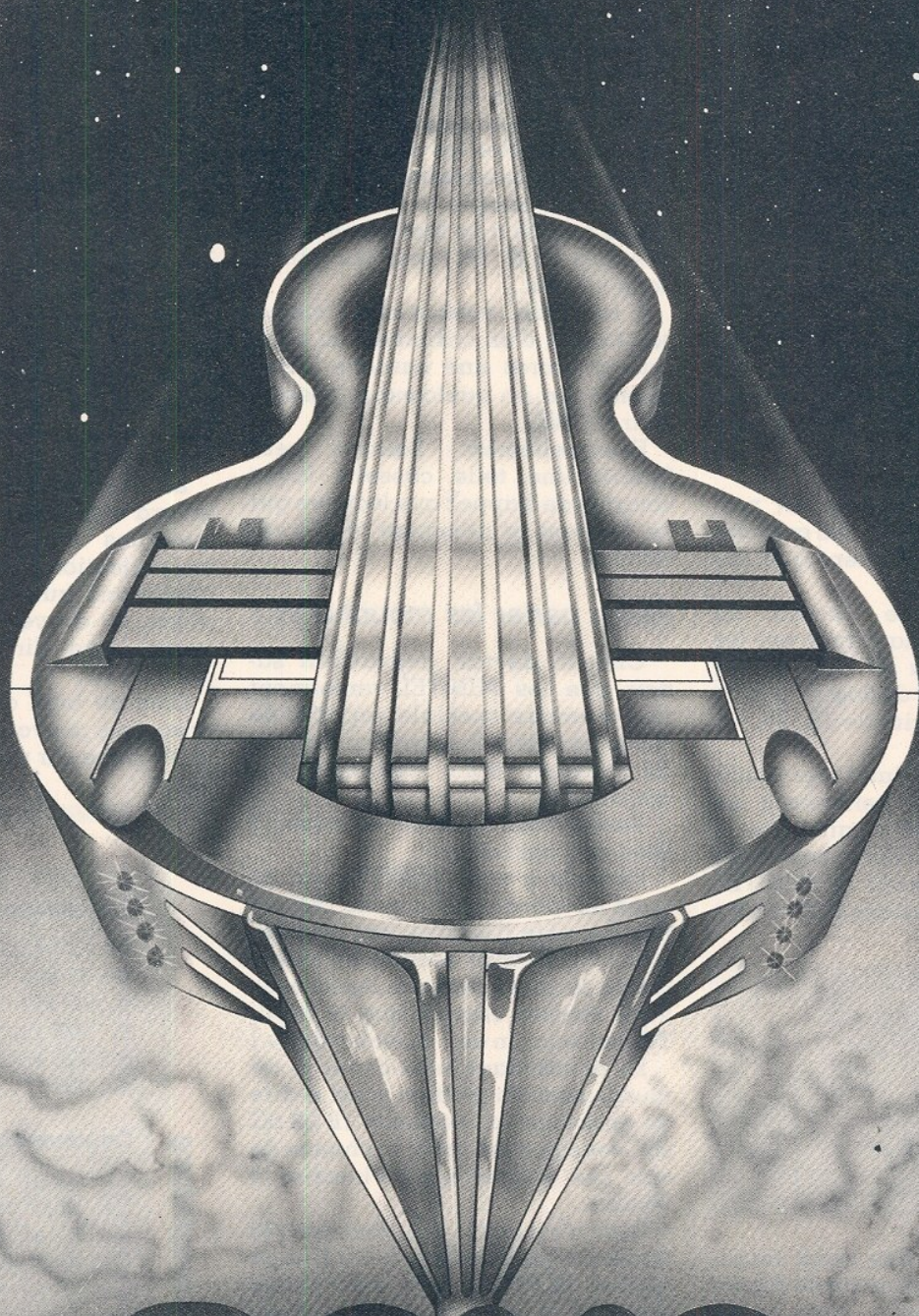

**SOMO**  
*Light-Show Orchestres Discothèques*

**chaque mois chez votre marchand de journaux**



# Isolation thermique dans l'habitat traditionnel

**T**RAITER de l'isolation thermique de locaux d'habitation dans une revue d'électronique est assez inhabituel et peut surprendre. Pourtant, la mise en œuvre d'un chauffage électrique et son optimisation a de plus en plus recours à un système de régulation électronique. Or, dans ce domaine comme dans d'autres d'ailleurs, l'électronique ne peut pas tout. Si l'on veut que le coût de la consommation annuelle d'électricité ne devienne pas prohibitif par rapport au confort désiré, il est nécessaire de mettre en place une isolation de qualité. L'approche des beaux jours est sans doute l'époque idéale pour se consacrer à ce type de travaux et il nous a semblé que le thème de cet article ne serait point déplacé ce, d'autant que nous aurons dans les mois qui viennent l'occasion de développer des systèmes de régulation électronique et que l'un ne va pas sans l'autre.

Le listing d'un programme « tournant » sur Spectrum accompagne cet article et vous permettra d'effectuer vos calculs. Il sera possible de l'adapter pour un autre type de micro.

Enfin pour ne pas trop empiéter sur la partie électronique de votre magazine, nous avons fait composer le texte dans un caractère plus petit et plus étroit.

## Définition de l'isolation thermique

L'isolation thermique d'une paroi correspond à la résistance qu'offre cette paroi au flux de chaleur qui la traverse lorsque ses deux faces opposées sont exposées à des températures différentes. Cette résistance thermique dépend du degré d'isolation de la paroi.

### Résistance thermique

Une résistance thermique suffisante permet d'obtenir un certain confort ainsi qu'une économie sur le coût de chauffage.

La résistance thermique est définie par le rapport :

$$R = \frac{e}{\lambda}$$

R : résistance thermique du matériau  $m^2 \text{ } ^\circ\text{C/W}$   
e : épaisseur du matériau (m)  
 $\lambda$  : conductivité thermique ( $\text{W/m.}^\circ\text{C}$ ) (en watt par mètre d'épaisseur et par degré d'écart entre les températures).

Nous pouvons donc énoncer qu'entre deux parois, la mieux isolée est celle qui possède la résistance thermique la plus élevée.

| Type de la paroi | Conditions            | Valeur       | Conditions         | Valeur       |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Mur              | extérieur             | $R_s = 0,17$ | intérieur          | $R_s = 0,24$ |
| Plafond          | sous combles ventilés | $R_s = 0,22$ | sous terrasse      | $R_s = 0,15$ |
| Sols             | sur sous-sol          | $R_s = 0,34$ | sur passage ouvert | $R_s = 0,22$ |

TABLEAU 1 : Résistances thermiques superficielles en fonction du type de paroi.

Dans la réalité, une paroi est hétérogène : elle est constituée de plusieurs matériaux : figure 1.

La résistance thermique équivalente de l'ensemble ainsi constitué est égale à la somme des résistances thermiques élémentaires, soit par analogie aux résistances électriques, revient à une mise en série :

$$R = \frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2} + \frac{e_3}{\lambda_3} + \frac{e_4}{\lambda_4} + \frac{e_5}{\lambda_5}$$

$$\text{soit } R = \sum_{i=1}^n \frac{e_i}{\lambda_i} \text{ s'il y a } n \text{ matériaux}$$

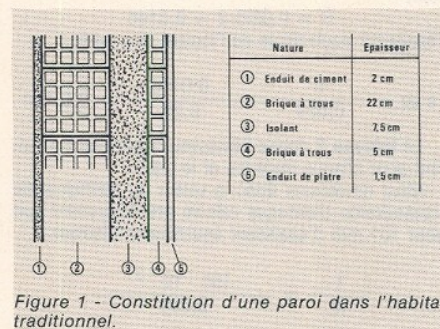


Figure 1 - Constitution d'une paroi dans l'habitat traditionnel.

A la résistance thermique de l'ensemble, il faut également ajouter la résistance thermique superficielle. Il s'agit de la résistance thermique résultant de l'échange de chaleur entre l'air et les surfaces internes et externes de la paroi.

Elle s'exprime par la somme des rapports :

$$R_s = \frac{1}{h_e} + \frac{1}{h_i}$$

et s'ajoute à la résistance thermique de la paroi ( $h_e$  et  $h_i$  sont les coefficients de transmission thermique des surfaces externes et internes).

Le tableau 1 donne la valeur de la résistance thermique superficielle dont on doit tenir compte selon le type de la paroi considérée.



# Technique

De la somme des résistances thermiques, on peut déduire la valeur du coefficient de transmission thermique. Il est égal à l'inverse de la résistance thermique soit :

$$\frac{1}{K} = R_s + \sum_{i=1}^n \frac{e_i}{\lambda_i}$$

K est exprimé en W/m<sup>2</sup> C.

Ainsi, de deux parois, la mieux isolée est celle qui possède le plus petit coefficient thermique.

## Exemple de calculs de K

Nous donnons ici le calcul pour un mur extérieur doublé par un matériau isolant et une contre cloison (cas de la figure 1).

|   |   |      |   |                   |   |                    |   |                     |   |                   |   |                   |
|---|---|------|---|-------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 1 | = | 0,17 | + | 0,02              | + | 0,22               | + | 0,075               | + | 0,05              | + | 0,015             |
| K |   |      |   | 1,2               |   | 0,53               |   | 0,035               |   | 0,5               |   | 0,04              |
|   |   |      |   | enduit de         |   | brique             |   | isolant             |   | brique            |   | enduit de         |
|   |   |      |   | ciment            |   | creuse             |   | 75 mm               |   | creuse            |   | plâtre            |
|   |   |      |   | 2 cm              |   | 22 mm              |   |                     |   | 5 cm              |   | 1,5 cm            |
|   |   |      |   | $\lambda_1 = 1,2$ |   | $\lambda_2 = 0,53$ |   | $\lambda_3 = 0,035$ |   | $\lambda_4 = 0,5$ |   | $\lambda_5 = 0,4$ |

Nous pouvons à partir de ce calcul déterminer l'épaisseur équivalente d'isolant de cette paroi. Sachant que la résistance thermique de 75 mm d'isolant est donnée par :

$$R = \frac{e}{\lambda} = \frac{0,075}{0,035} = 2,143$$

la résistance thermique d'un millimètre est égale à : 2,143/75 = 0,029.

Ainsi la résistance thermique de l'enduit ciment étant :

$$R = 0,02/1,2 = 0,0166$$

l'épaisseur équivalente de l'isolant sera égale à :

$$e_{eq} = \frac{R}{0,029} = \frac{0,0166}{0,029} = 0,6 \text{ mm}$$

Le tableau 2 donne l'épaisseur équivalente d'isolant pour chaque matériau et le total.

Nous retrouvons donc la valeur du coefficient de transmission thermique calculé précédemment soit pour 101 mm d'épaisseur équivalente d'isolant :

$$\frac{1}{K} = \frac{101 \cdot 10^{-3}}{0,035}$$

$$K = 0,346 \approx 0,35 \text{ W/m}^2 \text{ C}$$

| Nature du matériau       | Résistance thermique R | Epaisseur d'isolant équivalente e (mm) |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Résistance superficielle | 0,17                   | 6                                      |
| Enduit ciment 20 mm      | 0,0166                 | 0,6                                    |
| Brique 220 mm            | 0,415                  | 14,5                                   |
| Isolant 75 mm            | 2,143                  | 75                                     |
| Brique 50 mm             | 0,1                    | 3                                      |
| Plâtre 15 mm             | 0,0375                 | 1,3                                    |
| <b>TOTAL</b>             |                        | <b>100,9</b>                           |

TABLEAU 2 :

Calcul de l'épaisseur d'isolant équivalente.

## Températures remarquables

Il est nécessaire pour effectuer des calculs d'isolation et d'installation de chauffage, de connaître certaines données de températures remarquables et de savoir à quoi elles correspondent.

### a) Température minimale extérieure de base

Nous la définirons par Te. Les températures minimales sont relatives au niveau de la mer et sont valables jusqu'à une altitude de 200 m. Au delà, on compte qu'il faut diminuer cette température de 1° C par tranche de 100 m. Voir le schéma de la figure 2.

### Exemple :

Prenons un lieu situé dans le Puy de Dôme à 1100 m d'altitude. Au niveau de la mer, Te = - 8° C, il y a neuf tranches de 100 m entre 200 m et 1100 m, soit - 9° C ajouter aux - 8° C soit : - 8° + (- 9° C) = - 17° C, - 17° C est donc le minimum de température du lieu.

### b) Température intérieure

Nous la définirons par Ti. C'est la température intérieure de base. Le législateur l'a fixée à 19° C. Elle doit être mesurée au centre géométrique de la pièce à 1,50 m du sol.

### c) Température de surface interne

Nous la définirons par Tsi. C'est la température mesurée sur la paroi interne. Cette température de

surface interne est toujours inférieure à la température interne Ti.

### d) Température de rosée

Définie par Tr. Elle est encore appelée point de rosée. C'est la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air parvient à se condenser sur un matériau plus froid. La température de surface interne Tsi doit être supérieure à la température de rosée Tr pour qu'il n'y ait pas condensation sur cette surface. Tsi > Tr.

### e) Température ressentie

La moyenne de la température ambiante et de la température de paroi est appelée température ressentie (constatée à 1 m de la paroi).

## Relation entre les températures

a) Entre températures des surfaces interne et externe.

$$h_i (T_i - T_{si}) = K (T_i - T_e)$$

$$T_i - T_{si} = \frac{K}{h_i} (T_i - T_e)$$

$$T_{si} = T_i - \frac{K}{h_i} (T_i - T_e)$$

### Exemple :

Pour un mur dont :

$$K = 0,35 \text{ W/m}^2 \text{ C} :$$

$$T_i = 19^\circ \text{ C} ; T_e = - 7^\circ \text{ C}$$

$$19^\circ \text{ C} - (- 7^\circ \text{ C}) = 26^\circ \text{ C d'écart}$$

$$T_{si} = 19 - \frac{0,35}{(1/0,13)} \times 26$$

$$T_{si} = 19 - 1,18 ; T_{si} = 17,82^\circ \text{ C}$$

### b) Température de rosée.

Fixons-nous par exemple les valeurs suivantes : Ti = 22° C ; HR = 80 % ; Te = 10° C (HR : taux d'humidité dans l'air).

Sur le diagramme psychrométrique de la figure 3, on peut déterminer pour Ti = 22° C et HR = 80 %, le point de fonctionnement (point cerclé).

Les indications du diagramme donnent :

— La masse de vapeur d'eau contenue par kg d'air ; soit 13 g.

— Le volume massique, qui est égal à 0,855 m<sup>3</sup>/kg.

— La température de rosée (18° C).


— La température humide (19° C).

Le coefficient maximum admissible par la paroi est donné par :

$$T_{si} > T_r$$



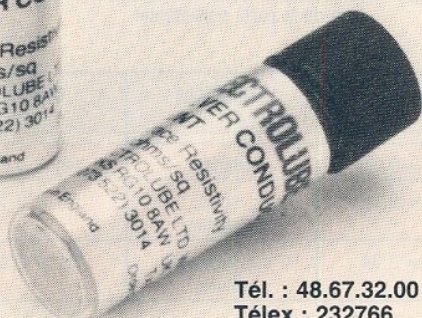PHIMARAL  
B.P. 258  
93153 Le Blanc Mesnil Cedex



## PEINTURE CONDUCTRICE A L'ARGENT S.C.P. ELECTROLUBE

La peinture conductrice à l'argent S.C.P. donne un film mince, satiné, adhérent et souple, de haute conductibilité électrique, sur une large variété de substrats, parmi lesquels les plastiques, le papier, le bois, les textiles, le verre, les céramiques et les métaux.

Elle peut s'appliquer à la brosse, par pulvérisation, au trempé, à la plume et elle durcit à la température ambiante.

### AVANTAGES :

- Seul un film mince est nécessaire, ce qui rend le S.C.P. économique à l'usage.
- Bonne conductibilité électrique et faible résistivité superficielle.
- Excellente adhérence sur une large variété de matériaux.
- Durcit à la température ambiante.

### DOMAINES D'UTILISATION SUGGERES :

Conception et réparation de circuits imprimés, réparation des panneaux chauffants sur vitres arrière, marquages, comme par exemple sur papiers enregistreurs, blindage de capots plastiques contre les champs haute fréquence, pistes de mise à la terre, détournement des électrons primaires en microscopie à balayage, connexions sur surfaces non soudables, pré-revêtements pour l'électrolyse, surfaces de contact, pistes de potentiomètres, etc.

Tél. : 48.67.32.00  
Télex : 232766



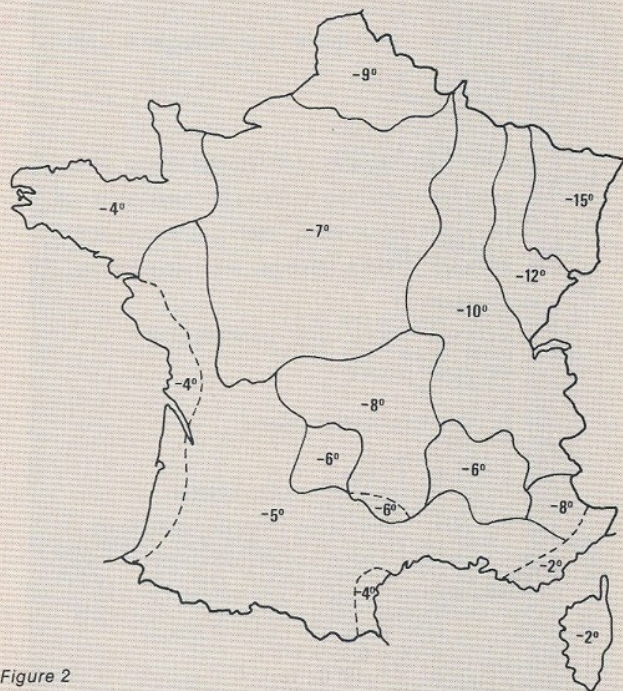


Figure 2

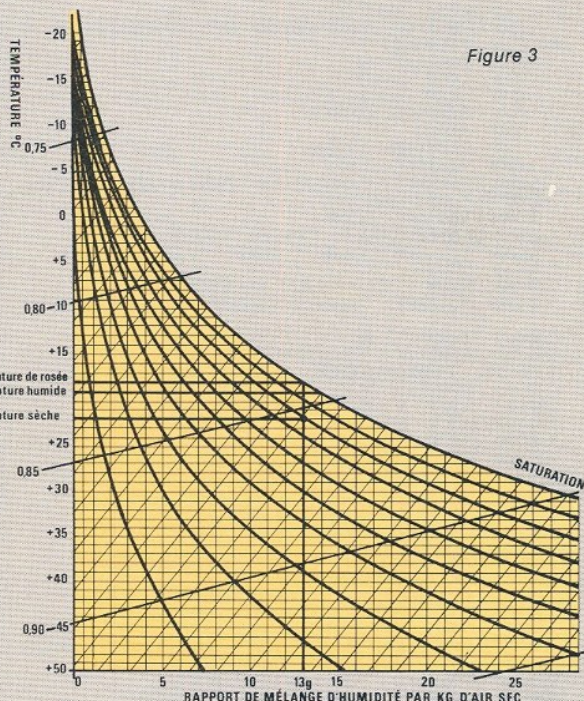


Figure 3

$$T_r < T_i - \frac{K}{h_i} (T_i - T_e)$$

$$K < \frac{T_i - T_r}{T_i - T_e} h_i$$

Soit dans notre exemple :

$$K < \frac{22 - 18}{22 + 8} \times \frac{1}{0,13}$$

$$\text{avec } h_i = \frac{1}{0,13}$$

$$K < 0,96 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$$

et l'écart maximal admissible entre  $T_{si}$  et  $T_r$  par :

$$T_{si} - T_r = 22 - 18 = 4^\circ \text{C}$$

c) Calcul de la température ressentie

$$T = \frac{T_i + T_{si}}{2}$$

$$\text{pour } T_i = 19^\circ \text{C}, T_{si} = 17,8^\circ \text{C}$$

$$T = \frac{19 + 17,8}{2} \text{ soit } T = 18,4^\circ \text{C}$$

18,4° C est donc la température ressentie à 1 m des parois.

## Déperditions

Avant de calculer la puissance de chauffage à installer dans une habitation, il nous faut encore tenir compte des déperditions de chaleur qui sont de deux ordres.

a) Déperdition des surfaces

$D_s : \sum K_s (T_i - T_e)$

$D_s$  : Déperdition des surfaces en W.

$K$  : Coefficient de transmission thermique en  $\text{W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$ .

$S$  : Surfaces en  $\text{m}^2$  des parois dont l'écart de température entre surface est  $T_i - T_e$ .

b) Déperdition due au renouvellement d'air :

$D_v : 0,35 r V (T_i - T_e)$

$r$  est le coefficient de renouvellement d'air :

1 ; 0,75 ou 0,5 dans le programme.

$V$  est le volume en  $\text{m}^3$ .

c) Déperdition totale

C'est la somme des déperditions.

$$D = D_s + D_v$$

d) Détermination des déperditions d'une pièce

Après avoir déterminé les coefficients  $K_i$  des différentes parois, la température du sous-sol, et la température minimale, il nous est possible de dresser le **tableau 3**. Notre exemple est dressé pour la salle de bain, il faut procéder de même avec toutes les pièces.

## Calcul de la puissance installée

A partir du résultat de la somme des déperditions, il nous est possible de calculer maintenant la puissance des convecteurs électriques (ou autres) à installer dans chaque pièce. Cette puissance est donnée par la formule :

$$P = D \cdot C_o$$

où  $P$  représente la puissance à installer en watts,  $D$  les

déperditions en watts,  $C_o$  le coefficient de surpuissance.

Il faut en effet que la puissance installée soit supérieure aux déperditions.

Dans le cas d'une résidence principale, ce coefficient de surpuissance est fixé à :  $C_o = 1,2$ .

Ainsi, dans la salle de bains, il nous faudra prévoir un convecteur de :

$$542 \cdot 1,2 = 650 \text{ watts}$$

Les convecteurs électriques sont conçus par les fabricants avec des puissances multiples de 250 W (en général) et pour une puissance minimum de 500 W et maximum de 4000 W. Pour notre exemple, nous choisirons un convecteur de 750 W.

Remarque : Il est possible de fixer la température de la salle de bains à 25° C, cela est en effet nécessaire pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Ce besoin de surpuissance se traduit par l'installation d'un convecteur de puissance plus élevée. Dans le cas d'une résidence secondaire, le coefficient de surpuissance est fixé à 1,5. Le principe des calculs reste le même.

Le calcul de la puissance à installer pour l'habitation entière est égale à la somme des puissances à installer par pièce (voir au **tableau 4** les résultats correspondant à notre exemple propre).

On compare ensuite avec la puissance à installer calculée à partir de la déperdition totale.

$$P = D \cdot C_o$$

$P = 8512 \times 1,2 = 10215$  soit  $P = 10250 \text{ W}$  qui est le plus proche multiple de 250 W. Il y a donc correspondance entre les deux valeurs.

| Parois                               | $K_i$ | $\Delta T$ | $s$ | $K \cdot \Delta T \cdot s$ |
|--------------------------------------|-------|------------|-----|----------------------------|
| Sols                                 | 0,56  | 24         | 6   | 80,6                       |
| Plafonds                             | 0,26  | 30         | 6   | 46,8                       |
| Murs                                 | 0,35  | 30         | 3   | 31,5                       |
| Vitrages                             | 3,38  | 30         | 1   | 115                        |
| Ponts thermiques                     | 1,85  | 30         | 2   | 111                        |
| Renouvellement d'air                 | 0,35  | 30         | 15  | 157,5                      |
| <b>Déperditions totales en watts</b> |       |            |     | <b>542,4</b>               |

TABLEAU 3

| Nom de la pièce | Puissance à installer en W |
|-----------------|----------------------------|
| CH 1            | 1250                       |
| CH 2            | 1250                       |
| CH 3            | 1000                       |
| HALL            | 1750                       |
| CUISINE         | 1000                       |
| SEJOUR - CH 4   | 3250 (1750 + 1500)         |
| BAINS           | 750                        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>10250</b>               |

TABLEAU 4



```

10 REM "K"
20 PRINT "NOMBRE D'ELEMENTS D
E LA PAROI ?"
30 INPUT N
40 LET D=0
50 FOR X=1 TO N
60 GOSUB 1000
70 NEXT X
80 GOSUB 1500
90 PRINT "K=";K
100 PRINT "VOULEZ VOUS UN AUTRE
COEFFICIENT ?"
110 INPUT REP
120 IF REP=1 THEN GOTO 10
130 IF REP<>1 THEN GOTO 140
140 STOP
1000 REM "CONDUCTIVITE"
1010 PRINT "EPAISSEUR EN METRE ?"

1020 INPUT E
1030 PRINT "COEFFICIENT DE RESIS
TANCE THERMIQUE EN W/H.M.M"
1040 INPUT Y
1050 LET R=E/Y
1060 LET D=D+R
1070 RETURN
1500 REM "CHOIX"
1510 PRINT "S'AGIT-IL D'UN:"
1520 PRINT "MUR :1"
1530 PRINT "SOL :2"
1540 PRINT "PLAFOND :3"
1550 INPUT REP
1560 IF REP=1 THEN GOSUB 2000
1570 IF REP=2 THEN GOSUB 2500
1580 IF REP=3 THEN GOSUB 3000
1590 RETURN
2000 REM "MUR"
2010 PRINT "S'AGIT-IL D'UN MUR"

2020 PRINT "EXTERIEUR :1"
2030 PRINT "INTERIEUR :2"
2040 INPUT REP
2050 IF REP=1 THEN LET RS=0.17
2060 IF REP=2 THEN LET RS=0.24
2070 GOSUB 3500
2080 RETURN
2500 REM "SOL"
2510 PRINT "LE SOL EST-IL SUR"
2520 PRINT "VIDE SANITAIRE, CAVE
OU GARAGE :1"
2530 PRINT "PASSAGE OUVERT :2"
2540 INPUT REP
2550 IF REP=1 THEN LET RS=0.34
2560 IF REP=2 THEN LET RS=0.22
2570 GOSUB 3500
2580 RETURN
3000 REM "PLAFOND"
3010 PRINT "LE PLAFOND EST-IL:"
3020 PRINT "SOUS COMBLES ISOLEES:
1"
3030 PRINT "SOUS COMBLES FAIBLEM
ENT VENTILES :2"
3040 PRINT "SOUS TERRASSE :3"
3050 INPUT REP
3060 IF REP=1 THEN GOTO 3090
3070 IF REP=2 THEN GOTO 3120
3080 IF REP=3 THEN GOTO 3160
3090 LET RS=0.21
3100 GOSUB 3500
3110 GOTO 3180
3120 LET RS=0.21
3130 GOSUB 3500
3140 GOSUB 3600
3150 GOTO 3180
3160 LET RS=0.15
3170 GOSUB 3500
3180 RETURN
3500 REM "K"
3510 LET D=D+RS
3520 LET K=1/D
3530 RETURN
3600 REM "COMBLES VENTILES"
3610 PRINT "COMBLES VENTILES AVE
D"
3620 PRINT "VOLIGEAGES JOINTIFS:
1"
3630 PRINT "LATTIS :2"
3635 INPUT REP
3640 IF REP=1 AND K<1 THEN LET
K=K-1.21/2.30259*50R K*ABS LN K-
0.2
3645 IF REP=1 AND K<1 THEN LET K
=K
3650 IF REP=2 AND K<1 THEN LET
K=K-1.21/2.30259*50R K*ABS LN K
3655 IF REP=2 AND K<1 THEN LET K
=K
3660 RETURN

```

```

10 REM "MAISON"
20 PRINT "ETUDE DES DEPERDITIO
NS D'UNE MAISON"
30 PRINT "L'HABITATION EST-EL
LE LE DOMICILE PRINCIPAL O/N ?"
40 INPUT R#
50 IF R#="O" THEN GOTO 80
60 LET H=1.5

```

```

70 GOTO 90
80 LET H=1.2
90 PRINT
100 PRINT "NOMBRE DE DEGRES JOU
RS :DJU ?"
110 INPUT DJU
120 REM PAROI
130 PRINT
140 DIM P(6,8)
150 GOSUB 1030
160 REM NOMBRES ET NOMS DES PIE
CES"
170 PRINT "QUEL EST LE NOMBRE D
E PIECES?"
180 PRINT "DU REZ DE CHAUSSEE?"
190 INPUT N
200 PRINT "DES COMBLES HABITABL
ES ?"
210 INPUT M
220 DIM A$(N+M,15)
230 PRINT "REZ DE CHAUSSEE"
240 FOR X=1 TO N+M
250 GOSUB 1200
260 NEXT X
270 CLS
280 REM TEMPERATURES
290 PRINT
300 DIM T(6,2)
310 GOSUB 1300
320 REM SURFACES VOLUMES
330 DIM S(6,N+M)
340 PRINT "ENTRER POUR CHAQUE P
IECE, EN METRES CARRES, LA SURFAC
E INTERIEURE DES PARTIES EN CONT
ACT AVEC L'EXTERIEUR OU UN LOCA
L DE TEMPERATURE DIFFERENTE DE L
A TEMPERATURE DESIREE, EN METRES
CUBES, LE VOLUME DE LA PIECE"
350 FOR X=1 TO N+M
360 PRINT A$(X)
370 FOR Y=1 TO 6
380 GOSUB 1500
390 NEXT Y
400 NEXT X
410 REM COEFFICIENTS THERMIQUES
420 CLS
430 DIM K(6,2)
440 PRINT "ENTRER LES COEFFICIE
NTS THERMIQUES EN WATTS/METRES C
ARRES SUIVANT L'ORDRE INDIQUE, P
OUR LE RENOUVELLEMENT D'AIR (AN
T AIR) PRENDRE 0.35 WATTS/METRES
CUBES"
450 GOSUB 1800
460 CLS
470 PRINT
480 REM RENOUVELLEMENT D'AIR
490 GOSUB 1800
500 CLS
510 PRINT
520 REM DEPERDITIONS
530 LET U=0
540 LET P=0
550 DIM D(6,N+M)
560 DIM P(N+M)
570 PRINT
580 FOR X=1 TO N+M
590 PRINT A$(X)
600 PRINT
610 PRINT TAB(0);"PAROI";TAB(
1);"K";TAB(14);"T";TAB(15);"S";TAB(20);"
";TAB(21);"S";TAB(25);"K"
620 PRINT TAB(27);"K=T*S"
630 PRINT
640 LET P(X)=0
650 FOR Y=1 TO 6
660 GOSUB 1900
670 NEXT Y
680 PRINT
690 PRINT TAB(0);"DEPERDITIONS
WATTS";TAB(32-LEN(STR$(INT
(P(X)))));INT P(X)
700 LET U=U+5(6,X)
710 PRINT
720 PRINT "APPUYER SUR [F5]
POUR CONTINUER"
730 INPUT R#
740 IF R#<>"F5" THEN CLS
750 NEXT X
760 REM PUISSANCE
770 PRINT "PUISSANCE A INSTALL
E"
780 LET U=0
790 PRINT
800 DIM J(25)
810 DIM L(N+M)
820 PRINT "ATTENDEZ UN PEU"
830 PRINT
840 FOR X=1 TO N+M
850 FOR E=1 TO 25
860 GOSUB 2100
870 NEXT E
880 LET W=W+L(X)

```



```

730 PRINT TAB (0);A$(X);TAB (15
17);TAB (24-LEN STR$(X));L
(X);TAB (25);"W";TAB (27);"
732 PRINT "-----"
735 IF X=N+1 THEN PRINT TAB (0)
;"TOTAL";TAB (15);"
";TAB (24-LEN STR$(W));W;TAB (25);"W";TAB (
27);"
740 NEXT X
745 PRINT "-----"
750 REM CONSUMMATION COEFFICIENT
T C
, PUISSANCE A INSTALLER
760 GOSUB 2200
770 REM CHOIX
780 GOSUB 2400
790 GOSUB 2500
800 CLS
810 PRINT "VOULEZ VOUS ENREGIST
RER O/N ?"
820 INPUT R$
830 IF R$<>"O" THEN GOTO 850
840 SAVE "MAISON"
850 STOP
1000 REM TABLEAU PAROIS
1010 LET P$(1)="SOLS"
1020 LET P$(2)="PLAFONDS"
1030 LET P$(3)="MURS"
1040 LET P$(4)="VITRES"
1050 LET P$(5)="PONTS TH"
1060 LET P$(6)="RNT AIR"
1070 RETURN
1200 REM TABLEAU DES NOMS
1210 IF X=N+1 AND M<>0 THEN PRIN
T "COMBLES"
1220 INPUT A$(X)
1230 PRINT X/A$(X)
1240 RETURN
1300 REM TABLEAU TEMPERATURES
1310 PRINT "ENTREE DES TEMPERATU
RES"
1320 PRINT "T1 : TEMPERATURE EXTE
RIEURE MINIMALE?"
1330 INPUT T1
1340 PRINT "T2 : TEMPERATURE INTE
RIEURE DESIREE?"
1350 INPUT T2
1360 PRINT "T3 : TEMPERATURE SOUS
SOLS OU VIDE SANITAIRE?"
1370 INPUT T3
1380 LET T(1,1)=T2-T3
1390 FOR Y=2 TO 6
1400 LET T(Y,1)=T2-T1
1410 NEXT Y
1420 IF M=0 THEN GOTO 1480
1430 LET T(1,2)=T2-T2
1440 FOR Y=2 TO 6
1450 LET T(Y,2)=T2-T1
1460 NEXT Y
1470 LET T(2,1)=T2-T2
1480 RETURN
1500 REM SURFACES
1510 PRINT P$(Y)
1520 INPUT S(Y,X)
1540 RETURN
1600 REM TABLEAU COEFFICIENTS TH
ERMIEQUES
1610 PRINT "REZ DE CHAUSSEE"
1620 FOR Y=1 TO 6
1630 PRINT P$(Y)
1640 INPUT K(Y,1)
1650 NEXT Y
1660 IF M=0 THEN GOTO 1720
1670 PRINT "COMBLES"
1680 FOR Y=1 TO 5
1690 PRINT P$(Y)
1700 INPUT K(Y,2)
1710 NEXT Y
1720 RETURN
1800 REM AIR
1805 CLS
1810 PRINT "RENOUVELLEMENT D""AI
R"
1820 PRINT "REPENDRE 1 OU 0,7 OU
0,5"
1830 INPUT R
1840 IF R=1 THEN GOTO 1880
1850 IF R=0,7 THEN GOTO 1880
1860 IF R=0,5 THEN GOTO 1880
1870 GOTO 1820
1880 LET U=0
1890 RETURN
1900 REM TABLEAU DES DEPERDITIO
N
1910 IF X=N THEN LET A=1
1920 IF X=N THEN LET A=0
1930 LET S(5,X)=S(5,X)+R
1940 LET C(Y,X)=K(Y,1+A)*S(Y,X)*
T(Y,1+A)
1950 LET P(X)=P(X)+C(Y,X)
1960 LET P=P+P(X)
1970 PRINT TAB 0;P$(Y);TAB (6);"
";TAB 10;K(Y,1+A);TAB (14);"
";TAB 16;T(Y,1+A);TAB (20);"
";TAB
25-LEN STR$(INT S(Y,X));INT S(Y
,X);TAB (26);"
";TAB 32-LEN STR$(
INT C(Y,X));INT C(Y,X)
1980 LET S(5,X)=S(5,X)/R

```

```

2000 RETURN
2100 REM TABLEAU PUISSANCES A IN
STALLER
2110 LET J(E)=E*250
2120 IF H*(P(X))+J(E)+125 THEN LE
T L(X)=J(E)+250
2130 RETURN
2200 REM C,C,P
2210 LET C=24*0,7*P+DUJ/(T(3,1)*
1000)
2220 LET G=P/(T(3,1)+U)
2230 LET P=P/H
2240 PRINT "HABITATION"
2250 PRINT "CONSUMMATION DE L""A
NNEE"
2260 PRINT INT C;"WATTS"
2270 PRINT "PUISSANCE A INSTALLE
E"
2280 PRINT INT (P);"WATTS"
2290 PRINT "CONSUMMATION DE JOUR
DE NUIT"
2300 PRINT INT (2/3*C);" W "; "JO
UR"
2310 PRINT INT (1/3*C);" W "; "NU
IT"
2320 PRINT "G=";G
2330 LET P=P/H
2340 RETURN
2400 REM CHANGEMENT DE COEFFICIE
NT
2410 PRINT "VOULEZ VOUS D""AUTRE
S COEFFICIENTS THERMIQUES : O/N?"
2420 INPUT R$
2430 IF R$="O" THEN GOTO 400
2440 CLS
2450 RETURN
2500 REM CHANGEMENT DE TAUX
2510 PRINT "VOULEZ VOUS CHANGER
DE TAUX DE RENOUVELLEMENT D""AIR
: O/N?"
2520 INPUT R$
2530 IF R$="O" THEN GOTO 450
2540 CLS
2550 RETURN

```

## BAINS

| PAROI              | K    | T    | S  | K+T+S |
|--------------------|------|------|----|-------|
| SOLS               | 0.58 | 23.5 | 6  | 81    |
| PLAFONDS           | 0.26 | 30   | 6  | 46    |
| MURS               | 0.38 | 30   | 3  | 33    |
| VITRES             | 3.38 | 30   | 1  | 115   |
| PONTS TH           | 1.5  | 30   | 2  | 111   |
| RNT AIR            | 0.35 | 30   | 15 | 157   |
| DEPERDITIONS WATTS |      |      |    | 546   |

## PUISSANCE A INSTALLER

### ATTENDEZ UN PEU

|         |         |
|---------|---------|
| CH1     | 1250 W  |
| CH2     | 1250 W  |
| CH3     | 1000 W  |
| HALL    | 1750 W  |
| CUISINE | 1000 W  |
| SEJOUR  | 3250 W  |
| BAINS   | 750 W   |
| TOTAL   | 10250 W |

### HABITATION CONSUMMATION DE L'ANNEE

12986WATTS  
PUISSANCE A INSTALLER  
10215WATTS  
CONSUMMATION DE JOUR, DE NUIT  
8657 W JOUR  
4328 W NUIT  
G=1.1469776



## Calcul de la consommation annuelle

Cette consommation (C) exprimée en kWh est donnée par :

$$C_{kWh} = \frac{24 \cdot D \cdot Dju \cdot i}{\Delta T}$$

ou D représente les déperditions en kW

Dju le nombre de degrés jours unifiés de la région (cette valeur est donnée à la figure 4), i est le coefficient d'intermittences de fonctionnement de l'installation. Il est fixé à 0,7 pour une résidence principale.

Ainsi, dans notre exemple :

$$C = \frac{24 \times 8,513 \times 2724 \times 0,7}{30}$$

$$\approx 12986 \text{ kWh par an}$$

Les installations de chauffage électrique étant commutées par une horloge sur un compteur totalisant les consommations au tarif de jour ou au tarif de nuit, nous pourrions affectuer le calcul des répartitions annuelles.

La proportion donne environ 2/3 jours pour 1/3 nuits.

$$P_j = \frac{2}{3} C = \frac{2}{3} \times 12986 = 8657 \text{ kWh}$$

$$P_n = C - P_j = 12986 - 8657 = 4328 \text{ kWh}$$

## Coefficient G

G est la quantité de chaleur perdue par le local par heure et par °C d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, rapportée à l'unité de volume :

$$G = \frac{D}{V \cdot \Delta T}$$

G : coefficient du bâtiment

V : Volume habitable

ΔT : écart des températures.

Dans notre exemple :

$$G = \frac{8512}{247 \cdot 30} = 1,146$$

soit  $G \approx 1,15$ .

Il nous reste à comparer les valeurs trouvées avec les valeurs standard de K, C et G pour le type d'habitation envisagée afin de savoir si votre projet est satisfaisant.

**Remarques :** La chaleur gratuite.

Les apports provenant du rayonnement solaire, des occupants, des appareils électroménager et de l'éclairage interviennent dans un bilan thermique complet.

## Ponts thermiques

Les jonctions « plafond-mur », « refend-mur », « plancher-mur », les coffres de volets roulants, les vitrages et les appuis de fenêtres sont le siège d'importantes déperditions.

Il convient de prévoir des aménagements particuliers pour réduire les déperditions à leur niveau.

## Procédés de chauffage électrique

Chauffage-direct : appareils à convection ou rayonnement.

**ACCUMULATION :** dalles ou accumulateurs

- mixte

Aération : simple ou double flux.

Il est souhaitable de choisir un groupe d'extraction ayant la plus grande souplesse d'utilisation possible.

En effet, les cuisines actuelles étant assorties en général d'une hotte aspirante, il est souhaitable de

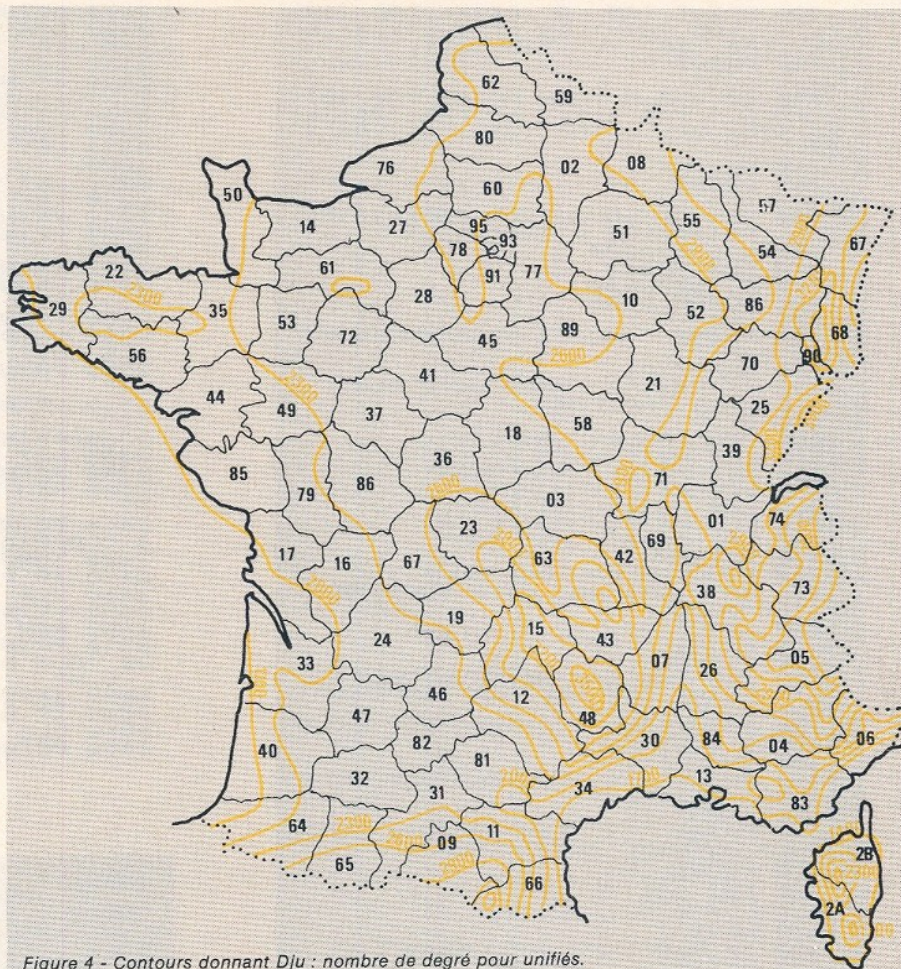


Figure 4 - Contours donnant Dju : nombre de degré pour unifiés.

choisir un groupe d'extraction et un réglage de celui-ci offrant le meilleur compromis : aération-déperditions dues à l'extraction de l'air.

Les zones climatiques n'étant pas les mêmes à Lille et Ajaccio, la valeur du coefficient G n'est pas la même sur tout le territoire.

Les valeurs de G sont donc données tableau 5 suivant le type d'habitation I, II, III etc... et la zone A, B, C d'implantation.

Des tableaux de :

- 1) Zones climatiques d'hiver.
- 2) Des degrés jours unifiés avec période conventionnelle de chauffage 232 jours (1<sup>er</sup> octobre - 30 mai).
- 3) Des valeurs courantes de coefficient K.
- 4) Des valeurs de G peuvent être consultés auprès de l'administration locale et des centres EDF ou de PROMOTELEC.

D. BORREL

| Habitation individuelle en chauffage électrique |                       |        |        |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Classe                                          | Zone A                | Zone B | Zone C |
| I                                               | 1,30                  | 1,35   | 1,45   |
| II                                              | 1,20                  | 1,25   | 1,35   |
| III                                             | 1,10                  | 1,15   | 1,25   |
| Type                                            | Volume m <sup>3</sup> |        |        |
| I                                               | V < 150               |        |        |
| II                                              | 150 ≤ V ≤ 300         |        |        |
| III                                             | V > 300               |        |        |

TABLEAU 5 : Valeurs du coefficient G suivant la zone et le type d'habitation.



## Générateur de synchronisation S 178 A (Siemens)

**R**ÉALISÉ en technologie MOS avec des transistors à canal P, le circuit S 178 A (version améliorée du S 178) délivre les impulsions de synchronisation, de contrôle, et d'effacement, nécessaires au fonctionnement des divers types de matériels vidéo : caméras, mires, mélangeurs, etc. Le choix de la fréquence de l'oscillateur pilote (externe), la programmation du nombre de lignes par un code binaire sur 10 bits, et celle de la configuration finale des signaux (largeur des diverses impulsions) par un codage sur 3 bits, permettent d'élaborer tous les signaux de synchronisation aux normes CCIR et EIA. Le nombre de lignes est réglable de 512 à 1535, pour des fréquences de trames de 50 ou 60 Hz.

### Architecture interne et brochage

La figure 1 donne le synoptique du circuit S 178 A. Attaqué par l'oscillateur externe, le compteur horizontal en divise la fréquence par 64 et 128 : il délivre à la fois des cré-

neaux de période  $T_H$  et  $1/2 T_H$ . Le compteur vertical fixe alors le nombre de lignes, grâce à un rapport de division programmable de 512 à 1535.

Les variantes, pour les divers standards, des largeurs d'impulsions, s'obtiennent par addition avec les signaux d'horloge, tant à partir des fronts montants que des fronts descendants de ces derniers, qui

doivent impérativement présenter un rapport cyclique de 50 %.

Le tableau 1 rassemble les codes de programmation (nombre de lignes sur les broches 2 à 11, configuration sur les broches 23, 24, 25) pour plusieurs standards. A la figure 2, on trouvera le brochage référencé du circuit.

### Fréquence de l'oscillateur

Elle détermine le nombre de lignes, et la fréquence des trames. Voici les valeurs nécessaires pour les principaux standards.

- trame 50 Hz :  
1,000 MHz en 625 et 624 lignes.  
1,400 MHz en 875 et 874 lignes.  
1,9984 MHz en 1249 et 1248 lignes.
- trame 60 Hz :  
1,008 MHz en 525 et 524 lignes.  
1,4112 MHz en 735 et 734 lignes.  
1,96416 MHz en 1023 et 1022 lignes.

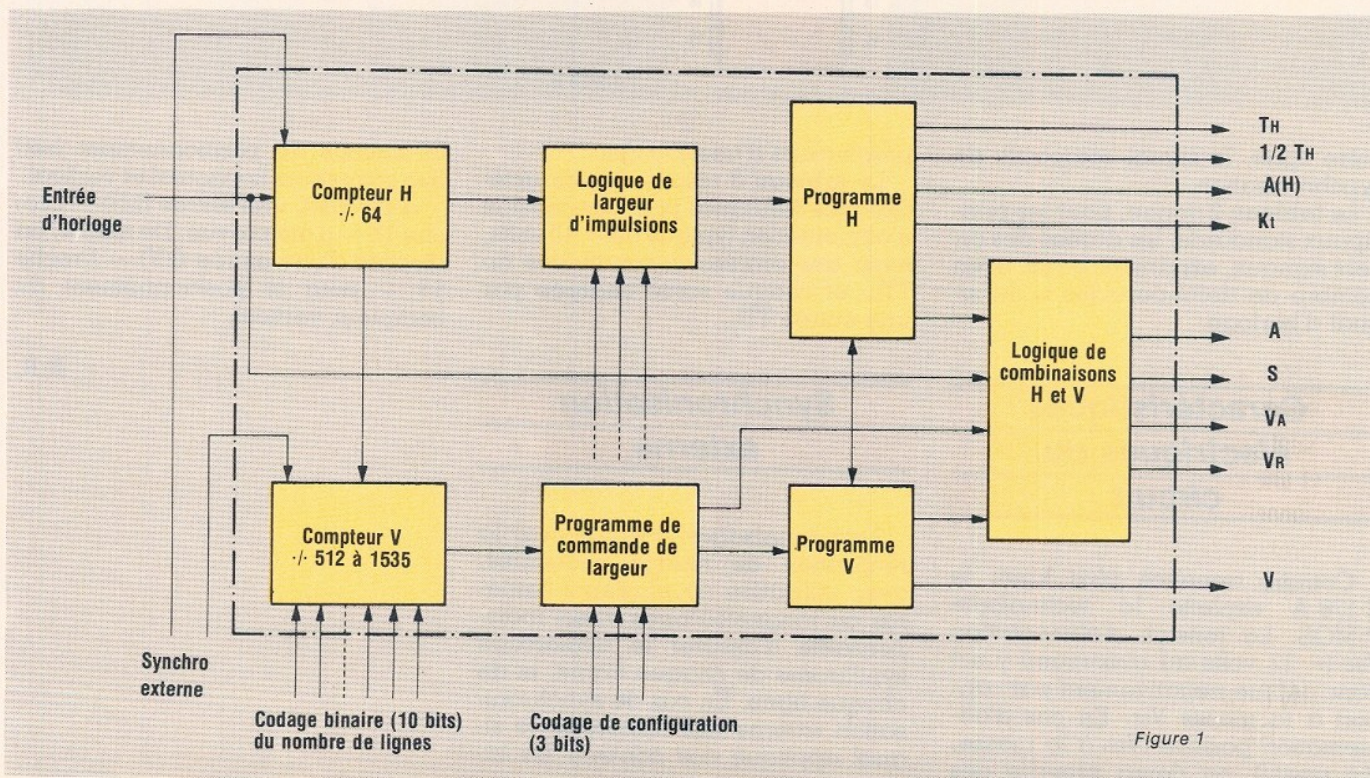


Figure 1




## Signaux de sortie

La figure 3 donne, en exemple, les signaux de sortie pour un standard 625 lignes (balayage entrelacé) : la première trame débute lors de la coïncidence des fronts descendants du signal de suppression A(H) et de l'impulsion verticale V. A la droite de chaque ligne du diagramme, on a reporté le numéro de la broche correspondante du circuit. A l'avant dernière ligne apparaît le signal composite de blanking, et, à la der-

| Broche →         | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 25                        | 24 | 23 |
|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----|----|
| Nombre de lignes | 2 <sup>8</sup>                | 2 <sup>8</sup> | 2 <sup>7</sup> | 2 <sup>8</sup> | 2 <sup>8</sup> | 2 <sup>8</sup> | 2 <sup>8</sup> | 2 <sup>8</sup> | 2 <sup>8</sup> | 2 <sup>8</sup> | NA                        | NB | NC |
| 525              | H                             | L              | L              | L              | L              | L              | H              | H              | L              | H              | L                         | L  | L  |
| 524              | H                             | L              | L              | L              | L              | L              | H              | H              | L              | H              | L                         | L  | L  |
| 625              | H                             | L              | L              | H              | H              | H              | L              | L              | L              | H              | L                         | L  | H  |
| 624              | H                             | L              | L              | H              | H              | L              | H              | H              | L              | L              | L                         | L  | H  |
| 735              | H                             | L              | H              | H              | L              | H              | H              | H              | H              | H              | L                         | H  | L  |
| 734              | H                             | L              | H              | H              | L              | H              | H              | H              | L              | L              | L                         | H  | L  |
| 875              | H                             | H              | L              | H              | H              | L              | H              | L              | H              | H              | L                         | H  | H  |
| 874              | H                             | H              | L              | H              | H              | L              | H              | L              | L              | L              | L                         | H  | H  |
| 1023             | H                             | H              | H              | H              | H              | H              | H              | H              | H              | H              | H                         | L  | L  |
| 1022             | H                             | H              | H              | H              | H              | H              | H              | H              | L              | L              | L                         | L  | L  |
| 1249             | L                             | L              | H              | H              | H              | L              | L              | L              | L              | H              | H                         | L  | H  |
| 1248             | L                             | L              | H              | H              | L              | H              | H              | H              | L              | L              | L                         | L  | H  |
|                  | nombre de lignes<br>(10 bits) |                |                |                |                |                |                |                |                |                | configuration<br>(3 bits) |    |    |

Tableau 1

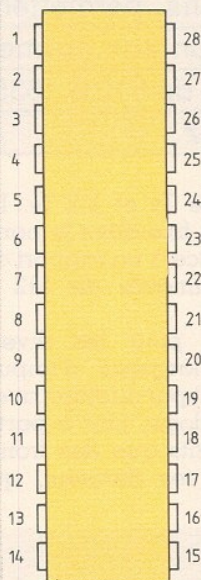- 1 V<sub>SS</sub> alimentation négative
- 2 2<sup>9</sup>
- 3 2<sup>8</sup>
- 4 2<sup>7</sup>
- 5 2<sup>6</sup> codage binaire (10 bits)
- 6 2<sup>5</sup> du nombre de lignes
- 7 2<sup>4</sup>
- 8 2<sup>3</sup>
- 9 2<sup>2</sup>
- 10 2<sup>1</sup>
- 11 2<sup>0</sup>
- 12 V<sub>R</sub> } entrées
- 13 S(V) } synchro externe
- 14 V<sub>R</sub> sortie demi-fréquence verticale



- 28 - A - sortie d'effacement composite
- 27 - V - impulsions verticales
- 26 - A(H) - suppression horizontale
- 25 - N<sub>A</sub> } codage de
- 24 - N<sub>B</sub> } configuration
- 23 - N<sub>C</sub> }
- 22 - K<sub>i</sub> - impulsion de verrouillage
- 21 - S - synchro composite
- 20 - H - impulsions horizontales
- 19 - V<sub>A</sub> - impulsions verticales de porte
- 18 - S(H) - entrée de positionnement du compteur
- 17 - entrée d'horloge
- 16 - H/2 - sortie à la fréquence 2 F<sub>H</sub>
- 15 - V<sub>DD</sub> - alimentation positive.

Figure 2

nière ligne, le signal composite de synchronisation.

Le tableau 2 donne, pour les principaux standards, les durées des divers signaux, exprimées en  $\mu$ s, et en nombre de demi-périodes  $t_0$  du signal d'horloge.

précautions d'interfaçage.

Le tableau 3 résume les caractéristiques électriques pour une tension d'alimentation typique de - 10 volts, avec des entrées commandées en TTL, et chaque sortie chargée par une entrée TTL.

formations de positionnement (set) des compteurs horizontal et vertical.

A cet effet, une entrée S(H) — broche 18 — a été prévue. De même, on dispose d'une entrée S(V) — broche 13 — pour le positionnement du compteur vertical.

R.R.

## Caractéristiques électriques du circuit

Comme annoncé plus haut, le S 178 A exploite la technologie P.MOS. La tension d'alimentation V<sub>DD</sub> (- 12 volts au maximum) y est donc définie négativement par rapport à la masse V<sub>SS</sub>. En cas d'alimentation positive (V<sub>DD</sub> à la masse, V<sub>SS</sub> positif), on devra prendre des

## Synchronisation externe

Lors de mixages vidéo, et pour la réalisation de fonds enchainés, avec utilisation de plusieurs caméras ou magnétoscopes, il est indispensable d'assurer le démarrage synchrone de chaque trame, et de chaque ligne. En cas de synchronisation externe des appareils, le signal appliqué doit contenir les in-




| Pin No. |                                                | 525<br>$f = 1.008 \text{ MHz}$<br>$t_0 = 0.49603 \mu\text{s}$ |       | 625<br>$f = 1.000 \text{ MHz}$<br>$t_0 = 0.5 \mu\text{s}$ |       | 735<br>$f = 1.4112 \text{ MHz}$<br>$t_0 = 0.3543 \mu\text{s}$ |       | 875<br>$f = 1.400 \text{ MHz}$<br>$t_0 = 0.3514 \mu\text{s}$ |       | 1023<br>$f = 1.96416 \text{ MHz}$<br>$t_0 = 0.25456 \mu\text{s}$ |       | 1249<br>$f = 1.9984 \text{ MHz}$<br>$t_0 = 0.2502 \mu\text{s}$ |       |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|
|         |                                                | $\mu\text{s}$                                                 | $t_0$ | $\mu\text{s}$                                             | $t_0$ | $\mu\text{s}$                                                 | $t_0$ | $\mu\text{s}$                                                | $t_0$ | $\mu\text{s}$                                                    | $t_0$ | $\mu\text{s}$                                                  | $t_0$ |
| —       | TH                                             | 63.492                                                        | 128   | 64.00                                                     | 128   | 45.3514                                                       | 128   | 45.7142                                                      | 128   | 32.583                                                           | 128   | 32.0256                                                        | 128   |
| 16      | 1/2 TH                                         | 31.75                                                         | 64    | 32.00                                                     | 64    | 22.68                                                         | 64    | 22.86                                                        | 64    | 16.29                                                            | 64    | 16.01                                                          | 64    |
| 20      | impulsion H                                    | 6.45                                                          | 13    | 7.0                                                       | 14    | 4.96                                                          | 14    | 4.99                                                         | 14    | 2.54                                                             | 10    | 2.5                                                            | 10    |
| 26      | impulsion de porte A (H)                       | 10.91                                                         | 22    | 12.0                                                      | 24    | 7.08                                                          | 20    | 8.57                                                         | 24    | 7.13                                                             | 28    | 6.0                                                            | 24    |
| 21      | synchro composite                              | 4.46                                                          | 9     | 4.5                                                       | 9     | 2.83                                                          | 7     | 2.85                                                         | 7     | 2.54                                                             | 10    | 2.5                                                            | 10    |
| 21      | interruption d'impulsion                       | 4.46                                                          | 9     | 4.5                                                       | 9     | 2.48                                                          | 7     | 2.5                                                          | 7     | 1.78                                                             | 7     | 1.75                                                           | 7     |
| 22      | impulsion Kt                                   | 1.49                                                          | 3     | 1                                                         | 2     | 0.7                                                           | 2     | 0.71                                                         | 2     | 1.53                                                             | 6     | 1.5                                                            | 6     |
| 19      | porte de vidicon VA (H)                        | 9.42                                                          | 19    | 9.5                                                       | 19    | 6.73                                                          | 19    | 6.78                                                         | 19    | 4.83                                                             | 19    | 4.75                                                           | 19    |
| 19      | porte de vidicon VA (V)                        | 15 H + 19 $t_0$                                               |       | 15 H + 19 $t_0$                                           |       | 20 H + 19 $t_0$                                               |       | 20 H + 19 $t_0$                                              |       | 30 H + 19 $t_0$                                                  |       | 30 H + 19 $t_0$                                                |       |
| 28      | porte verticale A (V)                          | 20 H + 22 $t_0$                                               |       | 25 H + 24 $t_0$                                           |       | 30 H + 20 $t_0$                                               |       | 30 H + 24 $t_0$                                              |       | 40 H + 28 $t_0$                                                  |       | 40 H + 24 $t_0$                                                |       |
| 14      | signal VR                                      | 15.87                                                         | 32    | 16.0                                                      | 32    | 11.34                                                         | 32    | 11.43                                                        | 32    | 8.15                                                             | 32    | 8.01                                                           | 32    |
| 27      | impulsion V                                    | 9.5 H                                                         |       | 10 H                                                      |       | 14.5 H                                                        |       | 15 H                                                         |       | 20 H                                                             |       | 20 H                                                           |       |
| 21      | nombre d'impulsions de pré et post égalisation | 6                                                             |       | 5                                                         |       | 6                                                             |       | 5                                                            |       | 6                                                                |       | 6                                                              |       |

**Tableau 2 :** Les durées des divers signaux, pour les principaux standards, sont exprimées en  $\mu\text{s}$ , et en nombre de demi-périodes d'horloge  $t_0$ .

Rapport cyclique : 50 %,  $1/f_1 = 2 t_0$ .

Figure 3

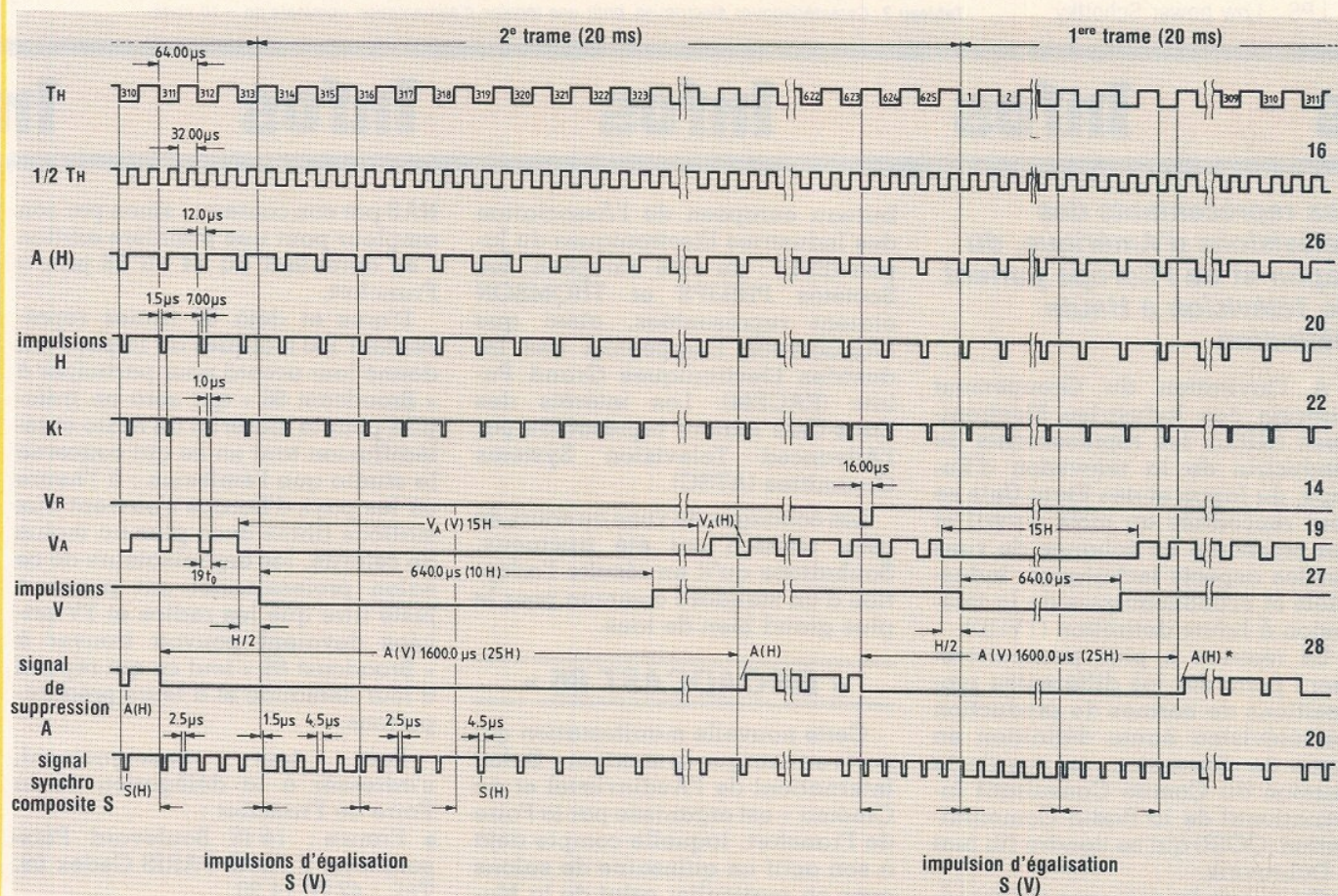

Configuration pour 625 lignes



| Caractéristique<br>$T_{amb} = 25^{\circ}C$ | Conditions<br>d'essai            | min                | typique | max                | unité   |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| Tension d'alimentation                     | $-V_{DD}$                        | 9,5                | 10      | 10,5               | V       |
| Courant d'alimentation                     | $I_{DD}$                         |                    | 60      | 70                 | mA      |
| <b>Entrées</b>                             | commande en<br>niveaux TTL       |                    |         |                    |         |
| entrée haute                               | $V_{IH}$                         | $V_{SS} - 1,5$     |         | $V_{SS}$           | V       |
| entrée basse                               | $V_{IL}$                         | $-V_{DD}$          |         | $-V_{DD} + 5,5$    | V       |
| <b>Sorties</b>                             | chargées par une<br>entrée TTL   |                    |         |                    |         |
| sortie haute                               | $V_{OH}$                         | $V_{SS} - 2,6$     |         |                    | V       |
| sortie basse                               | $V_{OL}$                         | masse TTL - 0,7    |         | masse<br>TTL + 0,4 | V       |
|                                            | chargées par deux<br>entrées LPS |                    |         |                    |         |
| sortie haute                               | $V_{OH}$                         | $V_{SS} - 2,6$     |         |                    | V       |
| sortie basse                               | $V_{OL}$                         | masse LPS<br>- 0,7 |         | masse<br>LPS + 0,4 | V       |
|                                            | charge purement<br>capacitive    |                    |         |                    |         |
| sortie haute                               | $V_{OH}$                         | $V_{SS} - 2,6$     |         |                    | V       |
| sortie basse                               | $V_{OL}$                         | $-V_{DD}$          |         | $-V_{DD} + 1$      | V       |
| temps de transition<br>sur les sorties     | $t_T$                            |                    |         | 100                | ns      |
| fréquence d'horloge                        | $F_{CLK}$                        | 1                  |         | 2                  | MHz     |
| temps de propagation                       |                                  | 0,2                |         | 0,4                | $\mu s$ |

LPS : Low power Schottky.

Tableau 3 : Caractéristiques électriques, pour une tension d'alimentation nominale de - 10 volts.

## InfosInfosInfosInfosInfosInfosInfosInf

### Les représentants des Télévisions d'Amérique, du Japon et de l'Europe parlent de Télévision à Haute Définition

A l'invitation du Groupement français des Industries Electroniques (GIEL), les représentants de l'industrie de la télévision d'Europe, du Japon et des Etats-Unis se sont rencontrés au mois d'avril et ont procédé à un échange de vues sur les aspects techniques, industriels et économiques de la télévision à haute définition (TVHD).

La réunion a plus particulièrement porté sur les différentes propositions de normes de production de télévision haute définition en cours de discussion, en vue de la réunion du Comité Consultatif International de la Radio Communication (CCIR) qui se tiendra fin mai à Dubrovnik.

On notait la présence de représentants de deux des principaux constructeurs Japonais (SONY et MATSUSHITA) et du directeur du

bureau européen de l'Association des Industries Electroniques du Japon (EIAJ) ; du côté européen, les Sociétés PHILIPS et THOMSON étaient représentées, ainsi que l'Association Européenne des Industries Electroniques Grand Public (EACEM). Les intérêts des Etats-Unis étaient représentés par l'Advanced Television Systems Committee (ATSC).

Les échanges de vues au cours de cette réunion ont été fructueux. Souhaitons qu'il en résulte l'adoption d'un standard commun pour le plus grand bien de tous.

### « BROADCAST 86 »

Cette nouvelle manifestation qui porte en exergue la mention « Salon International de l'Audiovisuel et du Cinéma » est organisée par la Foire de Francfort, laquelle compte déjà à son actif un quinzaine de salons avec en particulier celui de la Musique.

« Broadcast 86 » qui se veut être un équivalent européen du

NAB par son contenu - sinon par son ampleur pour une première édition - se déroulera du 24 au 28 juin à Francfort.

D'ores et déjà 90 firmes représentant 130 marques de 15 pays ont donné leur accord pour participer à « Broadcast 86 » qui sera un tremplin pour le matériel de radio et télédiffusion tant en ce qui concerne le studio que l'émission ; à l'heure où les pays d'Europe s'ouvrent aux stations libres avec plus ou moins de célérité, les organisateurs de ce salon professionnel ont pensé à juste titre que les radios et TV privées devaient pouvoir trouver à « Broadcast 86 » tout ce qui répond à leur demande et à leurs préoccupations.

Pour tout renseignement, s'adresser à la délégation de la Foire de Francfort :

• France : 14/16 Boulevard Poissonnière. F 75442 PARIS Cedex 09. Tél. : 47.70.14.20

• Belgique : 2, avenue de la Folle Chanson. B 1050 BRUXELLES. Tél. : 640.48.11



## ALIMENTATION VARIABLE



AL 823 2x0-30V 5A  
0-60V 5A 3142,90F


FREQUENCEMETRE



FR 853

1Hz à 100MHz 1423.20F

## ALIMENTATION FIXE

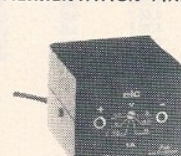

AL 841

3-4,5-6-7,5-9-12V  
1A

195.69F

14, av. Pasteur, 93100 MONTREUIL  
Tél. : 48.59.71.96  
VENTE UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE  
Métro : Mairie de Montreuil

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| LCC pas 5.08 63 V 1 nf à 68 nf .....           | 0,60  |
| 100 nf à 680 nf .....                          | 1,40  |
| TIC 226 D 6,00 BTA 08 400 .....                | 3,60  |
| trimmer bourns piste cermet toute valeur ..... |       |
| modèle 15 tours horizontal .....               | 7,00  |
| modèle 25 tours vertical .....                 | 15,00 |
| péritel femelle pour C.I. ....                 | 5,00  |
| péritel male à souder .....                    | 11,00 |
| péritel male à souder modèle à vis .....       | 15,00 |
| inter à levier miniat 3 posit cont. Or .....   | 0,90  |
| Led 03 ou 05 rouge, verte, jaune, .....        |       |
| poussoir pour chassis miniature .....          |       |
| modèle rouge ou noir .....                     | 3,40  |
| porte fusible chassis 6/35 .....               | 2,50  |
| porte fusible C.I. 5/20 .....                  | 2,50  |
| CENTRONICS male à servir .....                 | 52,00 |
| male à souder .....                            |       |
| capot .....                                    | 48,00 |
| CANNON male 25 br pour C.I. ....               | 20,00 |
| male 25 br à souder .....                      | 20,00 |
| femelle à souder .....                         | 20,00 |
| connecteur escaritable HE 902 contact or ..... |       |
| 2 x 25 br femelle à wrapper .....              | 20,00 |
| douille banane pour chassis .....              |       |
| rouge ou noir .....                            | 1,80  |





# HD MicroSystèmes

42.42.55.09

67, rue Sartoris - 92250 La GARENNE-COLOMBES

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h 30 - Samedi de 9 h 30 à 18 h

Vente sur place et par correspondance

Le spécialiste du compatible APPLE® et IBM® tlx. 614 260 HDM

|              |         |                   |         |                          |          |                                     |          |
|--------------|---------|-------------------|---------|--------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| <b>TTL S</b> |         | <b>TTL S 74 S</b> |         | <b>6502 A</b>            |          | <b>DIVERS</b>                       |          |
| 00           | 2,50 F  | 156               | 15,00 F | 4049                     | 5,80 F   | LM 324                              | 7,00 F   |
| 01           | 4,50 F  | 157               | 7,90 F  | 4050                     | 6,70 F   | LM 747                              | 10,00 F  |
| 02           | 2,80 F  | 158               | 10,50 F | 4051                     | 11,70 F  | NE 555                              | 4,50 F   |
| 03           | 4,90 F  | 160               | 8,90 F  | 4052                     | 8,00 F   | Réseaux SIL                         | 5,80 F   |
| 04           | 3,00 F  | 161               | 8,00 F  | 4053                     | 10,50 F  | Réseaux                             |          |
| 05           | 4,00 F  | 164               | 7,00 F  | 4060                     | 9,80 F   | DIL 33                              | 8,00 F   |
| N 06         | 8,00 F  | 166               | 14,00 F | 4066                     | 6,00 F   | Pot. ajust.                         | 1,50 F   |
| N 07         | 16,00 F | 170               | 12,00 F | 4069                     | 6,00 F   | 27 µH                               |          |
| 08           | 4,00 F  | 174               | 6,00 F  | 4070                     | 8,80 F   | 100 µH                              | 8,00 F   |
| 09           | 6,00 F  | 175               | 7,00 F  | 4071                     | 5,80 F   | 100 nF                              |          |
| N 10         | 2,10 F  | 190               | 12,00 F | 4075                     | 3,20 F   | multicouche                         | 1,20 F   |
| 11           | 3,50 F  | 192               | 12,00 F | 4078                     | 6,80 F   | 10 pF à 100 nF                      |          |
| 14           | 9,00 F  | 193               | 9,90 F  | 4081                     | 5,90 F   | céram.                              | 0,90 F   |
| N 16         | 9,80 F  | 194               | 10,00 F | 4093                     | 6,90 F   | 1 µH 15V µF                         |          |
| N 17         | 7,50 F  | 195               | 15,00 F | 4094                     | 13,20 F  | 1 µH 15V µF                         | 1,90 F   |
| 20           | 3,50 F  | 221               | 15,00 F | 4098                     | 16,90 F  | tantale                             | 4,50 F   |
| 21           | 3,50 F  | 240               | 13,00 F | 4517                     | 26,00 F  | Ajustable                           |          |
| 27           | 3,50 F  | 241               | 15,00 F | 4528                     | 18,00 F  | Accu. sauvegarde                    |          |
| 30           | 3,50 F  | 243               | 11,00 F | 4536                     | 30,00 F  | 3V6 50 MA                           | 4,50 F   |
| 32           | 4,50 F  | 244               | 13,00 F | <b>MICRO-PROCESSEURS</b> |          | <b>SPECIAL</b>                      |          |
| 38           | 4,70 F  | 245               | 14,00 F | MC 1488                  |          | <b>DECODAGE</b>                     |          |
| 40           | 3,90 F  | 251               | 6,50 F  | 75188                    | 9,50 F   | TBA 970                             | 45,00 F  |
| 42           | 6,70 F  | 257               | 7,00 F  | MC 1489                  |          | TDA 1034                            |          |
| 47           | 18,00 F | 258               | 9,00 F  | 75189                    | 9,50 F   | NE 5534                             | 32,00 F  |
| 51           | 3,70 F  | 259               | 13,50 F | 14412                    | 170,00 F | TDA 2593                            | 29,00 F  |
| 74           | 4,00 F  | 260               | 7,50 F  | 2114                     | 49,00 F  | TDA 2595                            | 44,00 F  |
| 75           | 8,50 F  | 266               | 5,80 F  | 2716                     | 35,00 F  | 3.276,8 kHz                         | 38,00 F  |
| 77           | 9,40 F  | 273               | 14,10 F | 2732                     | 89,00 F  | 1406                                | 19,00 F  |
| 86           | 4,50 F  | 279               | 7,00 F  | 2764                     | 49,00 F  | 4520                                | 9,00 F   |
| 90           | 9,80 F  | 280               | 18,00 F | 27128                    | 97,00 F  | 4528                                | 18,00 F  |
| 93           | 9,00 F  | 283               | 11,90 F | MC3242                   | 120,00 F | 9306                                | 49,00 F  |
| 107          | 4,80 F  | 299               | 17,00 F | MC3470                   | 90,00 F  | Prise Peritel                       |          |
| 109          | 5,20 F  | 322               | 59,00 F | MC 3487                  | 32,00 F  | mâle                                | 13,00 F  |
| N 121        | 9,00 F  | 323               | 32,00 F | KB 3600                  | 179,00 F | LF 356                              | 16,00 F  |
| 123          | 10,50 F | 365               | 6,20 F  | 4116                     | 39,00 F  | LM 360                              | 85,00 F  |
| 125          | 5,20 F  | 367               | 6,80 F  | 4117                     | 7,80 F   | <b>CONNECTIONS</b>                  |          |
| 132          | 4,00 F  | 368               | 6,80 F  | 4164                     | 24,00 F  | Support double lyre, la broche      | 0,10 F   |
| 133          | 8,90 F  | 373               | 12,50 F | 41256                    | 50,00 F  | Textool 28 broches, insertion nulle | 160,00 F |
| 138          | 9,90 F  | 377               | 19,00 F | 4418                     | 75,00 F  | DIP SWITCH                          |          |
| 139          | 8,20 F  | 378               | 18,00 F | 5114 = 6514              |          | 4 inter                             | 14,00 F  |
| N 143        | 24,00 F | 379               | 21,00 F | 58981                    | 62,00 F  | 6 inter                             | 18,00 F  |
| 145          | 8,20 F  | 390               | 12,00 F | 5832                     | 69,00 F  | 8 inter                             | 20,00 F  |
| 151          | 5,90 F  | 393               | 8,50 F  | 58167                    | 140,00 F | <b>LINEAIRES ET DIVERS</b>          |          |
| 153          | 6,70 F  | 395               | 12,00 F | 6116                     | 70,00 F  | TL 084                              | 19,00 F  |
| N 153        | 3,00 F  | 398               | 23,00 F | 6264                     | 139,00 F | <b>QUARTZ</b>                       |          |
| 154          | 19,00 F | 541               | 12,50 F | 5565                     | 139,00 F | 32,768 kHz                          | 37,00 F  |
| 155          | 5,80 F  | 670               | 18,00 F | 6502                     | 79,00 F  | 1.8432 MHz                          | 37,00 F  |

## • VENTE PAR CORRESPONDANCE:

Chèque bancaire joint  
Mandat-lettre joint  
Contre-remboursement  
frais de port en sus.

30 F pour port, emballage sauf imprimante, moniteur, système, listing : 90 F  
moins de 10 kg 150 F plus de 10 kg

## • Prix pour clubs + CE et par quantité

- Revendeurs : nos composants, nos systèmes, nos sous-ensembles vous intéressent : contactez-nous.
- Apple® est une marque déposée par Apple computer.
- IBM® est une marque déposée par IBM.

# LES COFFRETS DE L'ELITE

disponible  
même en  
Suisse




# ISKRA

pour les revendeurs  
354, RUE LECOURBE  
75015 PARIS


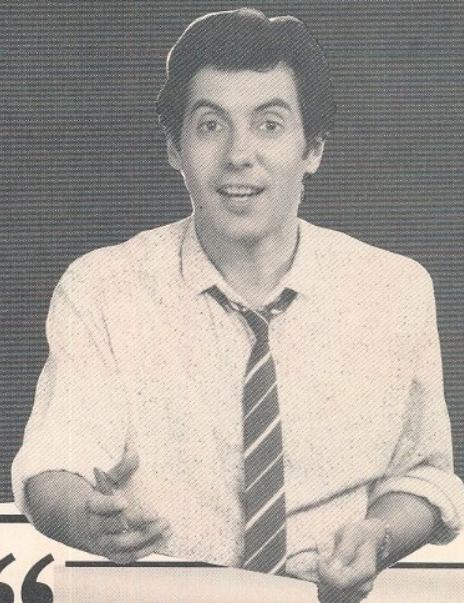
# Aujourd'hui c'est décidé! je me mets à l'informatique.



Educatel s'engage à mettre à votre disposition toute son expérience en matière de formation professionnelle. Sélectionnez dans la liste ci-dessous la formation informatique qui vous ouvrira de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle.  
**Renseignez-vous sans attendre, c'est maintenant qu'il faut agir!**

| METIERS PREPARES                                                                       | NIVEAU                           | DUREE   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Initiation à l'informatique                                   | Acces. à tous                    | 7 mois  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Programmeur sur micro-ordinateur                   | 3 <sup>e</sup>                   | 10 mois |
| <input checked="" type="checkbox"/> Opérateur(trice) sur ordinateur                    | 3 <sup>e</sup>                   | 10 mois |
| <input checked="" type="checkbox"/> Assistant(e) en informatique                       | 2 <sup>e</sup> / 1 <sup>re</sup> | 11 mois |
| <input checked="" type="checkbox"/> Employé des services comptables informatisés       | 4 <sup>e</sup> / 3 <sup>e</sup>  | 5 mois  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Programmeur P.T.T. (préparation au concours)       | Bac                              | 11 mois |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pupitre P.T.T. (préparation au concours)           | Bac                              | 7 mois  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Programmeur des impôts (préparation au concours)   | Bac                              | 17 mois |
| <input checked="" type="checkbox"/> Programmeur                                        | 2 <sup>e</sup> / 1 <sup>re</sup> | 13 mois |
| <input checked="" type="checkbox"/> Analyste programmeur micro                         | Termin. / Bac                    | 16 mois |
| <input checked="" type="checkbox"/> Technico-commercial en matériel informatique       | Bac                              | 11 mois |
| <input checked="" type="checkbox"/> Informatique pour métiers comptables               | 3 <sup>e</sup>                   | 12 mois |
| <input checked="" type="checkbox"/> Technicien de maintenance en matériel informatique | Bac                              | 14 mois |
| <input checked="" type="checkbox"/> Analyste programmeur                               | Bac                              | 21 mois |
| <input type="checkbox"/> B.T.S. informatique *                                         | Bac                              | 33 mois |

- ☒ Métier sûr et stable
- ☐ Compétence supplémentaire indispensable
- ☒ Métier en pleine expansion

\* Préparation examen officiel

**PRIORITE A LA FORMATION**  
2.000 entreprises de toutes tailles prennent en charge chaque année pour leur(s) salarié(s) une formation EDUCATEL.  
« Si vous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre étude dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue. »

*indiquez  
votre choix*

**Educatel**

G.I.E. Unieco Formation - Groupement d'écoles spécialisées  
Etablissement privé d'enseignement par correspondance  
soumis au contrôle pédagogique de l'Etat

EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX

## Bon pour une documentation gratuite

OUI, je souhaite recevoir sans aucun engagement une documentation complète sur le métier qui m'intéresse.

M. ☐ Mme ☐ Mlle ☐

NOM ..... Prénom .....

Adresse: N° ..... Rue .....

Code postal [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Localité .....

Téléphone domicile ..... Téléphone travail .....

Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner tous les renseignements ci-dessous:

Age ..... (il faut avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) - Niveau d'études .....

Si vous travaillez, quelle est votre profession? .....

Dans ce cas, êtes-vous intéressé(e) par la formation continue? ☐ Oui ☐ Non

Si vous ne travaillez pas, vous êtes: ☐ Etudiant(e) ☐ A la recherche d'un emploi

☐ Femme au foyer ☐ Autres .....

Merci de nous indiquer le métier ou le secteur qui vous intéresse: .....

Renvoyez-nous ce Bon dès aujourd'hui sous enveloppe à l'adresse suivante:

**EDUCATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX**

Pour Canada, Suisse, Belgique: 49, rue des Augustins, 4000 Liège (Belgique)

Pour DOM-TOM et Afrique: documentation spéciale par avion.

VOUS POUVEZ  
COMMENCER  
VOS ETUDES  
A TOUT MOMENT  
DE L'ANNEE

ou téléphonez à Paris  
(1) 42.08.50.02





# S'ABONNER?

## POURQUOI?

Parce que s'abonner à  
"RADIO PLANS"

C'est ● plus simple,  
● plus pratique,  
● plus économique.

C'est plus simple

- un seul geste, en une seule fois,
- remplir soigneusement cette page pour vous assurer du service régulier de RADIO PLANS

C'est plus pratique

- chez vous!
- dès sa parution, c'est la certitude de lire régulièrement notre revue
- sans risque de l'oublier, ou de s'y prendre trop tard,
- sans avoir besoin de se déplacer.

## COMMENT?

En détachant cette page,  
après l'avoir remplie,

● en la retournant à:  
**RADIO PLANS**  
2 à 12, rue de Bellevue  
75940 PARIS Cédex 19

Mettre une **X** dans les cases ☒  
ci-dessous et ci-contre  
correspondantes :

☐ Je m'abonne pour la première  
fois à partir du n° paraissant au  
mois de .....

☐ Je renouvelle mon abonnement  
et je joins ma dernière étiquette  
d'envoi.

Je joins à cette demande la  
somme de ..... Frs par :  
☐ chèque postal, sans n° de CCP  
☐ chèque bancaire,  
☐ mandat-lettre  
à l'ordre de: **RADIO PLANS**

## COMBIEN?

**RADIO PLANS** (12 numéros)

1 an ☐ 140,00 F France

1 an ☐ 240,00 F Etranger

(Tarifs des abonnements France : TVA récupérable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonnements Etranger : exonérés de taxe, frais de port inclus).

ATTENTION! Pour les changements d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des références complètes de votre nouvelle adresse. Pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette d'envoi.

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci.

Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom)

Complément d'adresse (Résidence, Chez M..., Bâtiment, Escalier, etc...)

N° et Rue ou Lieu-Dit

Code Postal

Ville

# RADIO PLANS








# PETITES ANNONCES

Texte de l'annonce que je désire insérer dans RADIO PLANS. Ecrire lisiblement en capitales et en laissant une case blanche entre chaque mot.

ATTENTION : Le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte.

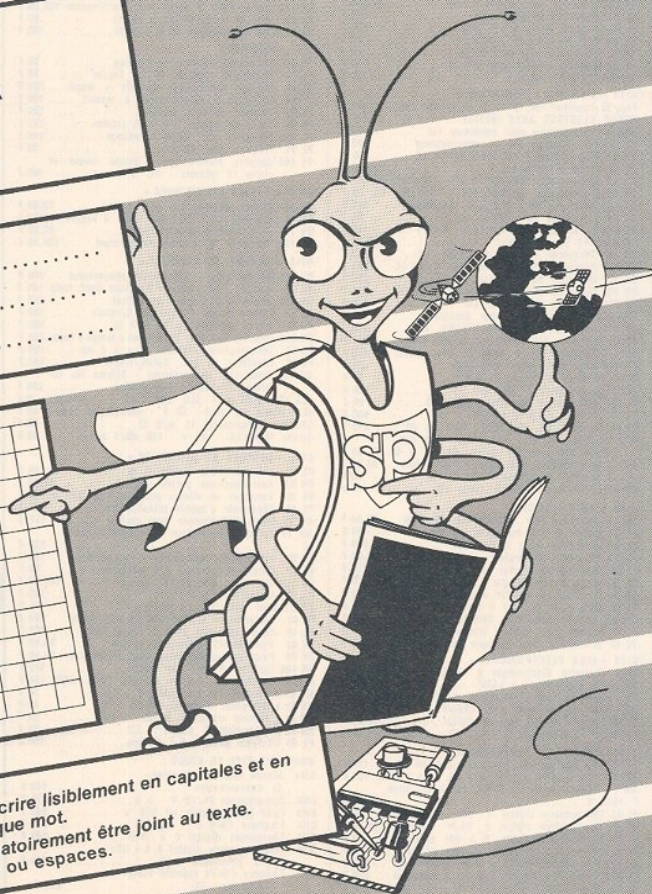TARIF : 30 F TTC, la ligne de 31 signes ou espaces.





# LES COMPOSANTS A LA CARTE

## IMPRELEC 74

Le Villard  
74550 PERRIGNIER  
Tél. : 50.72.46.26

Fabrication de circuits imprimés simple et double face, à l'unité ou en série - Marquage scotchcal - Qualité professionnelle

NOUVEAU

## DIRAC Composants 13

9, place Paul Cezanne  
108, cours Julien  
13006 MARSEILLE. Tél. : 91.47.11.05

Métro : Notre-Dame-du-Mont - Parking : Cours Julien  
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 14 h à 18 h 30

Composants électroniques

Micro-informatique



## J. REBOUL 25

34, rue d'Arène - 25000 BESANÇON

Tél. : 81.81.02.19 et 81.81.20.22 - Télex 360593 Code 0542  
Magasin industrie : 72, rue de Trépillot - Besançon  
Tél. : 81/50.14.85

## LYON RADIO COMPOSANTS 69

46, Quai Pierre Scize  
69009 LYON - Tél. : 78.39.69.69

**TOUS LES COMPOSANTS  
CHOIX - QUALITÉ - PRIX**

## RENNES 35

COMPOSANTS POUR INDUSTRIELS  
ET GRAND PUBLIC  
KITS : SUNKIT - TSM - JELT - PHILIPS - JBC

## SELFTRONIC

109, av. Aristide Briand  
35000 RENNES  
99.36.42.89

## ELECTRONIC DISTRIBUTION 97

13, rue F. Arago  
97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE  
Tél. : (590) 82.91.01 - Télex 919.907

Distribue : JELT - H.P. - divers - Kits - Composants électroniques - Département librairie.

Votre publicité  
ici :  
Rens. : 42.00.33.05

Au cœur de la vieille ville

Tél. 84 2 8.99.52

ELECTR 0 NIC

5, RUE R 0 USSEL  
9000 0 BELFORT

Un magasin de Technics de Pointe

Composants électroniques Emission - Réception

## ELBO ELECTRONIQUE 01

46, rue de la République  
01000 BOURG-EN-BRESSE - Tél. : 74.23.60.79


Pièces détachées - Professionnelles et grand public - Kits - Mesures - Sono - Micro-informatique - C.B. - Radio commande

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
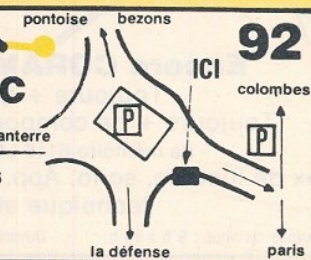
## SHOP-TRONIC 92

kits et composants

La Garenne Colombes  
1 Place de Belgique  
47.85.05.25



## TELE ALARME FRANCE 91


14, Av. du Gal Leclerc  
91700 Ste GENEVIEVE-DES-BOIS  
Tél. : (1) 60.16.84.72

Magasin expo - Catalogue gratuit sur demande  
Toute l'alarme électronique
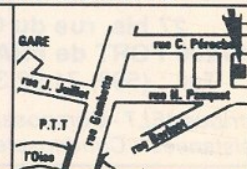
## CREIL ELECTRO COMPOSANTS 60

4, rue Blériot - 60100 CREIL  
Tél. : (16) 44.55.05.82

Sono. Light Show, librairie, Anten.  
Comm. Cond. Pot. Résist. S.C.  
C.I. Tubes H.P. Kits Outill.  
C.MOS TTL. Connect Super lots  
etc.





# LES COMPOSANTS A LA CARTE

**BRUAY-en-ARTOIS**



59, rue Henri-Cadot - 62700 BRUAY-en-ARTOIS  
Tél. : 21.62.37.85

Composants Électroniques - Kits Collèges - Coffrets - Librairie, etc.  
Fabrication câbles (Audio-Vidéo) *Fermé le lundi*

**62**

Tél. : 60 15 30 21

**C.F.L.**

45, bd de la Gribelette  
91390 MORSANG S'ORGE

Composants électroniques professionnels et grand public  
Demandez notre catalogue gratuit

(Par correspondance, notre tarif contre 4,40 F)  
Ouvert le lundi de 10 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h  
du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h

**91**

**VF ELECTRONIC**

166, bd Victor Hugo  
62100 CALAIS

21.96.11.31

Composants électroniques, Appareils de mesures,  
Kits alarmes, librairie.

OUVERT du Mardi au Samedi de 14 h à 18 h 30

**62**

**COMPOKIT**  
43.35.41.41

174 bd du MONTPARNASSE  
75014 PARIS

Ouvert du lundi au Samedi de 9h30 - 13h 14h-19h  
BUS 8 - 83 91 RER METRO PORT ROYAL

**75**

**UNE GAMME COMPLETE**

- Composants-Kits
- Appareils de mesure
- Outillage-Librairie
- Micro-Informatique

**RAM**

OUVERT  
TOUT L'ÉTÉ

**75**

131, bd Diderot - 75012 Paris (1) 307.62.45

Composants électroniques actifs et passifs - Appareils de mesures  
électriques et électroniques - Oscilloscopes - Circuits intégrés -  
Tubes électroniques radio et télévision - Relais - Kits - Kits TSM.

Ouvert du lundi au samedi  
de 9 h - 12 h 30 - 14 h - 18 h 30

MACHINE FABRIQUÉE PAR  
INGELOR

**INGELOR**

54280 LANEUVELOTTE

Tél. : 83.29.03.43

« CISAILLE EPOXY »

- Largeur de coupe : 620 mm
- Equerre graduée, Butée avant/arrière
- Table revêtement inox

**54**

**CORAMA**

**CORAMA**

51, cours Vitton 69006 LYON

Tél. : 78.89.06.35


Composants Electroniques, H.P. - AUDAX, SIARE,  
VISATON...

Promo : Juin 86 : - 10 % sur Kits Plus.  
PANTEC, IMD, Collèges, boîtiers ESM, TEKO etc.  
(sur stock magasin)

**69**

**THIONVILLE**

**ELECTRONIQUE**

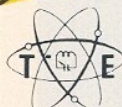

2, rue de la Forêt

57310 RURANGE-LES-THIONVILLE

Tél. : 87.73.92.50

FABRICATION de TRANSFORMATEURS

Tous modèles en stock.

ALIMENTATIONS STABILISÉES - TRANSFOS SPÉCIAUX A LA DEMANDE.

Ex. de prix de transfo : 12 VA = 42,00 F TTC

TARIF SUR DEMANDE - VENTE PAR CORRESPONDANCE

**57**

**Encore CORAMA à Lyon**

Toujours + de C.I.

Toujours + de composants japonais

(la mémoire 6116 LP4 à 56 F)

Jeux de lumière, sono, App. de mesure, librairie  
technique etc...

Journée continue : 9 h à 19 h

Ouvert du lundi 14 h au samedi 19 h

**69**

**Votre publicité  
ici :**

**Rens. : 42.00.33.05**

**KANTELEC DISTRIBUTION**

27 bis, rue du Général Galliéni  
97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE

Tél. : (596) 71.92.36 - Télex : 912 770

Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H.P.  
Résistances - Condensateurs - Département librairie.

**97**

Tél. : 46.71.29.29

**A.E.D.**

64, Bd de Stalingrad  
94400 VITRY-SUR-SEINE

**KIT**

**DISQUE DUR**

27,5 MO (carte +  
documentation +  
cordon + disque)

**FLOPPY DISK**

double face  
40 pistes  
500 KO

6 576,73 F HT  
soit 7 800 F TTC

994,95 F HT  
soit 1 180 F TTC

**94**



# LES COMPOSANTS A LA CARTE

92

## L'INFORMATIQUE BLEUE

8, rue de l'Est 92100 BOULOGNE  
Tél. : 43.76.08.62

Composant électroniques - Micro-informatique - Circuits -  
Compatible IBM

Demandez notre catalogue et tarif contre 4,40 F.  
Vente uniquement par correspondance.

## CARTEXPRESS 62

VOS C.I. EN 48 h CHRONO !!!

FABRICATIONS DE CIRCUITS IMPRIMES SIMPLE ET DOUBLE FACE A L'UNITE  
OU EN SERIE. QUALITE PROFESSIONNELLE. EXPEDITION DANS TOUTE LA  
FRANCE.

Renseignements à : E.C.L. BP 86  
62217 BEAURAINS/ARRAS  
Tél. : 21.55.34.54

86

## electro-plus

19, rue des Trois Rois  
86000 POITIERS  
49.41.24.72

- composants électroniques professionnels
- kits
- Appareils de mesure
- librairie technique
- outillage

Magasin ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h  
Fermé dimanche et lundi. (Vente par correspondance).  
Catalogue et tarif 15 F.

26

## RADIO ELECTRONIQUE

5 bis, rue de Chantal  
26000 VALENCE - Tél. : 75.55.09.97

Emission - Réception - Micro Informatique - Radio téléphone - Antennes -  
Alarmes - Composants - Circuits Imprimés - Mesure - Outillage - Coffrets -  
Réparation - Conseils

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h  
Tous les composants disponibles pour les réalisations de Radio Plans

83

## RADIELEC

### COMPOSANTS

Immeuble « Le France » - Av. Général-Noguès  
83200 TOULON

Tél. : 94.91.47.62 - Télex 400 287 F 708  
Magasin ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de  
14 h 30 à 19 h

**Annonces de juillet 1986**  
Réservez votre espace publicitaire  
avant le 23 mai 1986  
Tél. : 42.00.33.05

06

## COMPTOIR CANNOIS DE L'ELECTRONIQUE

6, rue LOUIS-BRAILLE - 06400 CANNES  
Tél. : 93.38.36.56

Cpts électroniques - Mesure - Jeux de lumière - Kits - Outillage  
Réalisation de circuits imprimés (unités et petites séries).  
Envoi du catalogue complet contre 4 timbres à 2,20 F

## RADIO TÉLÉ LAVAL

95, rue Bernard le Pecq  
53000 LAVAL  
43.53.19.70

**COMPOSANTS ELECTRONIQUES**  
KITS - LIBRAIRIE - APP. MESURES - OUTILLAGE - H.P....  
**53 LAVAL**  
Vente par  
correspondance  
Ouvert du lundi  
au samedi

Votre publicité  
ici :

Rens. : 42.00.33.05

06

## COMPO-NICE ELECTRONIQUE

Tél. : 93.81.33.84

Composants électroniques - Péri-informatique  
CONSEILS  
Téléphonez pour informations de 17 h à 22 h 7 jours sur 7

69

## ORMELEC

30, cours Émile-Zola - 69100 Villeurbanne  
Tél. : (78) 52.82.00 - Métro Charpenne

Cpts électr. - Kits - H.P. - Jeux de lumière - Librairie -  
Outillage - Mesure.

Fermé le lundi

69

## TOUT POUR LA RADIO Electronique

66, Cours Lafayette  
69003 LYON

Tél. : 78.60.26.23

matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures -  
micro-ordinateurs - kits - alarmes - Hi-Fi - sono - CB - librairie.



# CHELLES ELECTRONIQUE

19 av. du Maréchal Foch  
à 5 mn de la Gare

77500 Chelles. Tél. 64.26.38.07

Ouvert du mardi au samedi 9 h 30 à 12 h 15 - 14 h 30 à 19 h.

Transistors série : AC - AD - BC - BD - BDX - BF - BU - BUX - MJ - TIP - 2N...  
Liste partielle des CI en stock : 4000 TAA - TBA - TCA - TDA - TL - NE - LM - Japo-  
nais, etc. (pas de catalogue)

Vente par correspondance : forfait port : 35 F, règlement à la commande.

| Réf    | Prix | Réf    | Prix  | Réf     | Prix  | Réf     | Prix  |
|--------|------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 74LS00 | 3,00 | 74LS74 | 5,00  | 74LS161 | 9,00  | 74LS266 | 5,50  |
| 01     | 3,00 | 75     | 5,50  | 163     | 9,00  | 273     | 11,00 |
| 02     | 3,50 | 76     | 5,50  | 164     | 8,00  | 279     | 7,50  |
| 03     | 4,00 | 83     | 7,50  | 166     | 13,00 | 280     | 13,00 |
| 04     | 3,00 | 85     | 6,50  | 169     | 10,00 | 283     | 8,50  |
| 05     | 3,50 | 86     | 4,50  | 170     | 15,00 | 293     | 9,50  |
| 08     | 3,00 | 90     | 5,50  | 173     | 7,50  | 295     | 10,00 |
| 09     | 4,50 | 92     | 6,00  | 174     | 8,00  | 298     | 10,00 |
| 10     | 3,00 | 93     | 6,00  | 175     | 8,00  | 322     | 20,00 |
| 11     | 3,50 | 95     | 8,00  | 181     | 19,00 | 365     | 7,00  |
| 12     | 5,00 | 96     | 8,00  | 190     | 11,00 | 367     | 7,00  |
| 13     | 4,00 | 107    | 4,50  | 191     | 10,00 | 368     | 7,00  |
| 14     | 6,00 | 112    | 5,50  | 192     | 10,00 | 373     | 12,00 |
| 15     | 5,00 | 113    | 4,00  | 193     | 8,50  | 374     | 12,00 |
| 20     | 3,00 | 123    | 8,50  | 194     | 9,50  | 375     | 12,00 |
| 21     | 3,00 | 125    | 5,00  | 195     | 8,50  | 377     | 13,00 |
| 22     | 3,00 | 126    | 4,80  | 221     | 11,00 | 378     | 12,00 |
| 27     | 3,50 | 132    | 5,00  | 240     | 11,00 | 379     | 13,00 |
| 28     | 4,00 | 136    | 4,50  | 241     | 11,00 | 386     | 13,00 |
| 30     | 3,50 | 138    | 5,00  | 242     | 11,00 | 390     | 10,00 |
| 32     | 4,00 | 139    | 5,00  | 244     | 11,00 | 393     | 10,00 |
| 33     | 4,50 | 145    | 13,00 | 245     | 13,00 | 395     | 10,00 |
| 37     | 4,50 | 151    | 6,00  | 247     | 11,00 | 398     | 19,00 |
| 38     | 4,00 | 153    | 6,50  | 251     | 7,50  | 541     | 12,00 |
| 40     | 4,00 | 154    | 12,00 | 253     | 7,50  | 640     | 18,00 |
| 42     | 6,00 | 155    | 6,00  | 257     | 7,50  | 645     | 18,00 |
| 48     | 8,50 | 156    | 6,00  | 258     | 9,50  |         |       |
| 51     | 4,00 | 157    | 6,00  | 259     | 10,00 |         |       |
| 73     | 4,50 | 158    | 10,00 | 260     | 5,00  |         |       |

## CERTEM

101, Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris

Métros : Gares de l'Est et du Nord — Tél. : 47.70.09.43

Ouvert de 9 h 30 à 18 h 30 du mardi au vendredi

KRISTAL, vous connaissez ? Un souffle LX 2 et tout va mieux.

LX 2 nettoie, lubrifie, désoxyde ..... 22,00  
DNI - pour vos problèmes vidéo ..... 40,00  
KA - pour vos problèmes de statique ..... 33,00

Demandez-nous le guide d'emploi des produits KRISTAL.

MT 250 - 20 K ohms/v ..... 219,00  
digital DMT 850 TC + test. transist. .... 389,00  
digital DMT 2200 TC + test. transist. .... 395,00  
digital DMT 2000 haut de gamme ..... 612,60  
digital DMT 870 ..... 399,00

Sur demande : Générateurs ; décades ; alim. et divers.

Tables de mixage MP X 55 - 4 voies ..... 493,00  
SAM 500 - 5 voies pupitre ..... 779,00

Mini-enceintes 4/8 ohms 50 W (tout usage 3 voies) ..... la paire 479,00

Casque-Micro pour discoth. et/ou langues BH 003 ..... 237,50

Micro K7 C 30 ..... 18,50

Ordinateur K7 C 10 ..... 15,90

C 15 ..... 15,90

Cassette nettoyage démagnét. .... 16,80

Cassette nettoyage vidéo. .... 115,00

Alimentation stabilisée 12 - 18 V ..... 102,00

stabilisée 12 - 3,5 amp. .... 298,00

Grand choix d'antennes de réparation pour Radio et Télé.

Courroies diverses de platine magnéto et cassette.

CIF : plaques, .....  
MECANORMA } liquides, etc.

Pour écouter la télé sur v/ chaîne HIFI en stéréo : adaptateur TD 102 ..... 149,00

Pour communiquer en moto, rallies et ULM : RTP 7 ..... 329,50

Pour adapter sur v/ télé, ordinateur, jeux, Canal Plus, vidéo ..... 498,75

Pour adapter sur Canal Plus, 2 téléviseurs répartiteurs Péritel ..... 168,75

Pour vos Minitel : amplifié, télé, sans fil faisant sablier électronique ..... 195,00

Pour mélanger 4 micros ..... 219,00

SPECIAUX - DIVERS

2516 - JL 45 ..... 45,00

2732 - AJL 45 ..... 52,50

2764 - JL 45 ..... 46,00

2718 - JL 25 ..... 58,00

4164 - 15 NLJ ..... 52,50

4456 - 20 NL ..... 75,90

4416 - 15 NL ..... 42,00

6116 H - UDN ..... 36,00

CI JAPONAIS

AN 313 ..... 69,75

318 ..... 139,00

7122 BP ..... 20,00

7129 AP ..... 20,00

7137 P ..... 20,00

7204 P ..... 34,50

7205 AP ..... 33,00

7215 P ..... 63,00

7217 AP ..... 34,50

7222 AP ..... 40,00

7226 P ..... 46,00

7225 P ..... 70,20

7229 P ..... 80,20

7230 ..... 37,25

7213 ..... 24,70

Attention-quantités-livraison jusqu'à épuisement du stock existant ou  
possibilité  
de renouvellement auprès de nos fournisseurs.

## RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| ACER                               | 98 - 3° de couv. |
| A.E.D.                             | 94               |
| AG ÉLECTRONIQUE                    | 18               |
| AZ ÉLECTRONIQUE                    | 58               |
| BLOUDEX                            | 9                |
| CENTRAD                            | 87               |
| CFL                                | 94               |
| C.I.F.                             | 56-57            |
| CAPELEC                            | 16               |
| CREIL ÉLECTRONIQUE COMPOSANTS      | 93               |
| CERTEM                             | 96               |
| CHAUVIN ARNOUX                     | 62               |
| CHELLES ÉLECTRONIQUE               | 96               |
| CHOLET COMPOSANTS                  | 12               |
| CIBOT                              | 12               |
| COMPOKIT                           | 94               |
| COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES SERVICE   | 16               |
| COMPO NICE                         | 95               |
| COMPTOIR DU LANGUEDOC              | 36-37            |
| COMPTOIR CANNOIS DE L'ÉLECTRONIQUE | 95               |
| CORAMA                             | 94               |
| DRIM                               | 22               |
| DINARD TECHNIQUE ÉLECTRONIQUE      | 18               |
| DIRAC COMPOSANTS                   | 93               |
| ECL                                | 95               |
| ELC                                | 87               |
| ESM                                | 6                |
| ELBO ÉLECTRONIQUE                  | 93               |
| ELEC                               | 94               |
| ELECTRON SHOP                      | 24               |
| ELECTRO PUCE                       | 7                |
| ÉLECTRONIQUE DIFFUSION             | 14               |
| ÉLECTRO PLUS                       | 95               |
| ÉLECTRONIC 2000                    | 93               |
| ÉLECTRONIC DISTRIBUTION            | 93               |
| EREL                               | 4                |
| ETSF                               | 97               |
| EURELEC                            | 70               |
| EXPOLIGHT                          | 58               |
| HD MICROSYSTÈMES                   | 88               |
| HIFI STÉREO                        | 10               |
| IMPRELEC                           | 93               |
| INFORMATIQUE BLEU                  | 95               |
| INGELOR                            | 94               |
| INSTITUT PRIVÉ INFORMATIQUE        | 15               |
| ISKRA                              | 88               |
| JELT                               | 12               |
| KANTELEC DISTRIBUTION              | 94               |
| KITTRONIC                          | 11               |
| LAZE ÉLECTRONIQUE                  | 15               |
| LYON RADIO COMPOSANTS              | 93               |
| MMP                                | 24               |
| MABEL                              | 2° de couv.      |
| MAGNETIC FRANCE                    | 8                |
| ORMELEC                            | 95               |
| PENTASONIC                         | 27-28-29         |
| PHIMARAL                           | 38               |
| PRES                               | 10               |
| PRO ÉLECTRON                       | 3                |
| RADIELEC                           | 95               |
| RADIO MJ                           | 13               |
| RADIO ÉLECTRONIQUE                 | 95               |
| RADIO TÉLÉ LAVAL                   | 95               |
| RAM                                | 94               |
| REBOUL Ets                         | 93               |
| REINA                              | 11               |
| ROCHE SARL                         | 91               |
| SAINT-QUENTIN RADIO                | 18               |
| SHOP TRONIC                        | 93               |
| SELETRONIC                         | 32               |
| SELFTRONIC                         | 93               |
| SLOWING                            | 87               |
| SONEREL                            | 50               |
| SYPER ELECTRONIC                   | 4° de couv.      |
| TCICOM                             | 52               |
| TÉLÉ ALARME FRANCE                 | 93               |
| THONVILLE ÉLECTRONIQUE             | 94               |
| TOUT POUR LA RADIO                 | 95               |
| UNIECO                             | 17-89            |
| UNIVERSAL ÉLECTRONIQUE             | 77               |
| VF ELECTRONIC                      | 94               |
| WEKA ÉDITIONS                      | encart libre     |
| YAKECEM                            | 15               |



# ETSF éditeur de livres de micro-informatique et d'électronique

a sélectionné pour vous

## initiation à l'électronique

- FORMATION PRATIQUE  
A L'ELECTRONIQUE MODERNE  
M. Archambault

90 F



- CONSTRUCTION DES APPAREILS  
ELECTRONIQUES DU DEBUTANT

G. Blaise

75 F

- L'ELECTRICITE A LA PORTEE DE TOUS

R. Crespin

70 F

- LES MODULES D'INITIATION ELECTRONIQUE

B. Fighiera

75 F

- POUR S'INITIER A L'ELECTRONIQUE

B. Fighiera

70 F

- D'AUTRES MONTAGES SIMPLES D'INITIATION

B. Fighiera

75 F

- INITIATION A L'ELECTRICITE  
ET A L'ELECTRONIQUE

F. Huré

75 F


- INITIATION AUX INFRAROUGES

H. Schreiber

70 F

les modules d'initiation  
électroniques

B. Fighiera

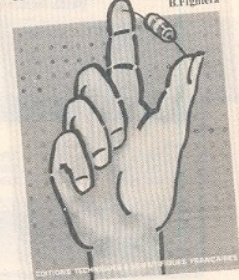

## formation et technologie

- STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT  
DE L'OSCILLOSCOPE

R. Rateau

55 F

- UTILISATION PRATIQUE  
DE L'OSCILLOSCOPE

R. Rateau

55 F

- SAVOIR MESURER


D. Nuhrmann

55 F

- CONSTRUISEZ VOS ALIMENTATIONS

J. C. Roussez

75 F

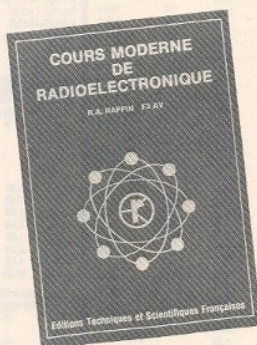

- ELECTRONIQUE POUR ELECTRONICIENS

R. Brault

198 F

- COURS MODERNE DE RADIOELECTRONIQUE

R. A. Raffin

220 F

- INITIATION A L'EMPLOI  
DE CIRCUITS DIGITAUX

F. Huré

70 F

- EXPERIENCE DE LOGIQUE DIGITALE

F. Huré

90 F

## applications électroniques

- MONTAGES ELECTRONIQUES  
DIVERTISSANTS ET UTILES

H. Schreiber

55 F

- DETECTEURS DE TRESORS

P. Gueulle

55 F

- LE LIVRE DES GADGETS ELECTRONIQUES

B. Fighiera

105 F

- LES GADGETS ELECTRONIQUES  
ET LEUR REALISATION

B. Fighiera

75 F

- GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES  
ELECTRONIQUES

M. Archambault

75 F

- REALISATIONS A TRANSISTORS

B. et J. Fighiera

55 F



- REUSSIR 25 MONTAGES  
A CIRCUITS INTEGRÉS

B. Fighiera

75 F

- REALISEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES  
ET DECORS DE PANNEAUX

P. Gueulle

55 F

- 50 MONTAGES A LED

H. Schreiber

55 F

### 2 librairies à votre service

rive droite

rive gauche

Librairie Parisienne de la Radio

43, rue de Dunkerque, 75010 Paris Cedex 10

Librairie des Editions Radio

9, rue Jacob, 75006 Paris

qui assurent la vente par correspondance. Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande.  
Les prix s'entendent port et emballage compris.

Diffusion : Editions Radio 9, rue Jacob 75006 Paris.




## CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES ET SPECIAUX

|            |        |            |        |        |       |
|------------|--------|------------|--------|--------|-------|
| <b>ADC</b> | 1877N  | 42,00      | 550    | 33,00  |       |
| 804        | 1897   | 21,00      | 605    | 14,00  |       |
| <b>AY</b>  | 2825   | 45,00      | 610    | 14,00  |       |
| 31270      | 2917N  | 27,00      | 640    | 44,00  |       |
| 31350      | 2896   | 37,00      | 650    | 44,00  |       |
| 3-8760     | 2907   | 35,00      | 660B   | 44,00  |       |
| 3-8603     | 3900   | 8,50       | 730    | 36,00  |       |
| 3-8910     | 3900   | 13,00      | 740    | 36,00  |       |
| 5-1013     | 3911N  | 23,00      | 750    | 32,00  |       |
| 5-1015     | 3914N  | 36,00      | 760B   | 18,00  |       |
|            | 3915   | 43,00      | 780    | 35,00  |       |
| <b>BPW</b> | 3916N  | 48,00      | 830S   | 15,00  |       |
| 34         | 13600N | 25,00      | 900    | 12,00  |       |
| 42         | 13700  | 18,00      | 910    | 12,00  |       |
| <b>CA</b>  | 120    | 21,00      | 940    | 22,00  |       |
| 3028       | 120    | 21,00      | 955    | 35,00  |       |
| 3030       | 121    | 25,00      | 965    | 15,00  |       |
| 3040       | 146    | 28,00      | 4500A  | 29,00  |       |
| 3045       | 48,00  | 200        | 15,00  | 4510   | 00,00 |
| 3046       | 12,00  | 296        | 129,00 |        |       |
| 3052       | 20,00  |            |        |        |       |
| 3059       | 32,00  | <b>MC</b>  | 1001   | 22,00  |       |
| 3060       | 24,00  | 130P       | 1002   | 22,00  |       |
| 3080       | 20,00  | 140BL      | 1003   | 26,00  |       |
| 3084       | 30,00  | 1466       | 150,00 | 1004   | 28,00 |
| 3086       | 8,00   | 1468       | 28,00  | 1005   | 30,00 |
| 3089       | 23,00  | 1470       | 20,00  | 1006   | 23,00 |
| 3130       | 13,00  | 1496       | 20,00  | 1010   | 17,00 |
| 3140       | 12,00  | 3423       | 15,00  | 1020   | 20,00 |
| 3161       | 17,00  | 3470       | 145,00 | 1023   | 20,00 |
| 3162       | 57,00  | 14411      | 140,00 | 1024   | 20,00 |
| 3189       | 38,00  | <b>MCT</b> | 1025   | 29,00  |       |
| <b>ICL</b> | 2      | 11,00      | 1034   | 32,00  |       |
| 7107       | 165,00 | 6          | 22,00  | 1037   | 19,00 |
| 7109       | 149,00 | 8          | 25,00  | 1038   | 30,00 |
| 7109       | 250,00 | <b>MEA</b> | 1039   | 32,00  |       |
| 7126       | 150,00 | <b>MM</b>  | 1040   | 21,00  |       |
| 7135       | 280,00 | 8000       | 1041   | 21,00  |       |
| 8038       | 89,00  | 53200      | 1042   | 33,00  |       |
| 8040       | 250,00 |            | 1043   | 18,00  |       |
|            |        | <b>MOC</b> | 1046   | 28,00  |       |
| <b>ICM</b> | 3020   | 16,00      | 1047   | 30,00  |       |
| 7045       | 210,00 | 3041       | 42,00  | 1048   | 17,00 |
| 7207       | 60,00  |            |        | 1054   | 22,00 |
| 7208       | 210,00 | <b>NE</b>  | 1057   | 8,00   |       |
| 7209       | 49,00  | 527        | 24,00  | 1059   | 12,00 |
| 7217       | 140,00 | 529        | 24,00  | 1062SP | 38,00 |
| 7226       | 399,00 | 555        | 5,00   | 1102SP | 23,00 |
| 7555       | 18,00  | 556        | 10,00  | 1151   | 9,00  |
|            |        | 564        | 45,00  | 1200   | 30,00 |
| <b>LF</b>  | 351M   | 12,00      | 565    | 17,00  |       |
| 353        | 9,00   | 566        | 22,00  | 1405   | 13,00 |
| 356        | 12,00  | 570        | 55,00  | 1410   | 24,00 |
| 357        | 12,00  | 571        | 55,00  | 1412   | 13,00 |
|            |        | 577        | 39 F   | 1413   | 13,00 |
| <b>LH</b>  | 0075   | 222,00     | 580    | 38,00  |       |
|            |        | 583        | 32,00  | 1510   | 38,00 |
| <b>LM</b>  | 10C    | 85,00      | 584    | 39,00  |       |
| 301        | 7,50   |            | 585    | 24,00  |       |
| 304H       | 50,00  | <b>S</b>   | 586    | 26,00  |       |
| 305        | 15,00  | 576B       | 48,00  | 200203 | 15,00 |
| 307        | 9,00   | <b>SAA</b> | 2004   | 32,00  |       |
| 308        | 10,00  | 2005       | 38,00  | 112    | 7,20  |
| 309H       | 25,00  | 2006       | 23,00  | 113    | 4,20  |
| 309K       | 22,00  | 2007       | 23,00  | 114    | 4,20  |
| 310        | 35,00  | 2008       | 23,00  | 115    | 4,20  |
| 311        | 7,50   | 2009       | 23,00  | 116    | 4,20  |
| 311T       | 7,00   | 2010       | 23,00  | 117    | 4,20  |
| 317K       | 25,00  | 2011       | 23,00  | 118    | 4,20  |
| 318        | 25,00  | 2012       | 23,00  | 119    | 4,20  |
| 319        | 33,00  | 2013       | 23,00  | 120    | 4,20  |
| 323        | 69,00  | 2014       | 23,00  | 121    | 4,20  |
| 323K       | 55,00  | 2015       | 23,00  | 122    | 4,20  |
| 324        | 55,00  | 2016       | 23,00  | 123    | 4,20  |
| 325        | 55,00  | 2017       | 23,00  | 124    | 4,20  |
| 326        | 55,00  | 2018       | 23,00  | 125    | 4,20  |
| 459        | 55,00  | 2151       | 23,00  | 258    | 4,20  |
| 460        | 55,00  | 2152       | 23,00  | 259    |       |



# HAMEG - METRIX - BECKMAN - FLUKE - BK ...

## SYSTEMES MODULAIRES HAMEG 8000

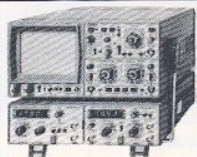


HM 8001. Module de base avec alimentation pour recevoir 2 modules simultanément.  
HM 8011. Multimètre numérique 3 3/4 chiffres.  
HM 8021. Fréquence-mètre 0 à 1 GHz.

1550 F  
2260 F  
2478 F

HM 8027. Distorsion-mètre ..... 1648 F  
HM 8030. Générateur de fonctions. Tensions continue, sinusoïdale. Carrée, Triangle. De 0,1 à 1 MHz ..... 1850 F  
HM 8032. Générateur sinusoïdal de 20 Hz à 20 MHz sorties : 50/600 Ω ..... 1850 F  
HM 8035. Générateur d'impulsions 22 Hz à 20 MHz ..... 2950 F
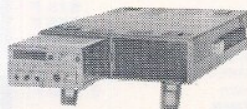
## SYSTEME MODULAIRE/APPAREIL DE BASE FI 8001 COMPATIBLE HAMEG



Le coffret FI 8001 peut recevoir 2 appareils du système modulaire. Au total 8 tensions indépendantes entre elles et isolées permettent l'alimentation individuelle de tous types de modules. Après enclenchage, chaque module est prêt pour une mise en service immédiate. Tensions d'alimentation des modules.


### POSTE DE CLAQUAGE FI 6030



0 à 3 kV AC, DC  
Affichage numérique de V et I.  
Sortie sur imprimante.

Prix : 5499 F

### MEGOHMMETRE FI 6040

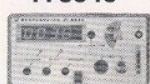

1 MΩ à 16<sup>2</sup> MΩ de 45 à 1000 V.  
Sortie sur imprimante.

Prix : 7499 F

### CAPACIMETRE FI 6180



1 pF à 2000 uF. Résolution 0,1 pF  
Précision 1%  
Affichage numérique.

Prix : 1870 F

### ALIMENTATION FI 6160



2 x 25 V ou 1 x 50 V/0,4 A  
1 x 5 V/0,6 A  
Affichage numérique.

Prix : 1670 F

### IMPRIMANTE FI 6200



Sur 24 colonnes.

Entrée BDC série/parallèle.  
Entrée analogique.  
Compteur d'événements.


Prix : 9200 F

### NOUVEAU OSCILLOSCOPE HM 203/5

Double trace. 2 x 20 MHz. 2 mV à 20 V. Addition, soustraction, déclencheur, DC-AC-HF-BF. Testeur composant incorporé. Avec 2 sondes combinées.

Tube rectangulaire 8 x 10.  
Loupe x 10.

3650 F  
4250 F

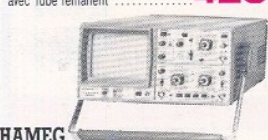

HAMEG

### OSCILLOSCOPE HM 204/2

Double trace. 2 x 22 MHz. 2 mV à 20 V/cm. Montée 17,5 nS. Retard balayage de 100 nS à 1 S. Avec 2 sondes combinées.

Tube rectangulaire 8 x 10.

5580 F  
5989 F



HAMEG

### OSCILLOSCOPE HM 605

Double trace. 2 x 60 MHz. 1 mV/cm avec expansion Y x 5. Ligne de retard. Post-accélération. 14 KV.

Avec sondes combinées.

7480 F  
7880 F



HAMEG

### OSCILLOSCOPE HM 208


Double trace. 2 x 20 MHz. A mémoire numérique. Sens maximum. 1 mV. Fonction xy. (Sur commande).

Avec 2 sondes combinées.

19290 F




HAMEG

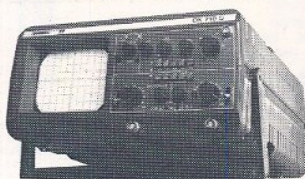

**METRIX**  
**OX 710 C**

2 x 15 MHz ..... 3540 F

### MULTIMETRE MX 579

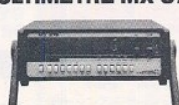

20.000 points de mesure (412 Digits).  
• Affichage lumineux à LED de 20 mm et repérage des fonctions par diodes électroluminescentes.  
• Mesures en valeurs efficaces vraies (R.M.S.)  
• Bande passante jusqu'à 200 kHz (2 dB)  
• Mesure de l'alternatif en dBm  
• Double isolement classe II  
• Option Bus IEEE 488.

Prix : 3550 F

### ACCESSOIRES OSCILLOSCOPES

HZ 30. Sonde directe X 1 ..... 100 F  
HZ 32. Câble BNC-BAN ..... 65 F  
HZ 34. Câble BNC-BNC ..... 65 F  
HZ 35. Sonde Div. x 10 ..... 118 F  
HZ 36. Sonde combinée x 1 x 10 ..... 212 F  
HZ 37. Sonde Div. x 100 ..... 270 F

### ETUIS POUR «METRIX»

AE 104 pour MX 453, 462, 202.  
AE 181 pour MX 130, 430, 230.  
AE 182 pour MX 522, 62, 63, 75.  
AE 185 pour MX 111.

Prix : 249 F

### MULTIMETRE ANALOGIQUE ET NUMERIQUE MX573



• 8 fonctions. • 35 calibres de mesure.  
• Précision de base 0,1 %.  
• Grande sensibilité (calibre 20 mV ~ et -).  
• Grande impédance d'entrée (10 MΩ en -).  
• Bande passante de 20 Hz à 25 kHz (0,5 dB).

• Mesure directe en dBm.  
• Commutation automatique de polarité, analogique et numérique.  
• Testeur de continuité sonore.  
• Testeur de diodes • Systèmes d'accessoires très complet.

Prix : 2840 F

### METRIX



#### MX 563

2000 points. 26 calibres. Test de continuité visuel et sonore. 1 gamme de mesure de température.

Prix : 2190 F

#### MX 522

2000 points de mesure 3 1/3 digits. 6 fonctions. 21 calibres 1000 VDC. 750 VAC.

Prix : 879 F

#### MX 575

20000 points. 21 calibres. 2 gammes. Compteur de fréquence.

Prix : 2549 F

#### MX 202 C

T.D.C. 50 mV à 1000 V. AC 15 à 1000 V. AC 15 à 1000 V. Int. DC 25 μA à 5 A. Int. AC 50 mA à 5 A. Résist. 100 à 12 MΩ. Déclench. 0 à 55 dB. 40000 nV.

Prix : 1019 F

#### MX 462 G

20000 nV CC/AC. Classe 1,5. V.C. : 1,5 à 1000 V. VA : 3 à 1000 V. IC : 100 μA à 5 A. IA : 1 mA à 5 A. Ω : 5 Ω à 10 MΩ.

Prix : 741 F

#### MX 430

Pour électronicien. 40000 nV. DC 4000 nV. AC Avec cordon et piles

Prix : 936 F

#### MULTIMETRE ANALOGIQUE MX 111

42 gammes. 20000 nV-CC. 6320 nV-CA. 1600 V-CC-CA. 2 bobines d'entrée sur tous les calibres. Protection 220 V. Cadran panoramique. Dwellmètre automobile et capacitance balistique

Prix : 549 F

### ALIMENTATION SECTEUR 220 V

3-4, 5-6-7, 5-9-12 Volts.



300 mA 29 F  
500 mA 59 F  
700 mA 69 F



## BECKMAN

### NOUVEAU

9020. 2 x 20 MHz avec ligne retard ..... 4738 F

9060. 2 x 60 MHz TTC ..... 14225 F

9100. 2 x 100 MHz TTC ..... 18970 F

## NOTRE SELECTION : FLUKE

73

3200 points. Affichage numérique et analogique par Bargraph gamme automatique précision 0,7%. Avec étui. 889 F

75

3200 points. Même caractéristiques que 73. Précision 0,5%. Avec étui. 1126 F

77

3200 points. Mêmes caractéristiques que 73 et 75. Précision 0,3%. Avec étui. 1589 F

### MULTIMETRES

FLUKE 73 ..... 889 F

FLUKE 75 ..... 1126 F

FLUKE 77 ..... 1589 F

BECKMAN

T100B ..... 779 F

T100B ..... 936 F

TECH 300A ..... 1180 F

DM15 ..... 599 F

DM20 ..... 669 F

DM25 ..... 799 F

DM40 ..... 725 F

Générateur BF AG1000 MONACOR ..... 1580 F

Générateur HF SG1000 MONACOR ..... 1453 F

Générateur TV PAL/SECAM, UHF/VHF

ELC 689 ..... 9997 F

Générateur ELC BF 791 S ..... 945 F

Générateur de fonctions BK3010 ..... 3390 F

Générateur de fonctions BK2432 ..... 1897 F

Mire Couleur Sadelma MC11L Secam ..... 3160 F

Mire couleur Sadelma MC11L Secam ..... 2845 F

Mire labo Sadelma MC32L Secam ..... 4799 F

Mire Labo Sadelma version Pal ..... 4570 F

Transistormètre BK 510 ..... 1920 F

Transistormètre Pantec ..... 399 F

Multimètre 1015 ..... 129 F

Multimètre Centrad 819 ..... 469 F

Multimètre Centrad 312 ..... 379 F

Promotion : Combicheck ..... 299 F

Perifelec Digitest 82 ..... 1897 F

Perifelec 680R ..... 499 F

Perifelec 680G ..... 420 F

Perifelec ICE 80 ..... 329 F

Pantec multimètre Major 20K ..... 399 F

Pantec multimètre Major 50K ..... 590 F

Pantec multimètre PAN 3003 ..... 890 F

Pantec multimètre Banana ..... 329 F

Pantec Explorer ..... 659 F

Fréquence-mètre de 1 Hz à 100 MHz ELC FR 853 ..... 1423 F

Fréquence-mètre Thandard PFM200 ..... 899 F

Capacimètre BK 820 ..... 2450 F

Capacimètre Pantec ..... 490 F

Millivoltmètre Leader LMV181A ..... 2999 F

Alimentations ELC stabilisées AL 841 ..... 196 F

AL 812 ..... 640 F, AL 745 AX ..... 563 F, AL 781 ..... 1540 F

Convertisseur ELC ..... 2164 F

Alimentations PERIFELEC LPS 303 ..... 1879 F

LPS 154 ..... 1269 F, LPS 308 ..... 5870 F

Convertisseur Perifelec CS 130 ..... 1750 F

Alimentation variable ..... 499 F

Décade de résistance RD 1000 ..... 599 F

### ACER composants

42, rue de Chabrol,  
75010 PARIS. ☎ 47.70.28.31  
Telex 643 608

### REUILLY composants

79, boulevard Diderot,  
75012 PARIS. ☎ 43.72.70.17  
Telex 643 608



# SYPER

Télex : SYPER 218488 F

**Beckman**  
**metrix**

**elc** FRANCO

**MONACOR**

**LEADER**

**Weller.**

60, rue de Wattignies 75012 PARIS Tél. : 43.47.58.78



## ALARMES

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>DA994</b> centrale d'alarme 4 zones séparées | <b>998 F</b>   |
| <b>DA996</b> centrale d'alarme 6 zones séparées | <b>1 598 F</b> |
| <b>NPA 12/6</b> accumulateur 12 V 6 A           | <b>275 F</b>   |
| <b>MG 303</b> radar de présence à micro-ondes   | <b>779 F</b>   |
| <b>VSS99</b> radar de surveillance à ultra-son  | <b>327 F</b>   |
| <b>SAS3AR</b> contact inverseur ILS de porte    | <b>16 F</b>    |
| <b>SS15</b> détecteur de choc                   | <b>18 F</b>    |
| <b>AS1200</b> sirène 120 dB 12 V 1,5 A          | <b>238 F</b>   |

## ALIMENTATIONS

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>AL841</b> 3-4-5-6-7-5-9-12 V 1 A | <b>196 F</b>   |
| <b>AL745</b> 2 à 15 V 3 A           | <b>563 F</b>   |
| <b>AL812</b> ca 30 V 2 A            | <b>652 F</b>   |
| <b>AL781</b> ca 30 V 5 A            | <b>1 540 F</b> |
| <b>AL823</b> 2 x ca 30 V            | <b>3 024 F</b> |
| ou ca 60 V 5 A                      |                |

## ANALYSEUR LOGIQUE

**BK PRECISION MLA3300** 16 canaux, 2 mémoires, 3 fonctions : analyse des temps, analyse des états et analyse de signature. Alimentation secteur et batterie **22 370 F**

## CAPACIMETRES

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BECKMAN CM20</b> à rotacteur de 200 pF à 2 000 µF | <b>1 065 F</b> |
| <b>LUTRON DM6013</b> idem à contacteur               | <b>789 F</b>   |
| <b>MONACOR CM200</b> digital de 200 pF à 2 000 µF    | <b>629 F</b>   |

## ENSEMBLES DE SOUDURE

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>14W</b> fer à souder 14 W 220 V | <b>120 F</b> |
| <b>30W</b> fer à souder 30 W 220 V | <b>105 F</b> |
| <b>40W</b> fer à souder 40 W 220 V | <b>105 F</b> |
| <b>65W</b> fer à souder 65 W 220 V | <b>140 F</b> |

**REPAIR STATION** station de soudage et de dessoudage **4 460 F**  
**DESOLD STATION** station de dessoudage **3 320 F**  
**IRONMATIC** ensemble de soudage thermorégulé **990 F**



**POIRE A DESOUDER SUPPORT FER A SOUDER** **82 F**  
**91 F**



**WTCP S** ensemble de soudage **825 F**  
**WECP 20** poste de soudage thermorégulé de 150°C à 450°C **1 065 F**  
**EC 2002** poste de soudage thermorégulé à affichage numérique de 60°C à 450°C **1 485 F**  
**WC 100** fer à souder sans fil avec batterie incorporée, éclairage intégré, livré avec chargeur **368 F**

|          |      |     |       |     |       |     |       |    |       |      |       |      |      |
|----------|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|----|-------|------|-------|------|------|
| T.L. 745 |      |     |       |     |       |     |       |    |       |      |       |      |      |
| 00       | 2.90 | 80  | 8.10  | 172 | 71.00 | 378 | 9.00  | 41 | 3.50  | 4538 | 25.00 | 7818 | 8.00 |
| 01       | 6.50 | 132 | 7.80  | 173 | 10.50 | 377 | 20.50 | 42 | 8.00  | 4539 | 18.50 | 7819 | 8.00 |
| 02       | 4.70 | 83  | 7.30  | 174 | 9.00  | 378 | 21.60 | 43 | 6.00  | 4540 | 14.50 | 7820 | 8.00 |
| 03       | 3.75 | 85  | 7.80  | 175 | 8.00  | 379 | 21.60 | 44 | 17.20 | 4541 | 40.00 | 7821 | 8.00 |
| 04       | 3.40 | 86  | 7.80  | 176 | 11.30 | 380 | 12.80 | 45 | 12.25 | 4542 | 11.75 | 7822 | 8.00 |
| 05       | 3.80 | 87  | 41.20 | 180 | 8.30  | 381 | 13.00 | 47 | 7.80  | 4543 | 11.00 | 7823 | 8.00 |
| 06       | 8.00 | 90  | 11.00 | 181 | 19.30 | 382 | 14.50 | 48 | 7.00  | 4544 | 20.00 | 7824 | 8.00 |
| 07       | 8.00 | 91  | 5.30  | 182 | 12.00 | 383 | 14.20 | 49 | 5.40  | 4545 | 35.00 | 7825 | 8.00 |
| 08       | 3.80 | 92  | 5.80  | 183 | 10.50 | 384 | 24.50 | 50 | 6.00  | 4546 | 35.00 | 7826 | 8.00 |
| 09       | 3.80 | 93  | 7.00  | 184 | 10.50 | 385 | 22.50 | 51 | 6.00  | 4547 | 35.00 | 7827 | 8.00 |
| 10       | 3.80 | 94  | 7.00  | 185 | 10.50 | 386 | 22.50 | 52 | 8.00  | 4548 | 35.00 | 7828 | 8.00 |
| 11       | 6.50 | 95  | 7.00  | 186 | 10.50 | 387 | 22.50 | 53 | 8.00  | 4549 | 35.00 | 7829 | 8.00 |
| 12       | 6.50 | 96  | 7.00  | 187 | 10.50 | 388 | 22.50 | 54 | 8.00  | 4550 | 35.00 | 7830 | 8.00 |
| 13       | 7.20 | 100 | 18.50 | 188 | 10.50 | 389 | 22.50 | 55 | 10.00 | 4551 | 35.00 | 7831 | 8.00 |
| 14       | 8.00 | 107 | 4.70  | 189 | 9.20  | 390 | 22.50 | 56 | 10.00 | 4552 | 35.00 | 7832 | 8.00 |
| 15       | 3.80 | 109 | 5.50  | 190 | 11.30 | 391 | 22.50 | 57 | 10.00 | 4553 | 35.00 | 7833 | 8.00 |
| 16       | 7.00 | 112 | 7.20  | 191 | 14.90 | 392 | 22.50 | 58 | 4.00  | 4554 | 35.00 | 7834 | 8.00 |
| 17       | 8.40 | 113 | 4.20  | 221 | 19.60 | 393 | 22.50 | 59 | 5.40  | 4555 | 35.00 | 7835 | 8.00 |
| 20       | 5.50 | 121 | 10.80 | 240 | 19.00 | 394 | 22.50 | 60 | 7.60  | 4556 | 35.00 | 7836 | 8.00 |
| 21       | 5.50 | 122 | 10.50 | 241 | 17.50 | 395 | 22.50 | 61 | 4.50  | 4557 | 35.00 | 7837 | 8.00 |
| 22       | 5.00 | 123 | 12.50 | 242 | 12.50 | 396 | 22.50 | 62 | 4.00  | 4558 | 35.00 | 7838 | 8.00 |
| 23       | 5.00 | 124 | 38.00 | 243 | 12.00 | 397 | 22.50 | 63 | 3.50  | 4559 | 35.00 | 7839 | 8.00 |
| 24       | 3.80 | 125 | 7.00  | 244 | 29.00 | 398 | 22.50 | 64 | 4.20  | 4560 | 35.00 | 7840 | 8.00 |
| 25       | 3.80 | 126 | 6.70  | 245 | 13.00 | 399 | 22.50 | 65 | 7.50  | 4561 | 35.00 | 7841 | 8.00 |
| 26       | 4.00 | 127 | 7.80  | 246 | 13.00 | 400 | 22.50 | 66 | 8.00  | 4562 | 35.00 | 7842 | 8.00 |
| 27       | 3.80 | 128 | 13.00 | 247 | 13.00 | 401 | 22.50 | 67 | 8.00  | 4563 | 35.00 | 7843 | 8.00 |
| 28       | 3.80 | 129 | 13.00 | 248 | 13.00 | 402 | 22.50 | 68 | 8.00  | 4564 | 35.00 | 7844 | 8.00 |
| 29       | 3.80 | 130 | 13.00 | 249 | 13.00 | 403 | 22.50 | 69 | 8.00  | 4565 | 35.00 | 7845 | 8.00 |
| 30       | 3.80 | 131 | 13.00 | 250 | 13.00 | 404 | 22.50 | 70 | 8.00  | 4566 | 35.00 | 7846 | 8.00 |
| 31       | 3.80 | 132 | 13.00 | 251 | 13.00 | 405 | 22.50 | 71 | 8.00  | 4567 | 35.00 | 7847 | 8.00 |
| 32       | 3.80 | 133 | 13.00 | 252 | 13.00 | 406 | 22.50 | 72 | 8.00  | 4568 | 35.00 | 7848 | 8.00 |
| 33       | 3.80 | 134 | 13.00 | 253 | 13.00 | 407 | 22.50 | 73 | 8.00  | 4569 | 35.00 | 7849 | 8.00 |
| 34       | 3.80 | 135 | 13.00 | 254 | 13.00 | 408 | 22.50 | 74 | 8.00  | 4570 | 35.00 | 7850 | 8.00 |
| 35       | 3.80 | 136 | 13.00 | 255 | 13.00 | 409 | 22.50 | 75 | 8.00  | 4571 | 35.00 | 7851 | 8.00 |
| 36       | 3.80 | 137 | 13.00 | 256 | 13.00 | 410 | 22.50 | 76 | 8.00  | 4572 | 35.00 | 7852 | 8.00 |
| 37       | 3.80 | 138 | 13.00 | 257 | 13.00 | 411 | 22.50 | 77 | 8.00  | 4573 | 35.00 | 7853 | 8.00 |
| 38       | 3.80 | 139 | 13.00 | 258 | 13.00 | 412 | 22.50 | 78 | 8.00  | 4574 | 35.00 | 7854 | 8.00 |
| 39       | 3.80 | 140 | 13.00 | 259 | 13.00 | 413 | 22.50 | 79 | 8.00  | 4575 | 35.00 | 7855 | 8.00 |
| 40       | 3.80 | 141 | 13.00 | 260 | 13.00 | 414 | 22.50 | 80 | 8.00  | 4576 | 35.00 | 7856 | 8.00 |
| 41       | 3.80 | 142 | 13.00 | 261 | 13.00 | 415 | 22.50 | 81 | 8.00  | 4577 | 35.00 | 7857 | 8.00 |
| 42       | 3.80 | 143 | 13.00 | 262 | 13.00 | 416 | 22.50 | 82 | 8.00  | 4578 | 35.00 | 7858 | 8.00 |
| 43       | 3.80 | 144 | 13.00 | 263 | 13.00 | 417 | 22.50 | 83 | 8.00  | 4579 | 35.00 | 7859 | 8.00 |
| 44       | 3.80 | 145 | 13.00 | 264 | 13.00 | 418 | 22.50 | 84 | 8.00  | 4580 | 35.00 | 7860 | 8.00 |
| 45       | 3.80 | 146 | 13.00 | 265 | 13.00 | 419 | 22.50 | 85 | 8.00  | 4581 | 35.00 | 7861 | 8.00 |
| 46       | 3.80 | 147 | 13.00 | 266 | 13.00 | 420 | 22.50 | 86 | 8.00  | 4582 | 35.00 | 7862 | 8.00 |
| 47       | 3.80 | 148 | 13.00 | 267 | 13.00 | 421 | 22.50 | 87 | 8.00  | 4583 | 35.00 | 7863 | 8.00 |
| 48       | 3.80 | 149 | 13.00 | 268 | 13.00 | 422 | 22.50 | 88 | 8.00  | 4584 | 35.00 | 7864 | 8.00 |
| 49       | 3.80 | 150 | 13.00 | 269 | 13.00 | 423 | 22.50 | 89 | 8.00  | 4585 | 35.00 | 7865 | 8.00 |
| 50       | 3.80 | 151 | 13.00 | 270 | 13.00 | 424 | 22.50 | 90 | 8.00  | 4586 | 35.00 | 7866 | 8.00 |
| 51       | 3.80 | 152 | 13.00 | 271 | 13.00 | 425 | 22.50 | 91 | 8.00  | 4587 | 35.00 | 7867 | 8.00 |
| 52       | 3.80 | 153 | 13.00 | 272 | 13.00 | 426 | 22.50 | 92 | 8.00  | 4588 | 35.00 | 7868 | 8.00 |
| 53       | 3.80 | 154 | 13.00 | 273 | 13.00 | 427 | 22.50 | 93 | 8.00  | 4589 | 35.00 | 7869 | 8.00 |
| 54       | 3.80 | 155 | 13.00 | 274 | 13.00 | 428 | 22.50 | 94 | 8.00  | 4590 | 35.00 | 7870 | 8.00 |
| 55       | 3.80 | 156 | 13.00 | 275 | 13.00 | 429 | 22.50 | 95 | 8.00  | 4591 | 35.00 | 7871 | 8.00 |
| 56       | 3.80 | 157 | 13.00 | 276 | 13.00 | 430 | 22.50 | 96 | 8.00  | 4592 | 35.00 | 7872 | 8.00 |
| 57       | 3.80 | 158 | 13.00 | 277 | 13.00 | 431 | 22.50 | 97 | 8.00  | 4593 | 35.00 | 7873 | 8.00 |
| 58       | 3.80 | 159 | 13.00 | 278 | 13.00 | 432 | 22.50 | 98 | 8.00  | 4594 | 35.00 | 7874 | 8.00 |
| 59       | 3.80 | 160 | 13.00 | 279 | 13.00 | 433 | 22.50 | 99 | 8.00  | 4595 | 35.00 | 7875 | 8.00 |
| 60       | 3.80 | 161 | 13.00 | 280 | 13.00 | 434 | 22.50 |    |       | 4596 | 35.00 | 7876 | 8.00 |
| 61       | 3.80 | 162 | 13.00 | 281 | 13.00 | 435 | 22.50 |    |       | 4597 | 35.00 | 7877 | 8.00 |
| 62       | 3.80 | 163 | 13.00 | 282 | 13.00 | 436 | 22.50 |    |       | 4598 | 35.00 | 7878 | 8.00 |
| 63       | 3.80 | 164 | 9.50  | 283 | 13.00 | 437 | 22.50 |    |       | 4599 | 35.00 | 7879 | 8.00 |
| 64       | 4.00 | 165 | 13.00 | 284 | 17.00 | 438 | 22.50 |    |       | 4600 | 35.00 | 7880 | 8.00 |
| 65       | 4.00 | 166 | 13.00 | 285 | 17.00 | 439 | 22.50 |    |       | 4601 | 35.00 | 7881 | 8.00 |
| 66       | 4.00 | 167 | 13.00 | 286 | 17.00 | 440 | 22.50 |    |       | 4602 | 35.00 | 7882 | 8.00 |
| 67       | 4.00 | 168 | 13.00 | 287 | 17.00 | 441 | 22.50 |    |       | 4603 | 35.00 | 7883 | 8.00 |
| 68       | 4.00 | 169 | 13.00 | 288 | 17.00 | 442 | 22.50 |    |       | 4604 | 35.00 | 7884 | 8.00 |
| 69       | 4.00 | 170 | 13.00 | 289 | 17.00 | 443 | 22.50 |    |       | 4605 | 35.00 | 7885 | 8.00 |
| 70       | 4.00 | 171 | 13.00 | 290 | 17.00 | 444 | 22.50 |    |       | 4606 | 35.00 | 7886 | 8.00 |
| 71       | 4.00 | 172 | 13.00 | 291 | 17.00 | 445 | 22.50 |    |       | 4607 | 35.00 | 7887 | 8.00 |
| 72       | 4.00 | 173 | 13.00 | 292 | 17.00 | 446 | 22.50 |    |       | 4608 | 35.00 | 7888 | 8.00 |
| 73       | 4.00 | 174 | 13.00 | 293 | 17.00 | 447 | 22.50 |    |       | 4609 | 35.00 | 7889 | 8.00 |
| 74       | 4.00 | 175 | 13.00 | 294 | 17.00 | 448 | 22.50 |    |       | 4610 | 35.00 | 7890 | 8.00 |
| 75       | 4.00 | 176 | 13.00 | 295 | 17.00 | 449 | 22.50 |    |       | 4611 | 35.00 | 7891 | 8.00 |
| 76       | 4.00 | 177 | 13.00 | 296 | 17.00 | 450 | 22.50 |    |       | 4612 | 35.00 | 7892 | 8.00 |
| 77       | 4.00 | 178 | 13.00 | 297 | 17.00 | 451 | 22.50 |    |       | 4613 | 35.00 | 7893 | 8.00 |
| 78       | 4.00 | 179 | 13.00 | 298 | 17.00 | 452 | 22.50 |    |       | 4614 | 35.00 | 7894 | 8.00 |
| 79       | 4.00 | 180 | 13.00 | 299 | 17.00 | 453 | 22.50 |    |       | 4615 | 35.00 | 7895 | 8.00 |
| 80       | 4.00 | 181 | 13.00 | 300 | 17.00 | 454 | 22.50 |    |       | 4616 | 35.00 | 7896 | 8.00 |
| 81       | 4.00 | 182 | 13.00 | 301 | 17.00 | 455 | 22.50 |    |       | 4617 | 35.00 | 7897 | 8.00 |
| 82       | 4.00 | 183 | 13.00 | 302 | 17.00 | 456 | 22.50 |    |       | 4618 | 35.00 | 7898 | 8.00 |
| 83       | 4.00 | 184 | 13.00 | 303 | 17.00 | 457 | 22.50 |    |       | 4619 | 35.00 | 7899 | 8.00 |
| 84       | 4.00 | 185 | 13.00 | 304 | 17.00 | 458 | 22.50 |    |       | 4620 | 35.00 | 7900 | 8.00 |
| 85       | 4.00 | 186 | 13.00 | 305 | 17.00 | 459 | 22.50 |    |       | 4621 | 35.00 | 7901 | 8.00 |
| 86       | 4.00 | 187 | 13.00 | 306 | 17.00 | 460 | 22.50 |    |       | 4622 | 35.00 | 7902 | 8.00 |
| 87       | 4.00 | 188 | 13.00 | 307 | 17.00 | 461 | 22.50 |    |       | 4623 | 35.00 | 7903 | 8.00 |
| 88       | 4.00 | 189 | 13.00 | 308 | 17.00 | 462 | 22.50 |    |       | 4624 | 35.00 | 7904 | 8.00 |
| 89       | 4.00 | 190 | 13.00 | 309 | 17.00 | 463 | 22.50 |    |       | 4625 | 35.00 | 7905 | 8.00 |
| 90       | 4.00 | 191 | 13.00 | 310 | 17.00 | 464 | 22.50 |    |       | 4626 | 35.00 | 7906 | 8.00 |
| 91       | 4.00 | 192 | 13.00 | 311 | 17.00 | 465 | 22.50 |    |       | 4627 | 35.00 | 7907 | 8.00 |
| 92       | 4.00 | 193 | 13.00 | 312 | 17.00 | 466 | 22.50 |    |       | 4628 | 35.00 | 7908 | 8.00 |
| 93       | 4.00 | 194 | 13.00 | 313 | 17.00 | 467 | 22.50 |    |       | 4629 | 35.00 | 7909 | 8.00 |
| 94       | 4.00 | 195 | 13.00 | 314 | 17.00 | 468 | 22.50 |    |       | 4630 | 35.00 | 7910 | 8.00 |
| 95       | 4.00 | 196 | 13.00 | 315 | 17.00 | 469 | 22.50 |    |       | 4631 | 35.00 | 7911 | 8.00 |
| 96       | 4.00 | 197 | 13.00 | 316 | 17.00 | 470 | 22.50 |    |       | 4632 | 35.00 | 7912 | 8.00 |
| 97       | 4.00 | 198 | 13.00 | 317 | 17.00 | 471 | 22.50 |    |       | 4633 | 35.00 | 7913 | 8.00 |
| 98       | 4.00 | 199 | 13.00 | 318 | 17.00 | 472 | 22.50 |    |       | 4634 | 35.00 | 7914 | 8.00 |
| 99       | 4.00 | 200 | 13.00 | 319 | 17.00 | 473 | 22.50 |    |       | 4635 | 35.00 | 7915 | 8.00 |
| 100      | 4.00 | 201 | 13.00 | 320 | 17.00 | 474 | 22.50 |    |       | 4636 | 35.00 | 7916 | 8.00 |
| 101      | 4.00 | 202 | 13.00 | 321 | 17.00 | 475 | 22.50 |    |       | 4637 | 35.00 | 7917 | 8.00 |
| 102      | 4.00 | 203 |       |     |       |     |       |    |       |      |       |      |      |